

# ***Introducción al Diseño Lógico (E0301)***

***Ingeniería en Computación***


***Gerardo E. Sager***

***Clase 14 curso 2023***


# Interconexión de Dispositivos.

- Temas a tratar
  - Interconexión de salidas en CMOS y TTL
    - Totem Pole
    - Open collector
    - Open Drain
    - Three State (TRISTATE®)
  - Buses
    - I2C
    - Con Multiplexores
    - Three State
  - Celda de Memoria

# Etapa de Salida “Totem Pole”

 


**CMOS**

 


**BIPOLAR**

# Etapa de Salida “Totem Pole”


 


**CMOS**

 



**BIPOLAR**

# Etapa de Salida “Totem Pole”

  


Que pasa si conectamos las salidas entre sí?

# Etapa de Salida “Totem Pole”

  


Que pasa si conectamos las salidas entre sí?

# Etapa de Salida “Open Drain”

 


# Etapa de Salida “Open Drain”

 





# Etapa de Salida “Open Collector”

 

# Etapa de Salida “Open Collector”

 


# Aplicación: Bus I2C

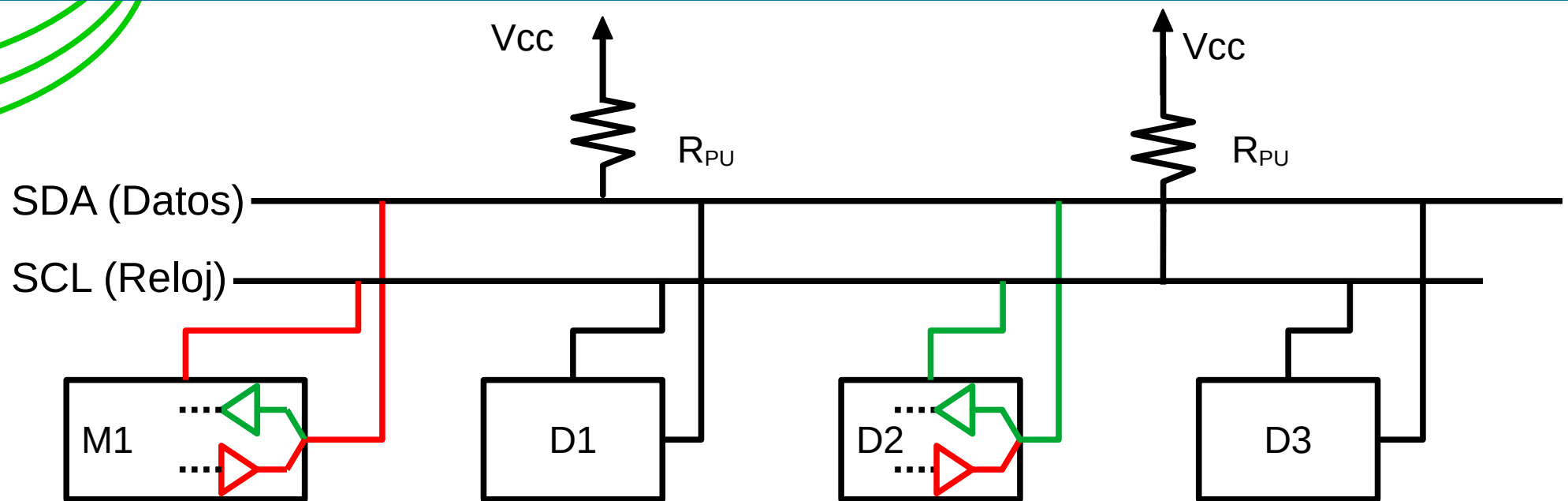


El BUS I2C es Open Collector/ Open Drain

- $R_{PU}$  mantiene la tensión en  $V_{CC}$ . (ALTO)
- Cuando se activa TX en cualquier dispositivo, llevan la tensión a BAJO.
- Los cambios en SDA, se interpretan como datos si SCL esta en bajo o como inicio o fin de transmisión si SCL está en ALTO


# Bus basado en MUX/DEMUX

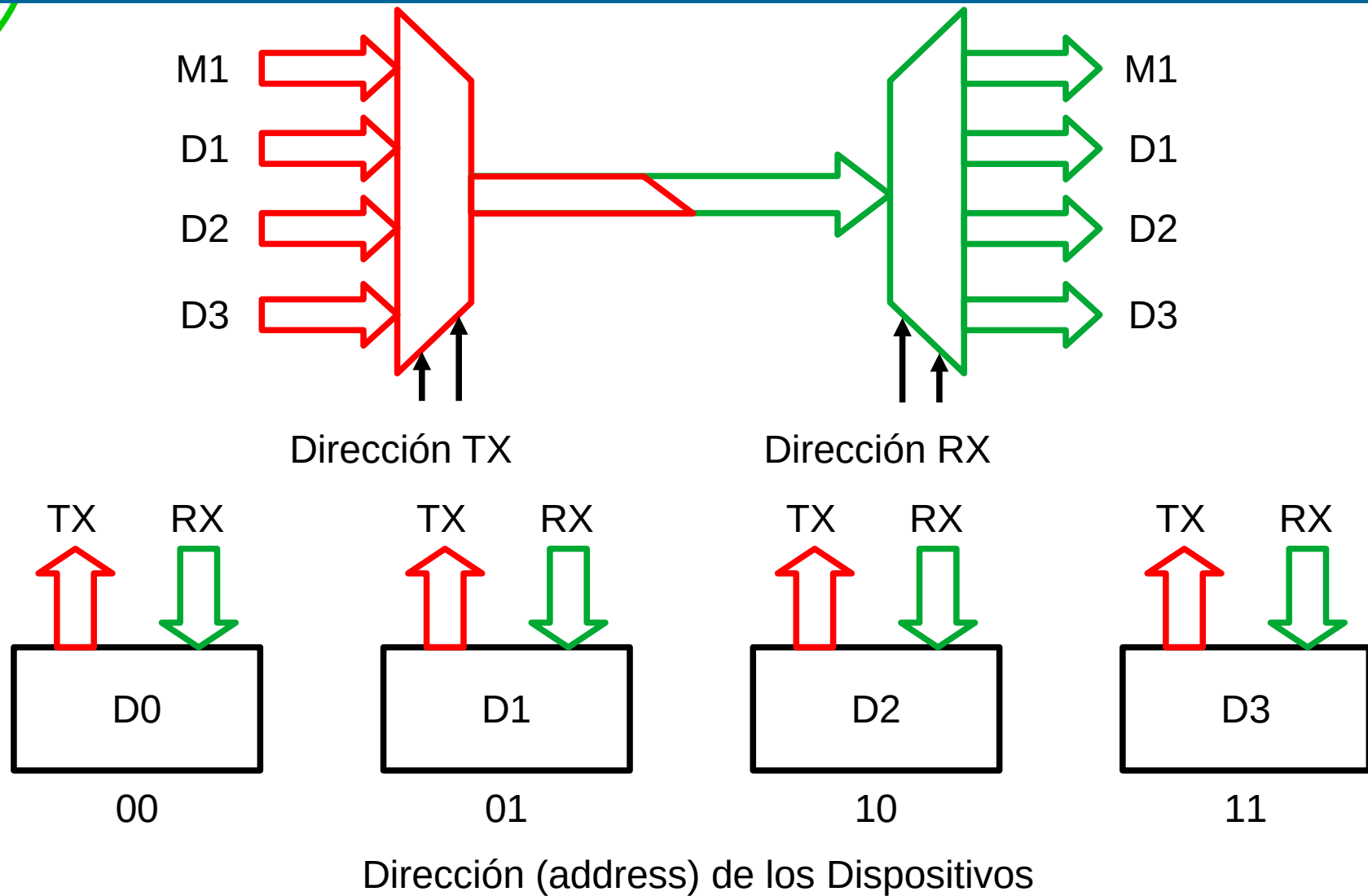


# Etapa de Salida "Three -State"

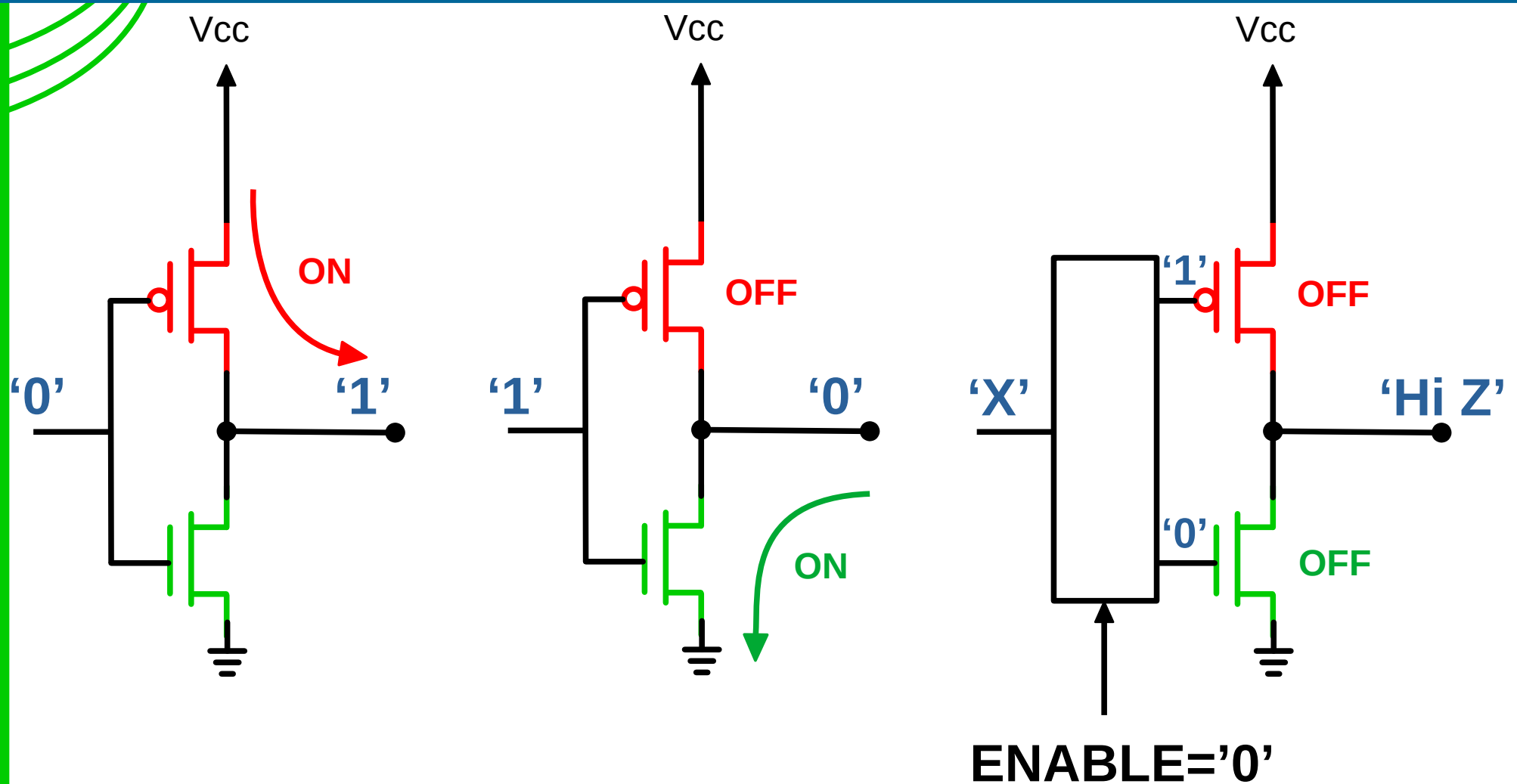


# Bus bidireccional usando 3-STATE

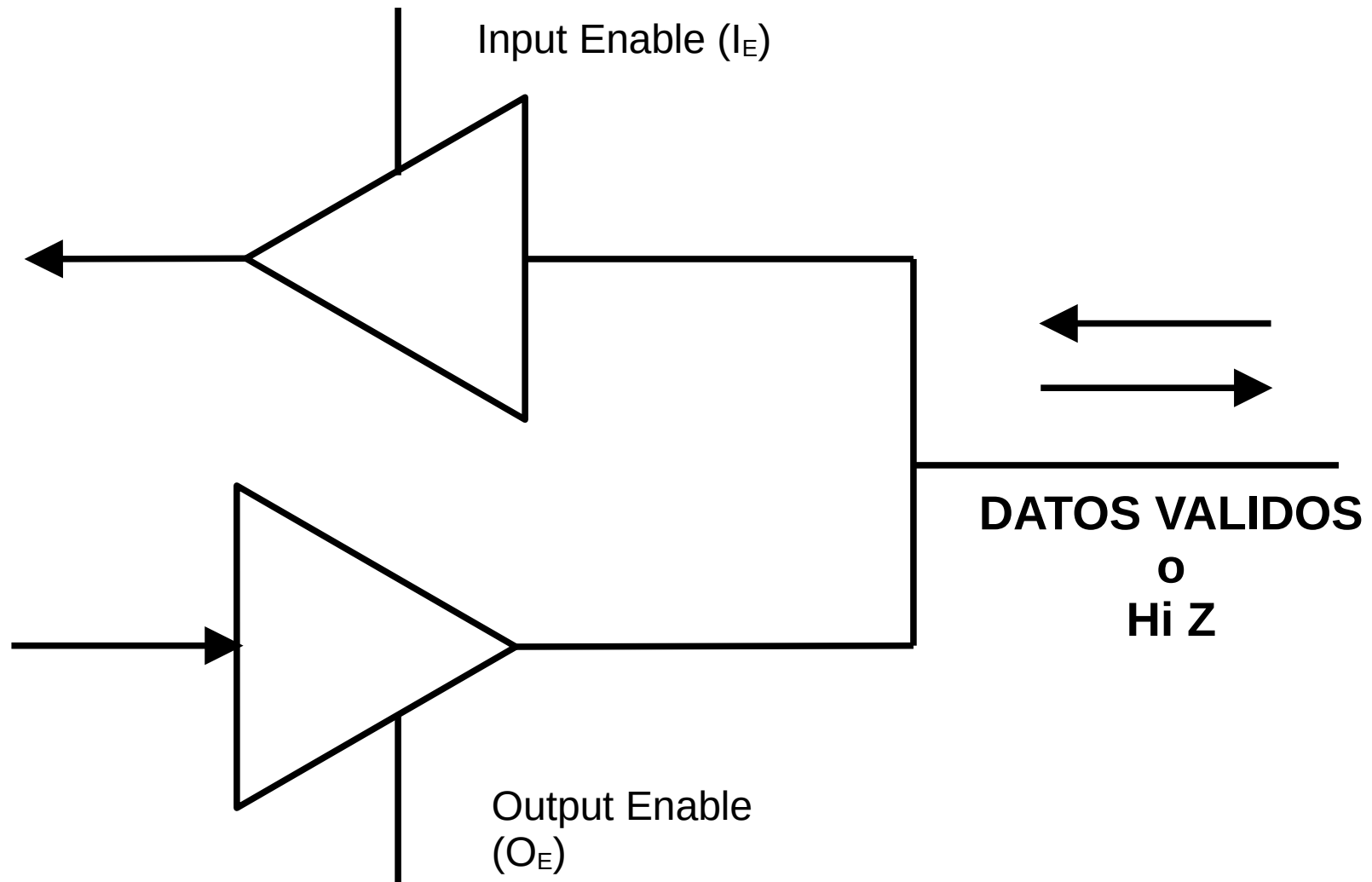

# Aplicación: Bus Tristate

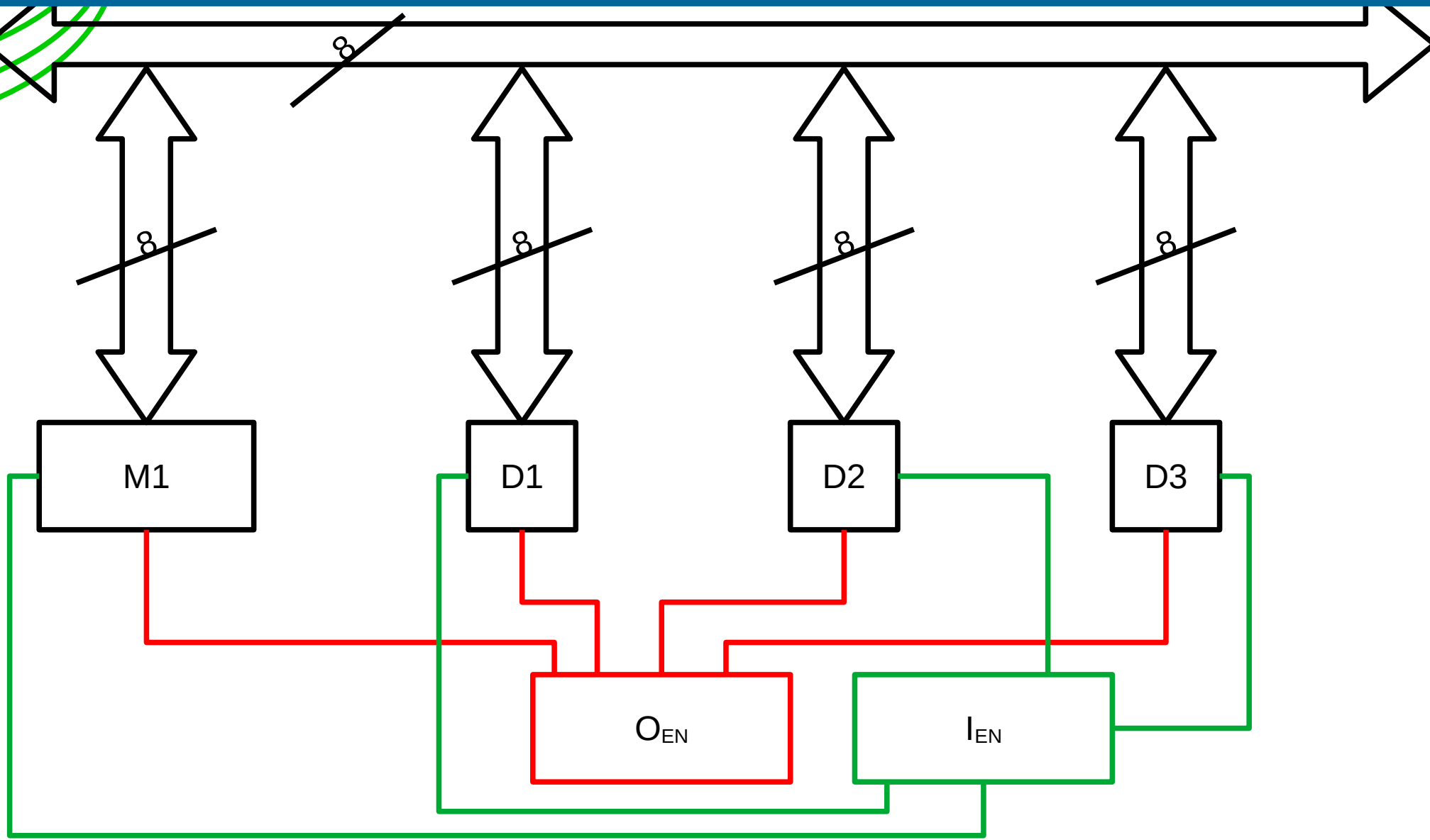


# Aplicación: Bus Tristate

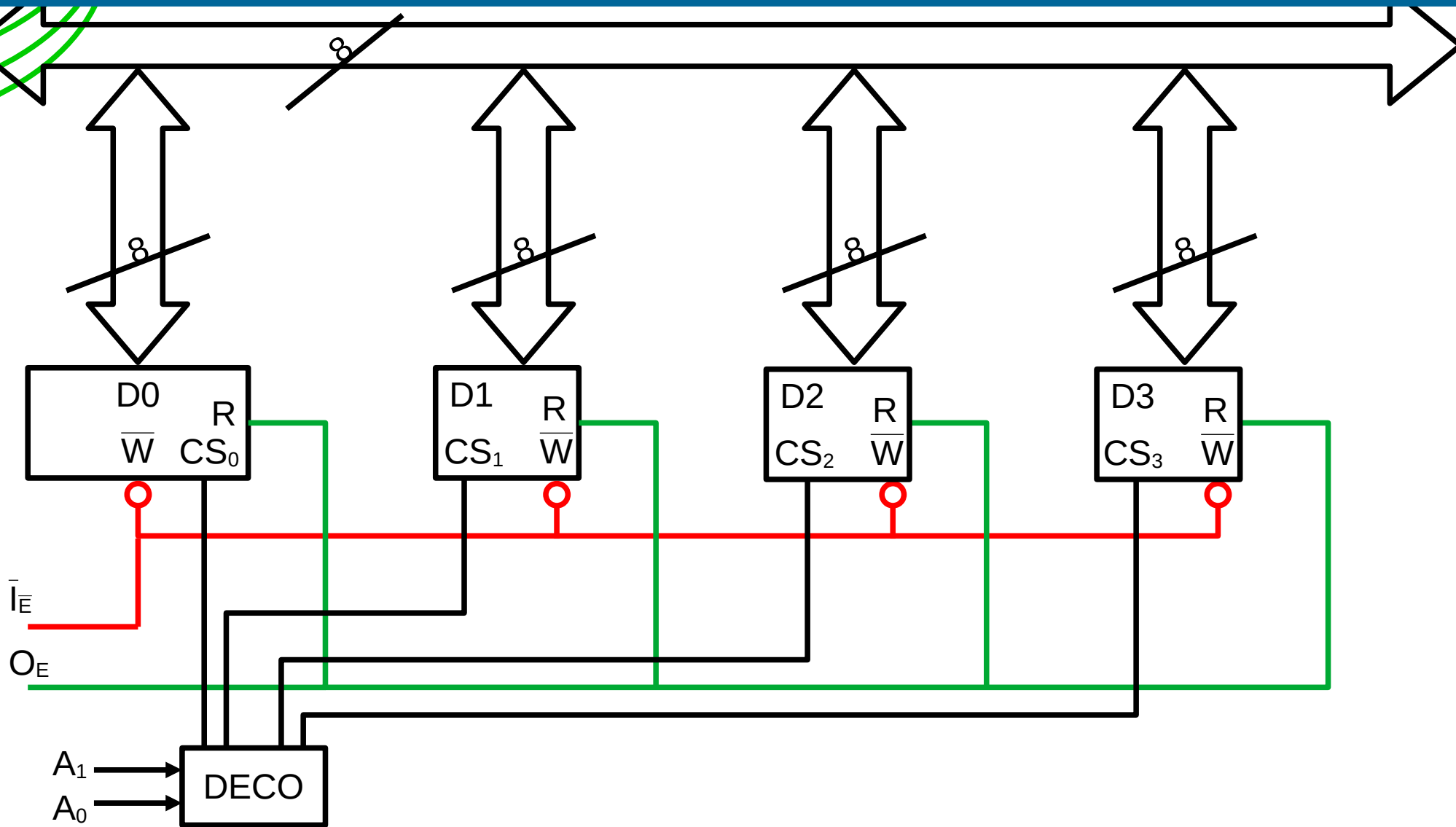



# Celda Básica de Memoria

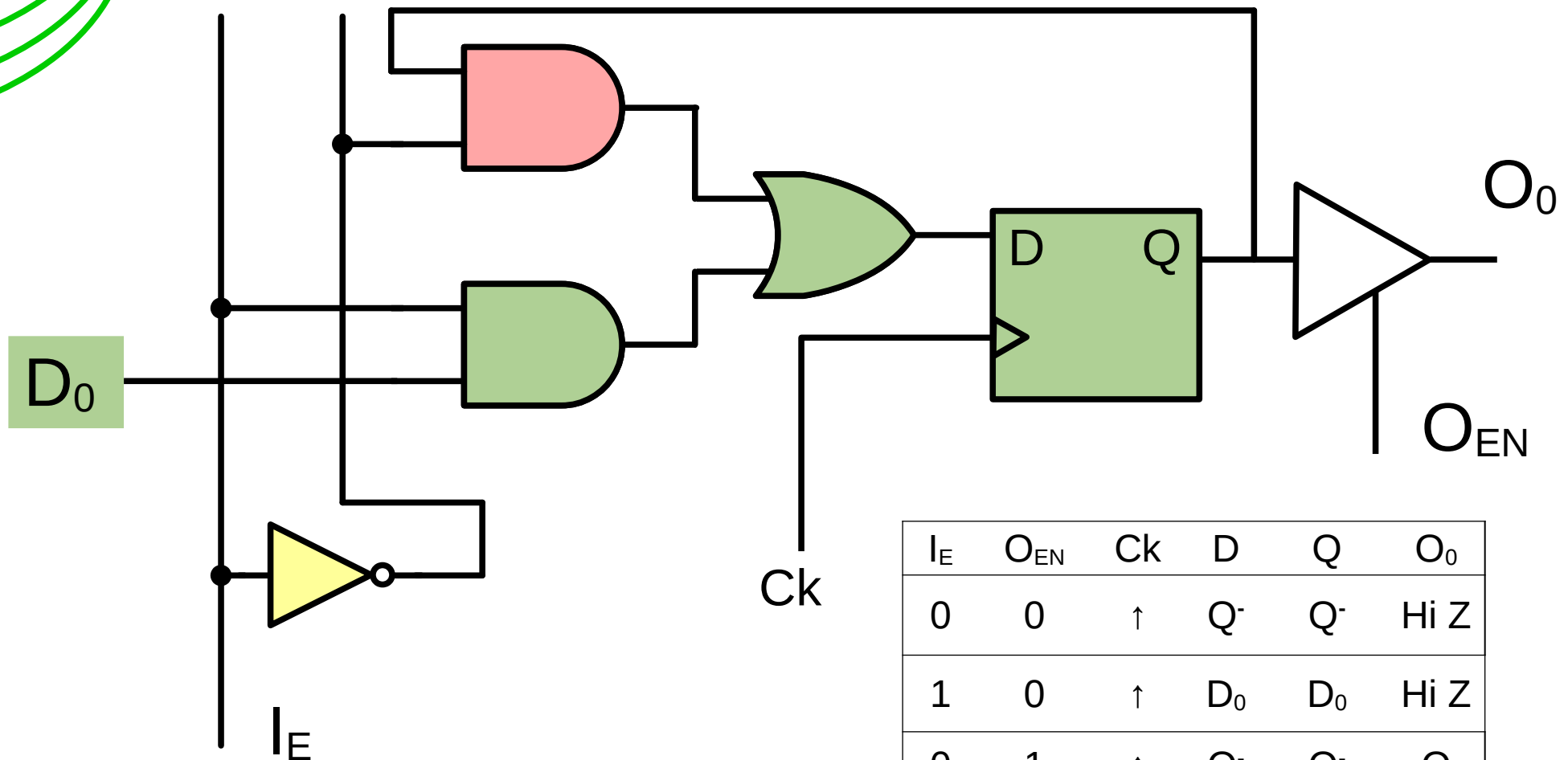

$I_E$	$O_{EN}$	$Ck$	$D$	$Q$	$O_0$
0	0	$\uparrow$	$Q^-$	$Q^-$	Hi Z
1	0	$\uparrow$	$D_0$	$D_0$	Hi Z
0	1	$\uparrow$	$Q^-$	$Q^-$	$Q$
1	1	$\uparrow$	$D_0$	$D_0$	$Q$