







Conversión CA/CC




Rectificación Controlada
Trifásica









Rectificador Controlado Trifásico



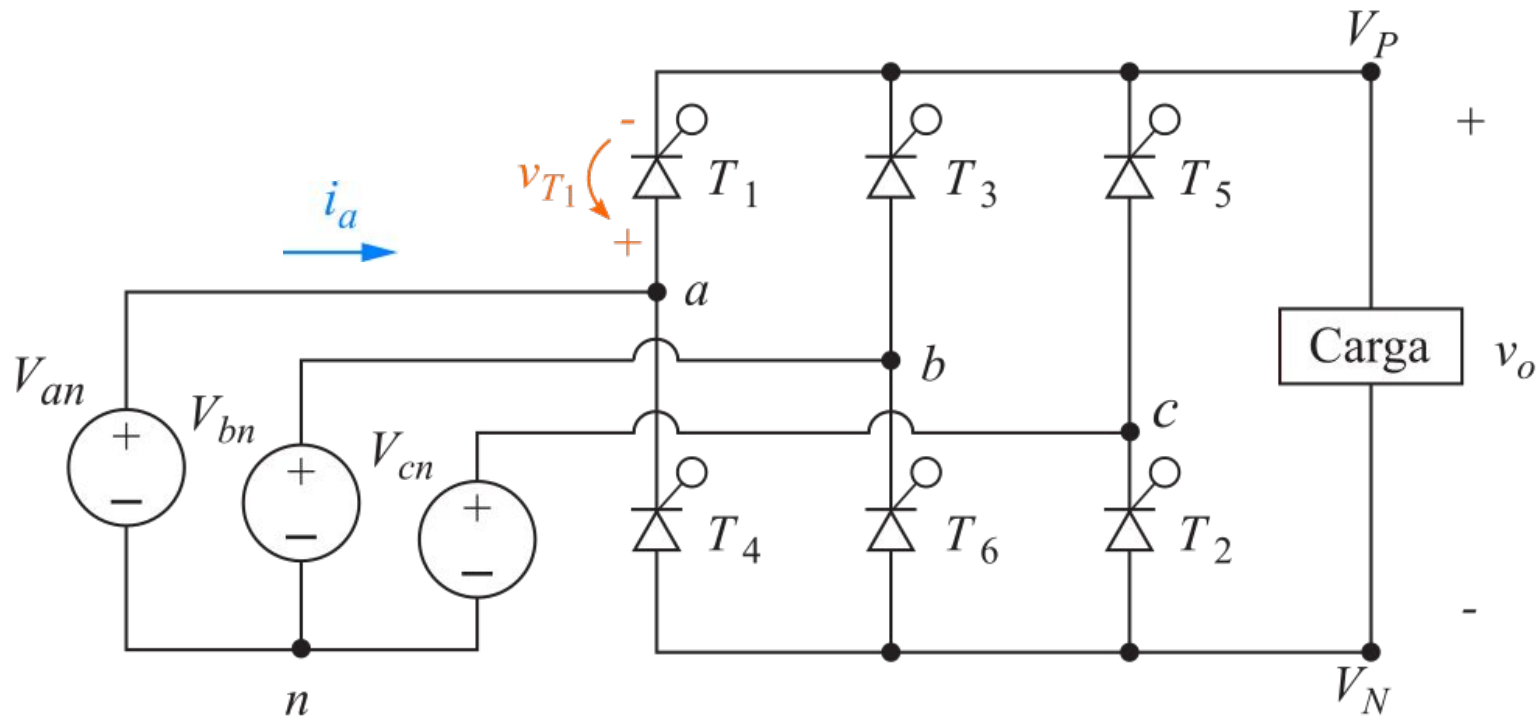


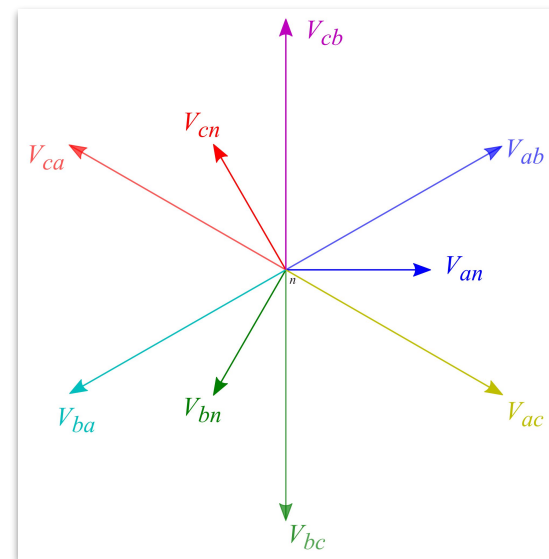
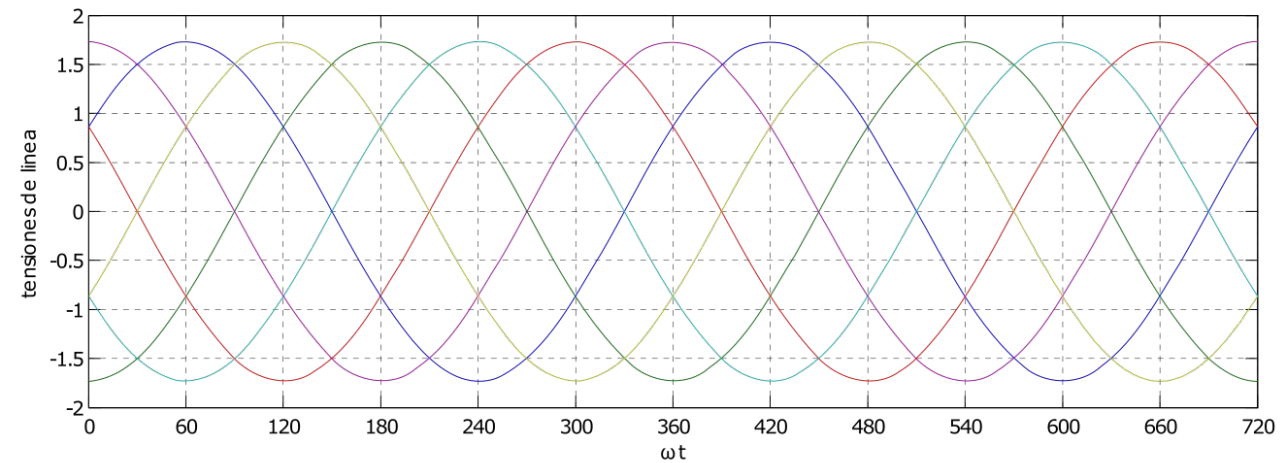
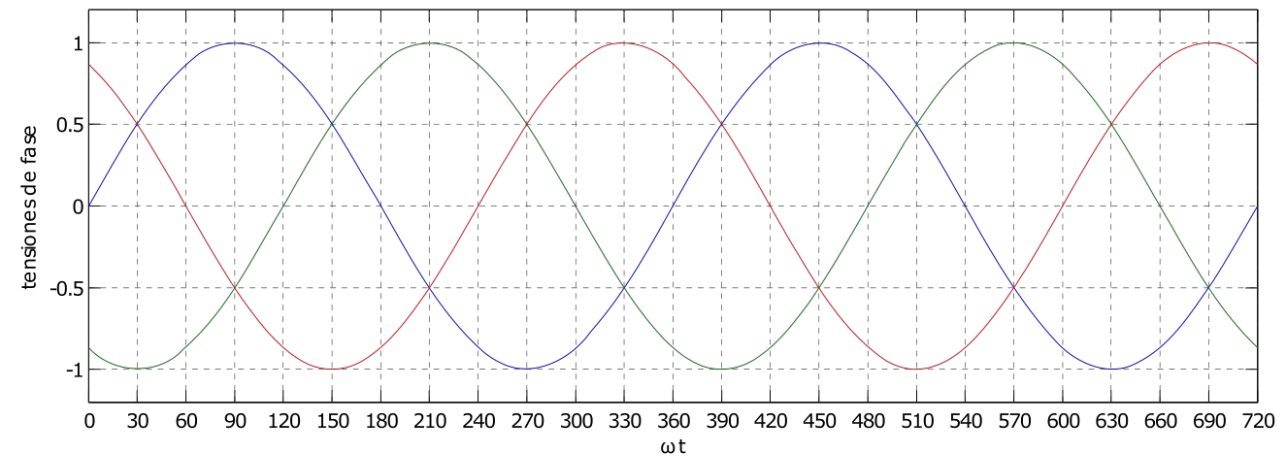


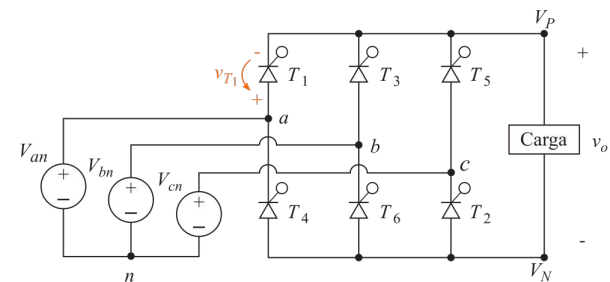
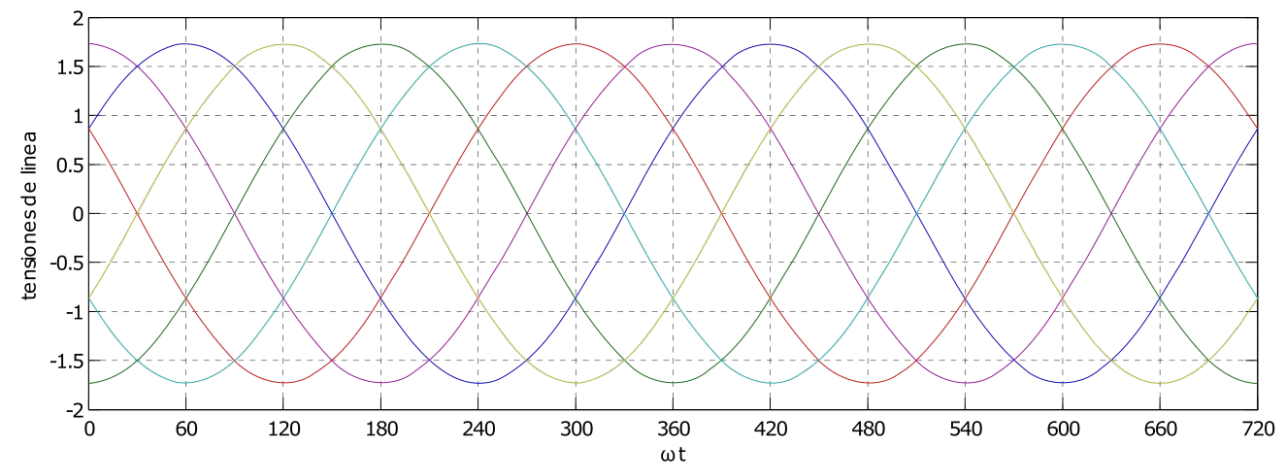
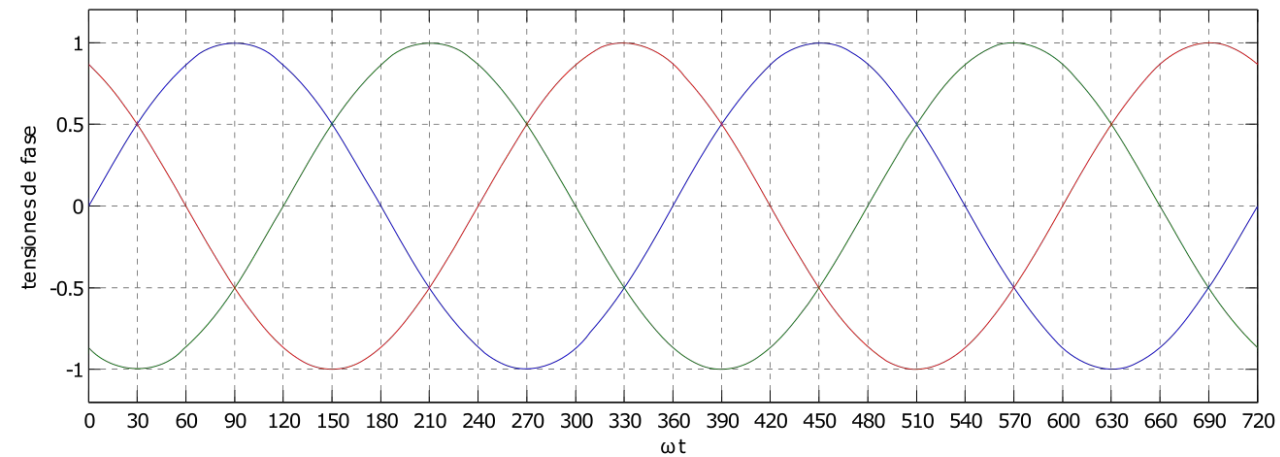


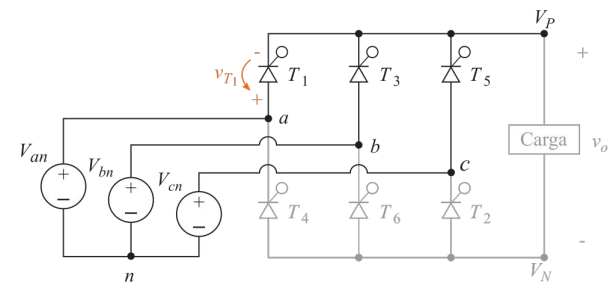
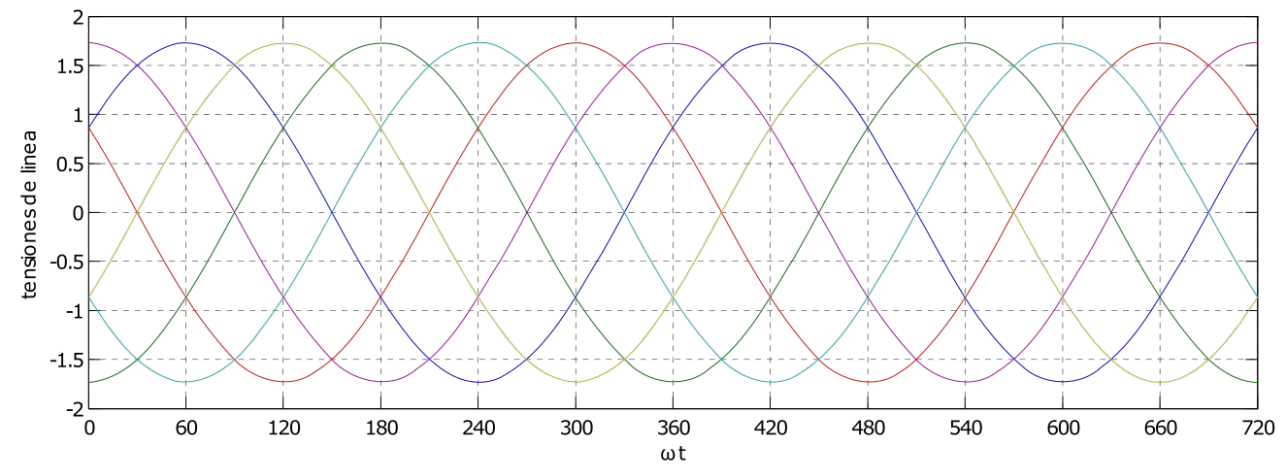
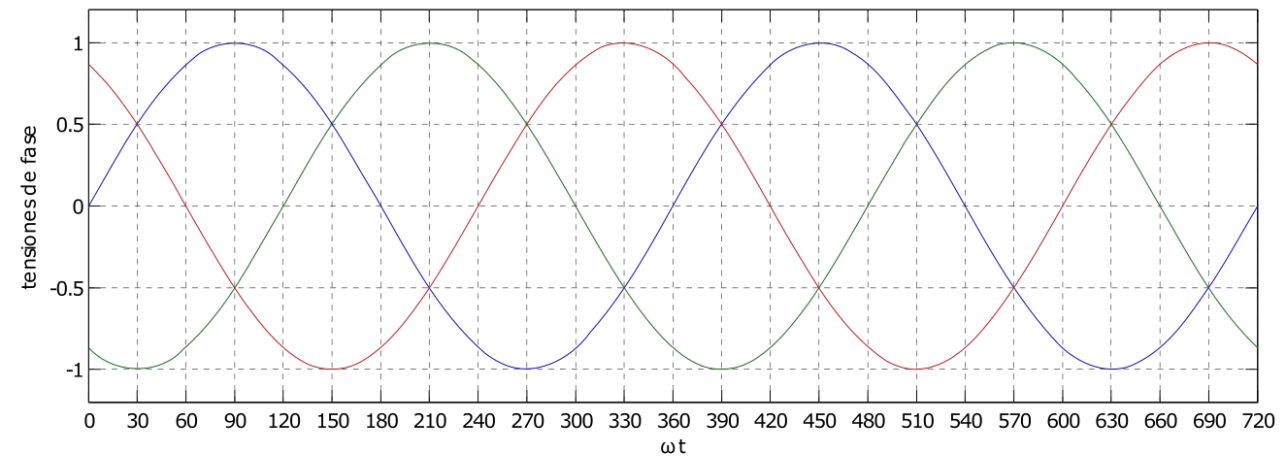


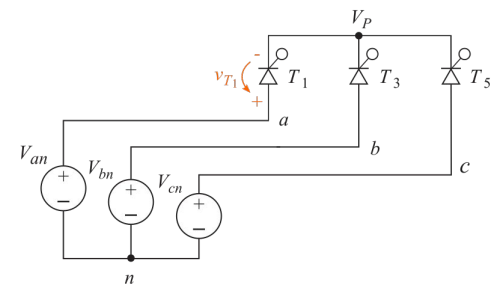
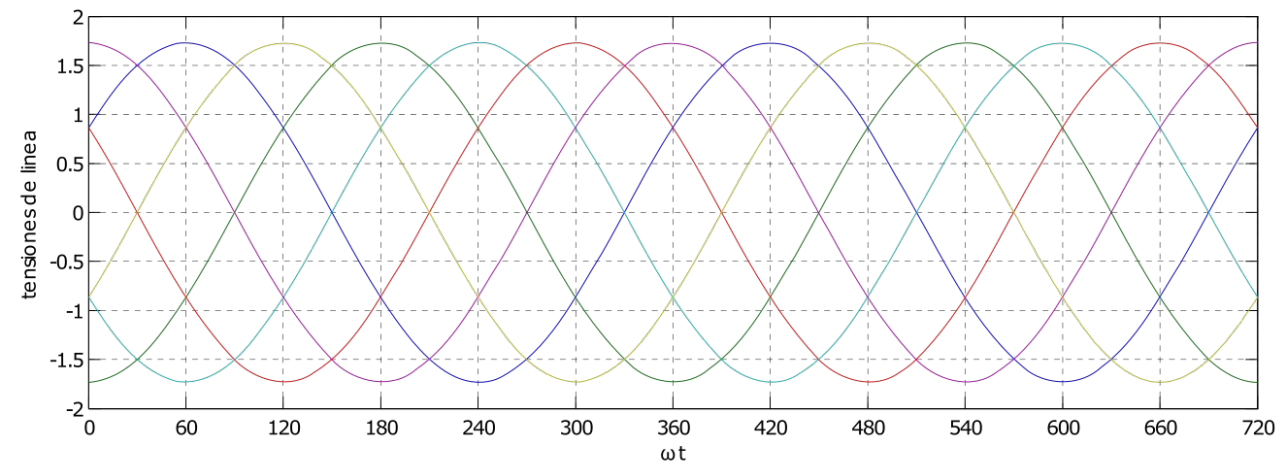
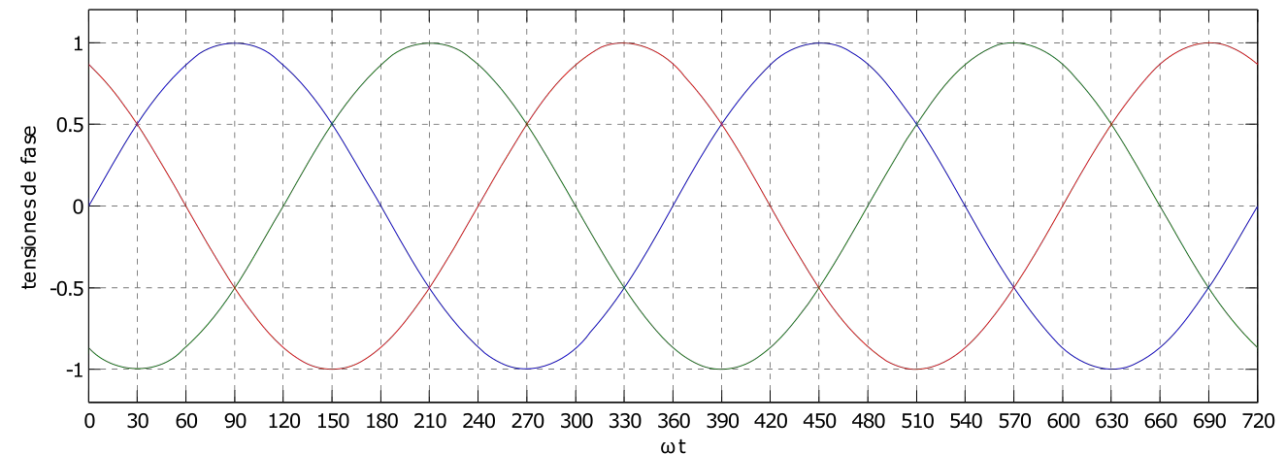


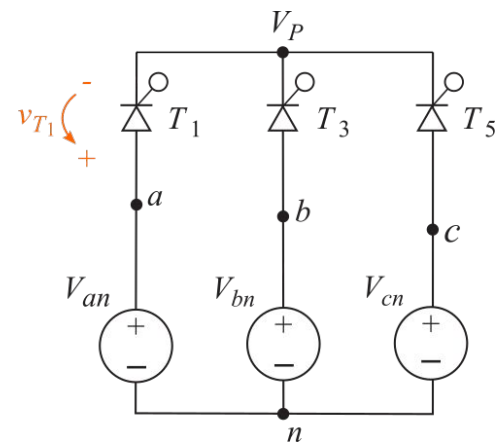
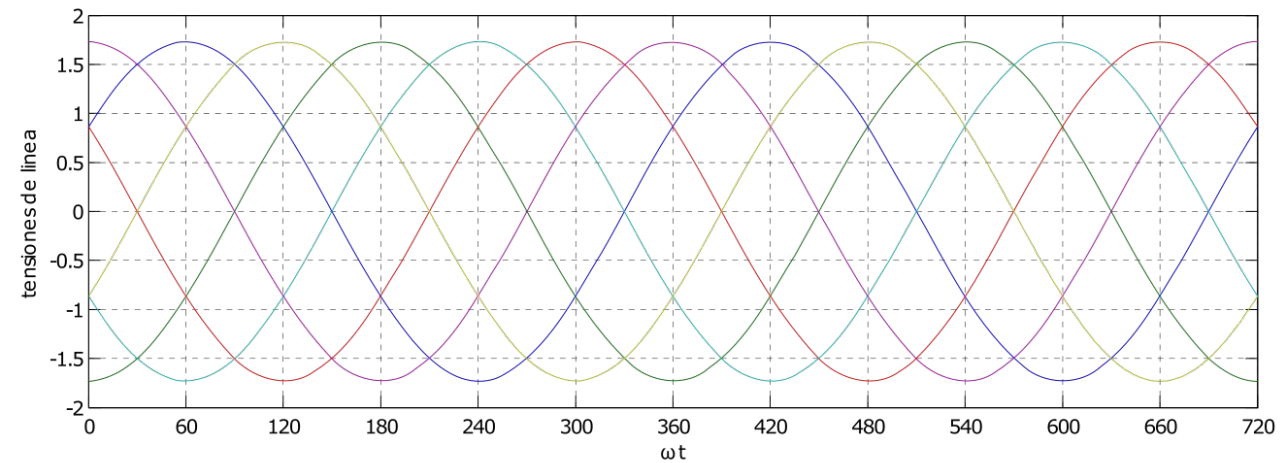
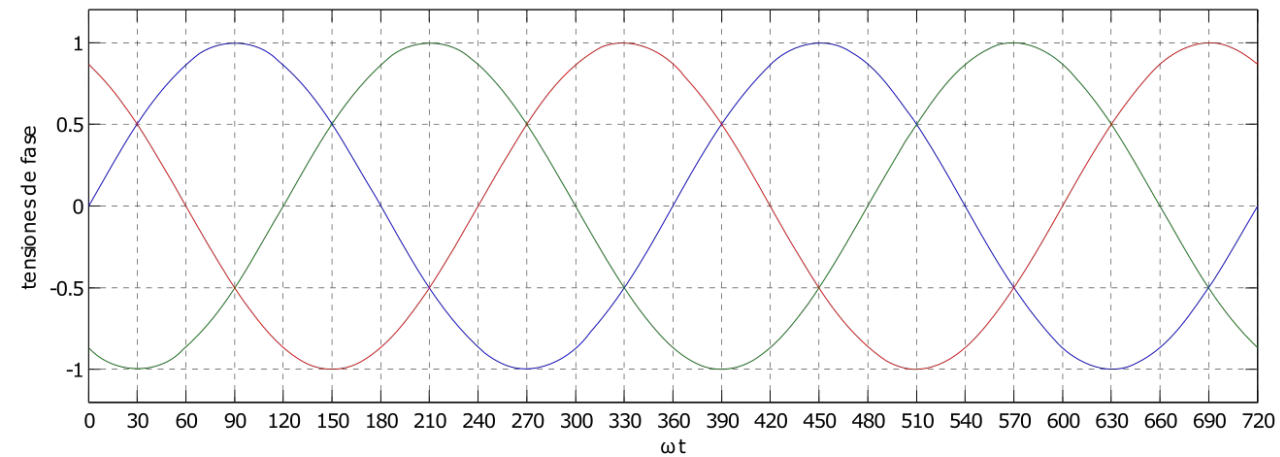


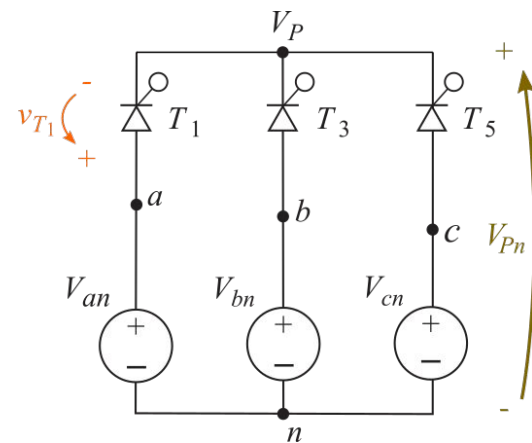
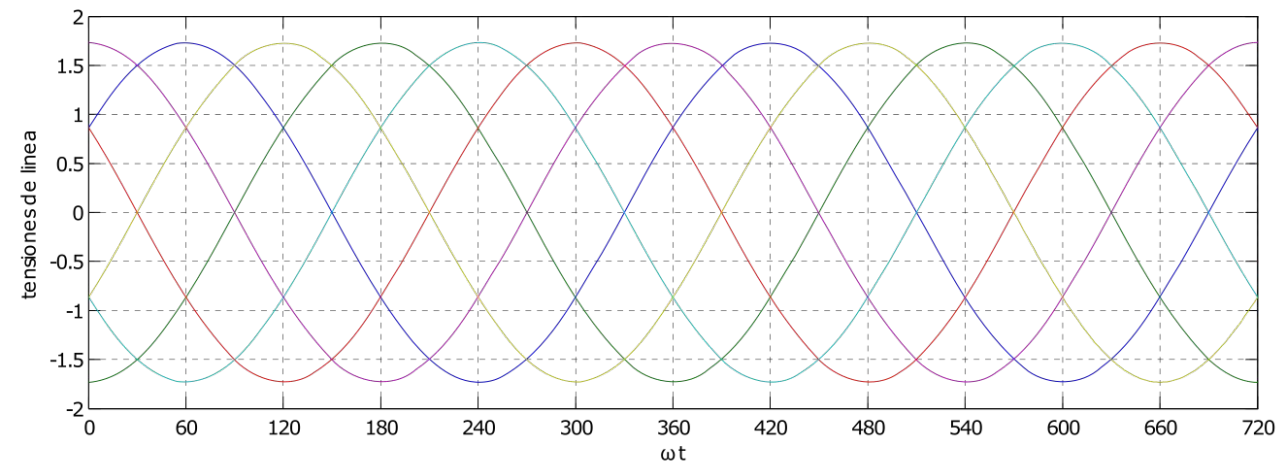
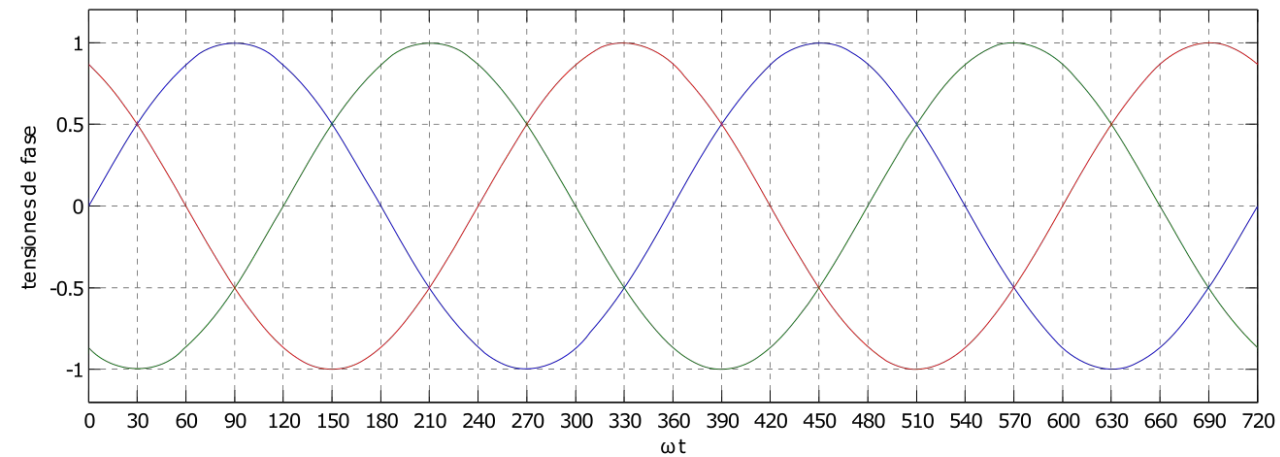


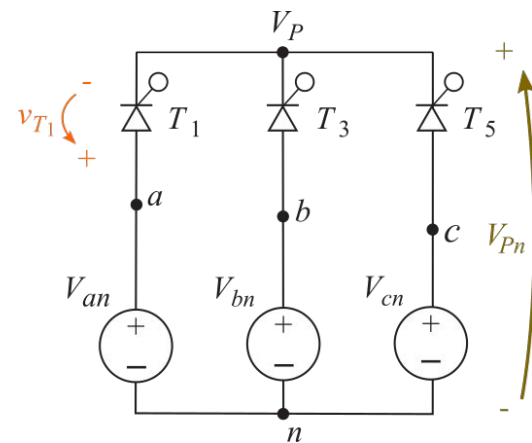
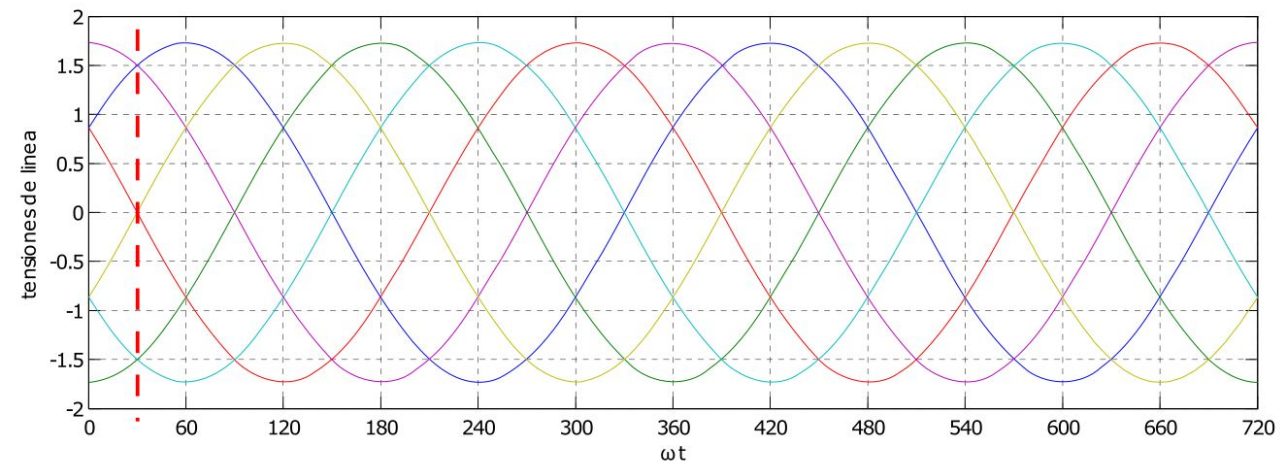
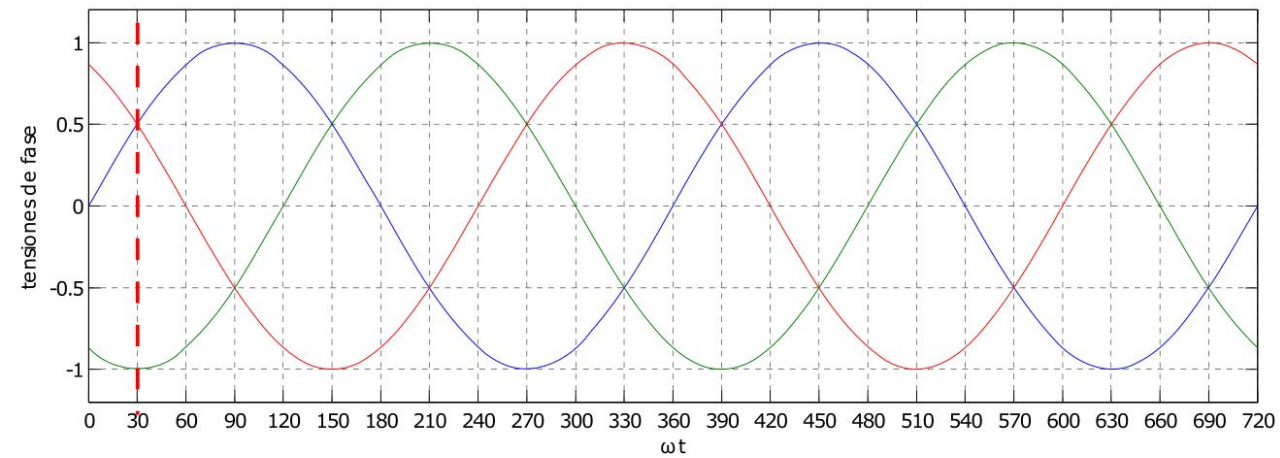


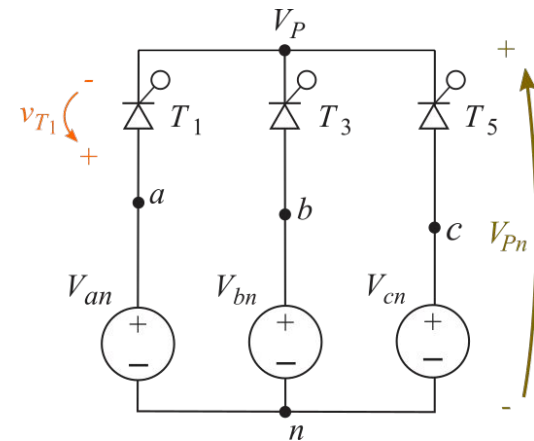
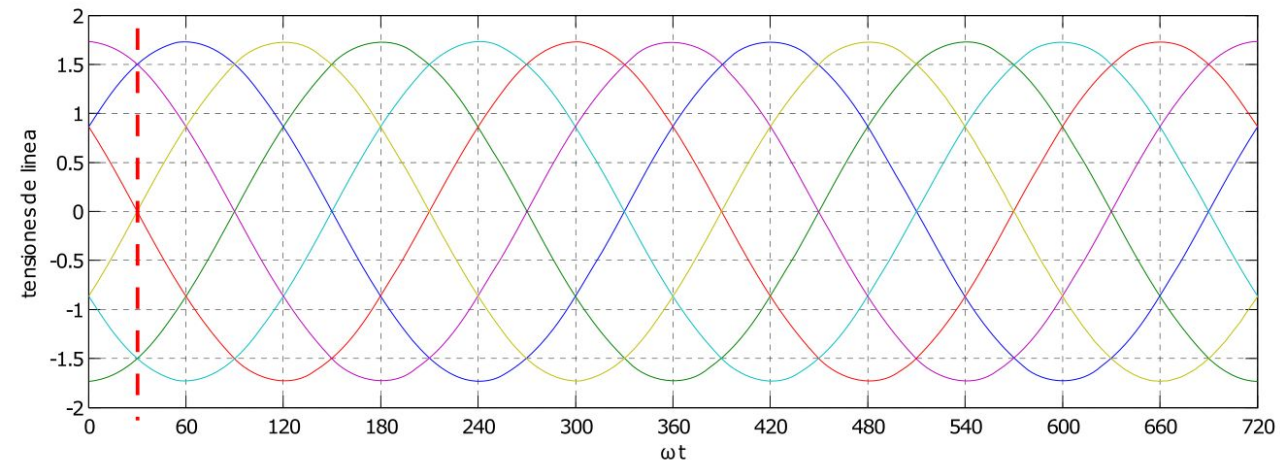
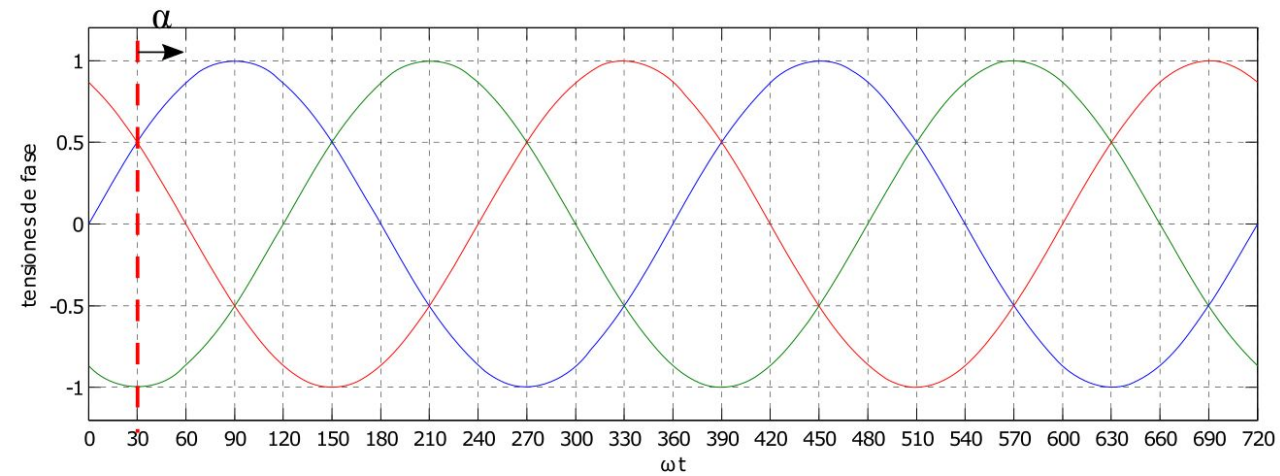


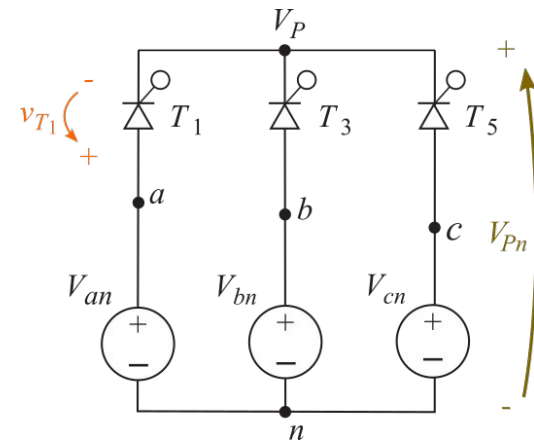
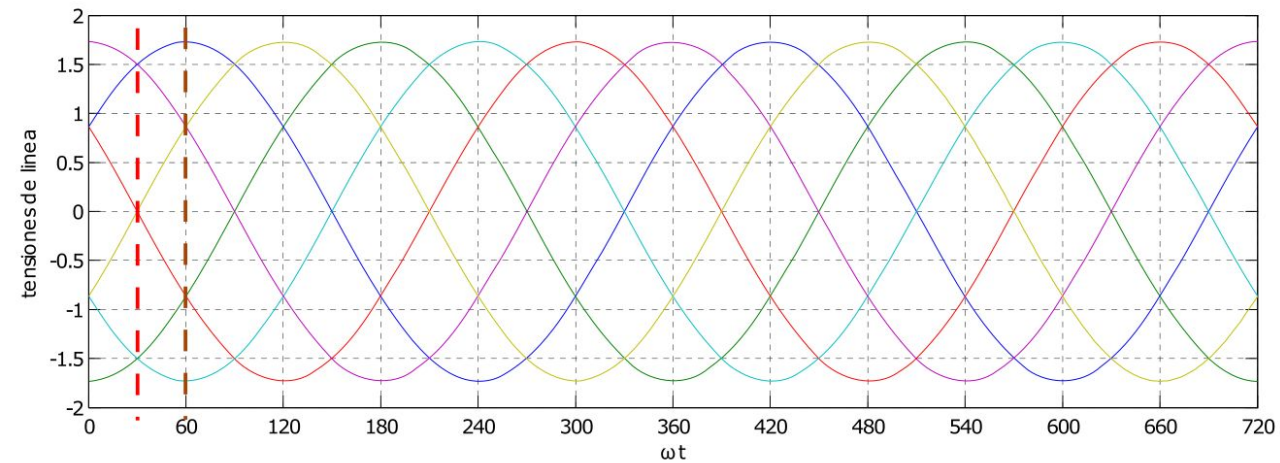
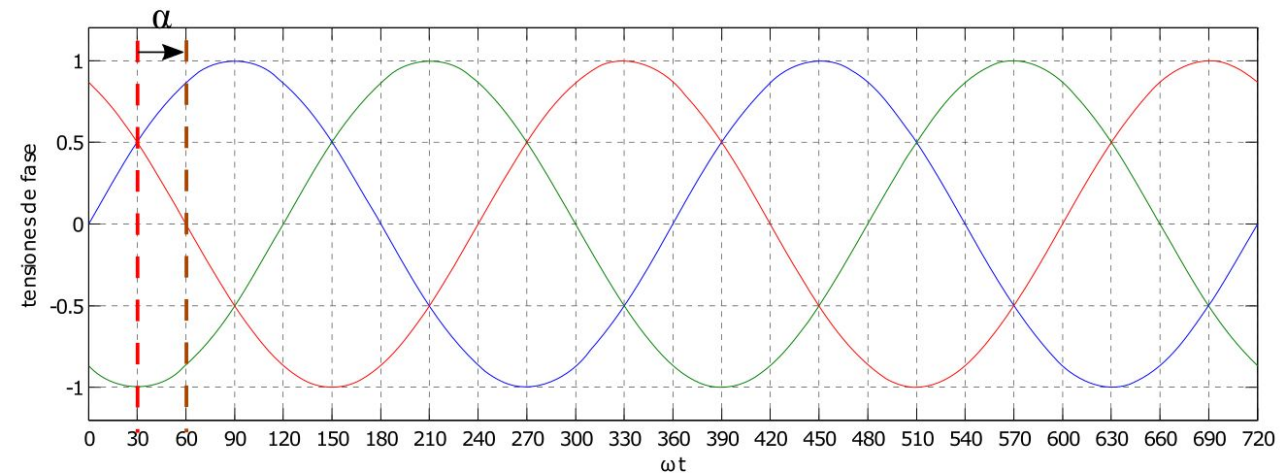


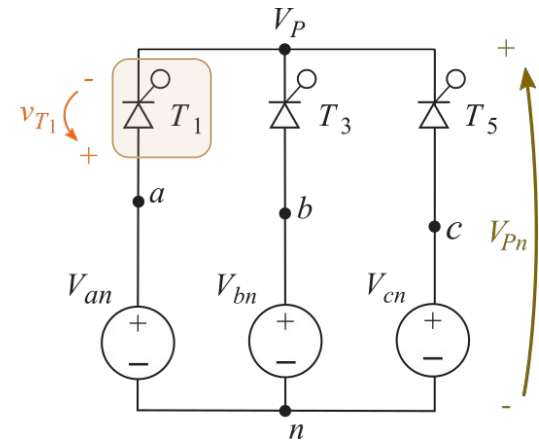
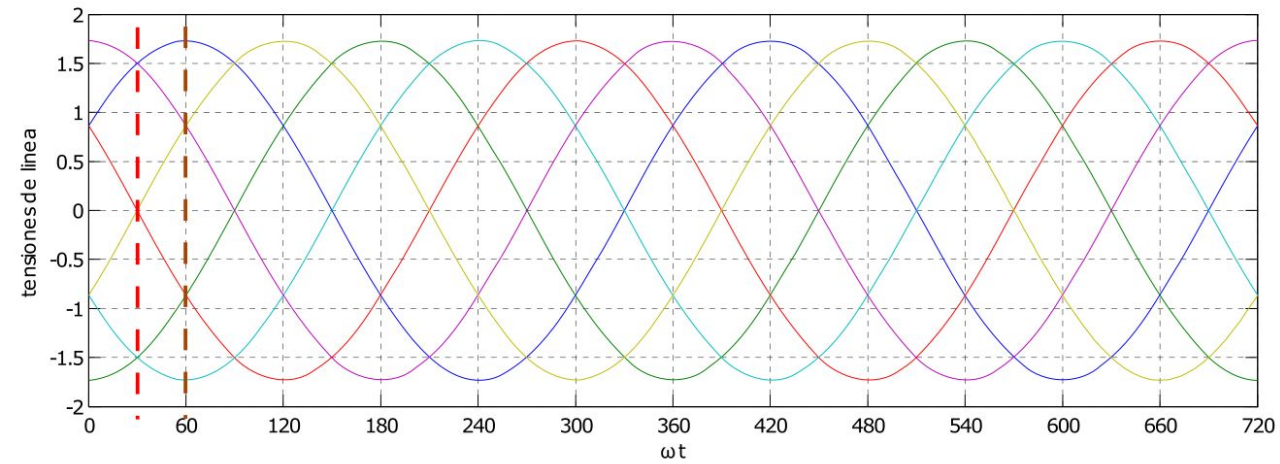
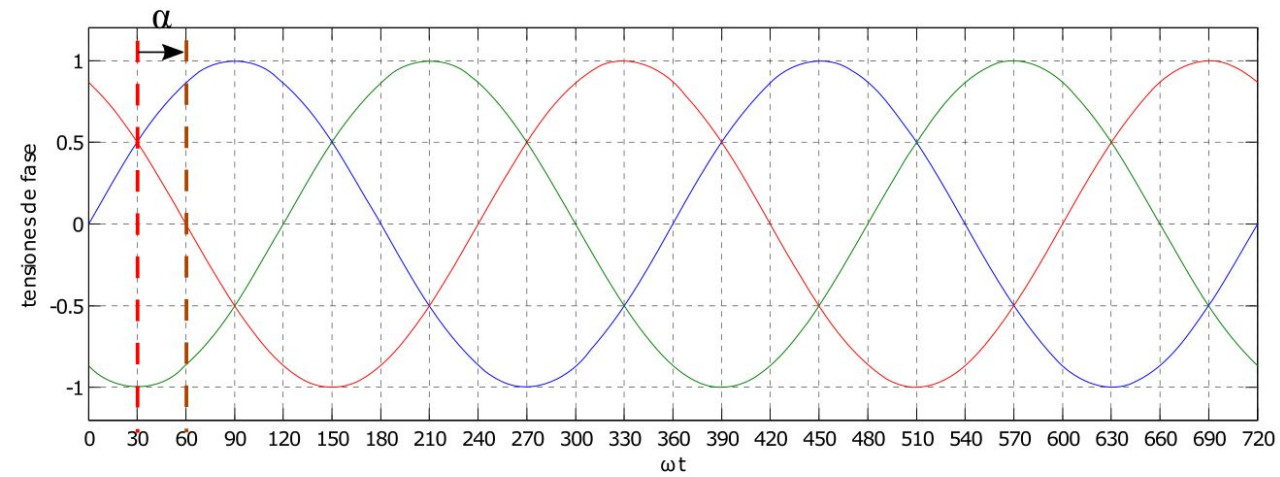


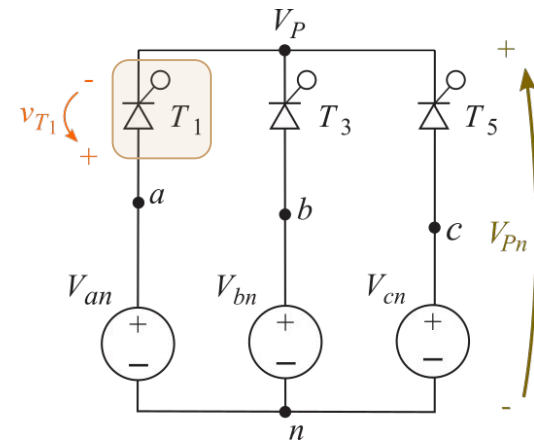
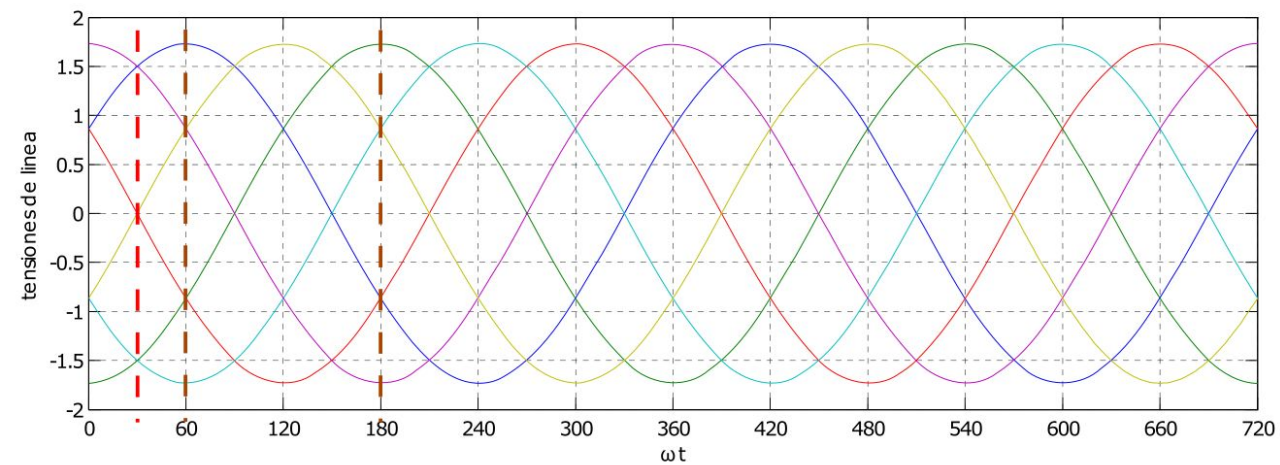
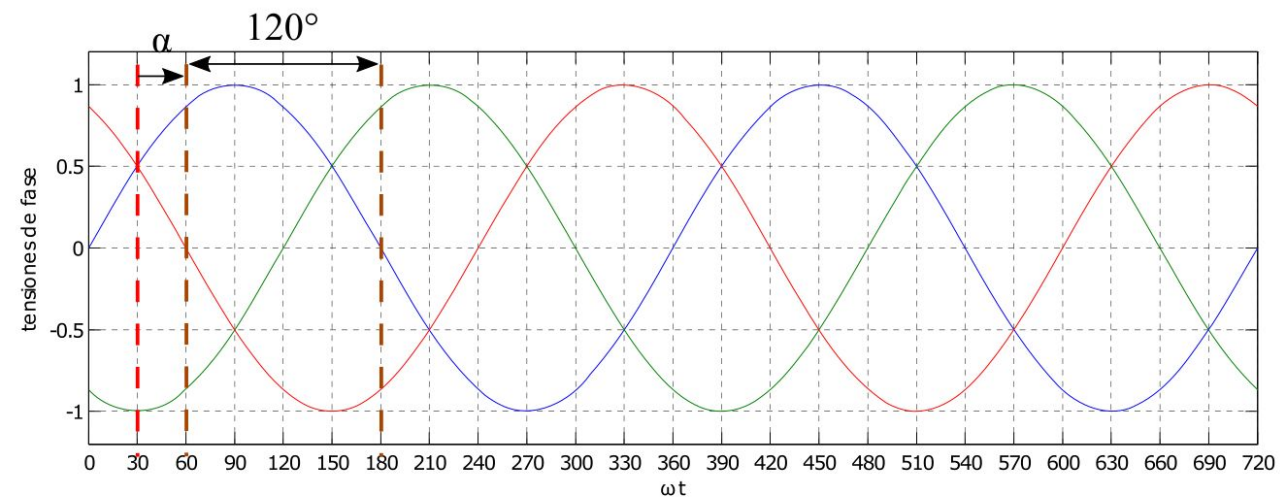


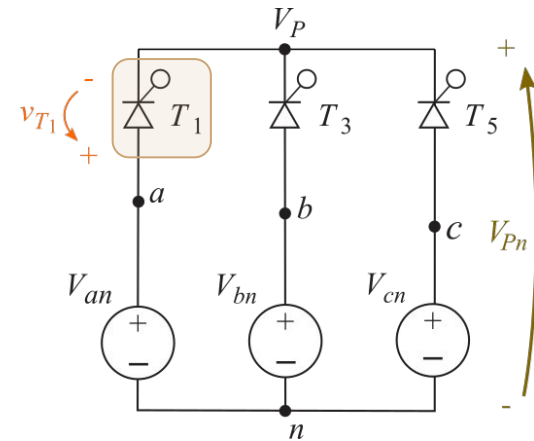
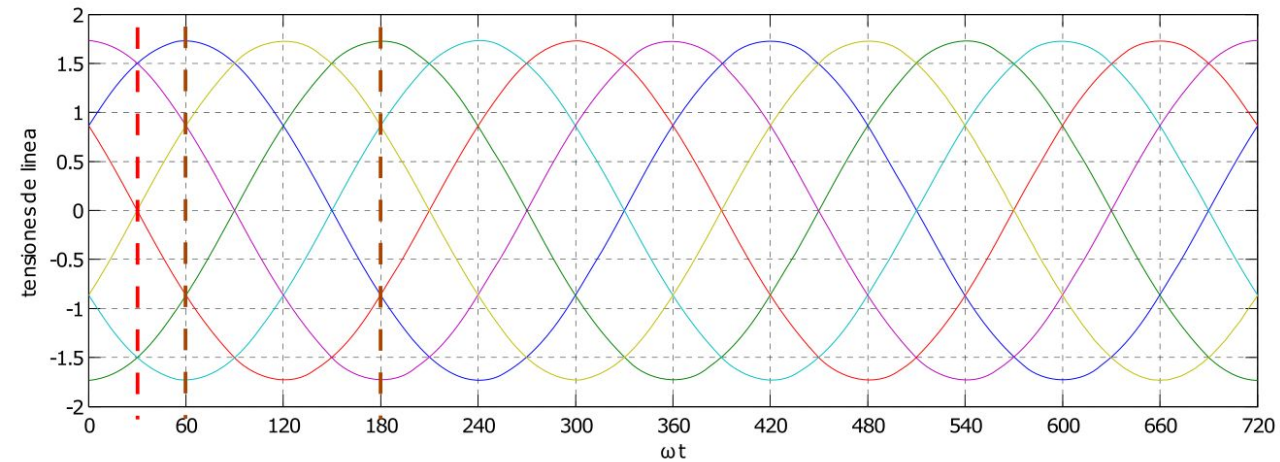
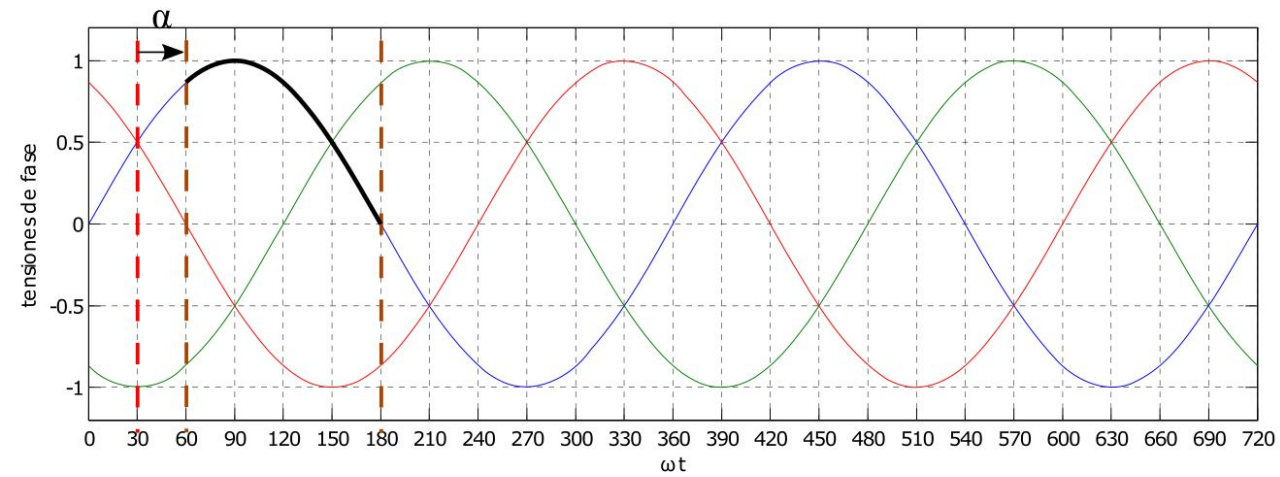


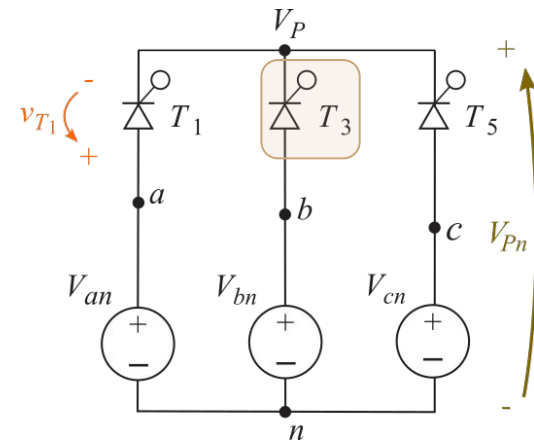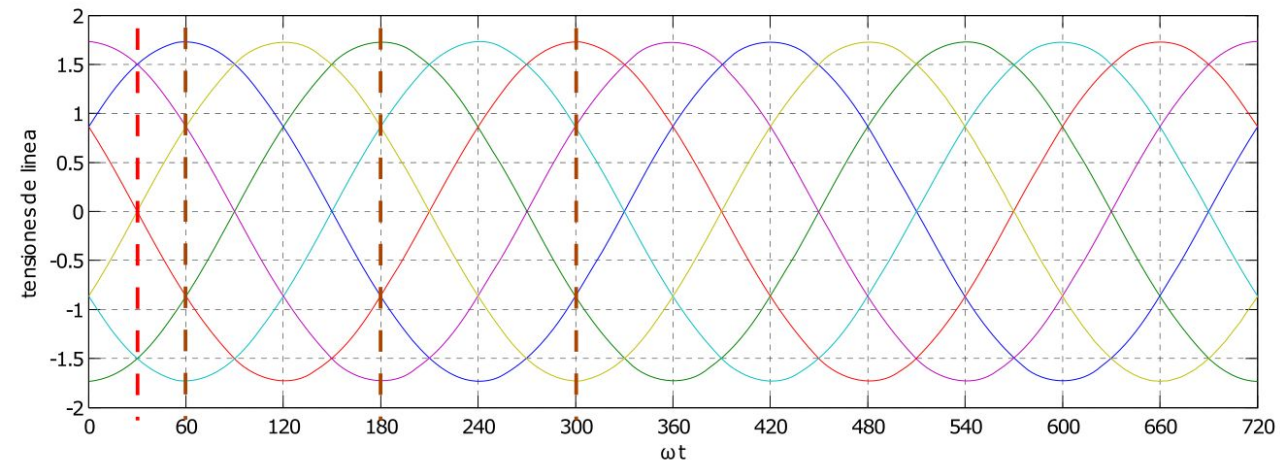
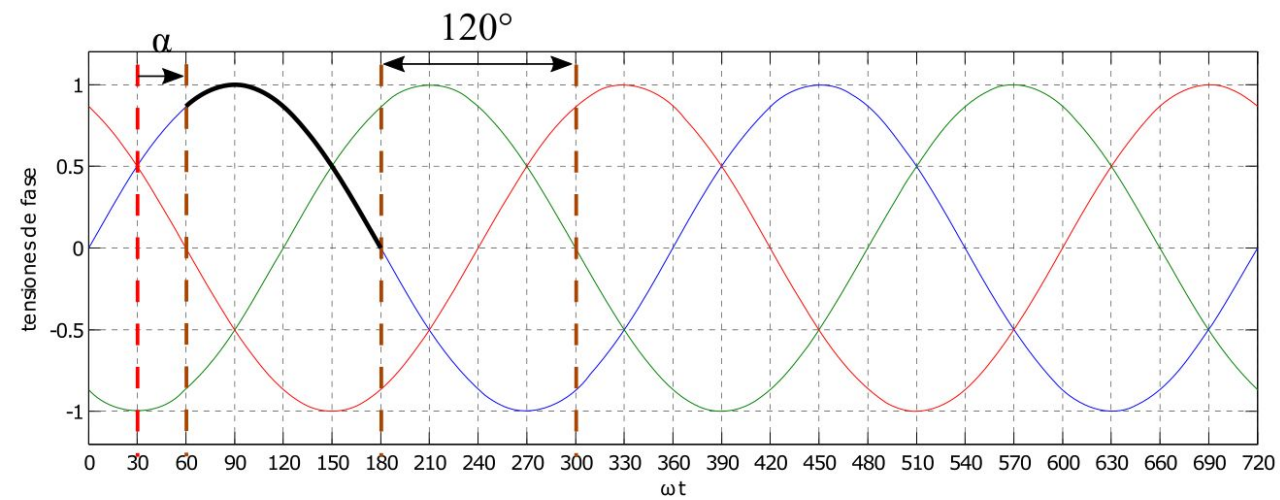


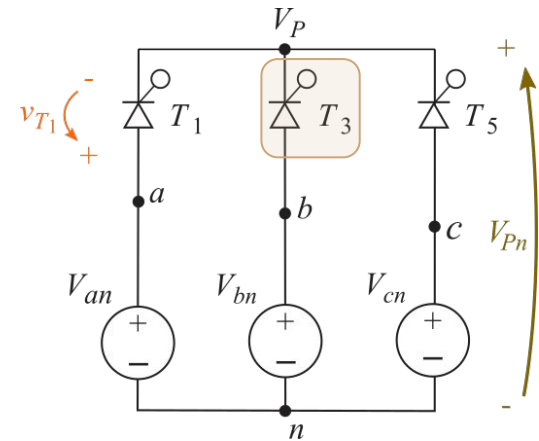
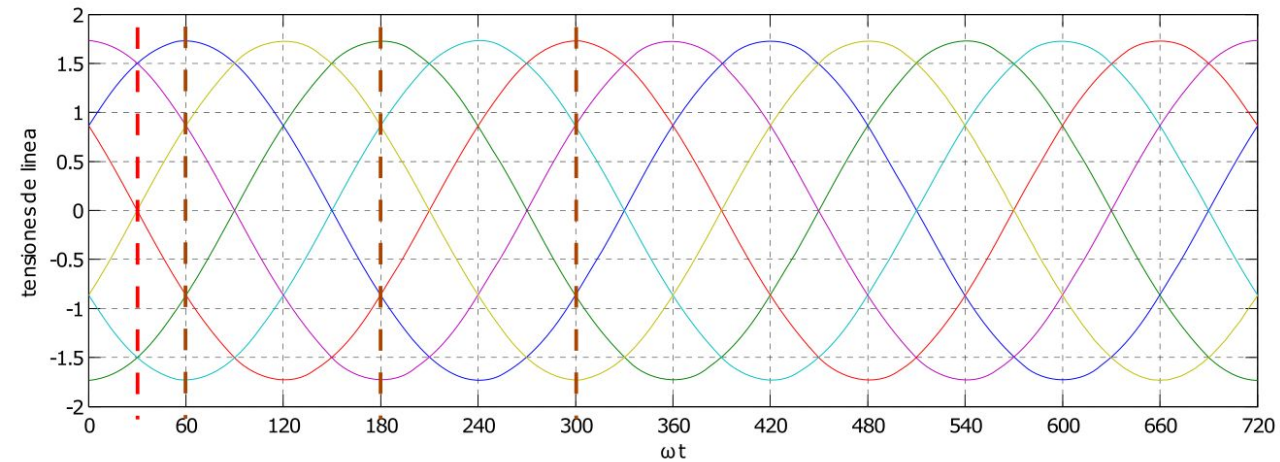
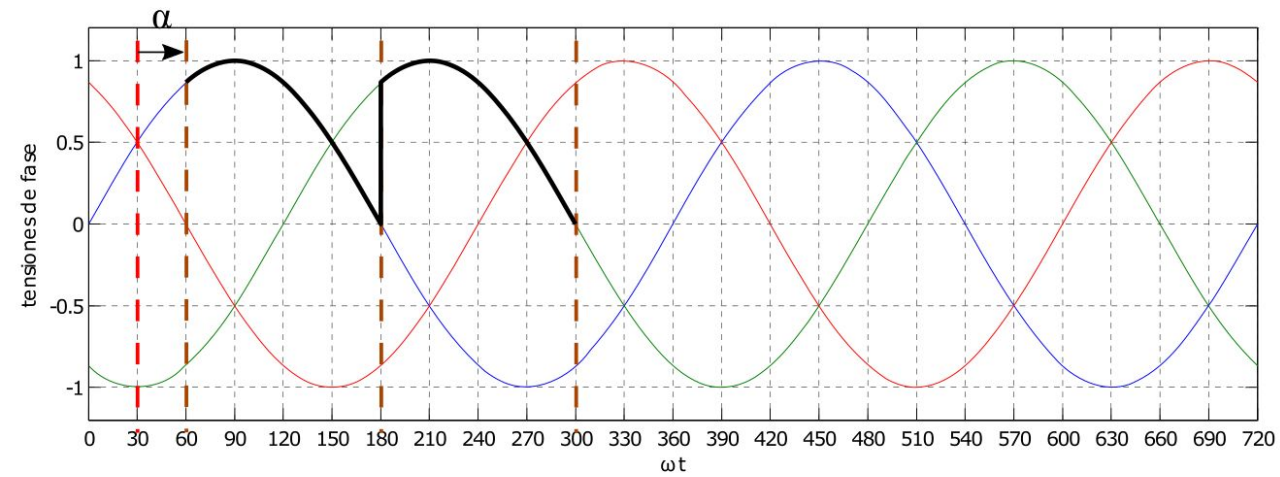


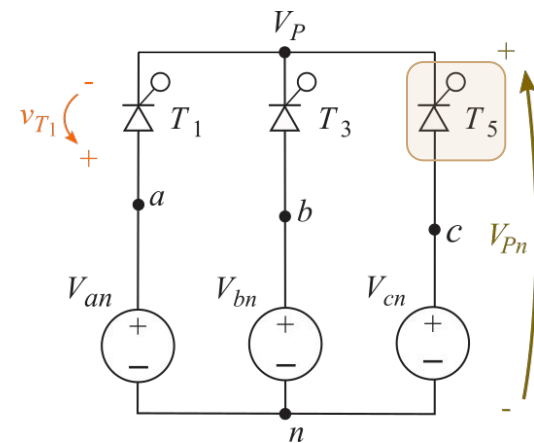
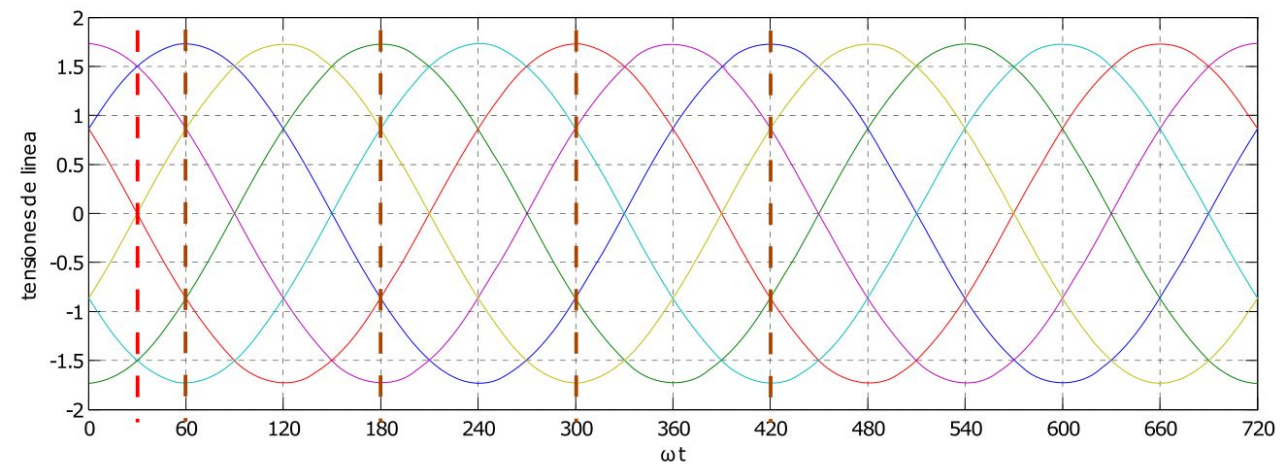
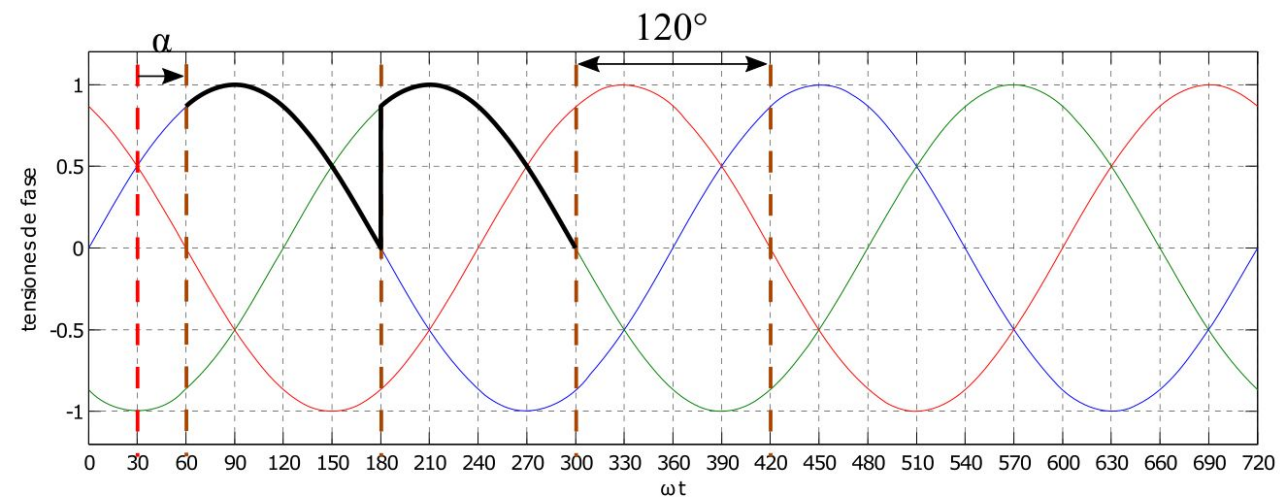


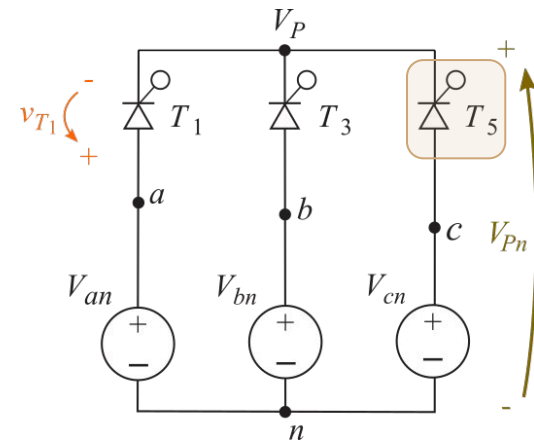
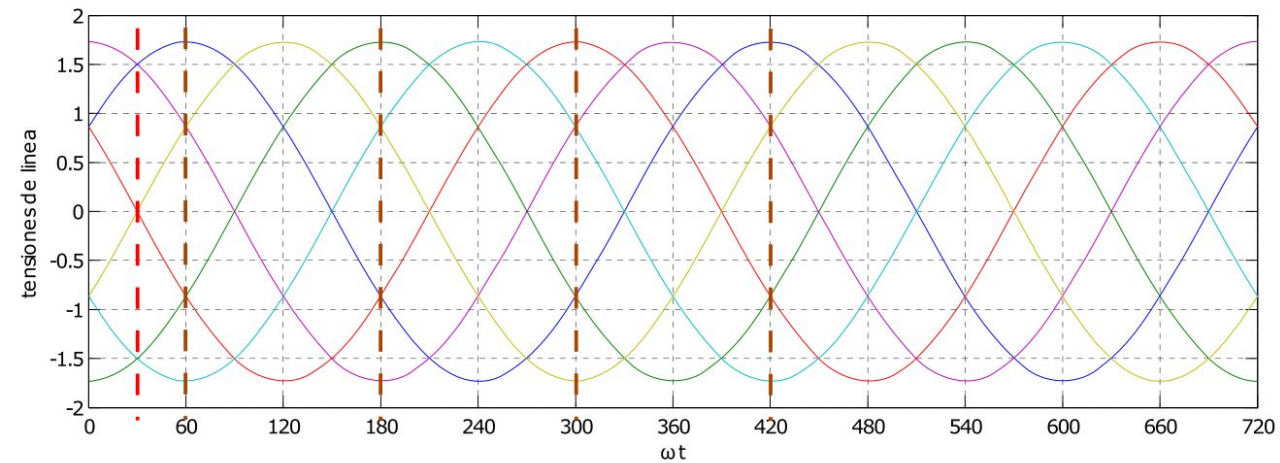
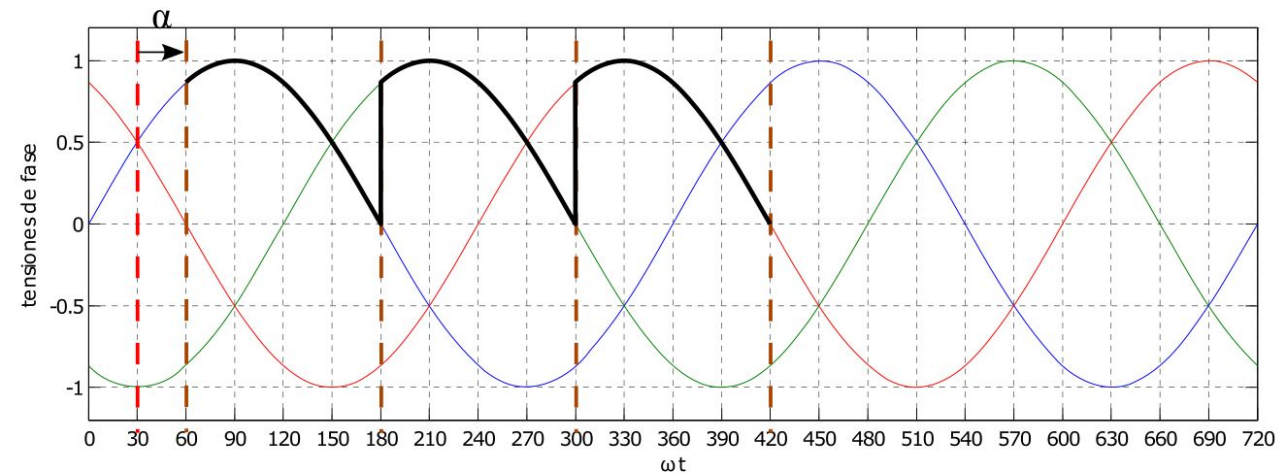


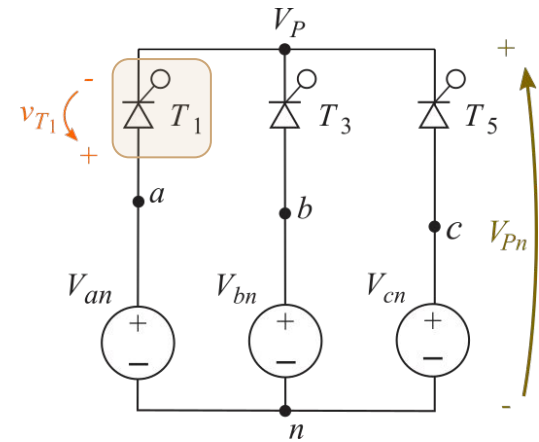
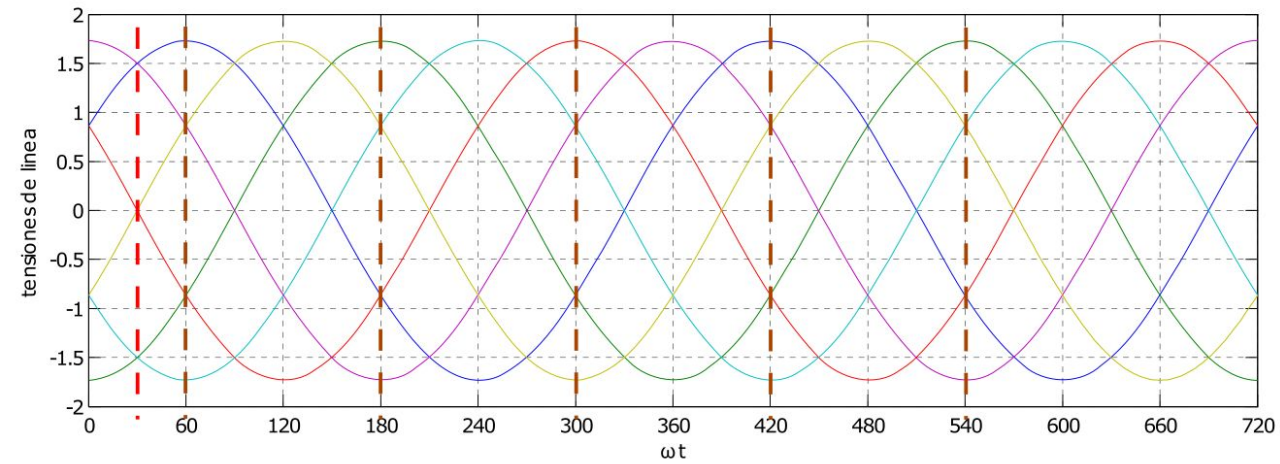
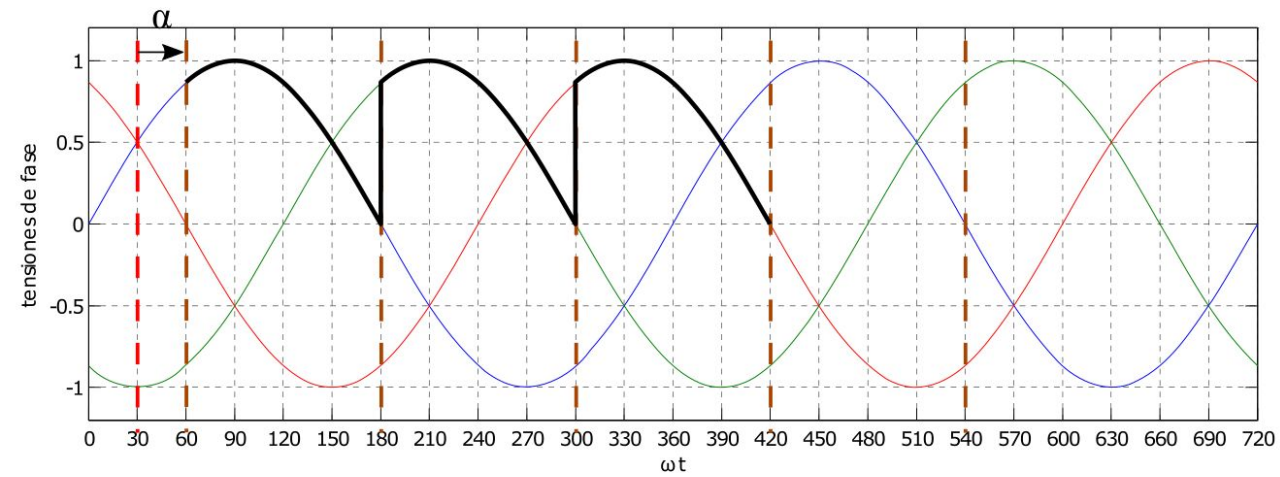



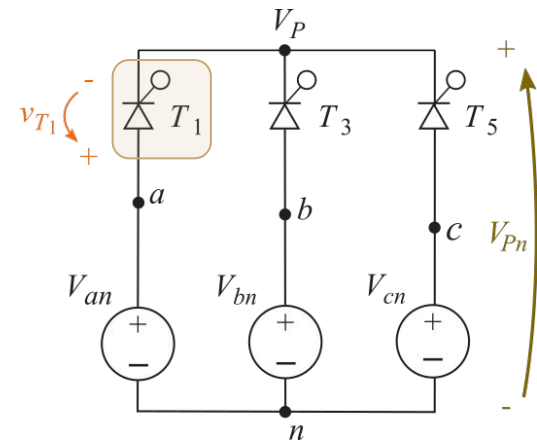
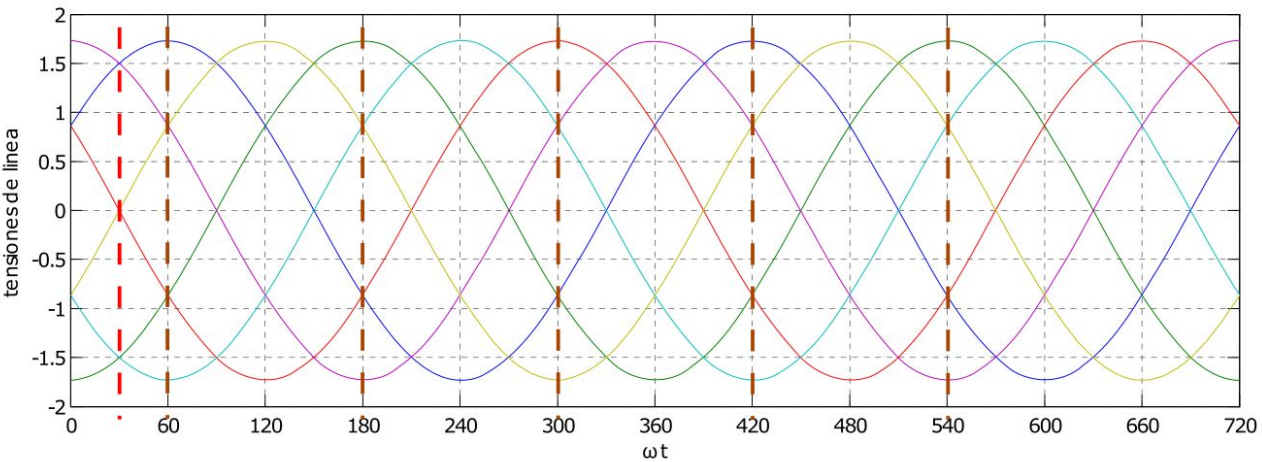


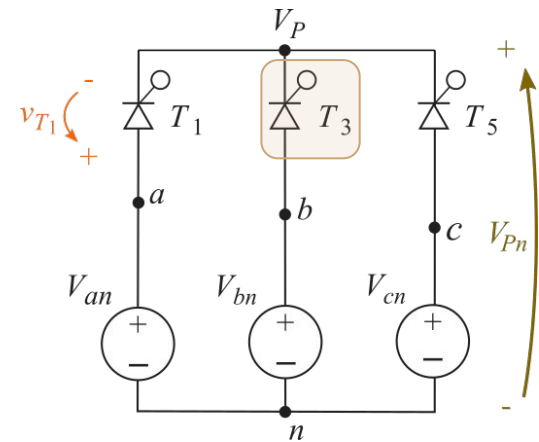
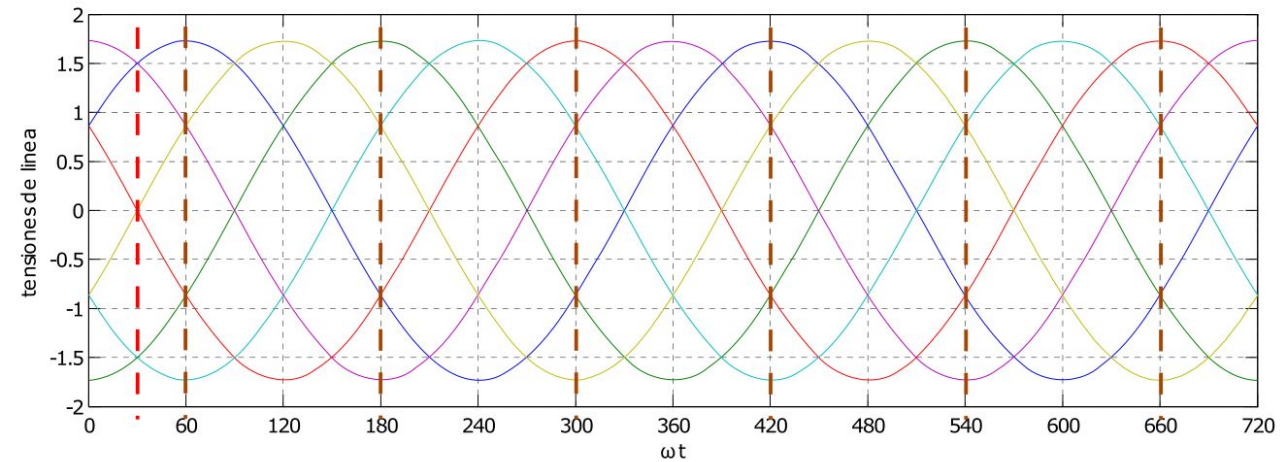
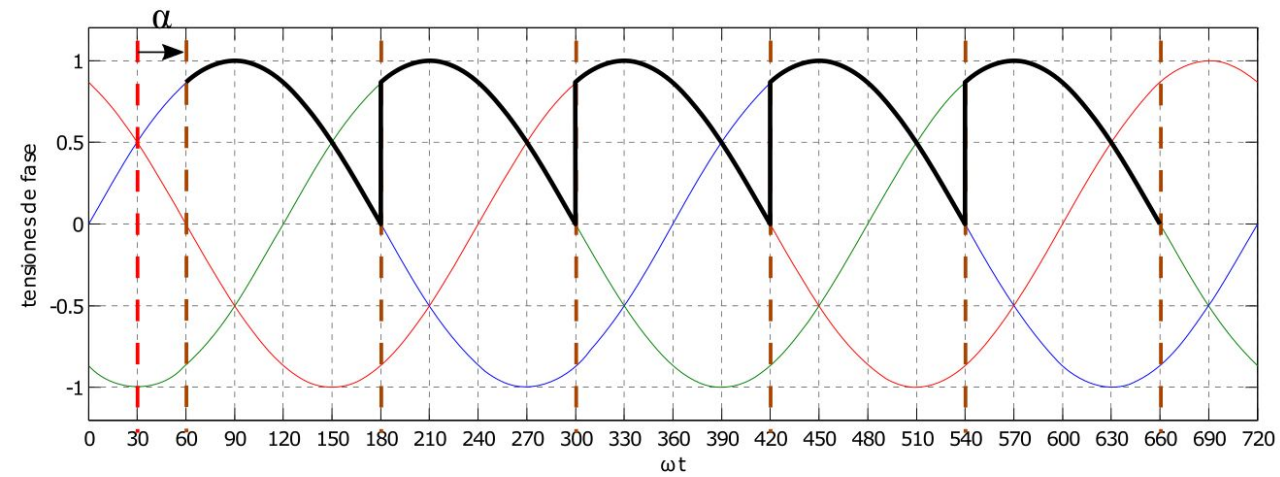


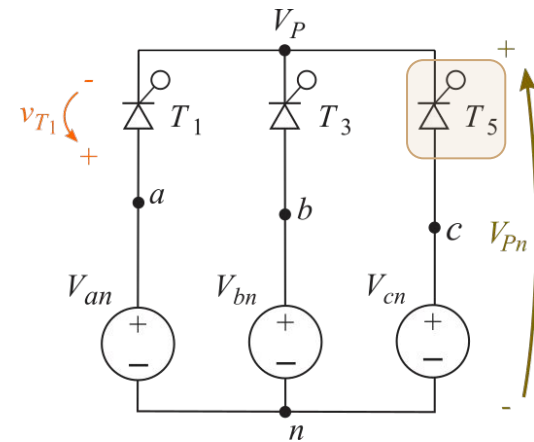
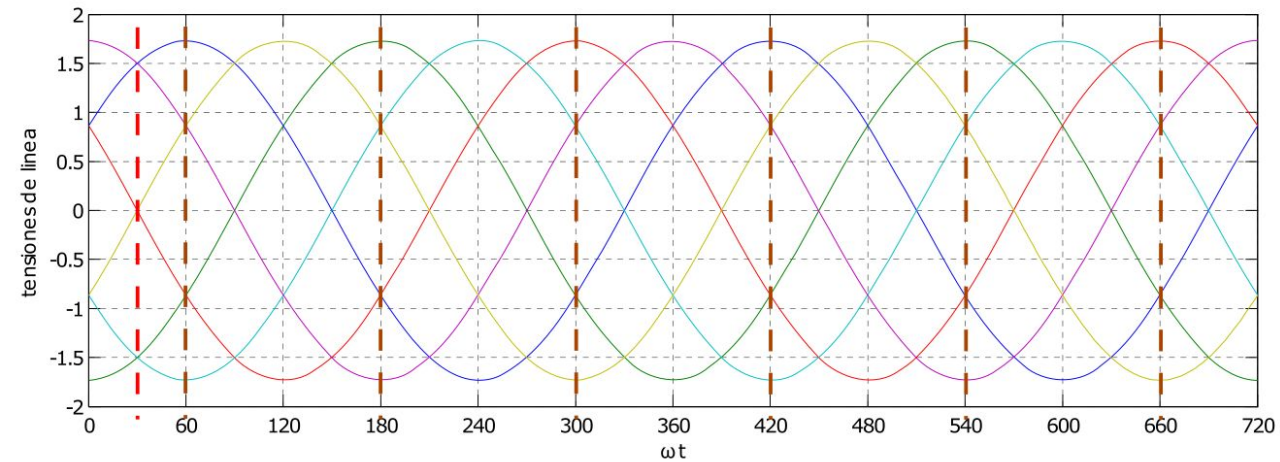
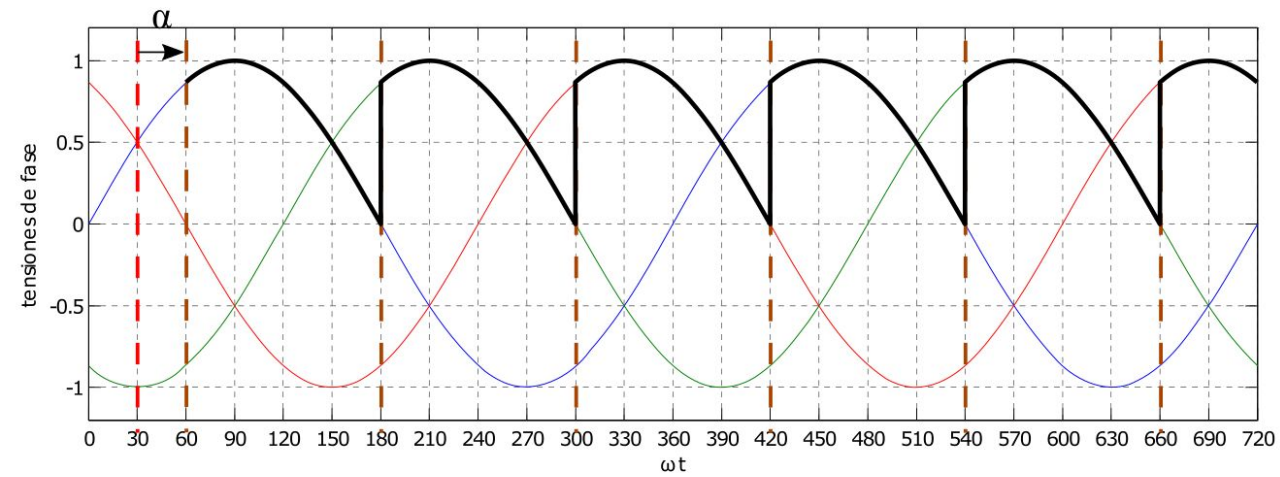


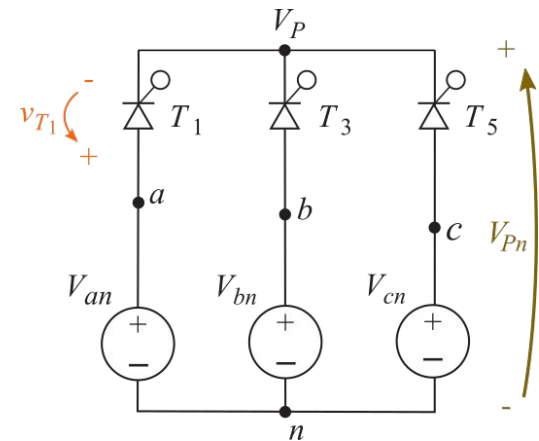
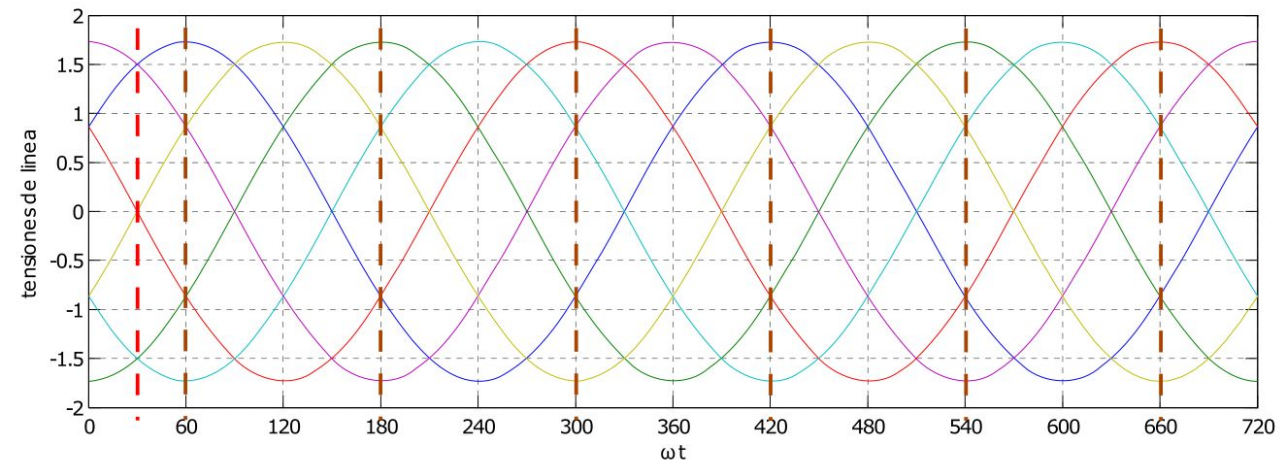
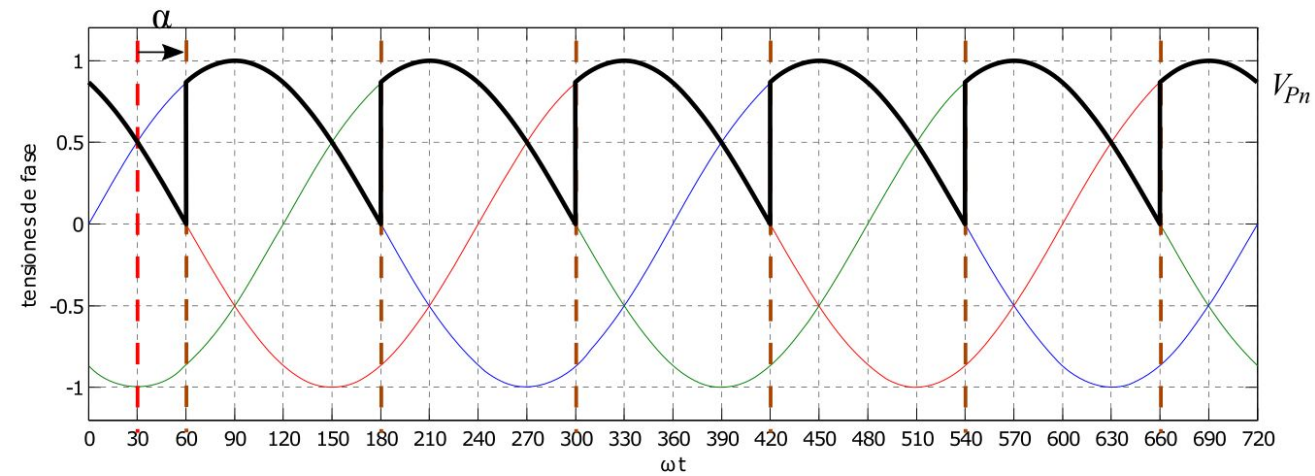


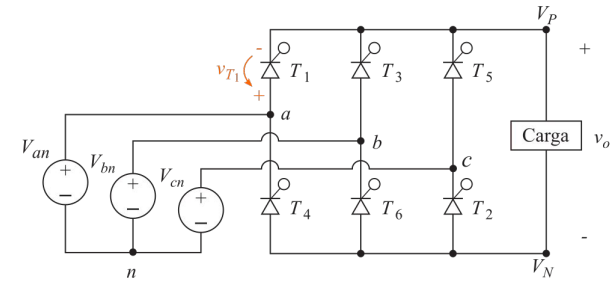
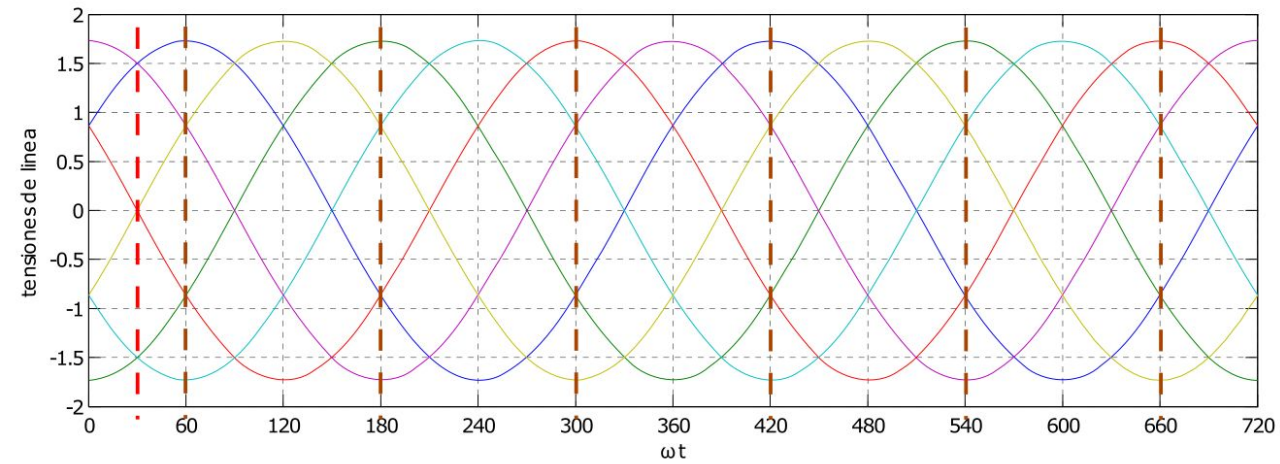
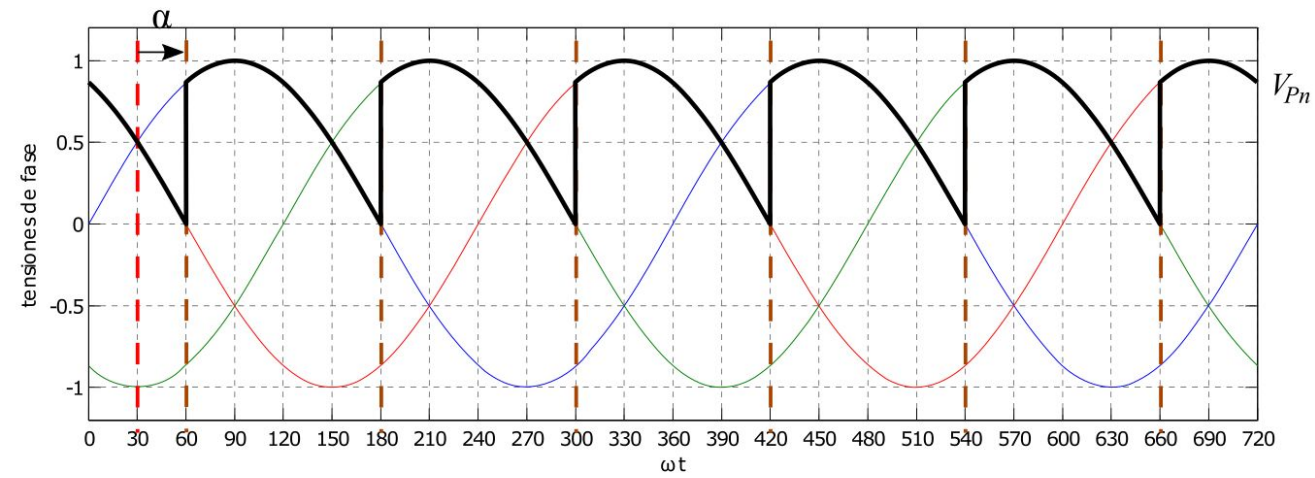


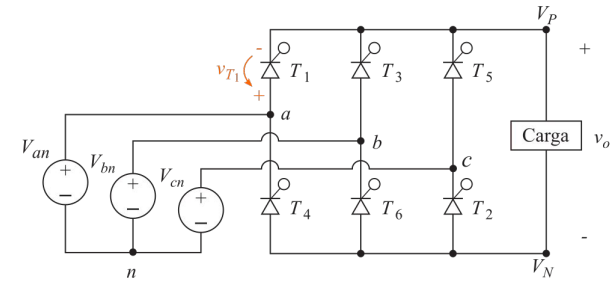
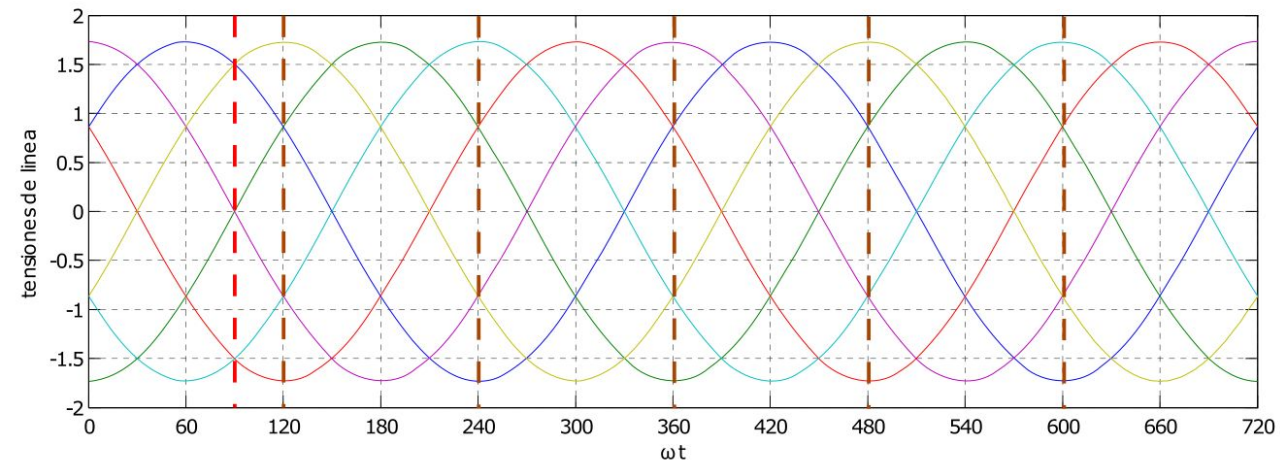
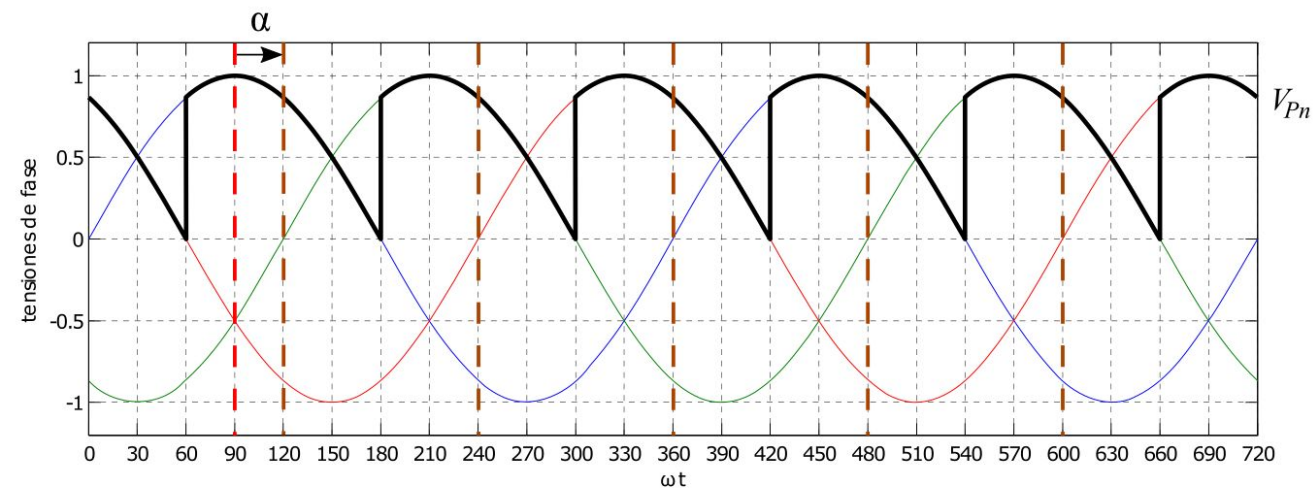


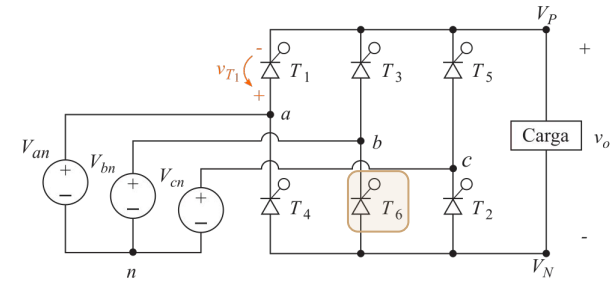
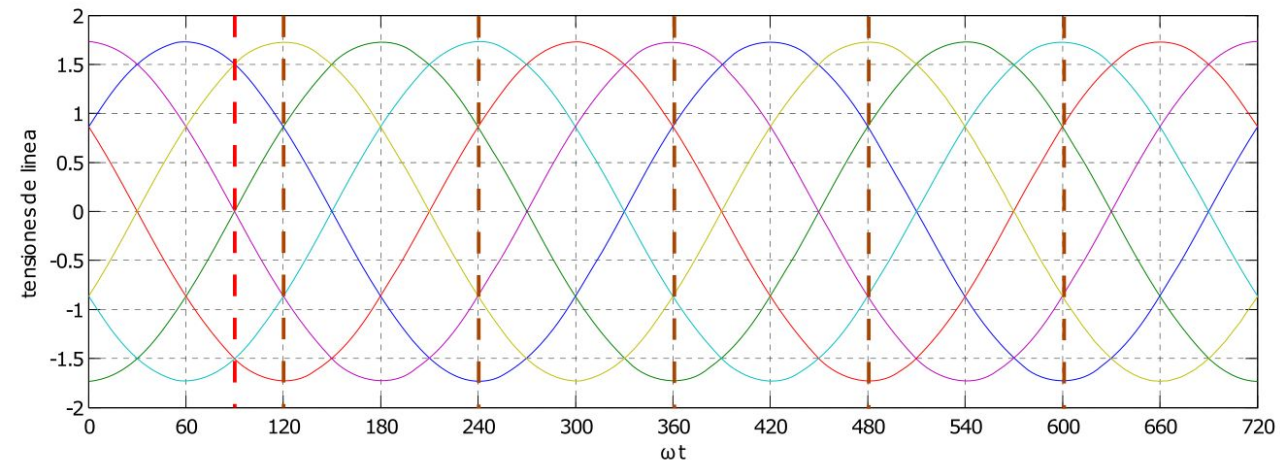
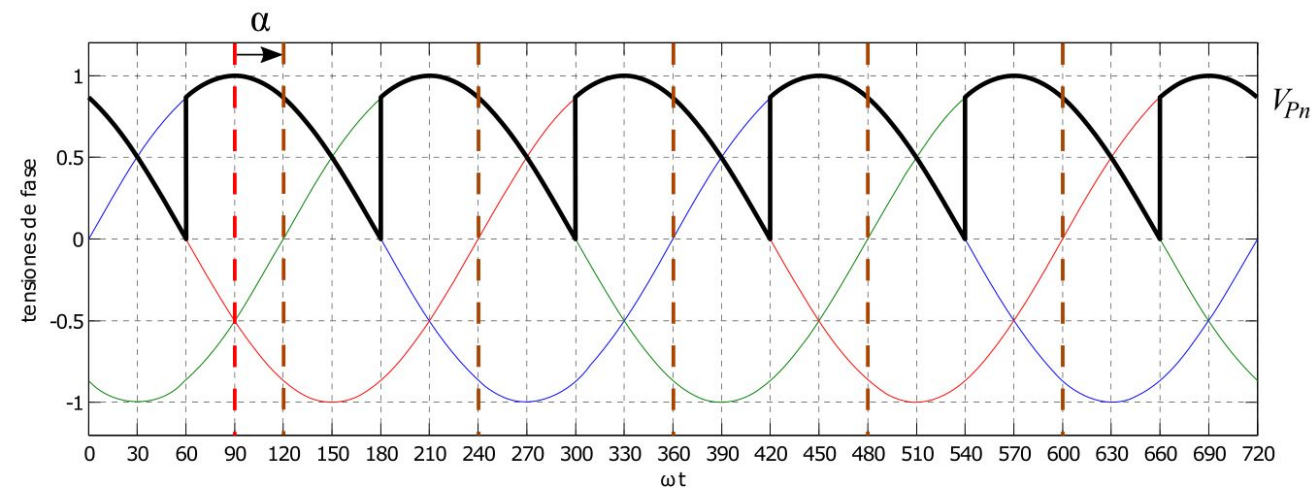


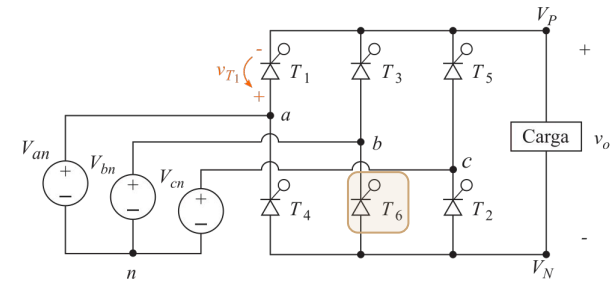
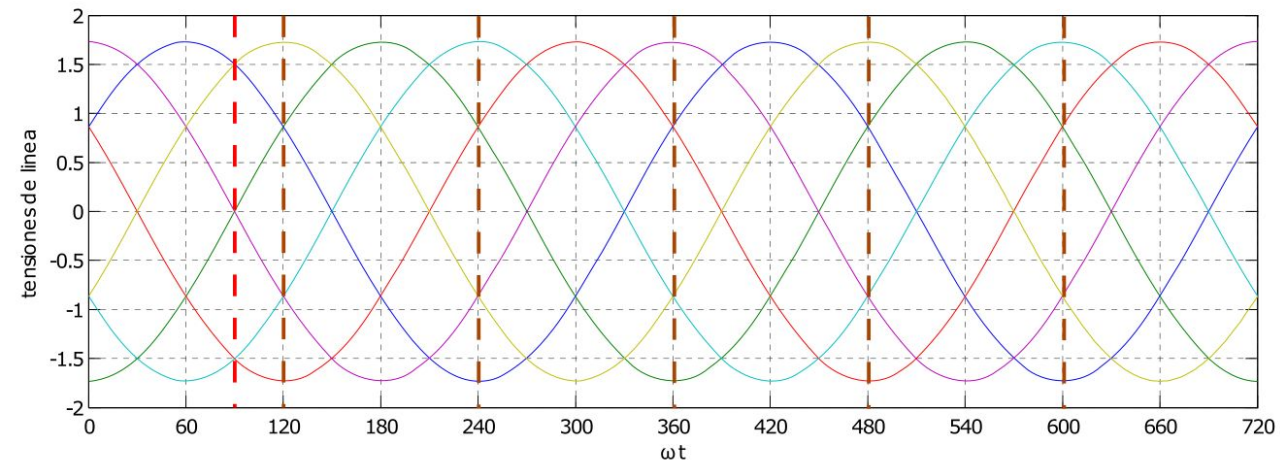
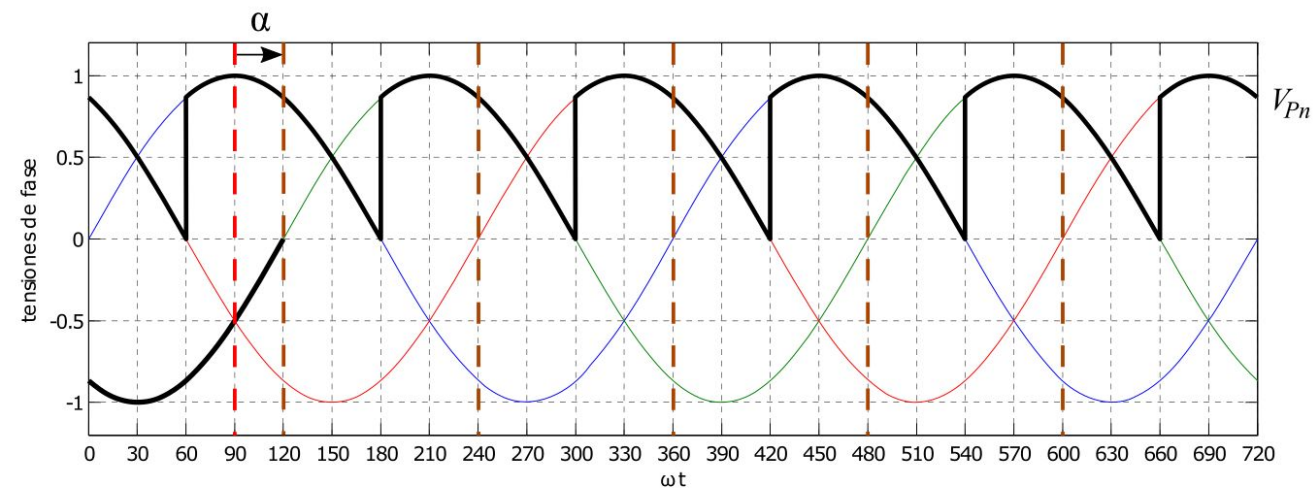


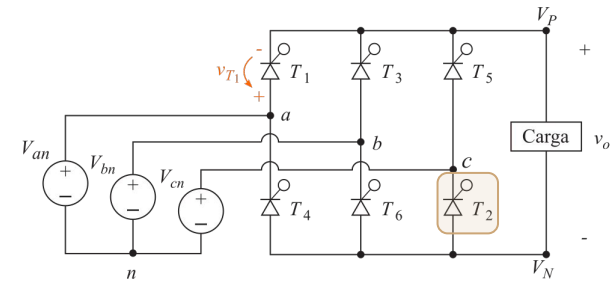
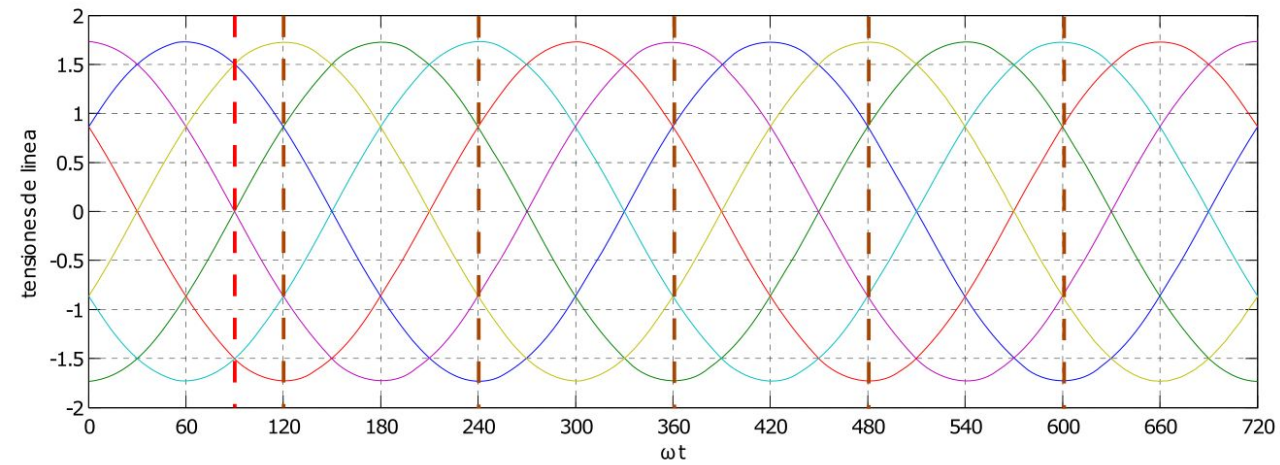
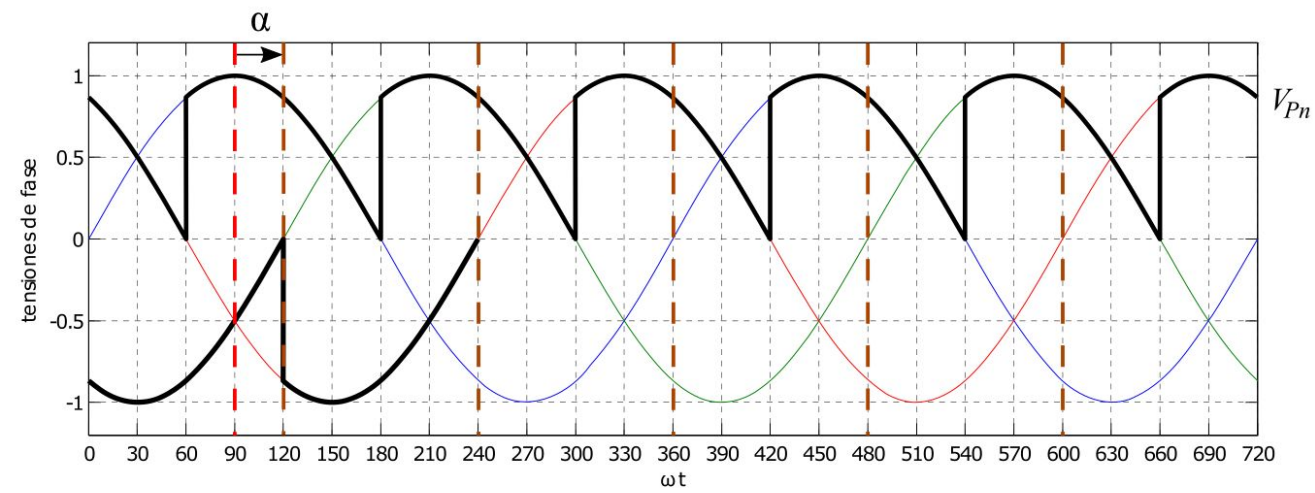


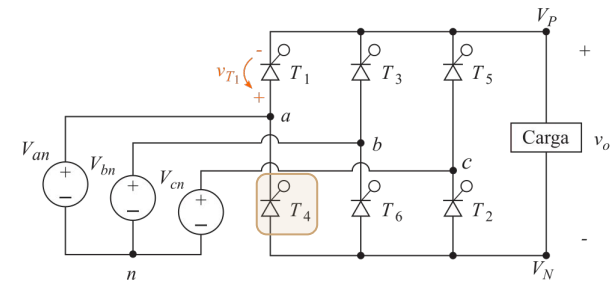
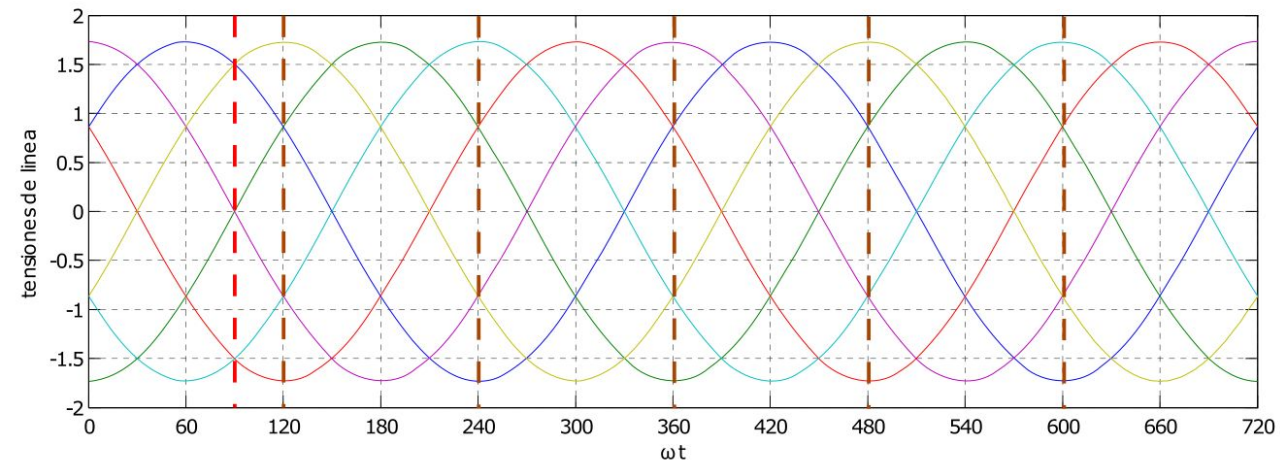
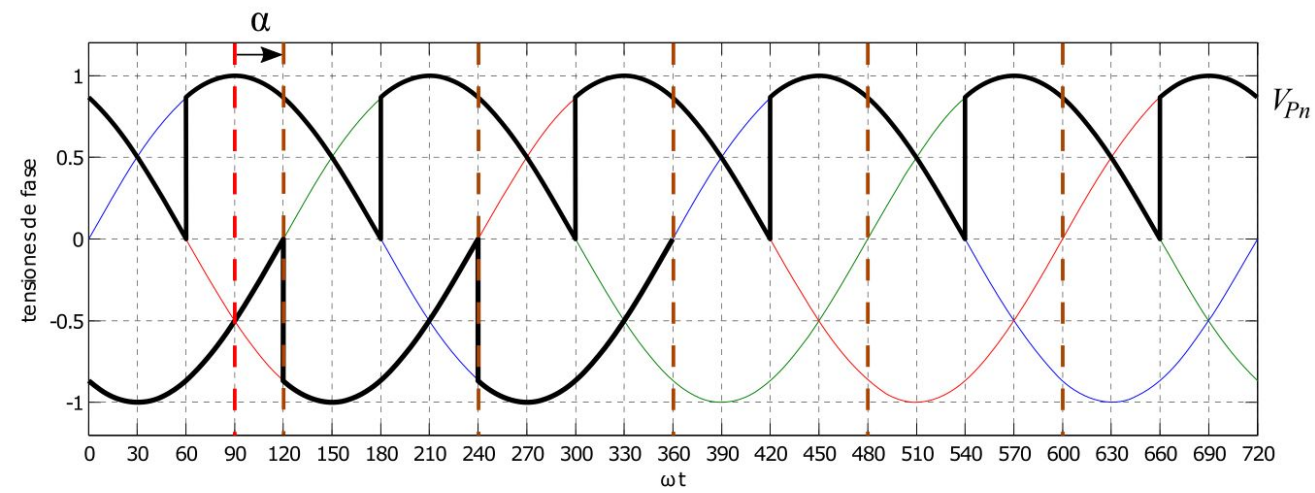


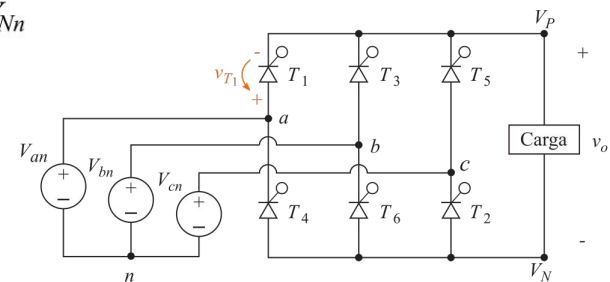
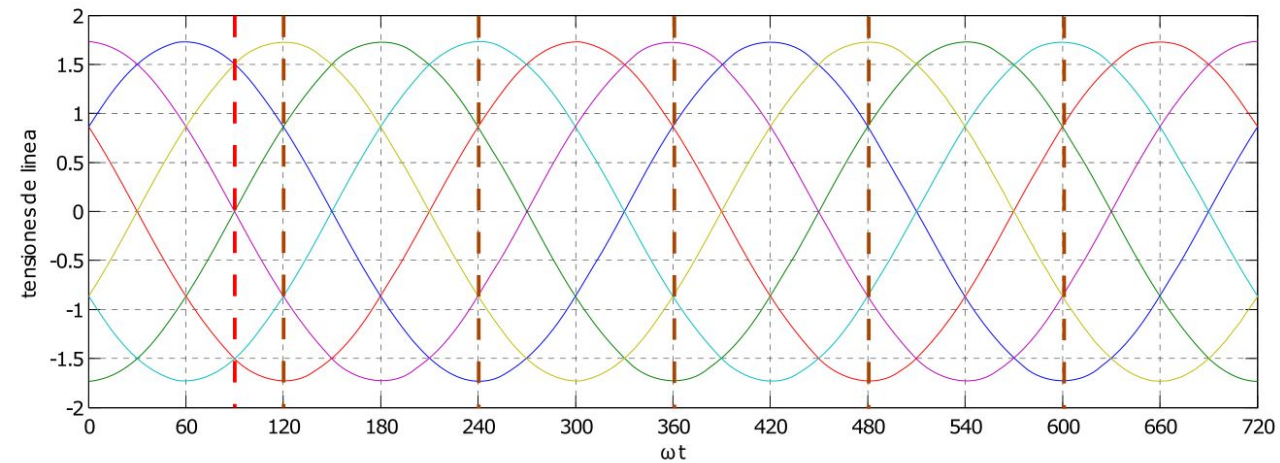
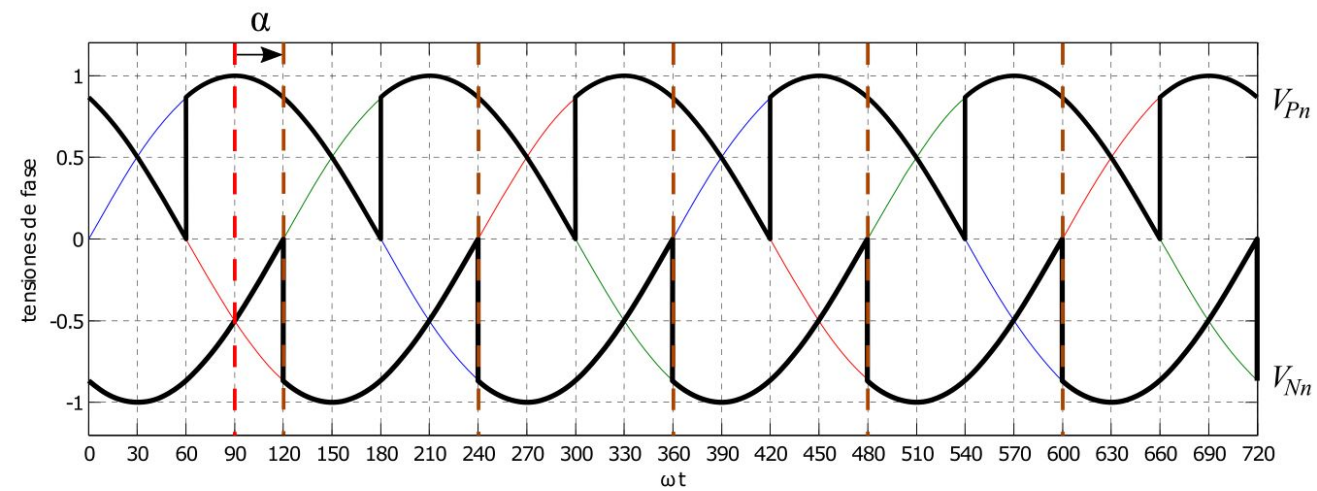


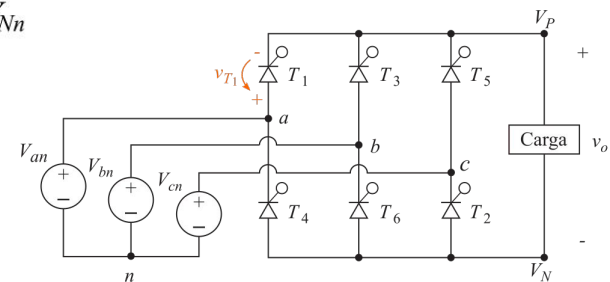
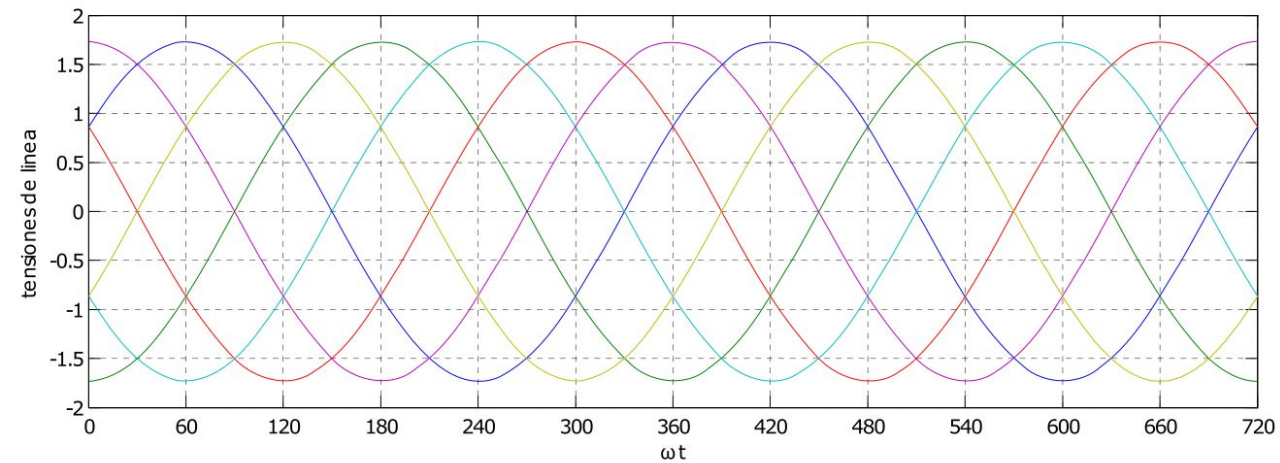
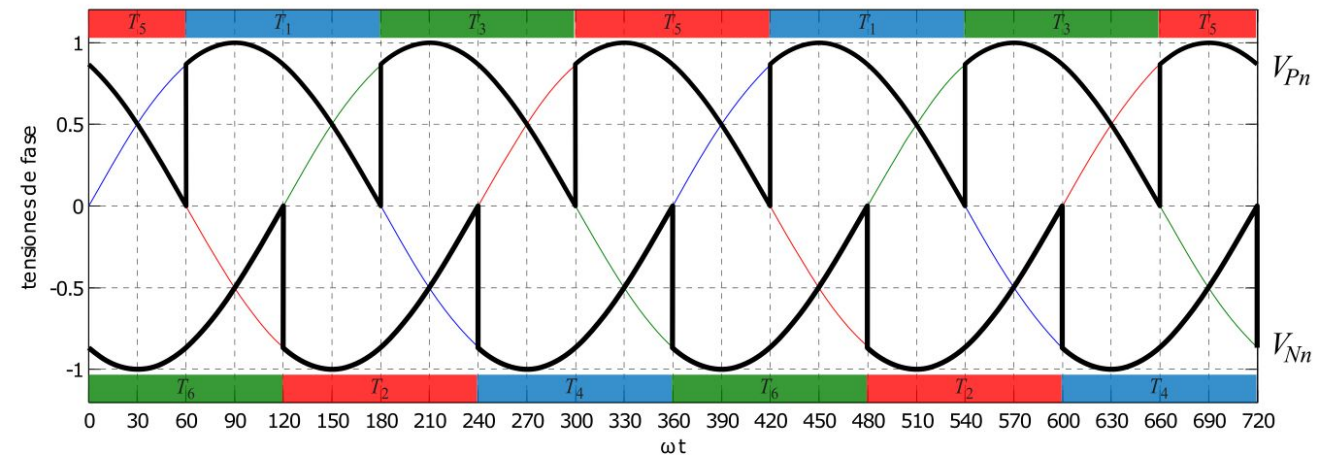


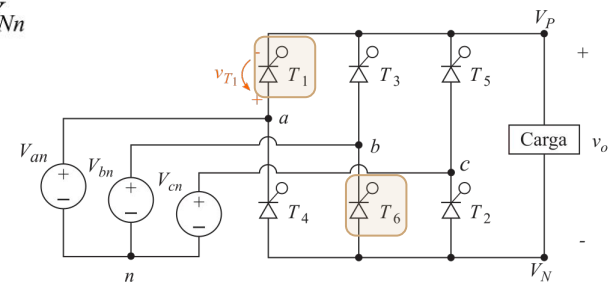
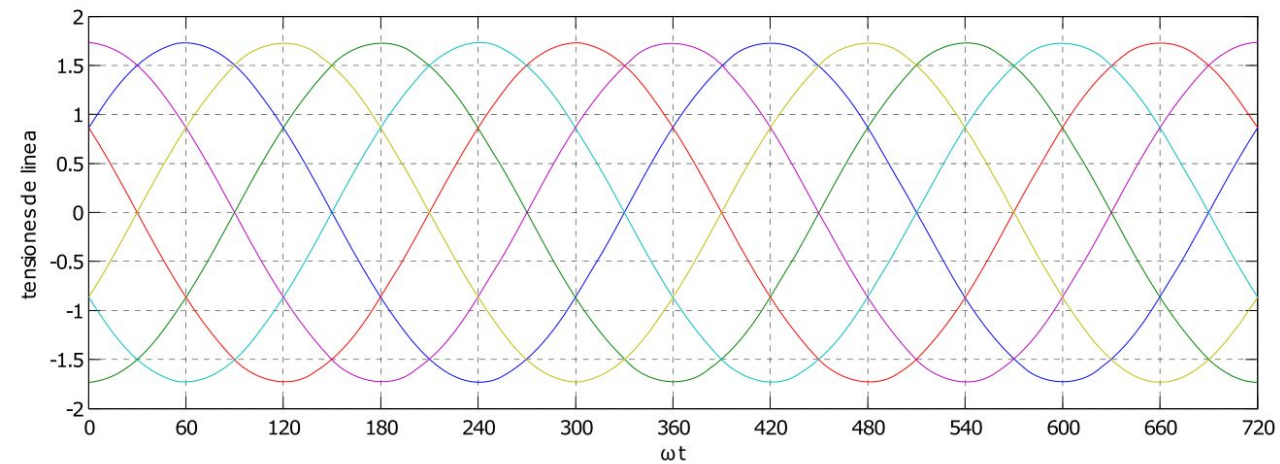
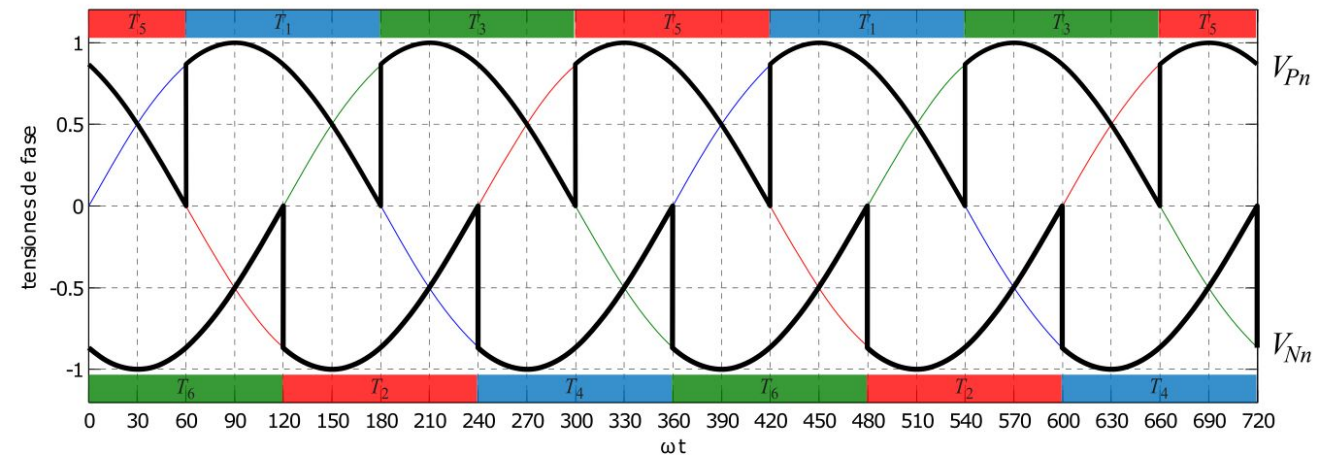


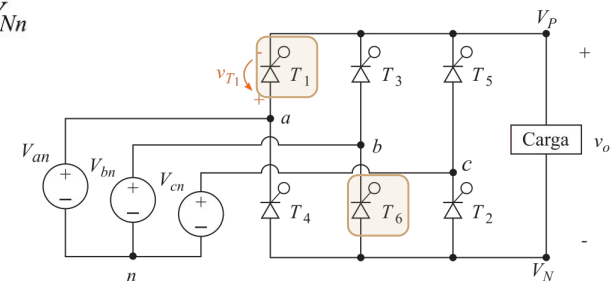
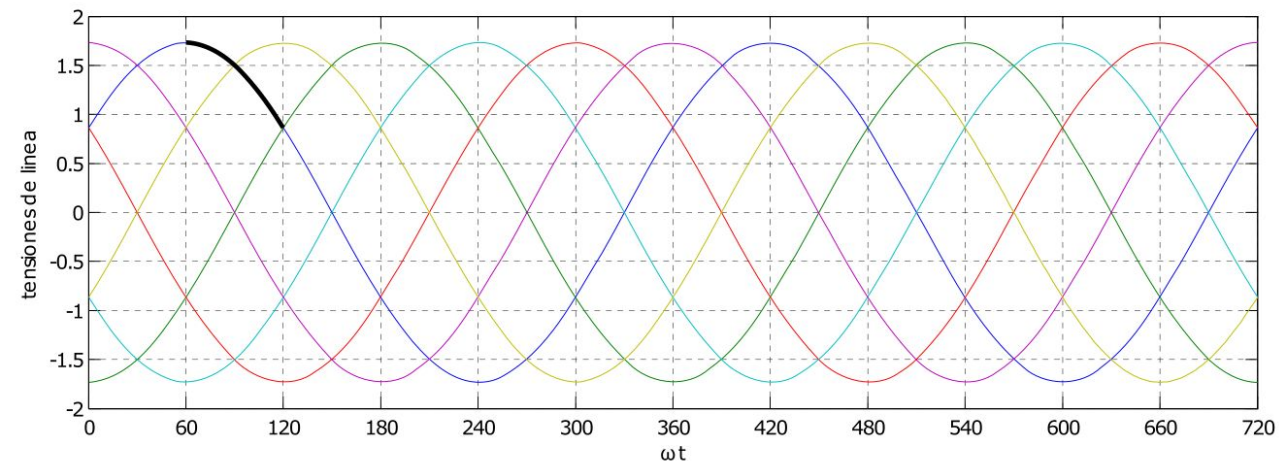
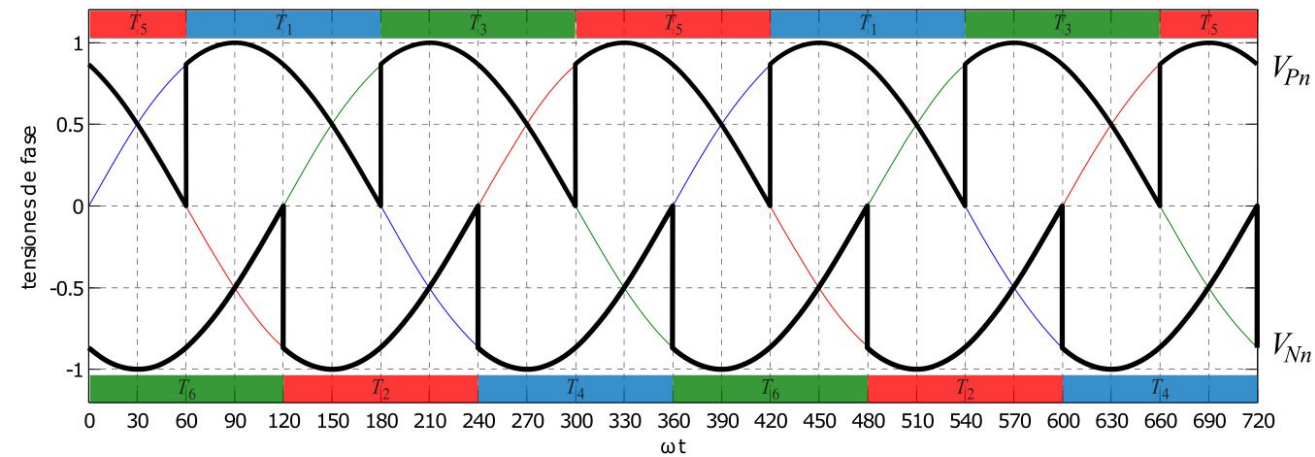


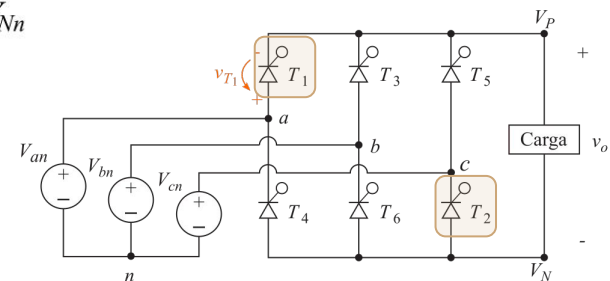
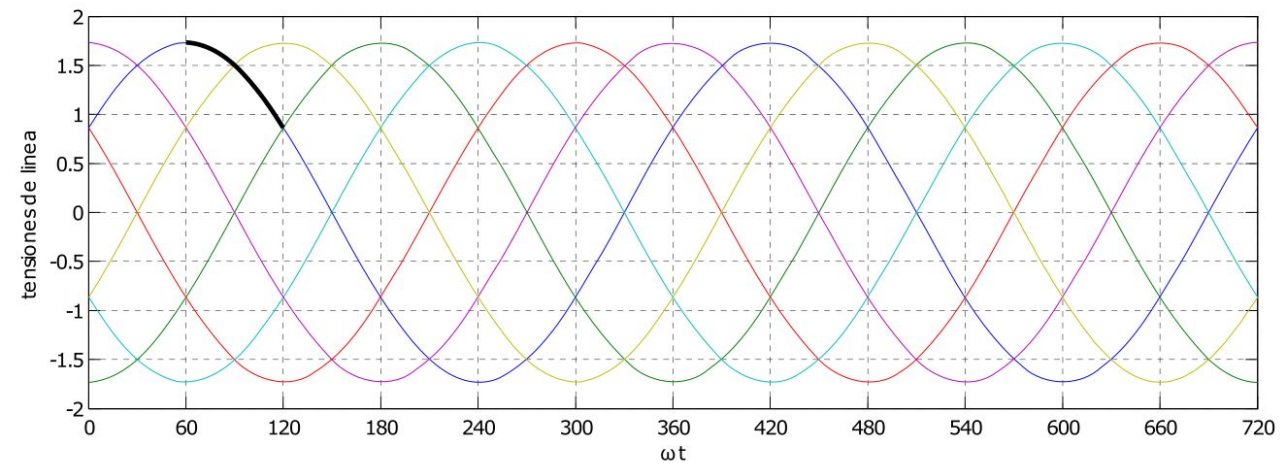
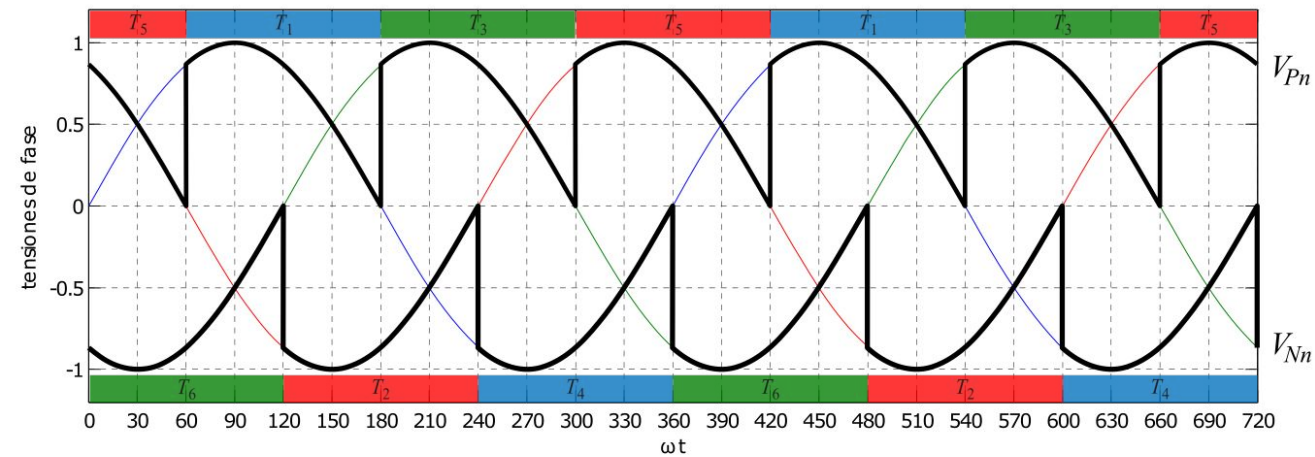


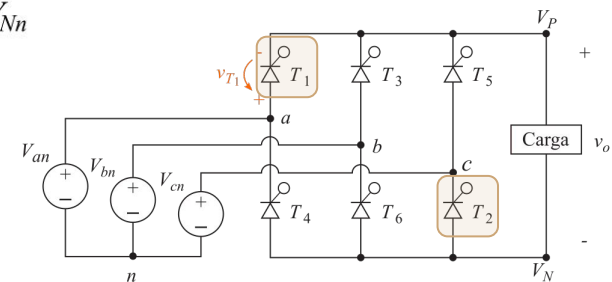
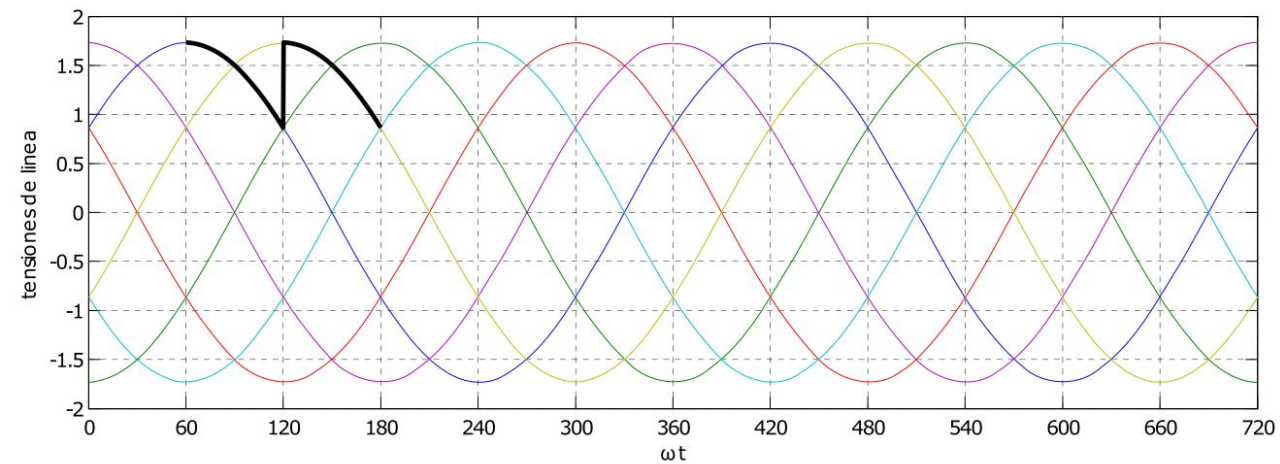
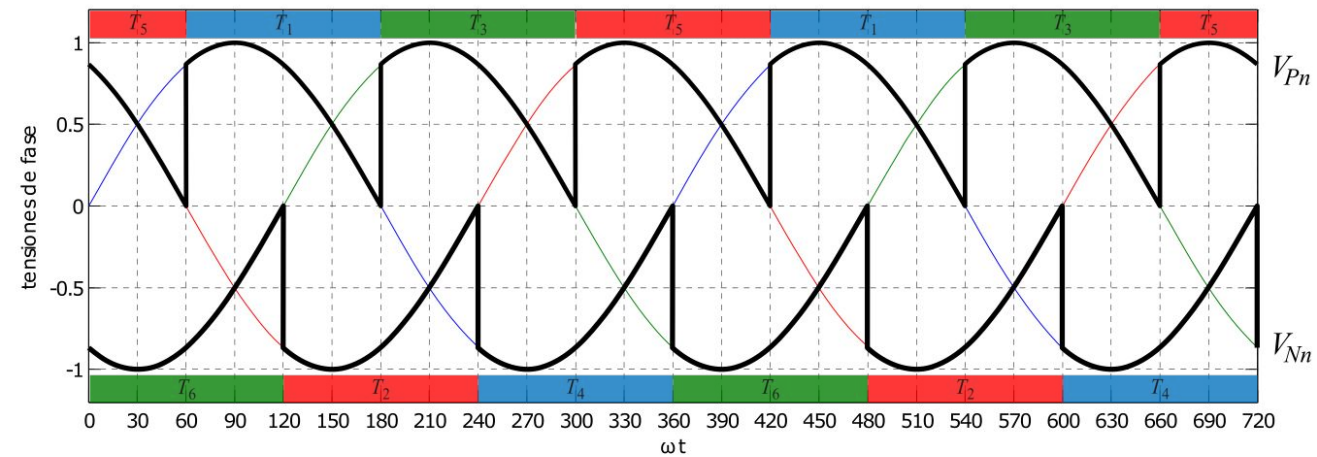


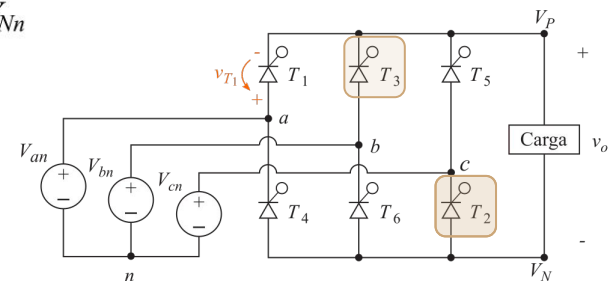
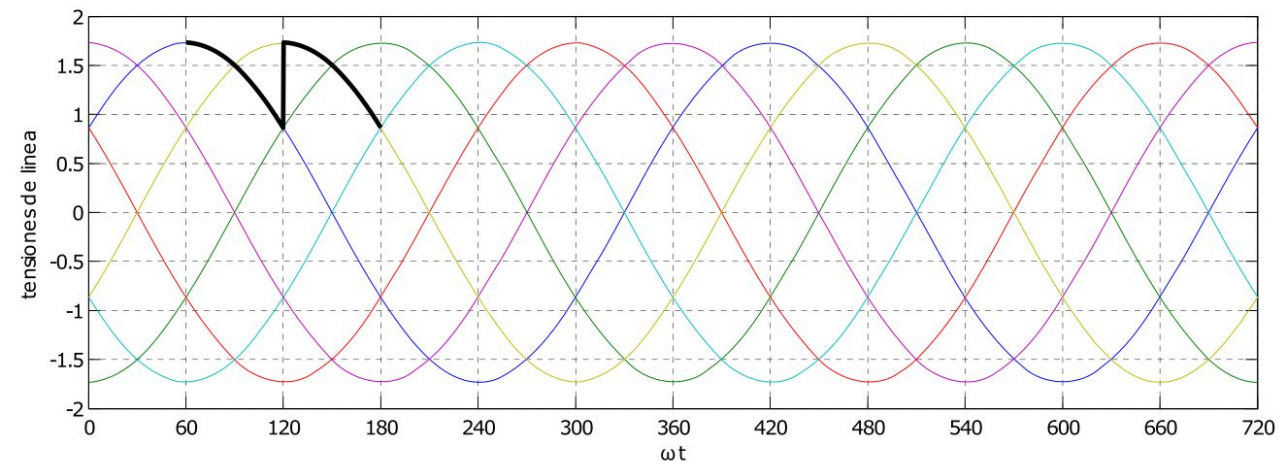
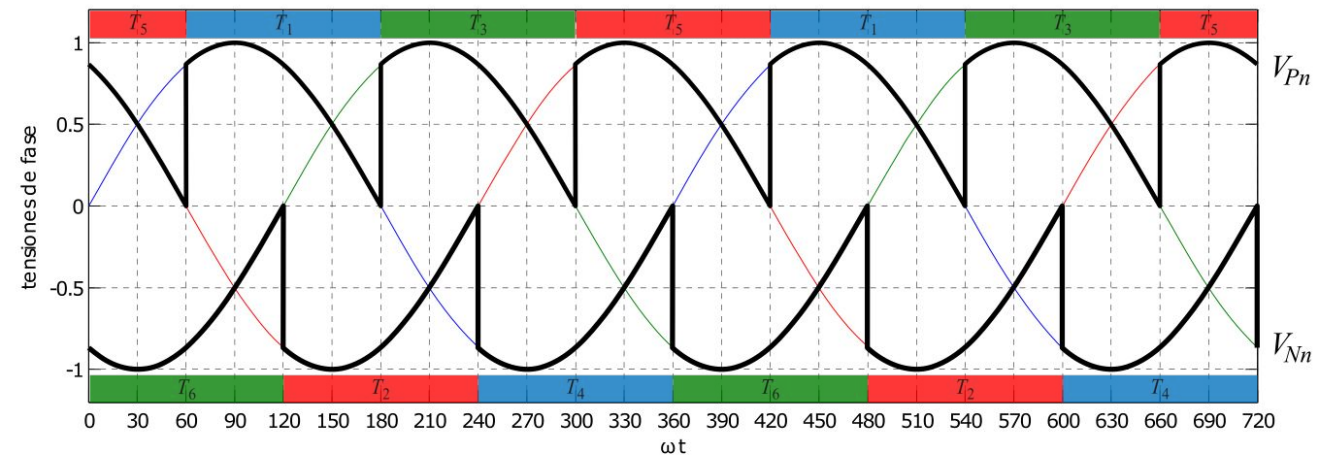


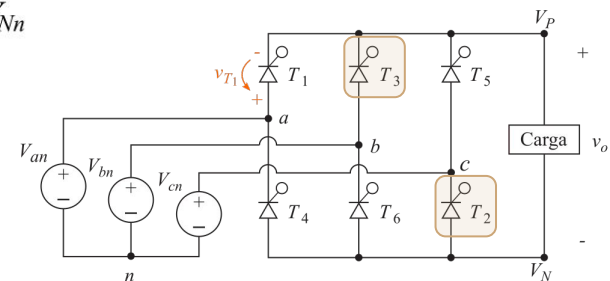
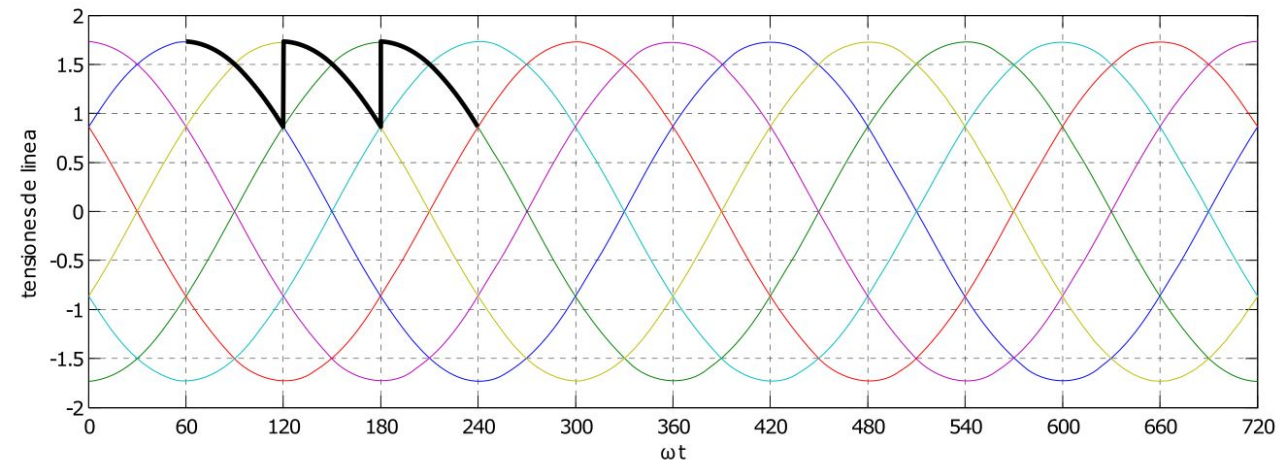
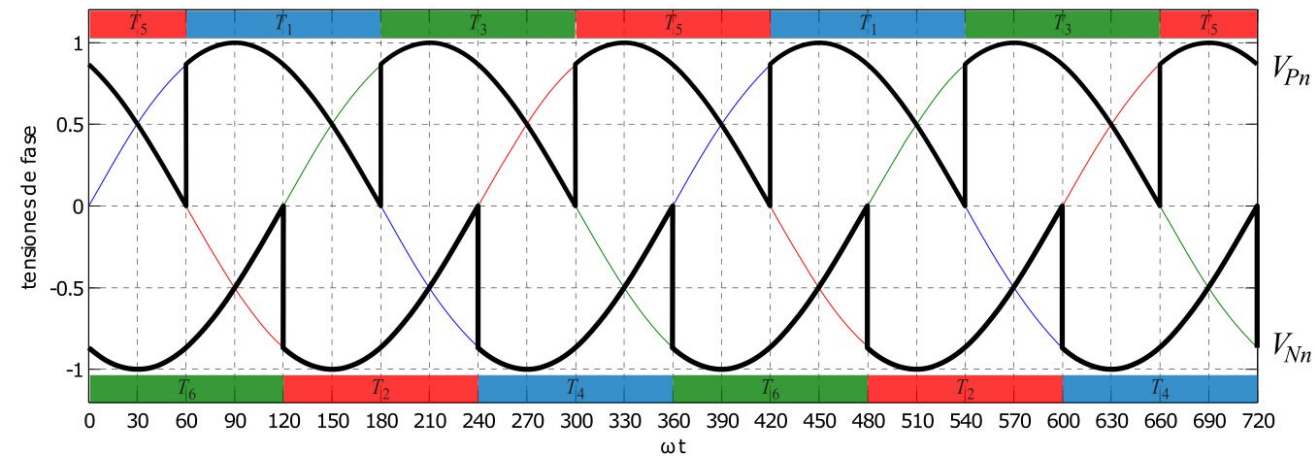


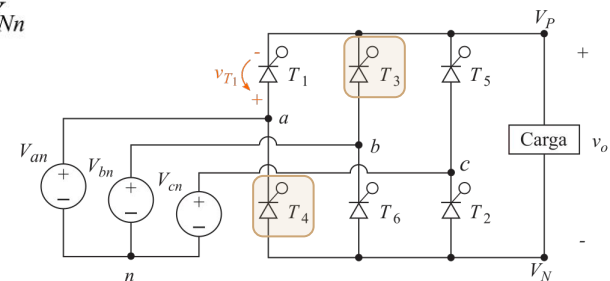
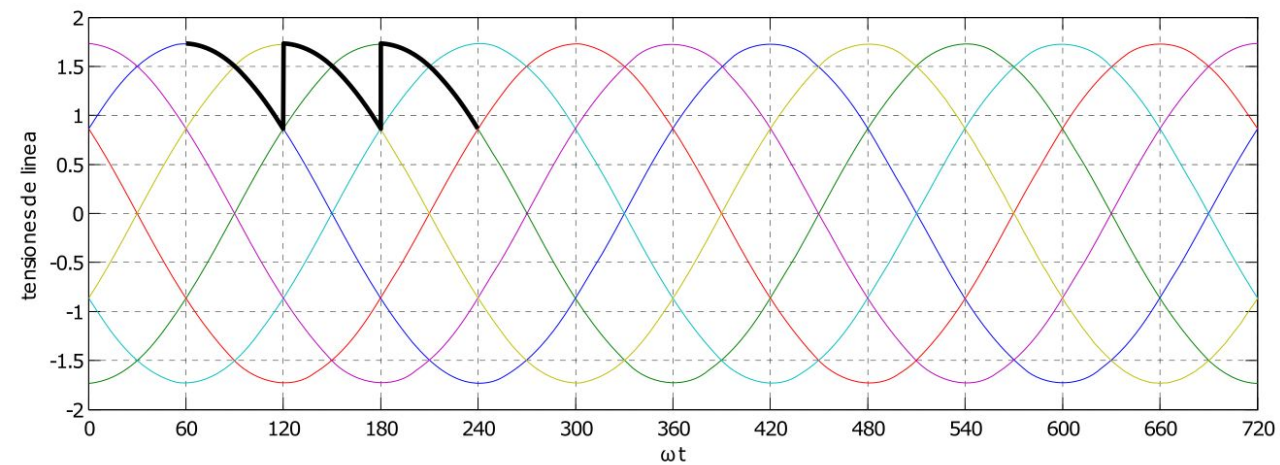
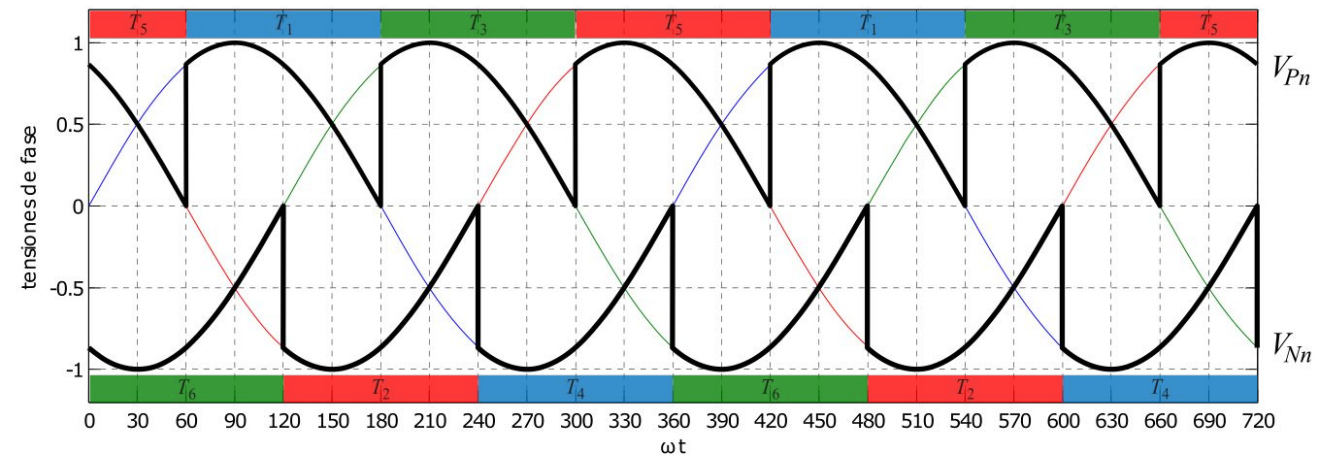


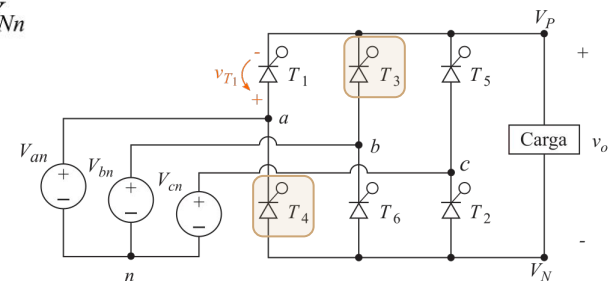
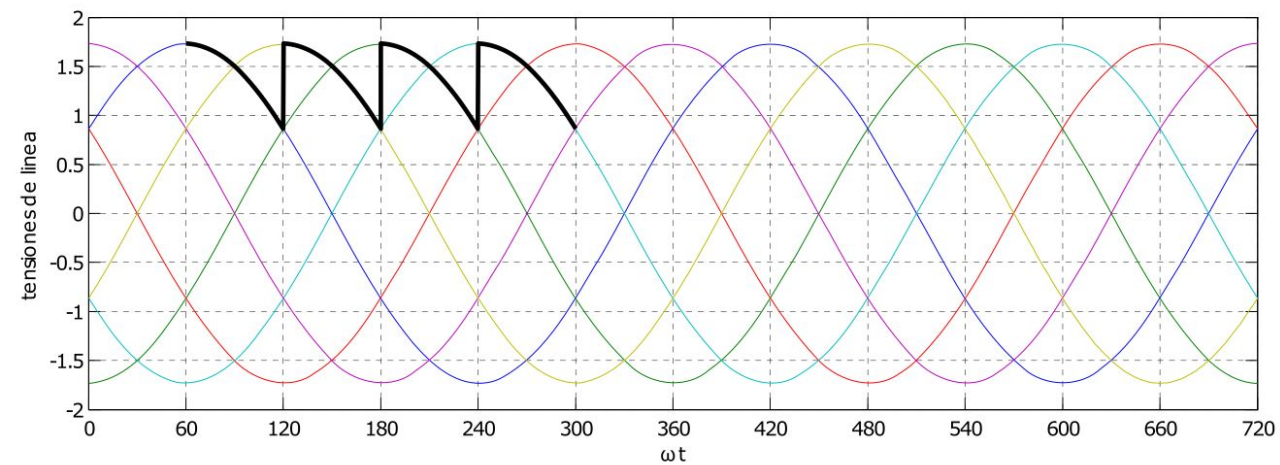
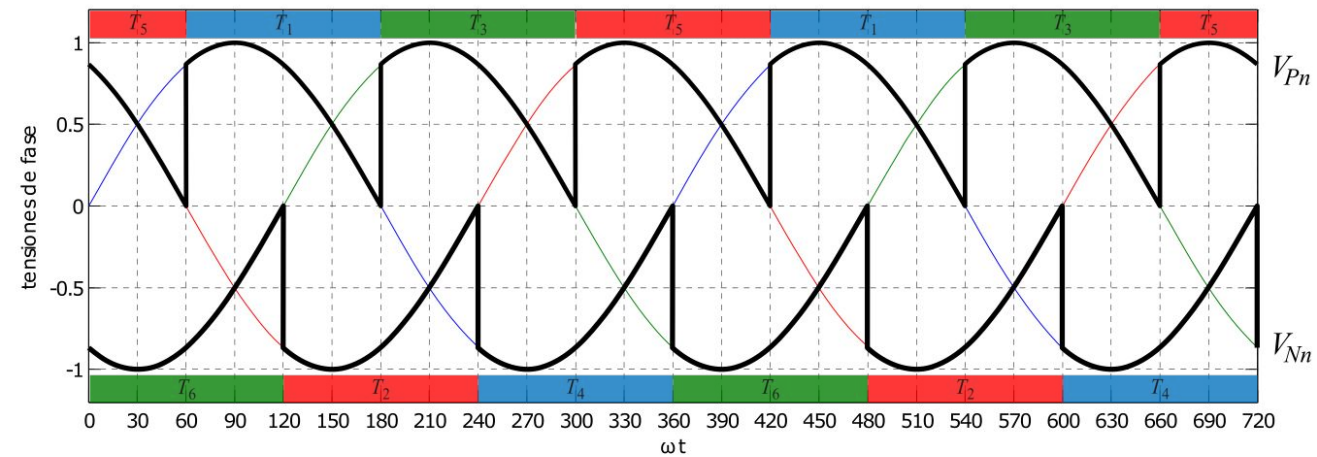


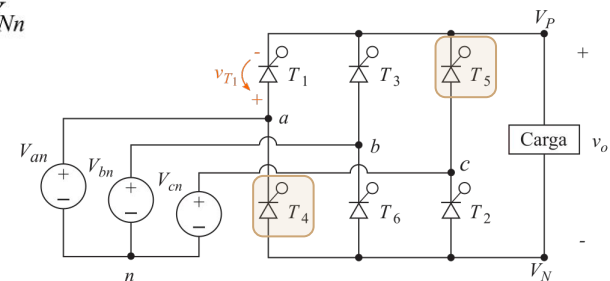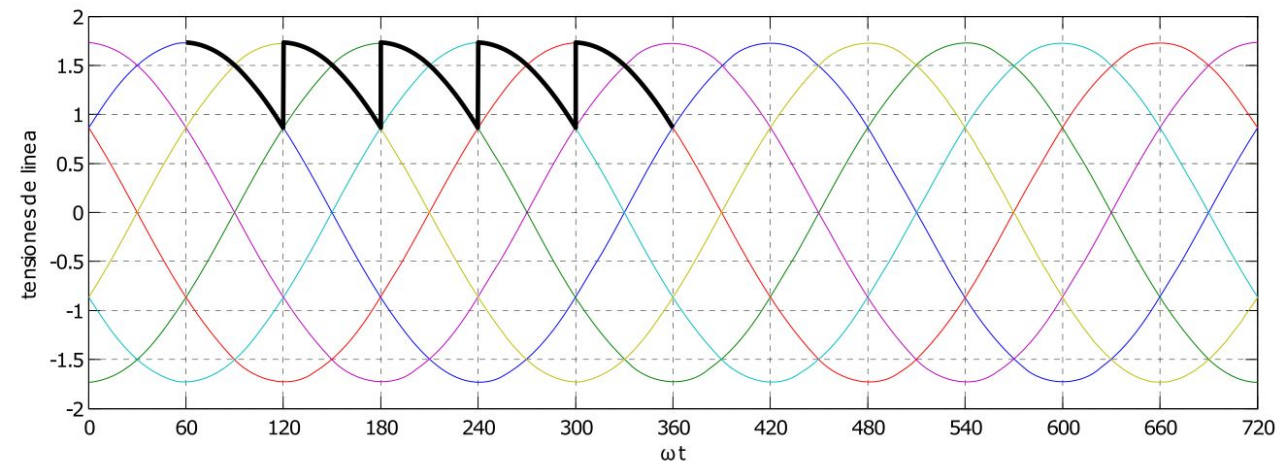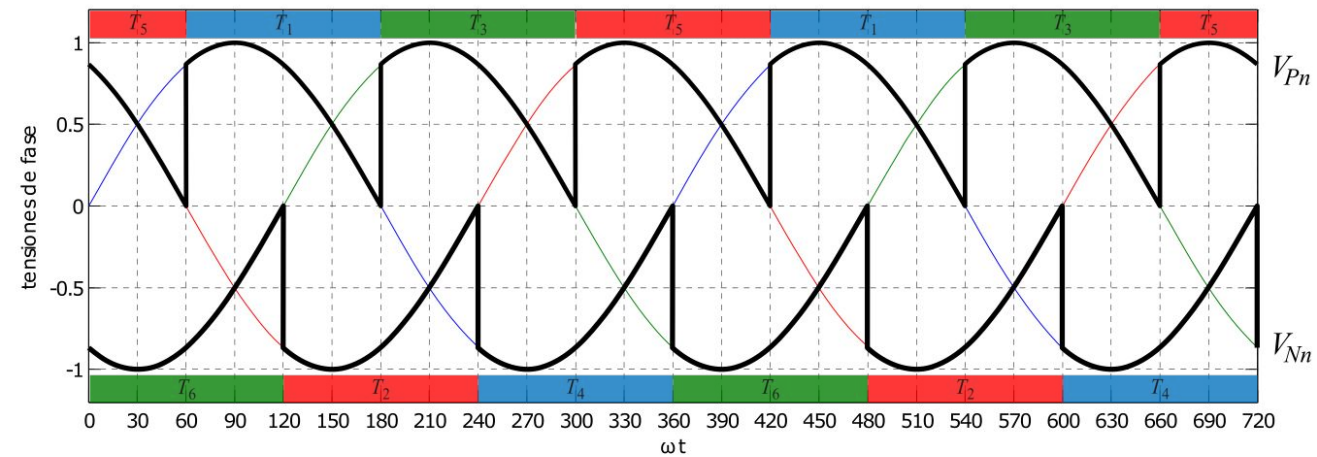

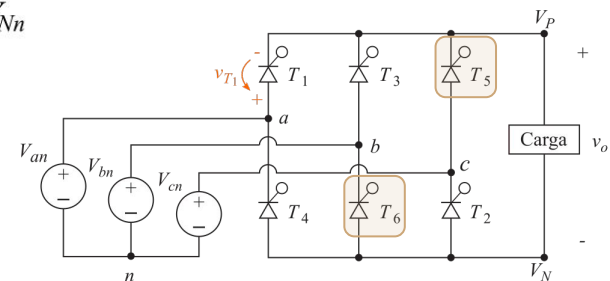
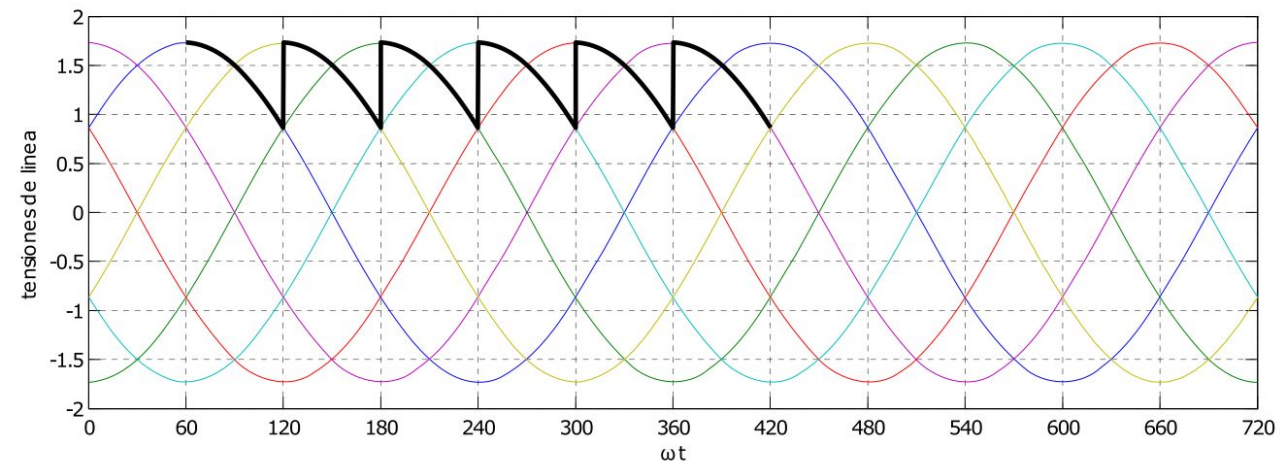
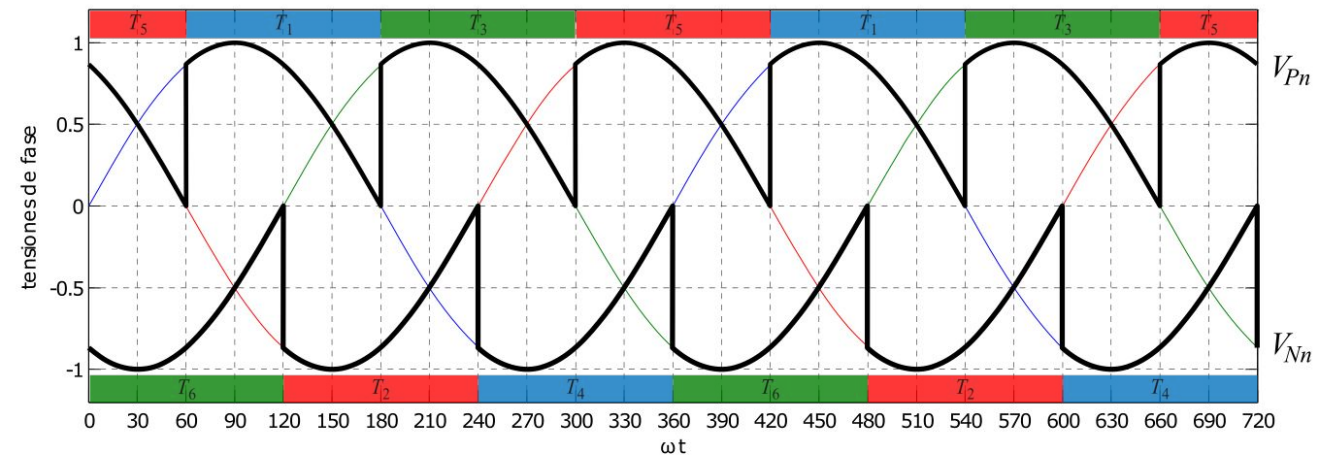


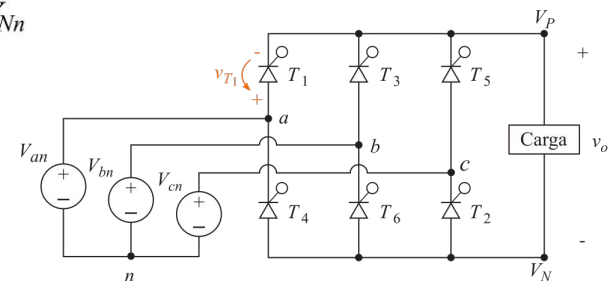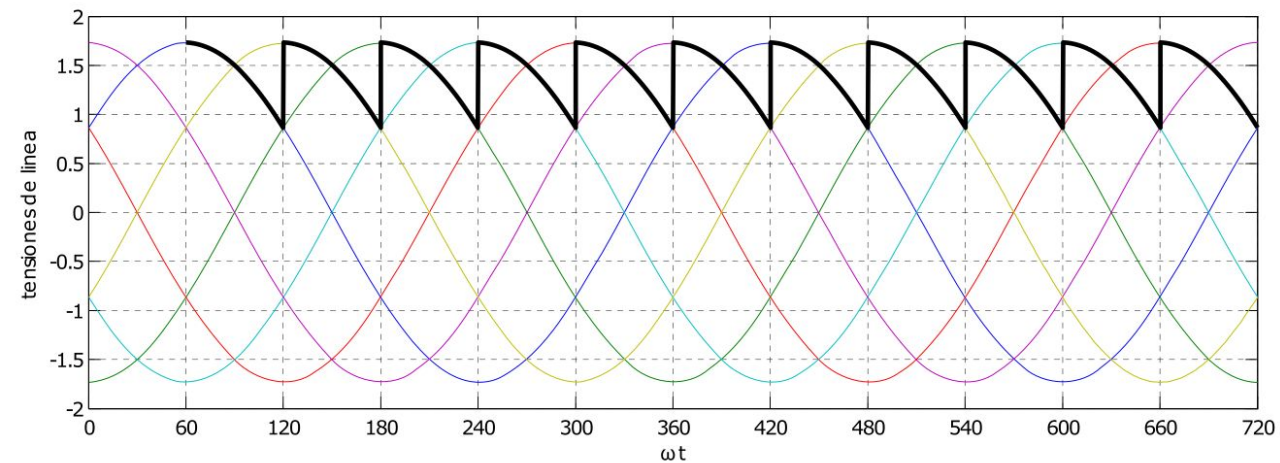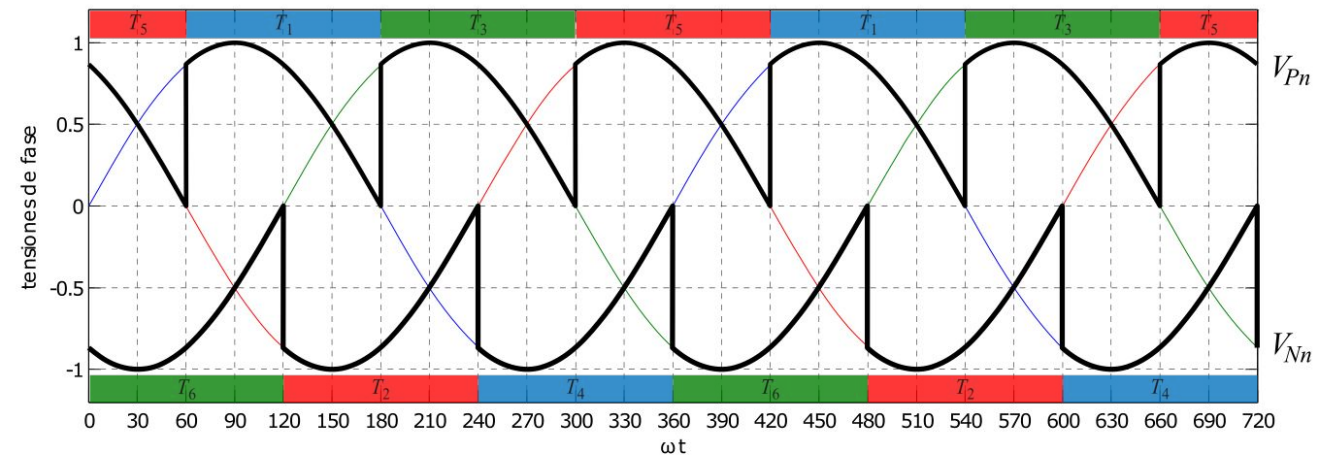

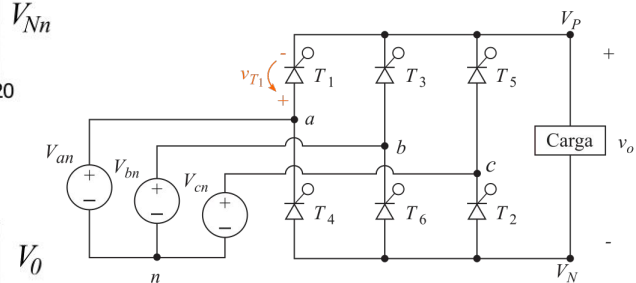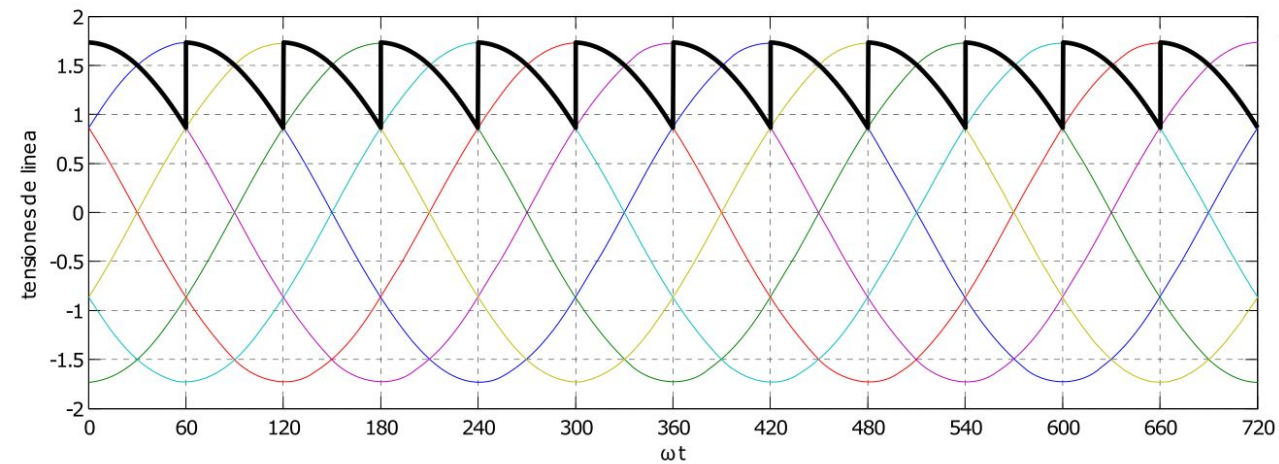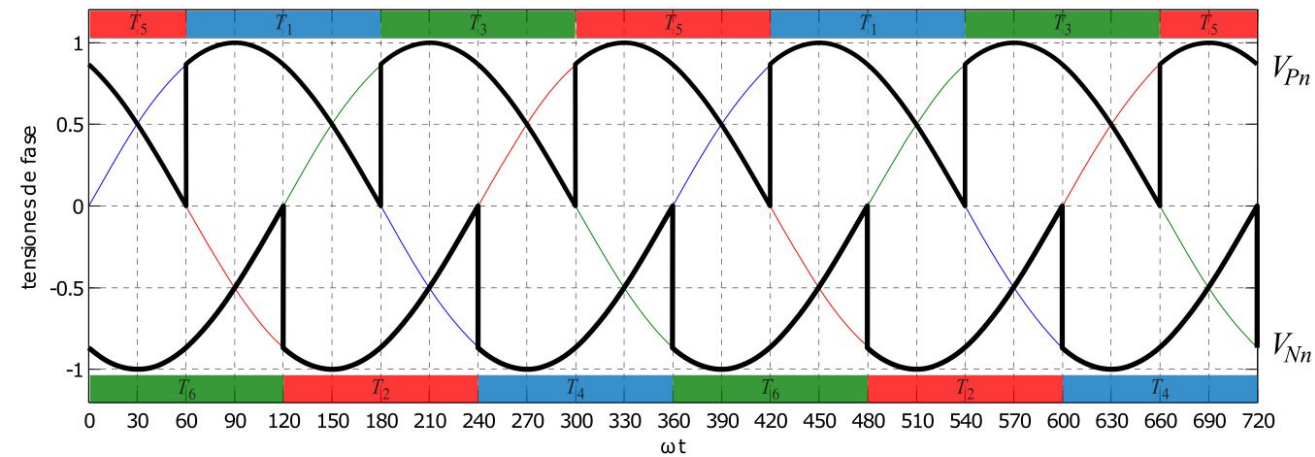

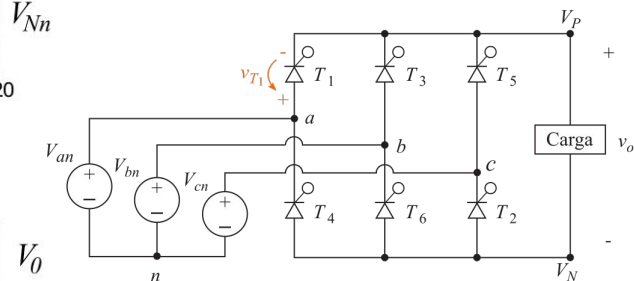
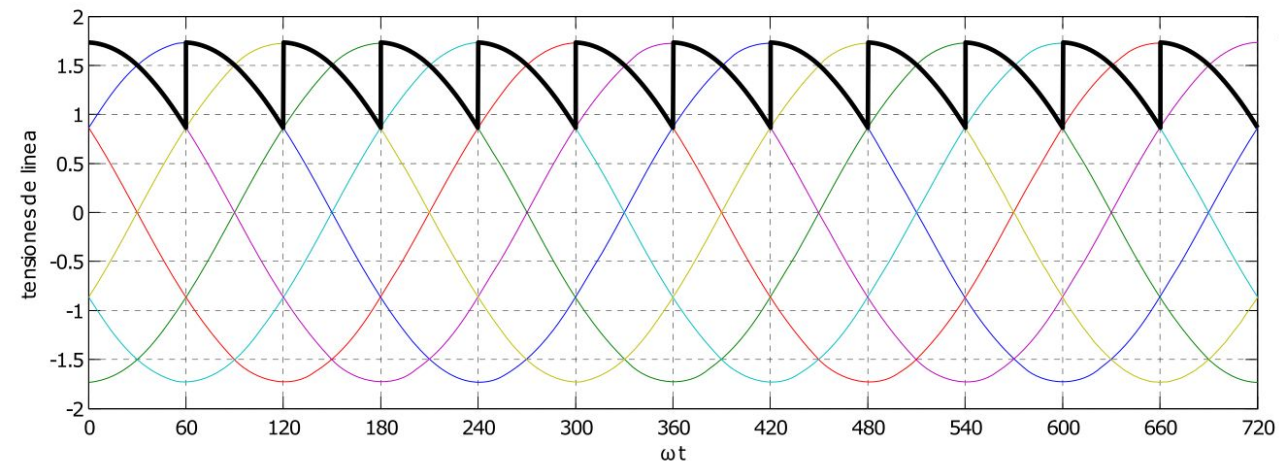
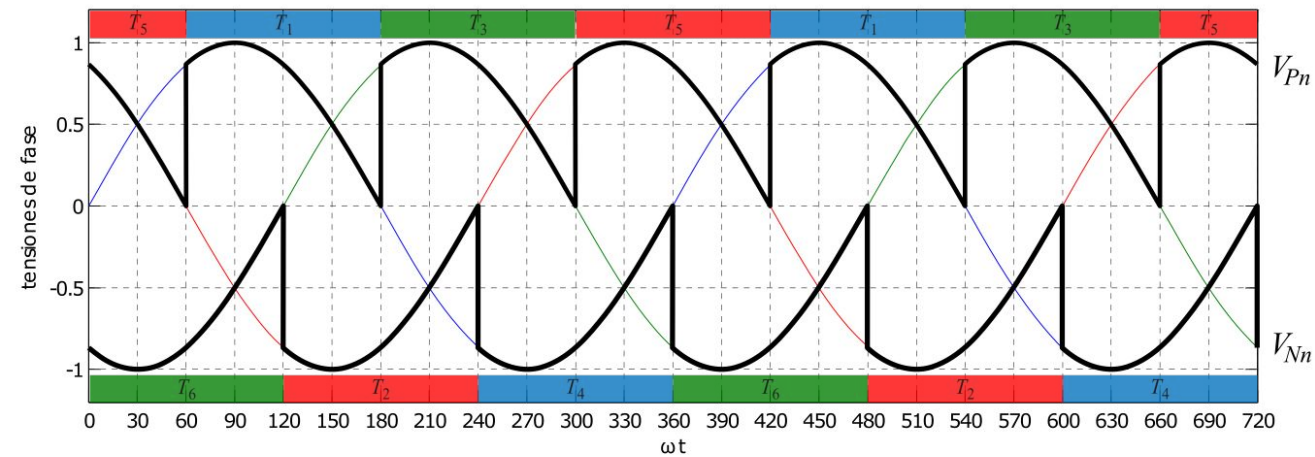

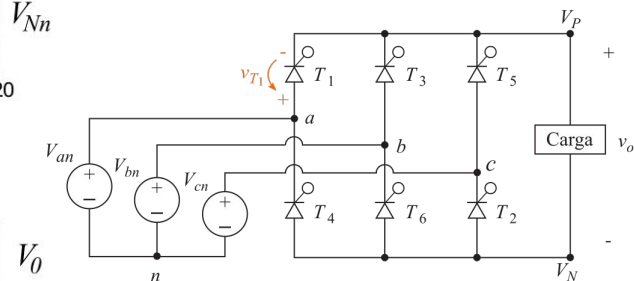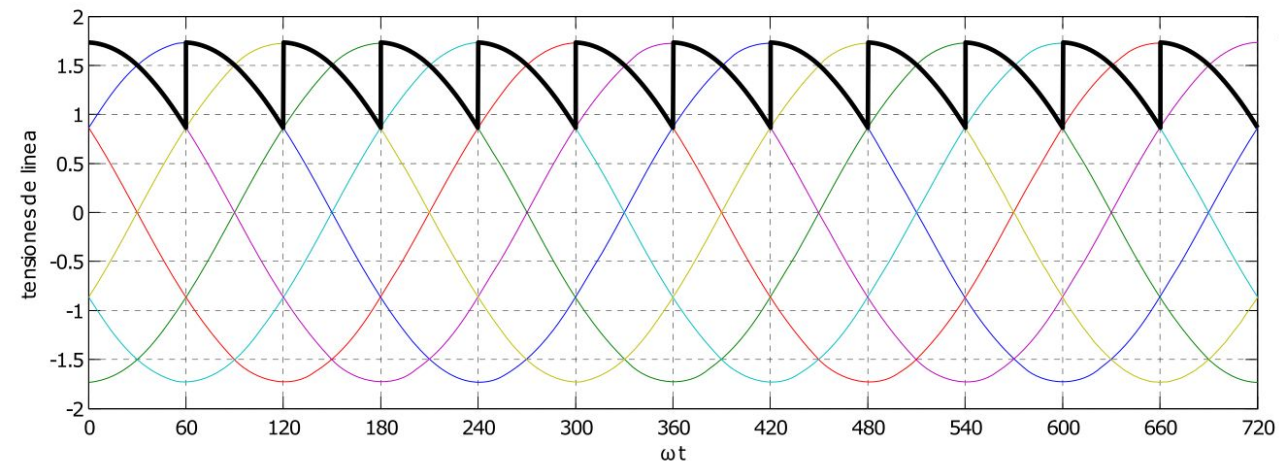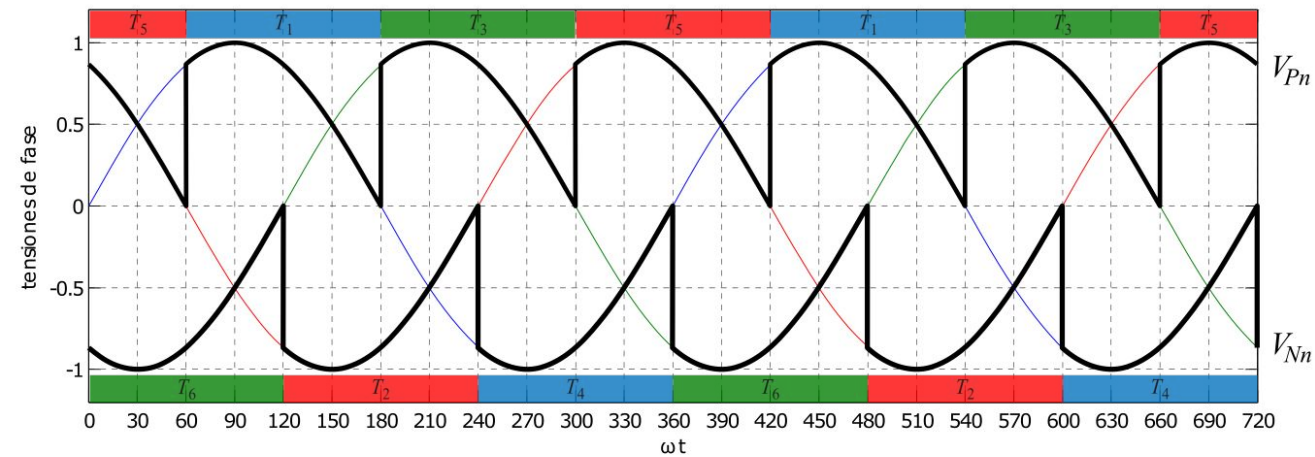
$$V_0 = \frac{1}{\pi/3} \int_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} V_{m,L-L} \sin(\omega t) d(\omega t)$$






$$V_0 = \frac{1}{\pi/3} \int_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} V_{m,L-L} \sin(\omega t) d(\omega t) =$$

$$= \frac{3V_{m,L-L}}{\pi} \cos \alpha$$

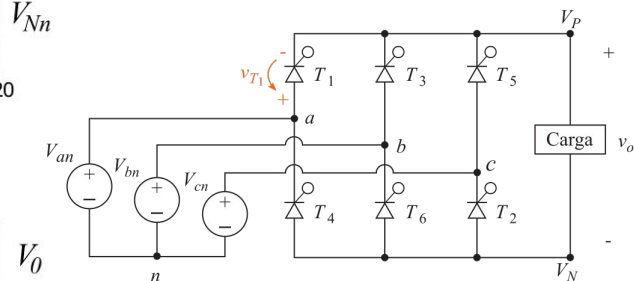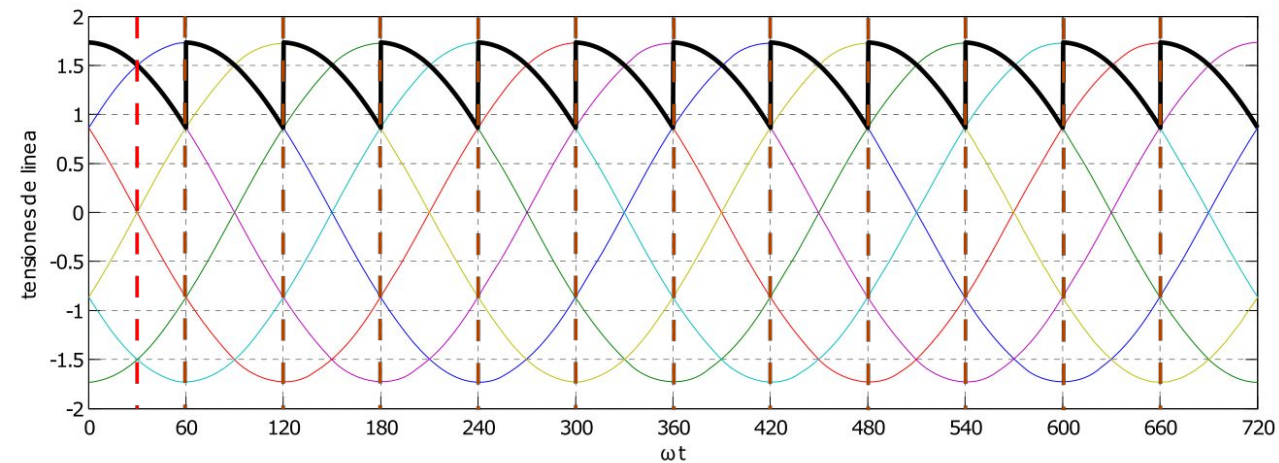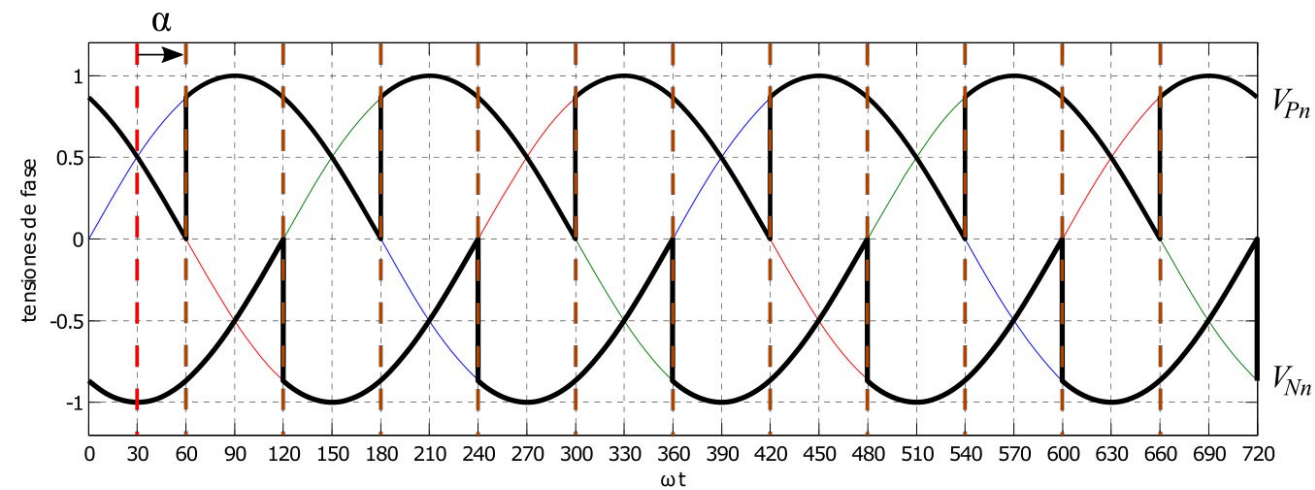




$$V_0 = \frac{1}{\pi/3} \int_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} V_{m,L-L} \sin(\omega t) d(\omega t) =$$

$$= \frac{3V_{m,L-L}}{\pi} \cos \alpha$$

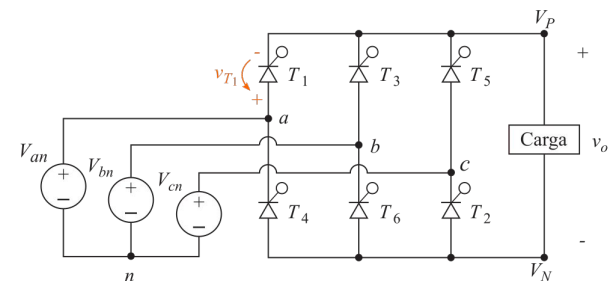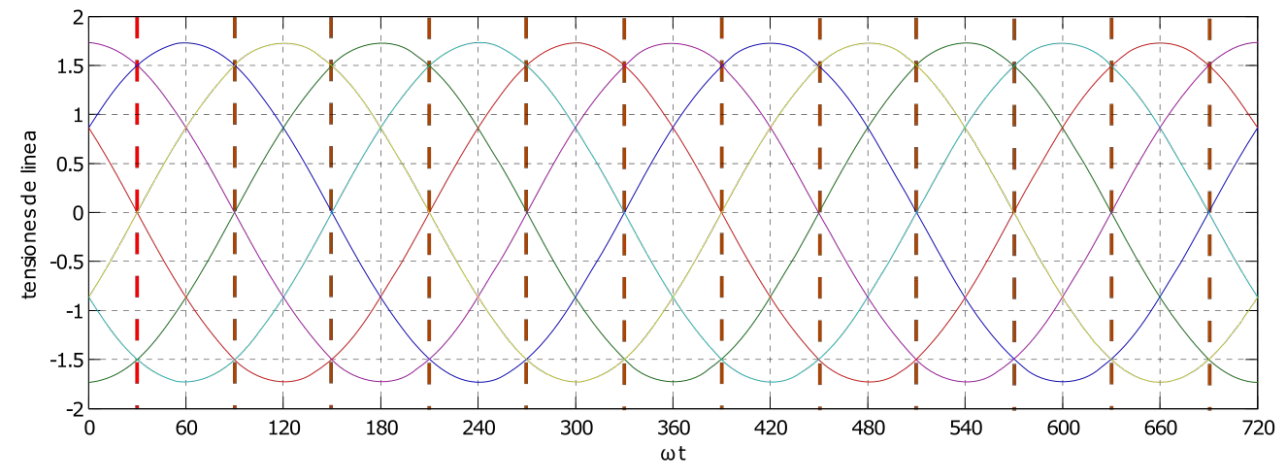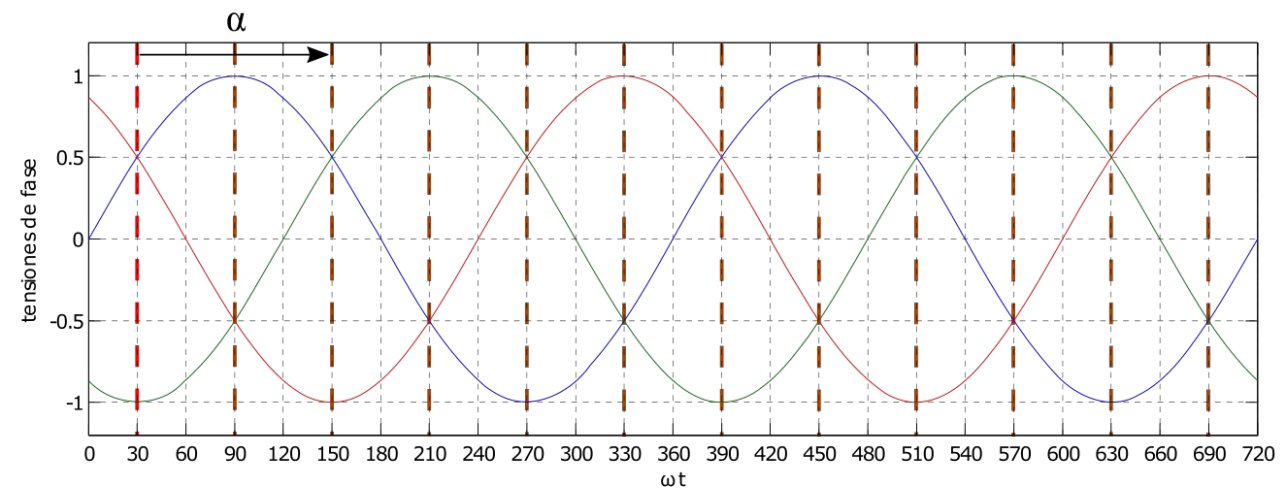




$$V_0 = \frac{1}{\pi/3} \int_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} V_{m,L-L} \sin(\omega t) d(\omega t) =$$

$$= \frac{3V_{m,L-L}}{\pi} \cos \alpha$$

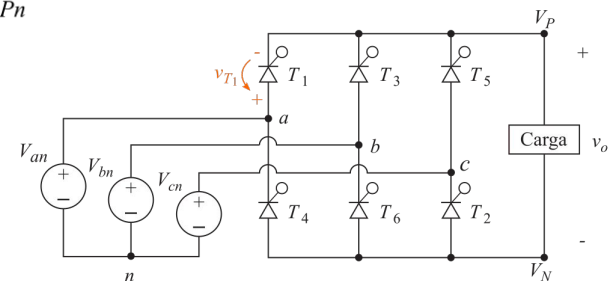
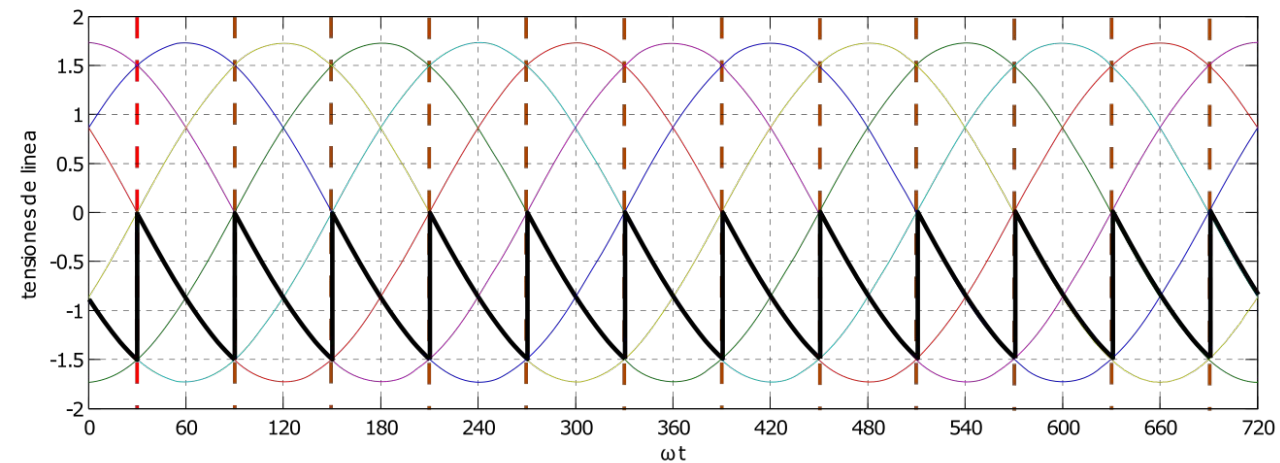
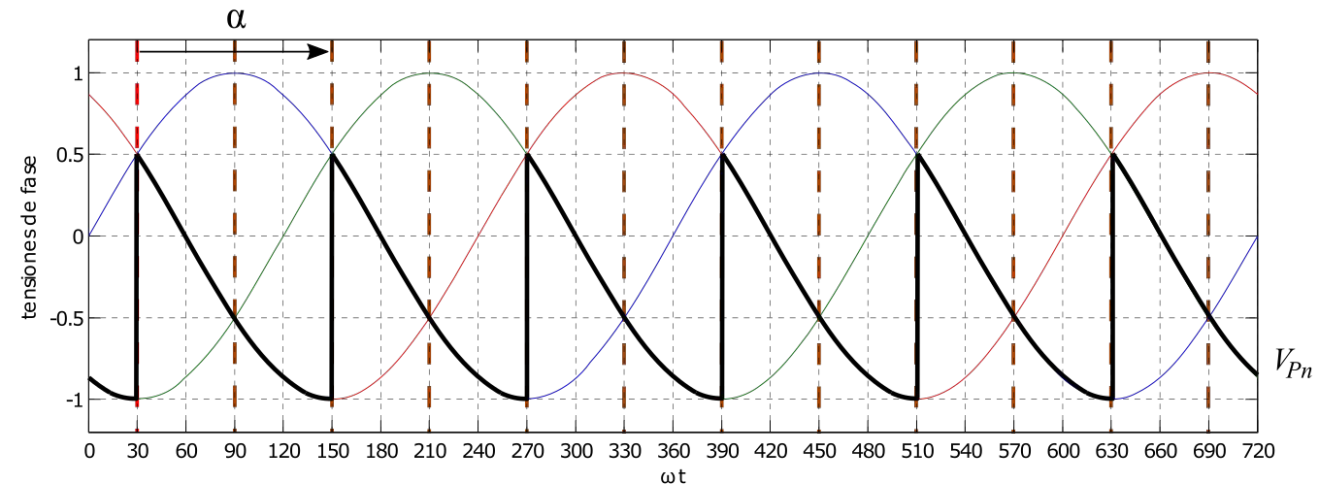





$$V_0 = \frac{1}{\pi/3} \int_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} V_{m,L-L} \sin(\omega t) d(\omega t) =$$




$$= \frac{3V_{m,L-L}}{\pi} \cos \alpha$$

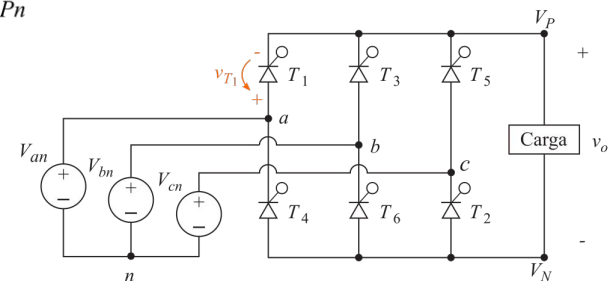
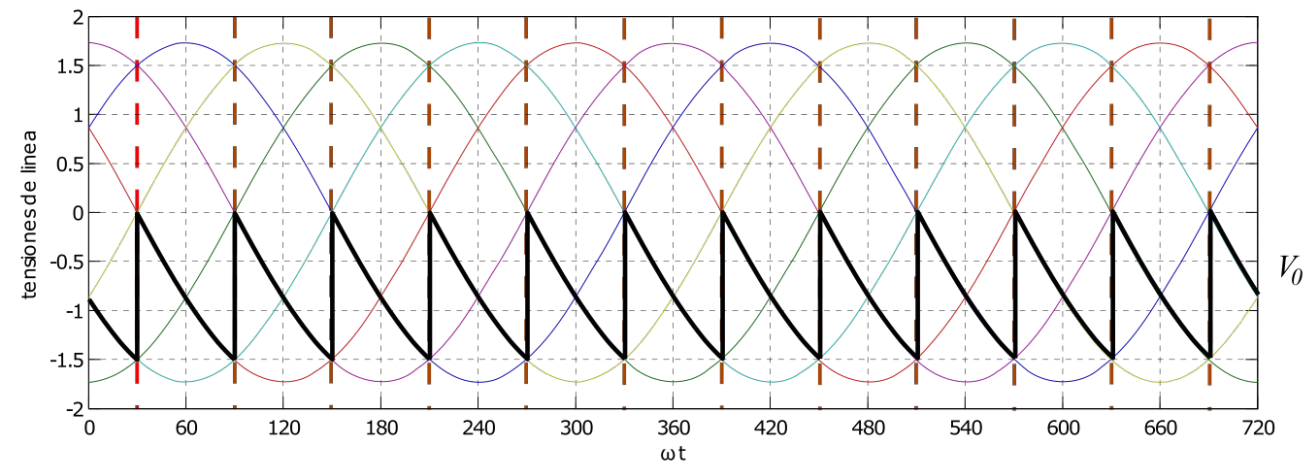
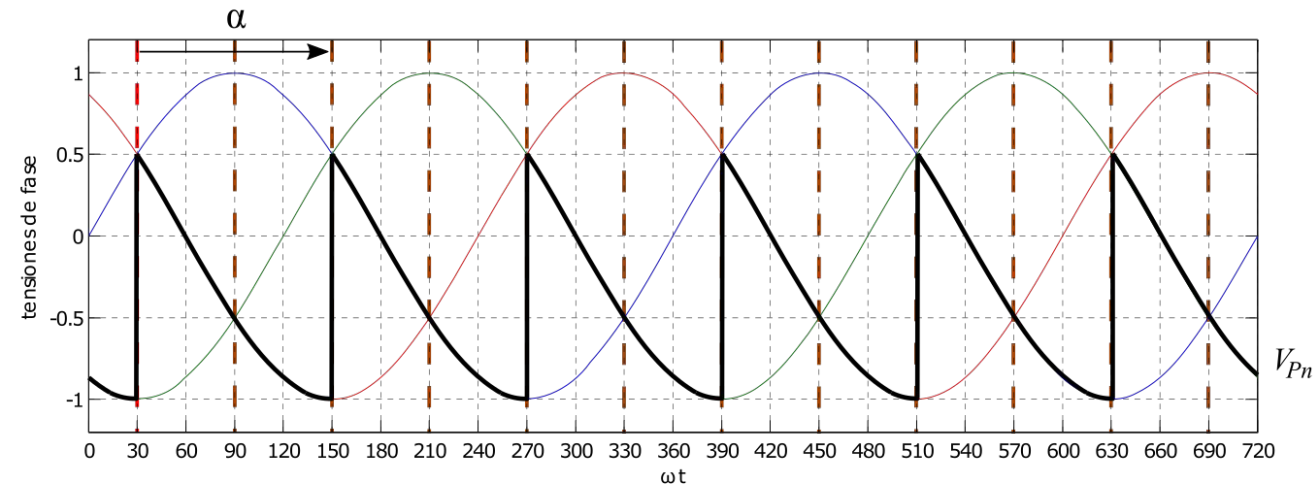


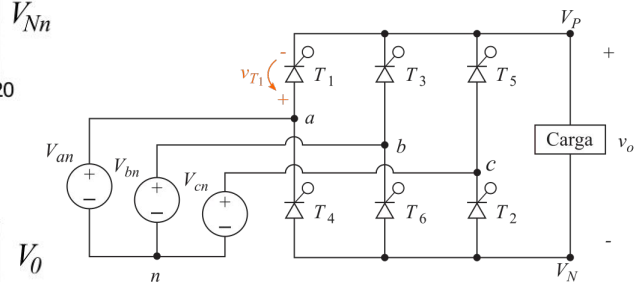
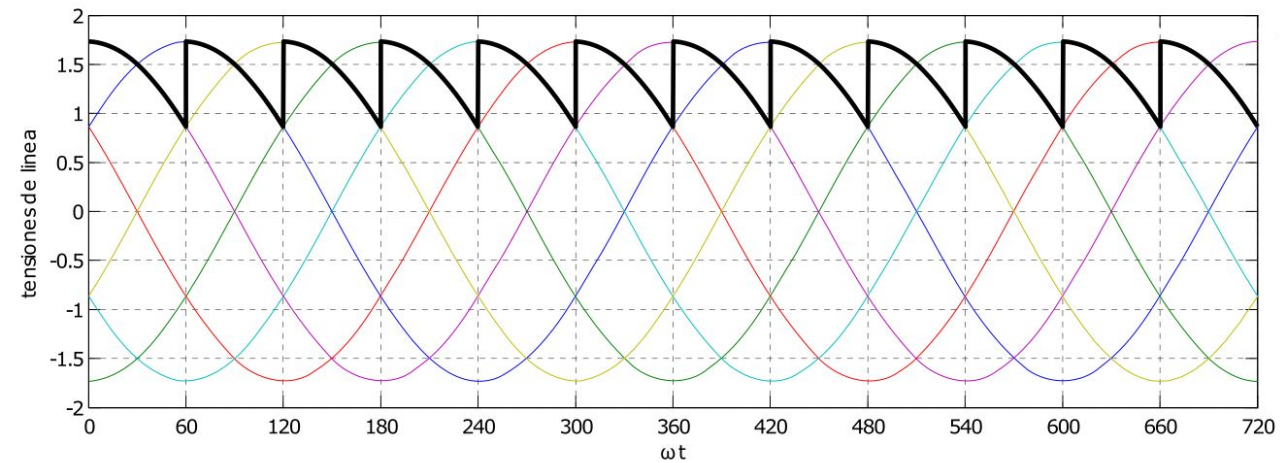
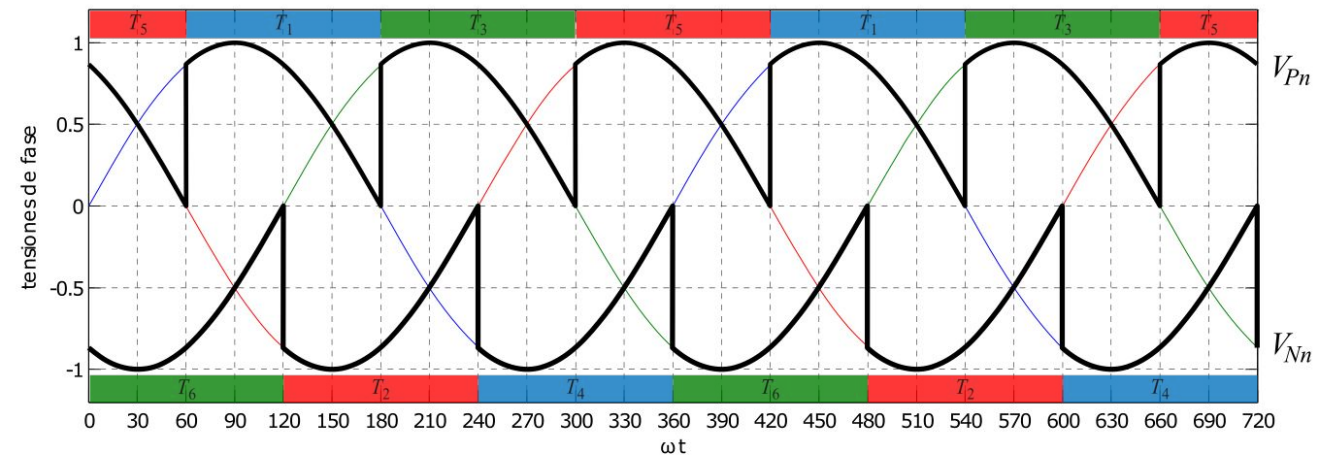
$0^\circ < \alpha < 90^\circ \rightarrow V_0 > 0$, **rectificador**;
 $90^\circ < \alpha < 180^\circ \rightarrow V_0 < 0$, **inversor**;






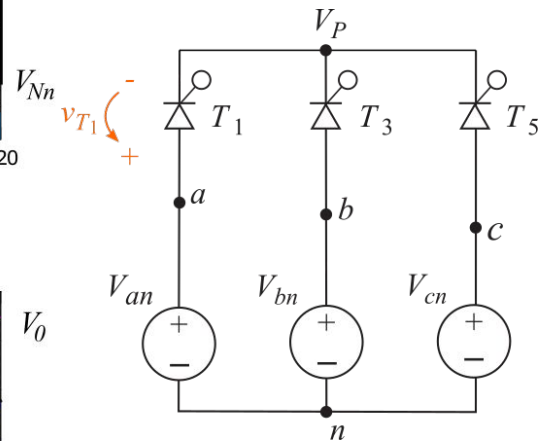
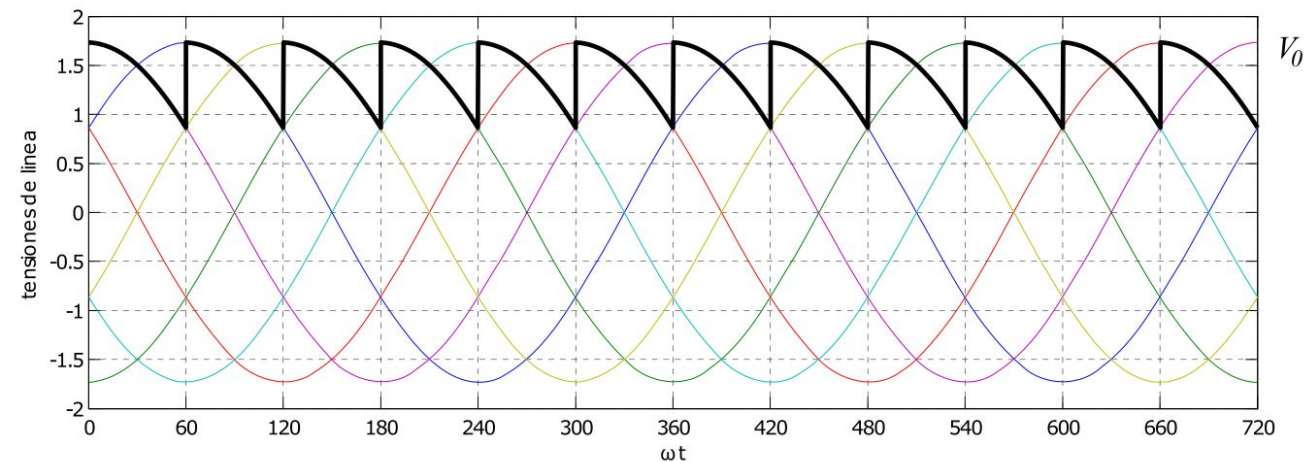
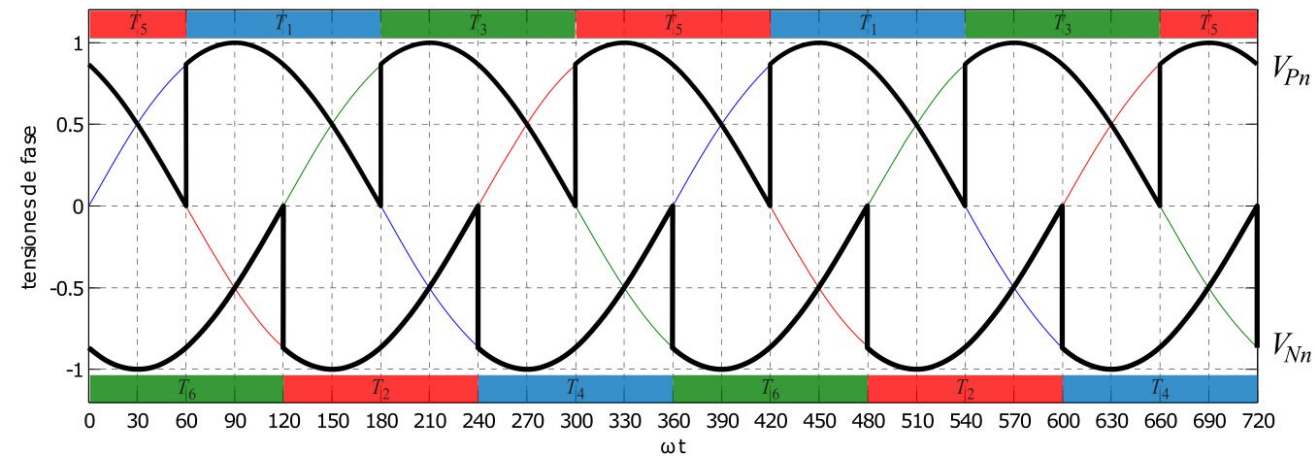


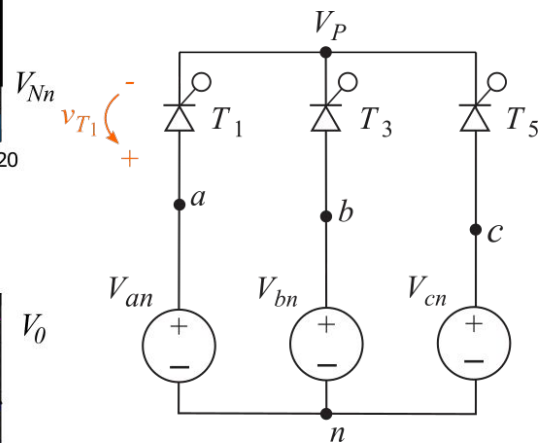
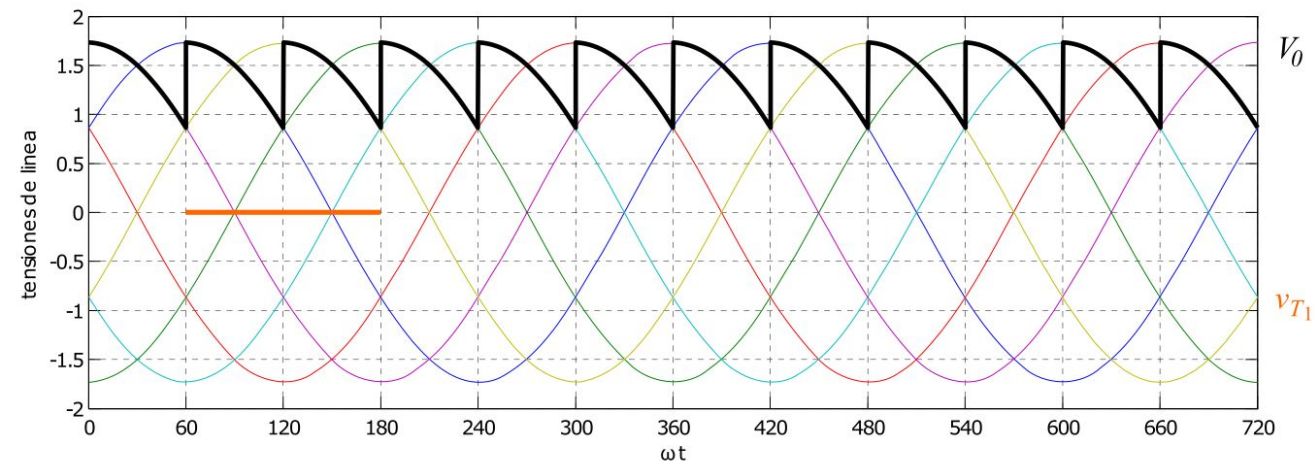
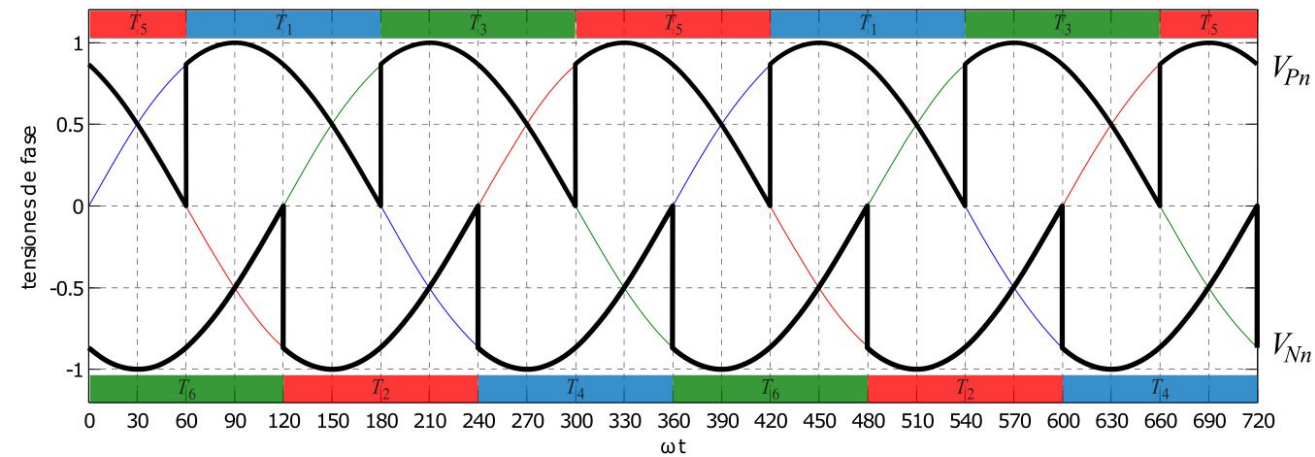


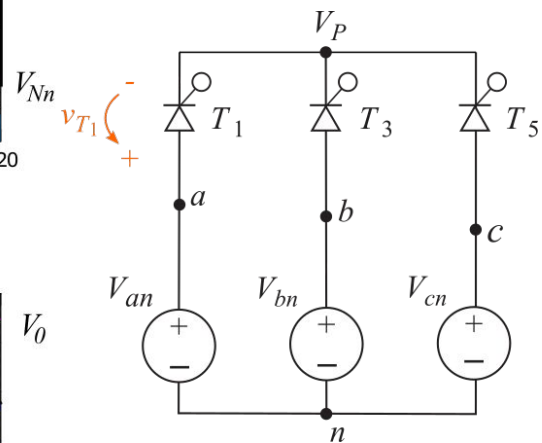
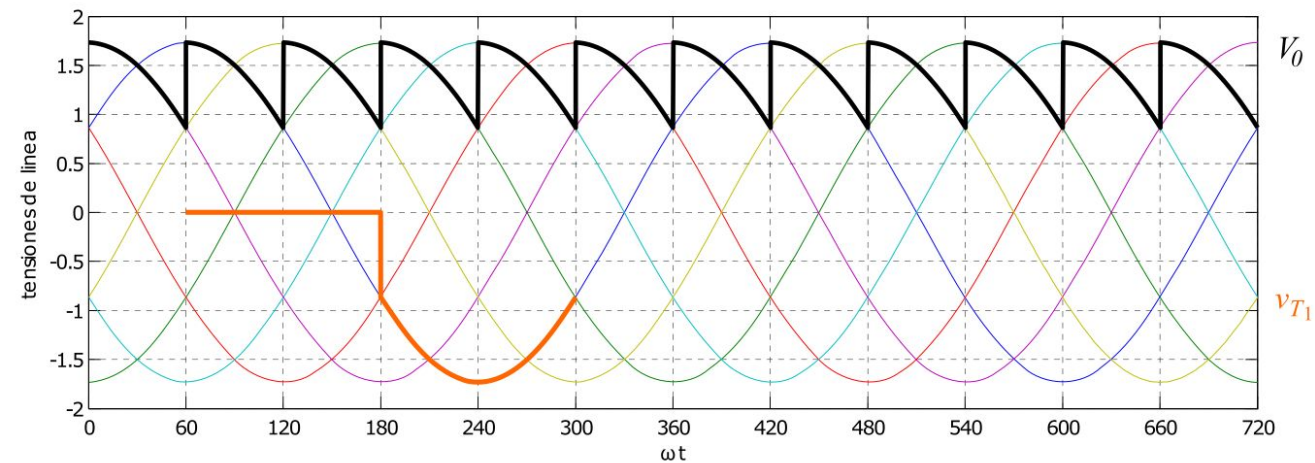
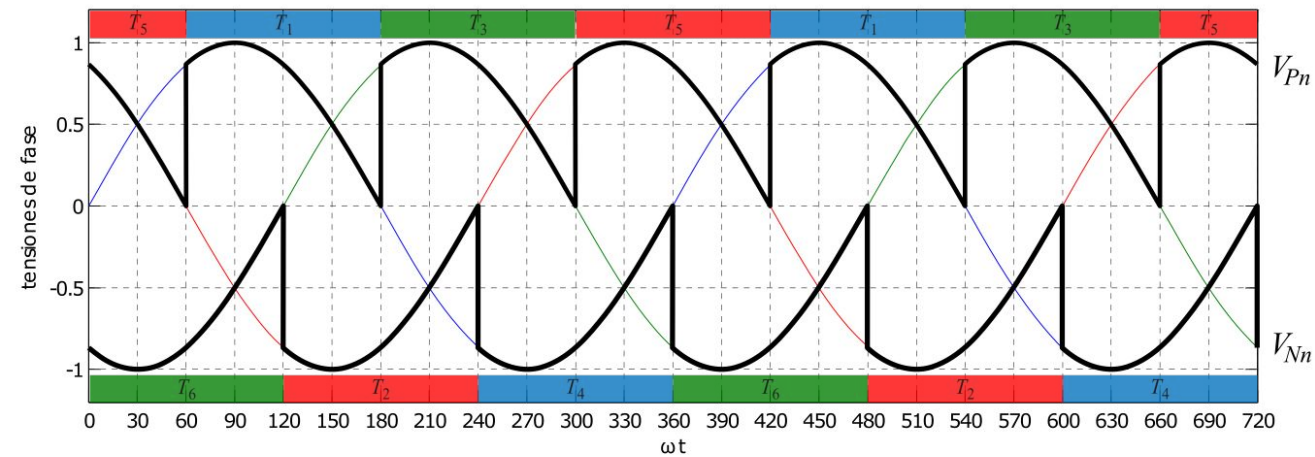


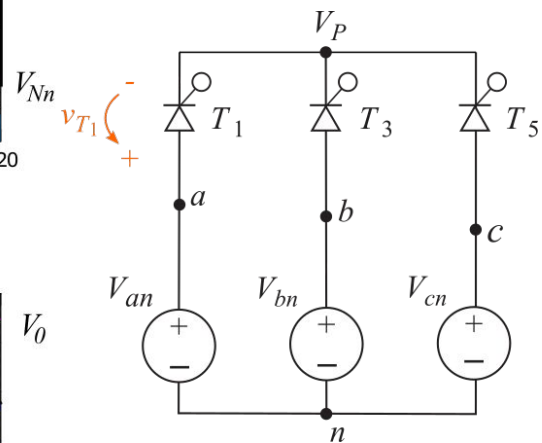
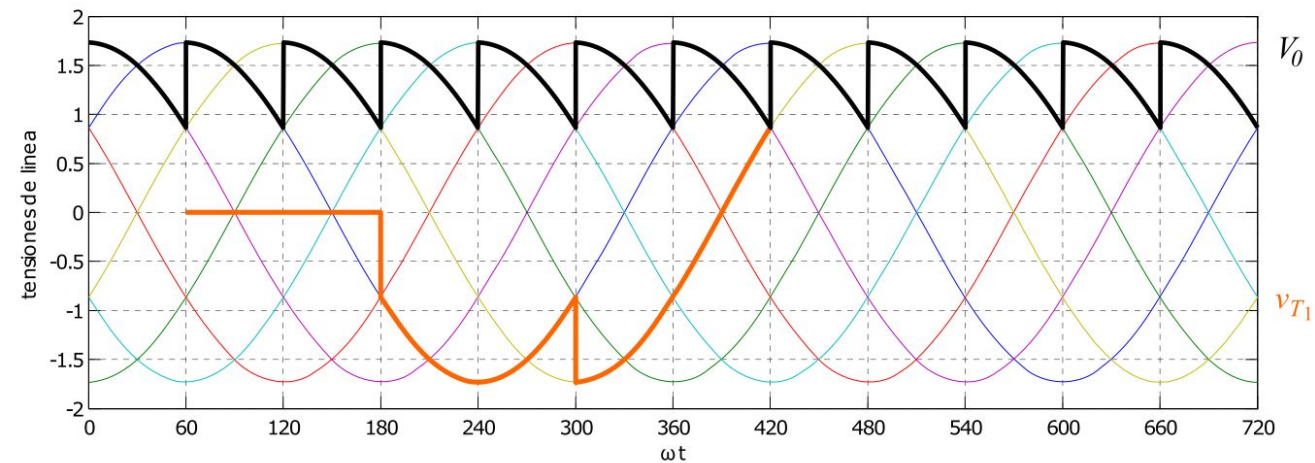
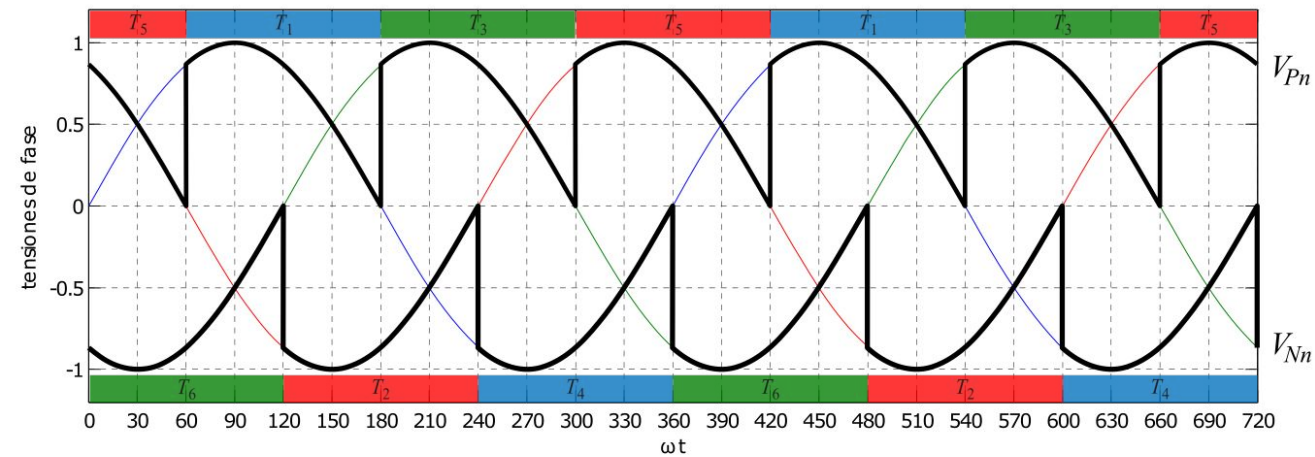


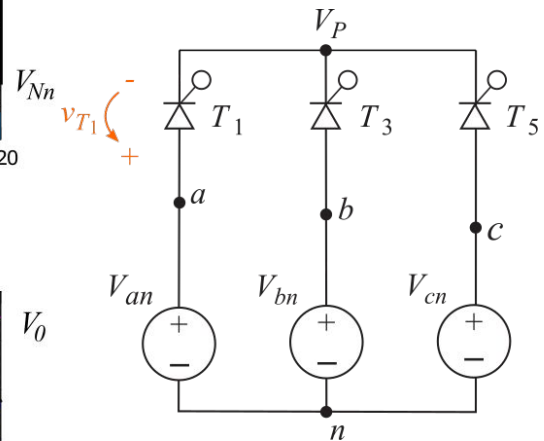
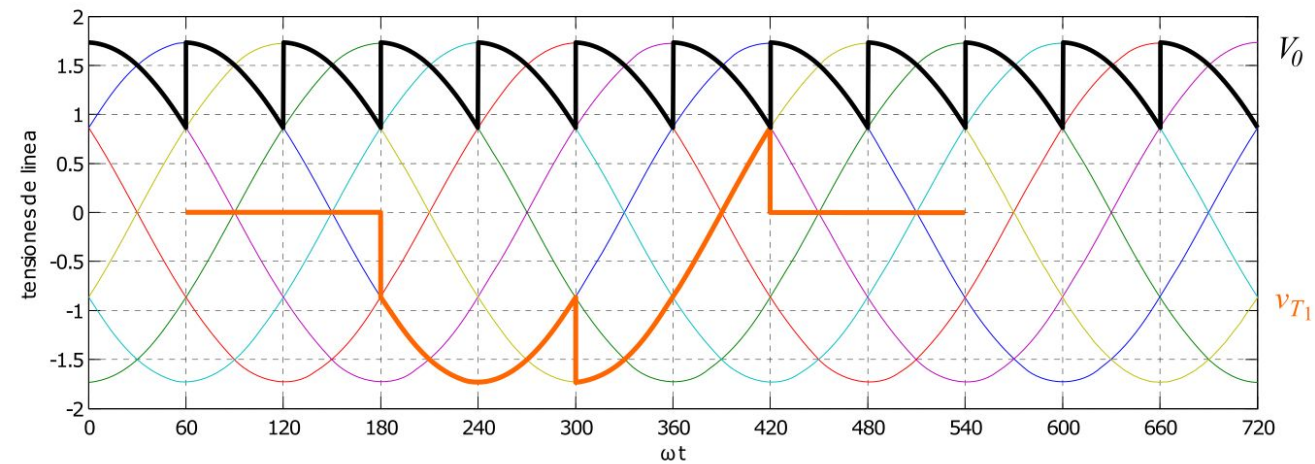
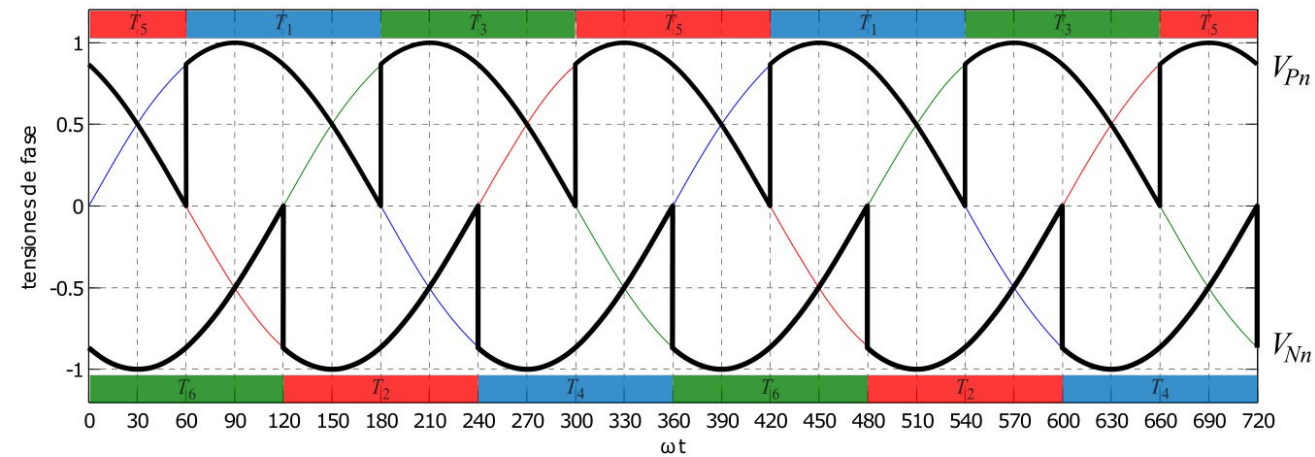


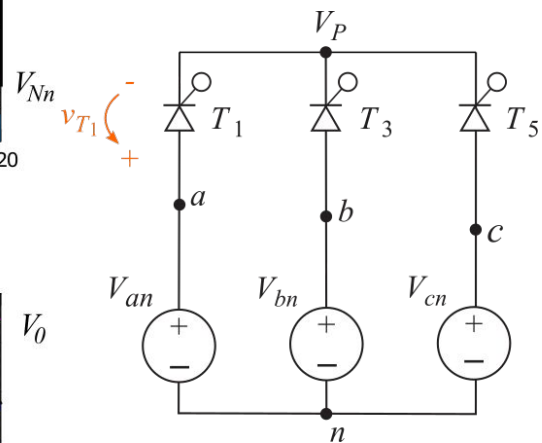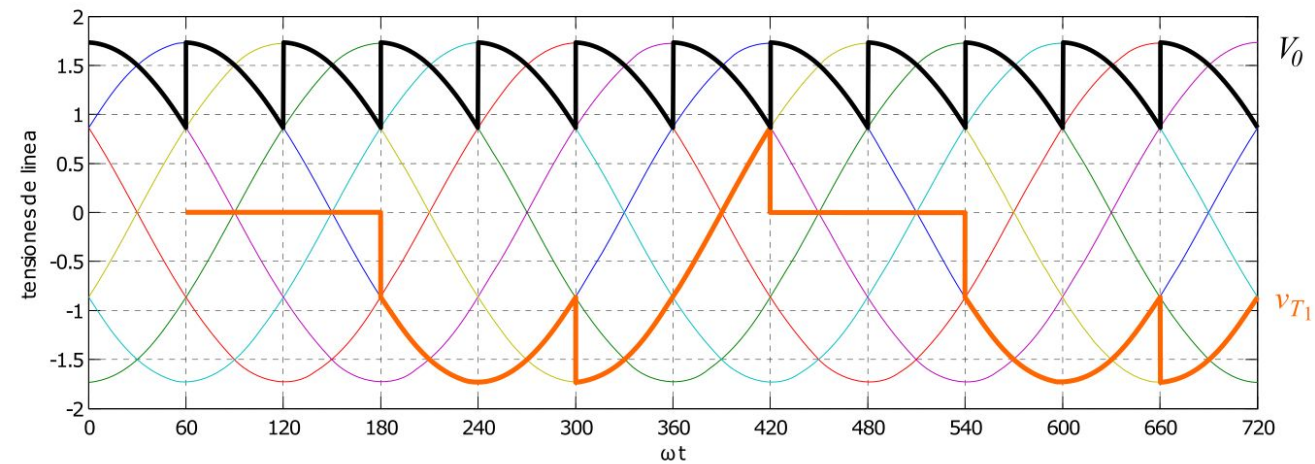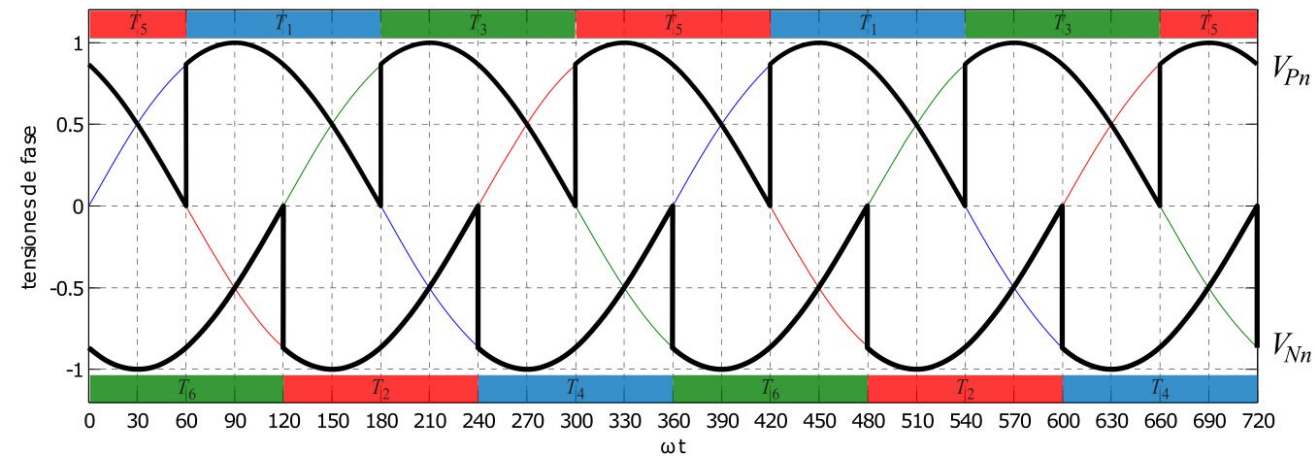

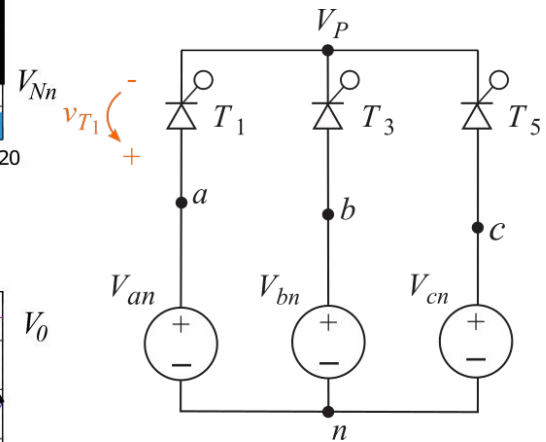
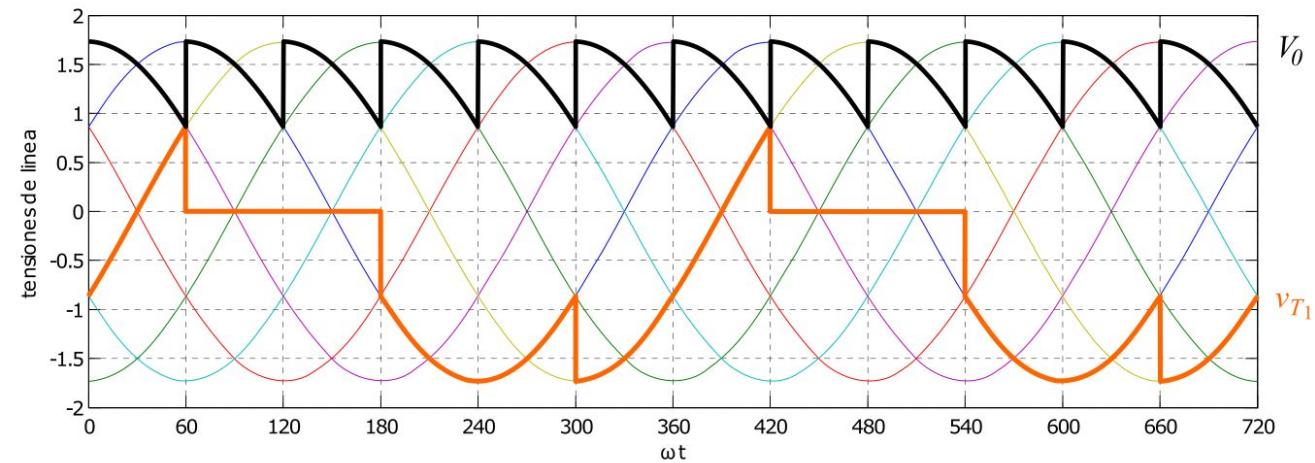
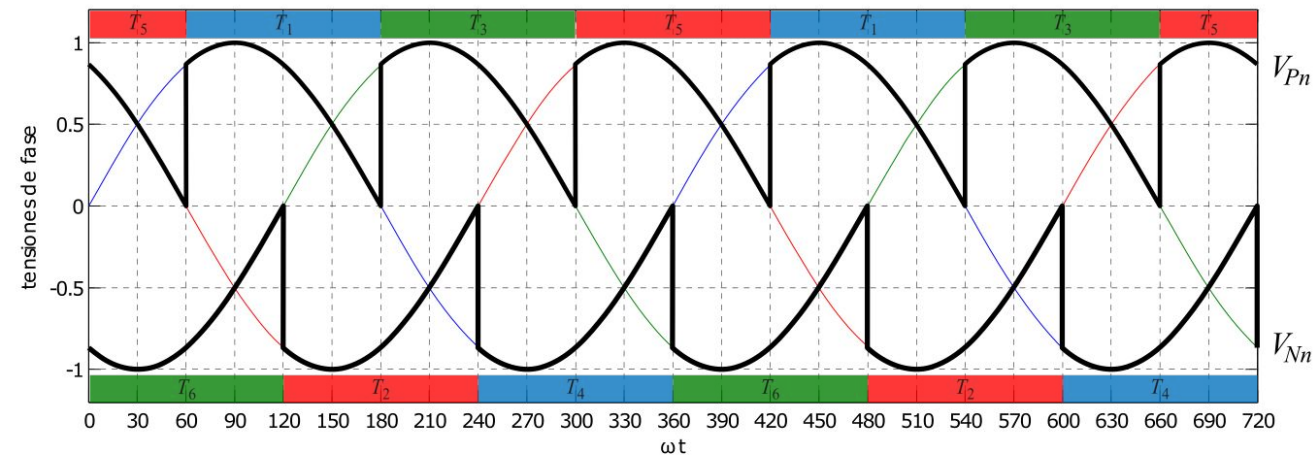


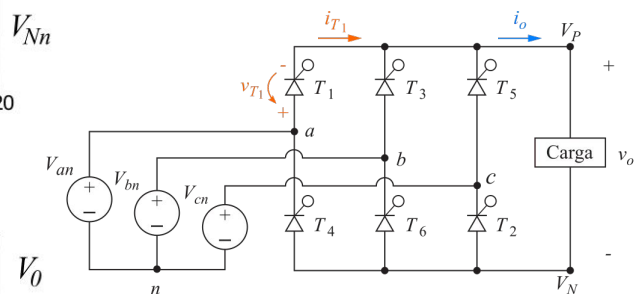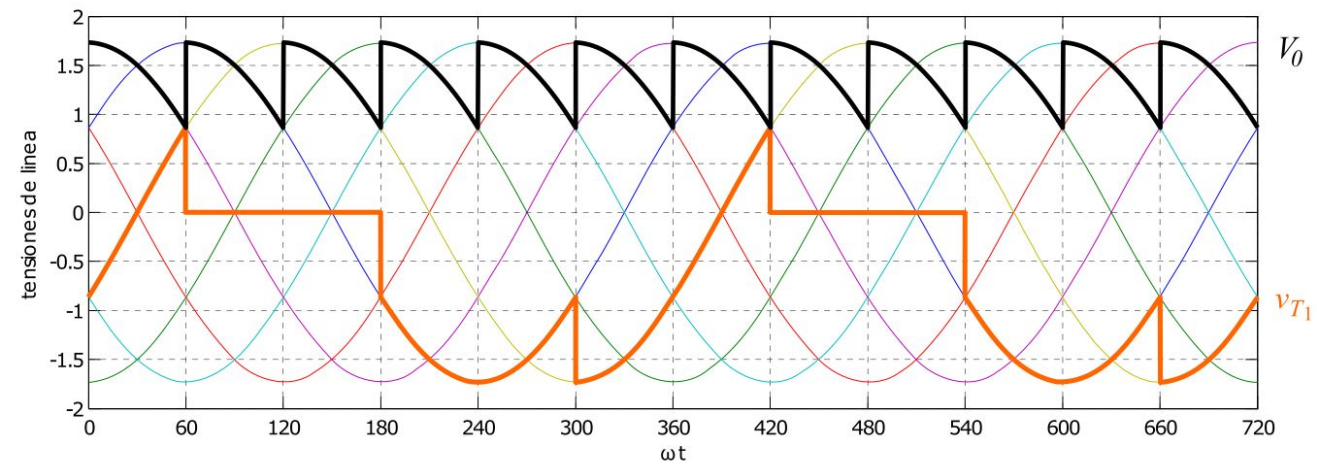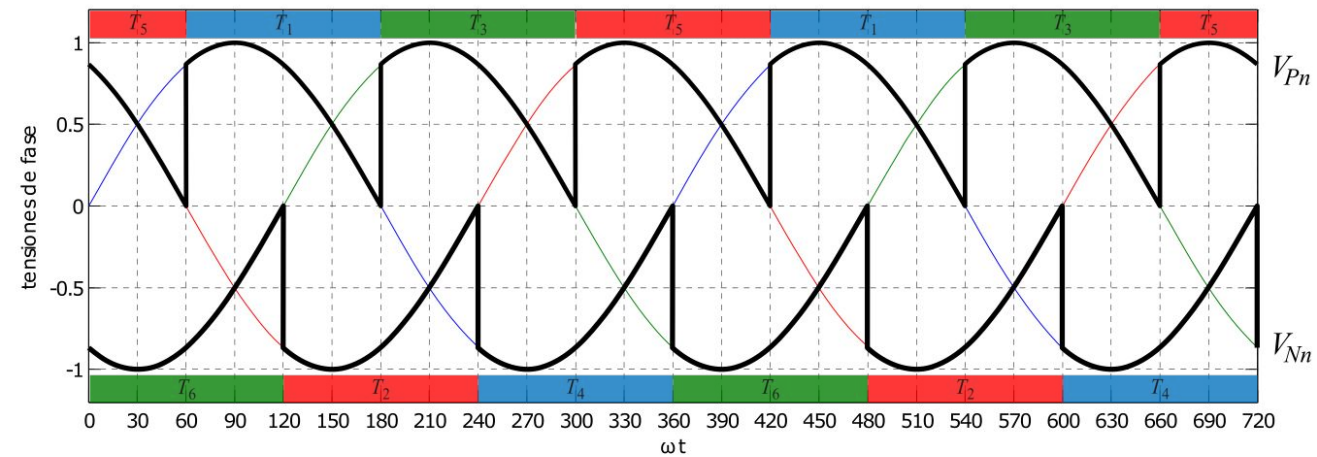

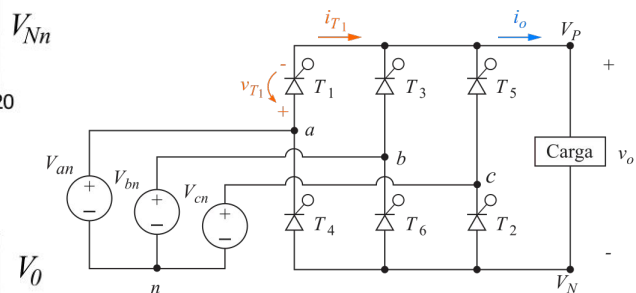
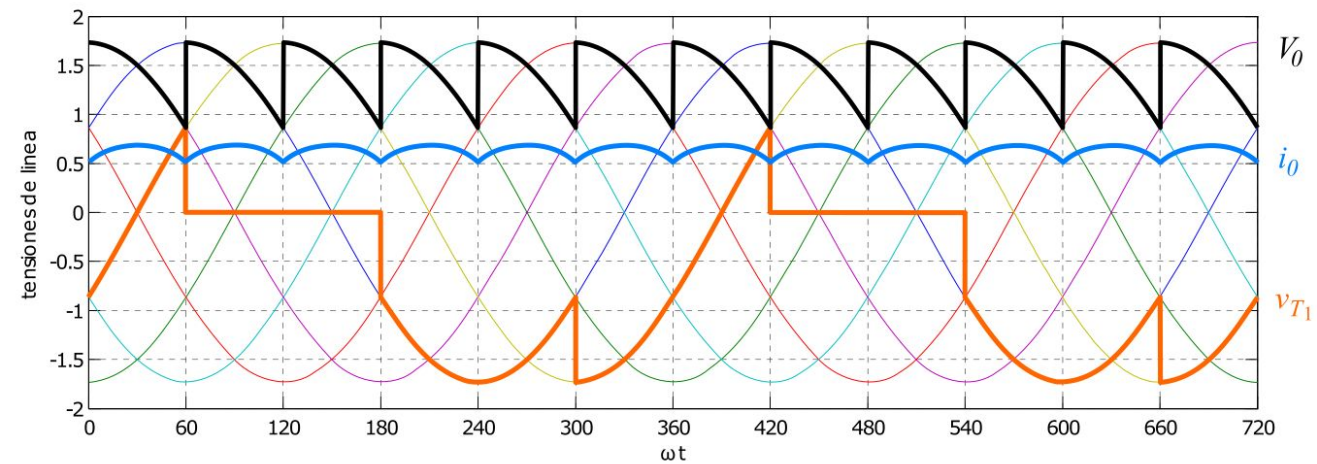
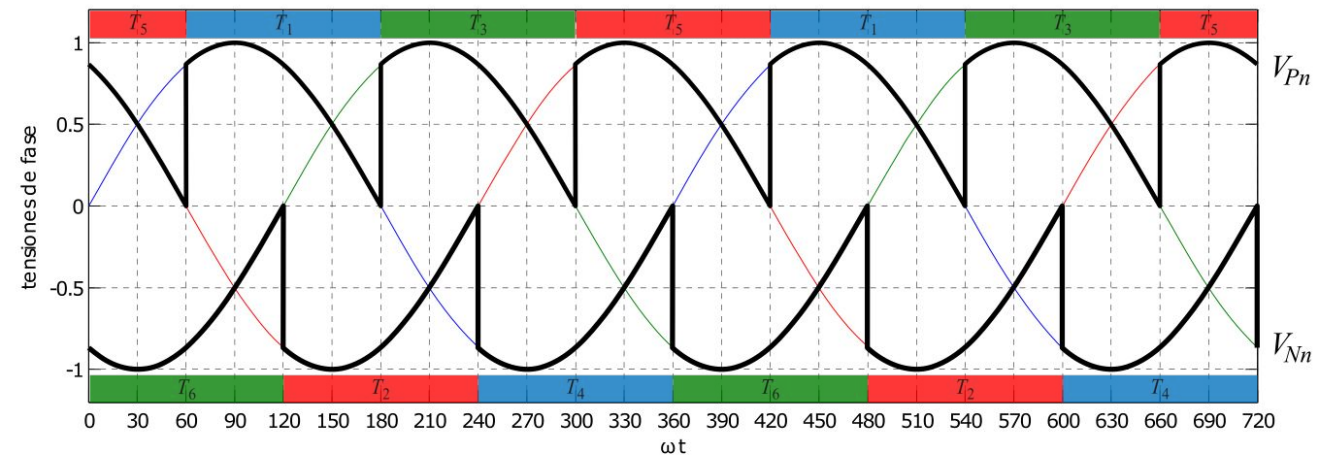


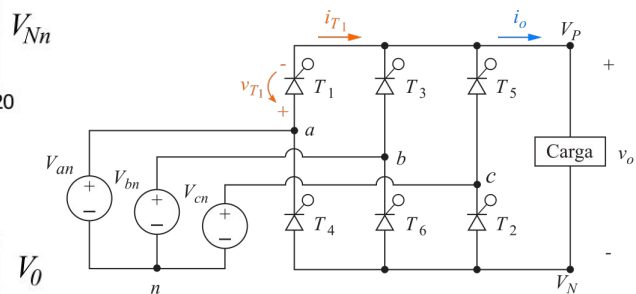
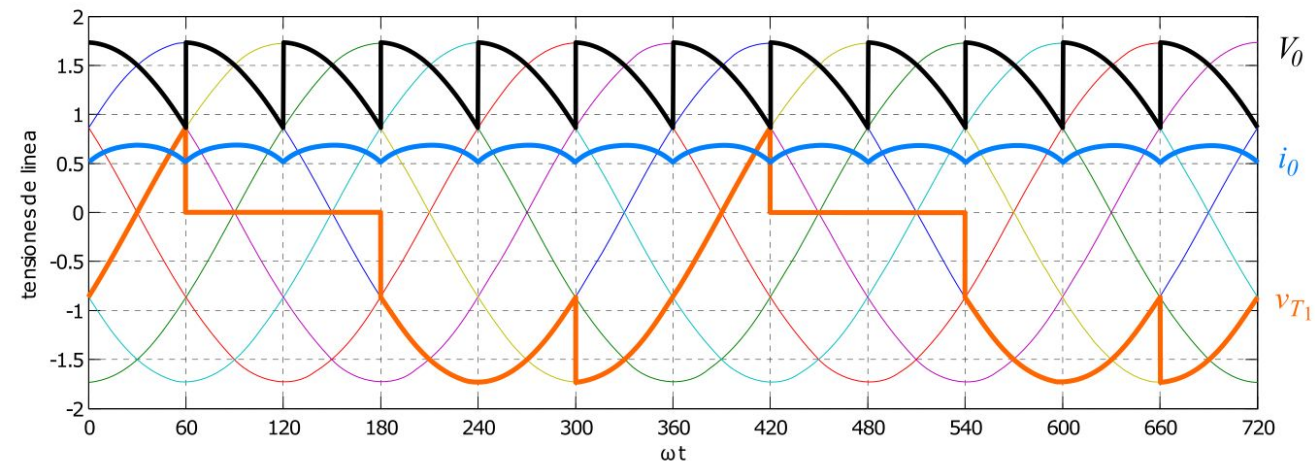
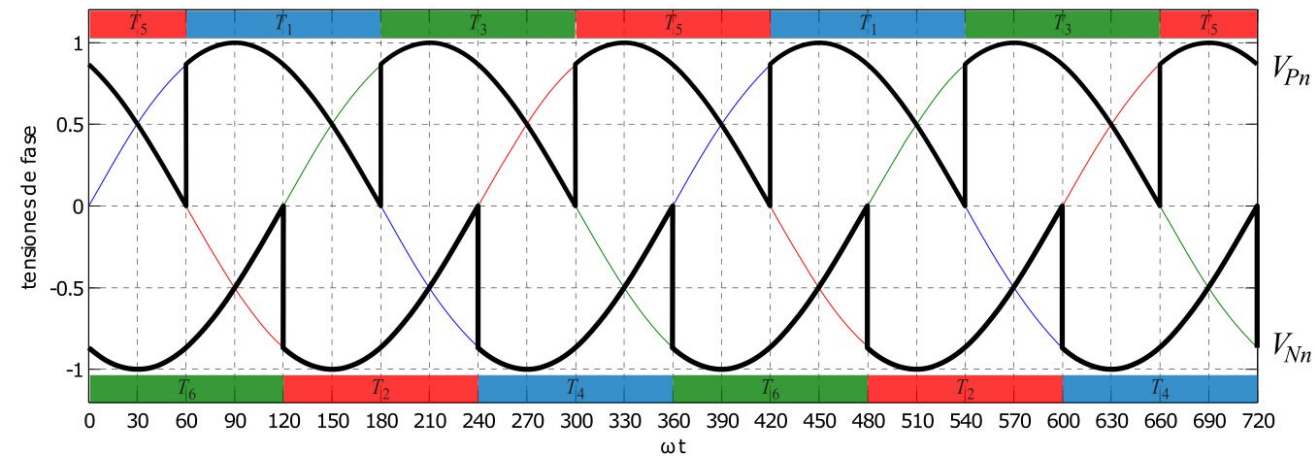





$$P_0 = V_0 \cdot I_0$$

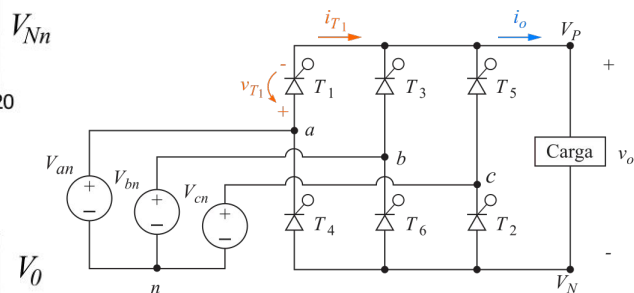
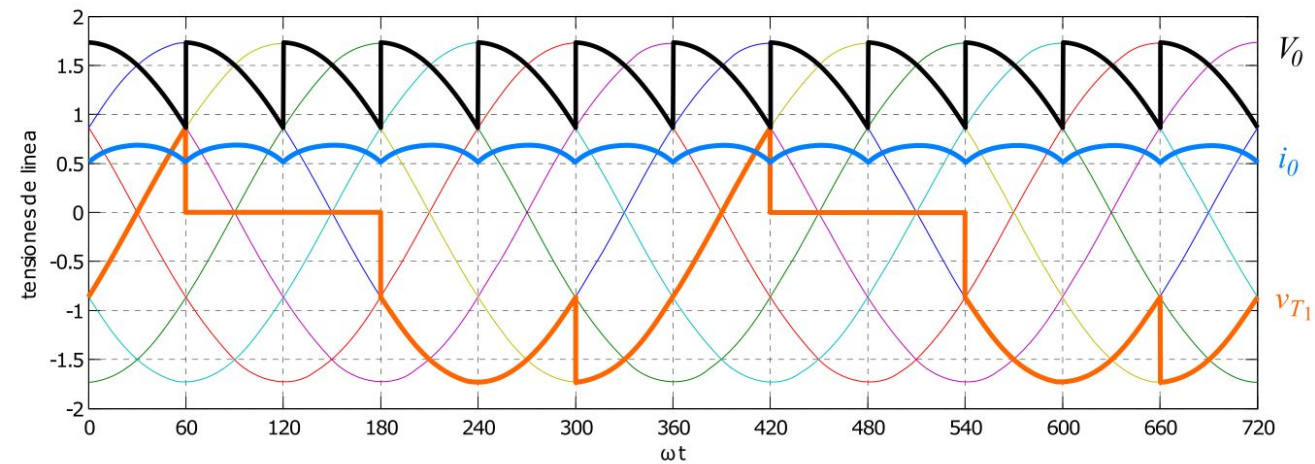
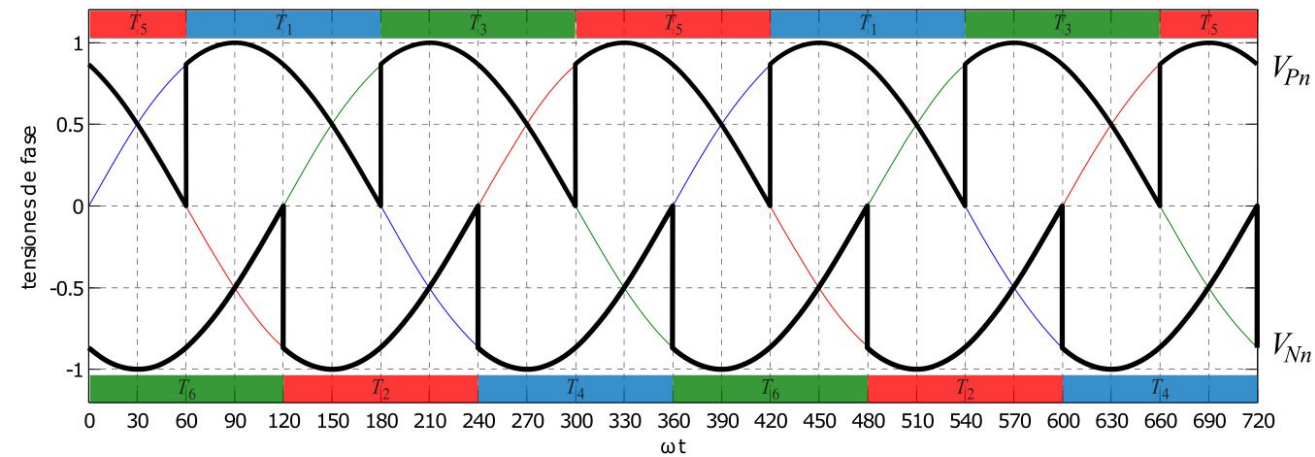


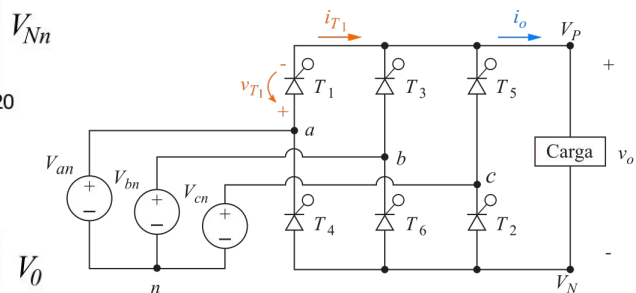
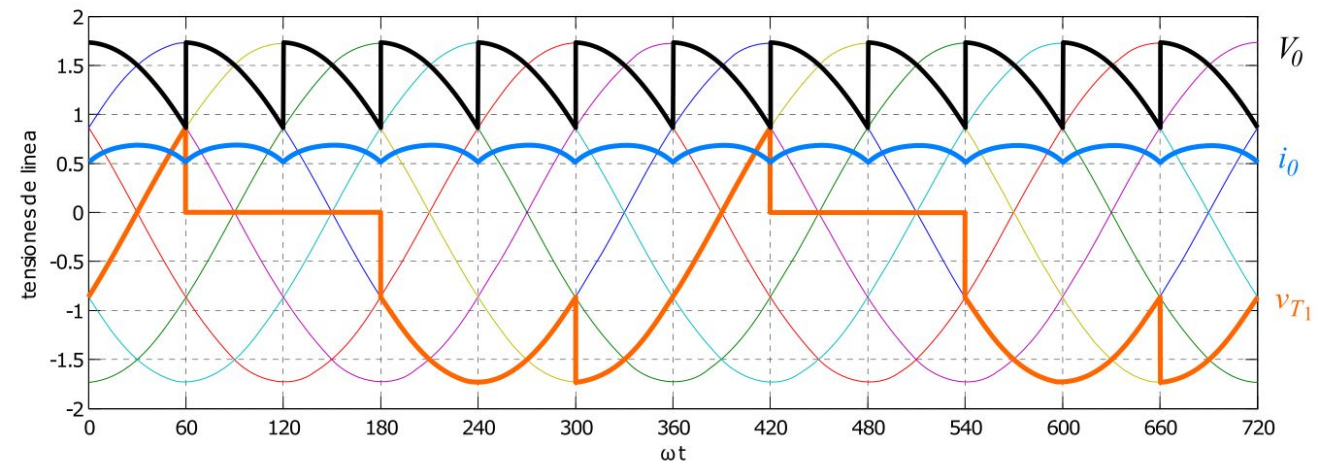
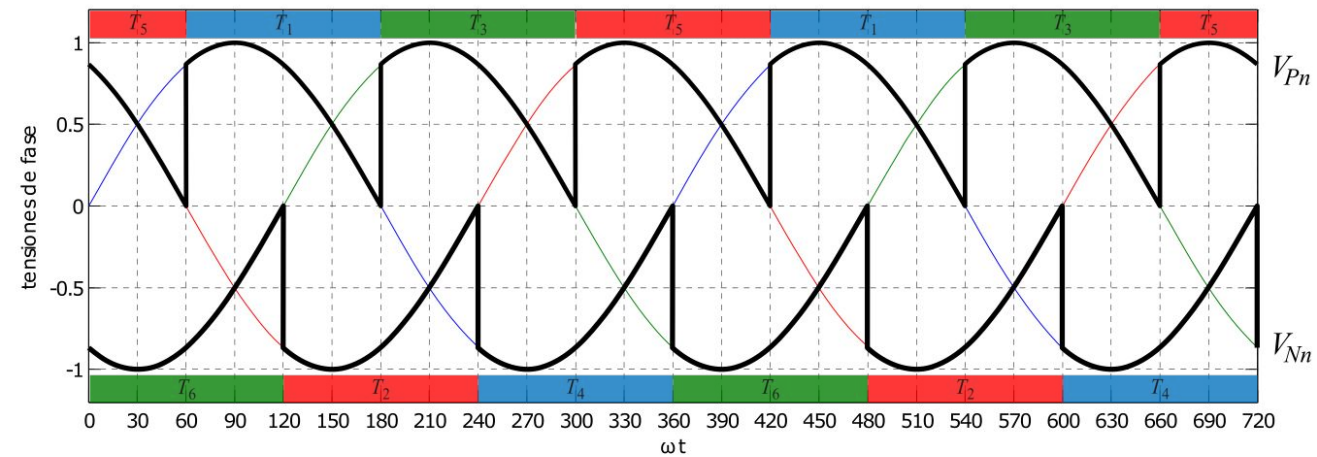
$$P_0 = V_0 \cdot I_0 = \frac{3}{\pi} V_{m,L-L} \cdot I_0 \cdot \cos \alpha$$






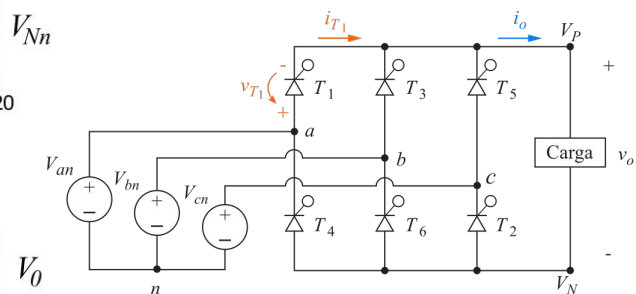
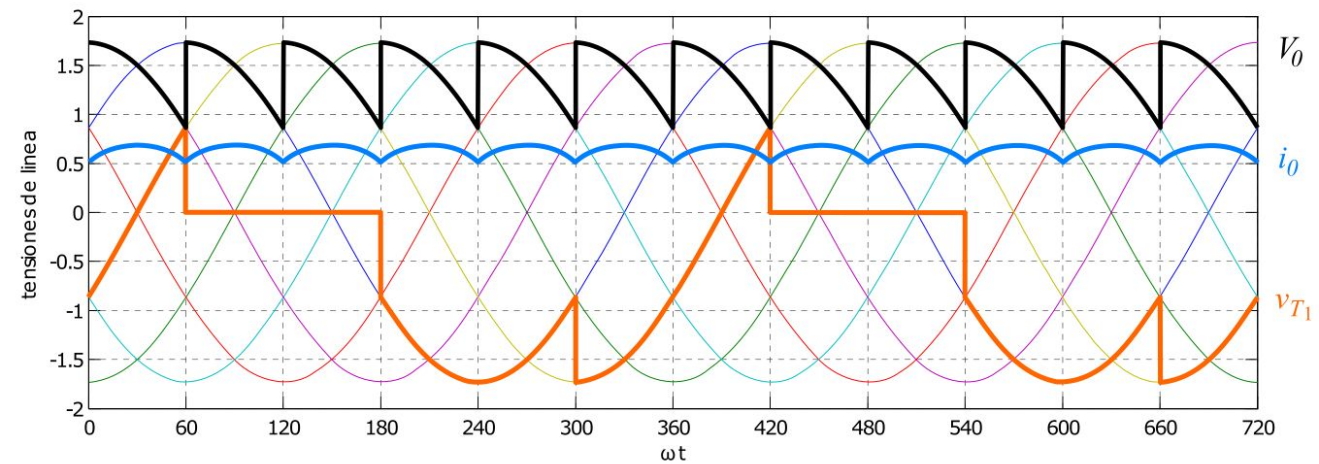
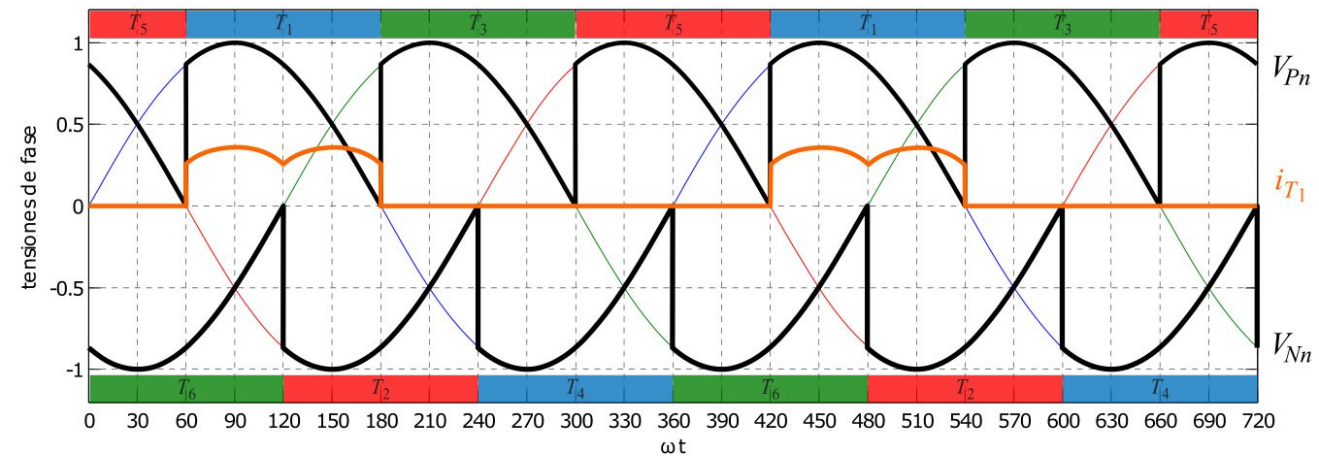


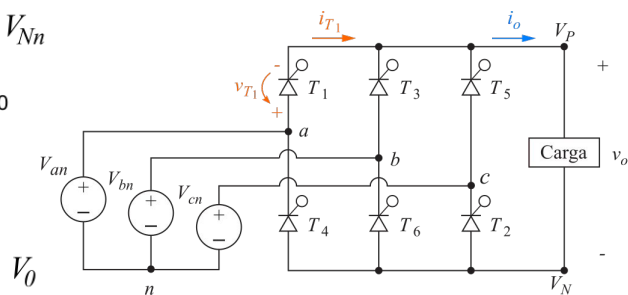
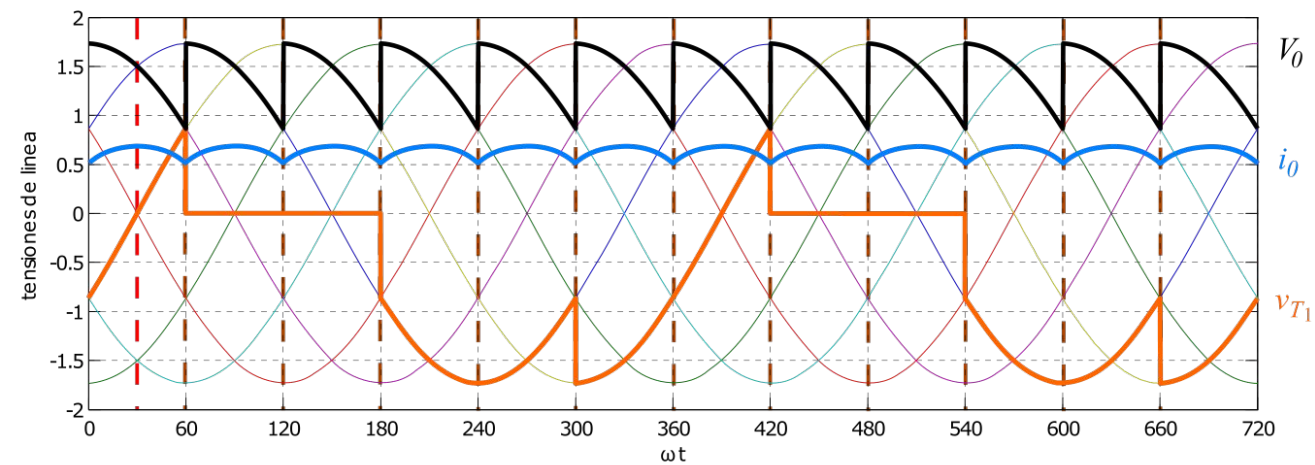
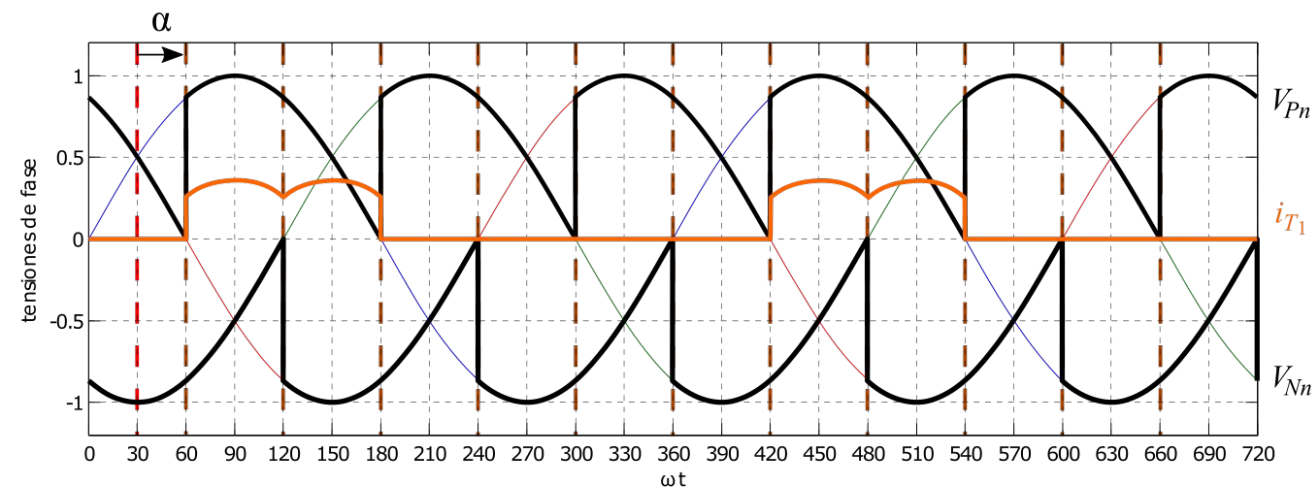


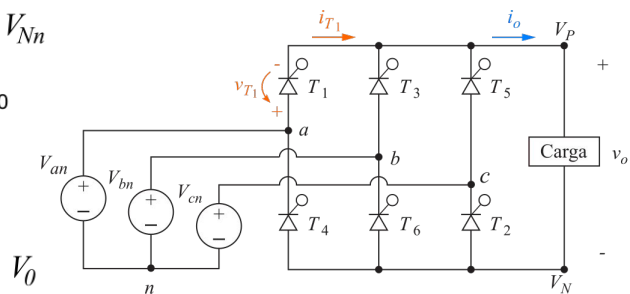
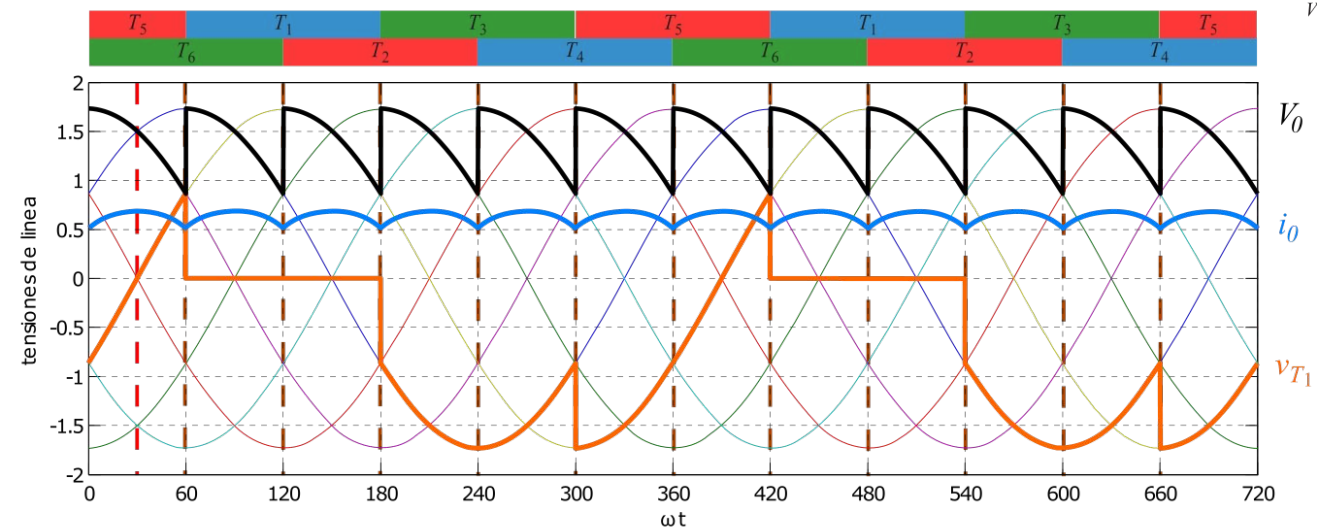
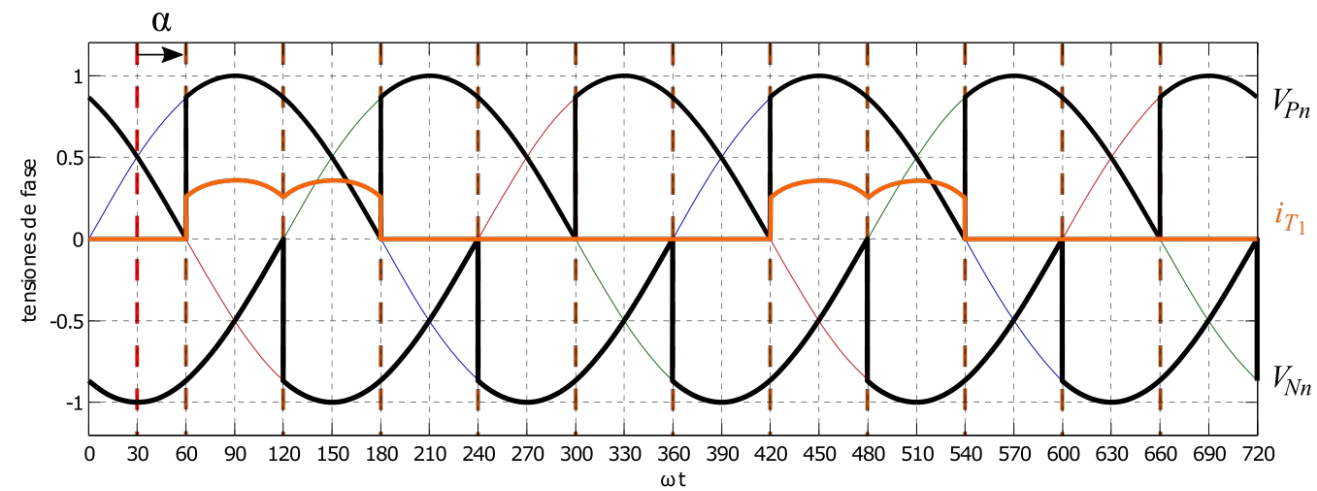


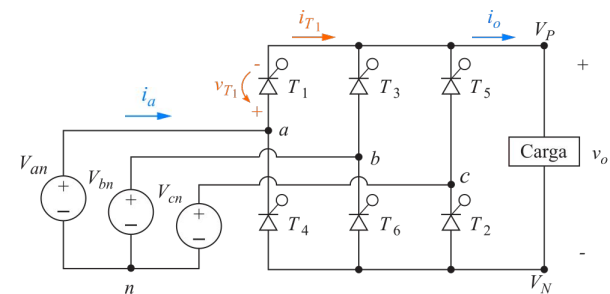
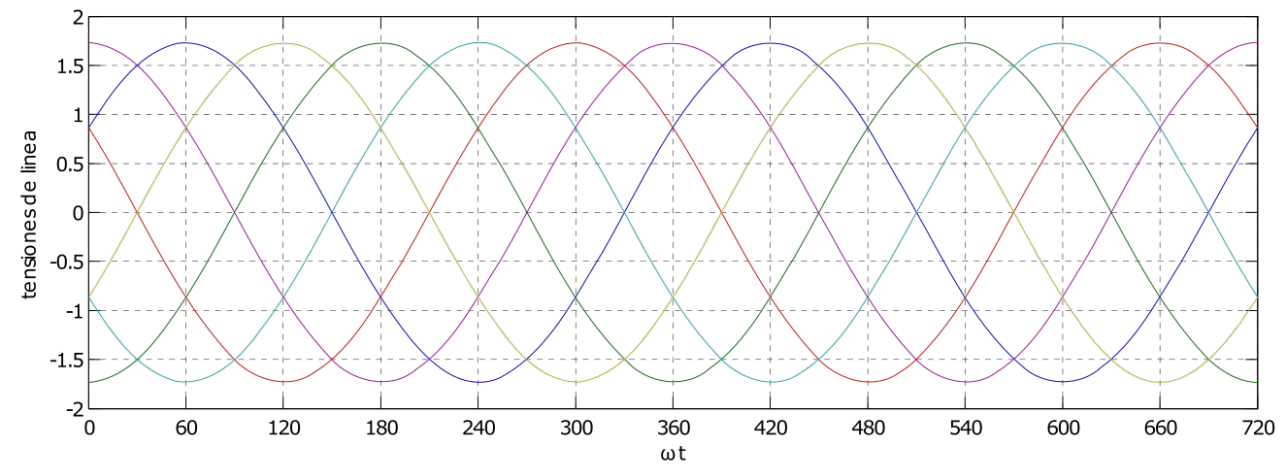
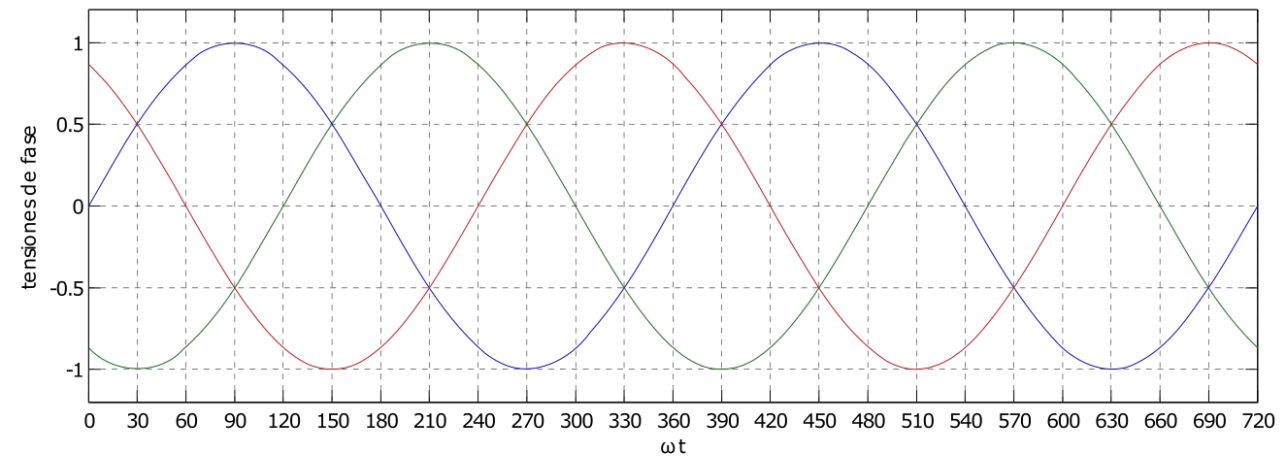


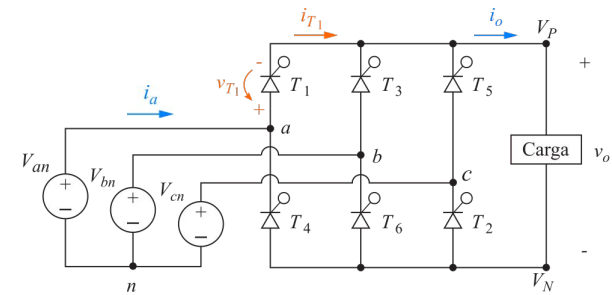
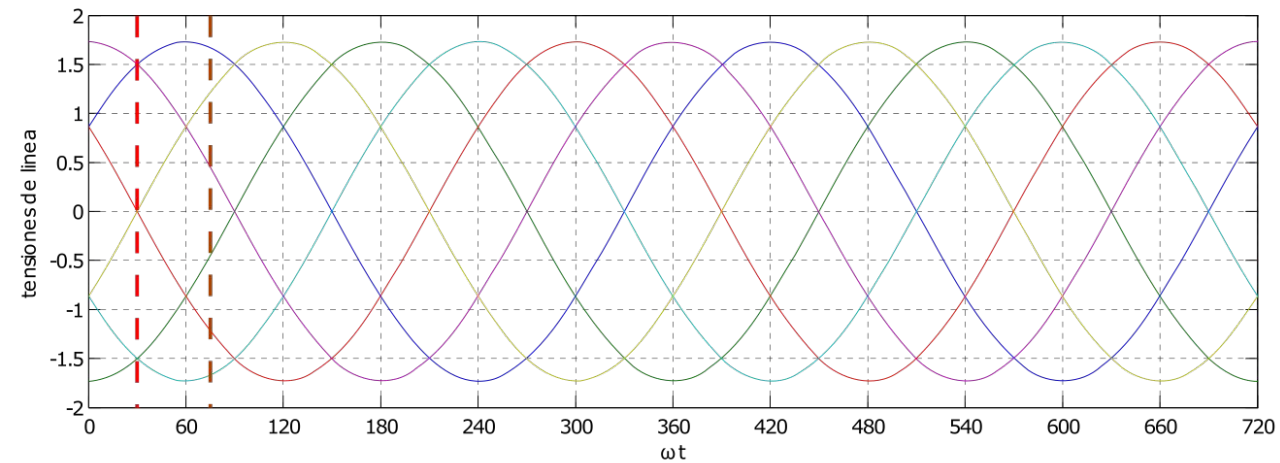
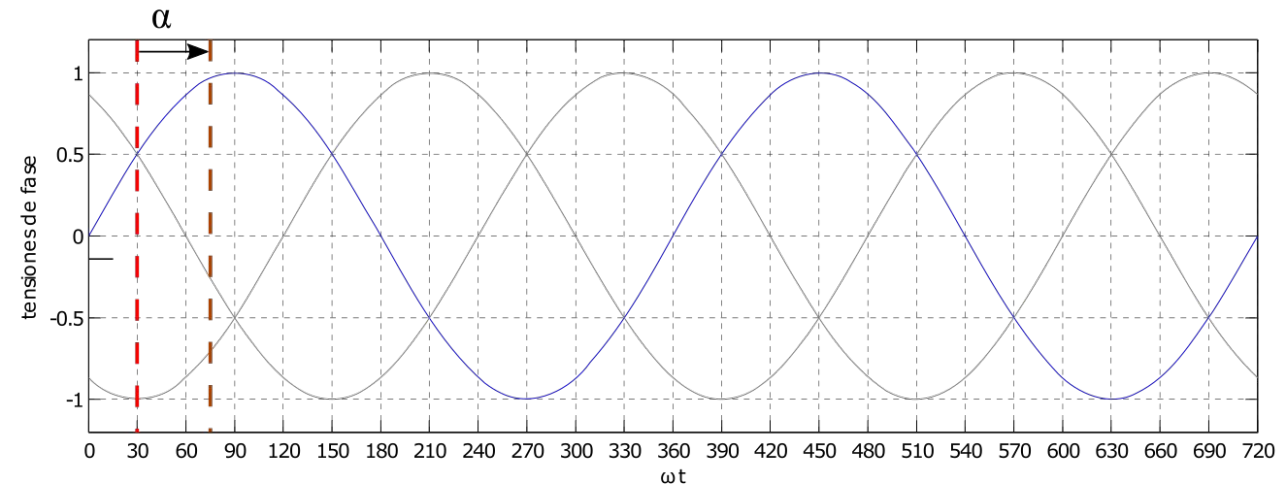


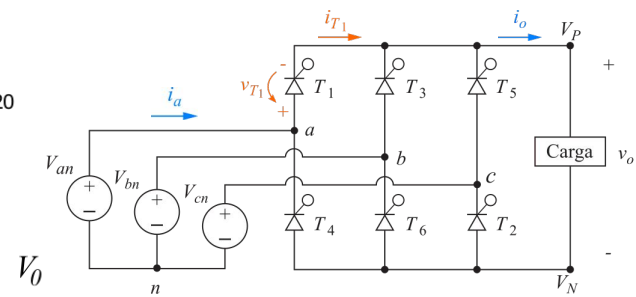
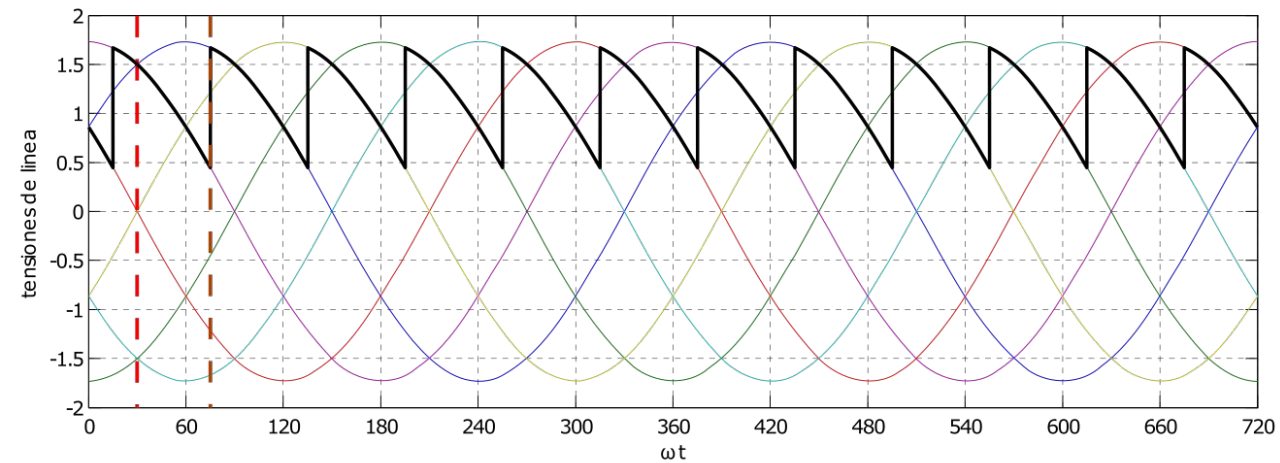
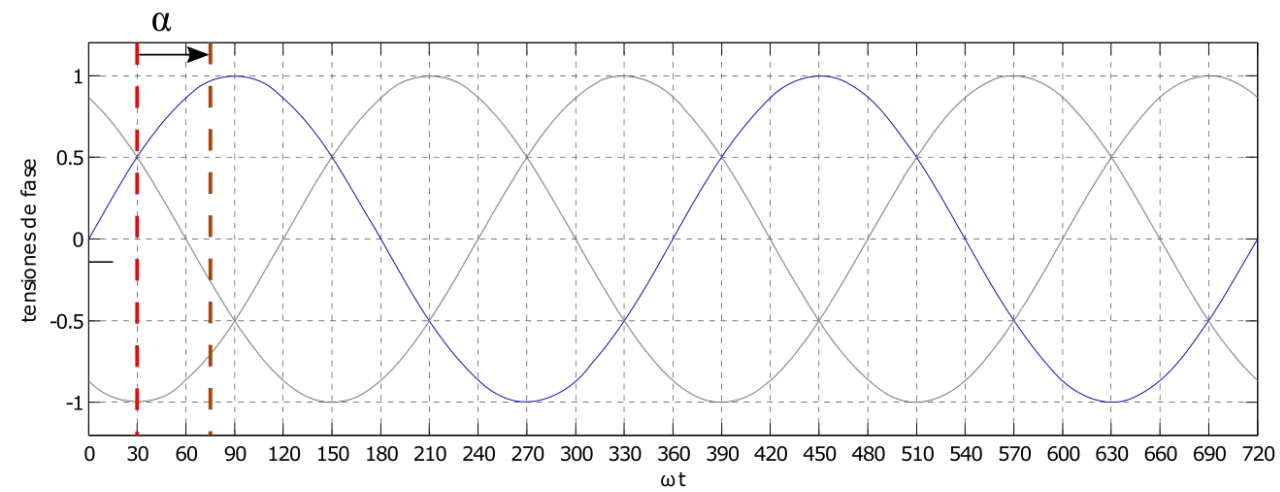


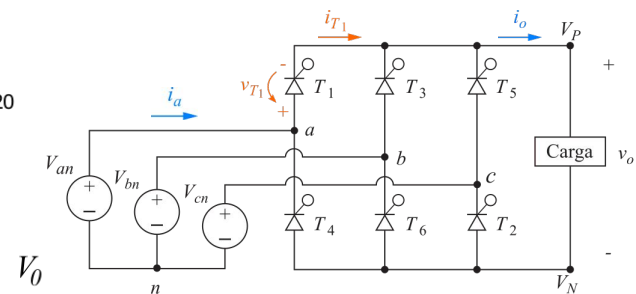
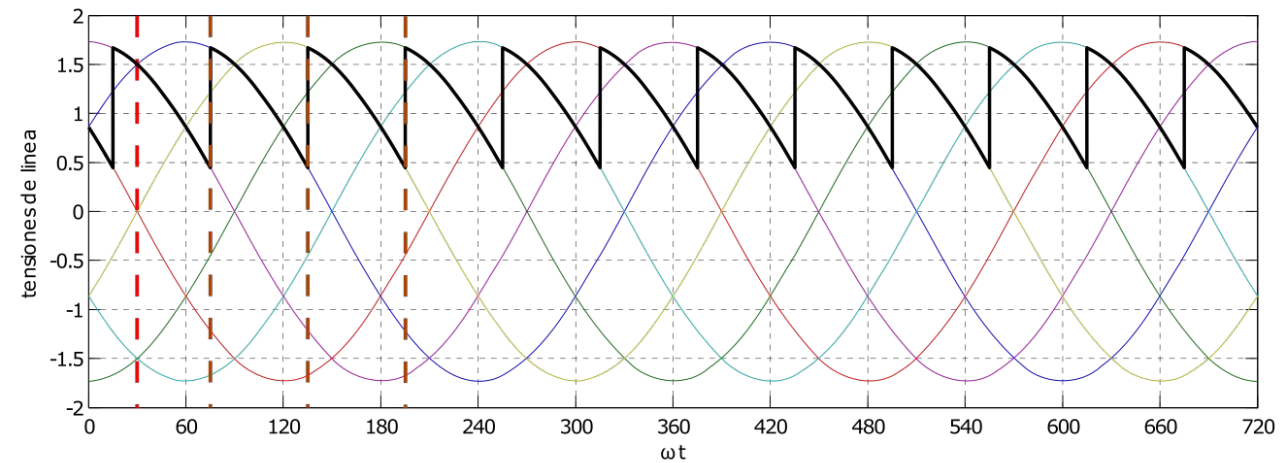
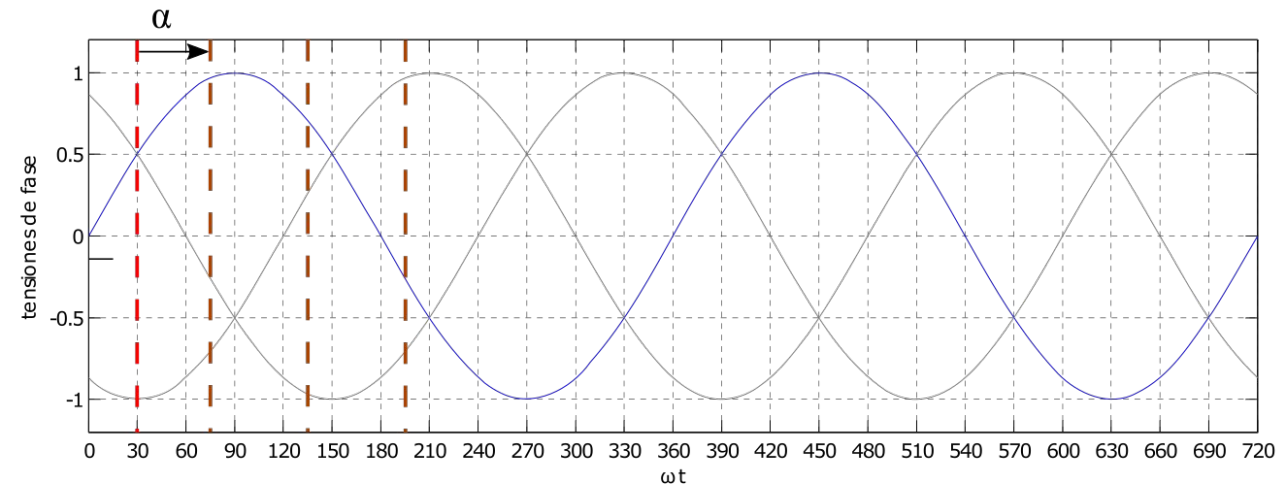


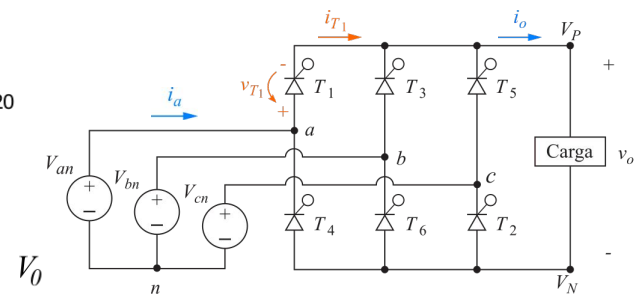
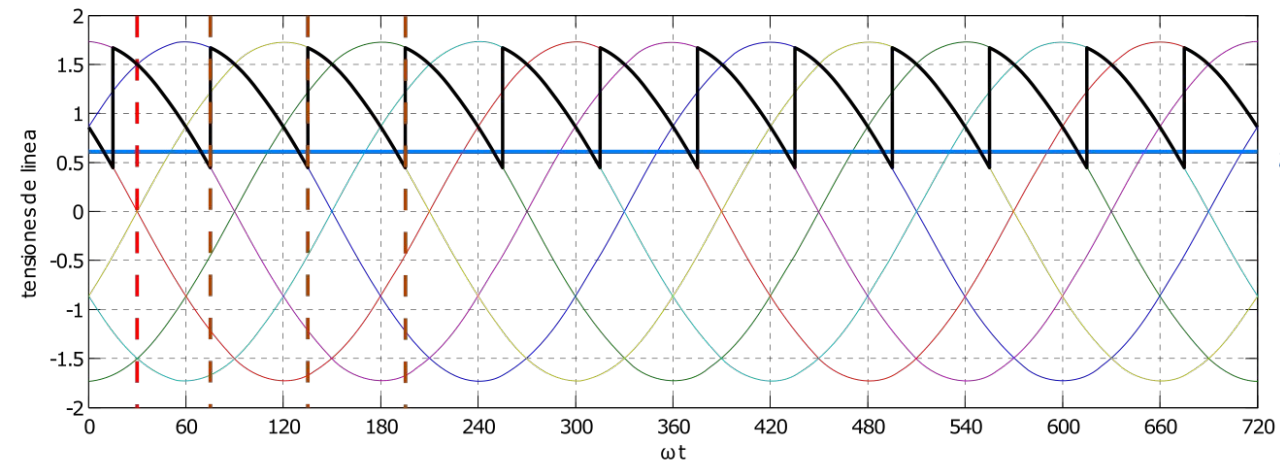
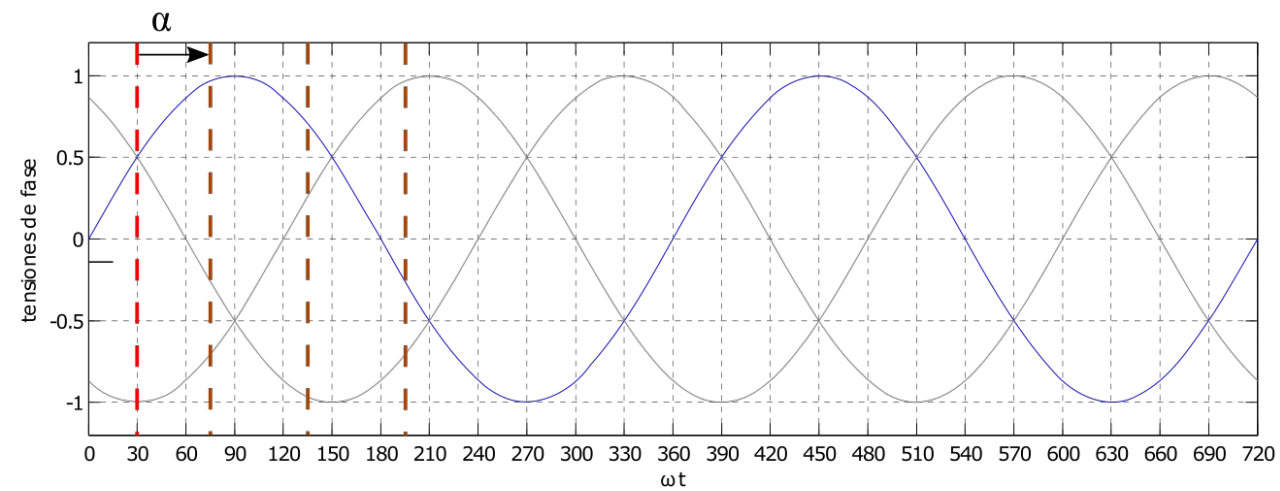


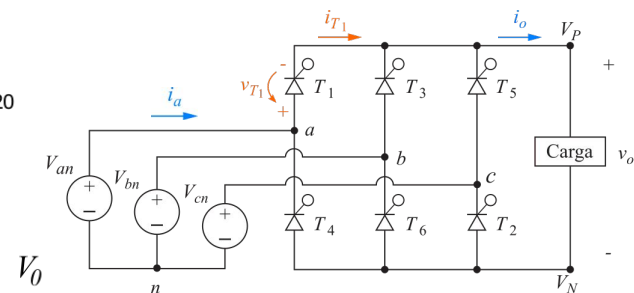
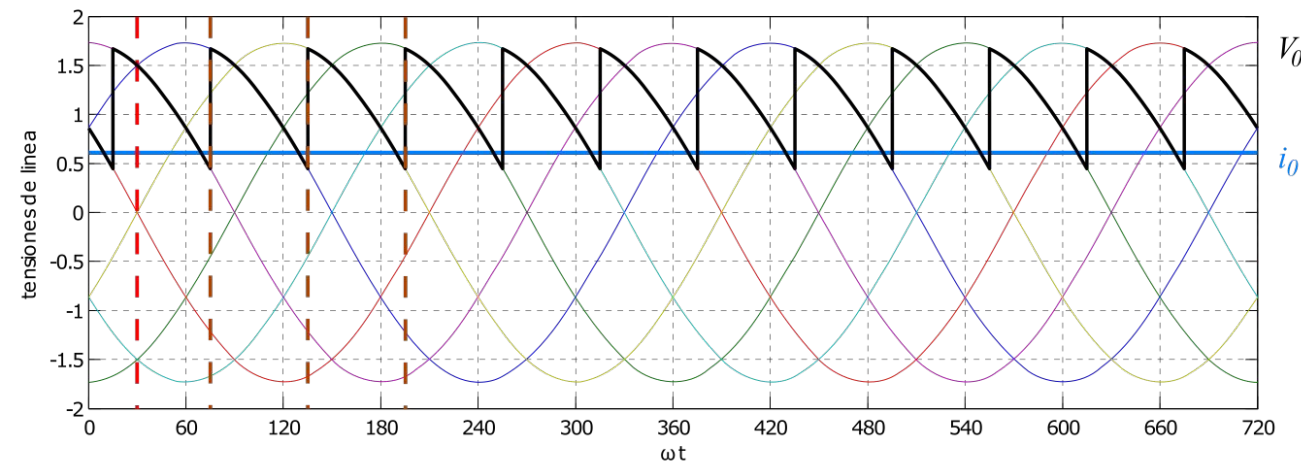
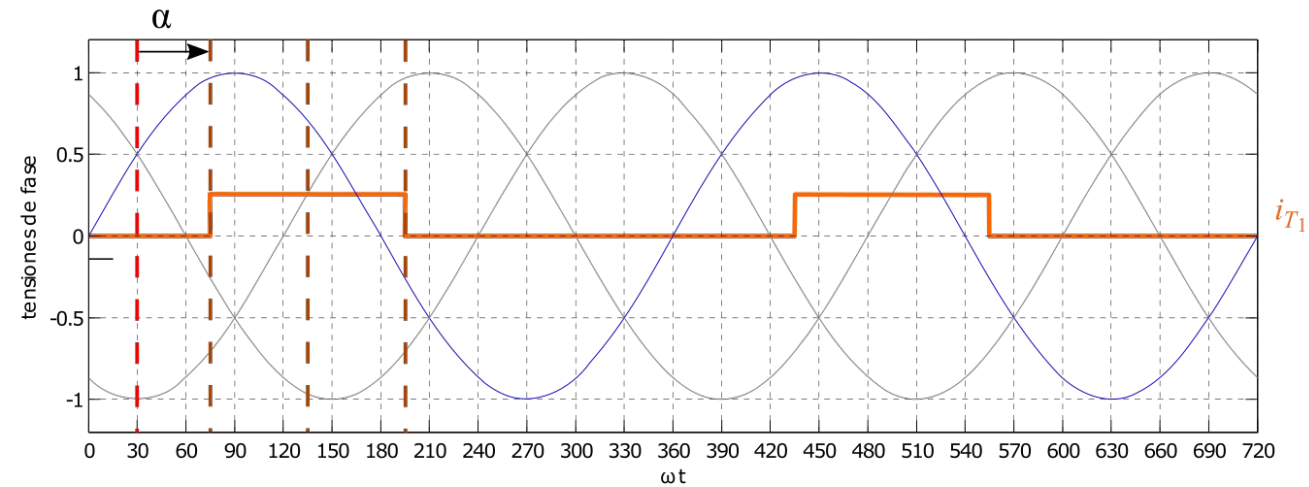


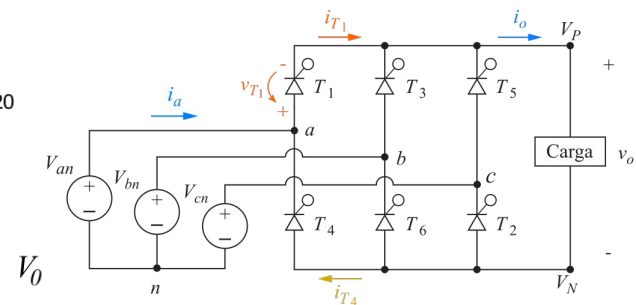
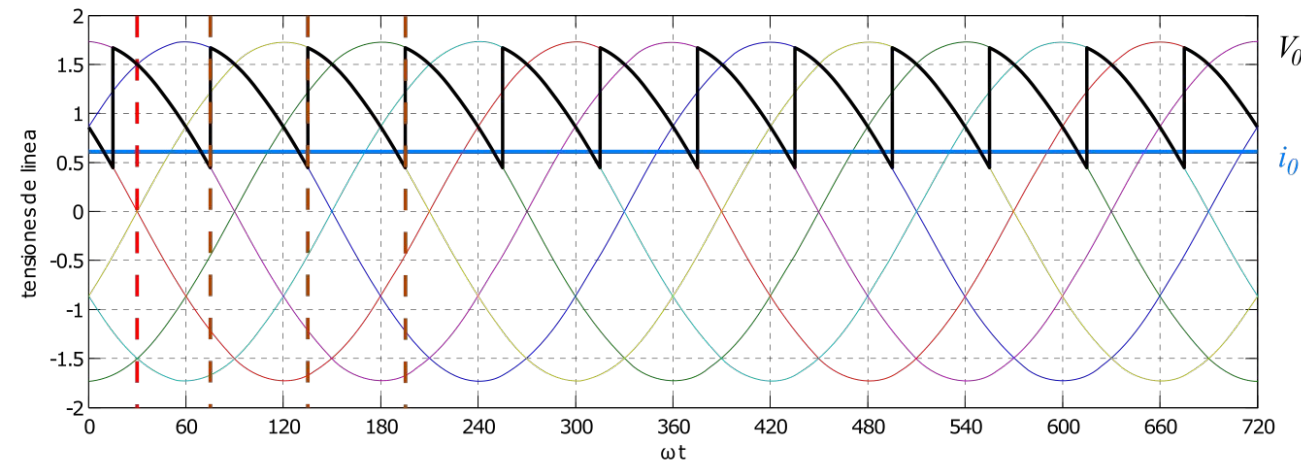
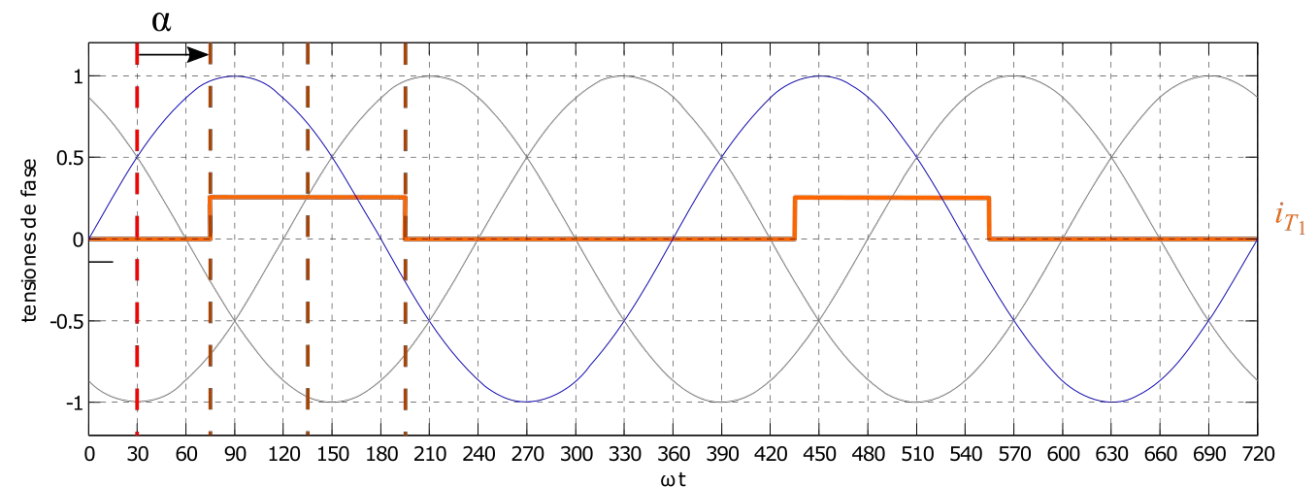


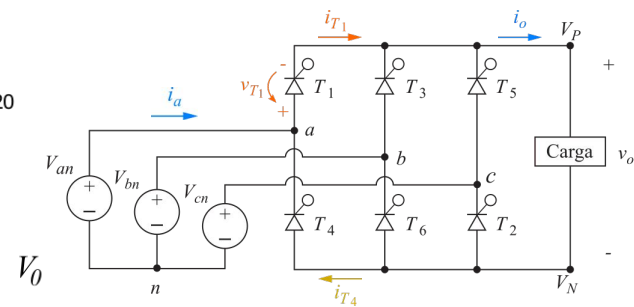
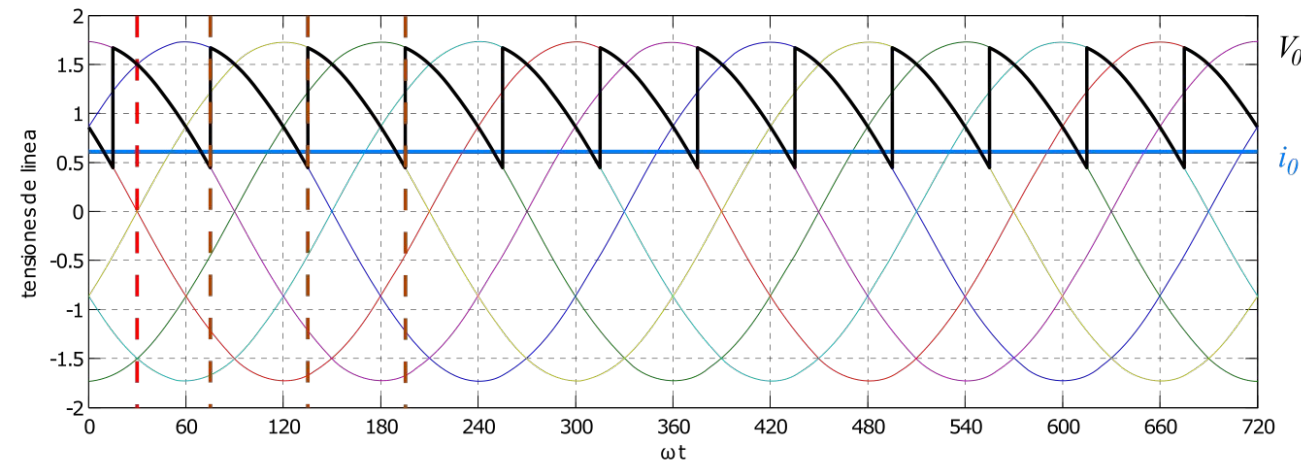
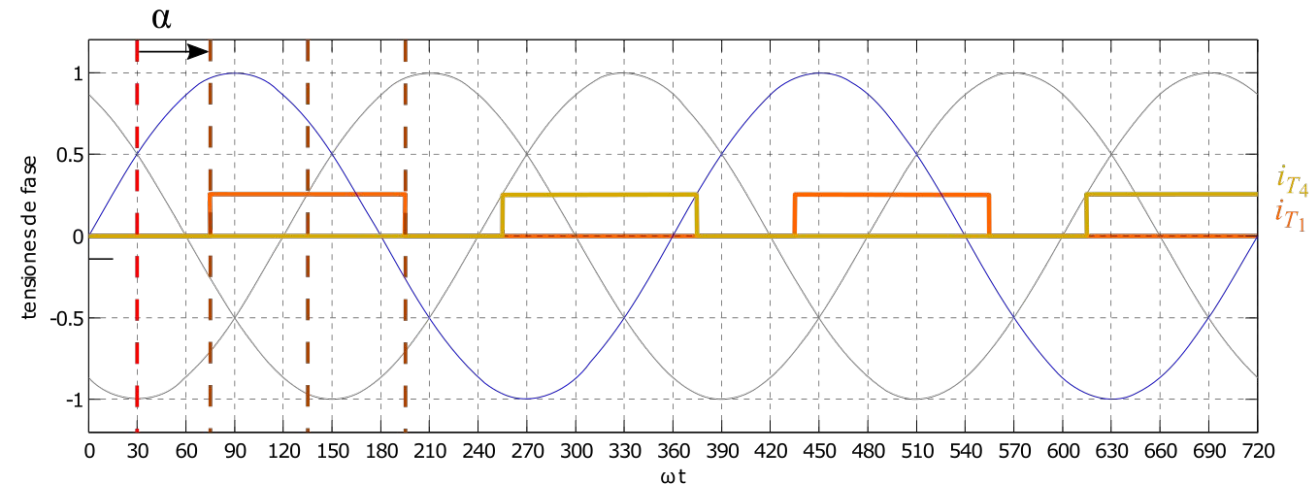


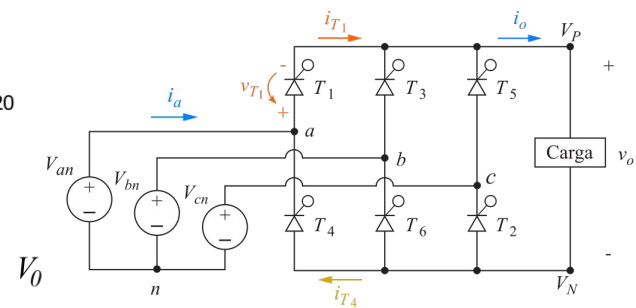
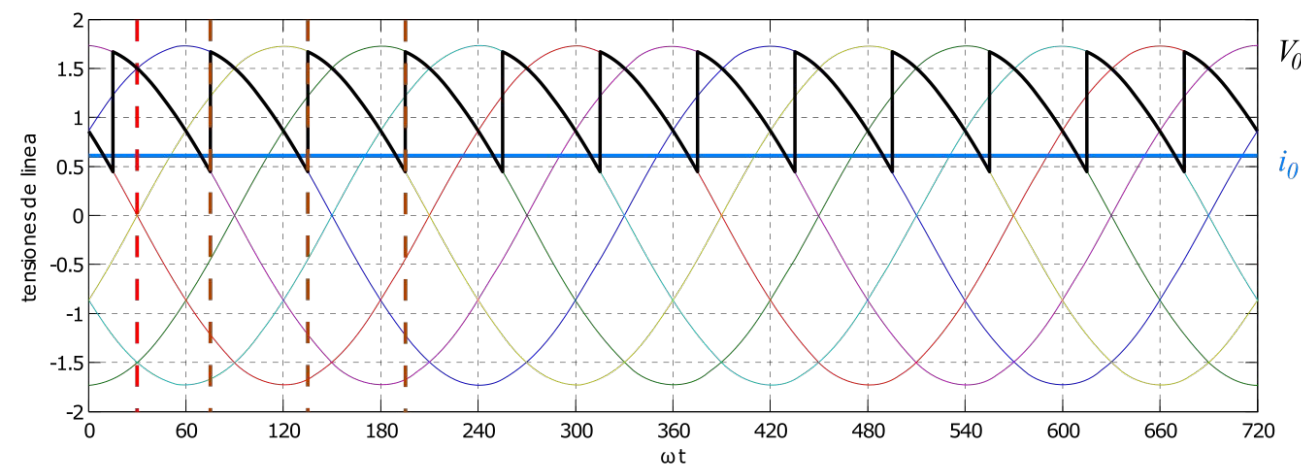
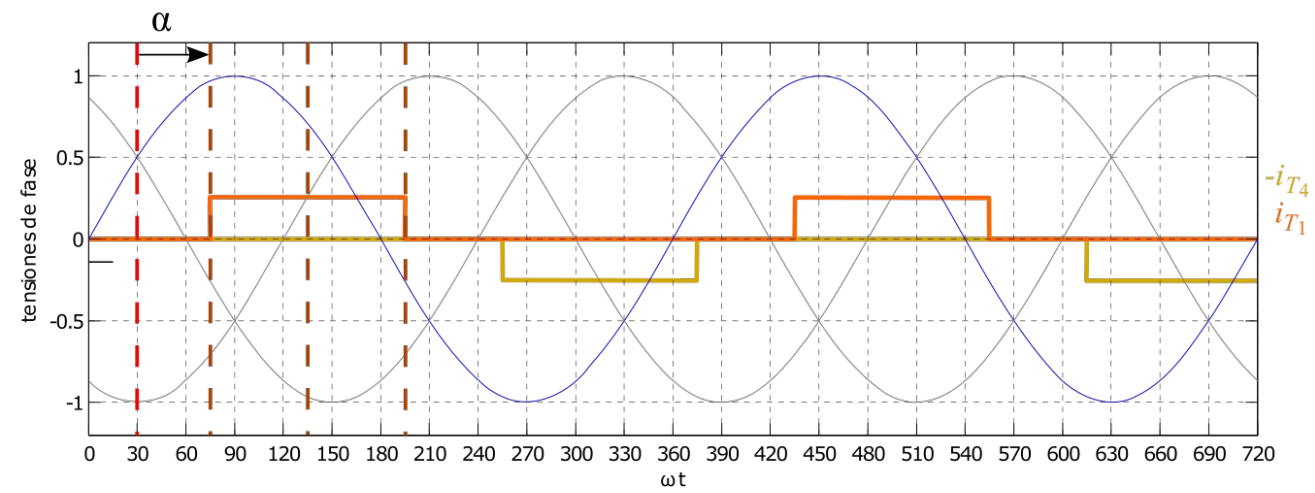


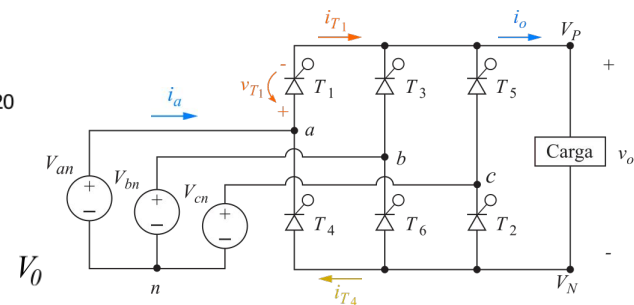
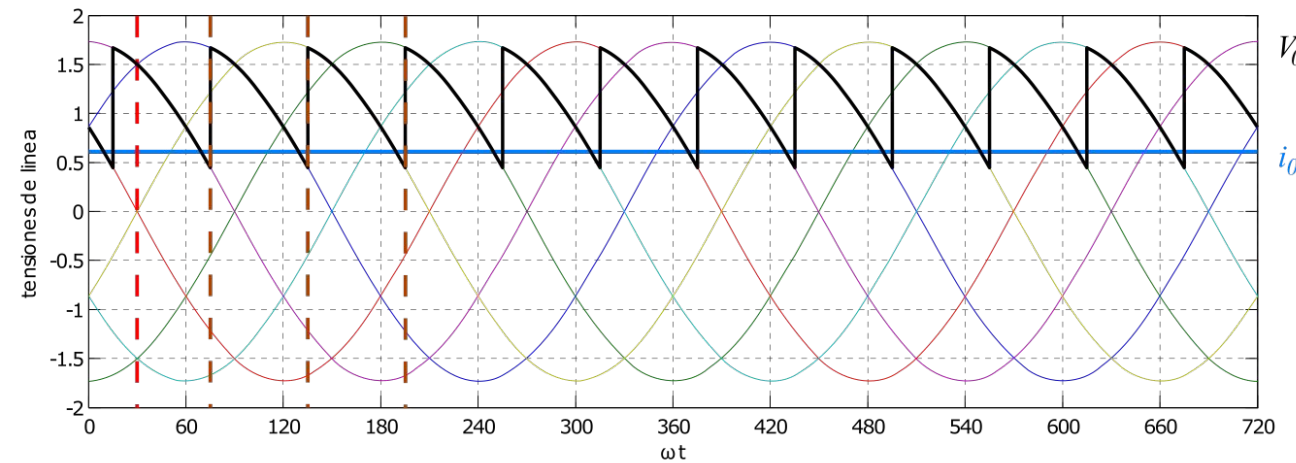
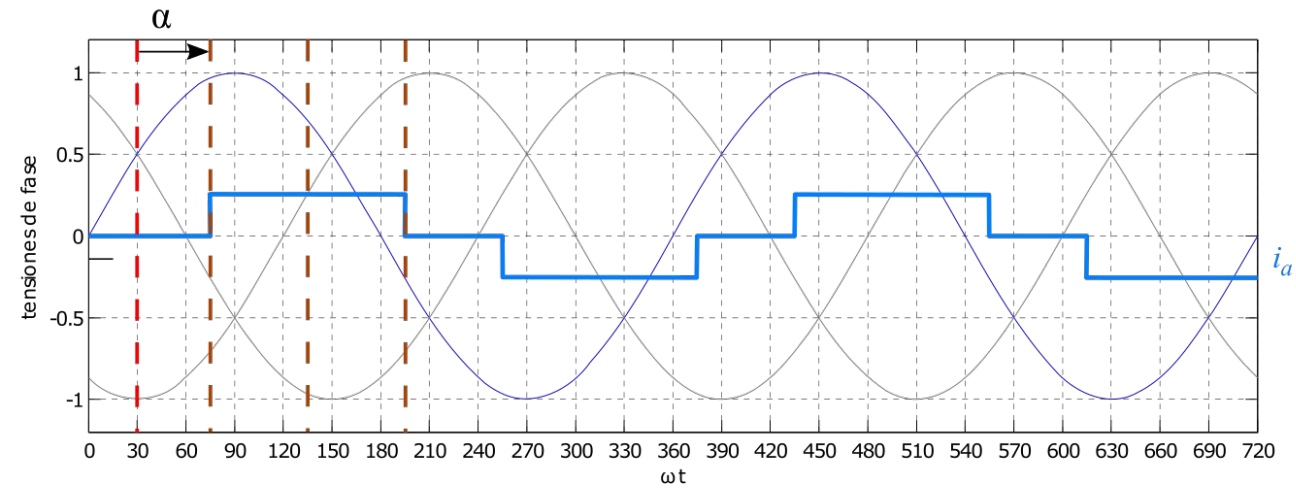


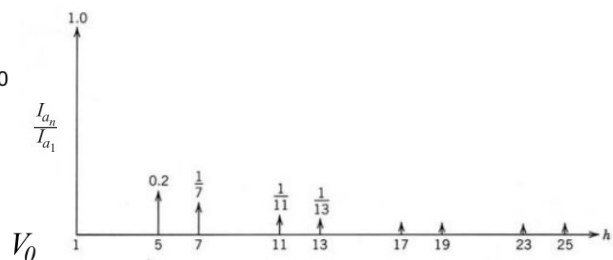
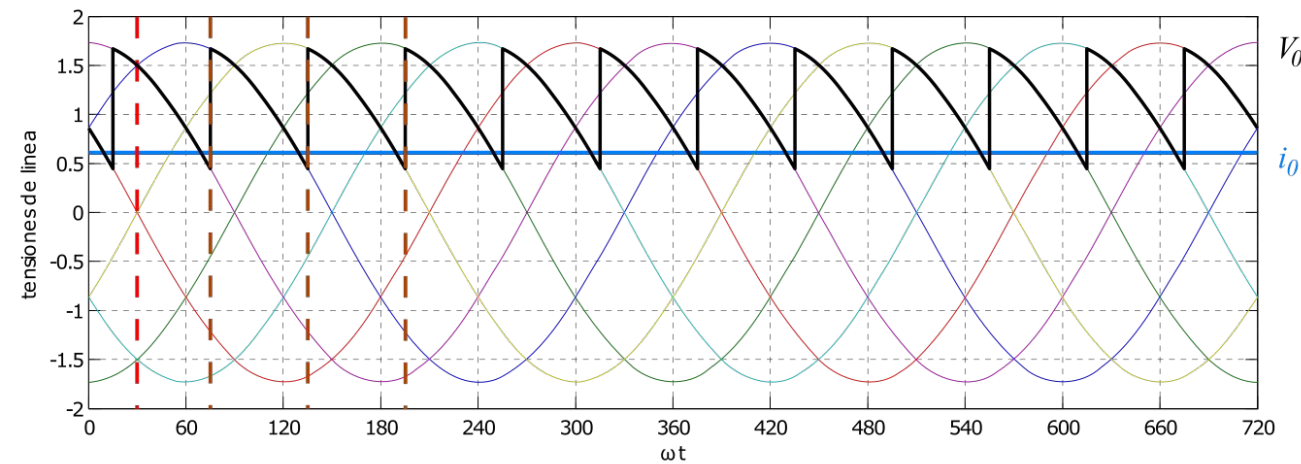
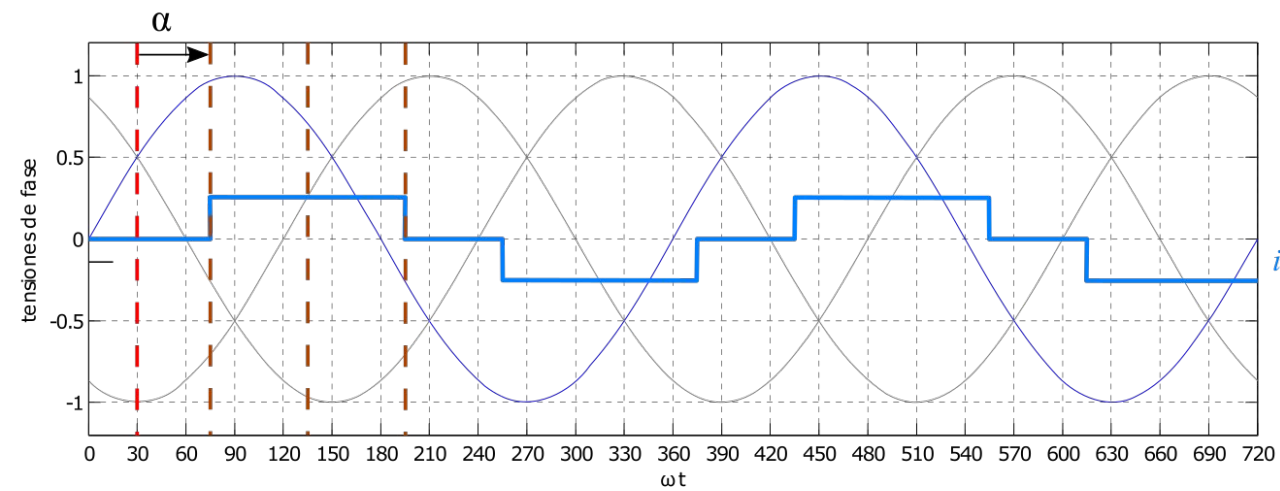


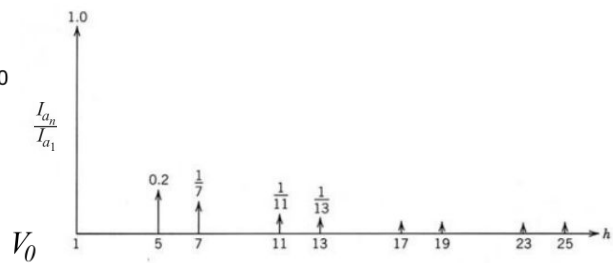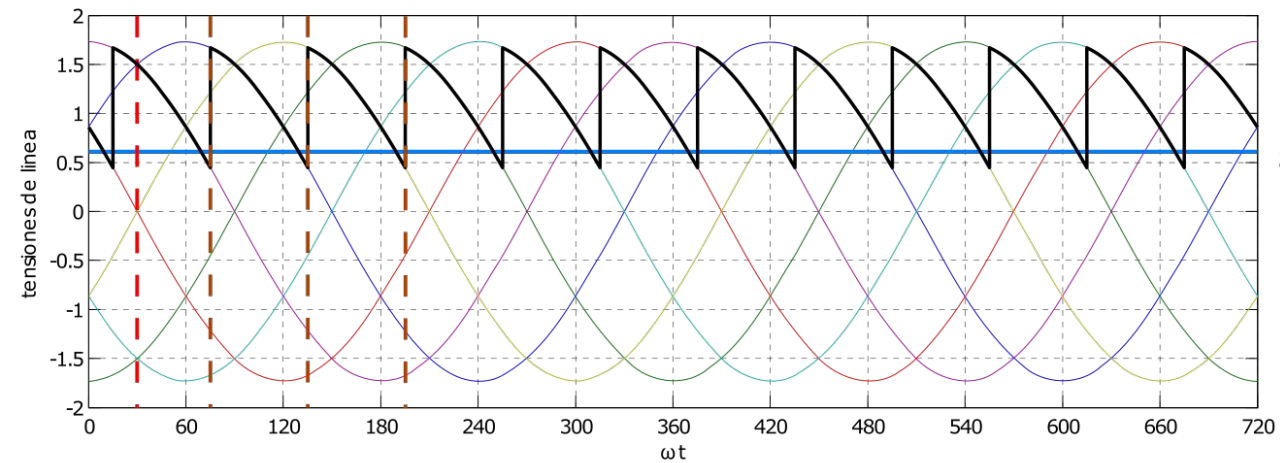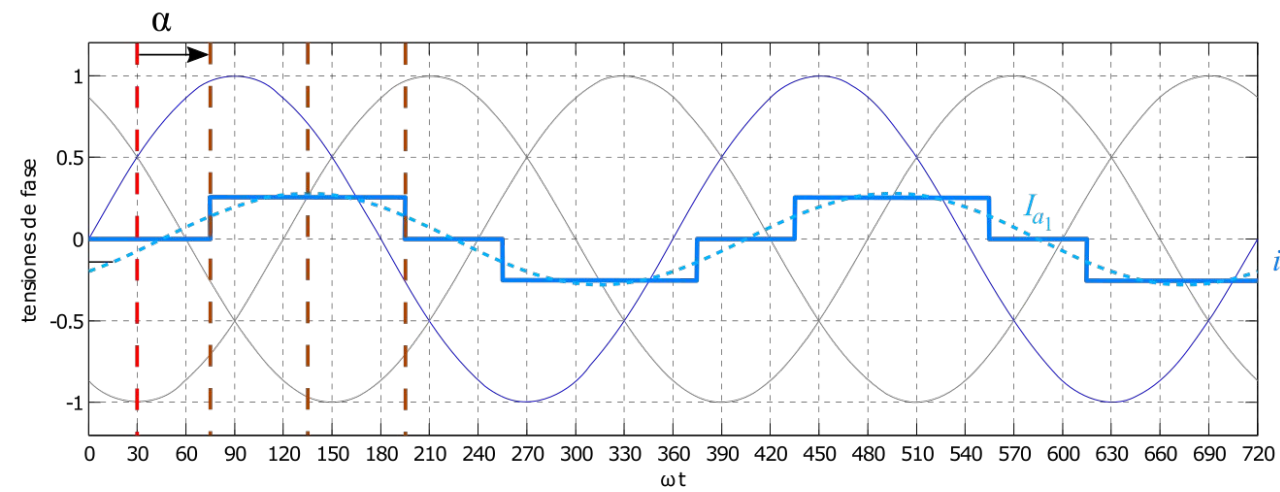


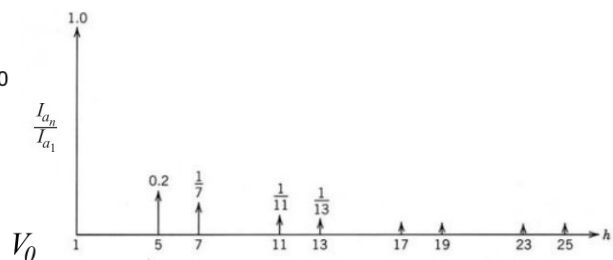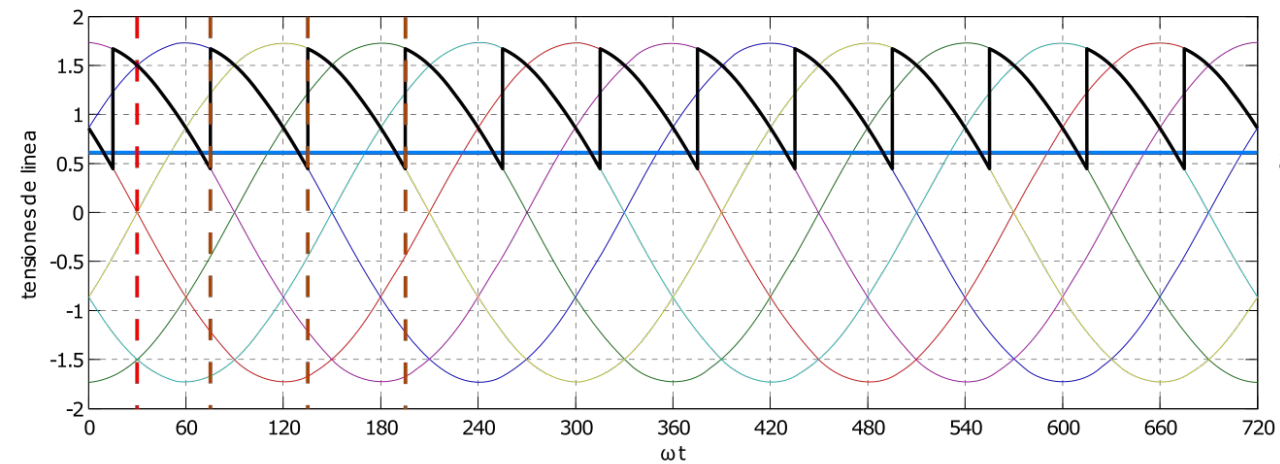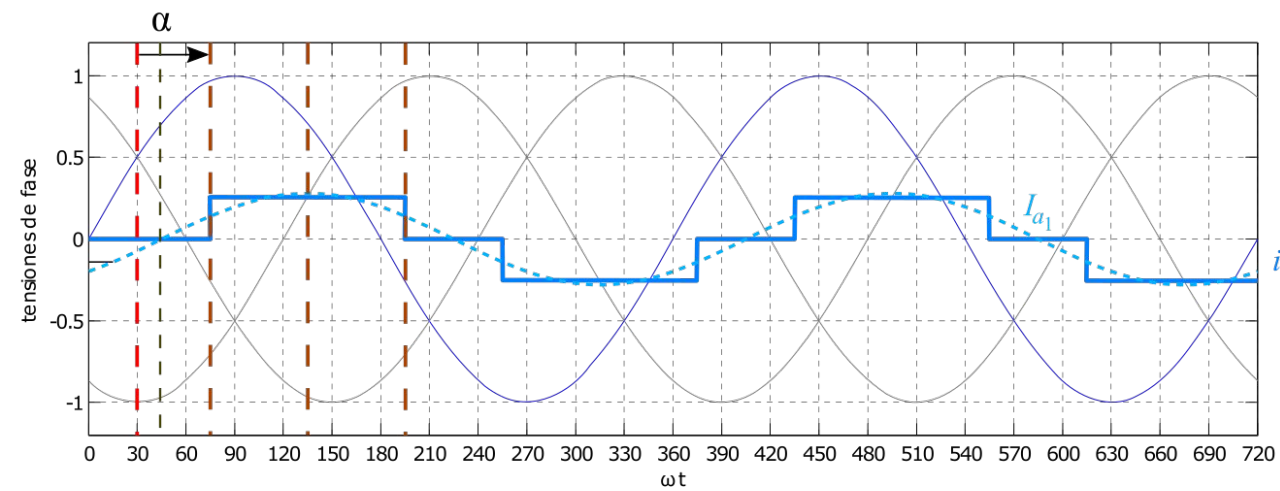

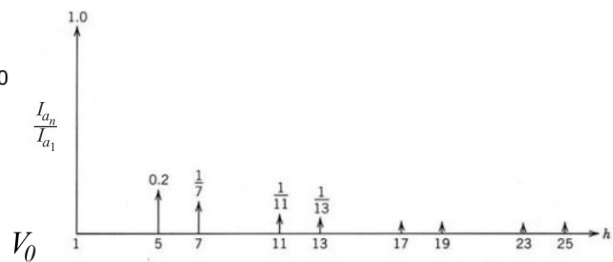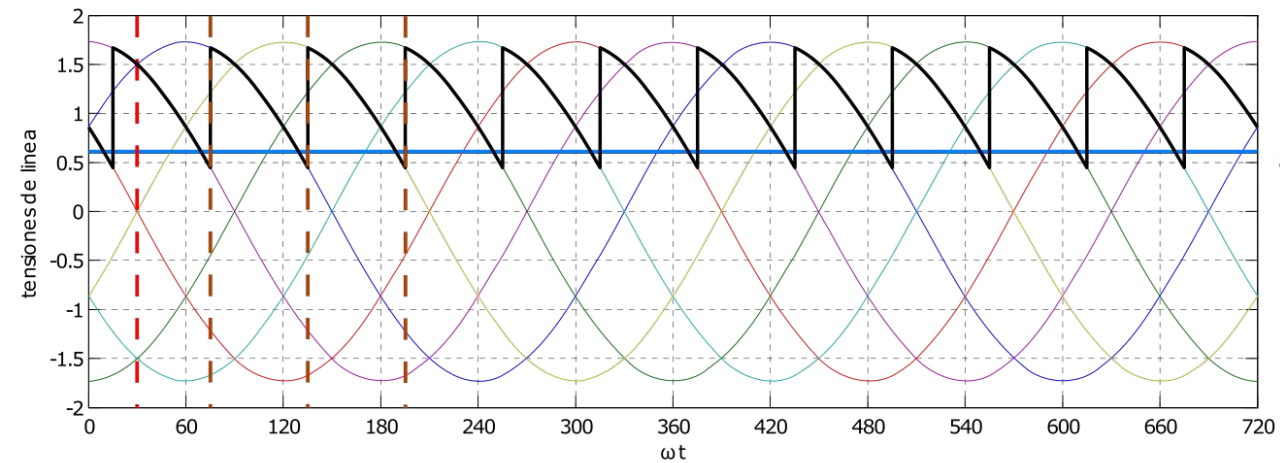
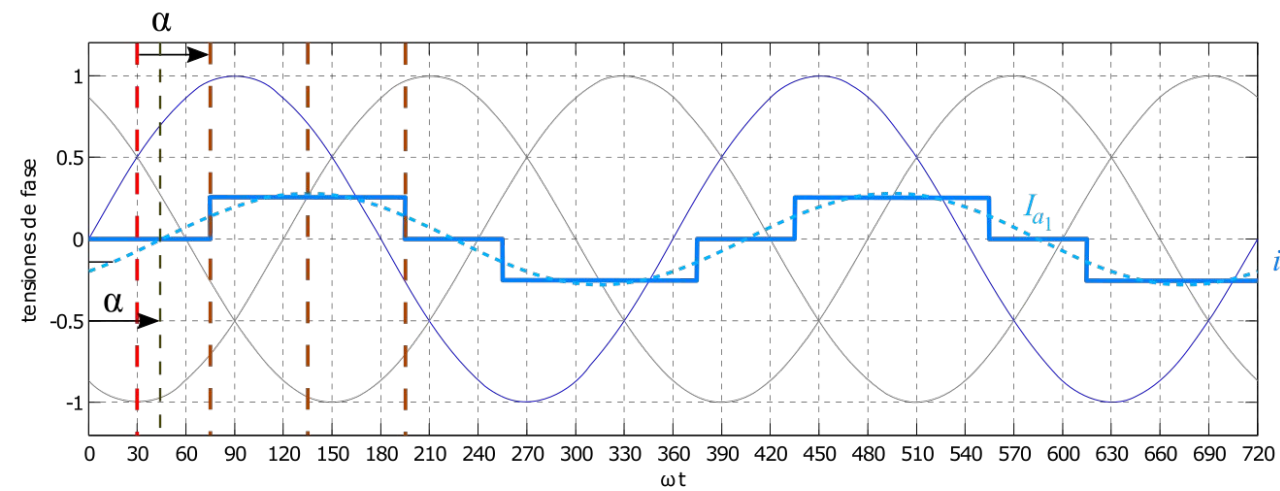


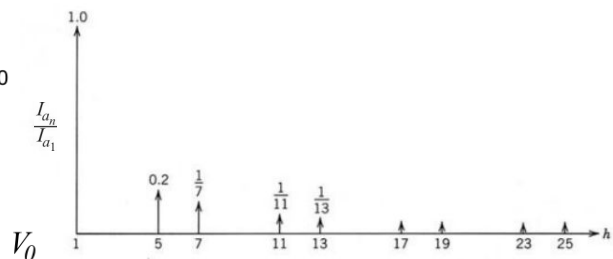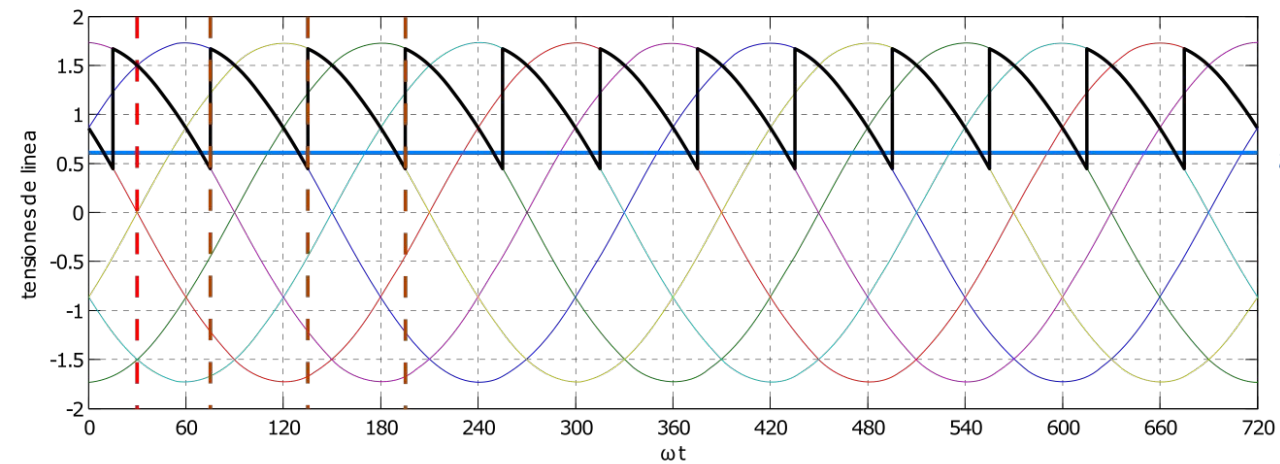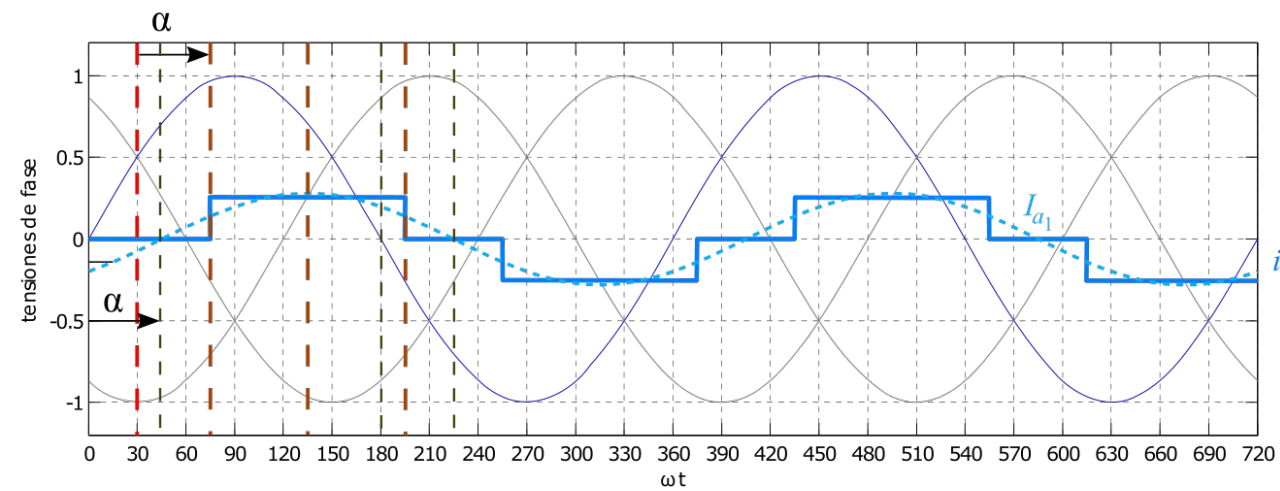


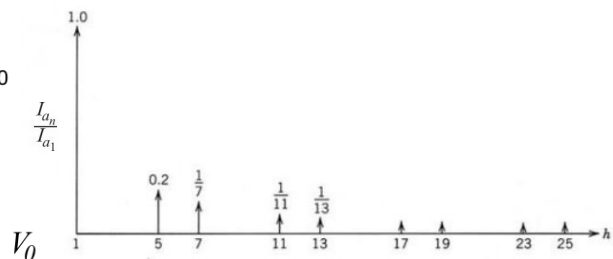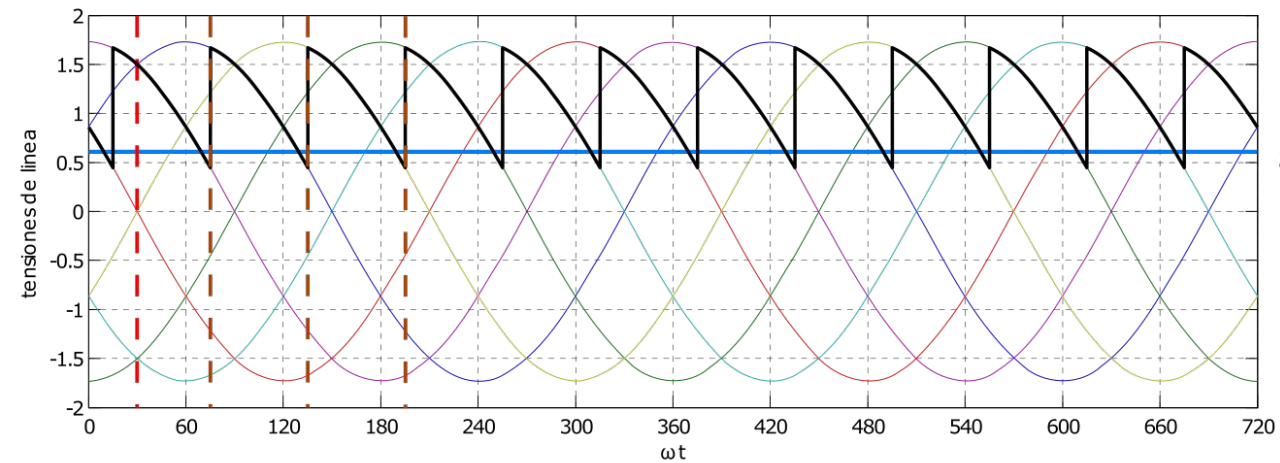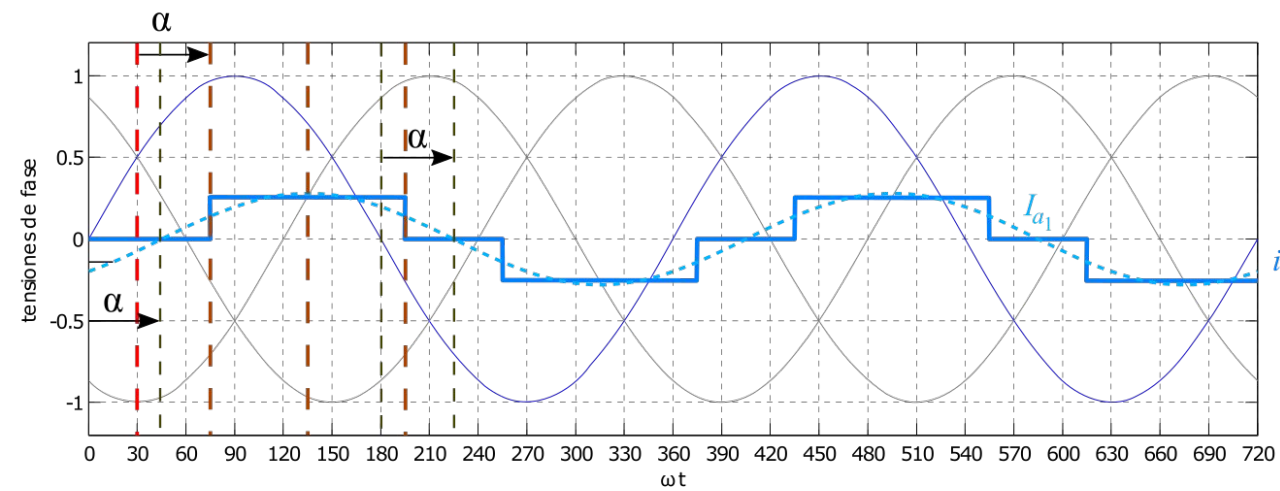

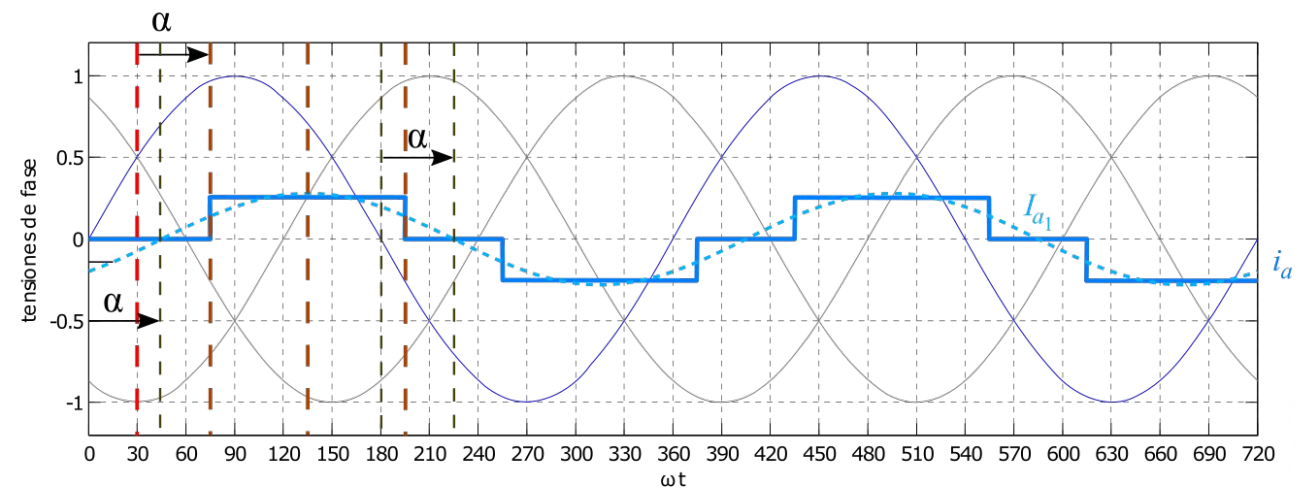


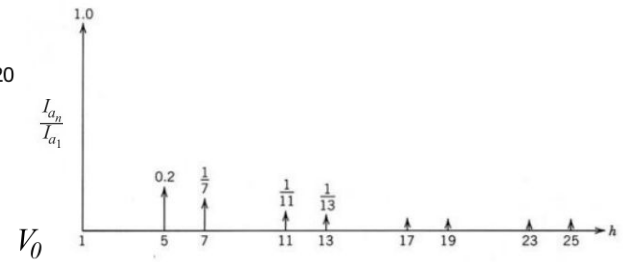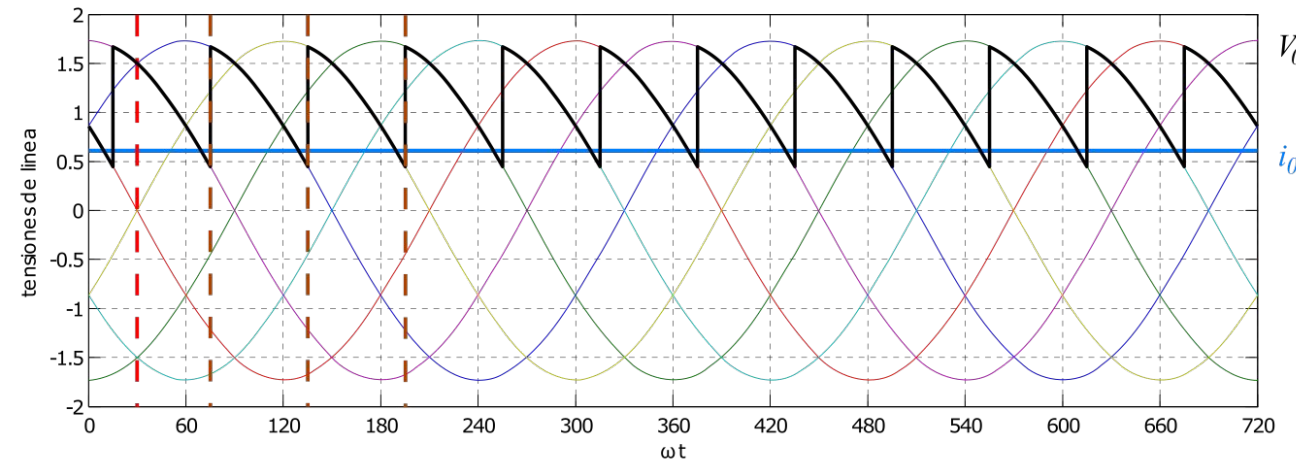
$$I_{a1}(\omega t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0 \sin(\omega t - \alpha)$$



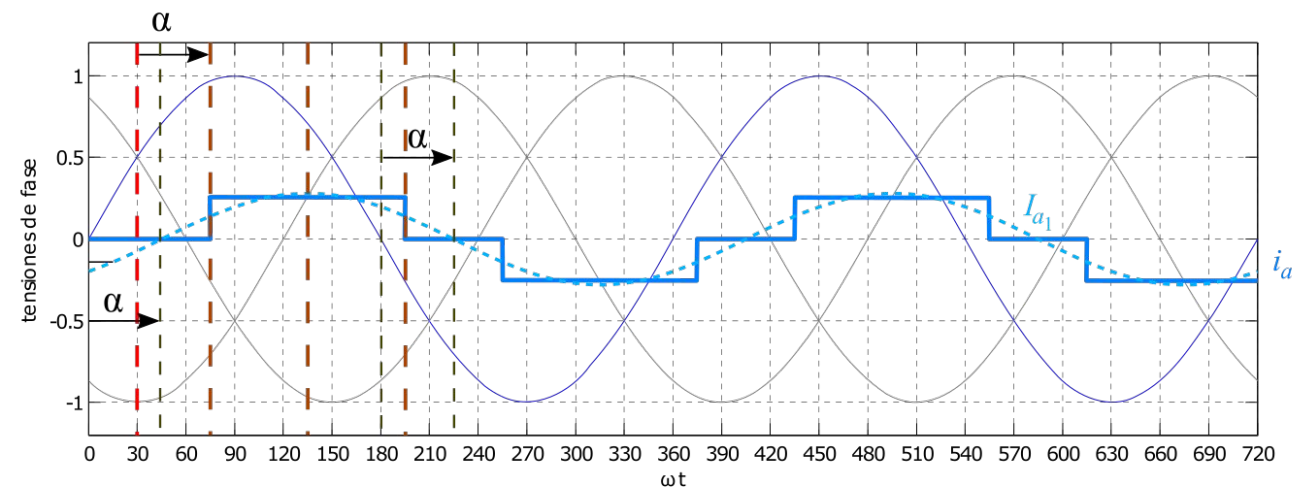

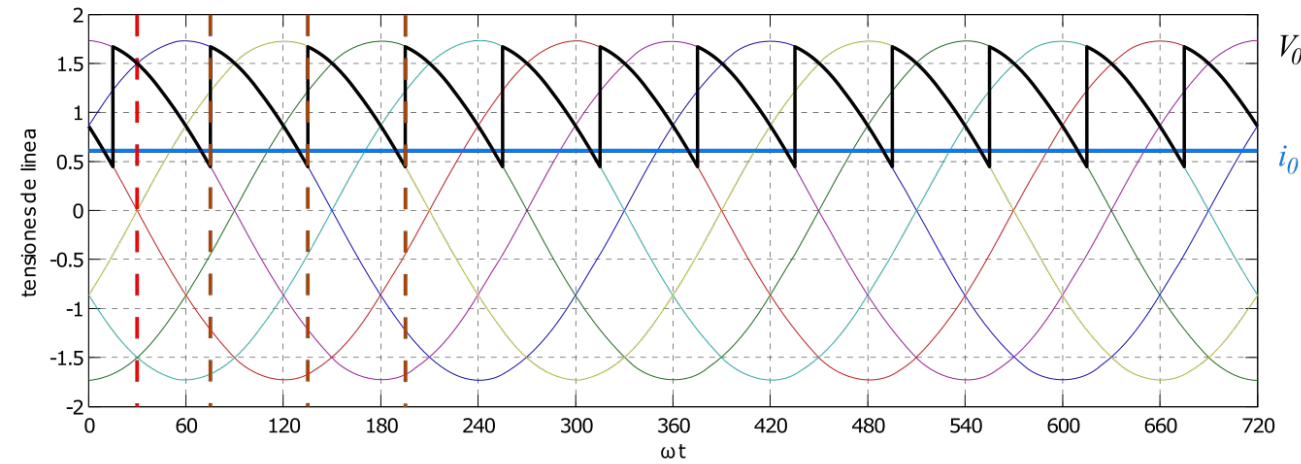
$$I_{a1}(\omega t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0 \sin(\omega t - \alpha)$$




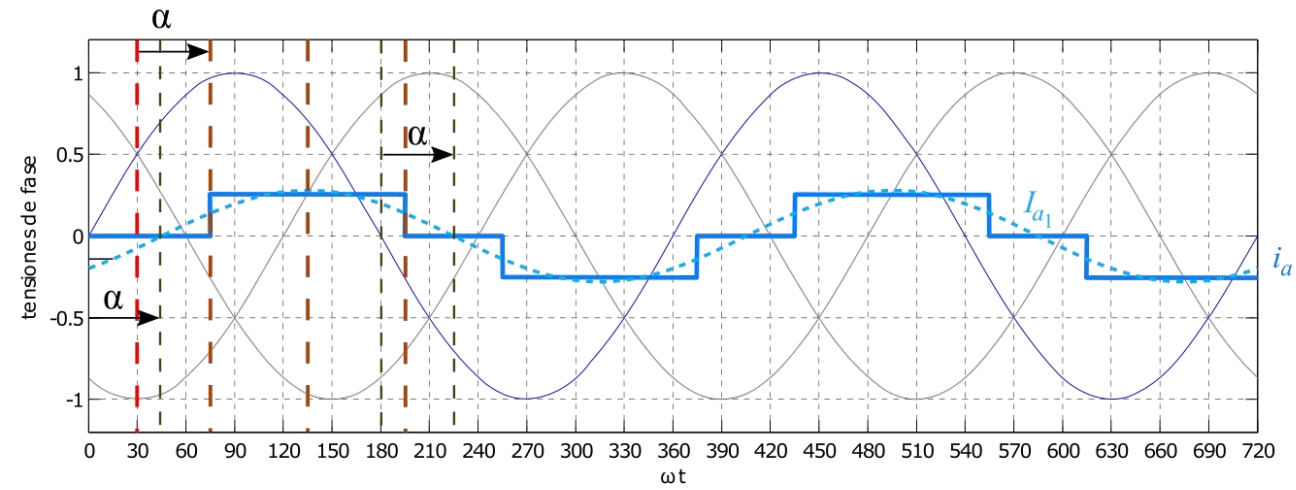

$$I_{a1}(\omega t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0 \sin(\omega t - \alpha)$$

$$I_{a_{rms}} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_0$$

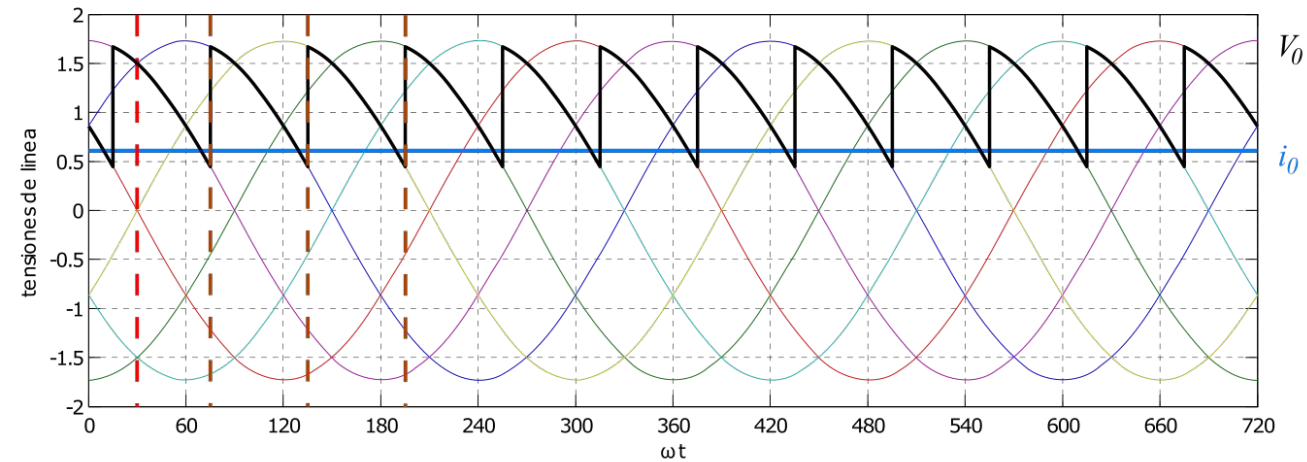

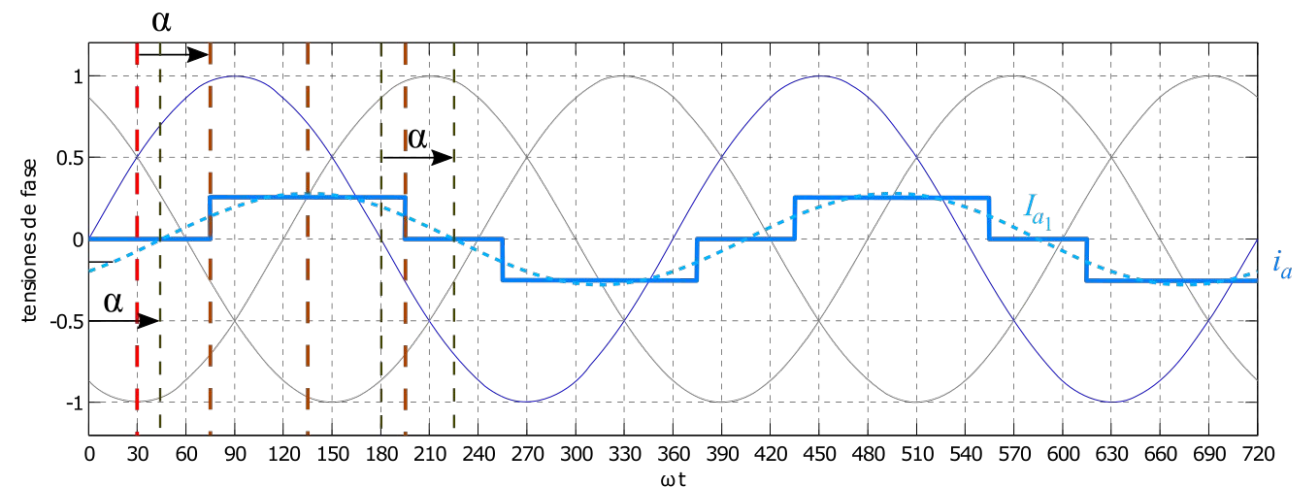



$$I_{a1}(\omega t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0 \sin(\omega t - \alpha)$$

$$I_{a_{rms}} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_0$$



$$FF = \frac{3}{\pi} \approx 0,955$$

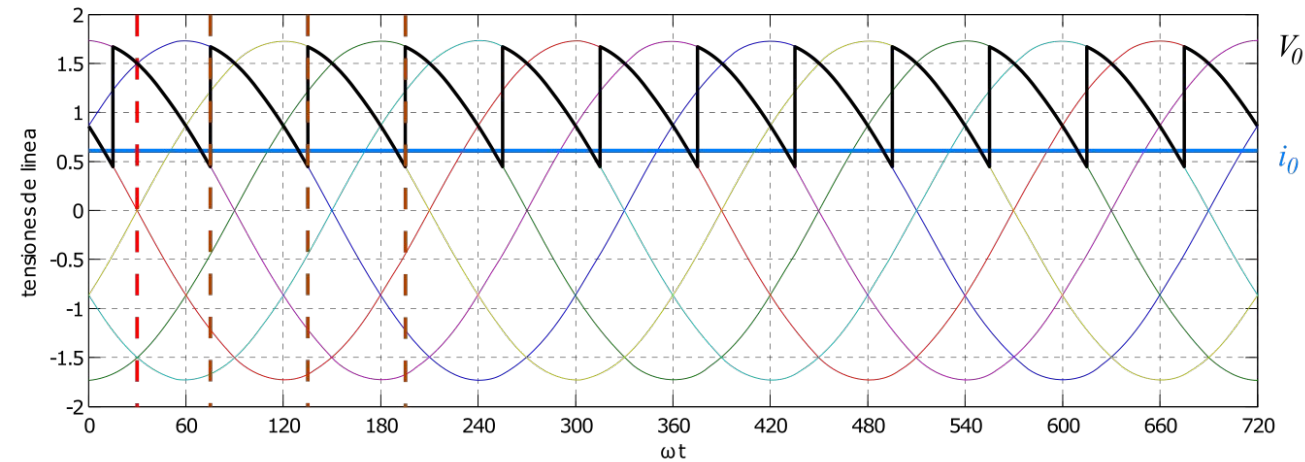

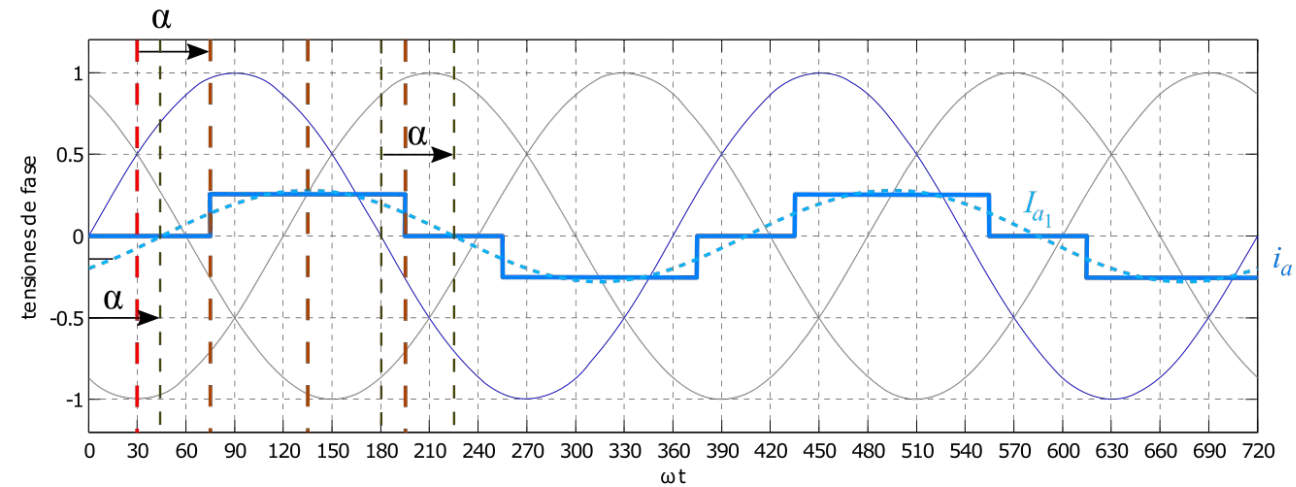


$$I_{a1}(\omega t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0 \sin(\omega t - \alpha)$$

$$I_{a_{rms}} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_0$$



$$FF = \frac{3}{\pi} \approx 0,955$$
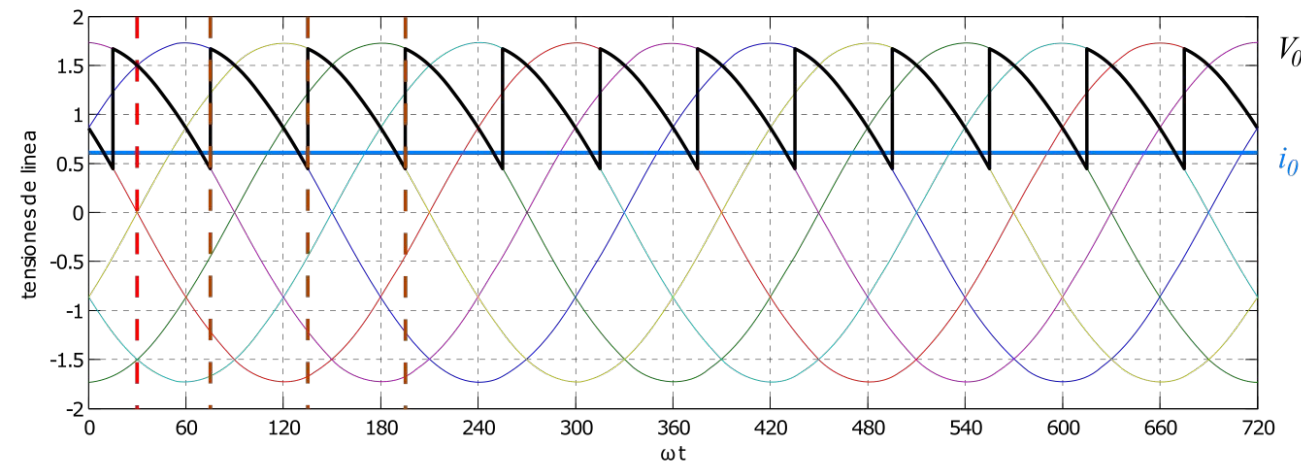
$$FP = \frac{3}{\pi} \cos \alpha \approx 0,955 \cdot \cos \alpha$$



Bibliografía

- **Apuntes de cátedra: Rectificación Trifásica** - Moré J. J. - Anderson J. L. (2020)
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)