



Conversión CC/CC


Cuadrantes y vínculo entre el
Reductor y el Elevador



Cuadrantes de operación


Reductor

$$V_0 = DV_s$$

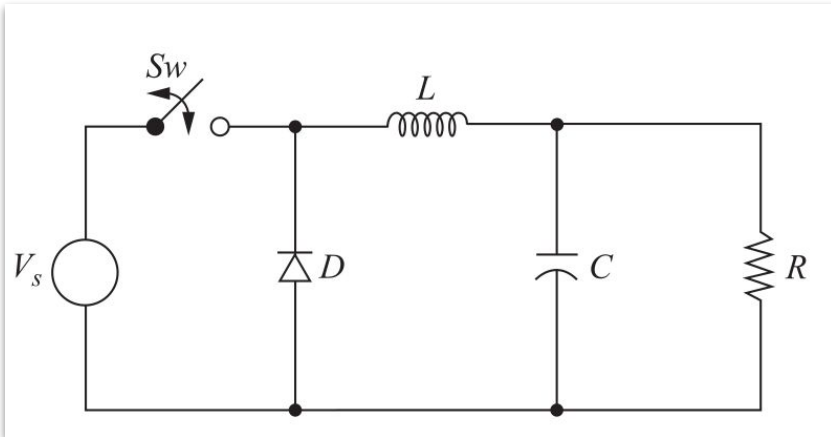

Elevador


$$V_0 = \frac{V_s}{(1 - D)}$$

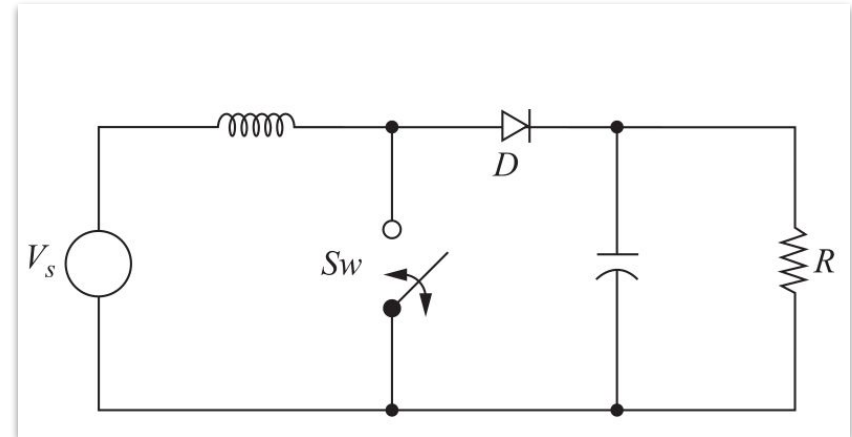

Cuadrantes de operación


Reductor

$$V_0 = DV_s$$

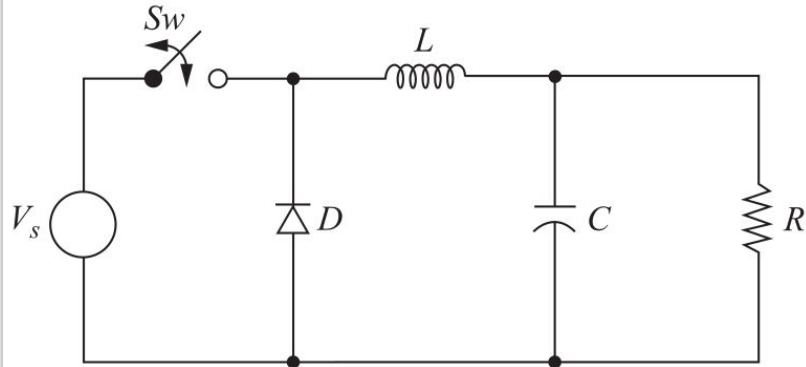

Elevador


$$V_0 = \frac{V_s}{(1 - D)}$$

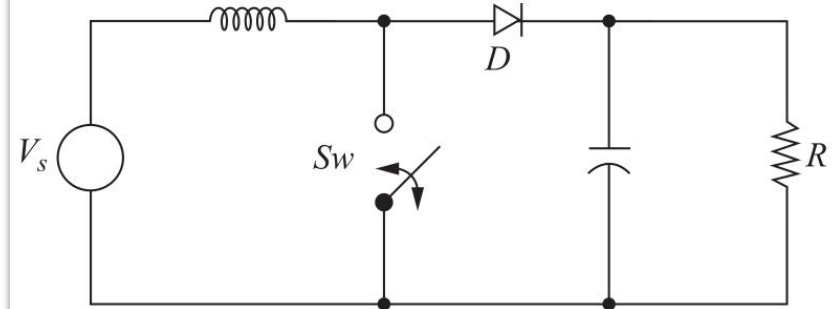


La tensión y la corriente en la carga no pueden invertirse: operan en un cuadrante

Vínculo entre el Reductor y el Elevador

Reductor

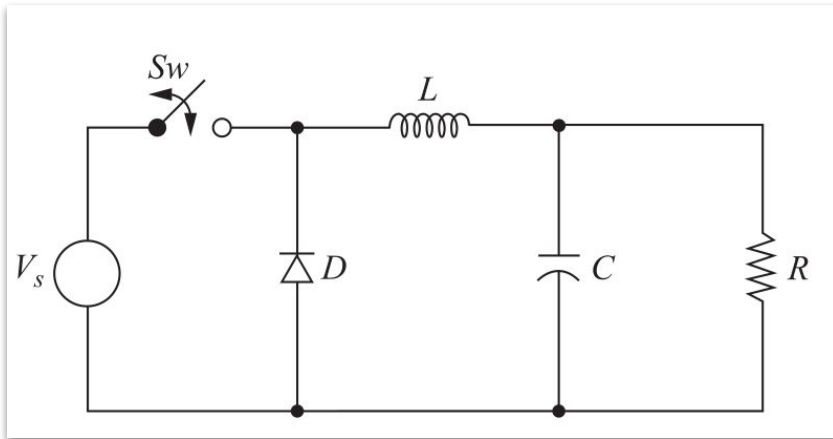


Elevador

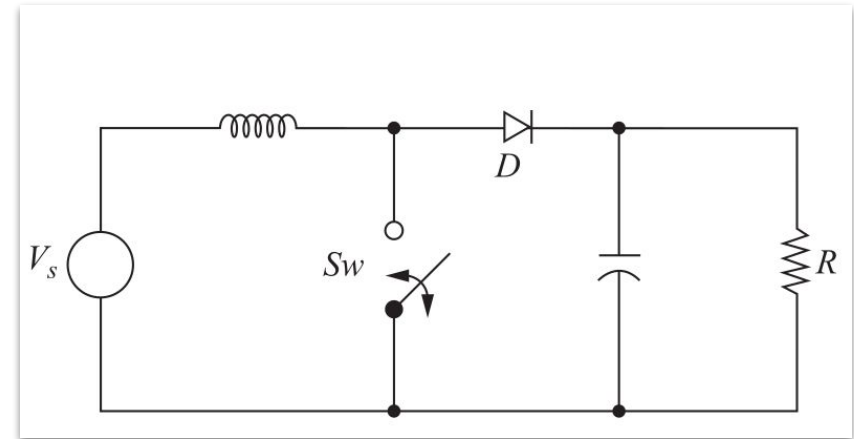


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

Reductor

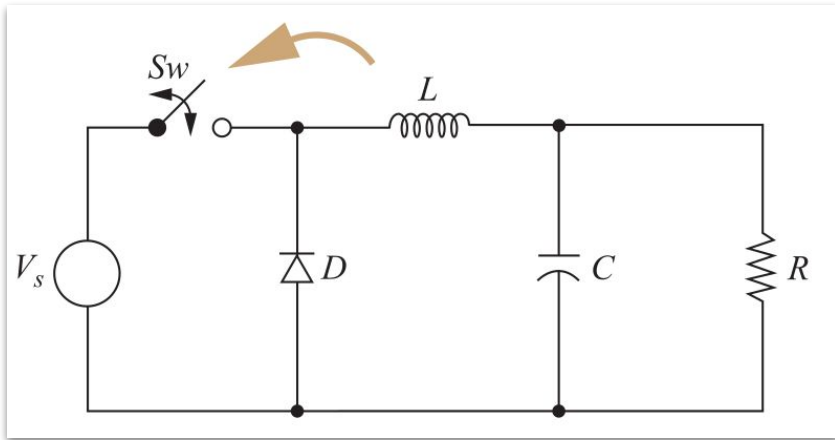


Elevador

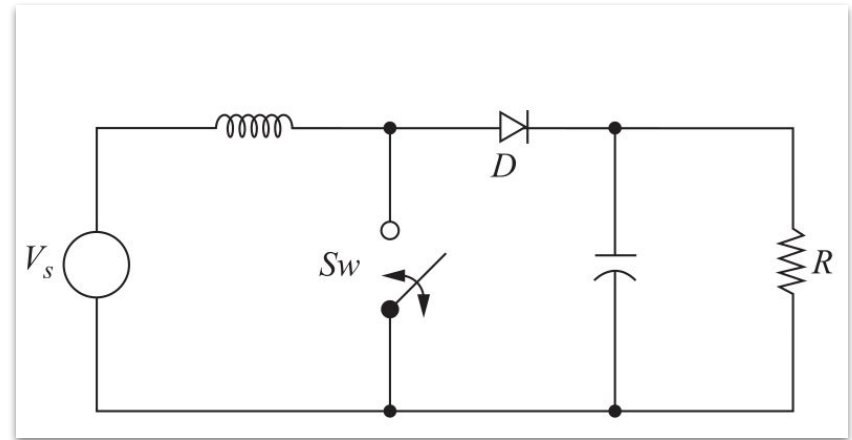


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

Reductor

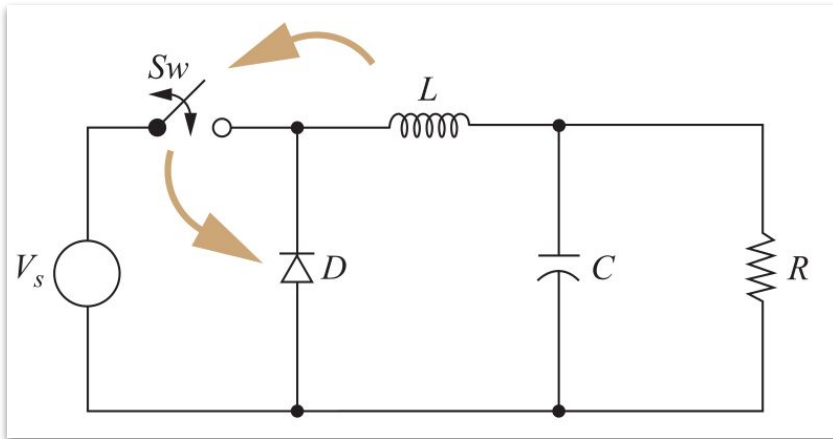


Elevador

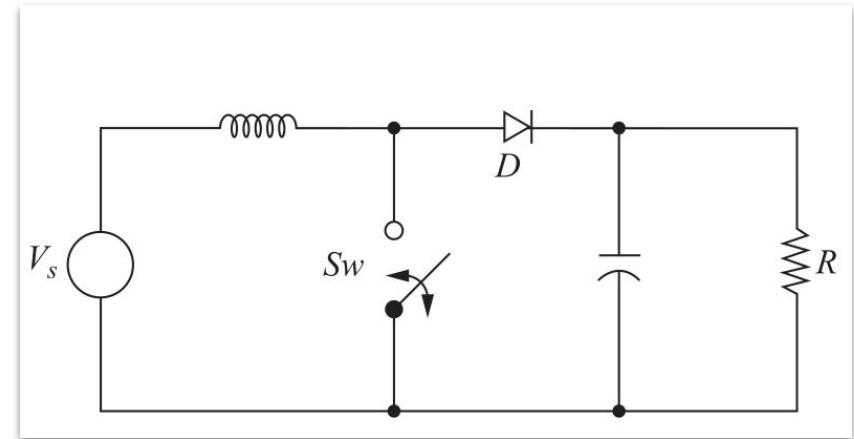


Vínculo entre el Reductor y el Elevador


Reductor

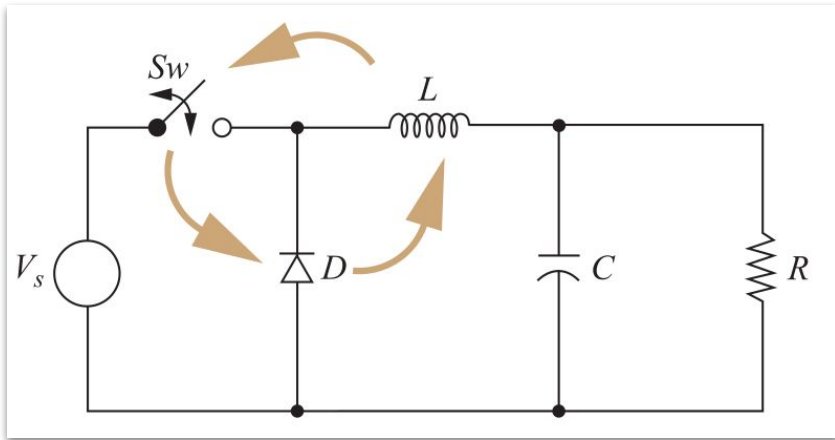

Elevador

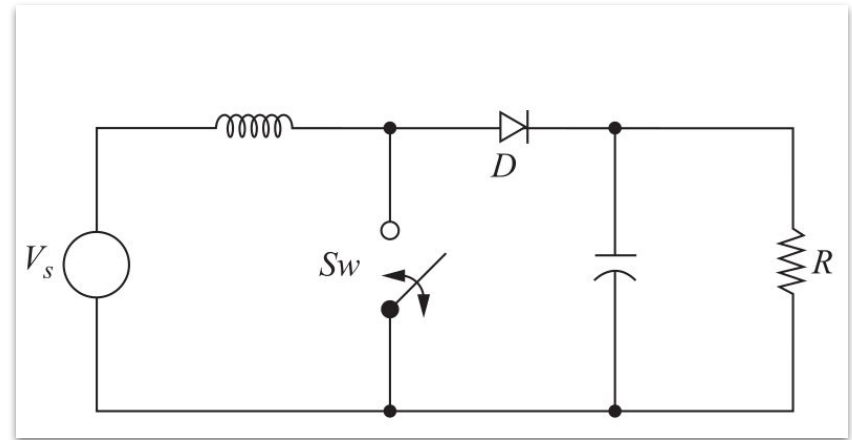


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

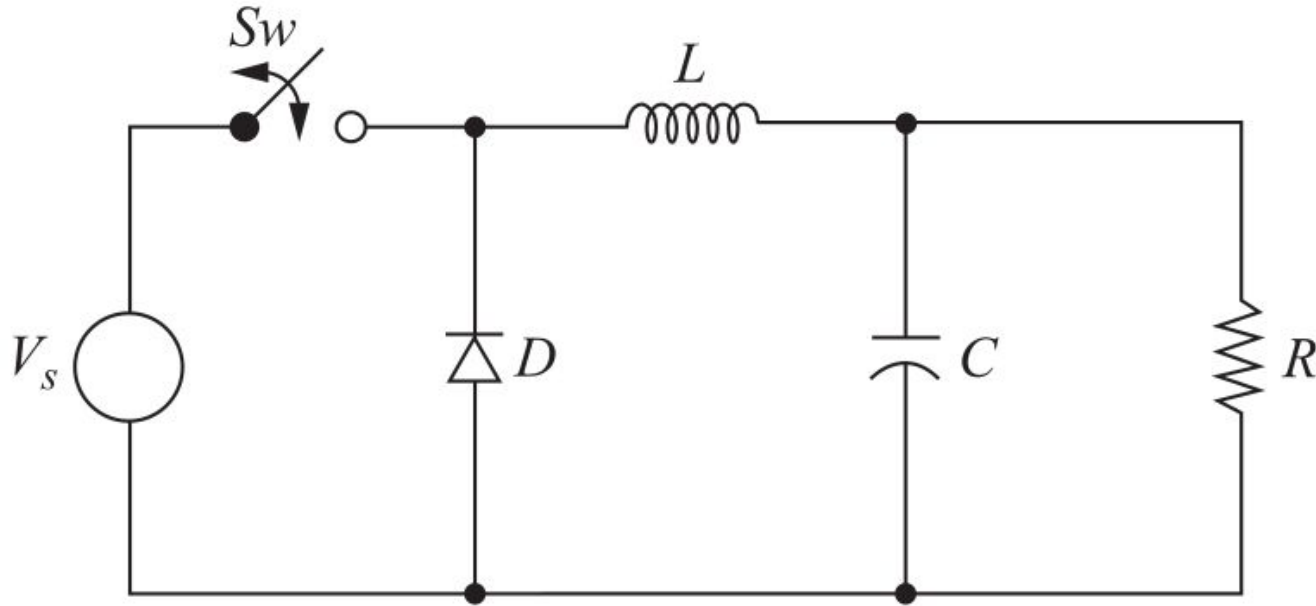


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

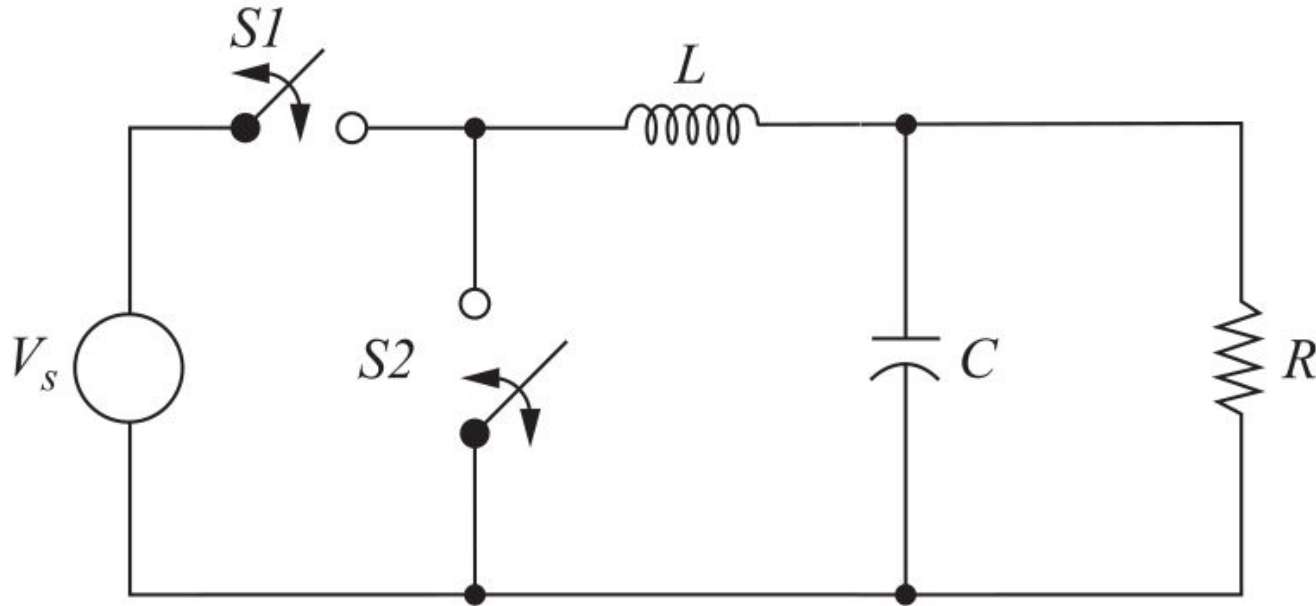
Si se utilizan llaves bidireccionales en corriente:




Vínculo entre el Reductor y el Elevador

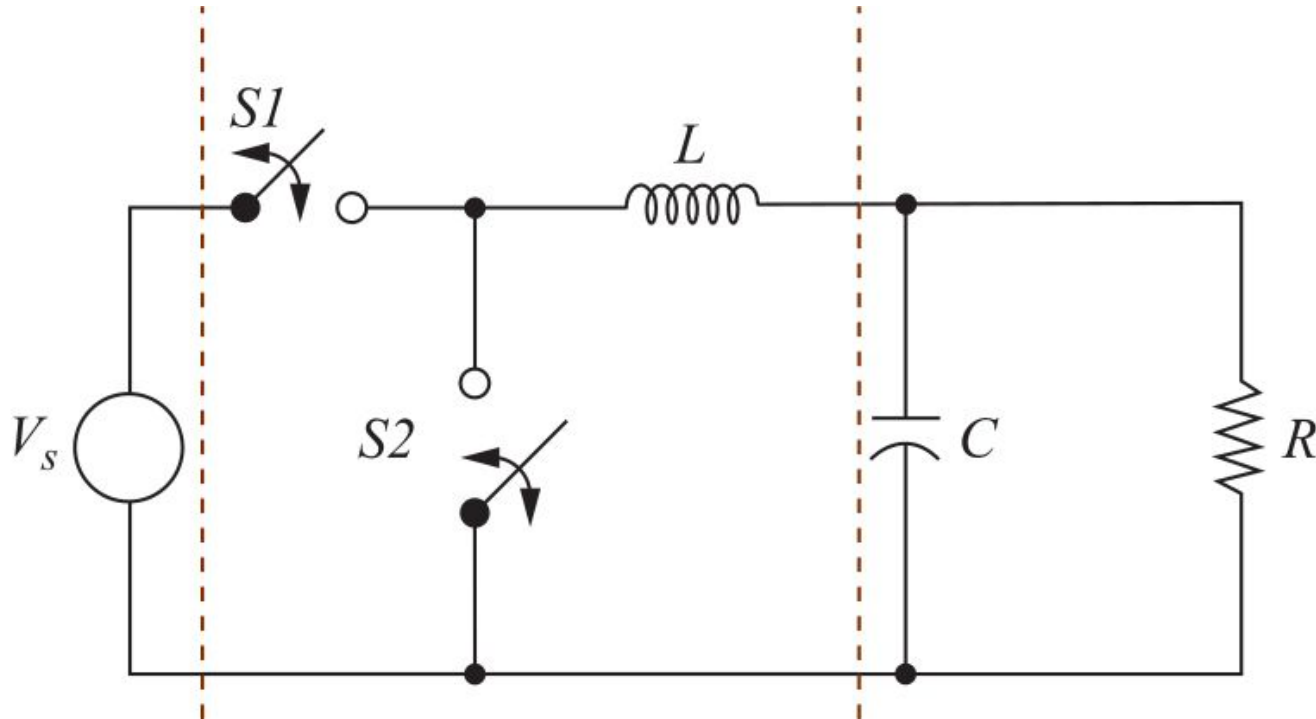


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

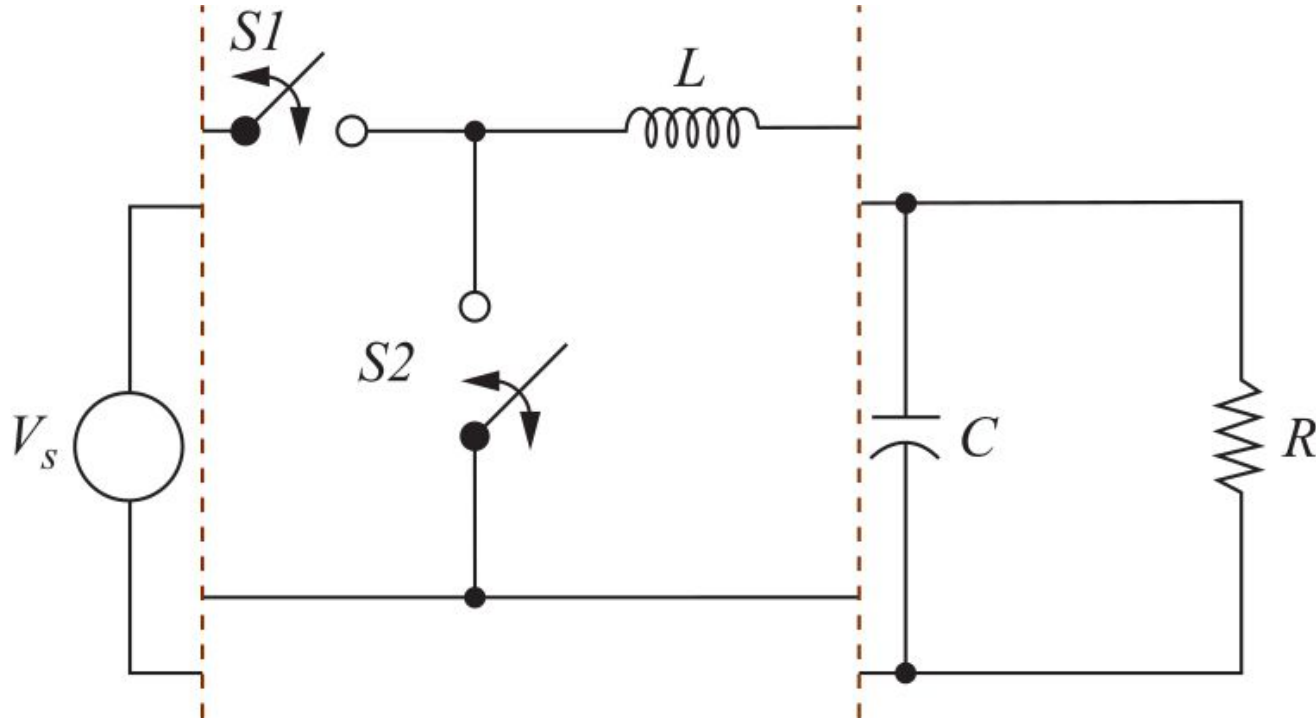


Vínculo entre el Reductor y el Elevador

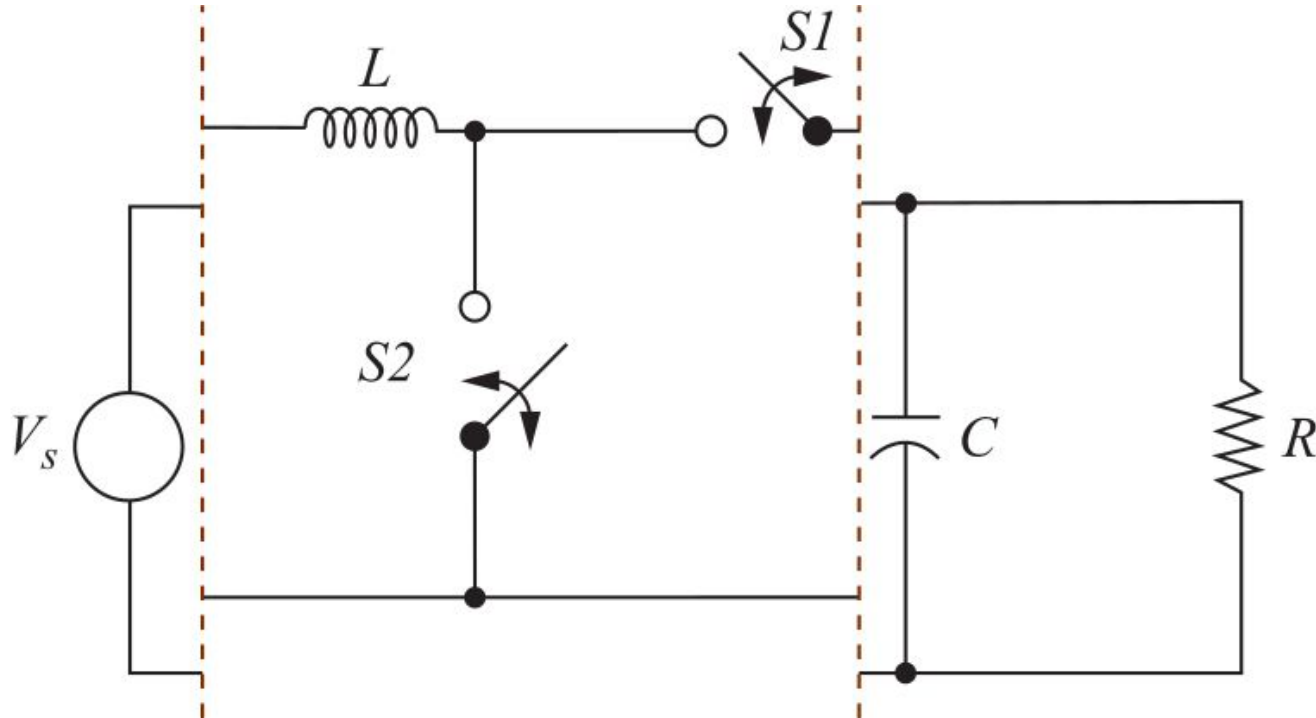





Vínculo entre el Reductor y el Elevador

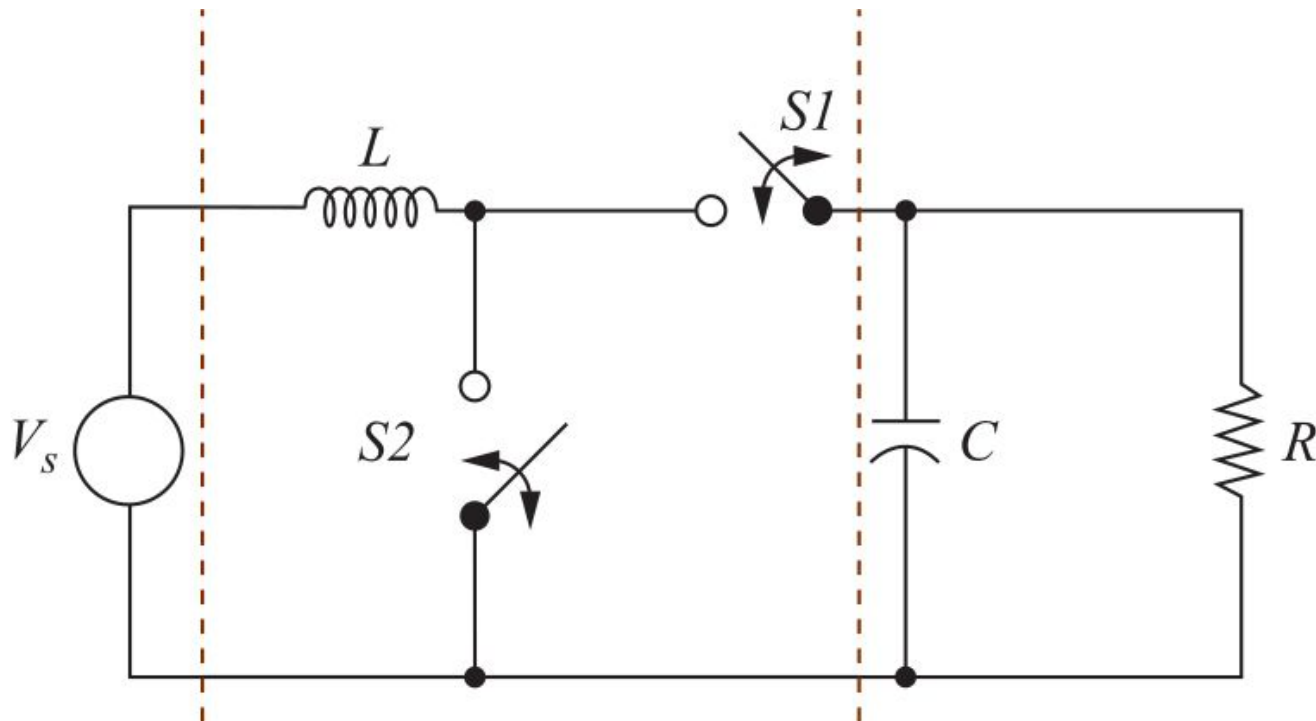





Vínculo entre el Reductor y el Elevador

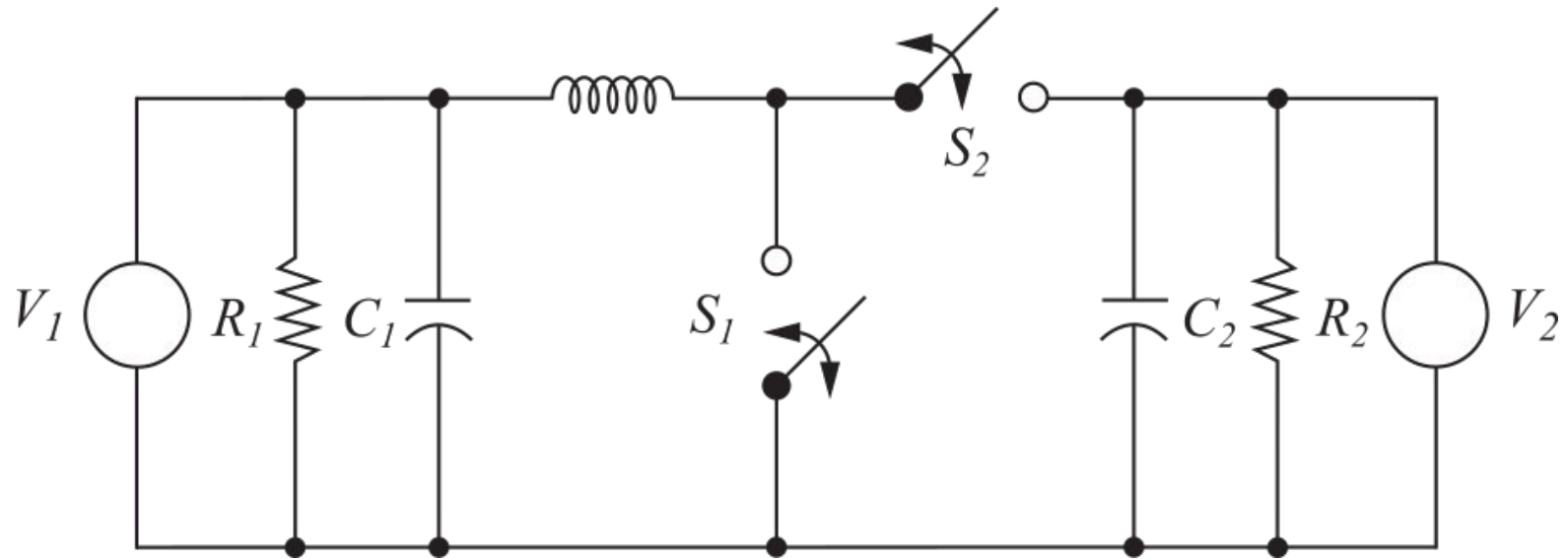

Vínculo entre el Reductor y el Elevador

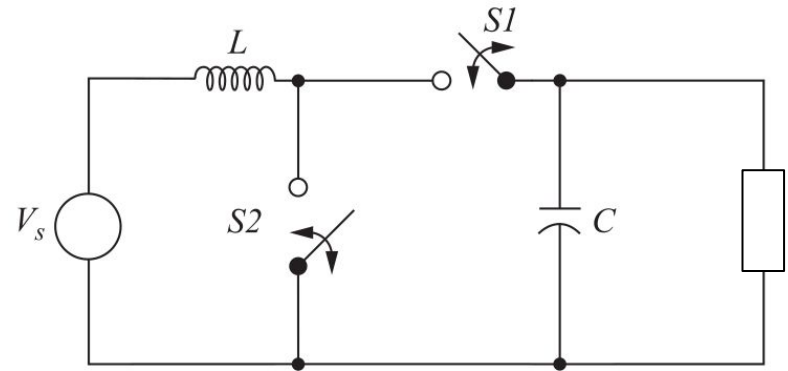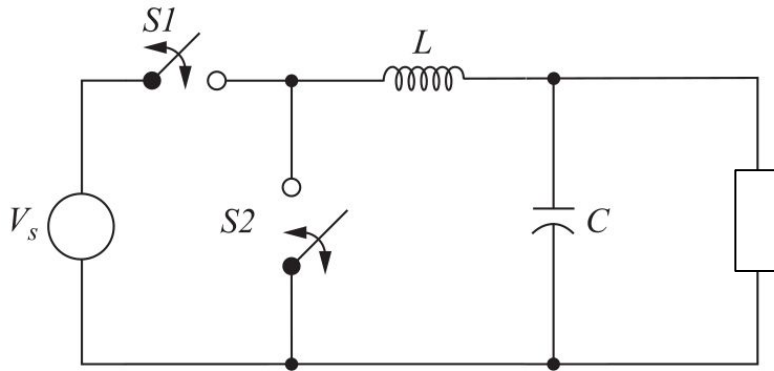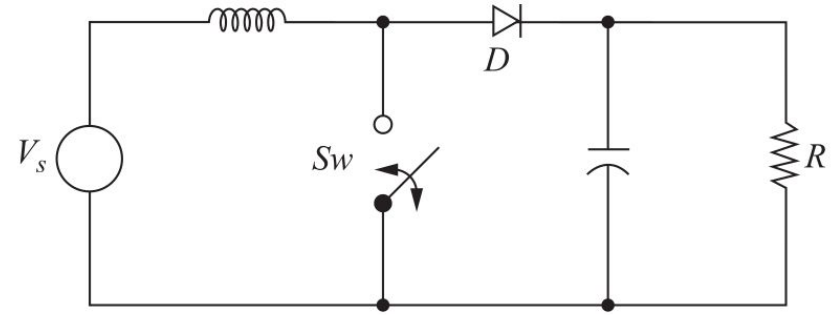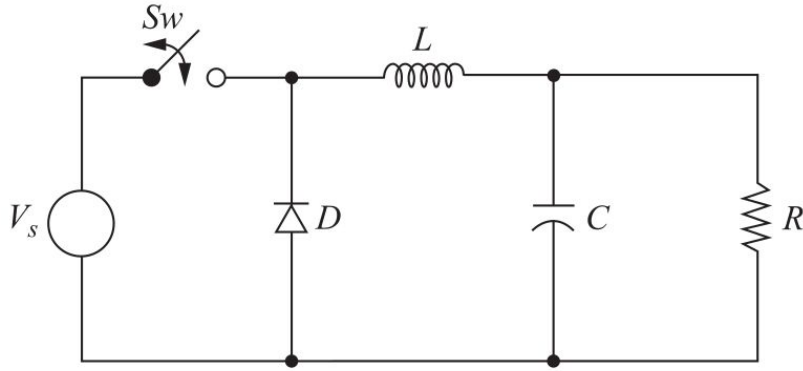

Vínculo entre el Reductor y el Elevador

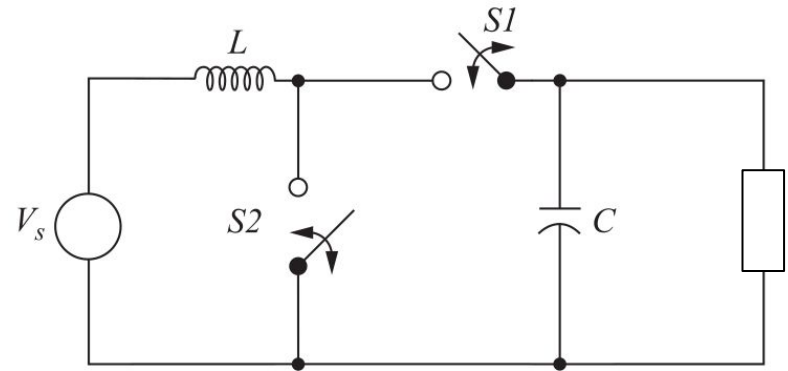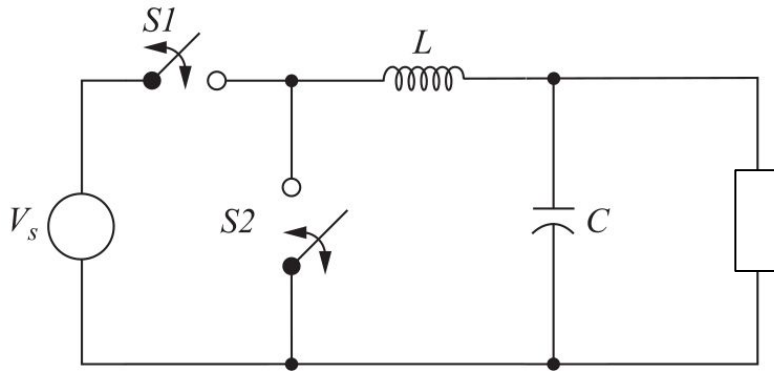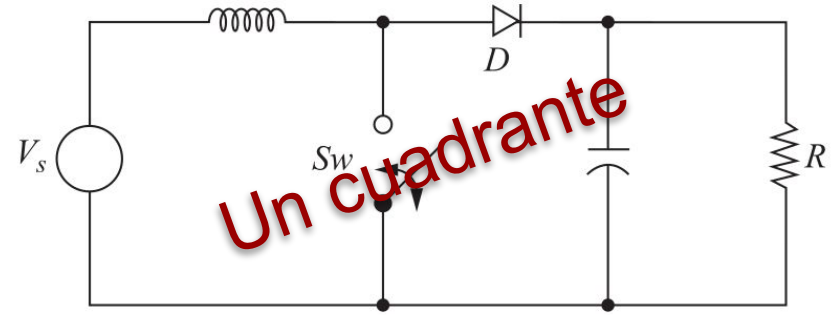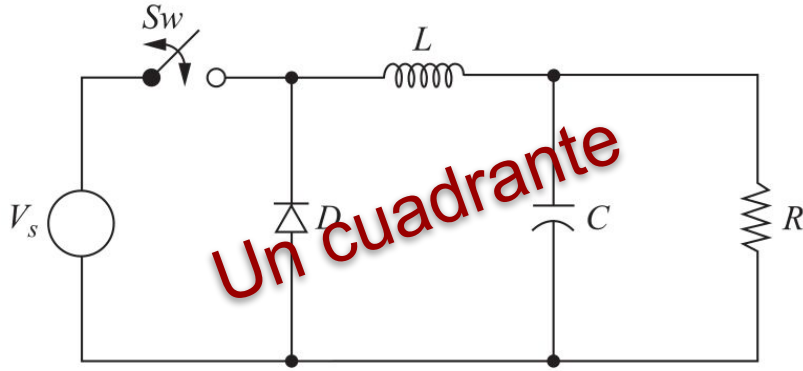

Vínculo entre el Reductor y el Elevador

