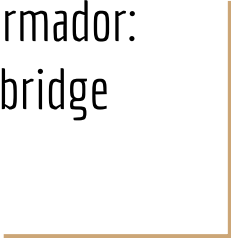




Conversión CC/CC

Convertidores con Transformador:
Puente Completo o Full-bridge



Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**
- **Simétricos**

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**
 - La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
- **Simétricos**

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
- El transformador estará “mal utilizado”, producto de utilizar un sólo interruptor;

- **Simétricos**

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
- El transformador estará “mal utilizado”, producto de utilizar un sólo interruptor;
- Son circuitos sencillos;

- **Simétricos**

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
- El transformador estará “mal utilizado”, producto de utilizar un sólo interruptor;
- Son circuitos sencillos;
- Se utilizan generalmente en baja potencia.

- **Simétricos**

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
- El transformador estará “mal utilizado”, producto de utilizar un sólo interruptor;
- Son circuitos sencillos;
- Se utilizan generalmente en baja potencia.

Ejemplo: Convertidor Flyback

- **Simétricos**

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
- El transformador estará “mal utilizado”, producto de utilizar un sólo interruptor;
- Son circuitos sencillos;
- Se utilizan generalmente en baja potencia.

Ejemplo: Convertidor Flyback

- **Simétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es bidireccional/alterna;

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
- El transformador estará “mal utilizado”, producto de utilizar un sólo interruptor;
- Son circuitos sencillos;
- Se utilizan generalmente en baja potencia.

Ejemplo: Convertidor Flyback

- **Simétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es bidireccional/alterna;
- Mejor uso de los circuitos magnéticos (transformador), utilizan al menos dos interruptores;

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
- El transformador estará “mal utilizado”, producto de utilizar un sólo interruptor;
- Son circuitos sencillos;
- Se utilizan generalmente en baja potencia.

Ejemplo: Convertidor Flyback

- **Simétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es bidireccional/alterna;
- Mejor uso de los circuitos magnéticos (transformador), utilizan al menos dos interruptores;
- Son circuitos más complejos.

Convertidores con Transformador

Los montajes de convertidores con transformador se subdividen en dos categorías:

- **Asimétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es unidireccional;
- El transformador estará “mal utilizado”, producto de utilizar un sólo interruptor;
- Son circuitos sencillos;
- Se utilizan generalmente en baja potencia.

Ejemplo: Convertidor Flyback


- **Simétricos**

- La corriente que alimenta al transformador es bidireccional/alterna;
- Mejor uso de los circuitos magnéticos (transformador), utilizan al menos dos interruptores;
- Son circuitos más complejos.

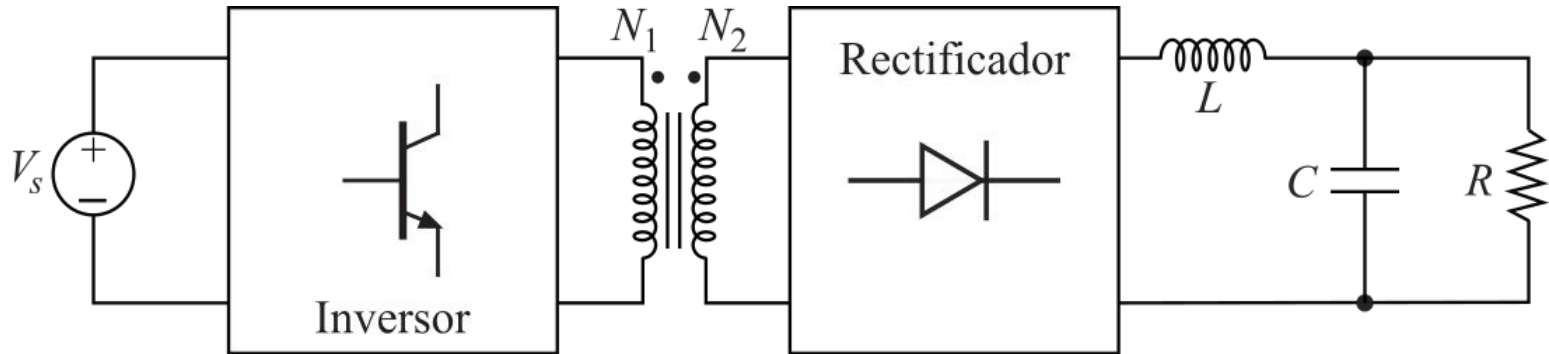
Ejemplo: Convertidor Full-bridge

Convertidores Simétricos: concepto


Un convertidor simétrico se basa en el concepto de generar una tensión alterna en el primario del transformador y luego rectificar y filtrar a la salida.




Convertidor Full-bridge: esquema

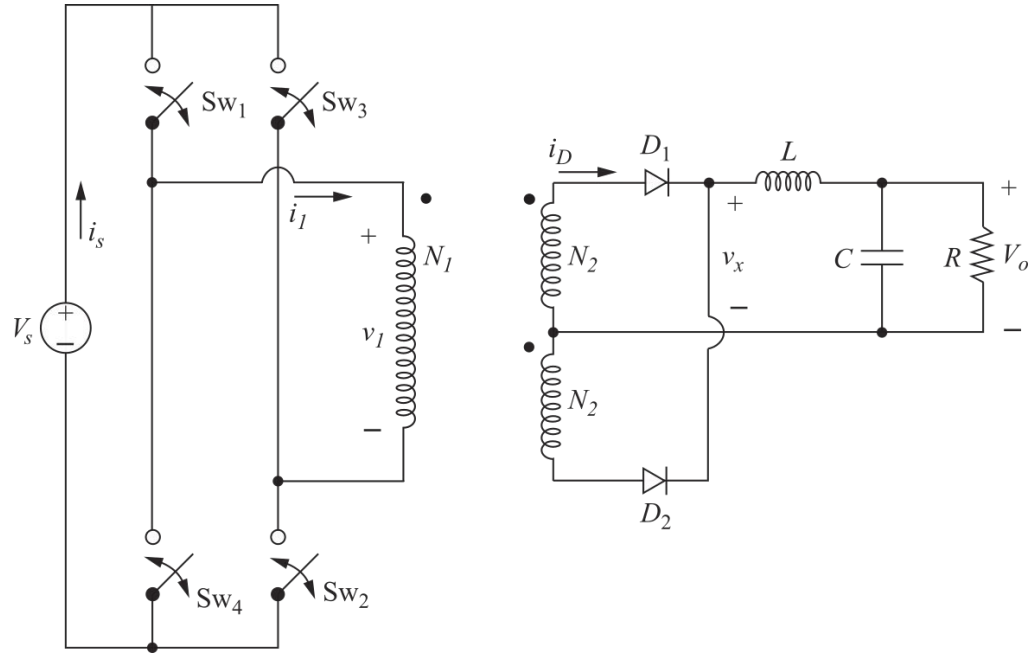



Convertidor Full-bridge: esquema

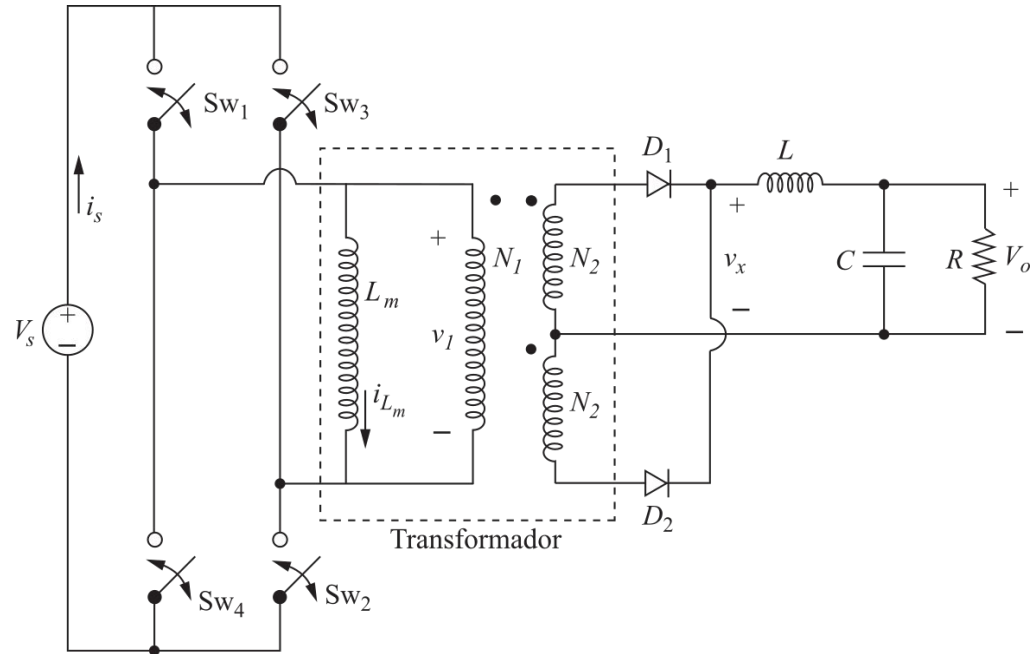








Convertidor Full-bridge: funcionamiento

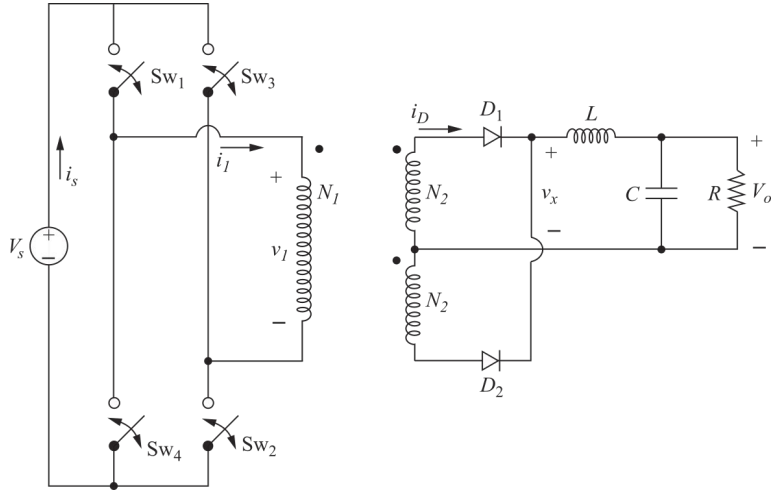


Convertidor Full-bridge: funcionamiento

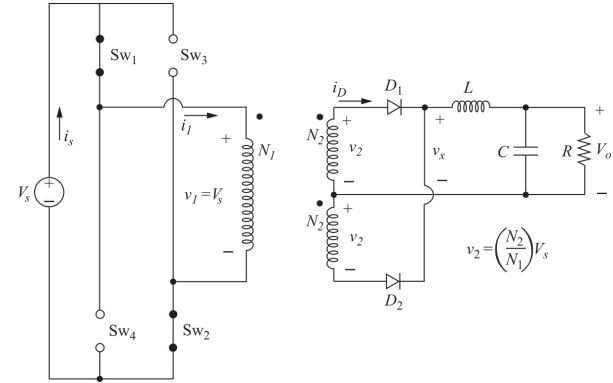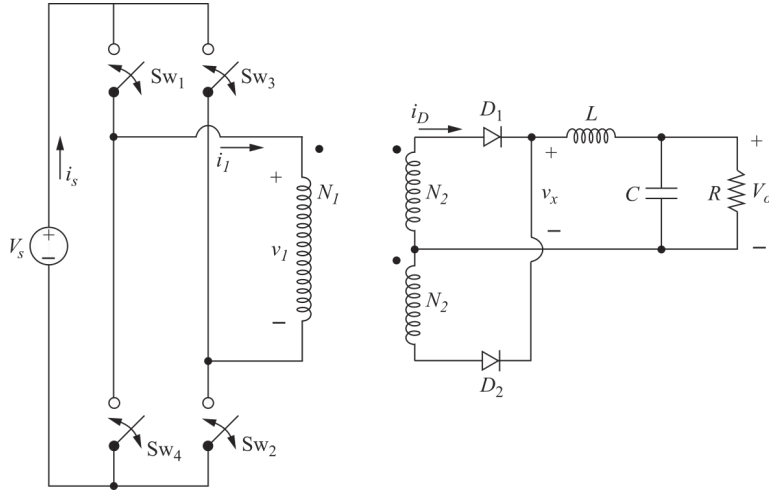



Convertidor Full-bridge: funcionamiento

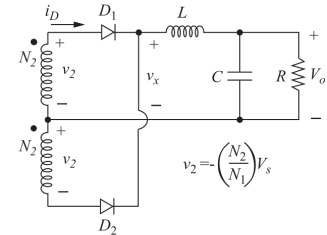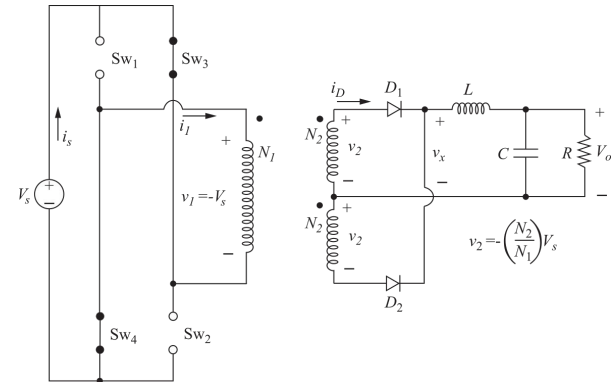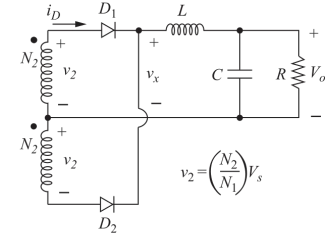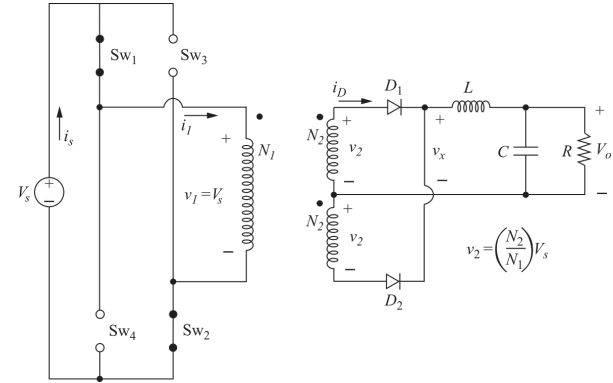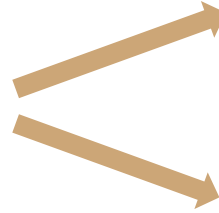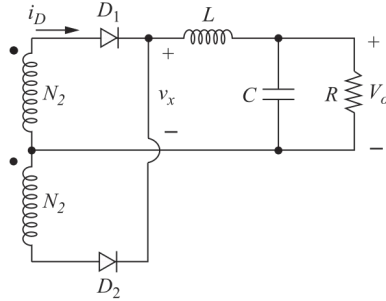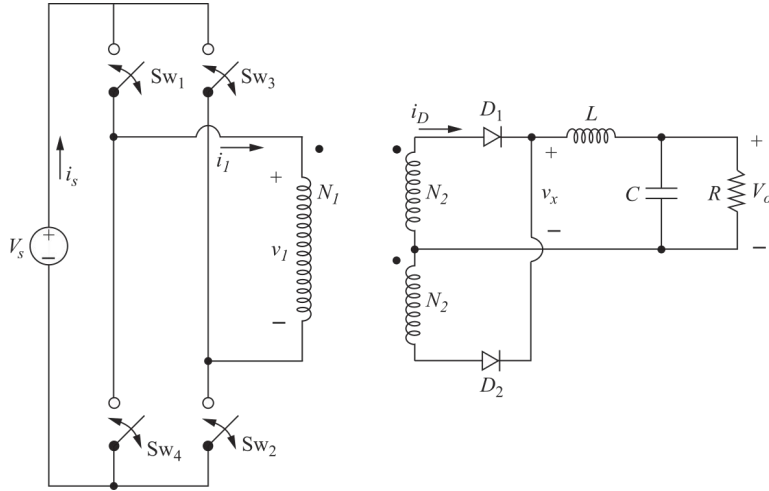



Convertidor Full-bridge: funcionamiento

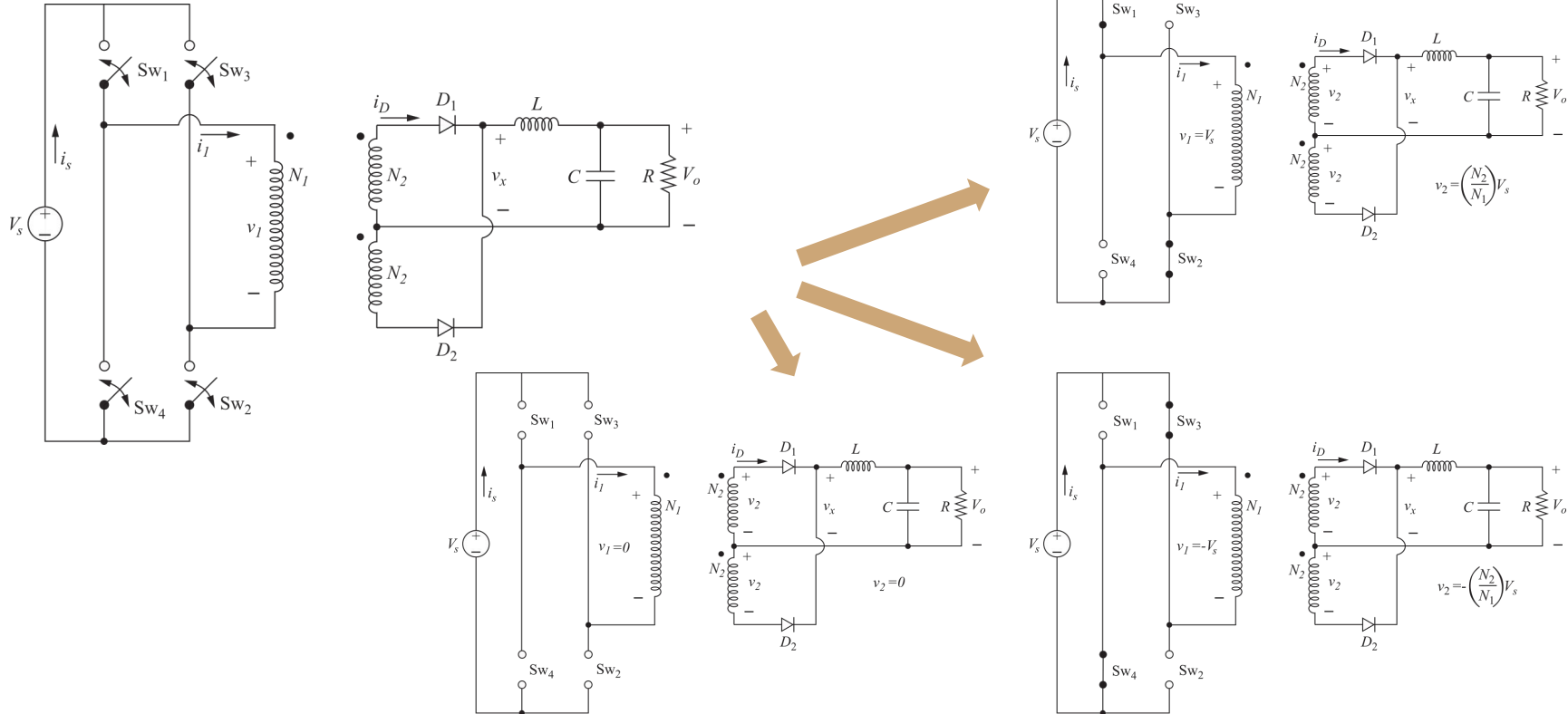



Convertidor Full-bridge: formas de onda

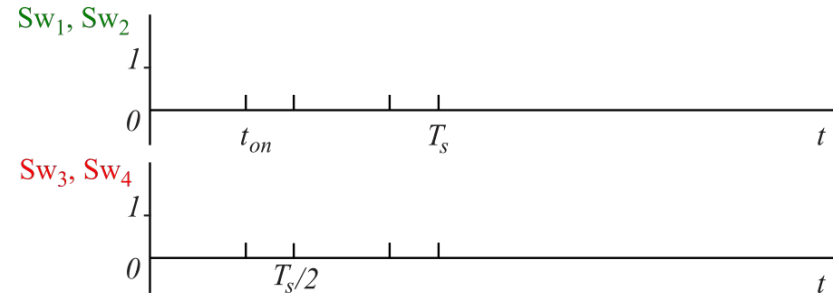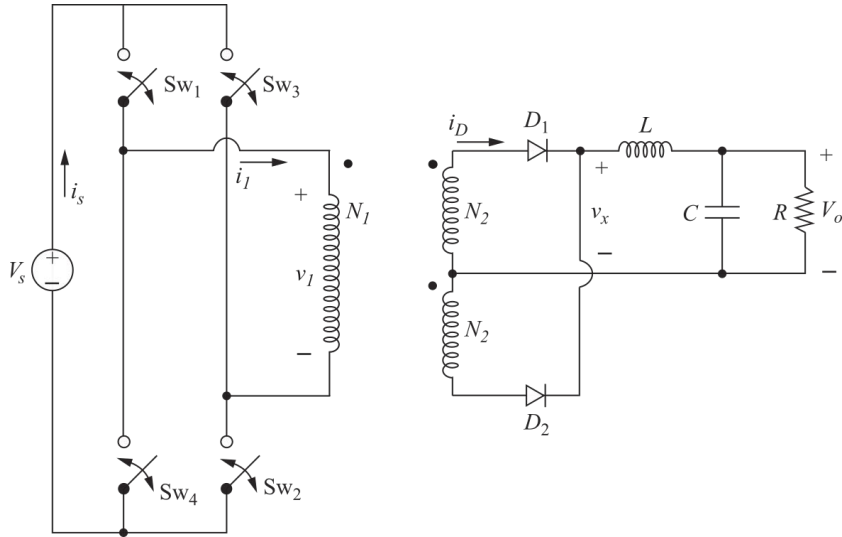



Convertidor Full-bridge: formas de onda

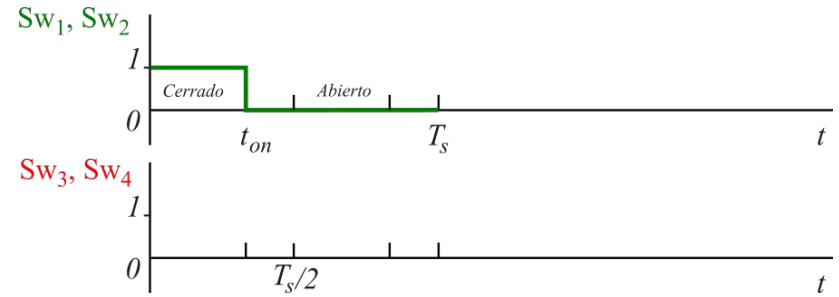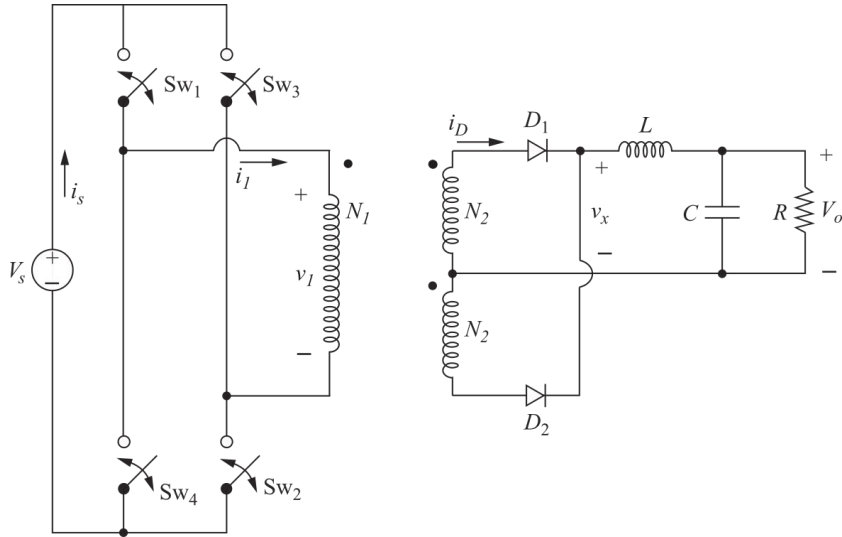



Convertidor Full-bridge: formas de onda

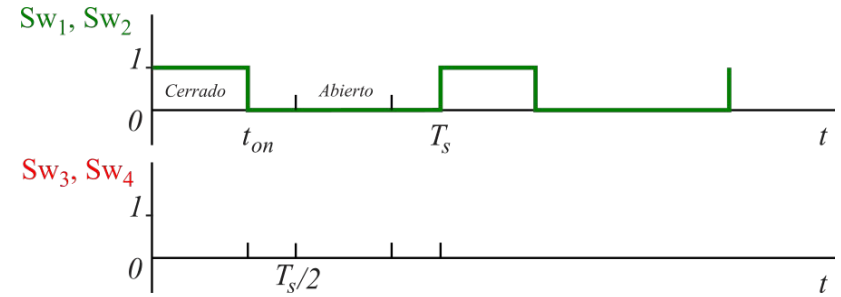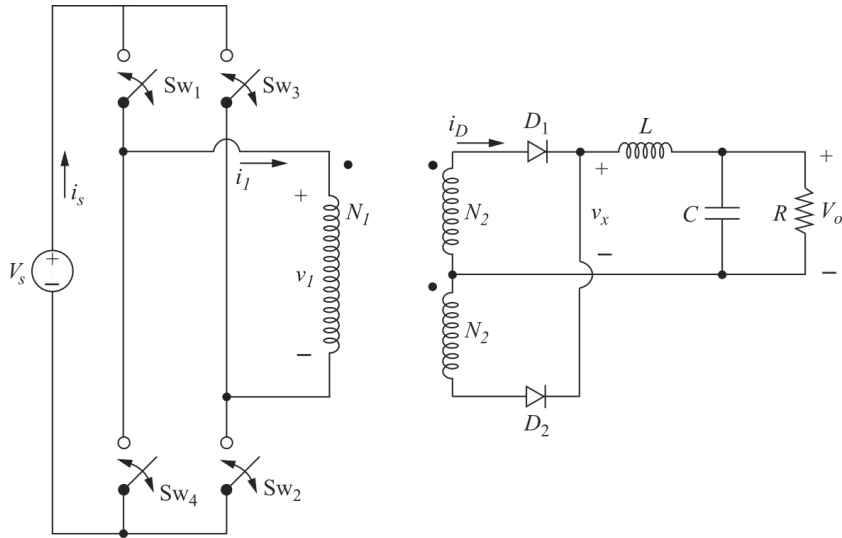



Convertidor Full-bridge: formas de onda

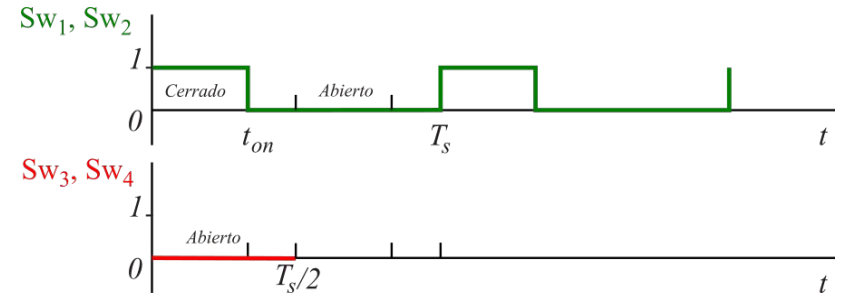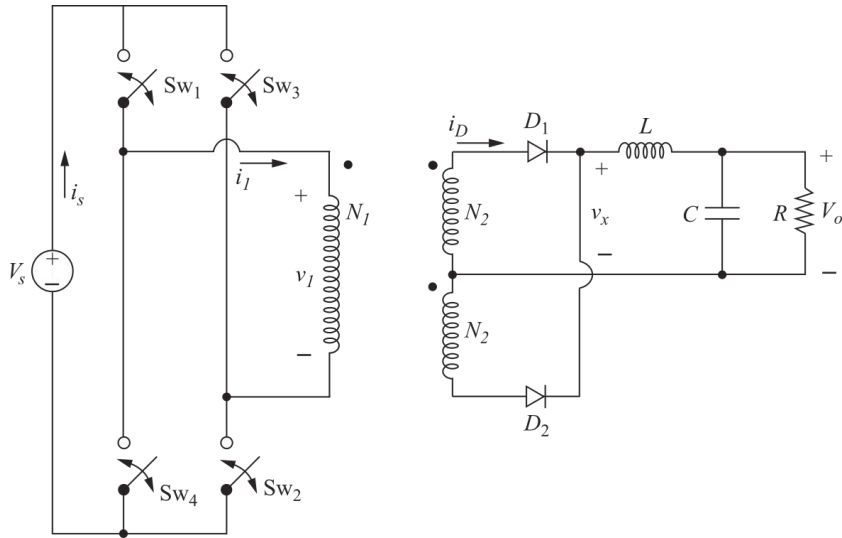



Convertidor Full-bridge: formas de onda

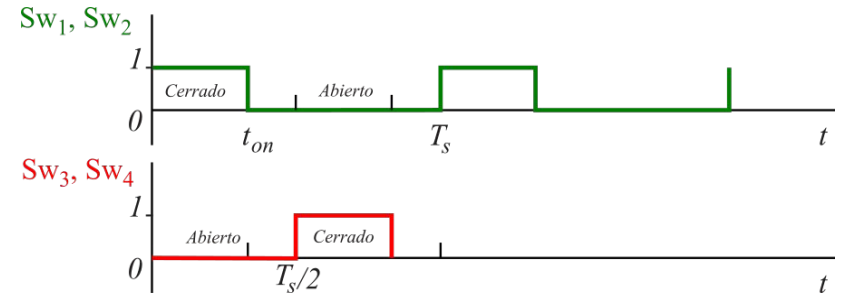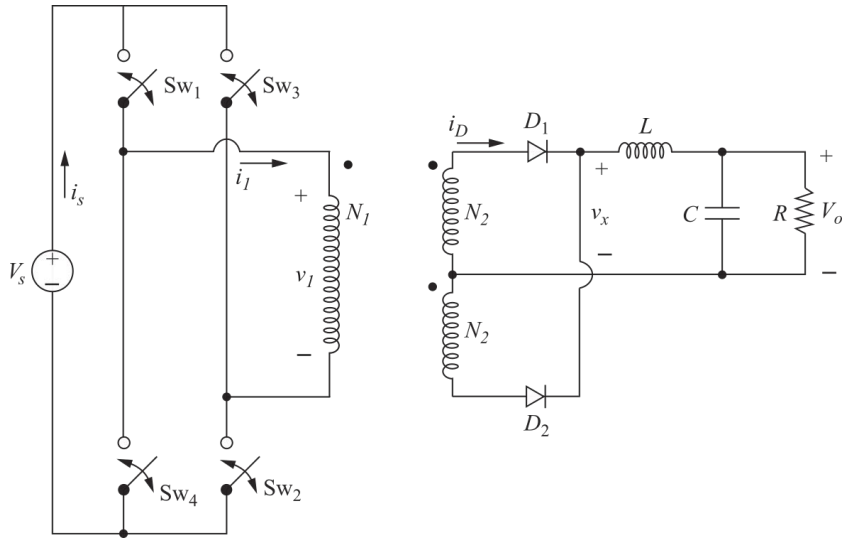



Convertidor Full-bridge: formas de onda

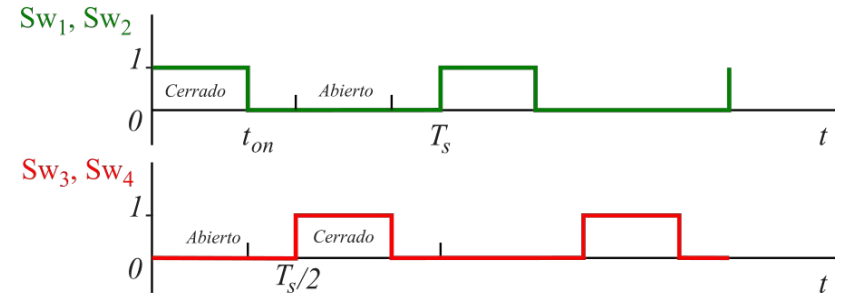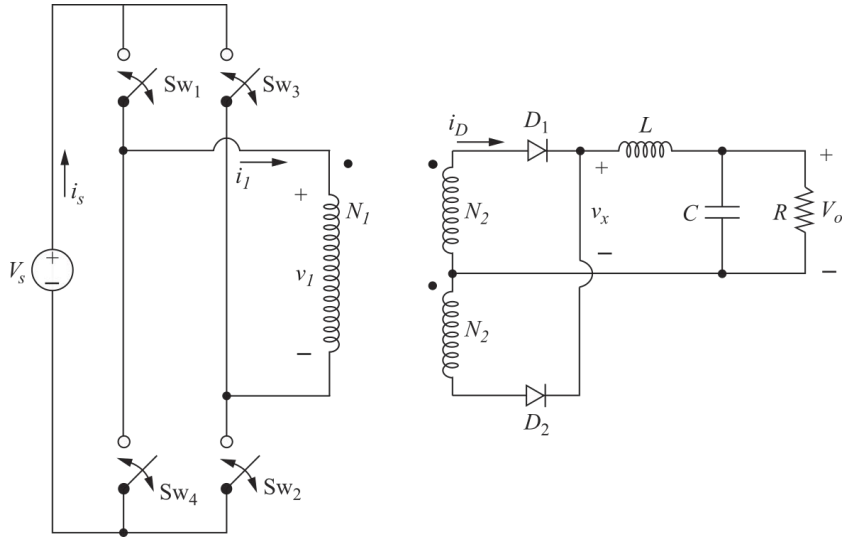



Convertidor Full-bridge: formas de onda

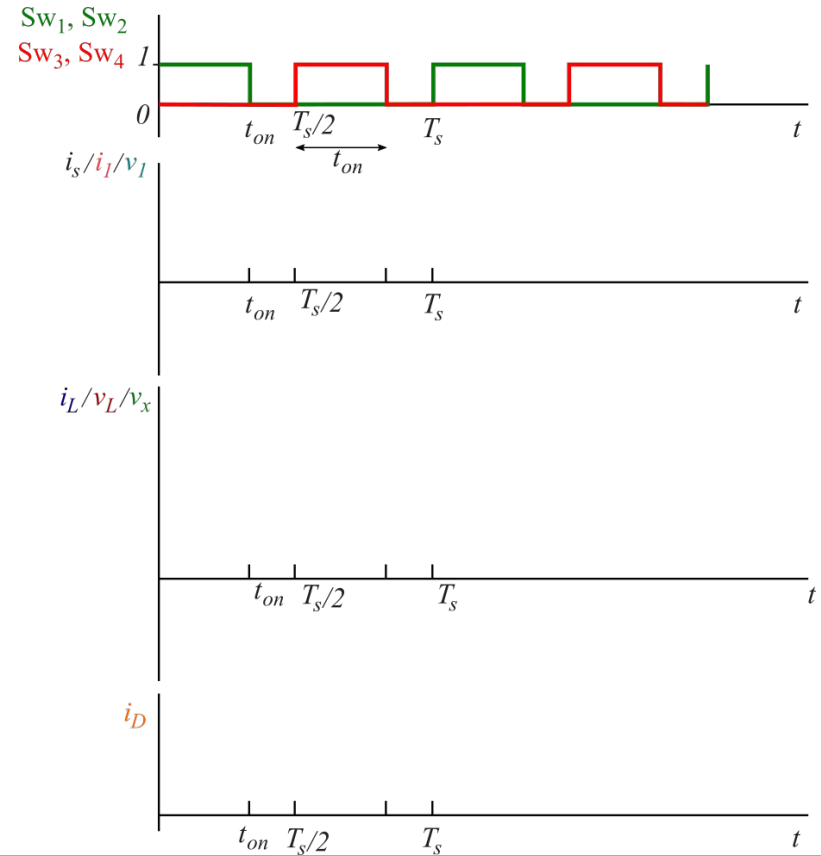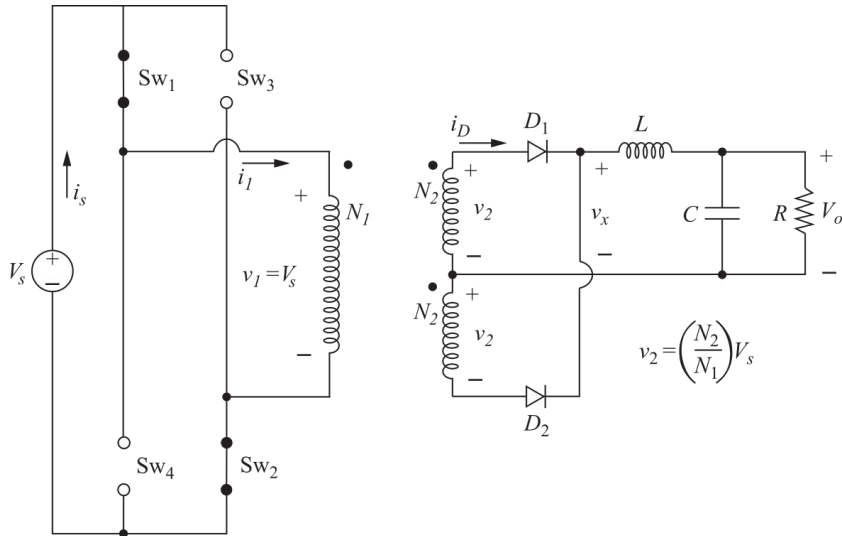



Convertidor Full-bridge: formas de onda

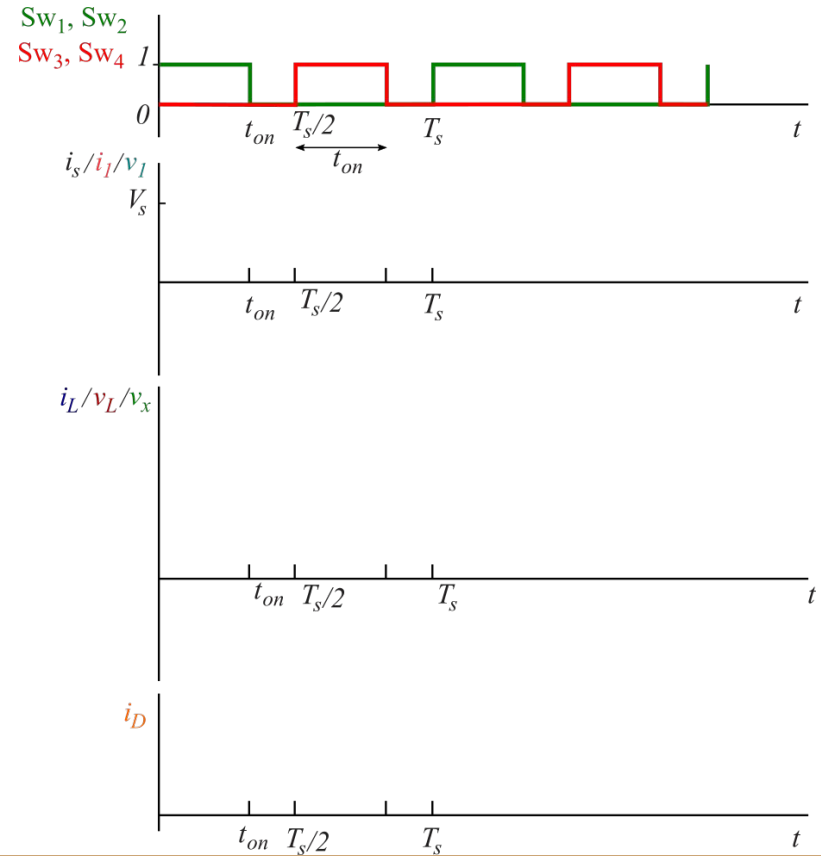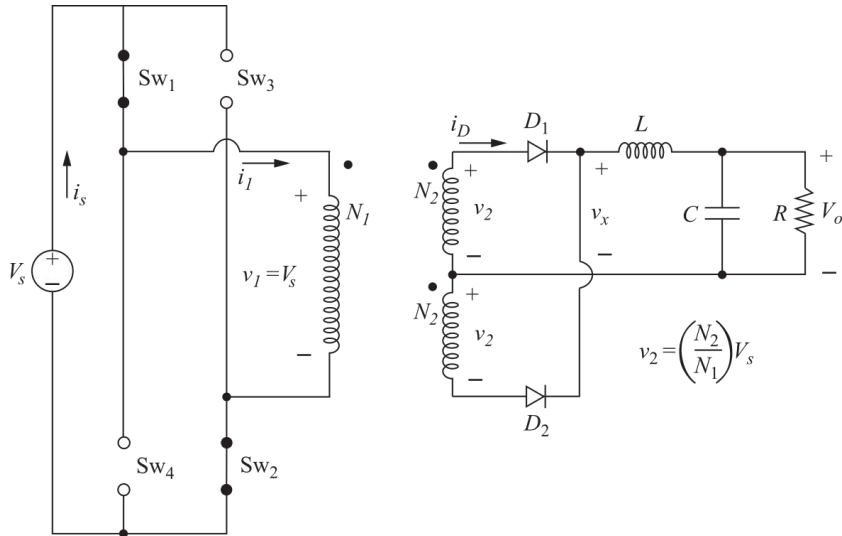



Convertidor Full-bridge: formas de onda

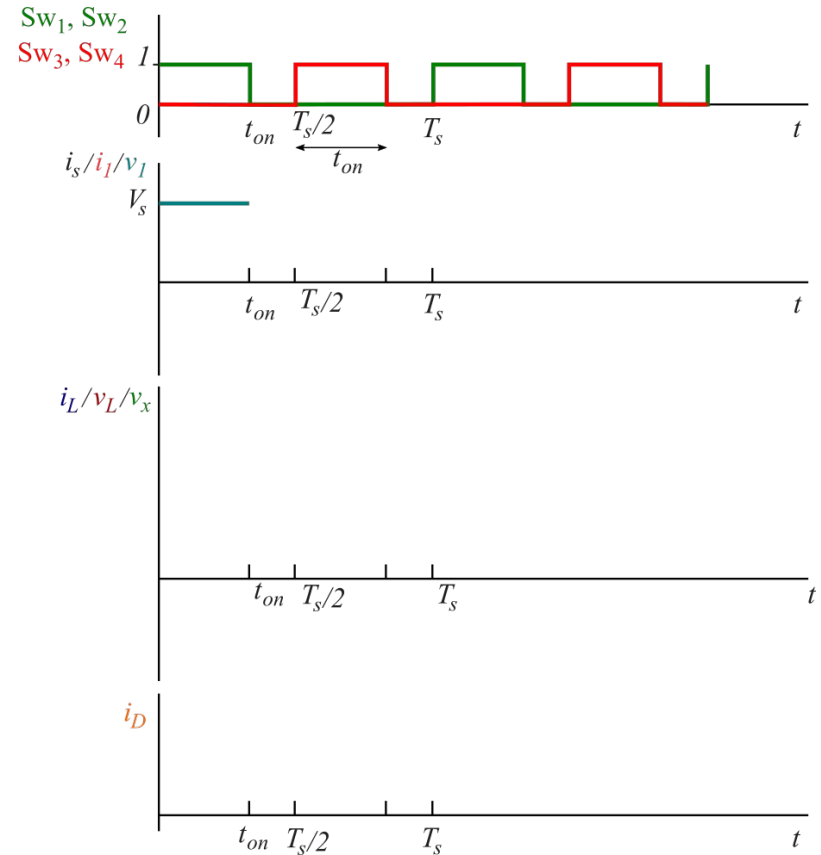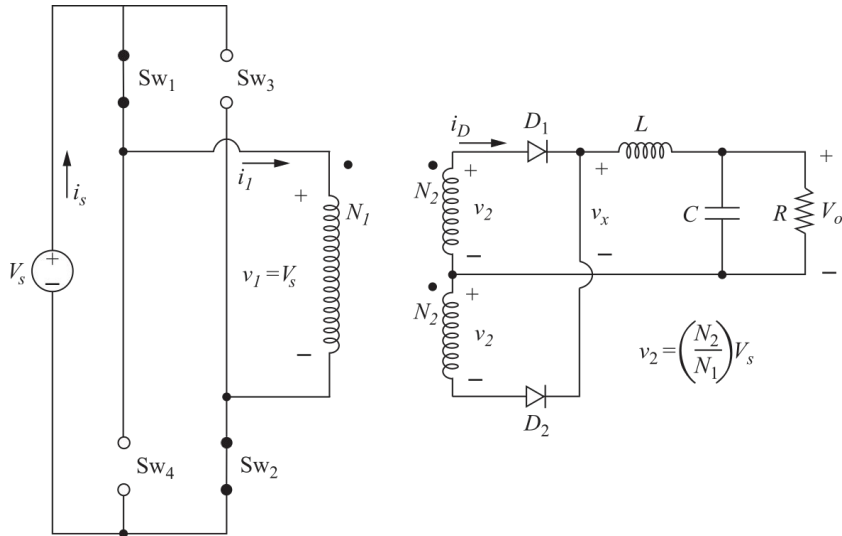



Convertidor Full-bridge: formas de onda

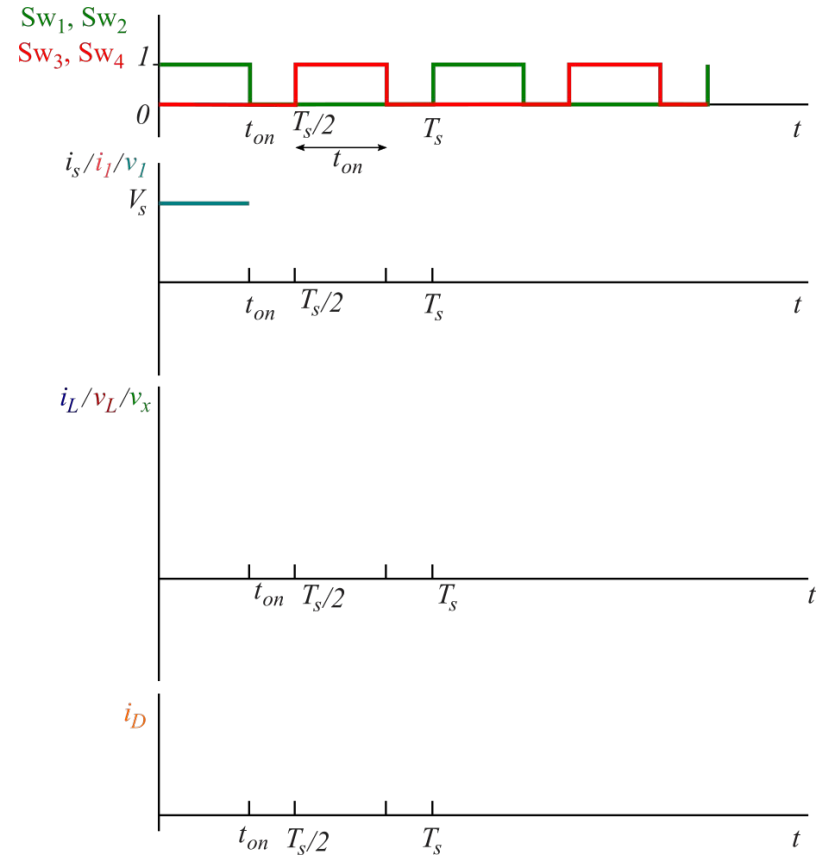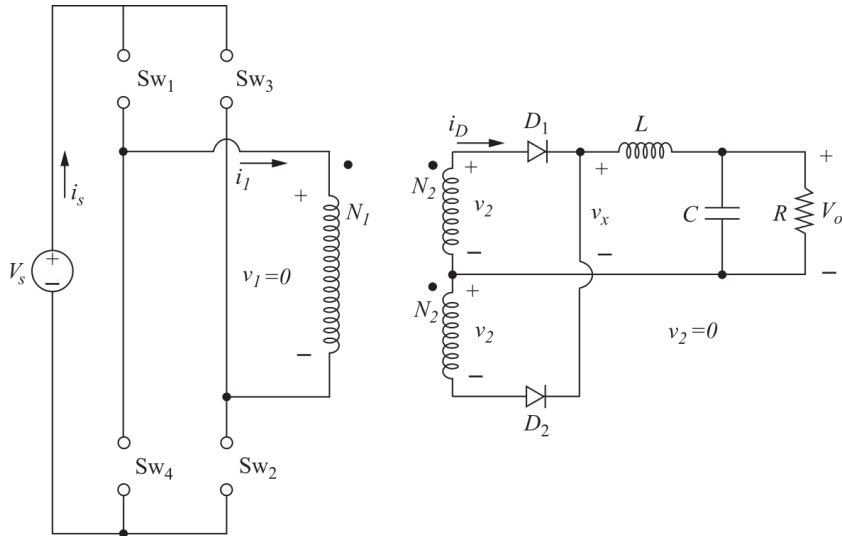



Convertidor Full-bridge: formas de onda

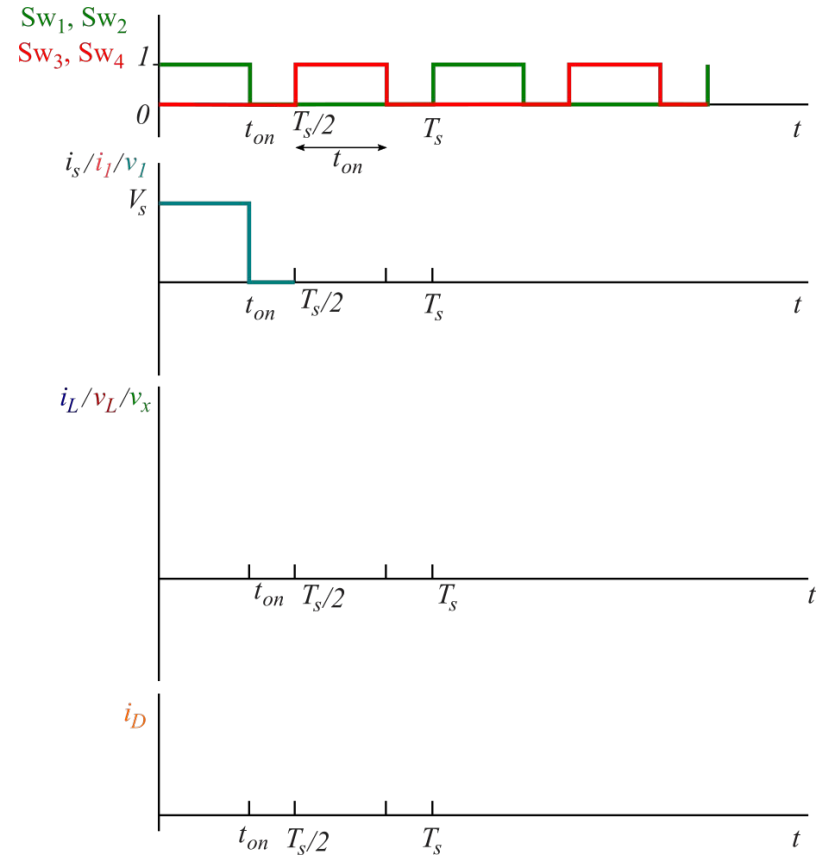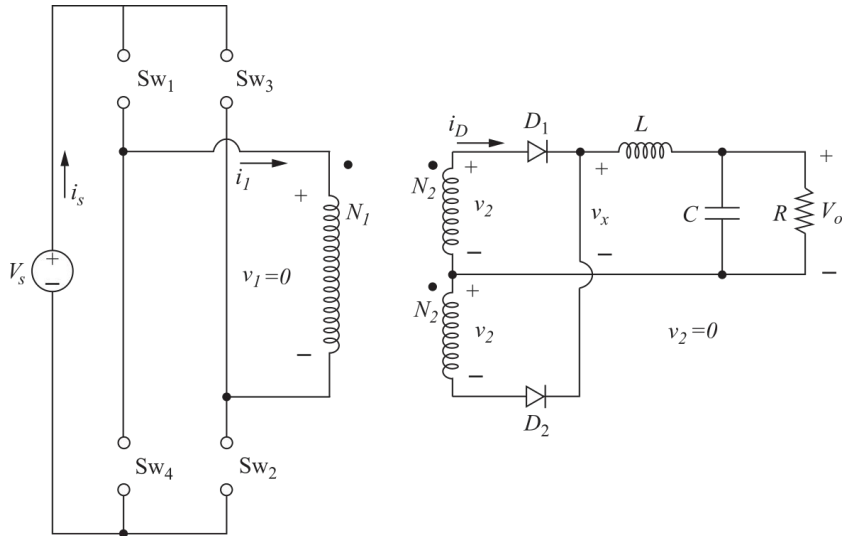



Convertidor Full-bridge: formas de onda

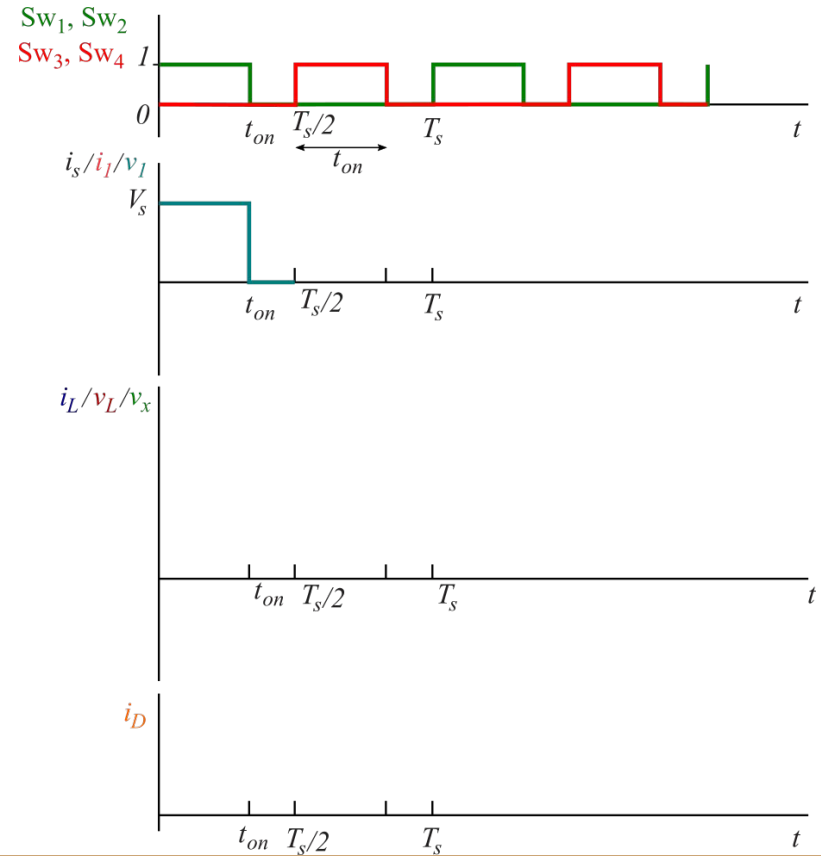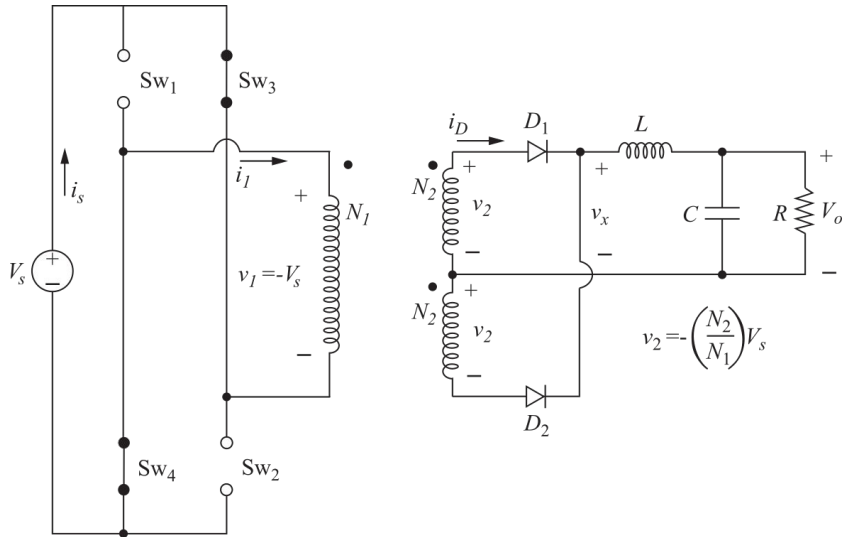



Convertidor Full-bridge: formas de onda

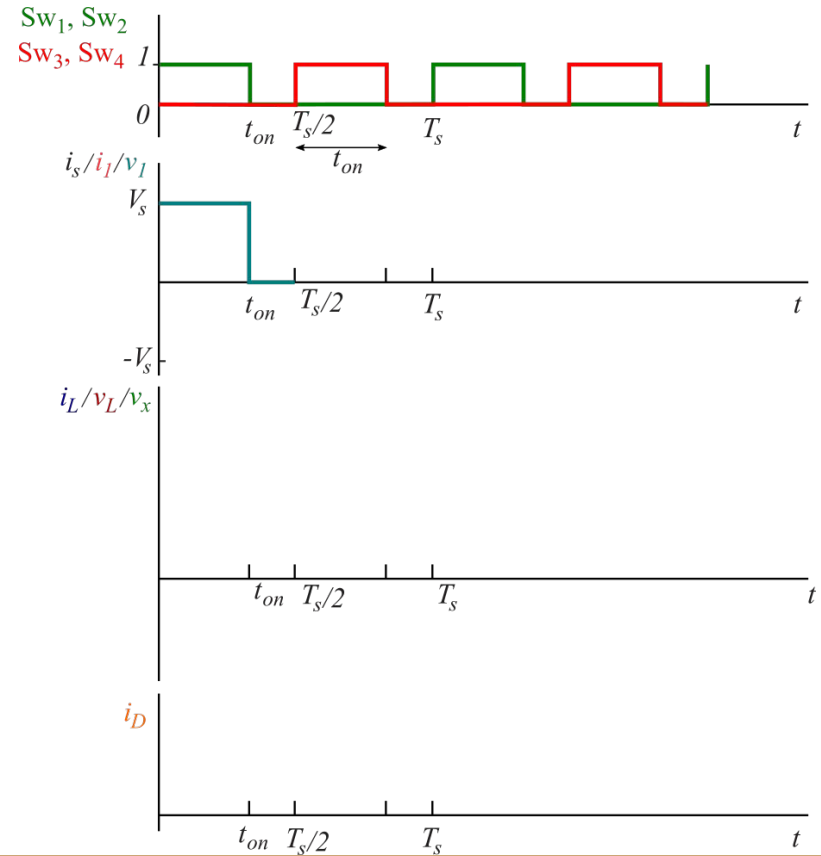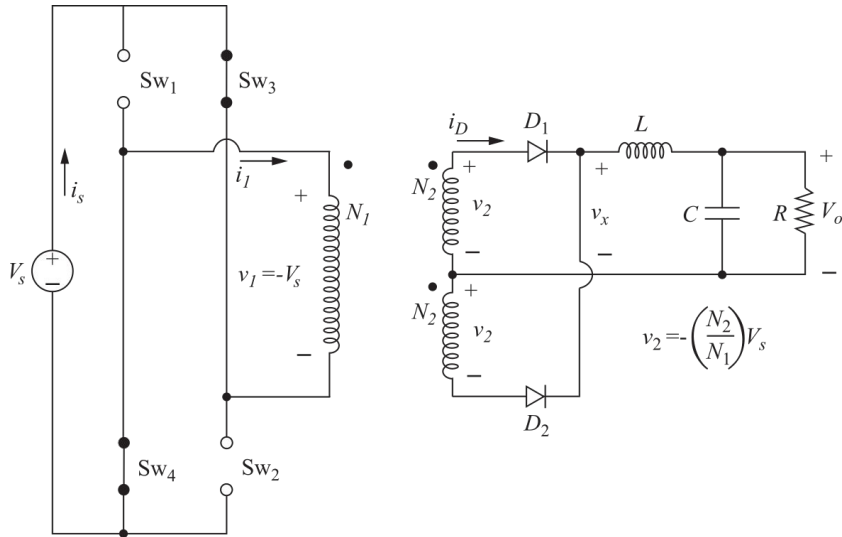



Convertidor Full-bridge: formas de onda

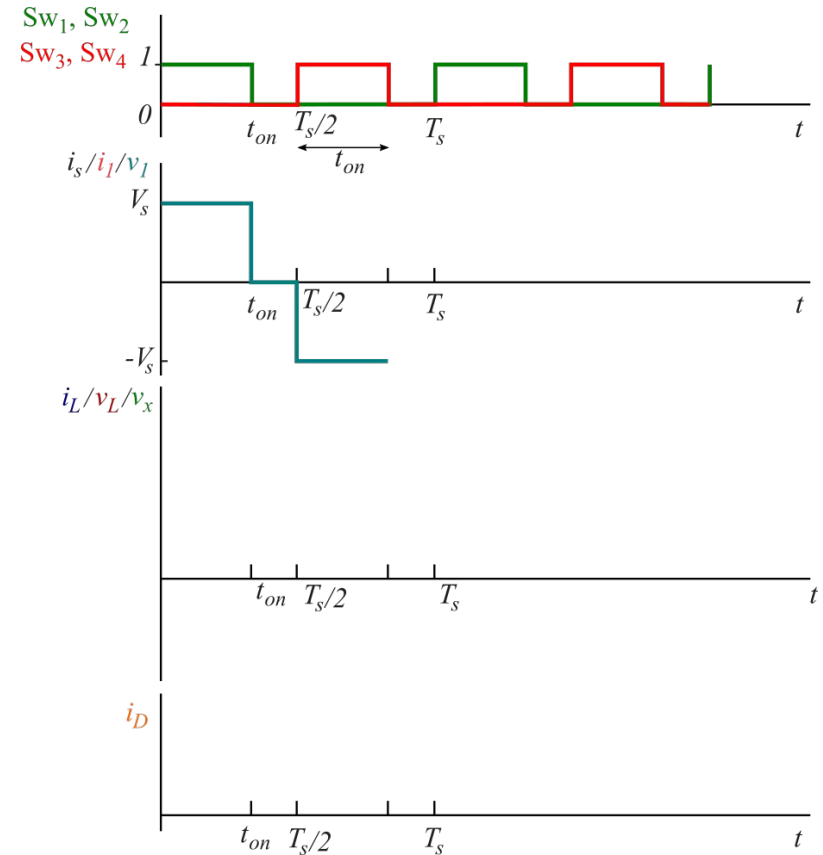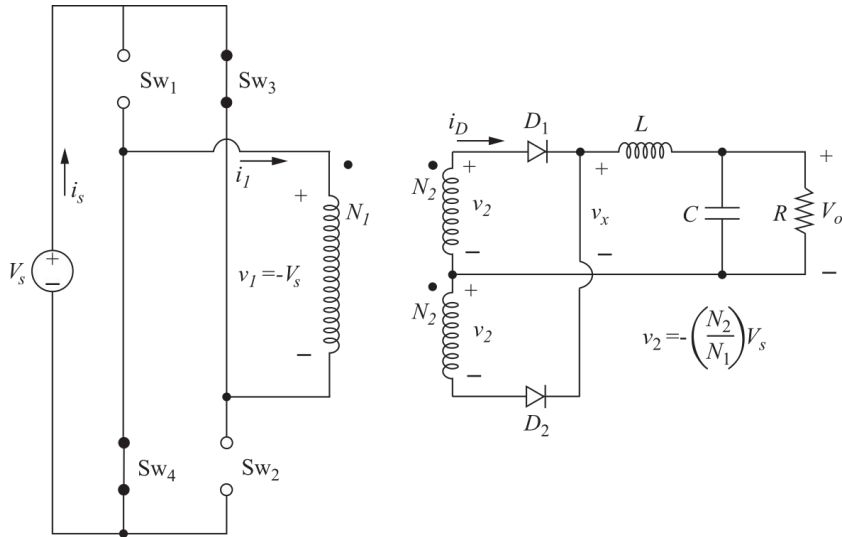



Convertidor Full-bridge: formas de onda

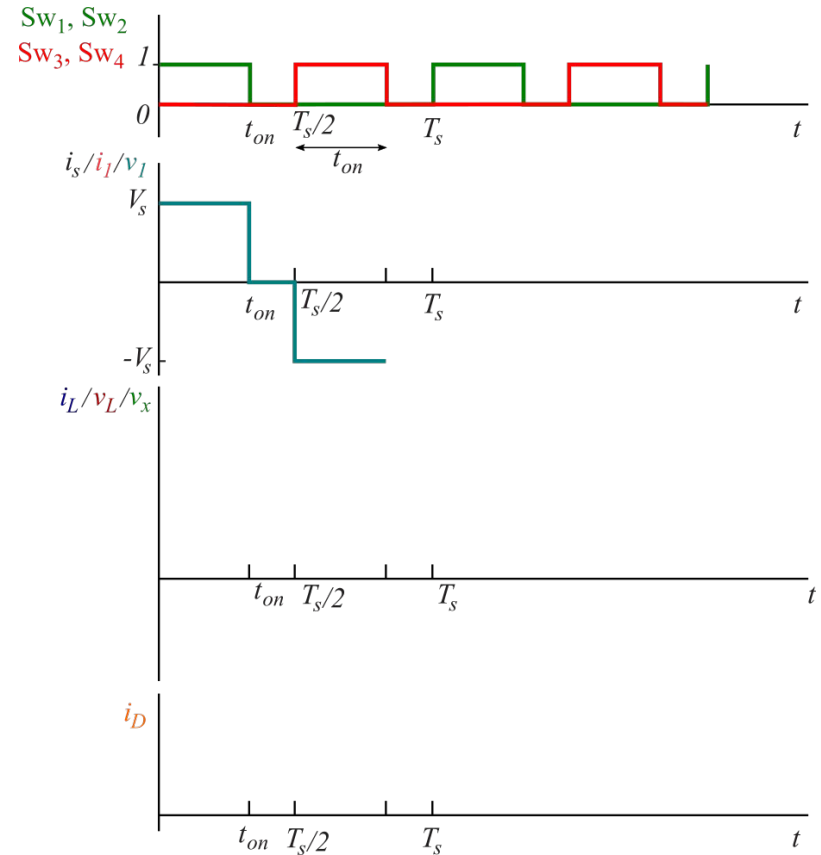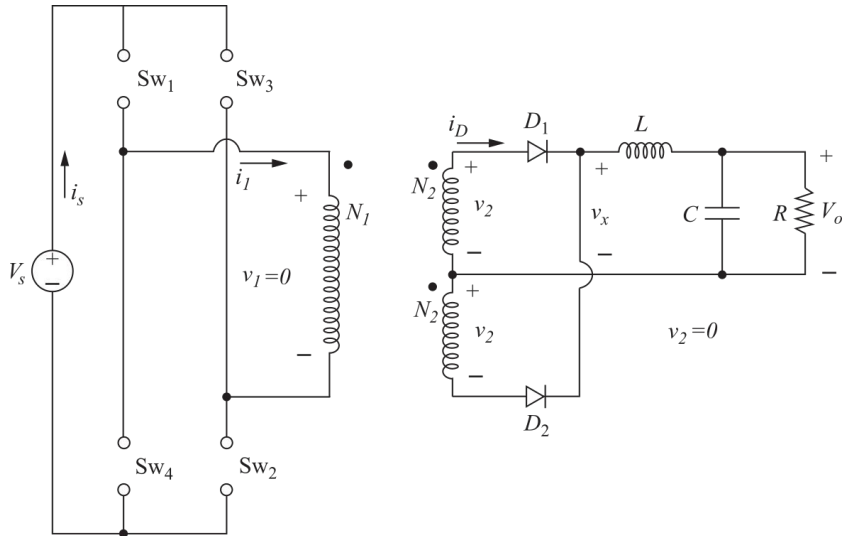



Convertidor Full-bridge: formas de onda

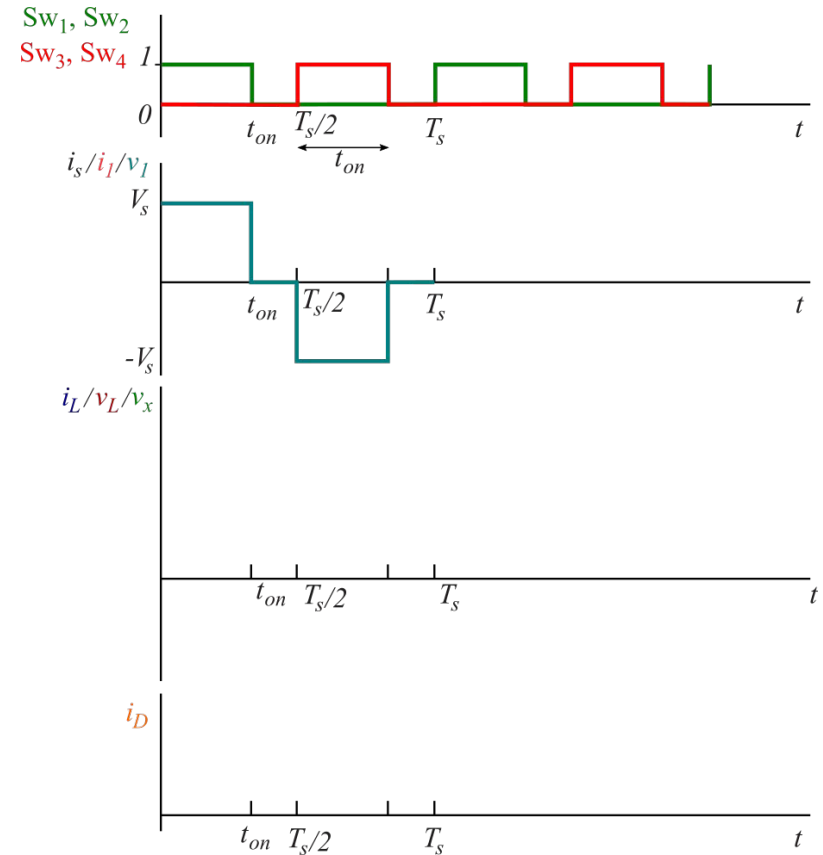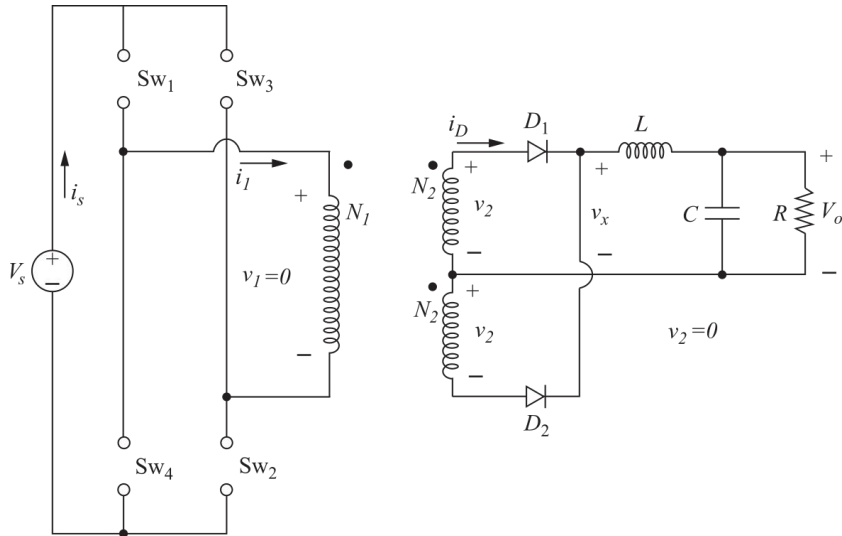



Convertidor Full-bridge: formas de onda

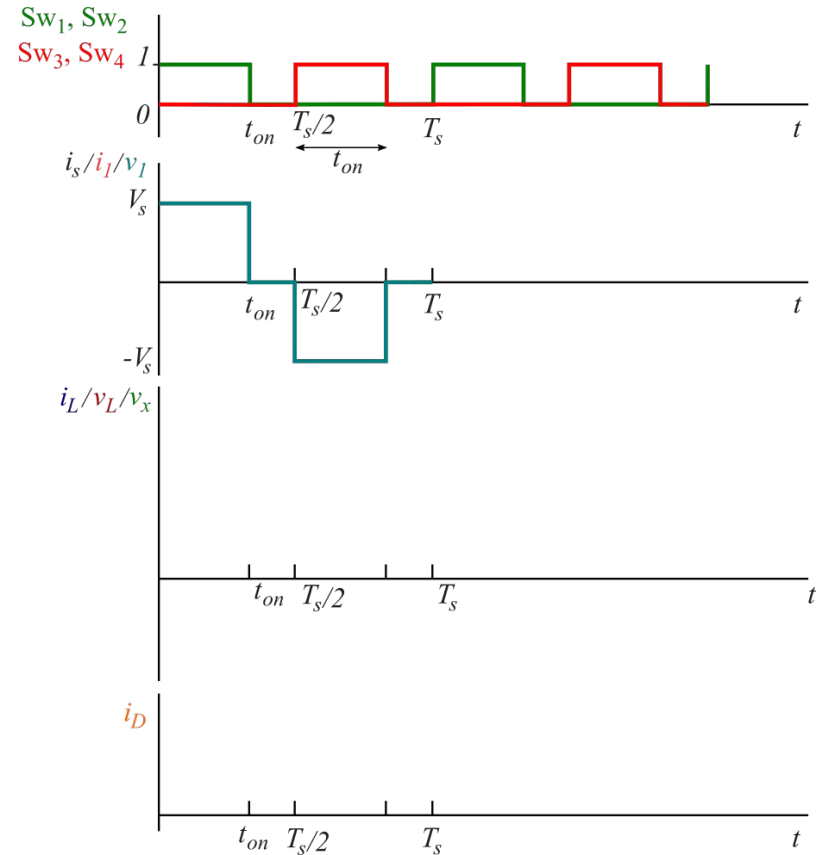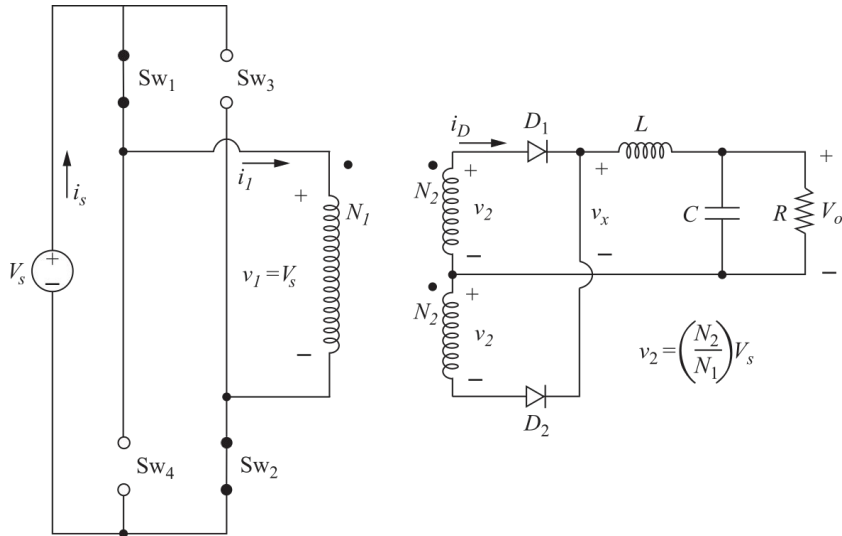



Convertidor Full-bridge: formas de onda

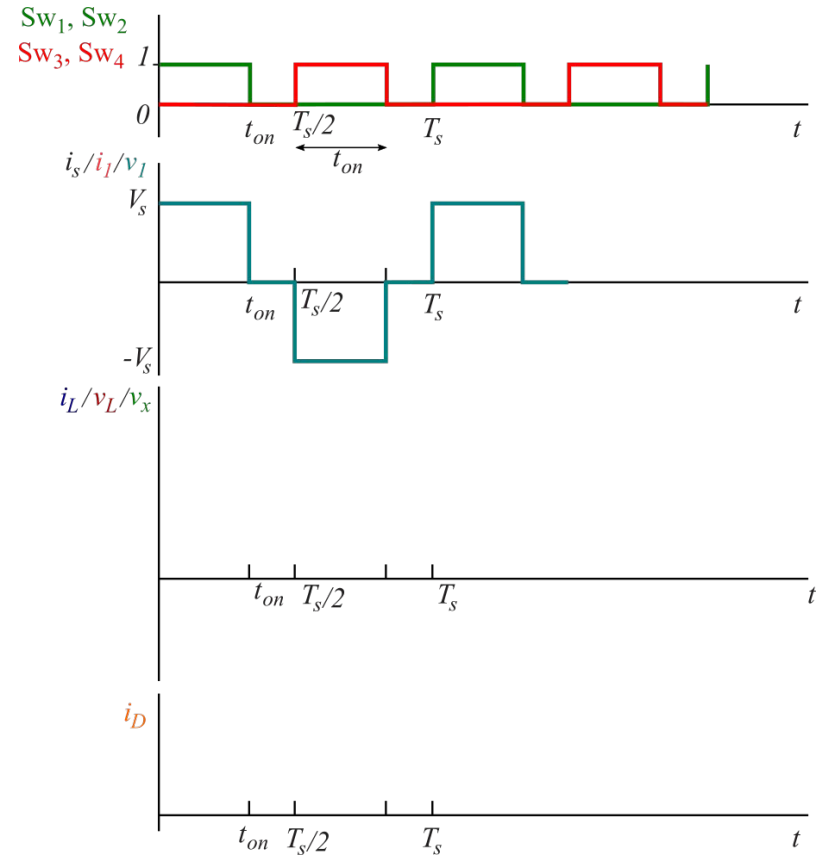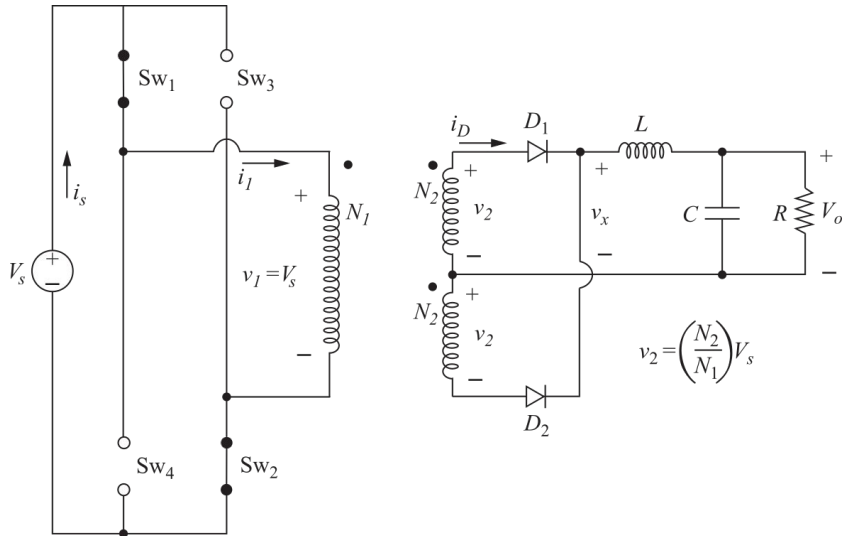



Convertidor Full-bridge: formas de onda

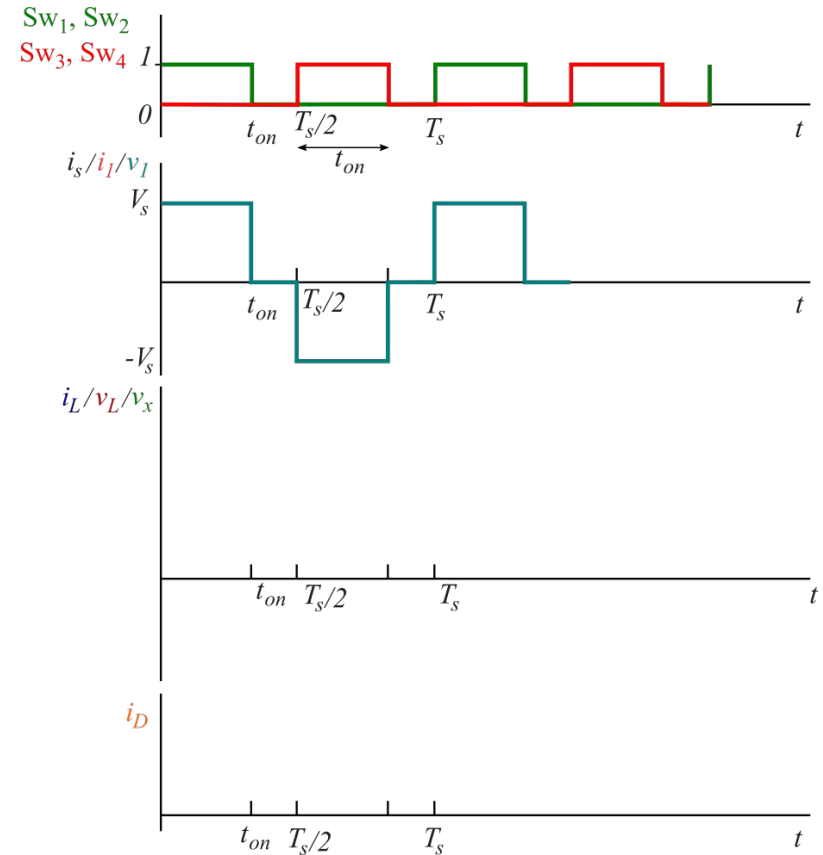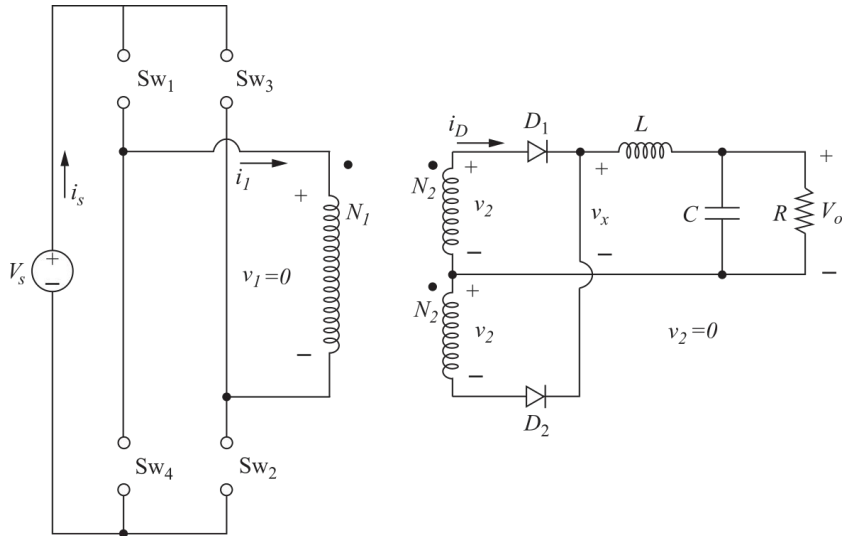



Convertidor Full-bridge: formas de onda

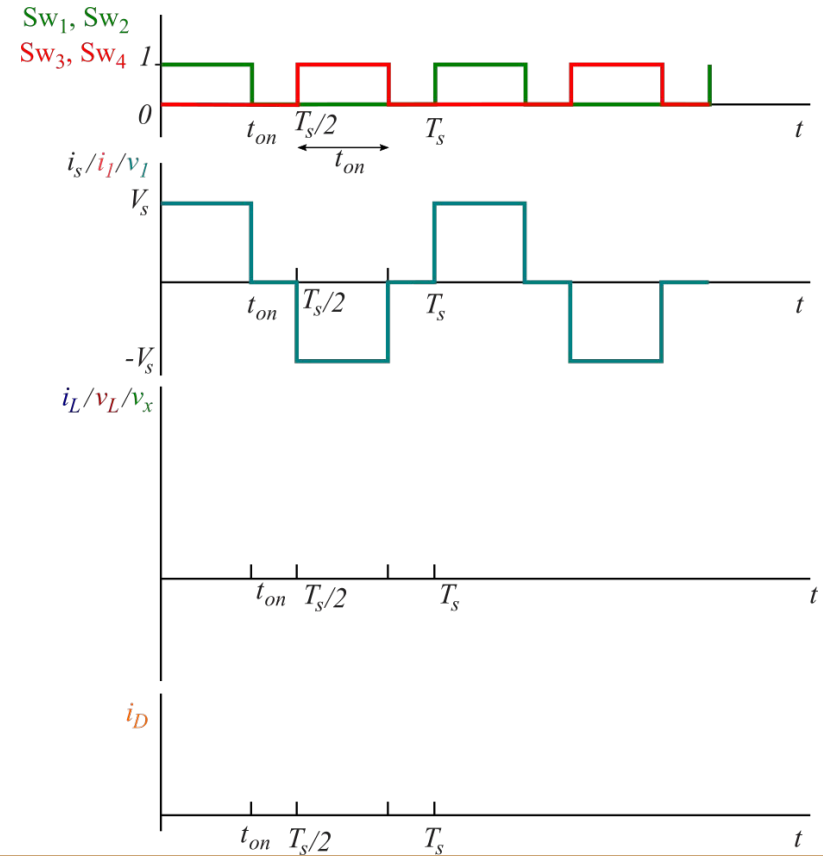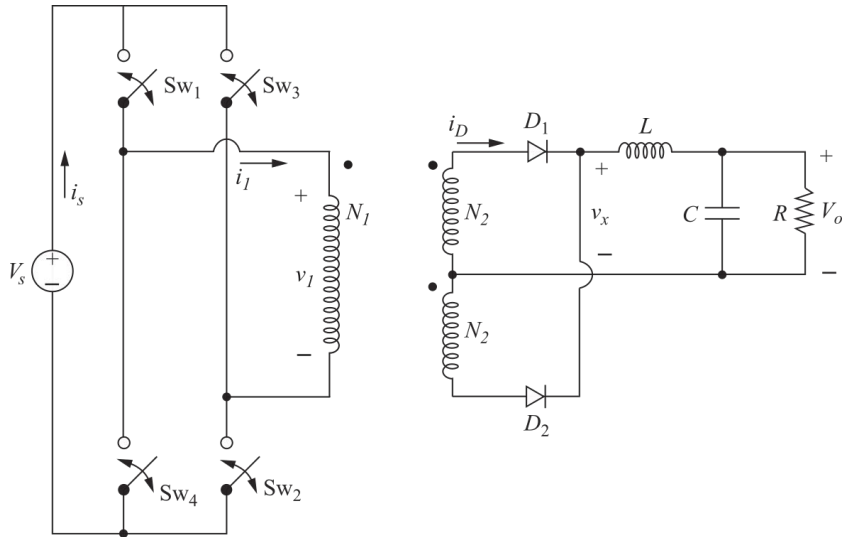



Convertidor Full-bridge: formas de onda

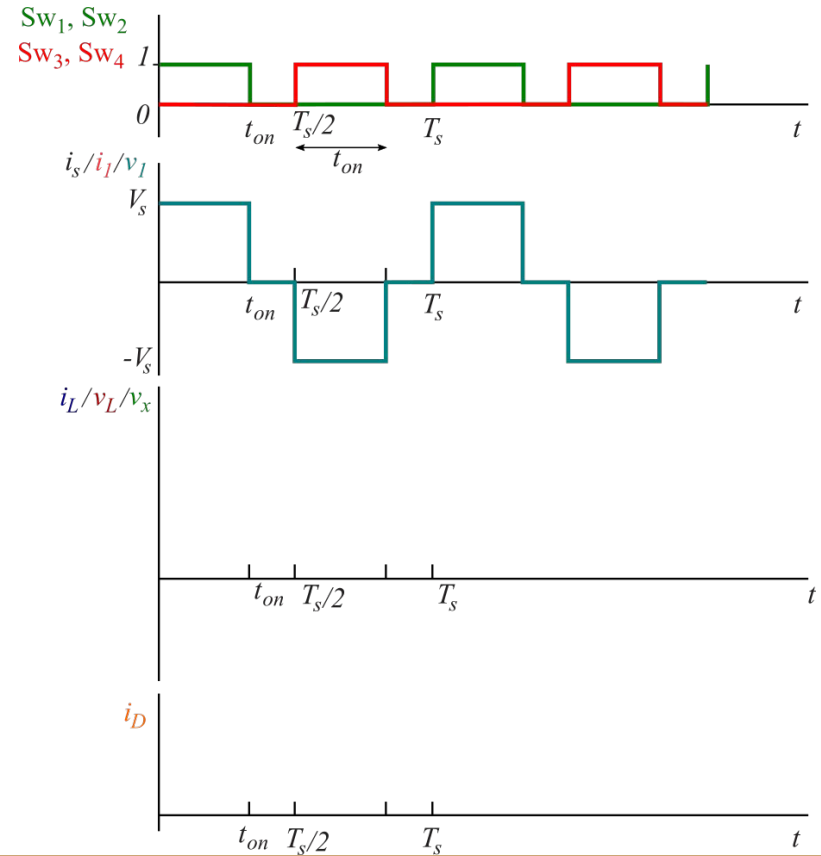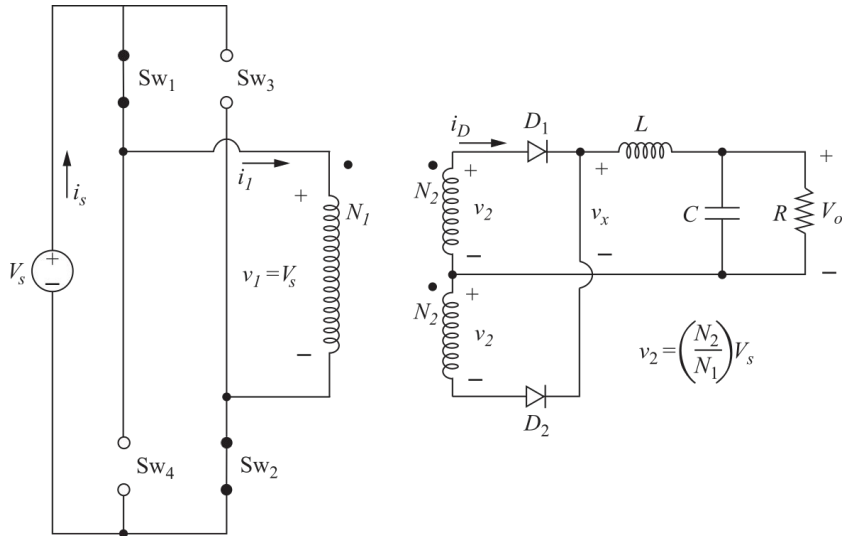



Convertidor Full-bridge: formas de onda

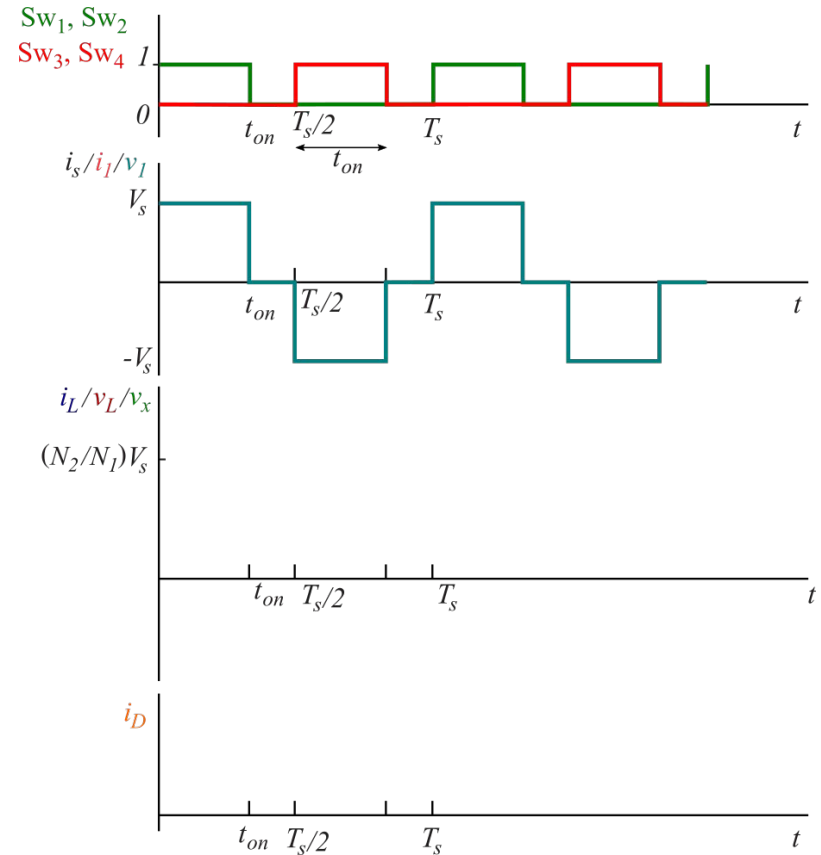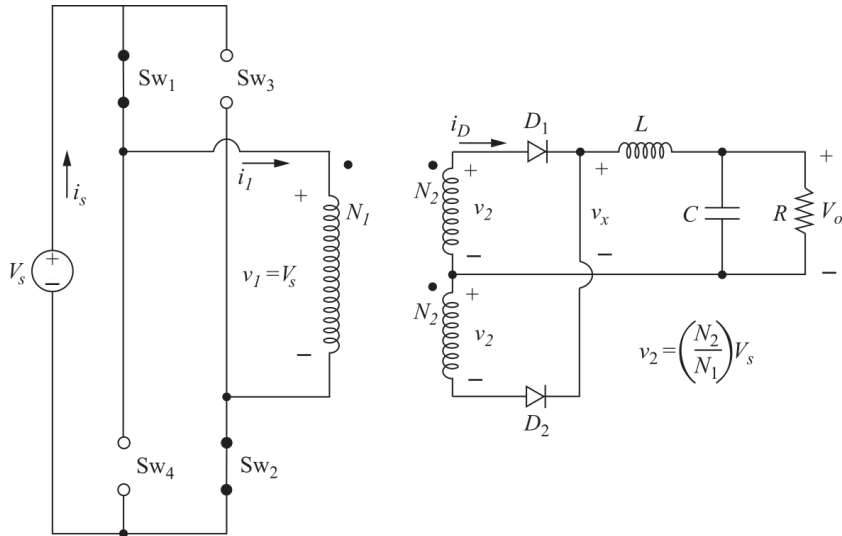



Convertidor Full-bridge: formas de onda

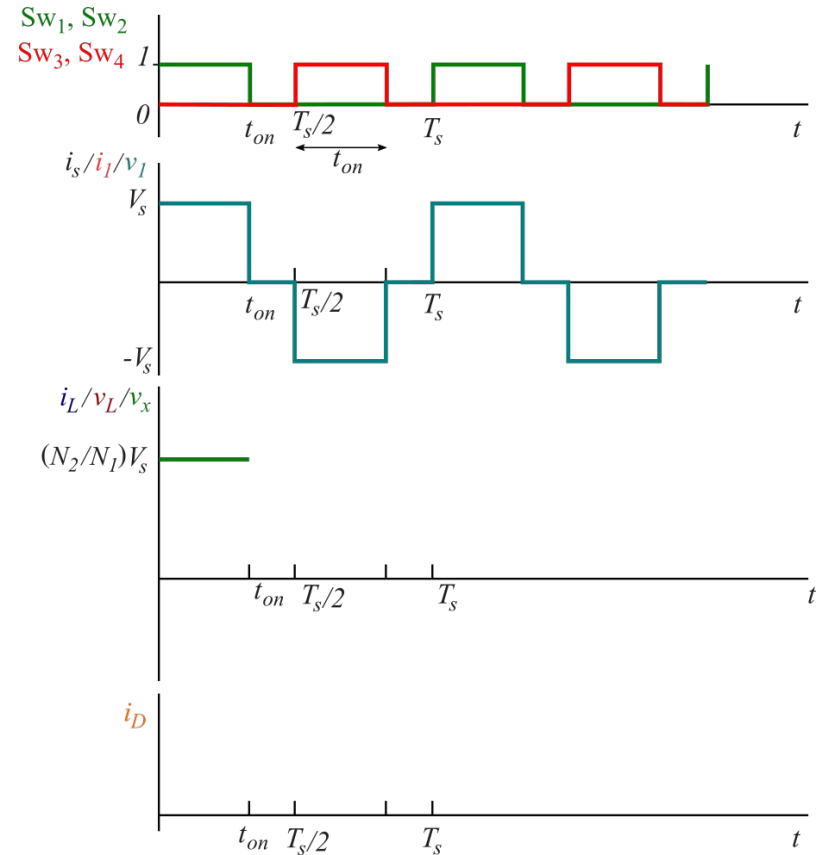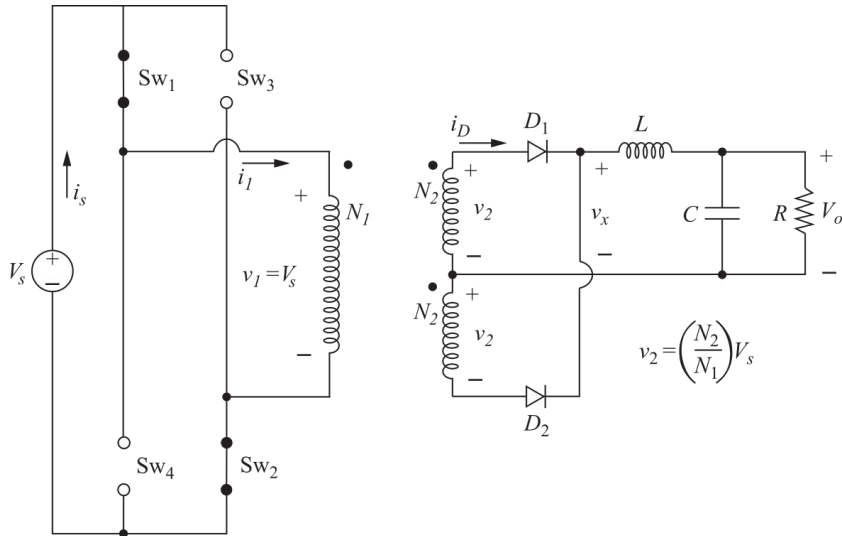



Convertidor Full-bridge: formas de onda

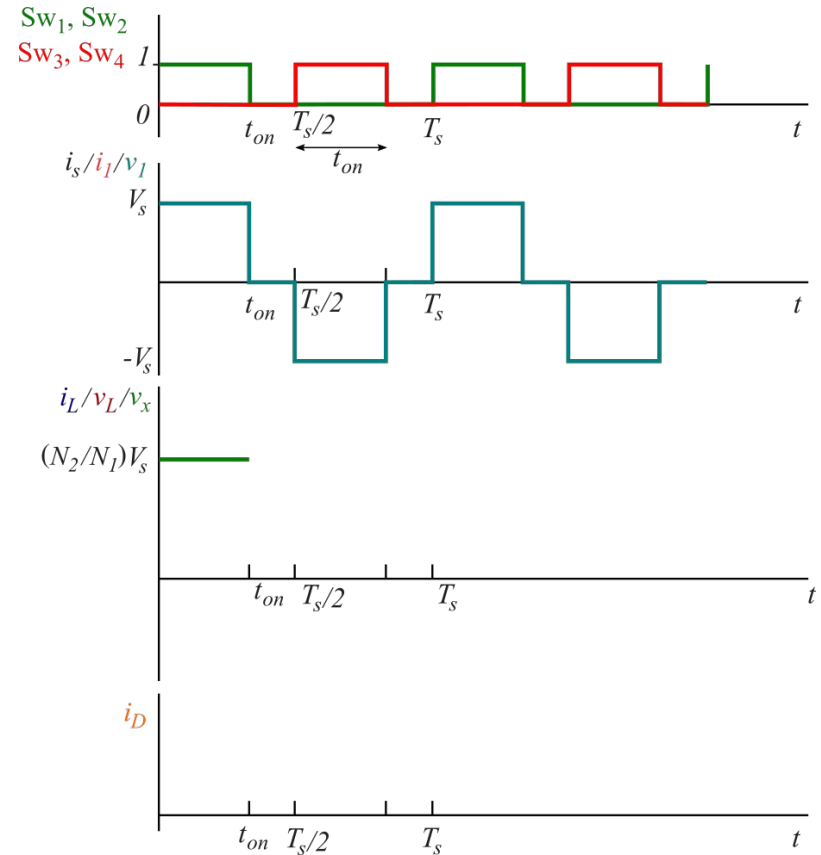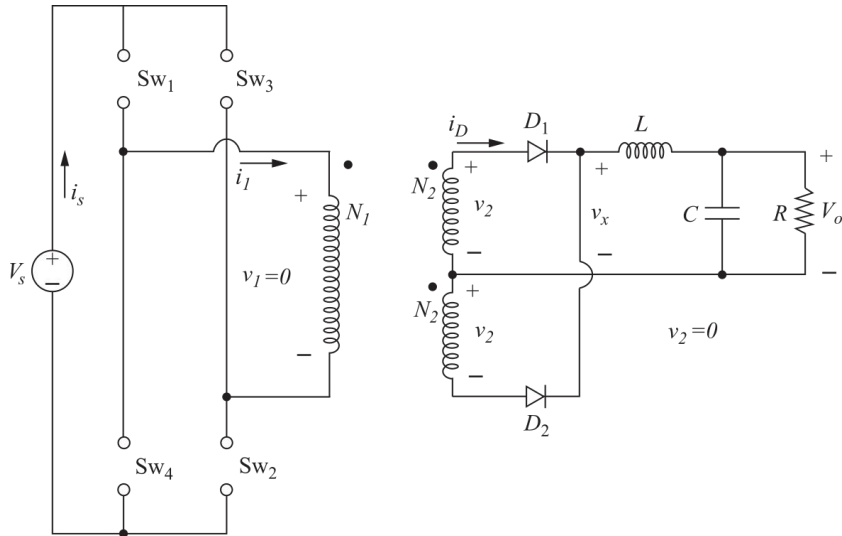



Convertidor Full-bridge: formas de onda

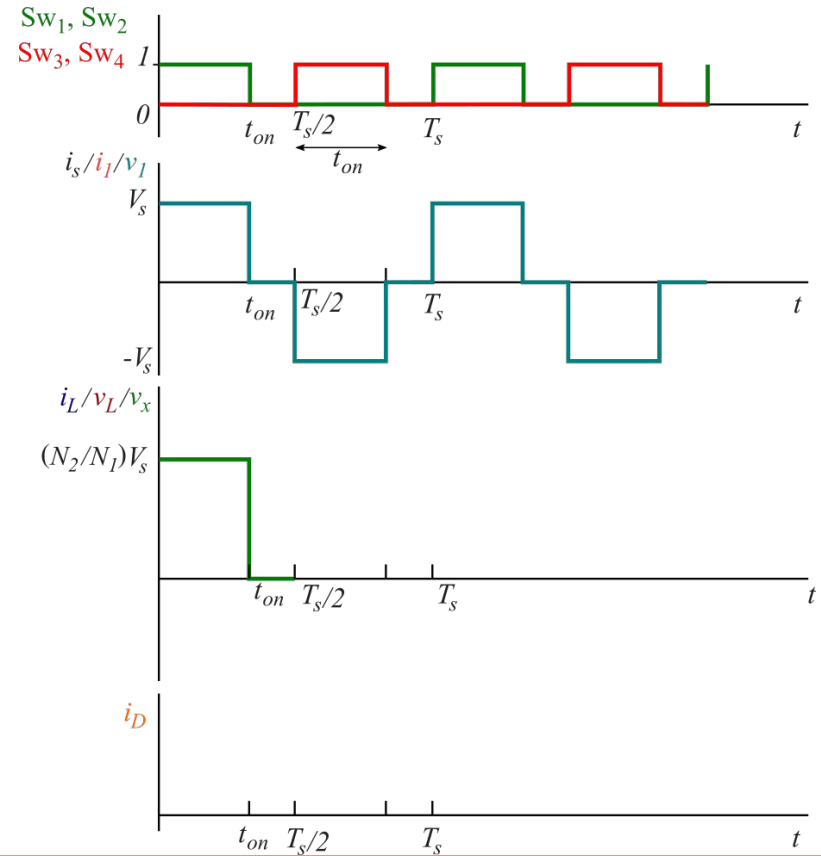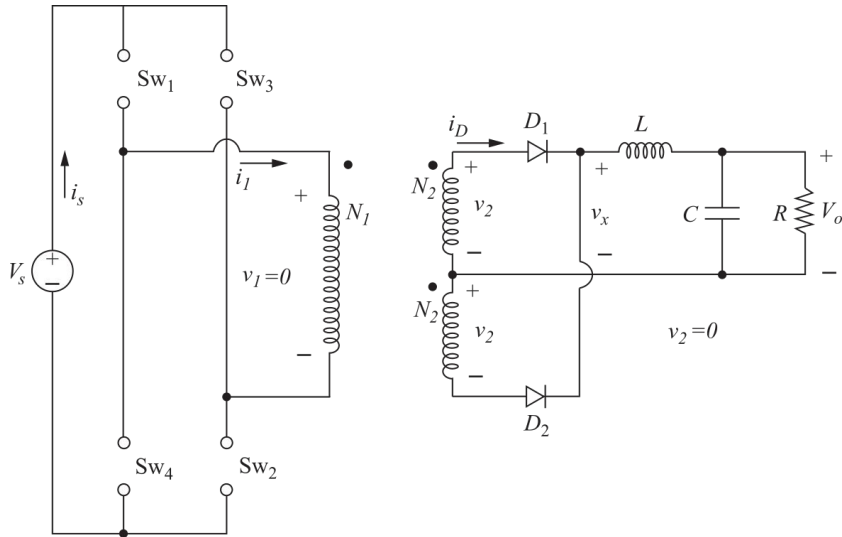



Convertidor Full-bridge: formas de onda

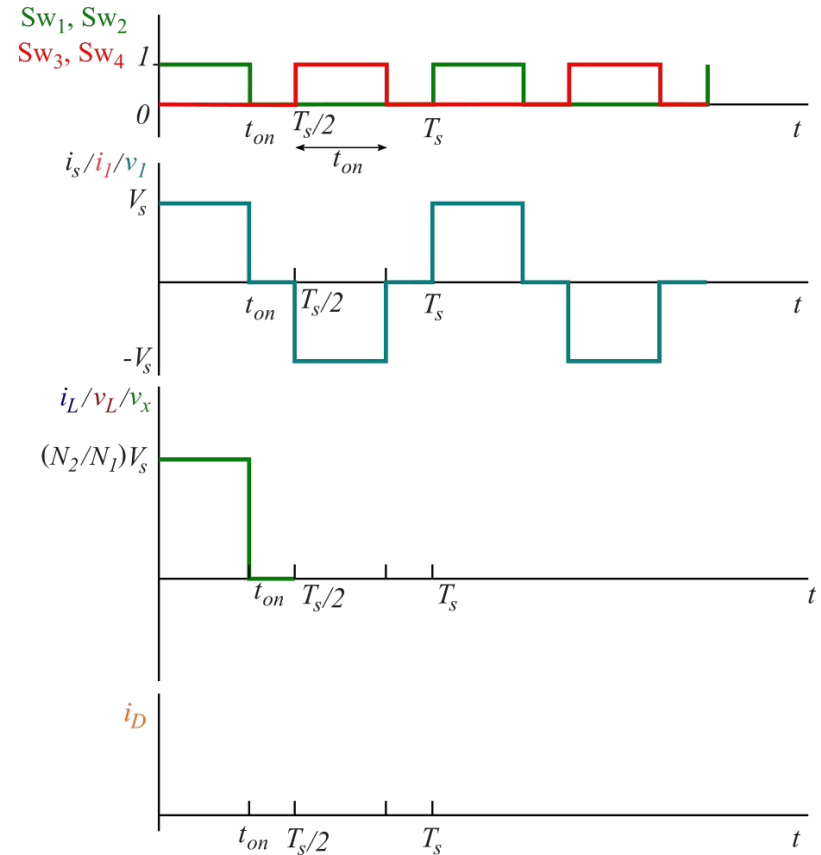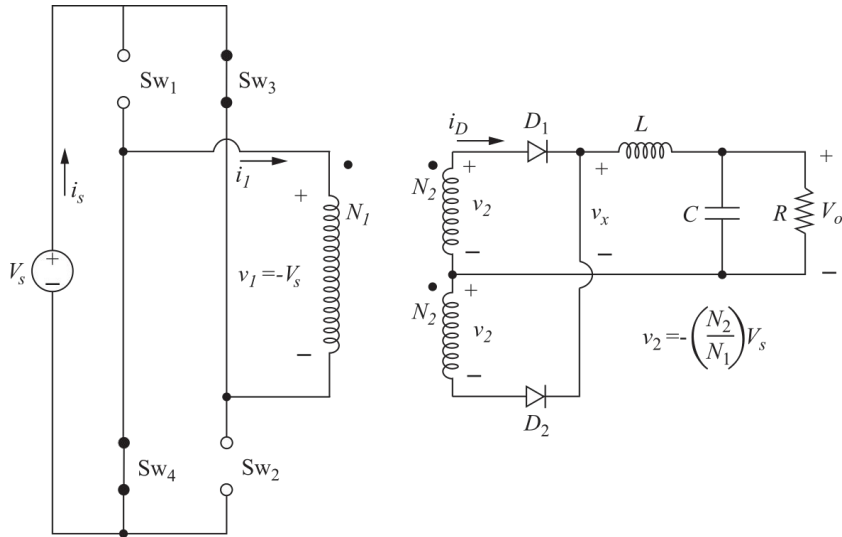



Convertidor Full-bridge: formas de onda

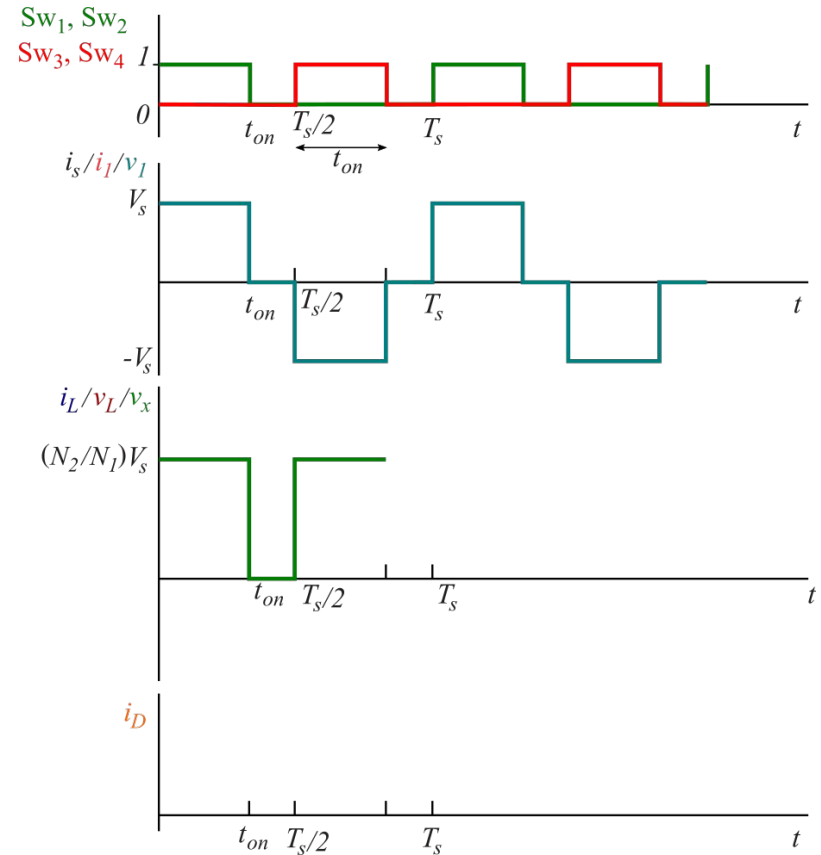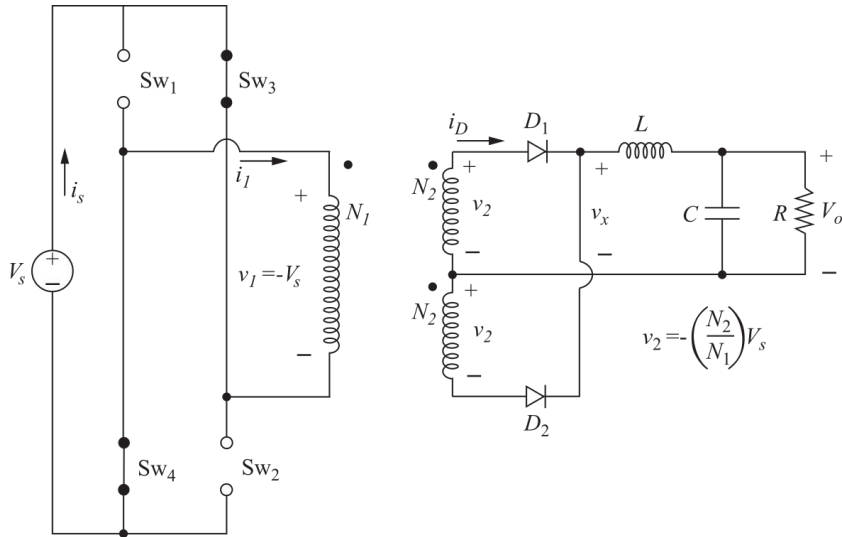



Convertidor Full-bridge: formas de onda

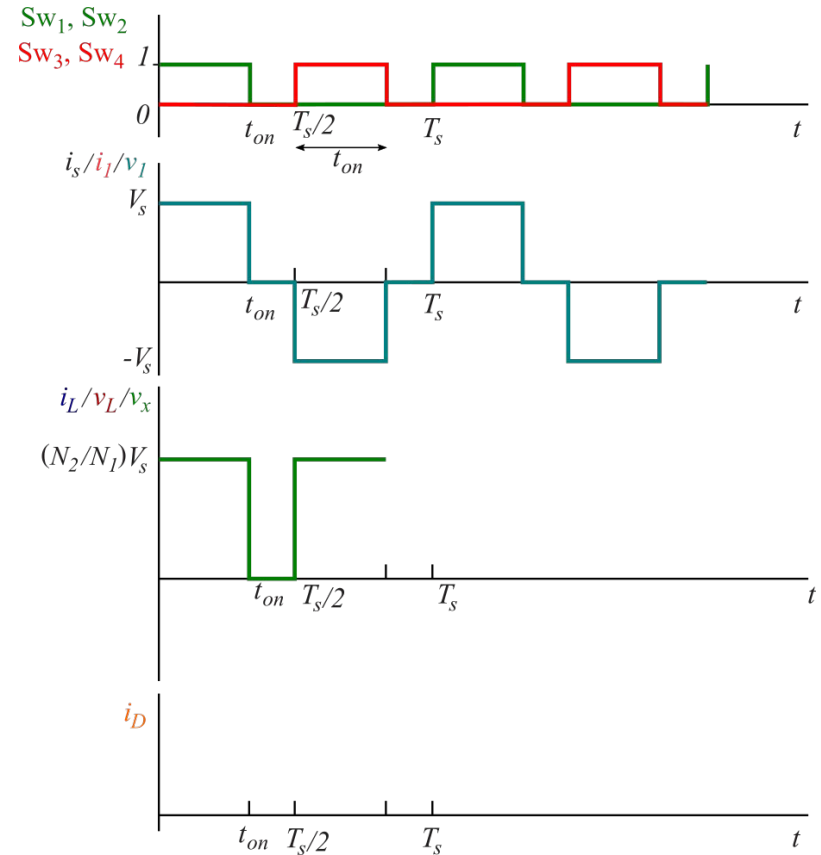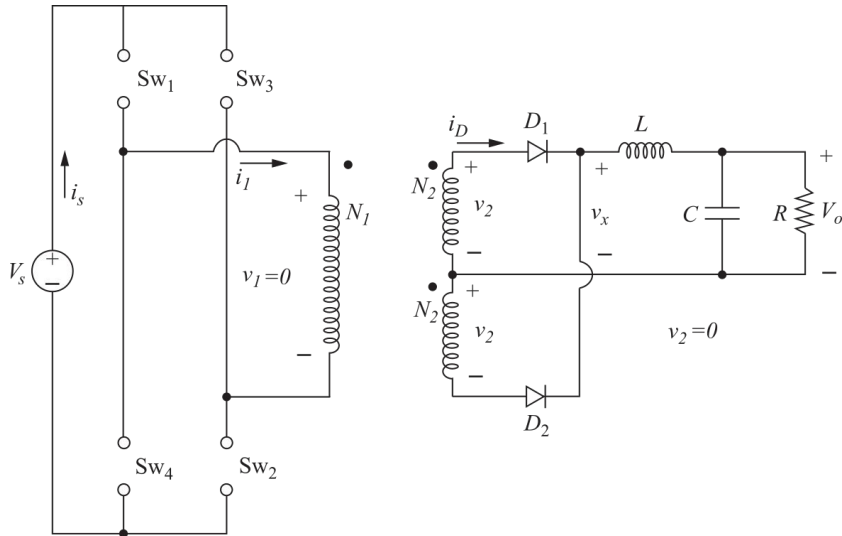



Convertidor Full-bridge: formas de onda

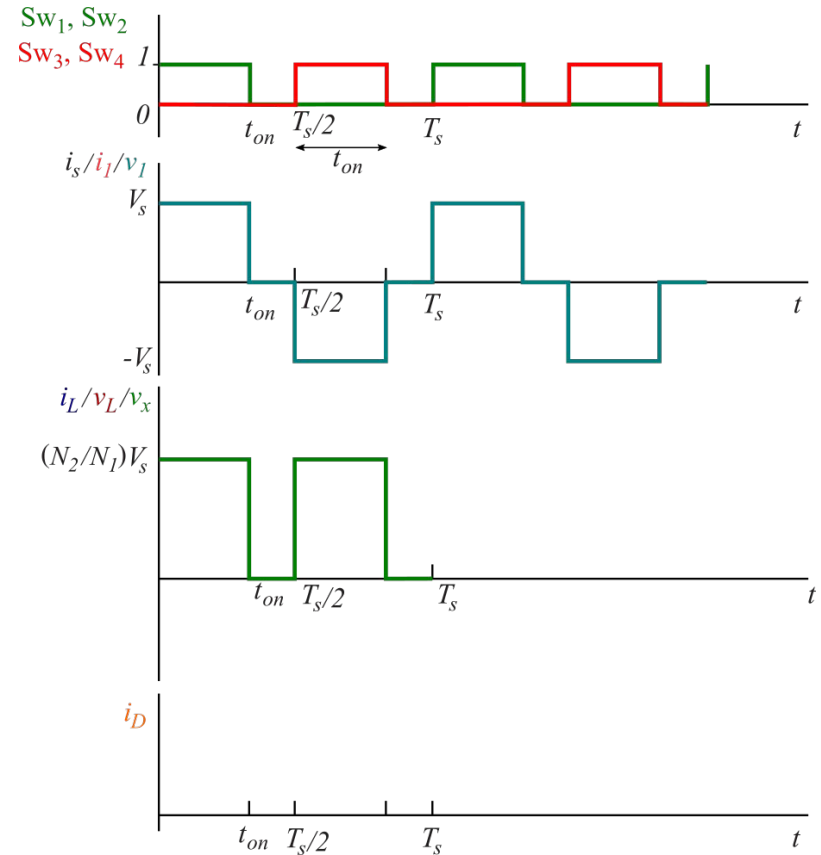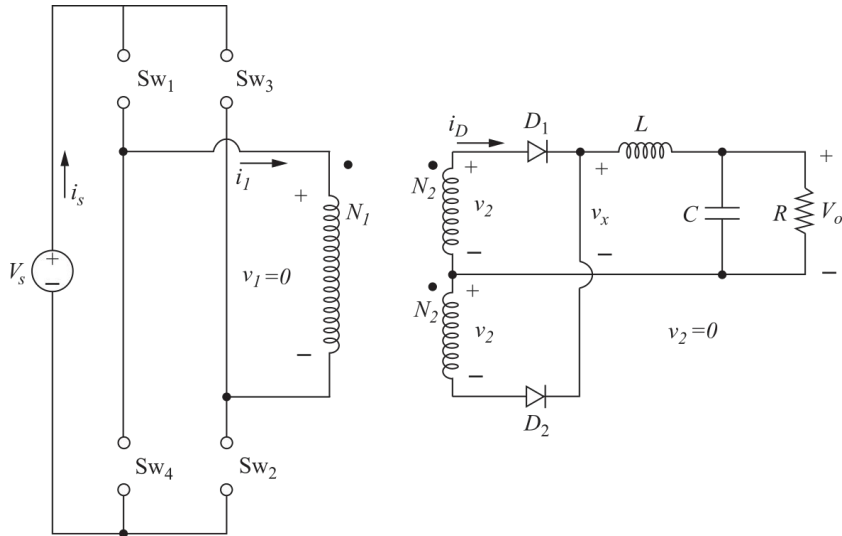



Convertidor Full-bridge: formas de onda

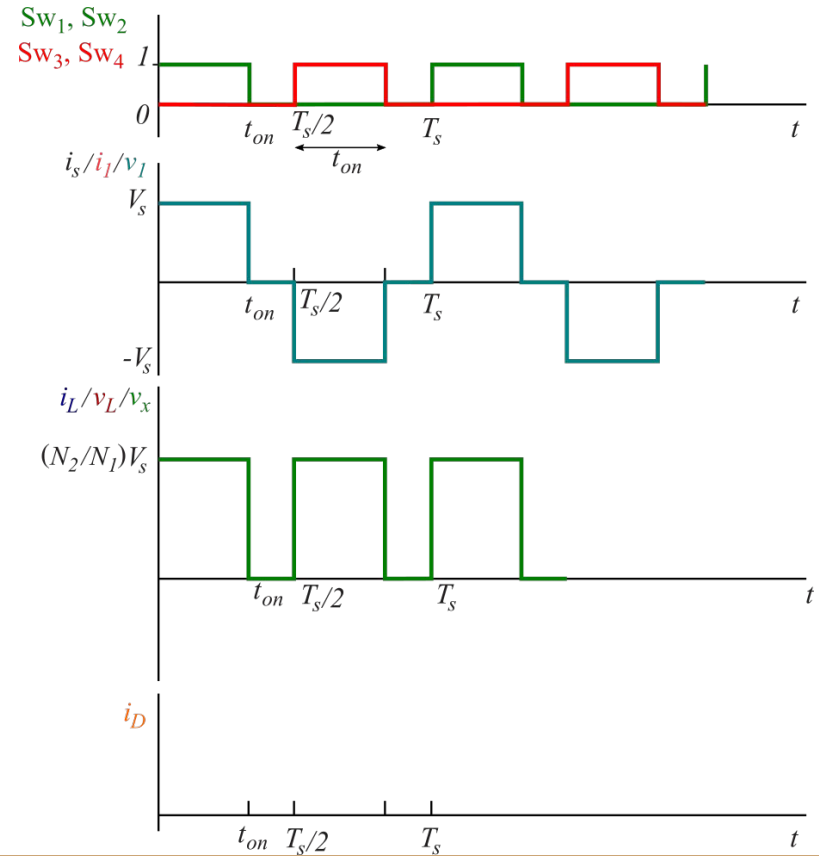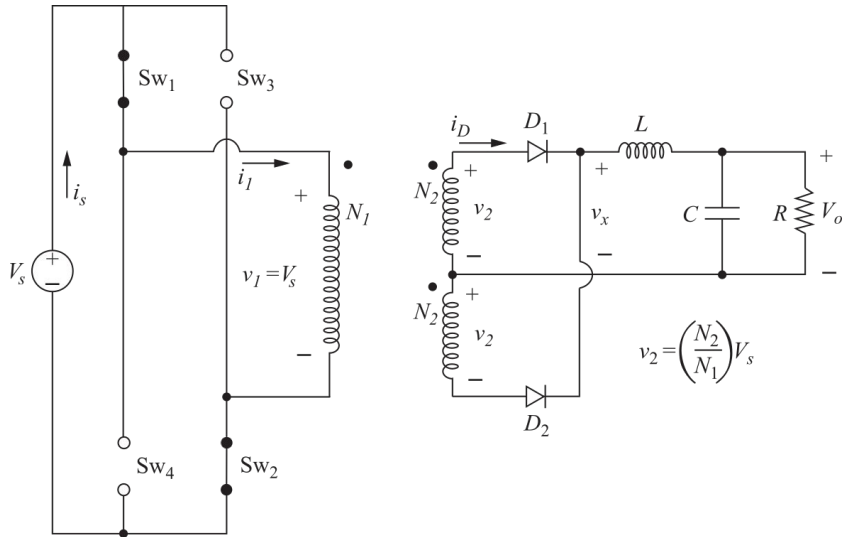



Convertidor Full-bridge: formas de onda

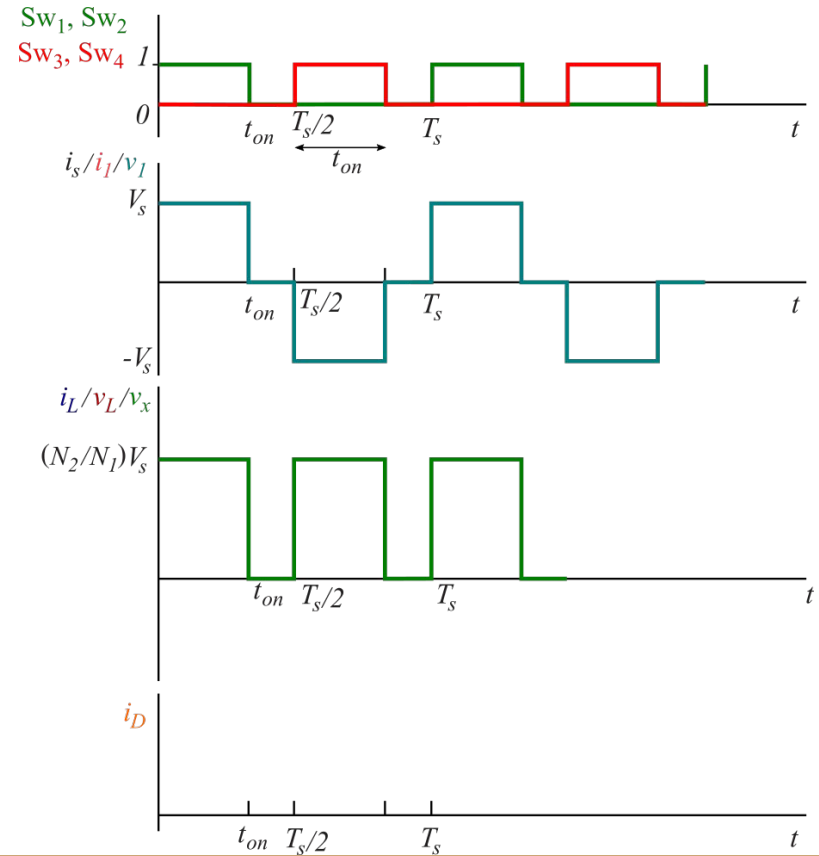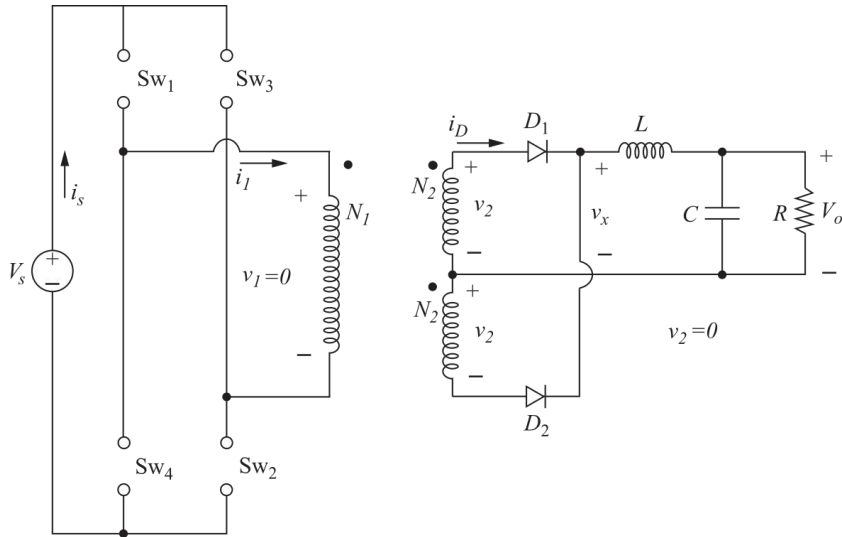



Convertidor Full-bridge: formas de onda

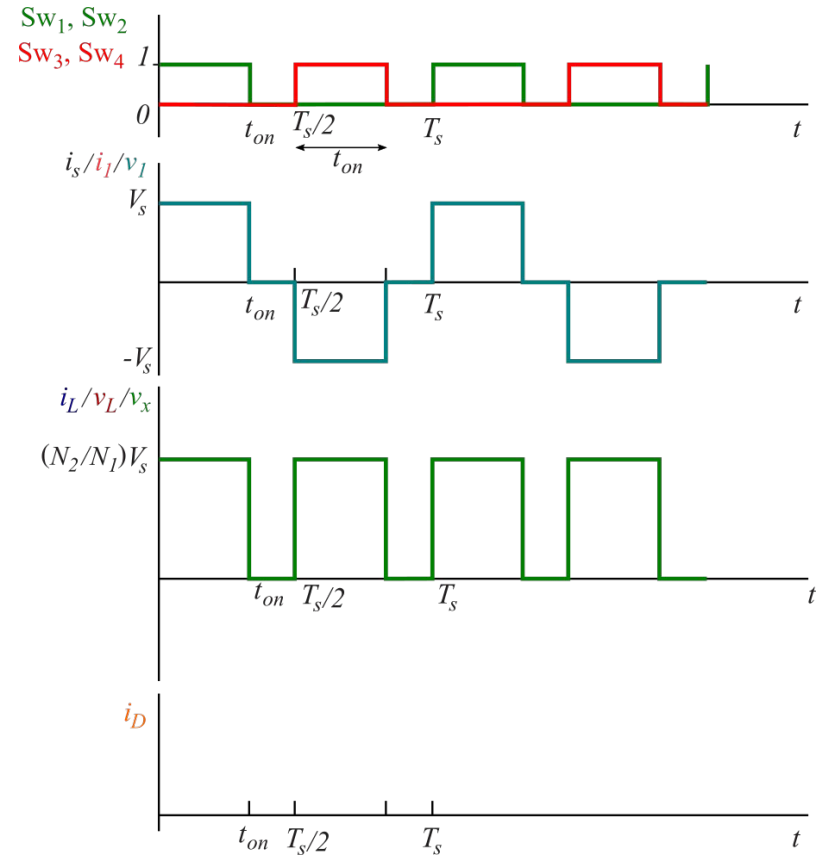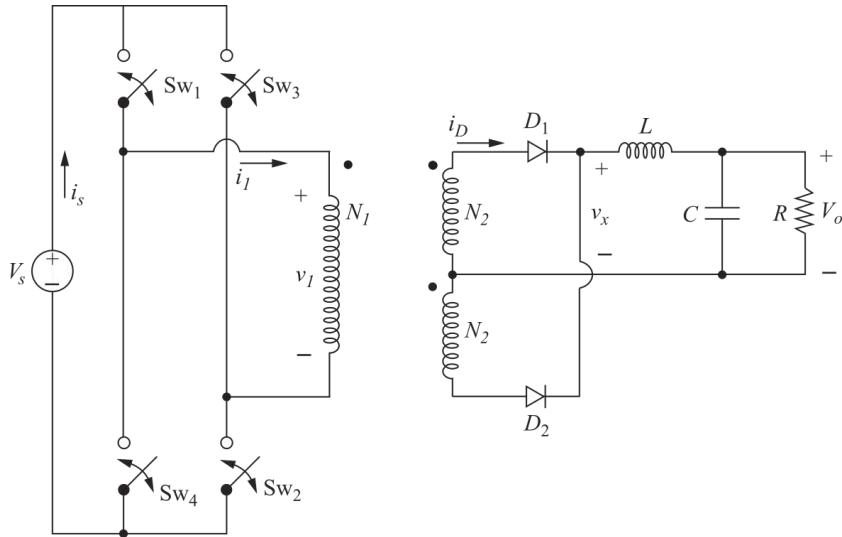



Convertidor Full-bridge: formas de onda

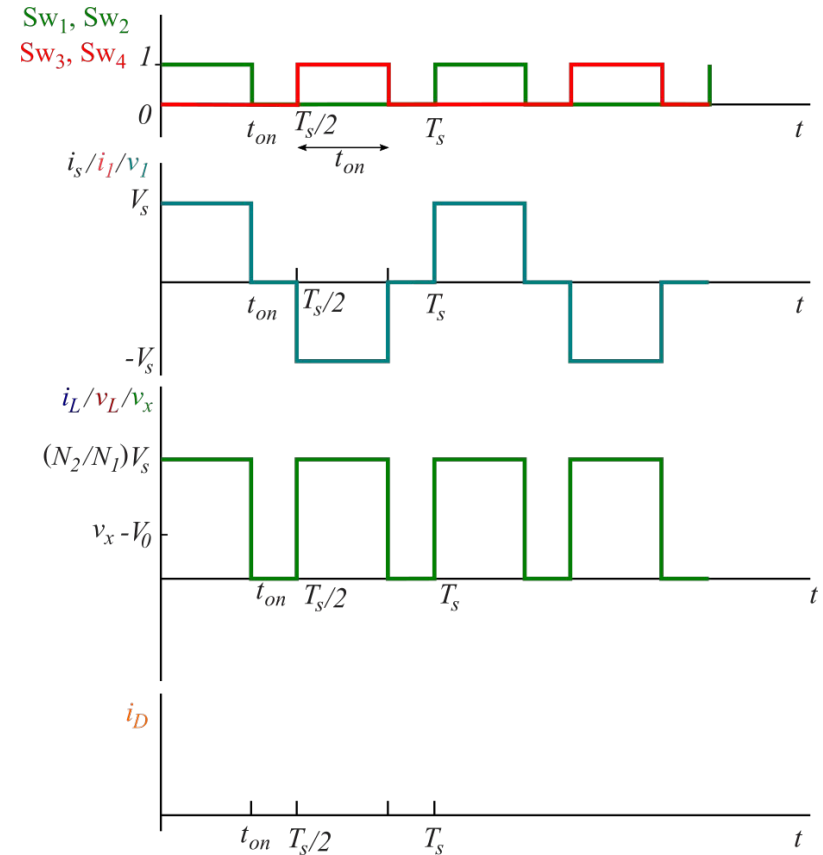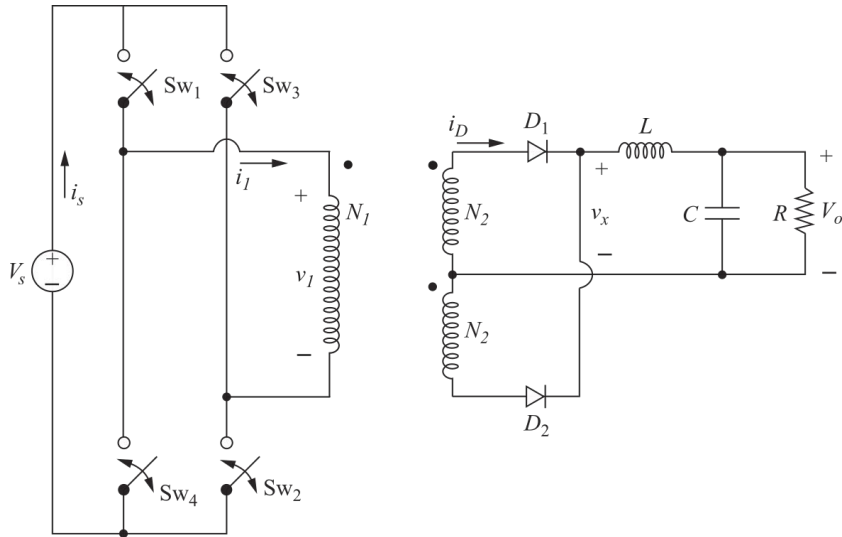



Convertidor Full-bridge: formas de onda

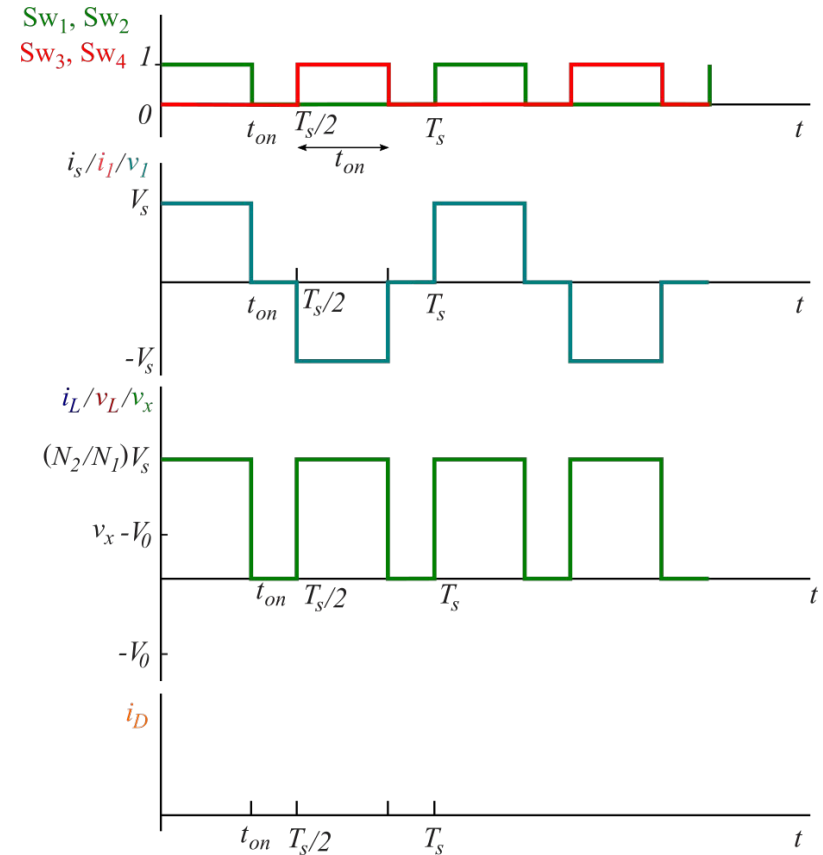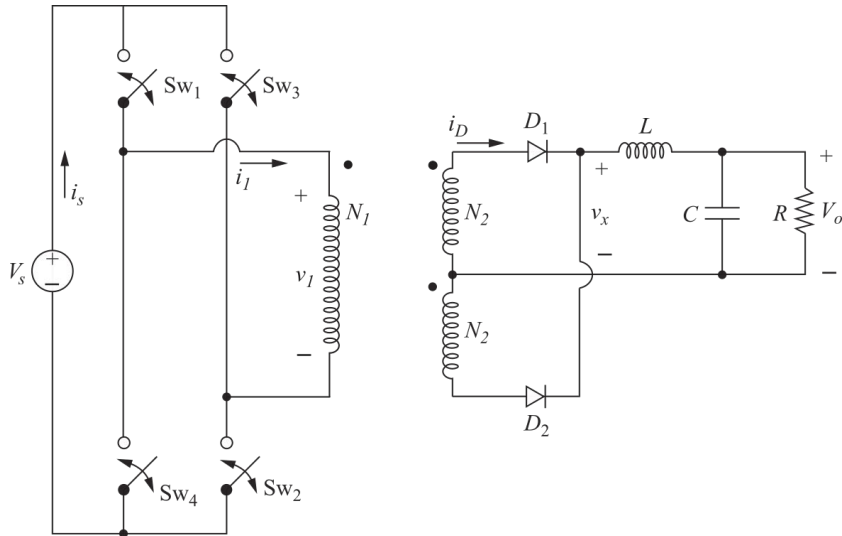



Convertidor Full-bridge: formas de onda

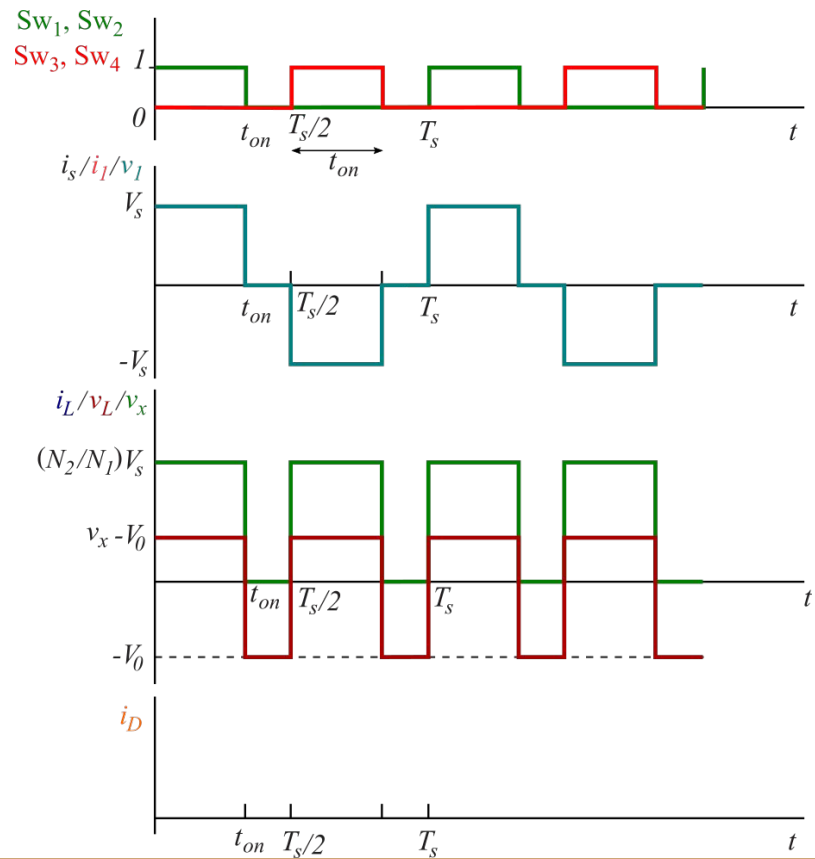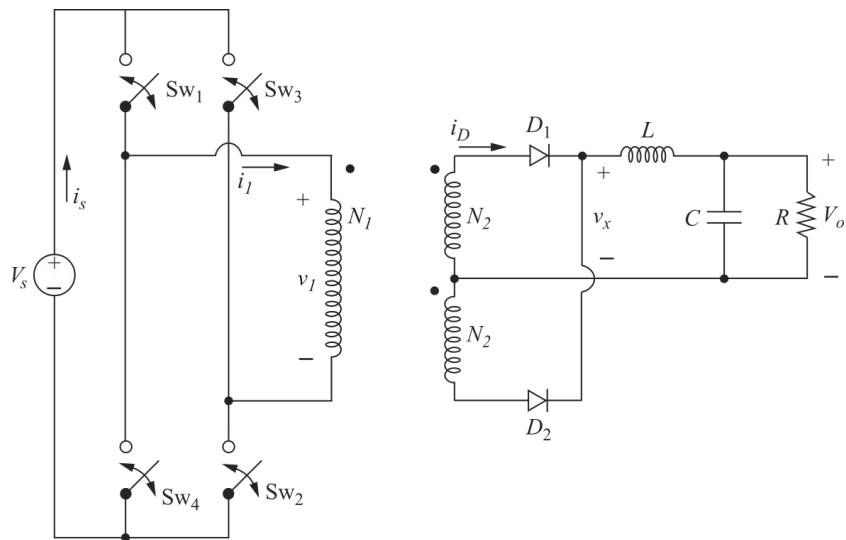



Convertidor Full-bridge: formas de onda

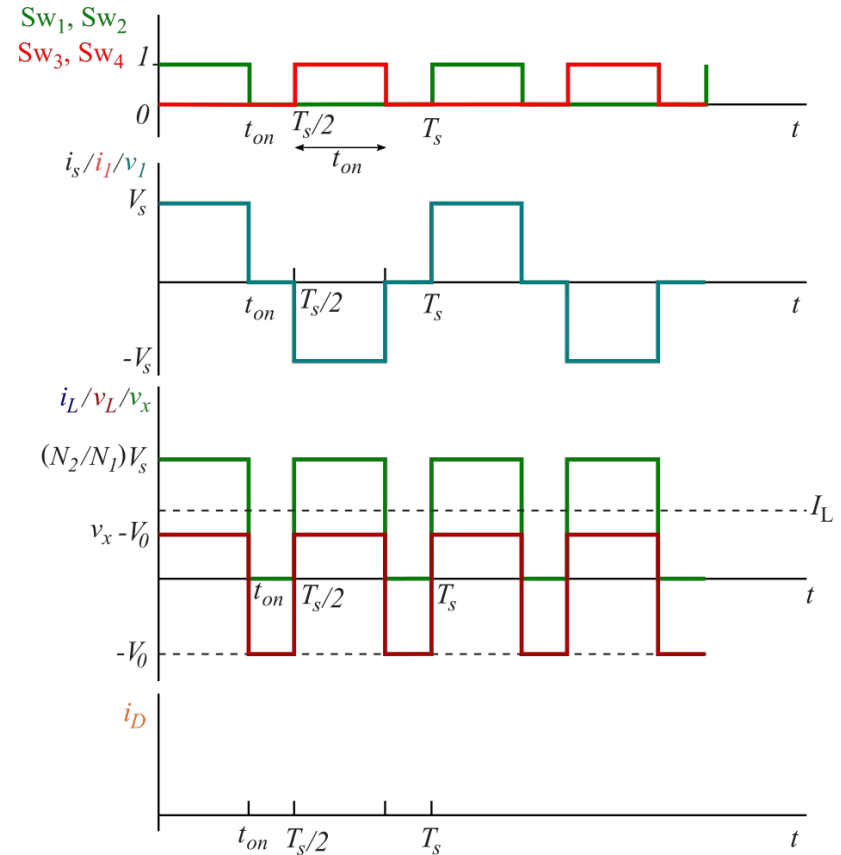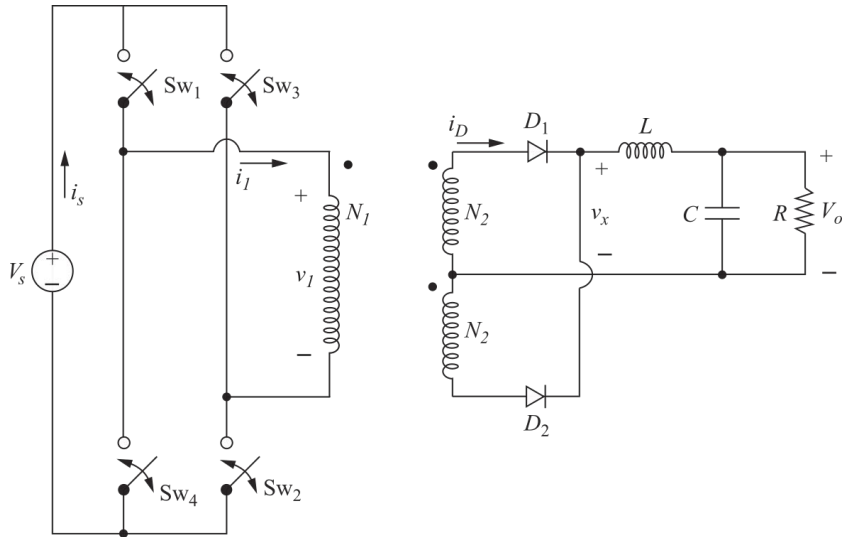



Convertidor Full-bridge: formas de onda

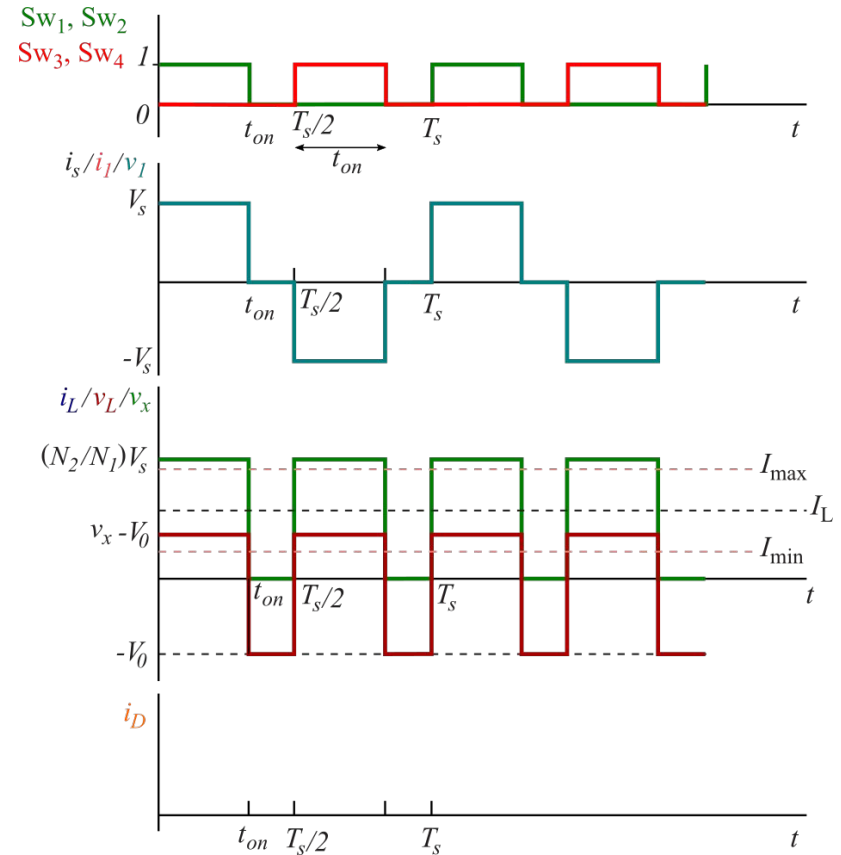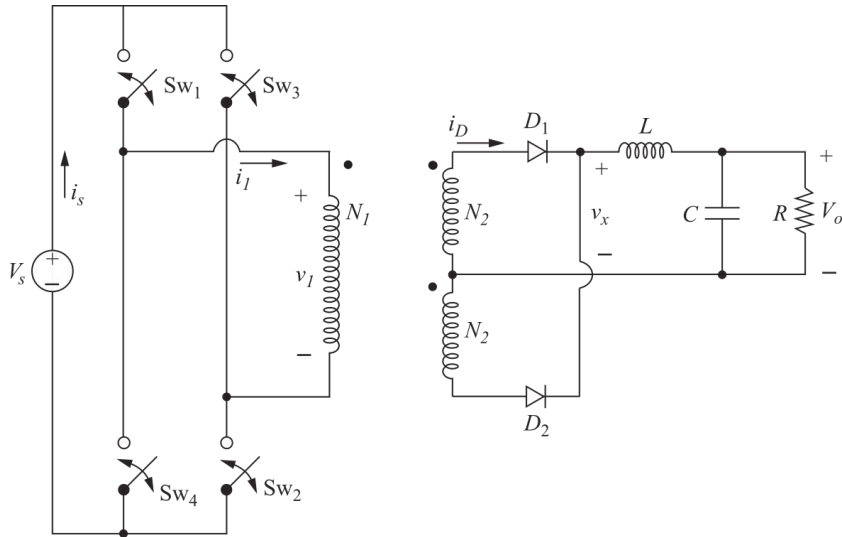



Convertidor Full-bridge: formas de onda

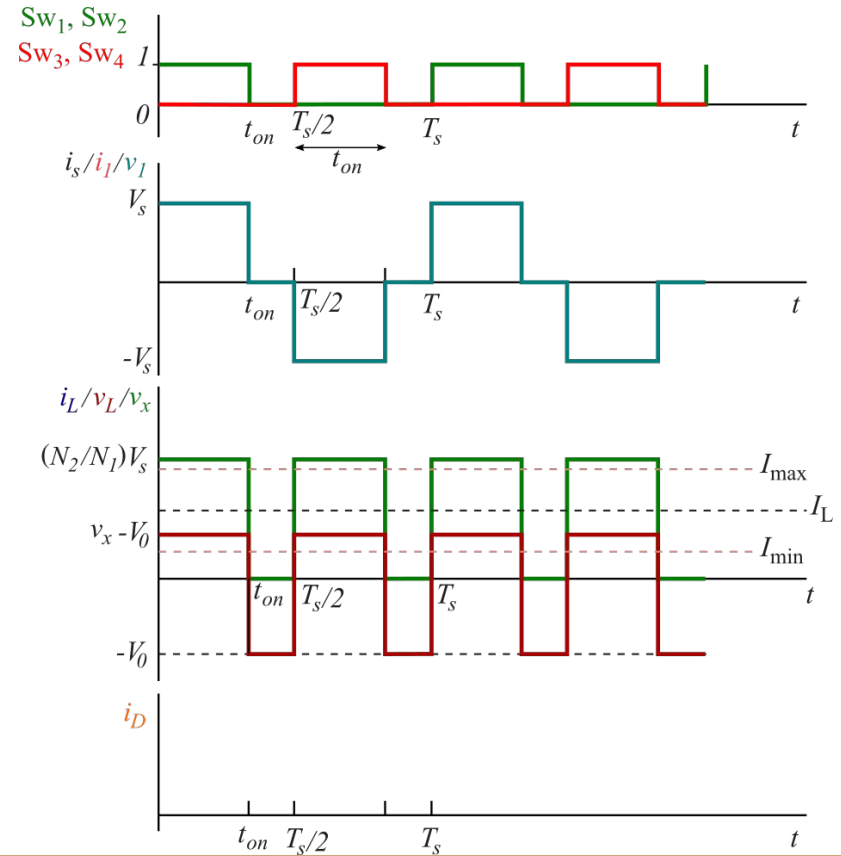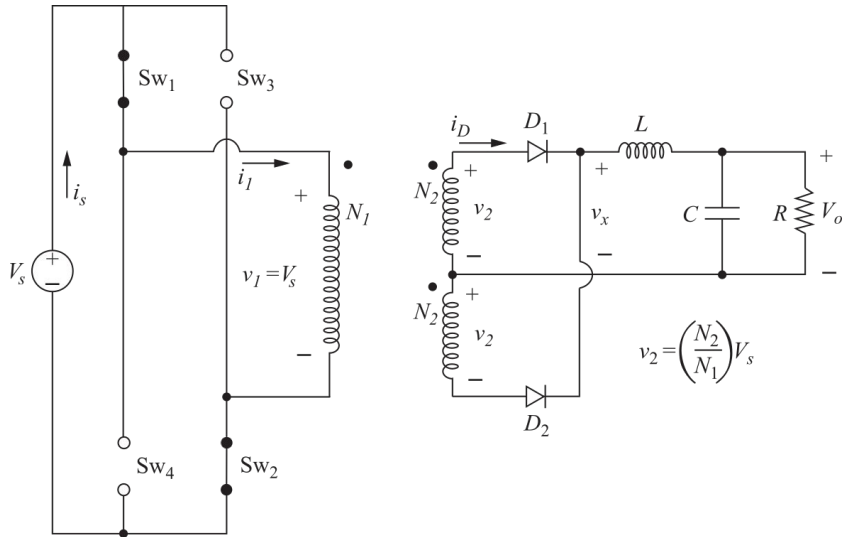



Convertidor Full-bridge: formas de onda

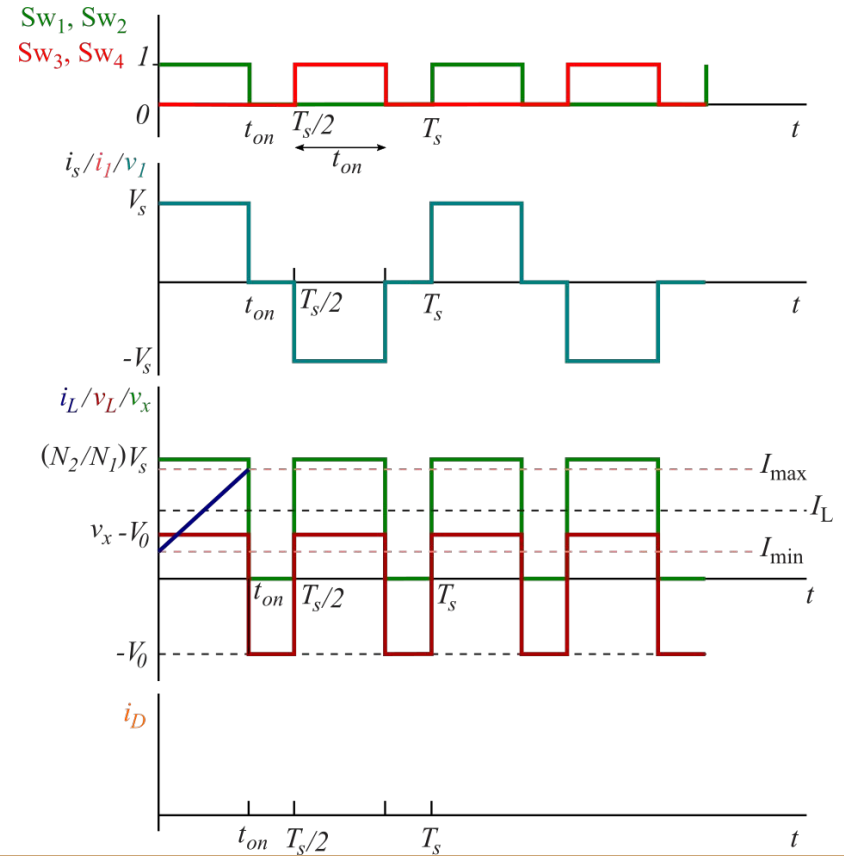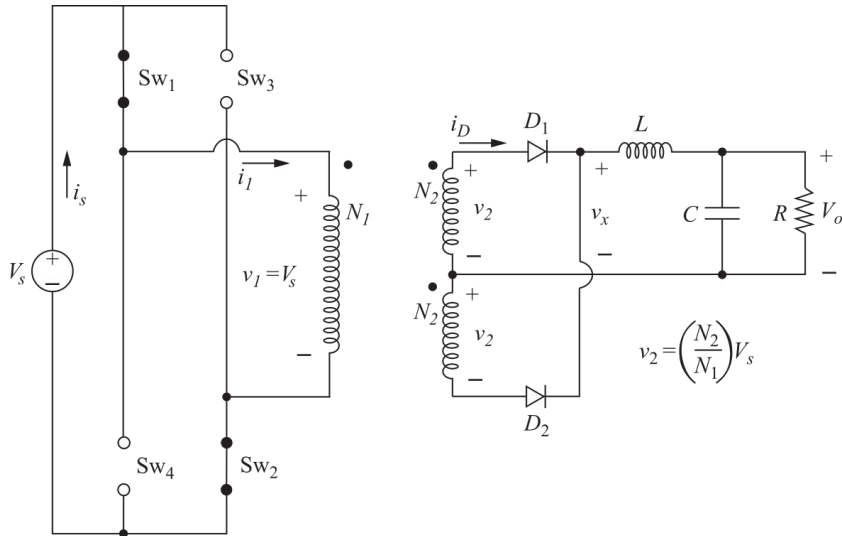



Convertidor Full-bridge: formas de onda

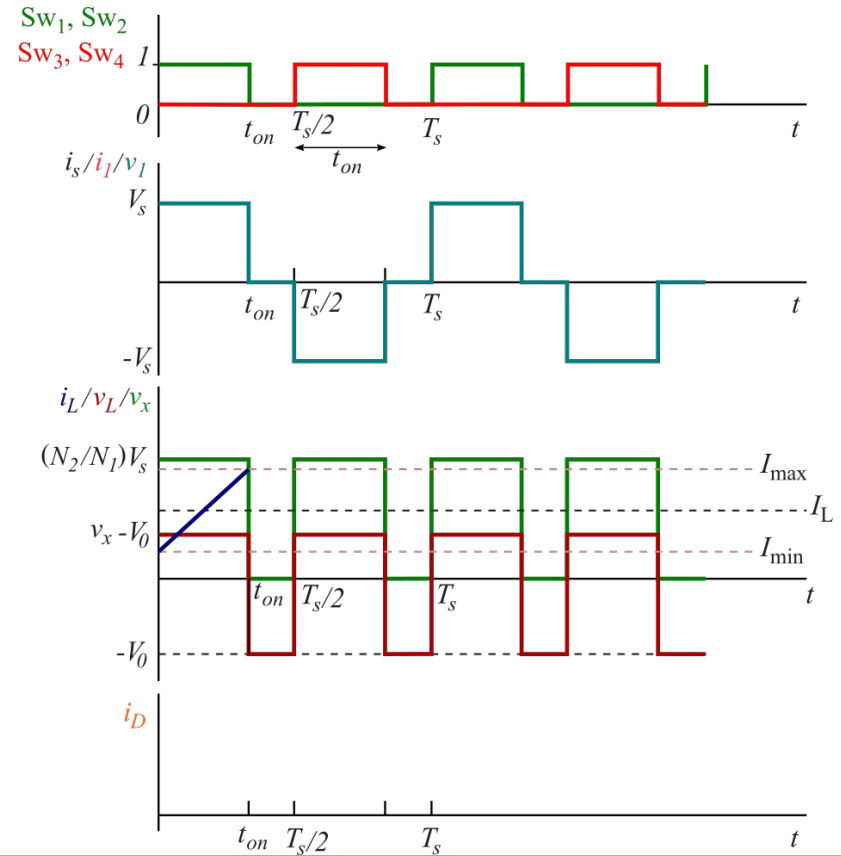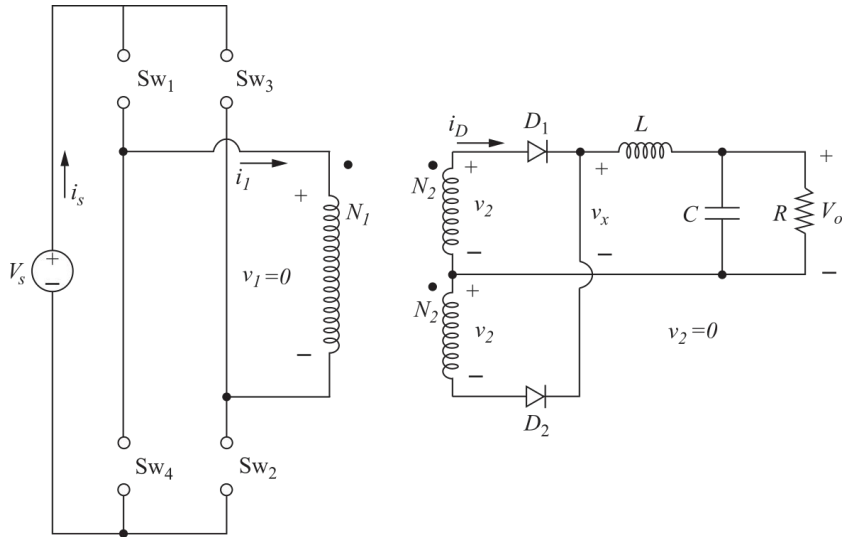



Convertidor Full-bridge: formas de onda

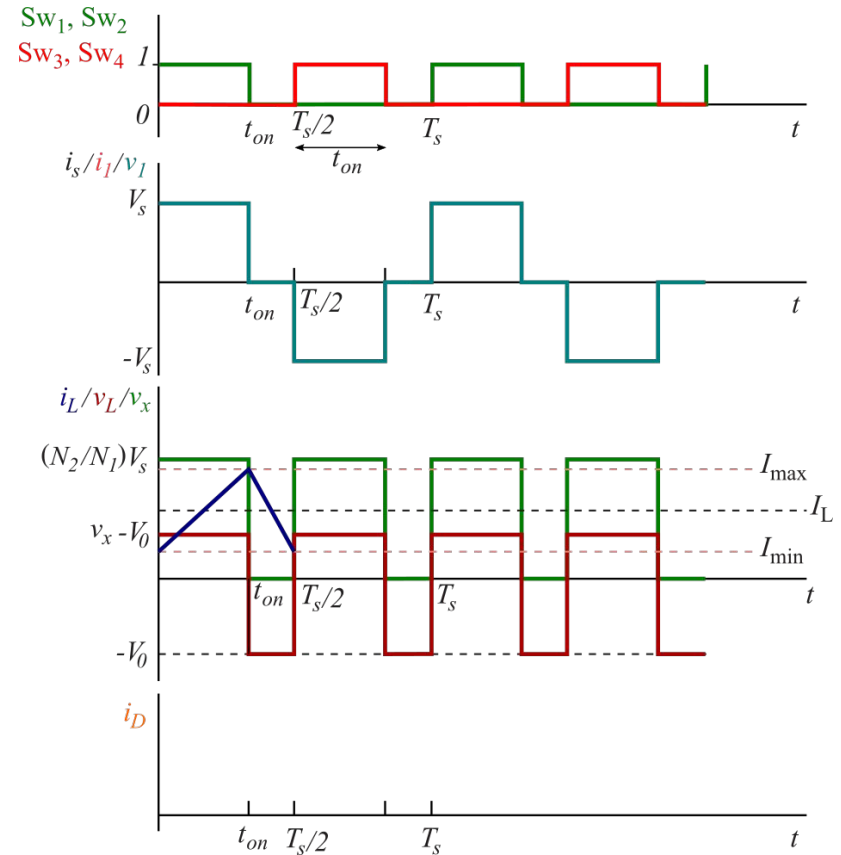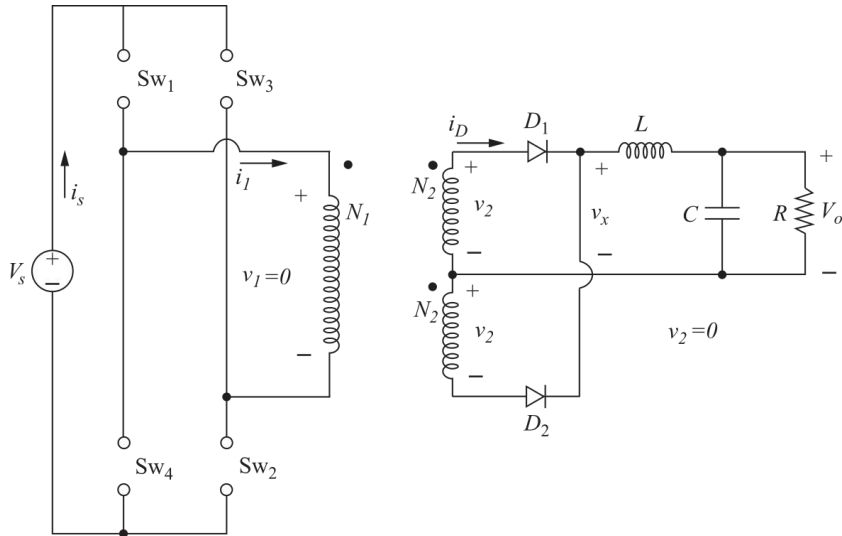



Convertidor Full-bridge: formas de onda

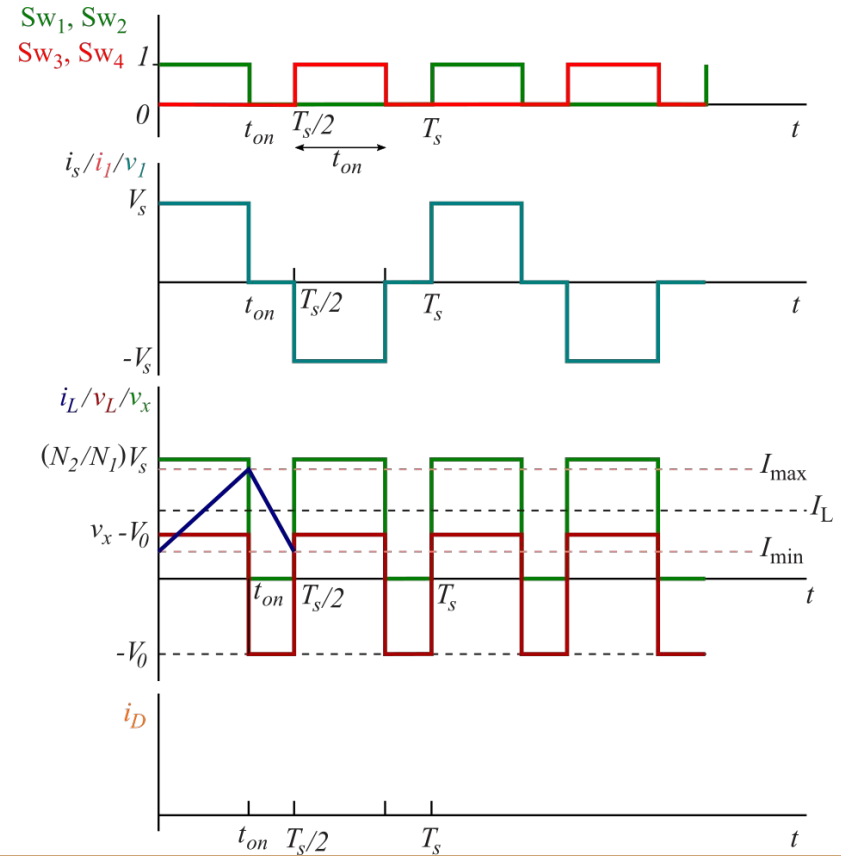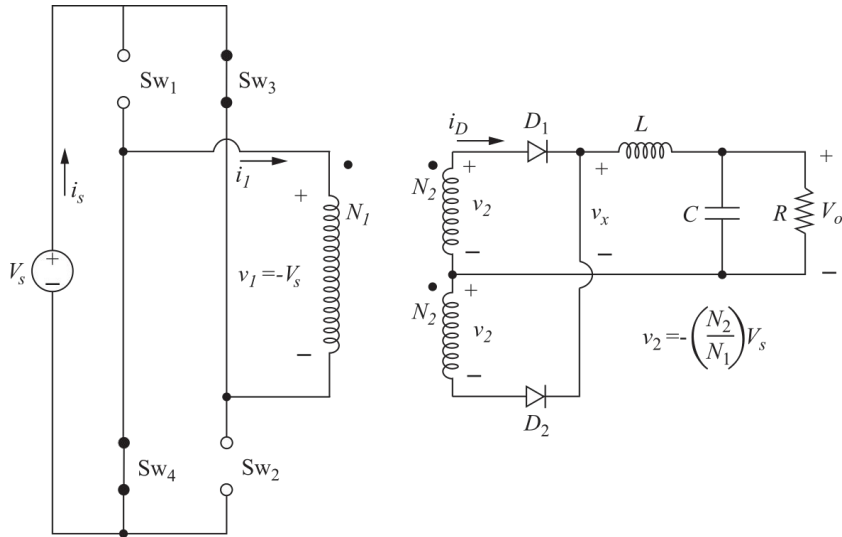



Convertidor Full-bridge: formas de onda

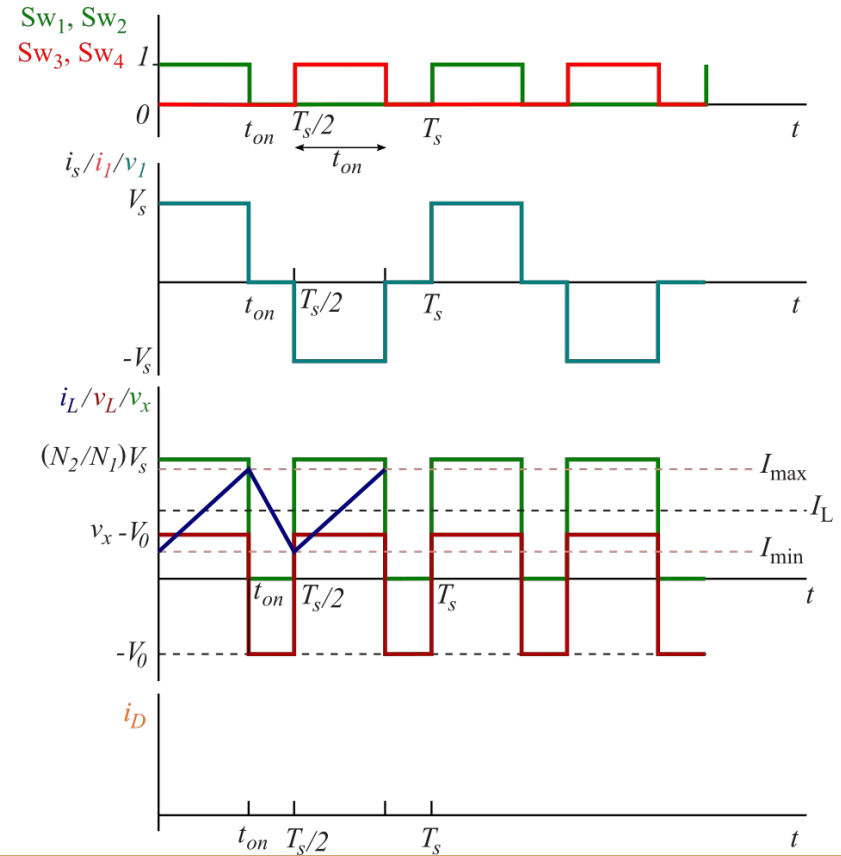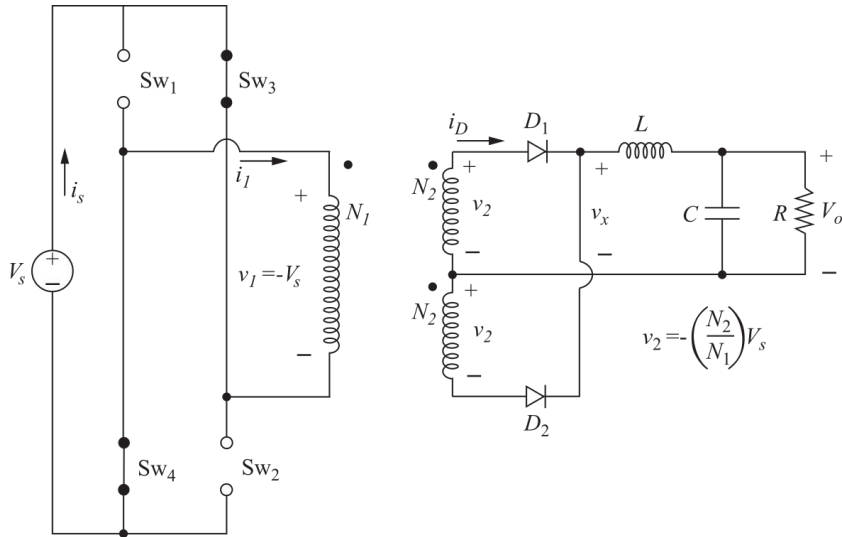



Convertidor Full-bridge: formas de onda

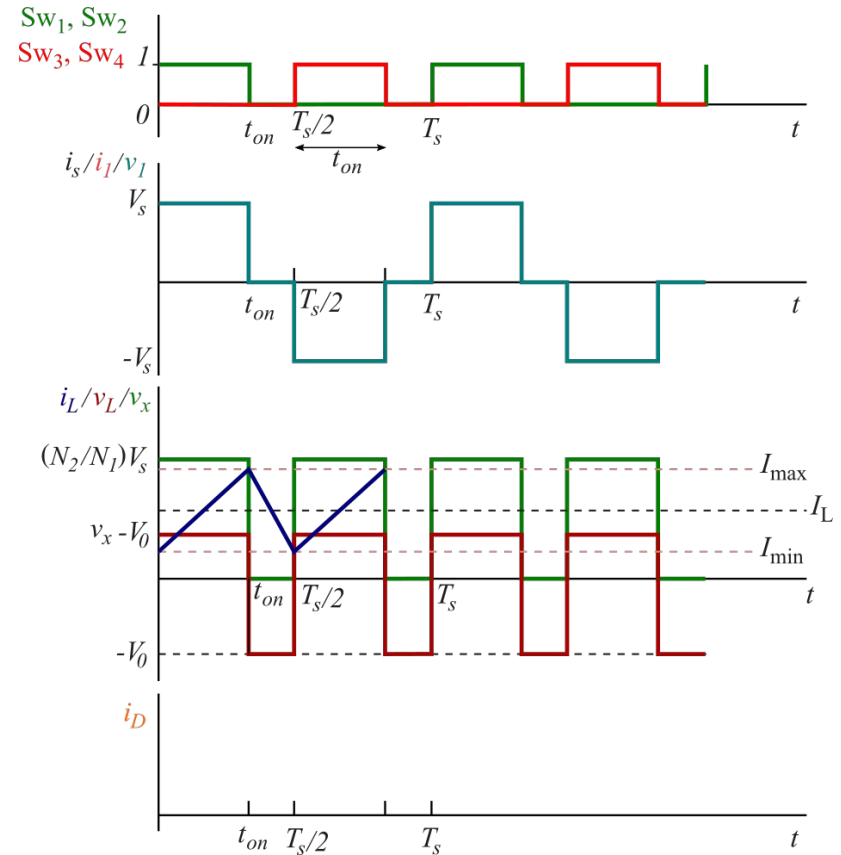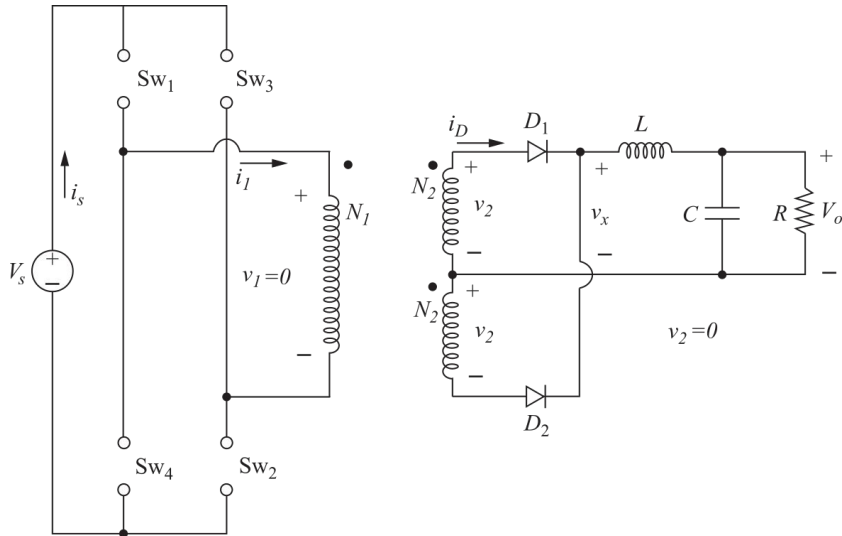



Convertidor Full-bridge: formas de onda

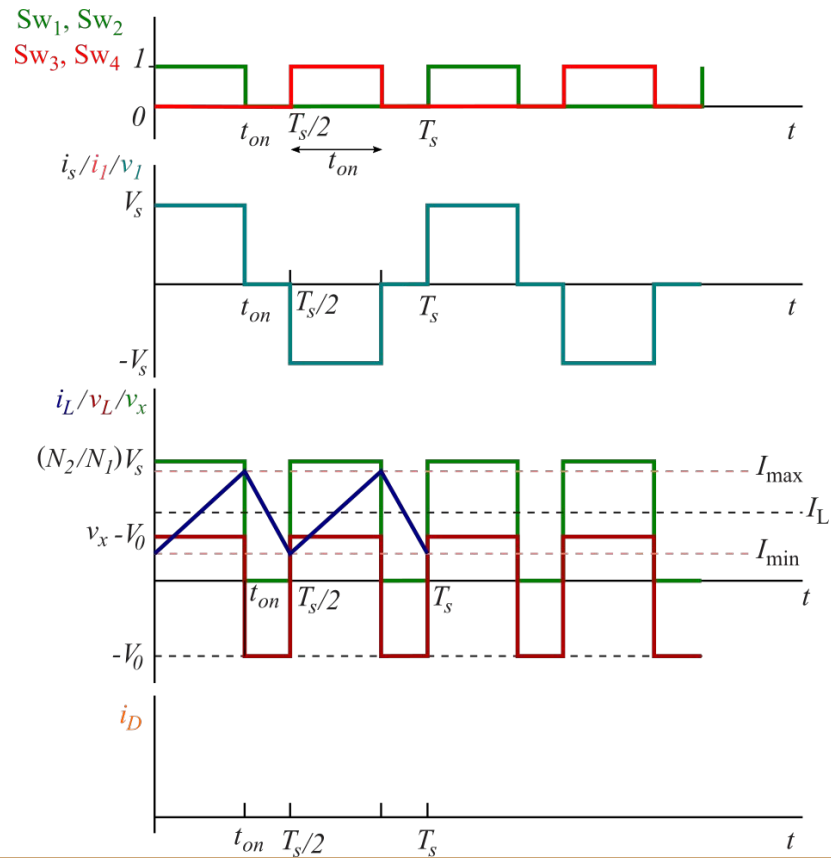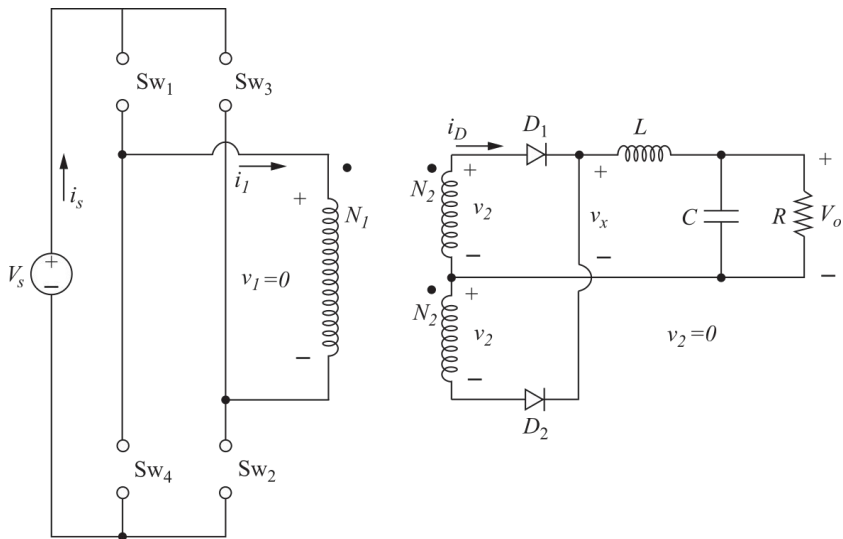



Convertidor Full-bridge: formas de onda

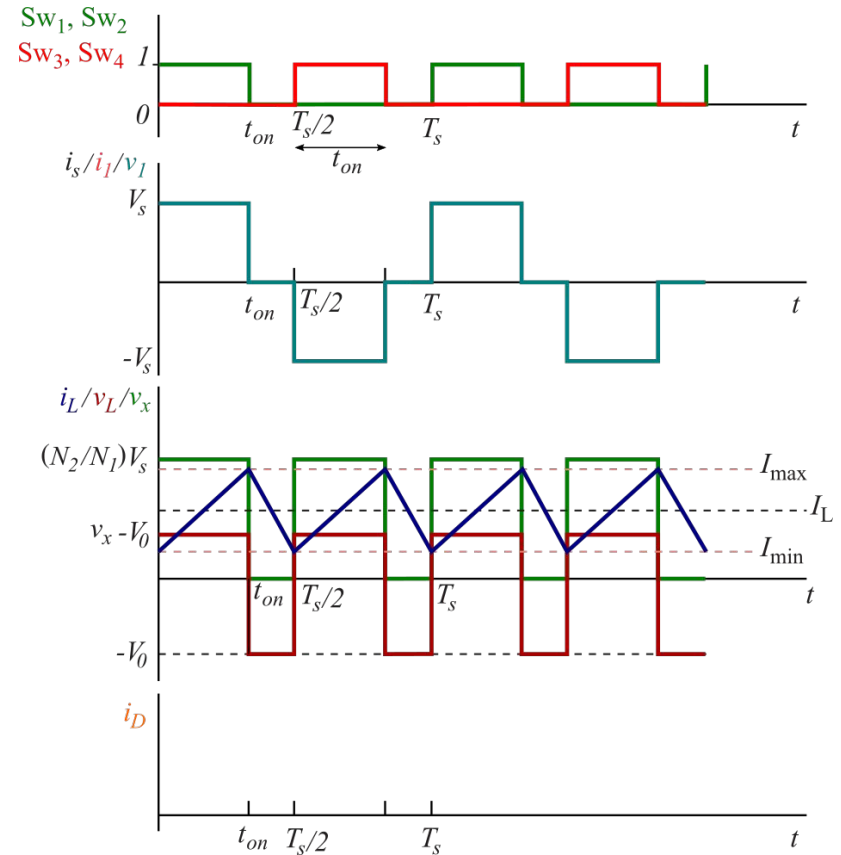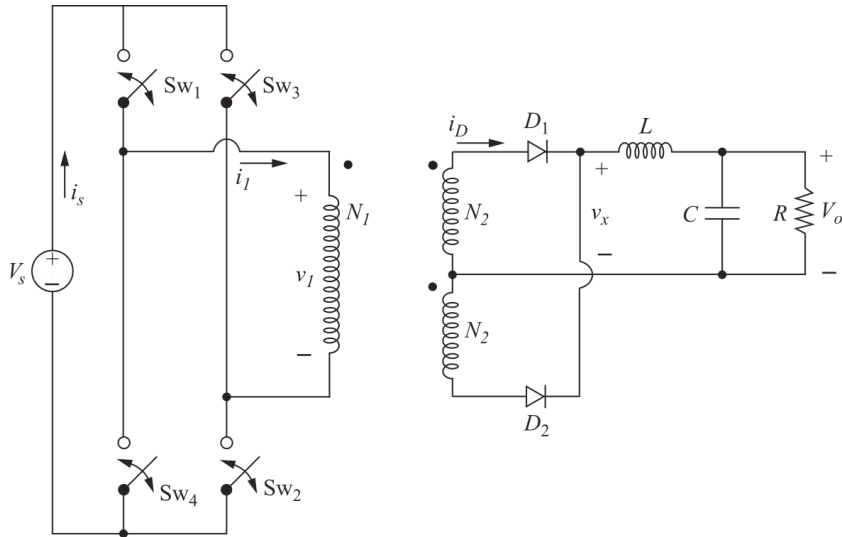



Convertidor Full-bridge: formas de onda

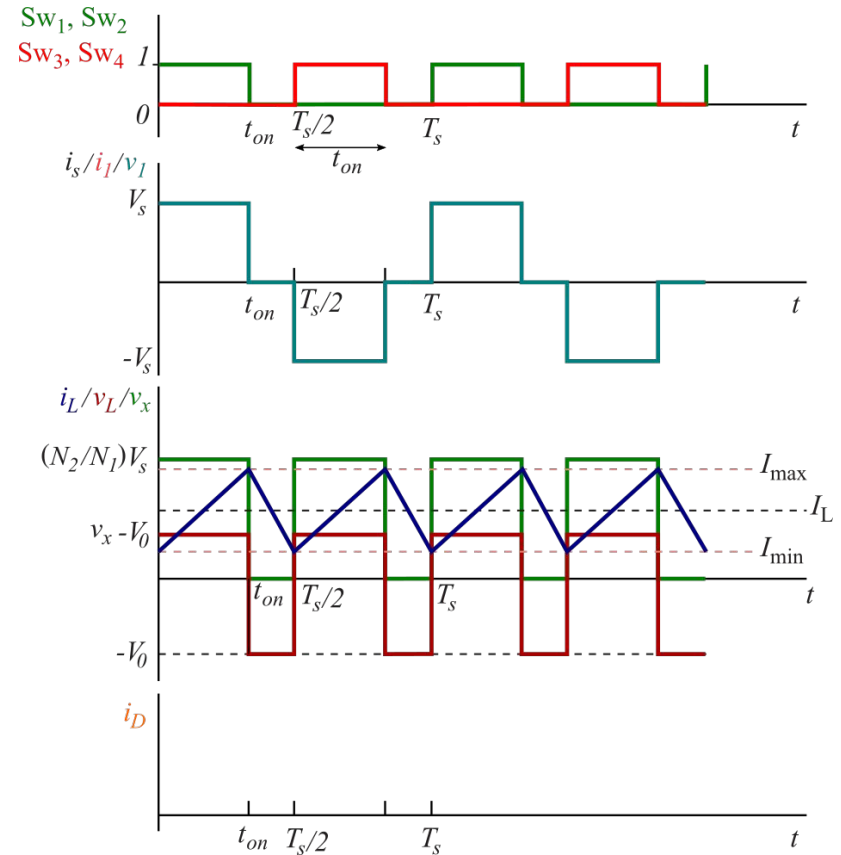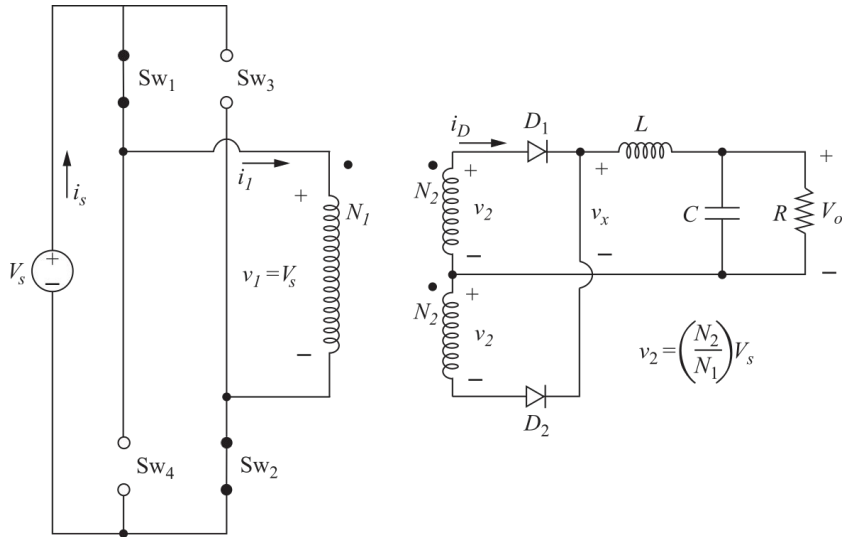



Convertidor Full-bridge: formas de onda

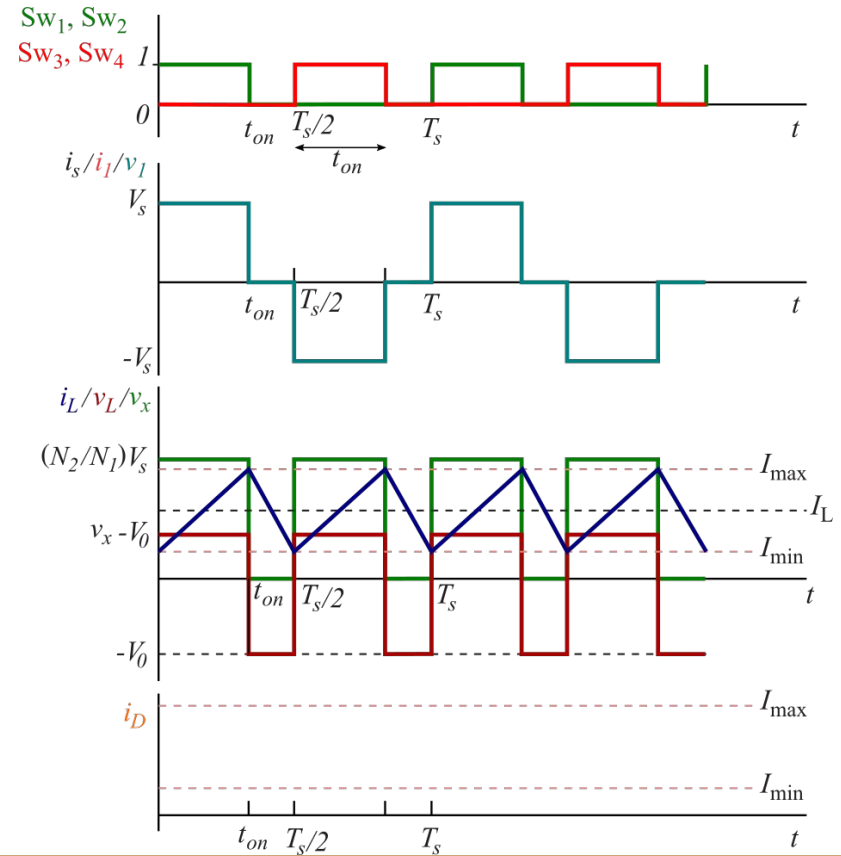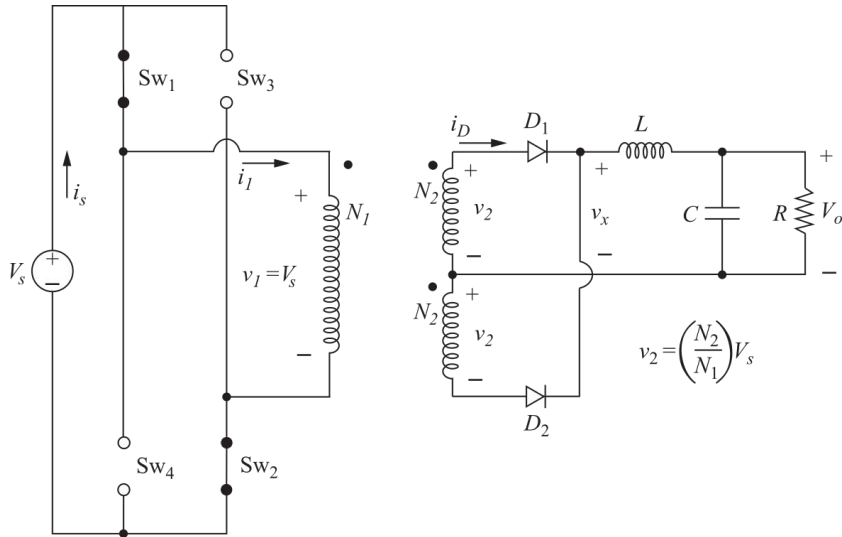



Convertidor Full-bridge: formas de onda

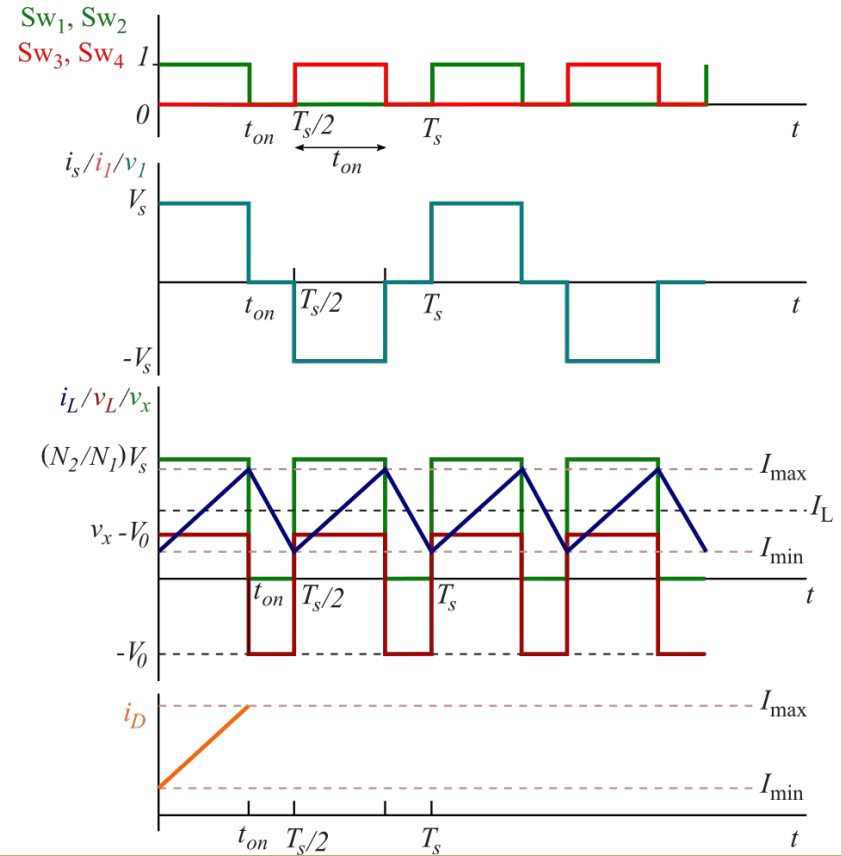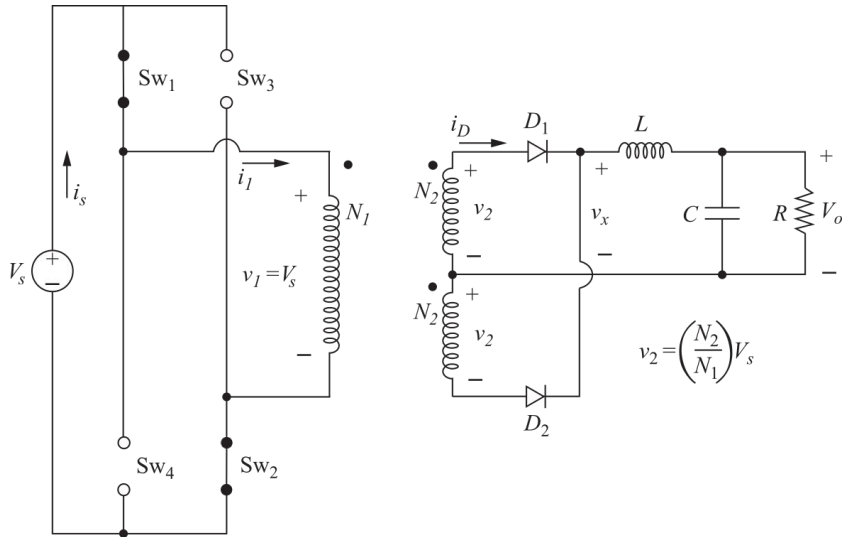




Convertidor Full-bridge: formas de onda

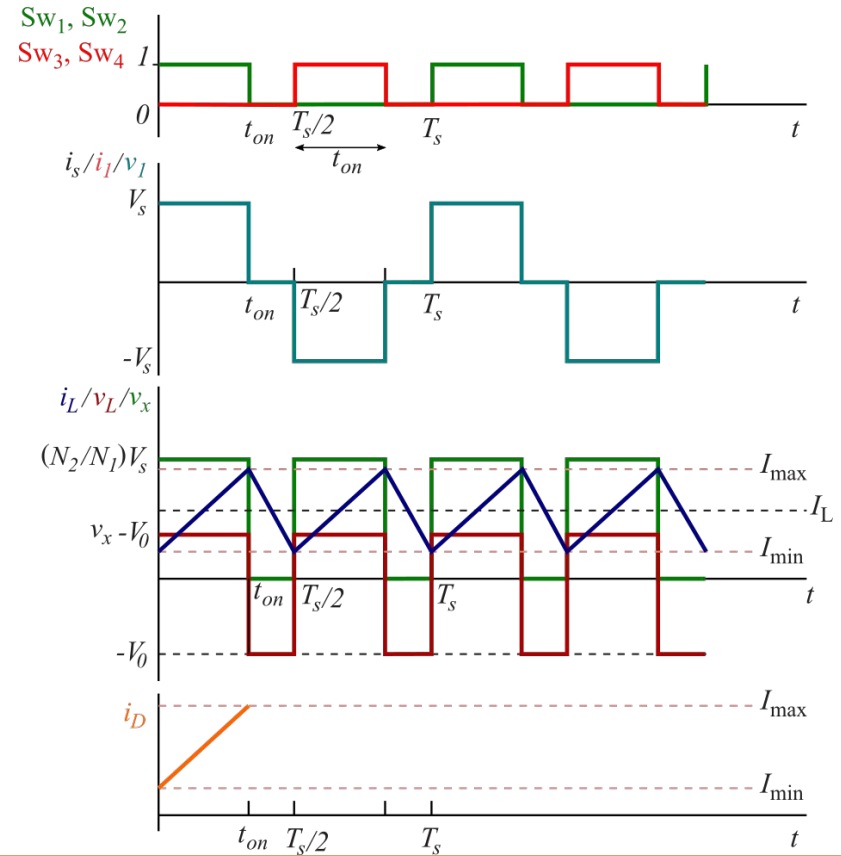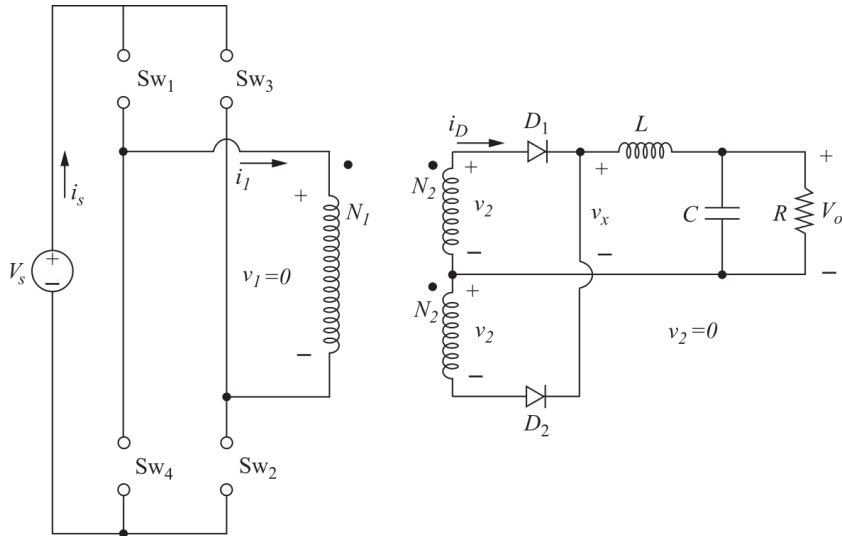



Convertidor Full-bridge: formas de onda

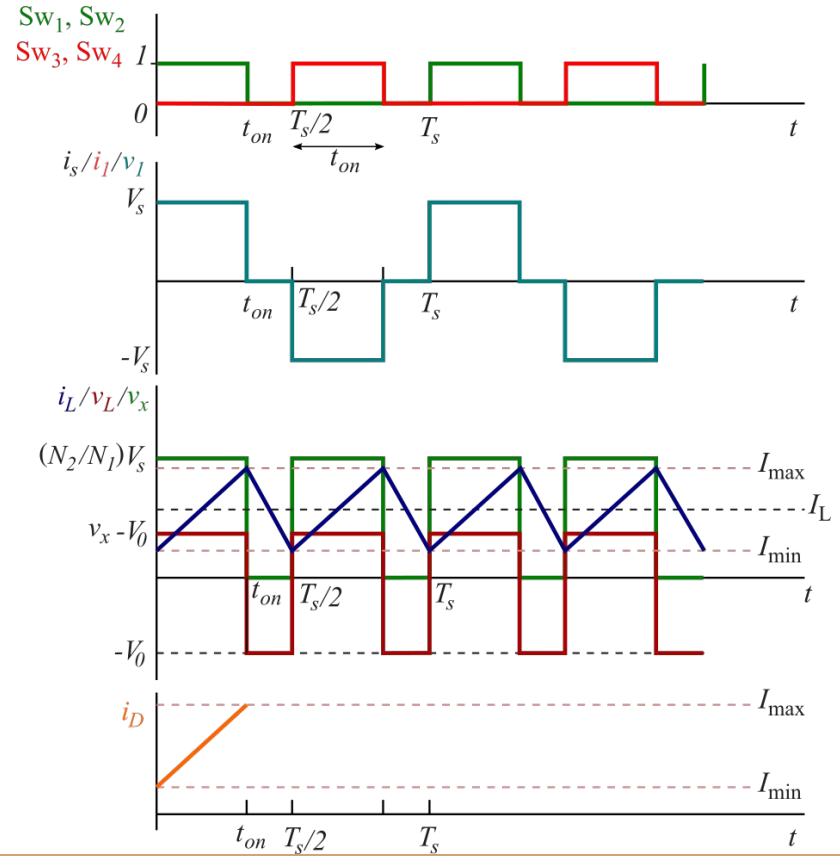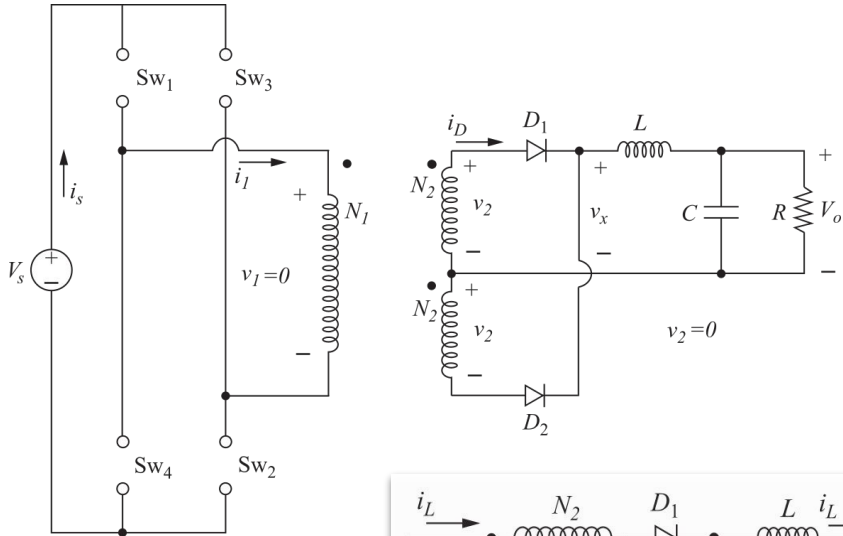



Convertidor Full-bridge: formas de onda

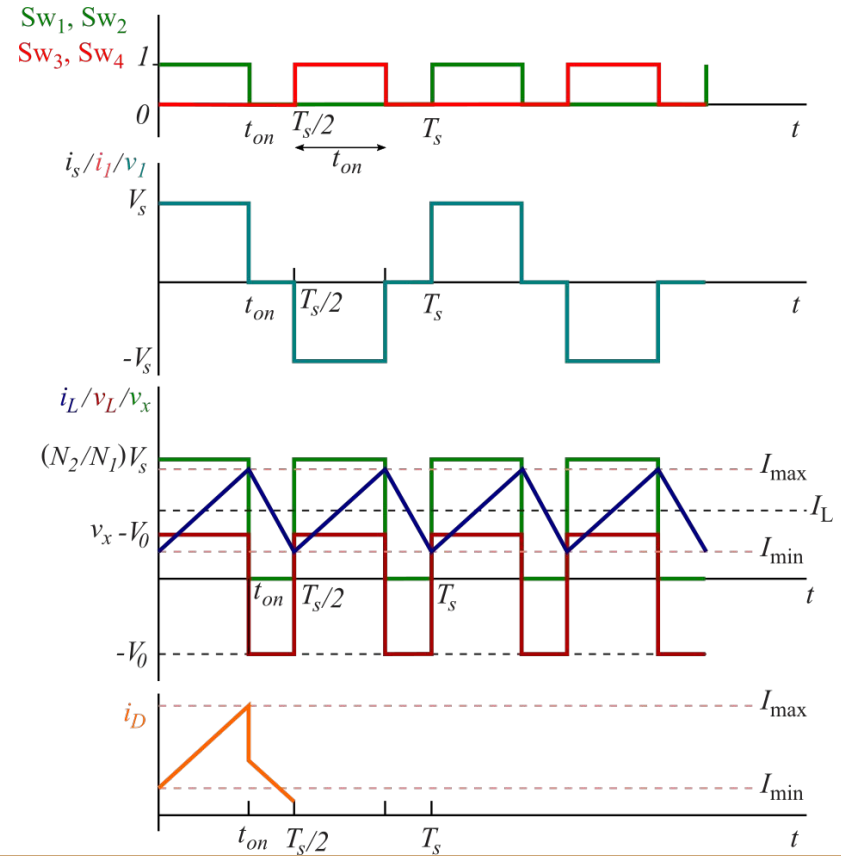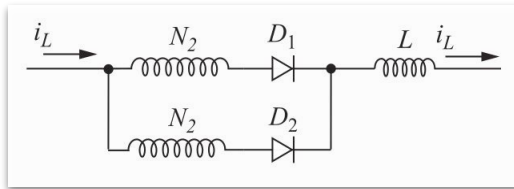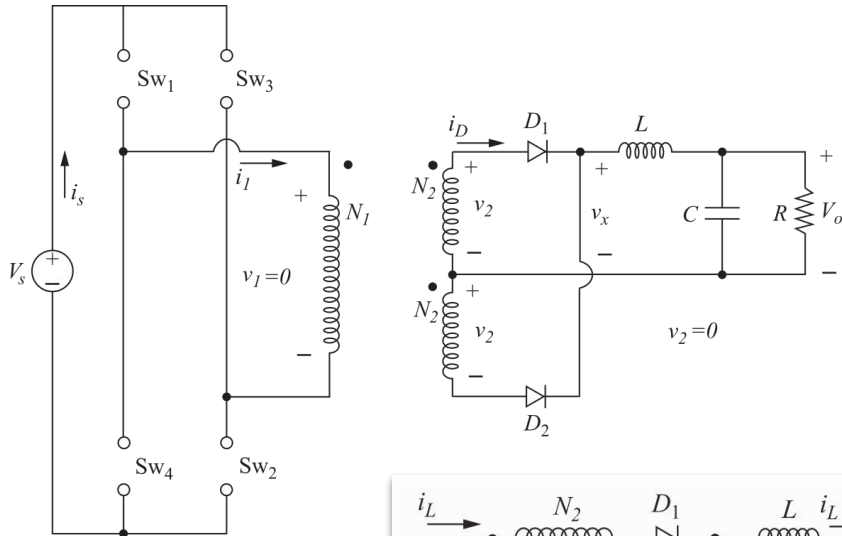



Convertidor Full-bridge: formas de onda

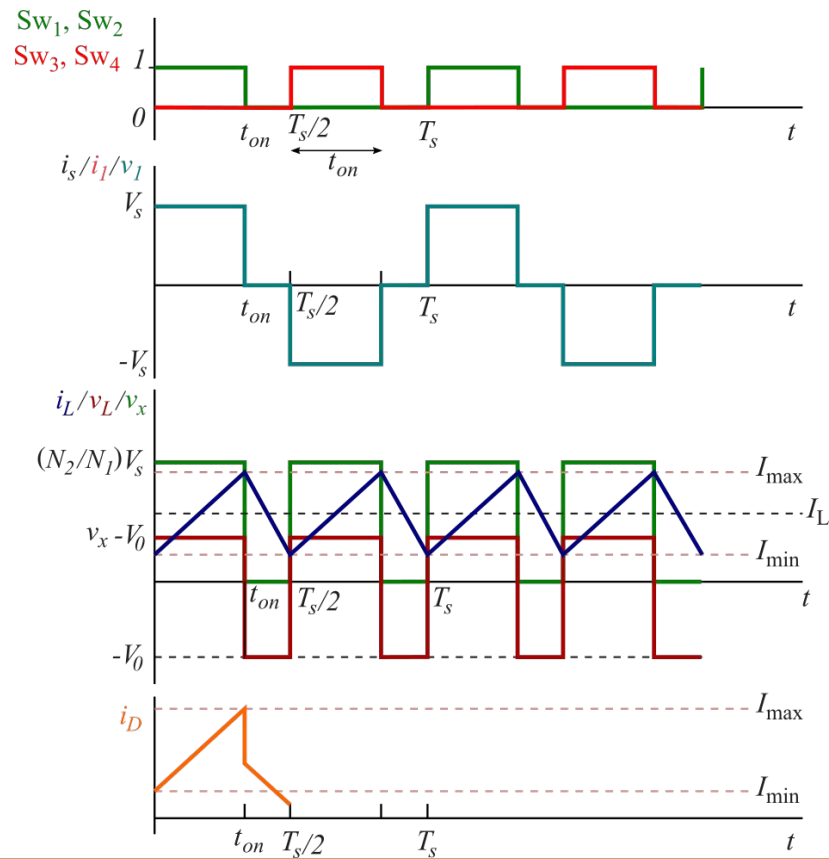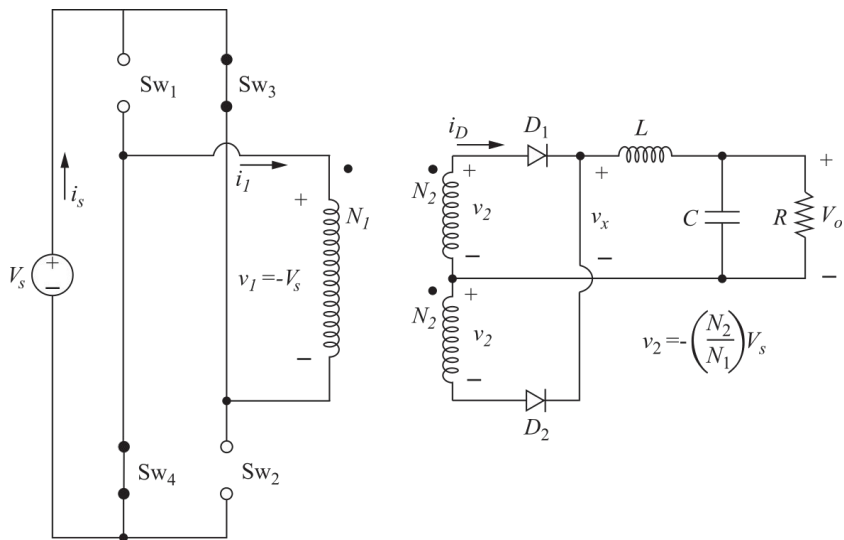



Convertidor Full-bridge: formas de onda

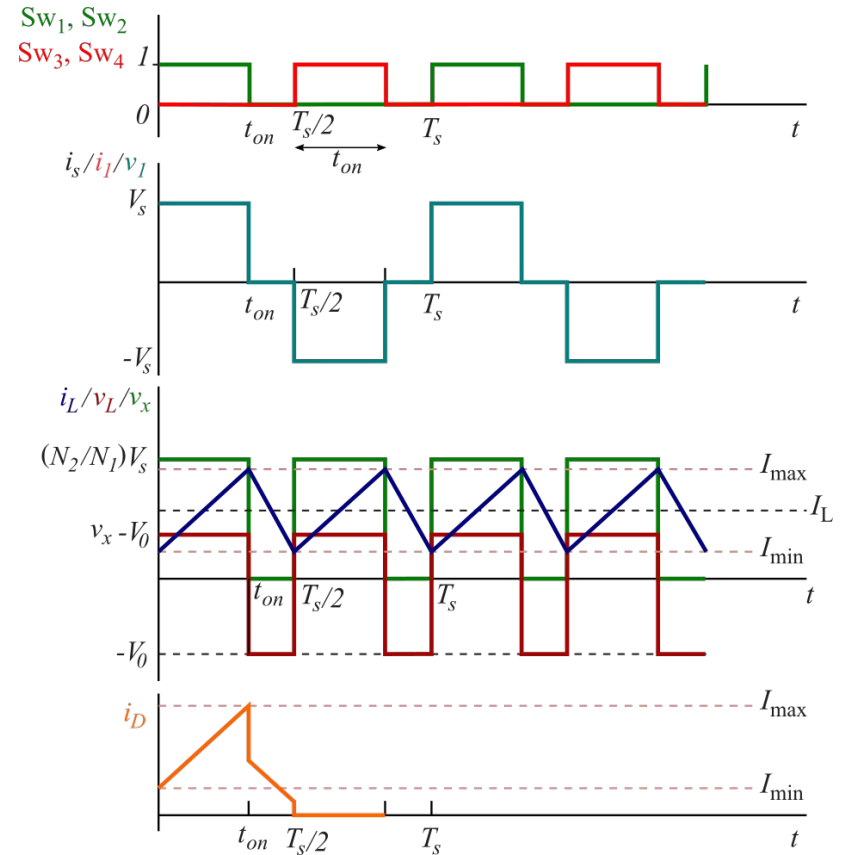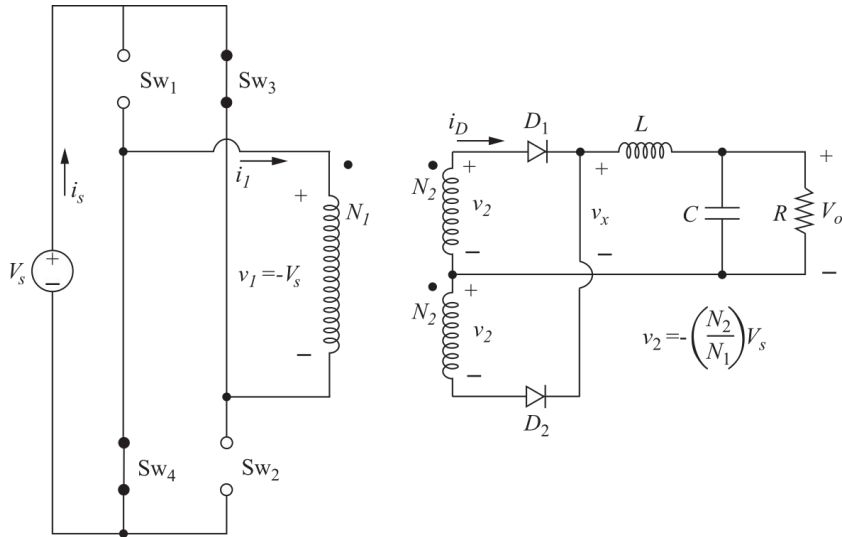



Convertidor Full-bridge: formas de onda

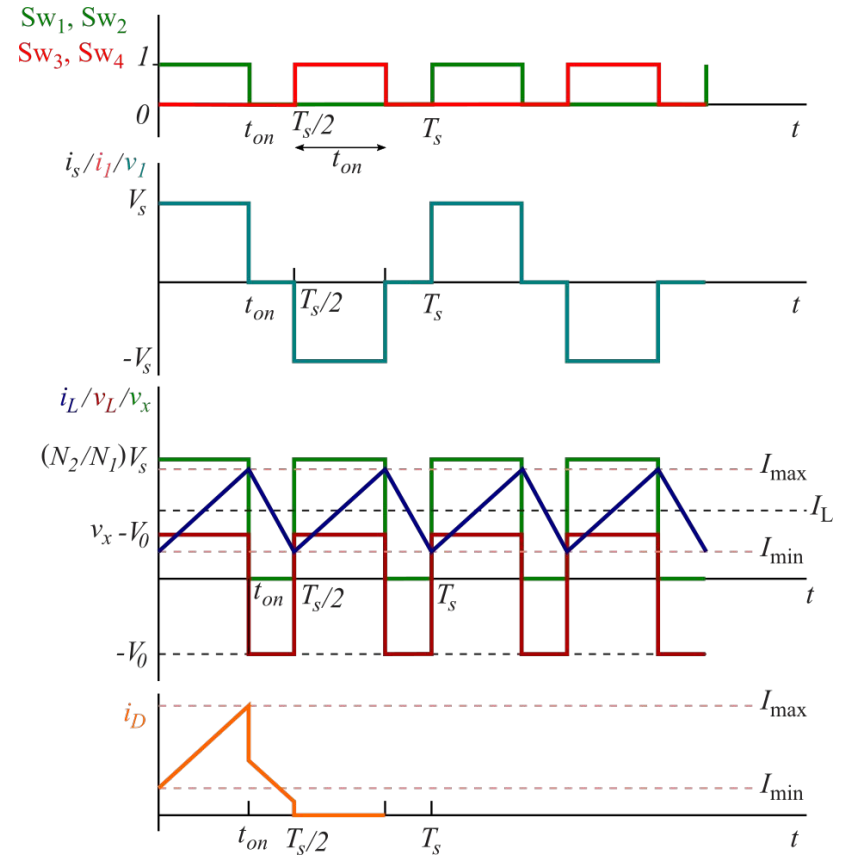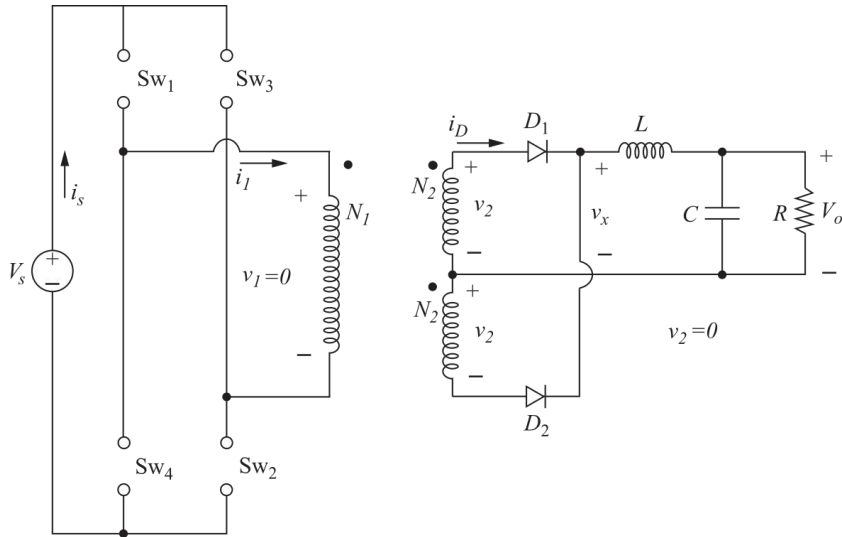



Convertidor Full-bridge: formas de onda

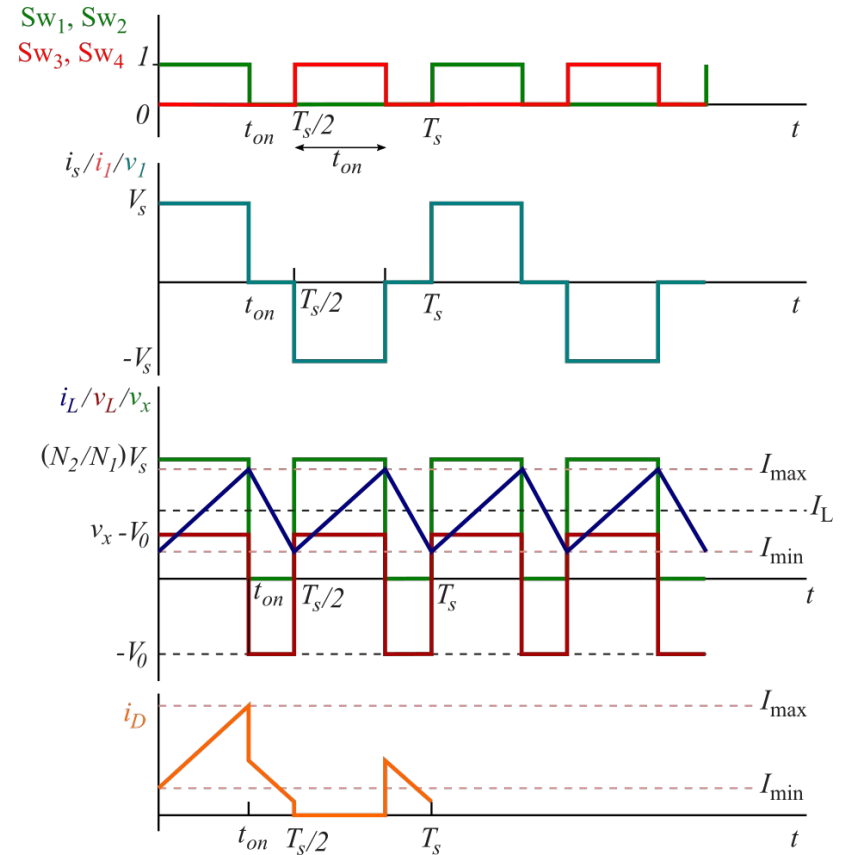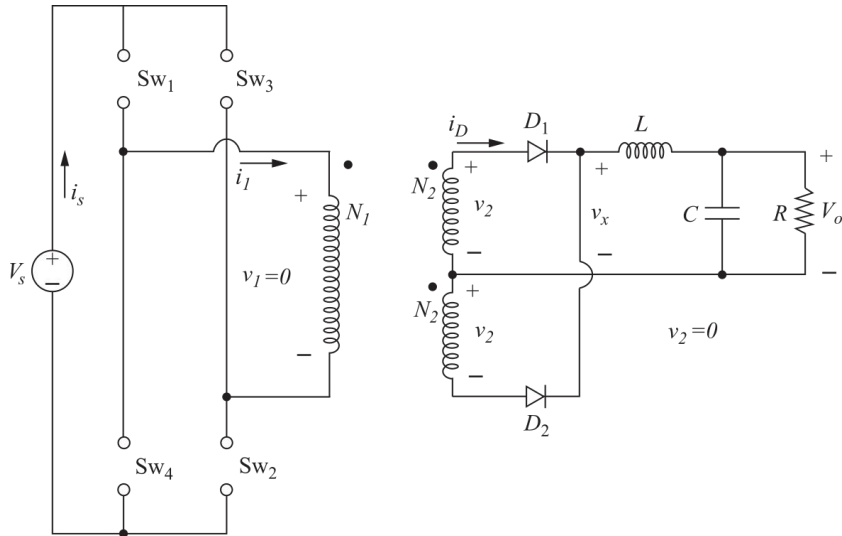



Convertidor Full-bridge: formas de onda

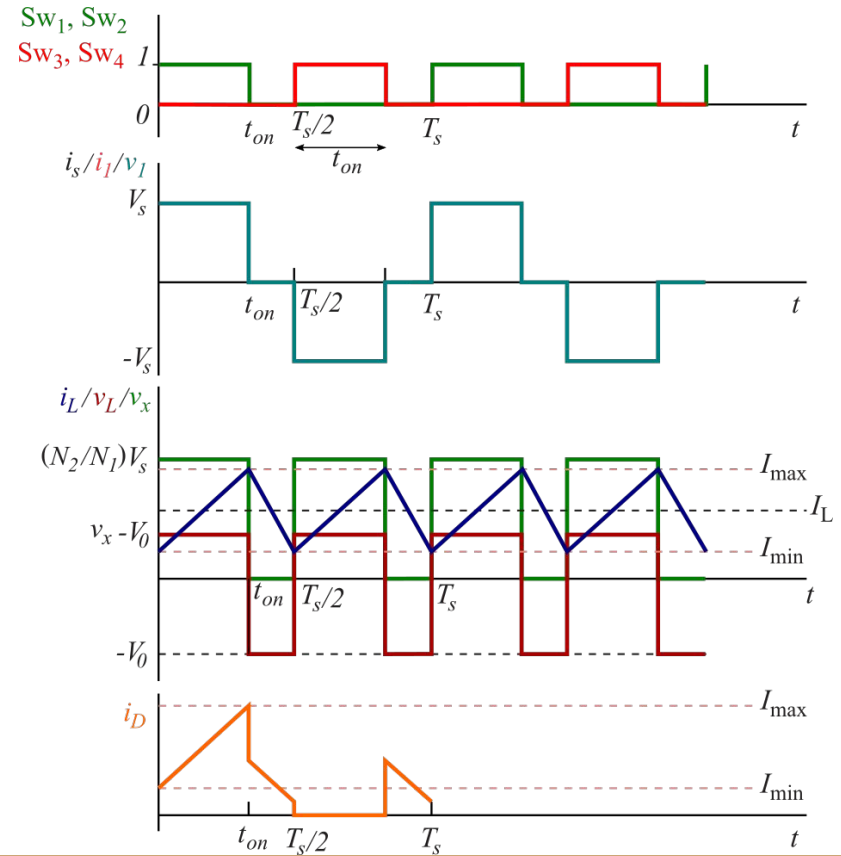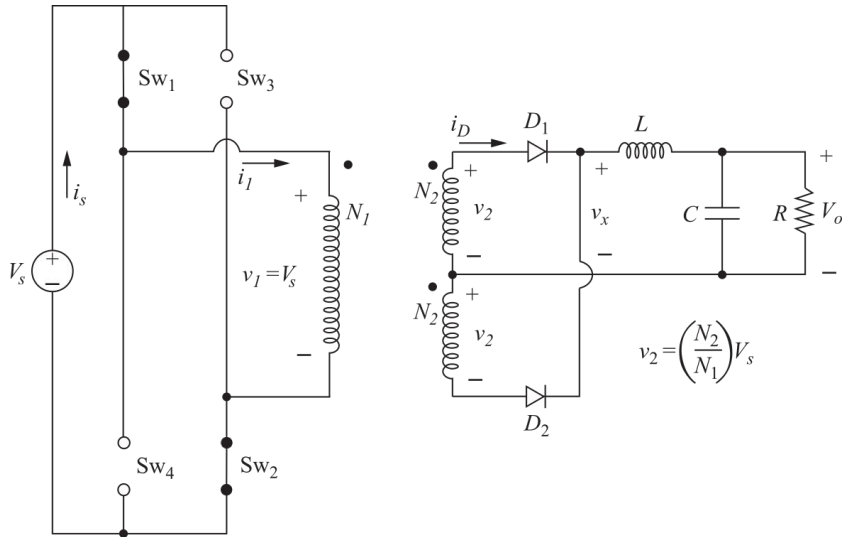



Convertidor Full-bridge: formas de onda

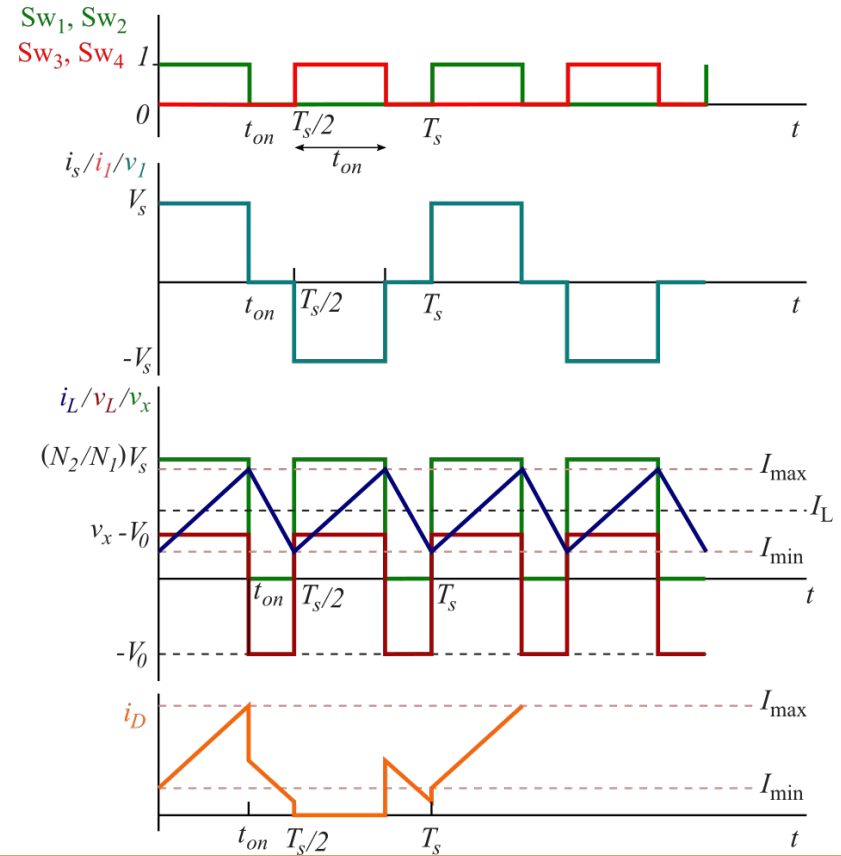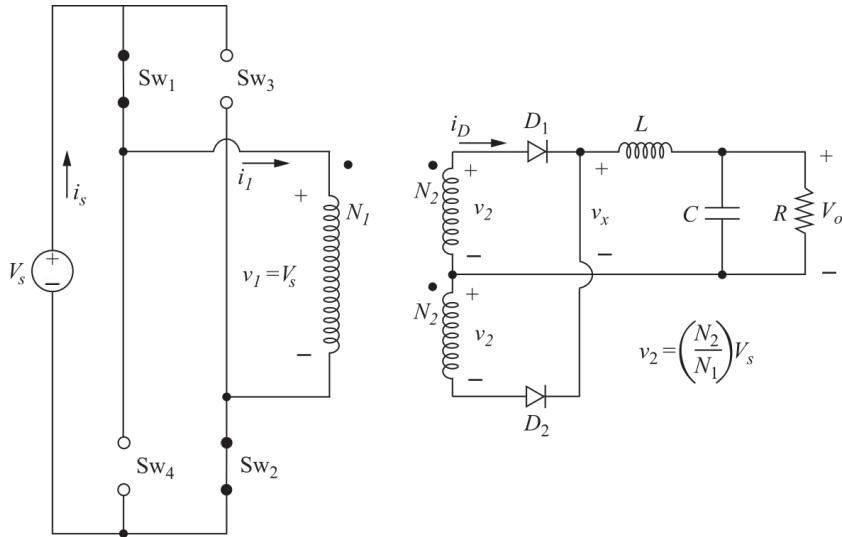



Convertidor Full-bridge: formas de onda

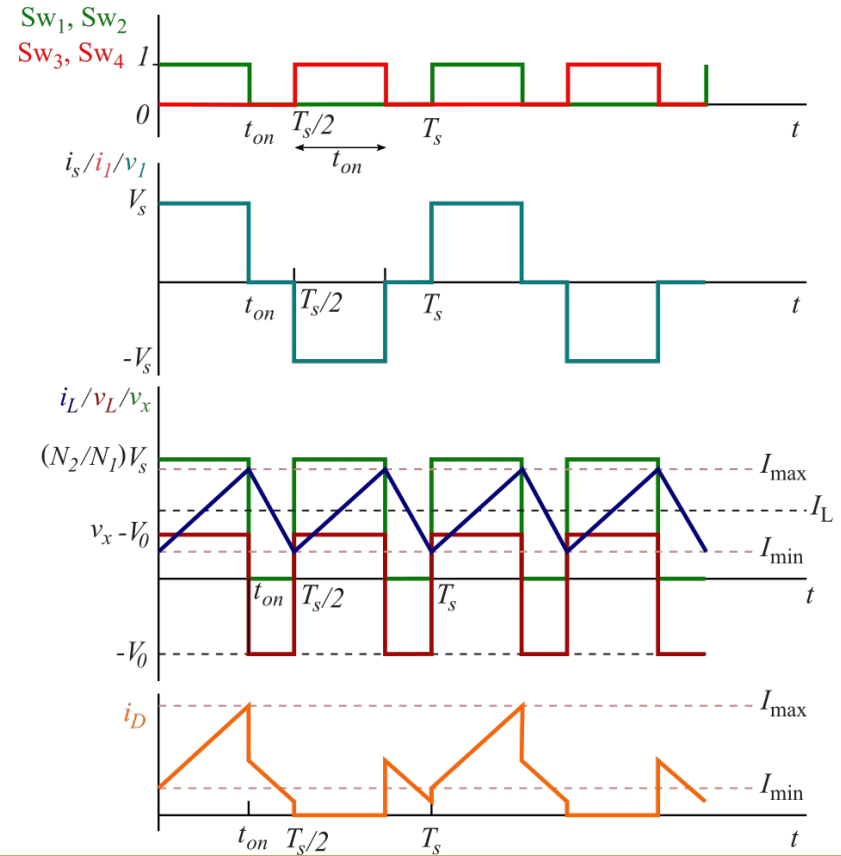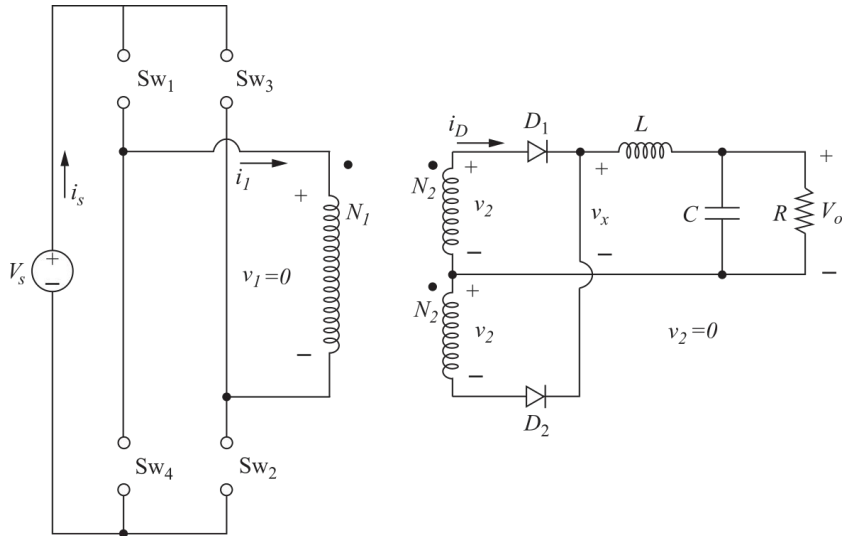



Convertidor Full-bridge: formas de onda

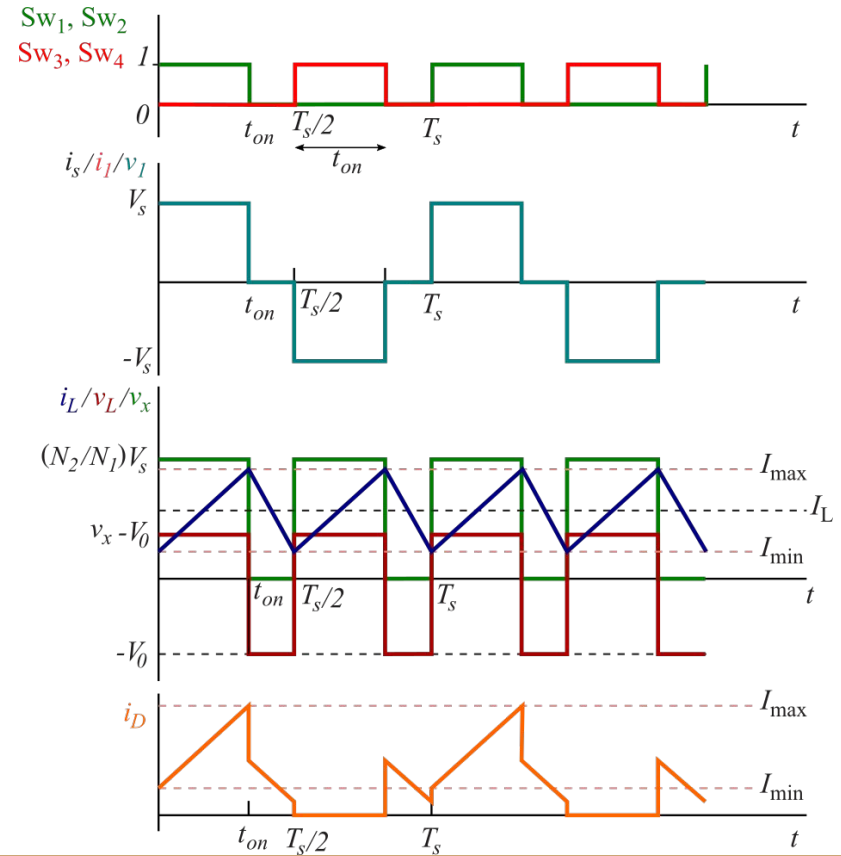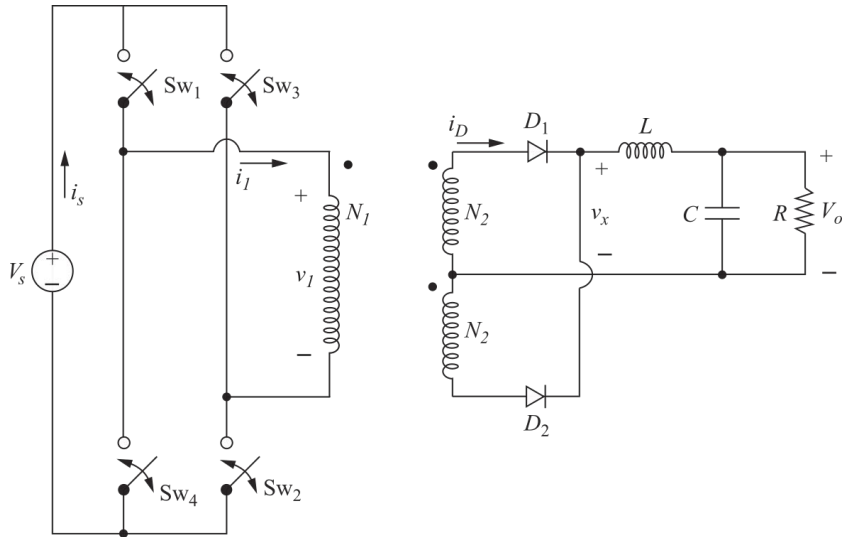



Convertidor Full-bridge: formas de onda

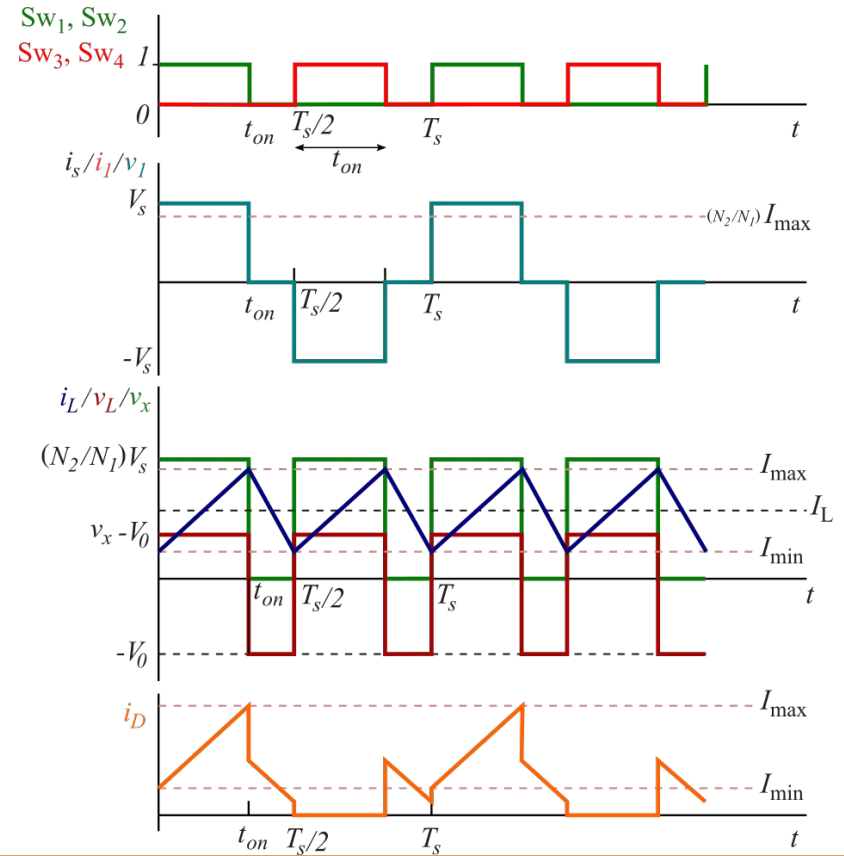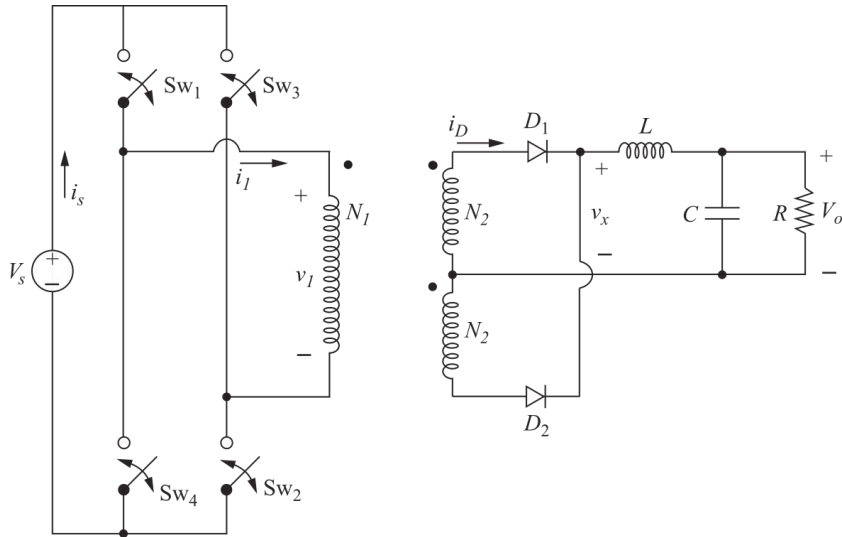



Convertidor Full-bridge: formas de onda

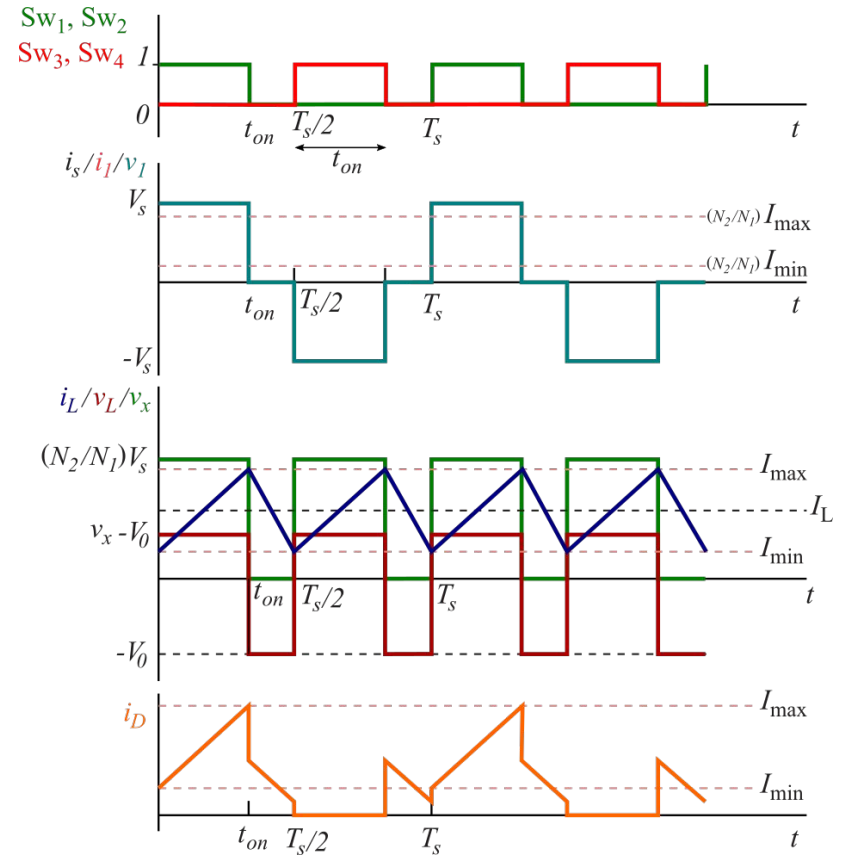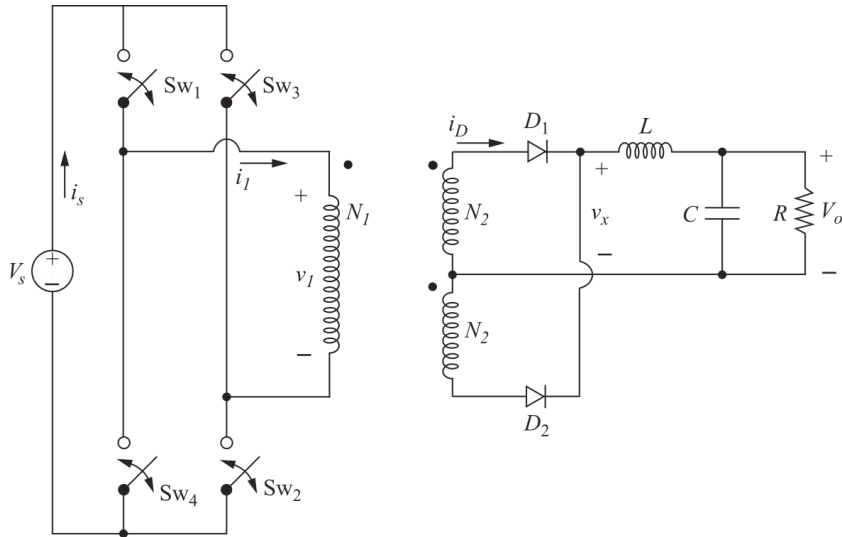



Convertidor Full-bridge: formas de onda

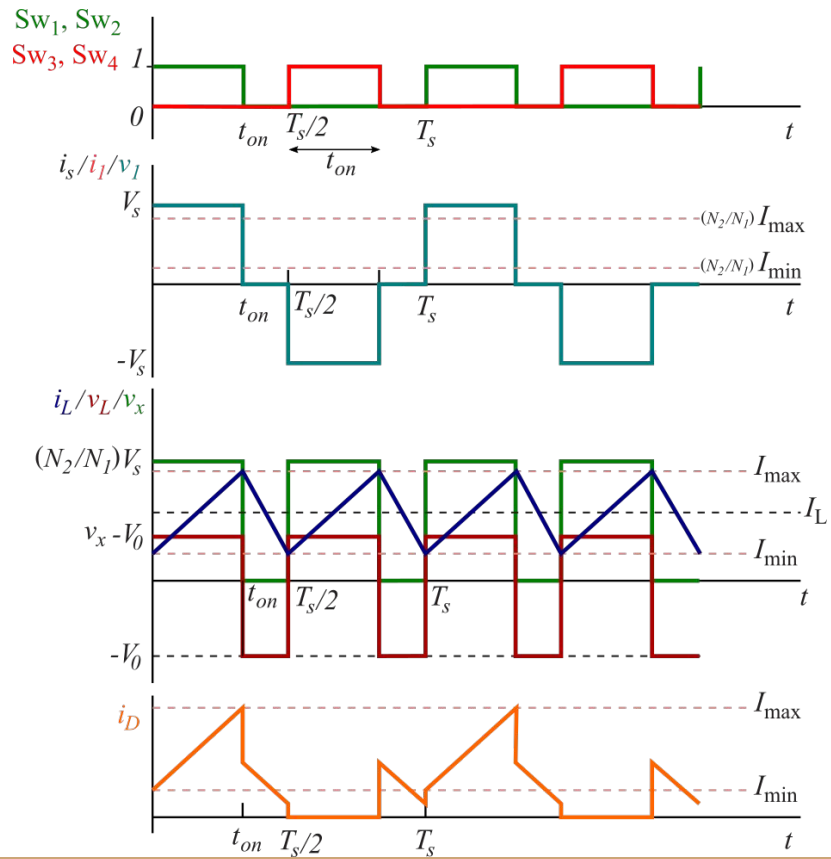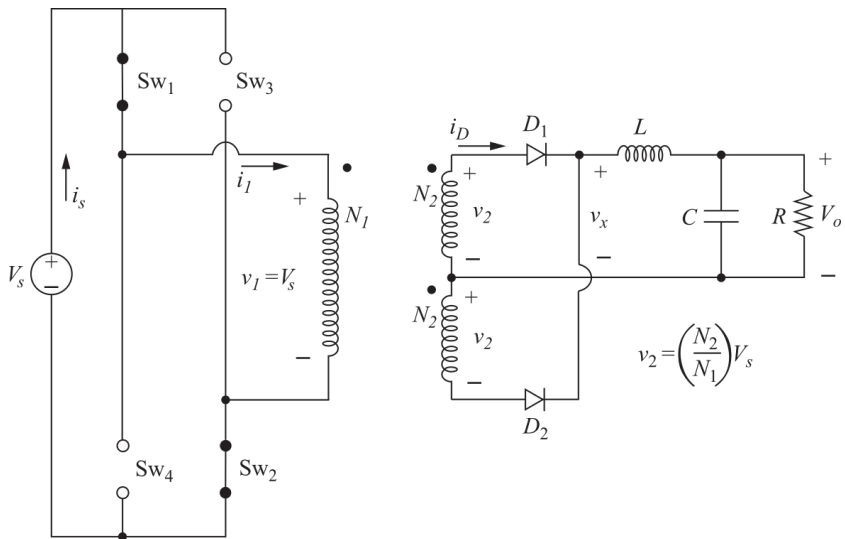



Convertidor Full-bridge: formas de onda

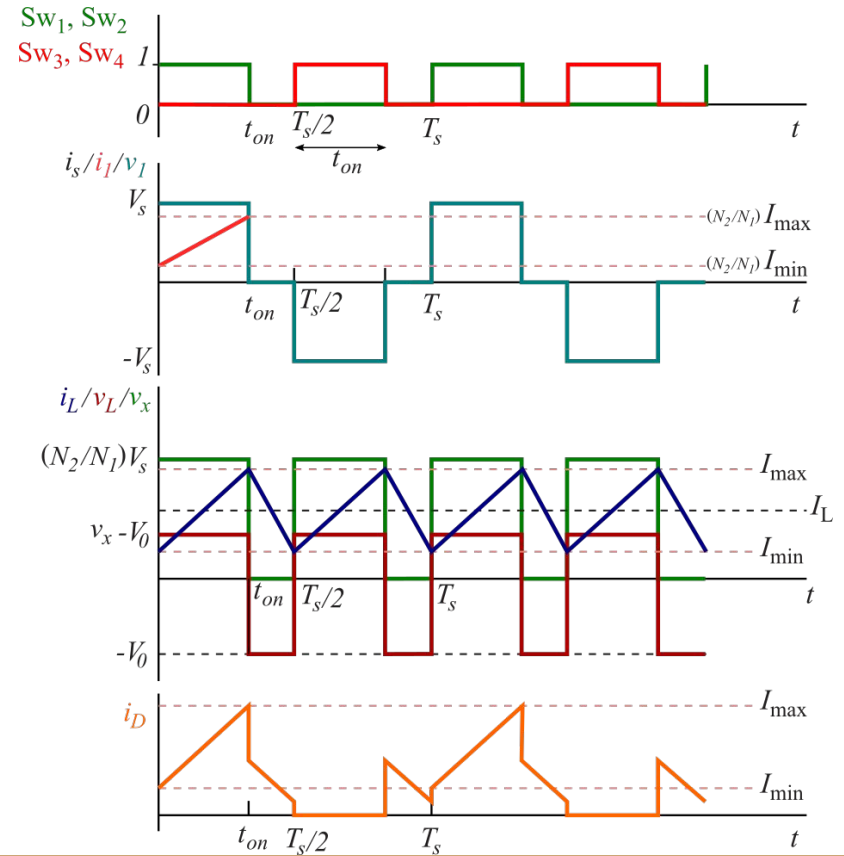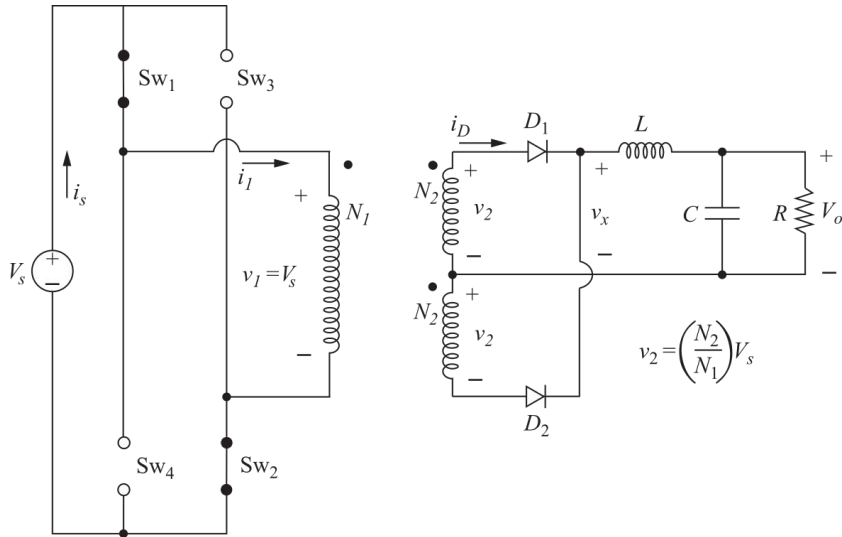



Convertidor Full-bridge: formas de onda

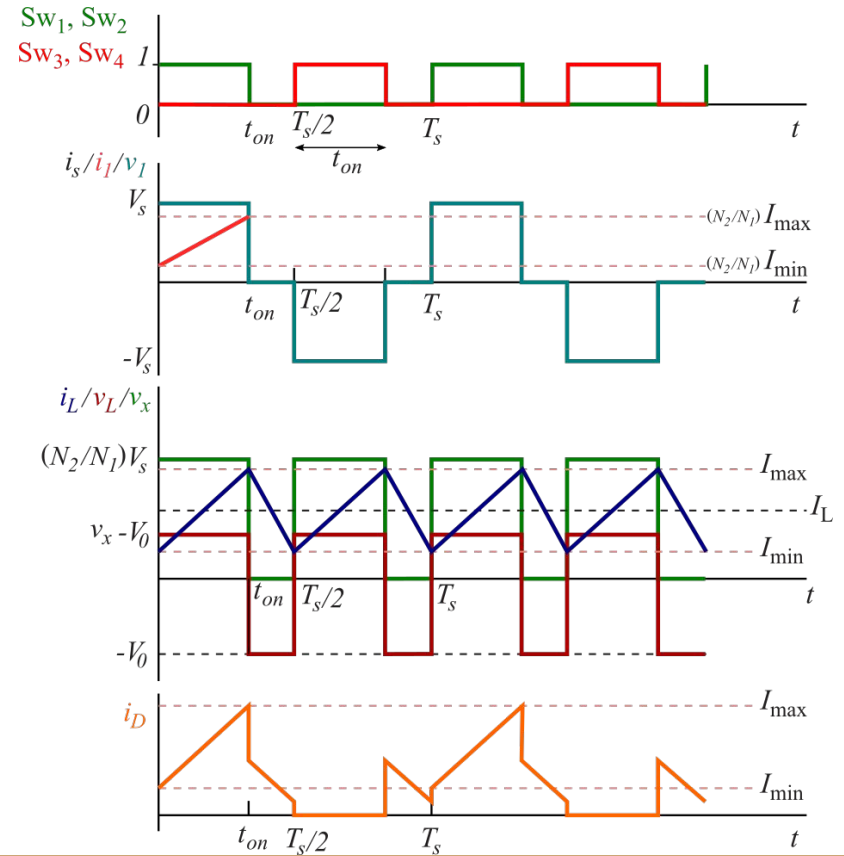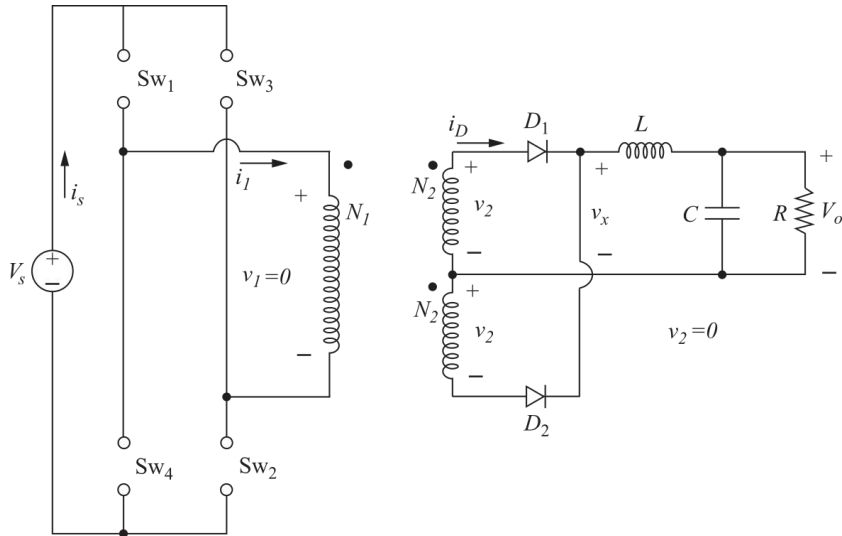



Convertidor Full-bridge: formas de onda

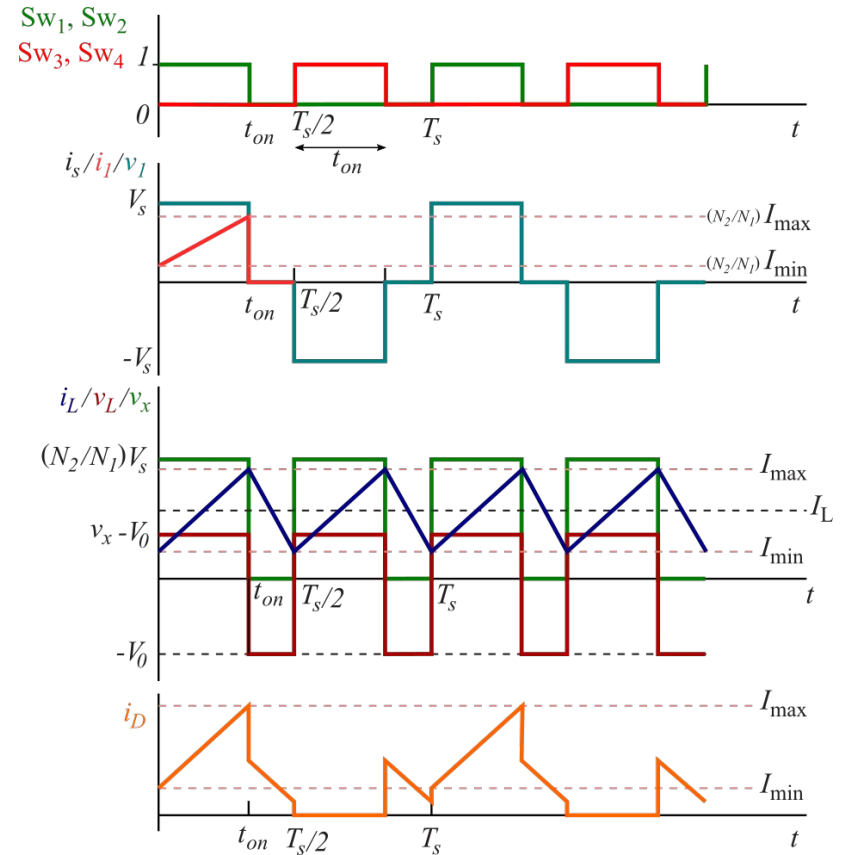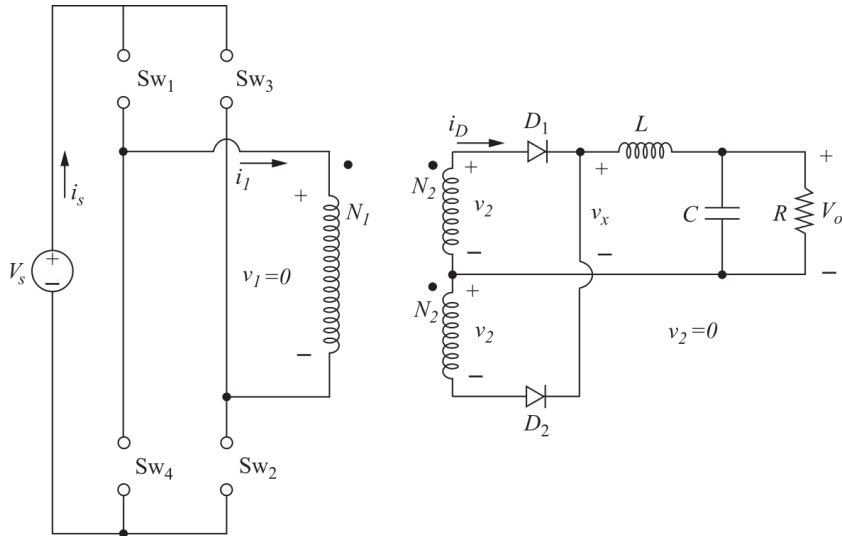



Convertidor Full-bridge: formas de onda

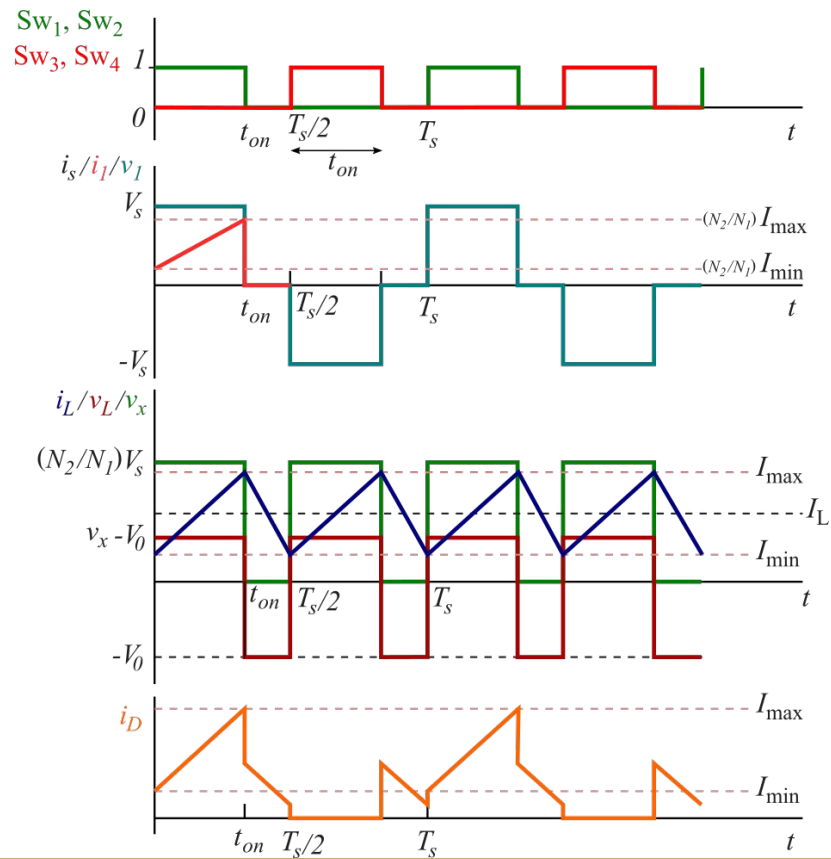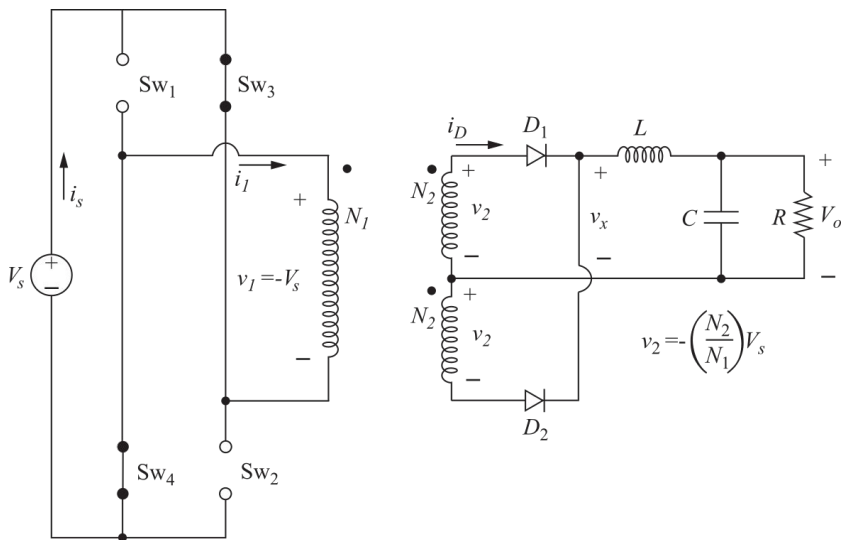



Convertidor Full-bridge: formas de onda

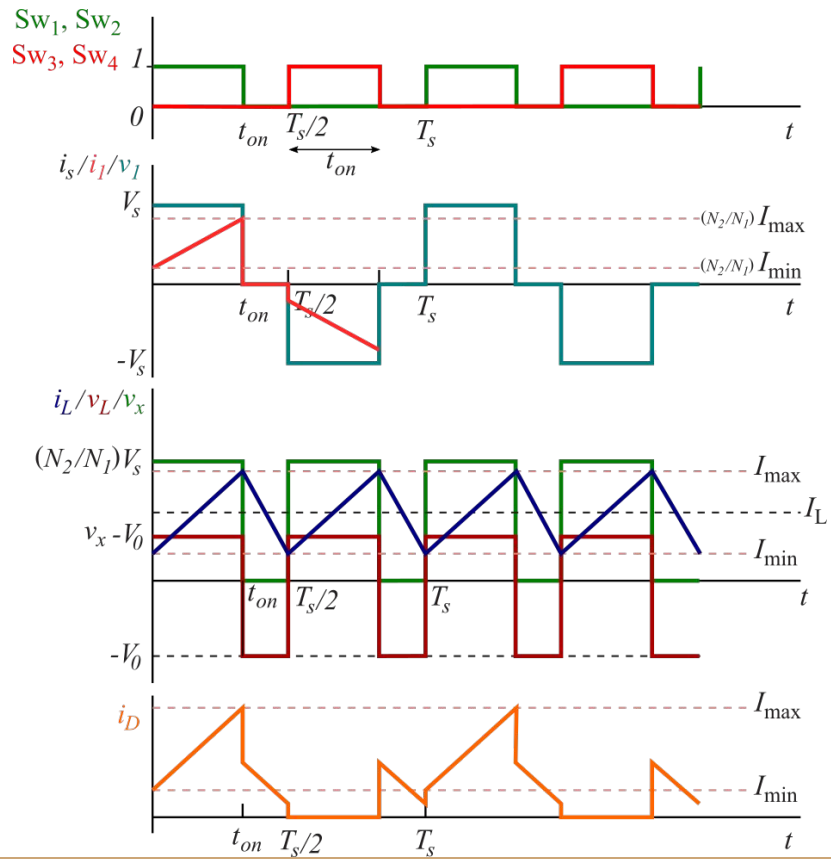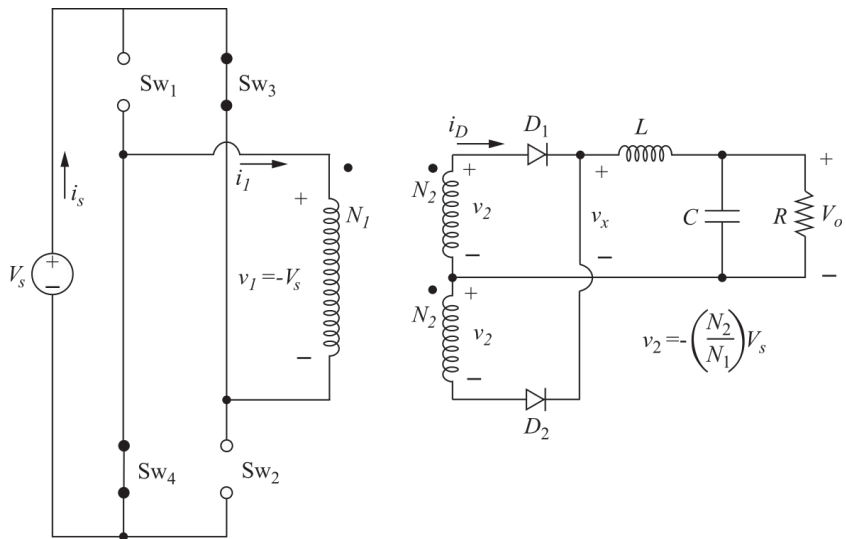



Convertidor Full-bridge: formas de onda

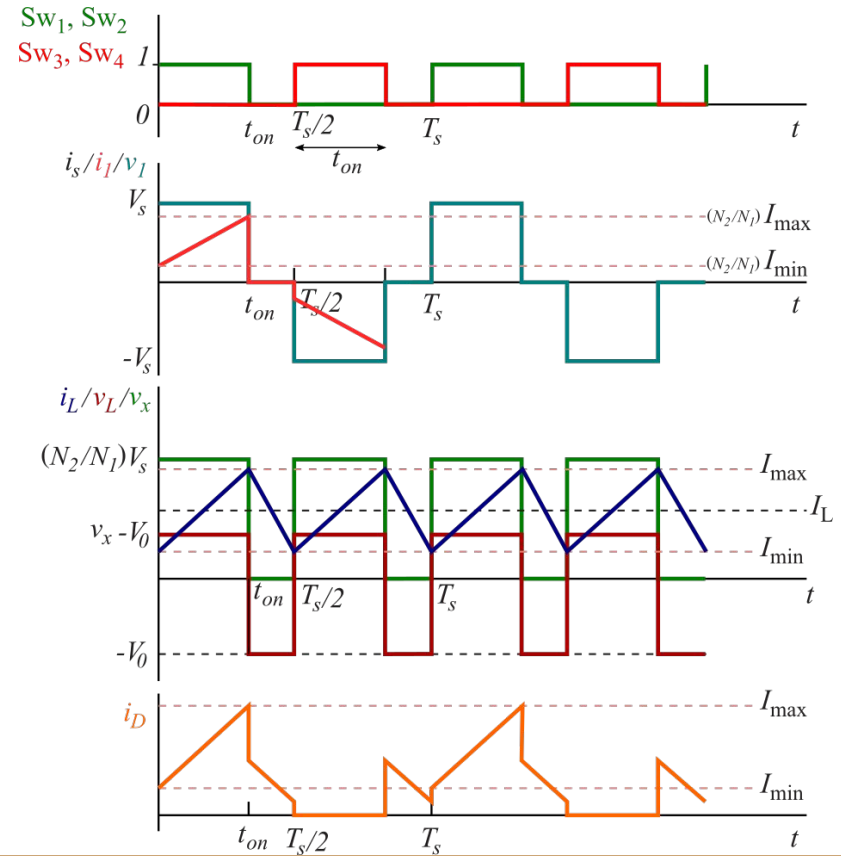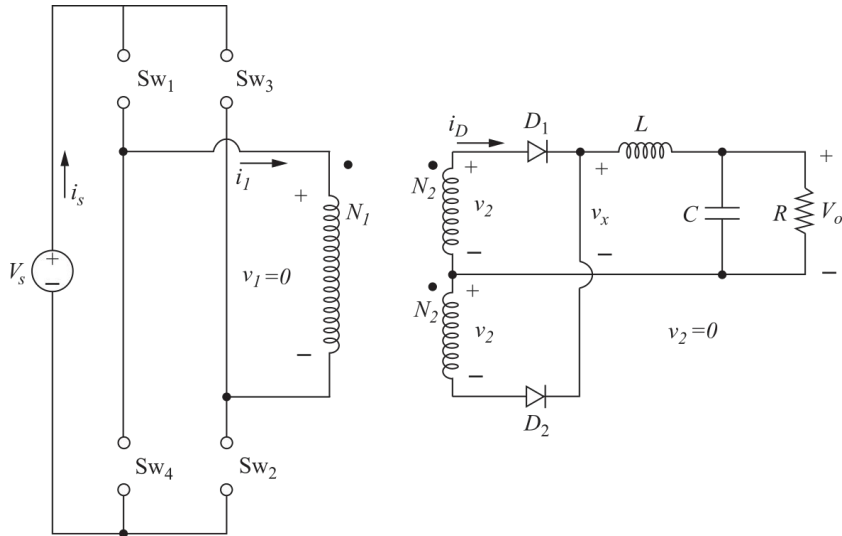



Convertidor Full-bridge: formas de onda

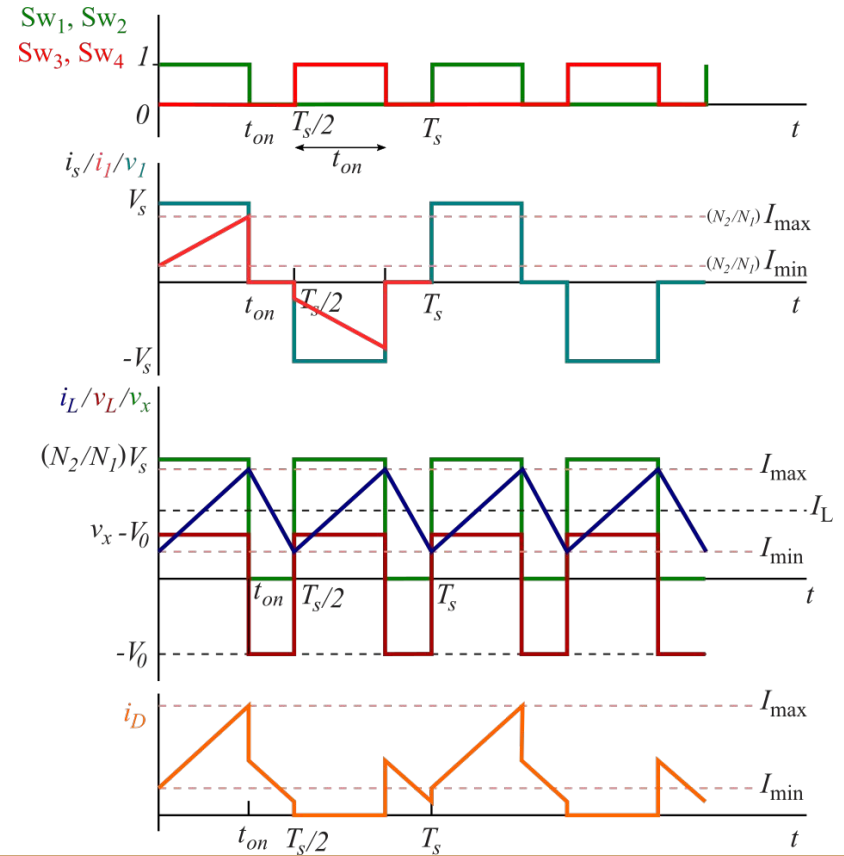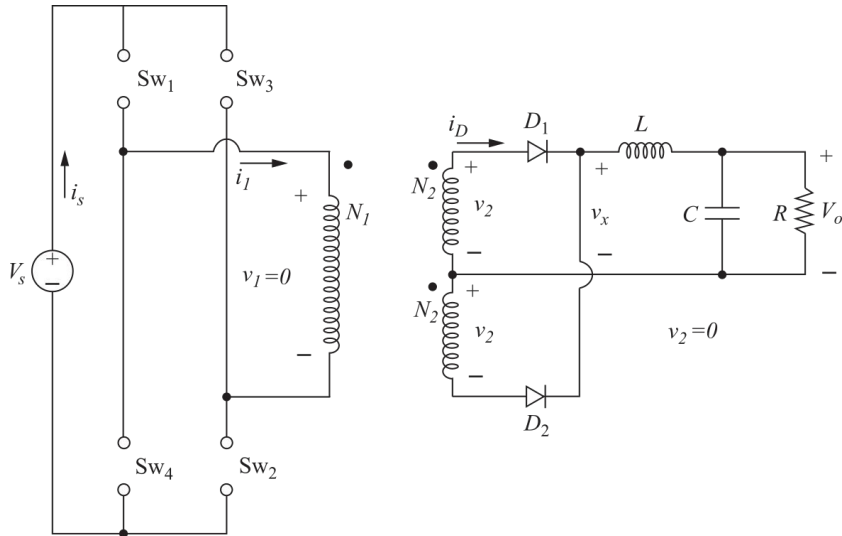



Convertidor Full-bridge: formas de onda

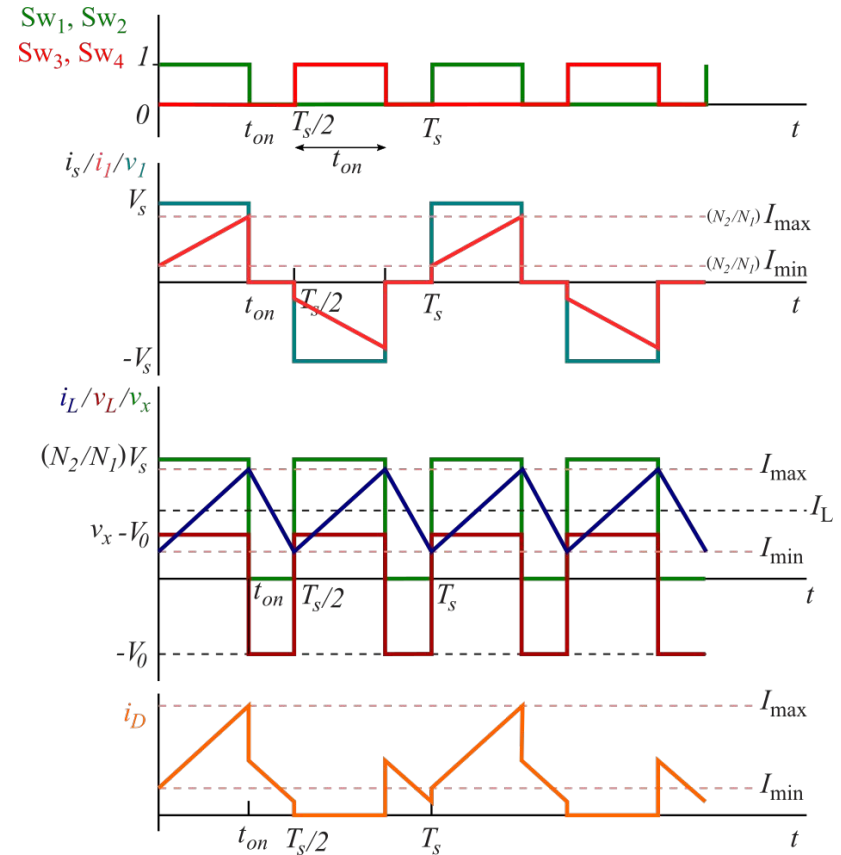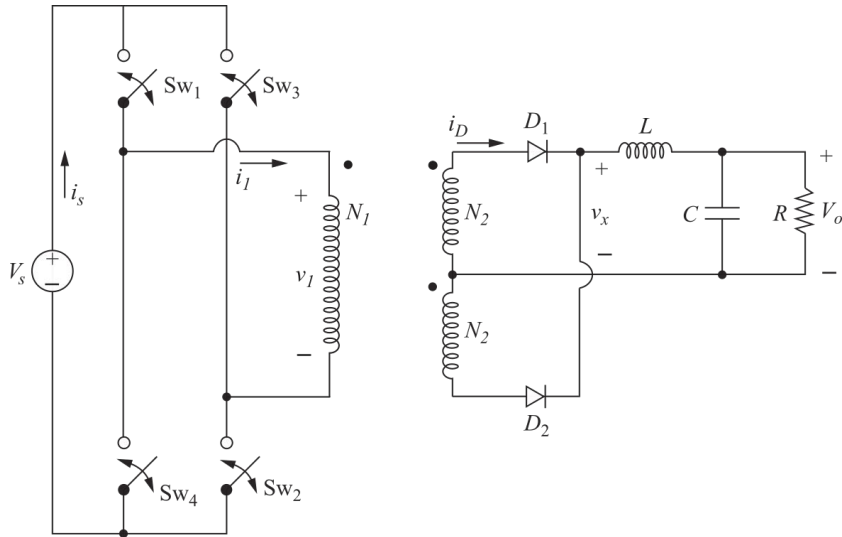



Convertidor Full-bridge: formas de onda

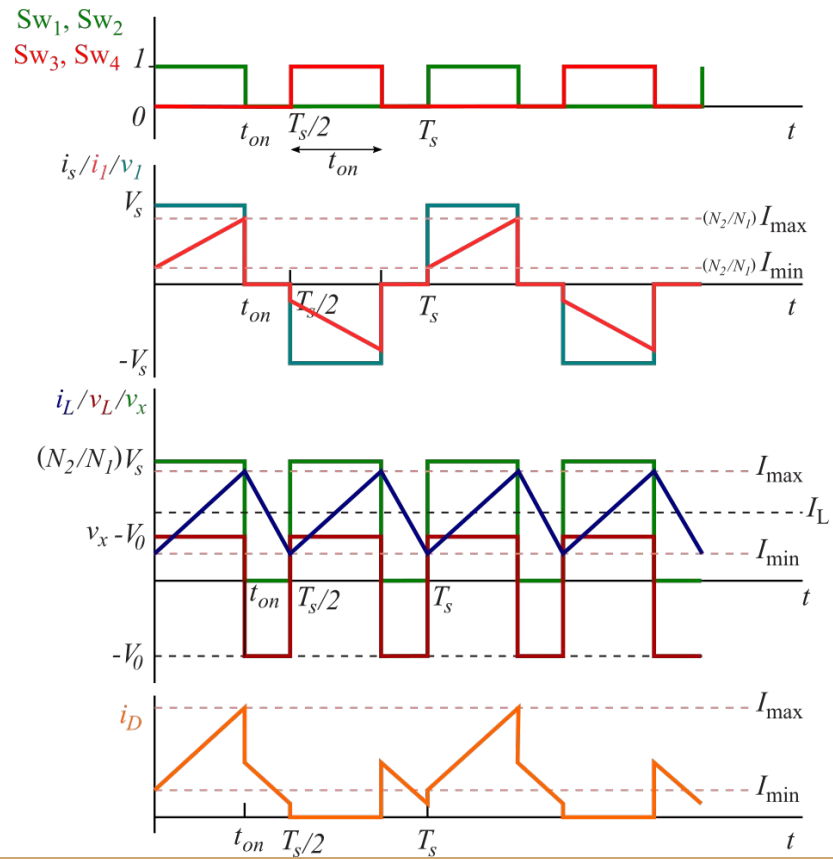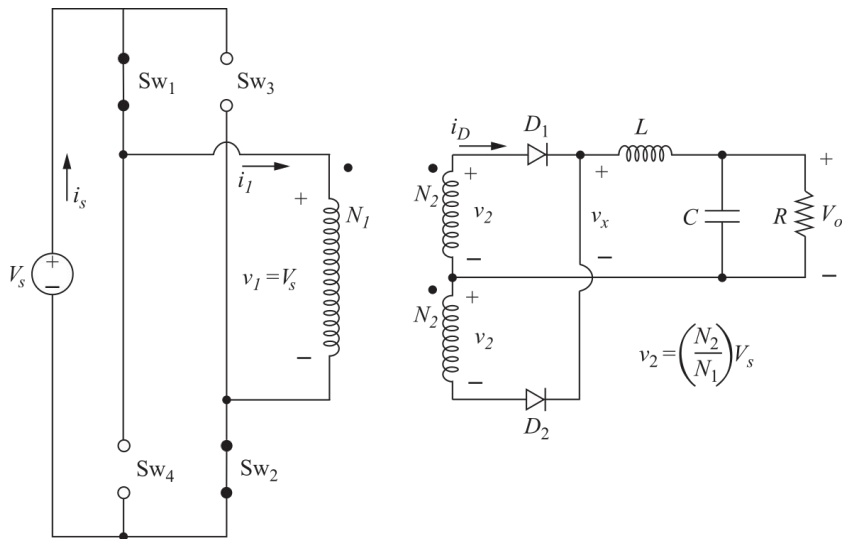



Convertidor Full-bridge: formas de onda

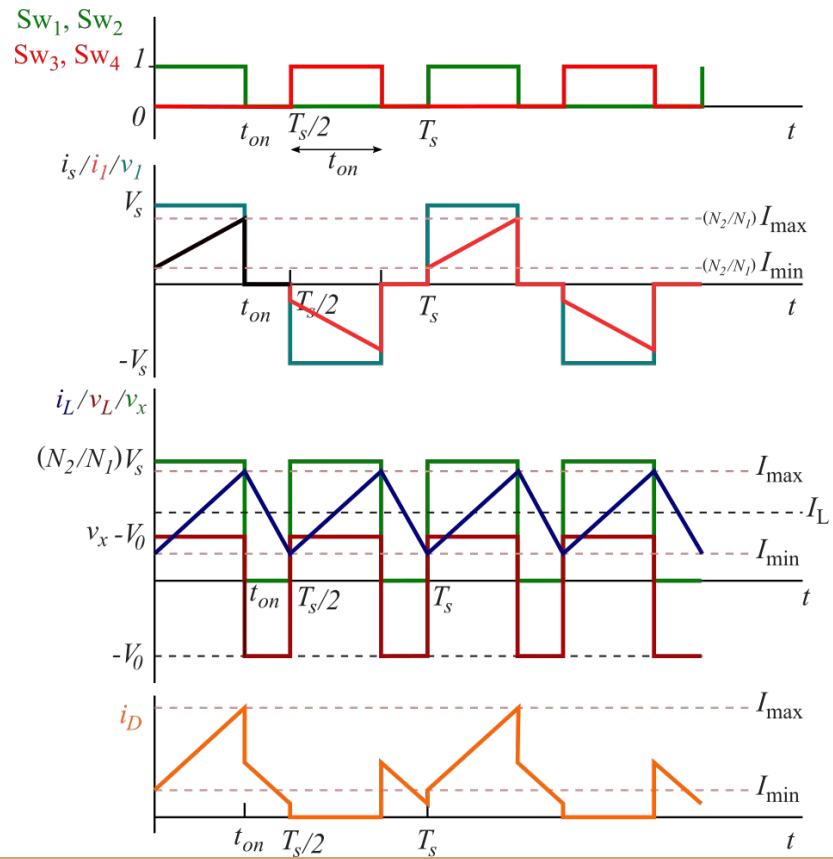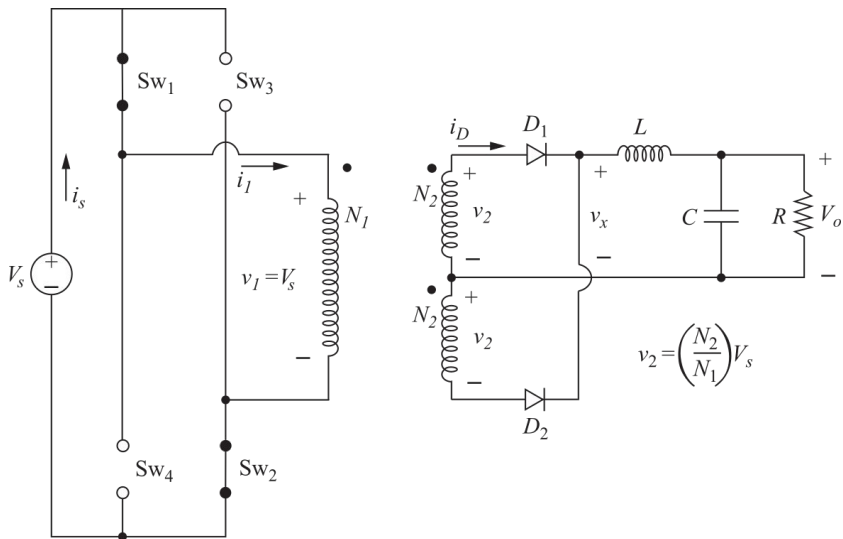



Convertidor Full-bridge: formas de onda

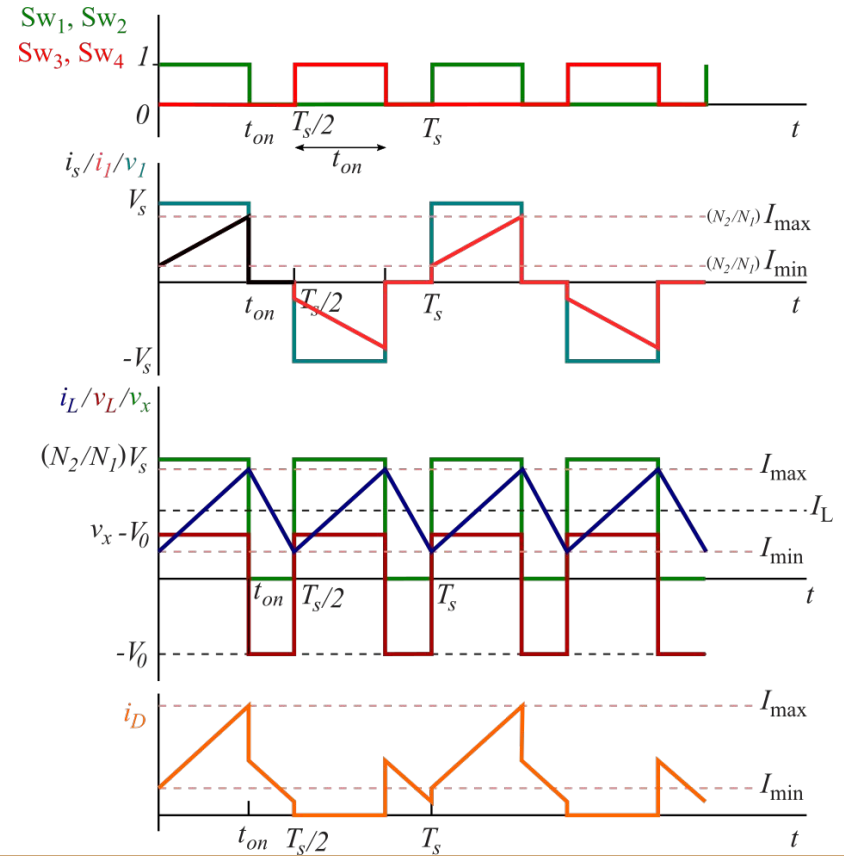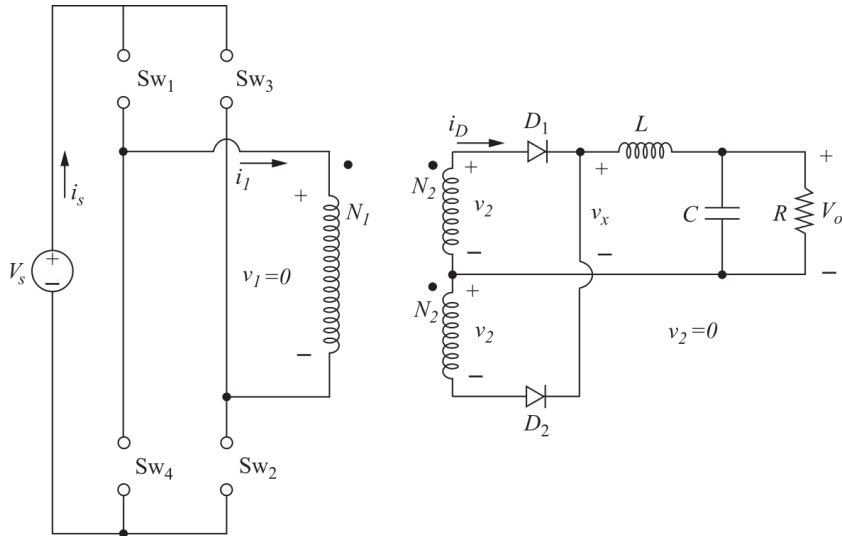



Convertidor Full-bridge: formas de onda

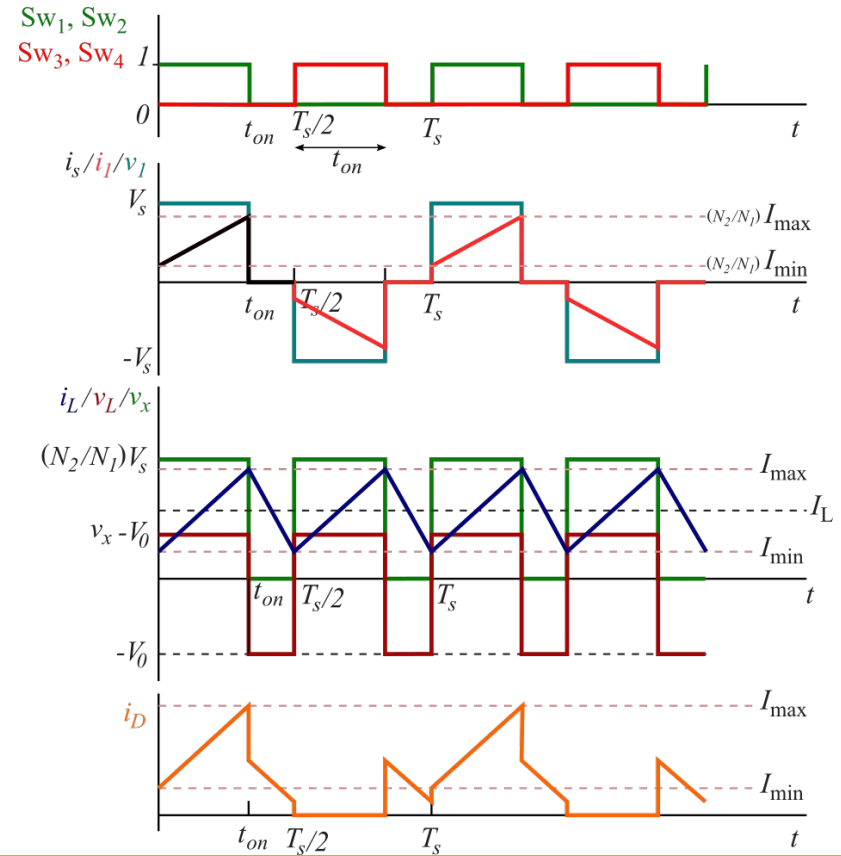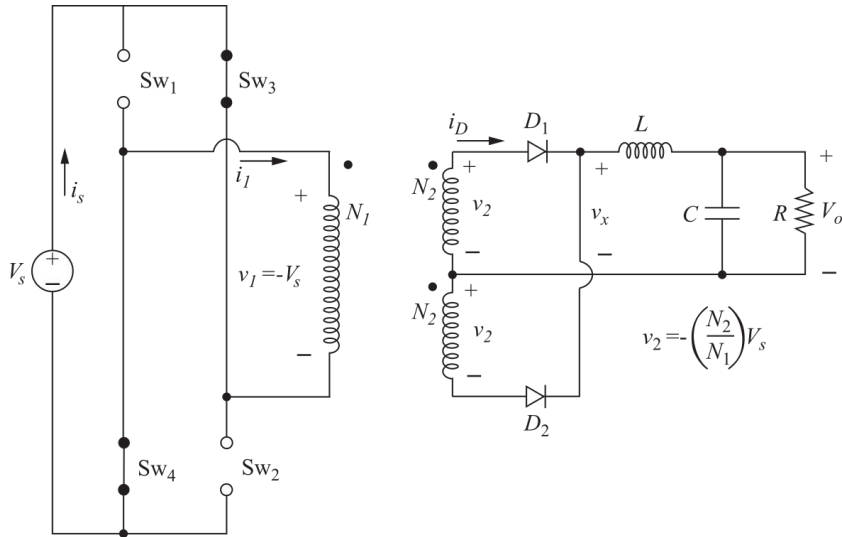



Convertidor Full-bridge: formas de onda

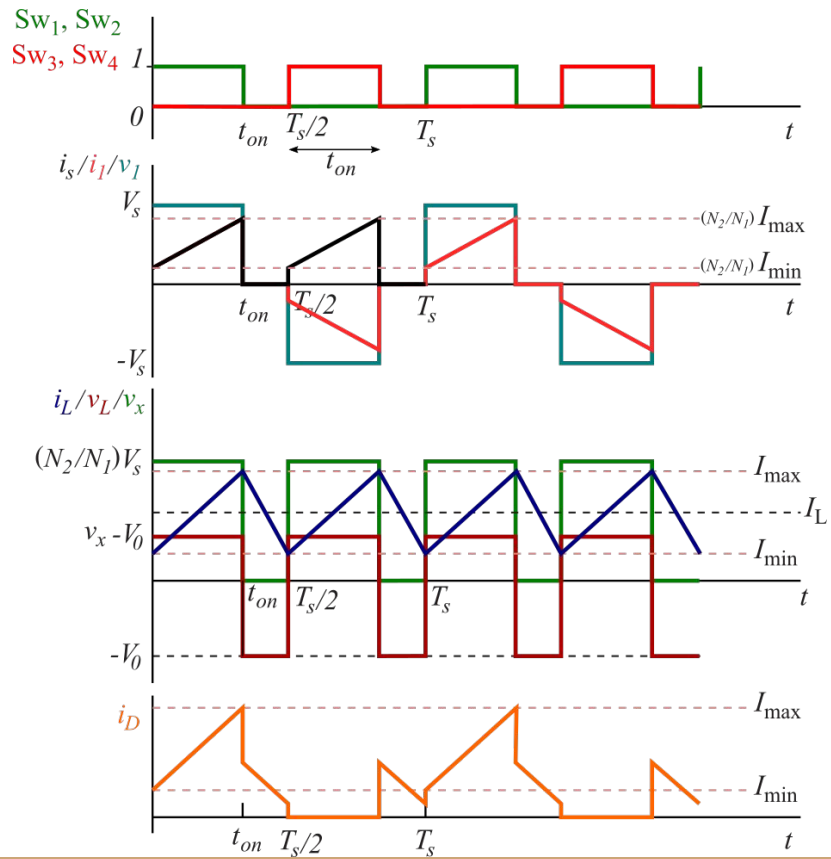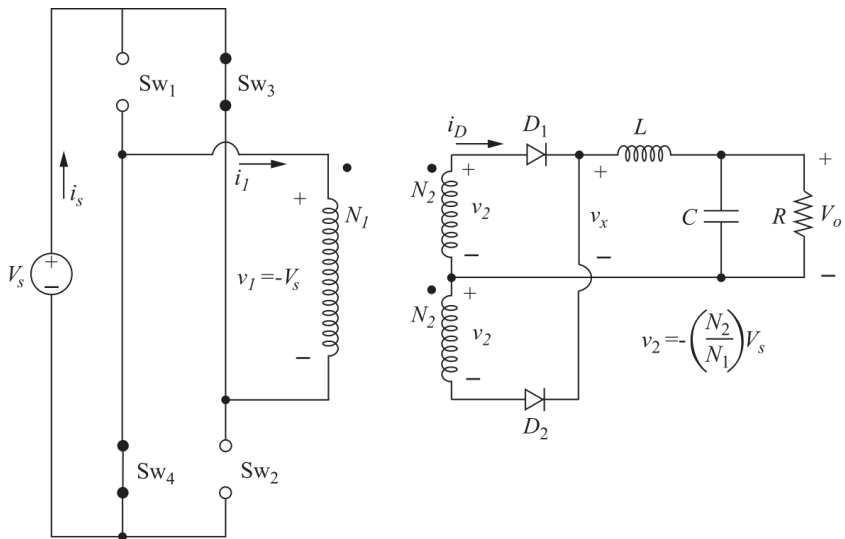



Convertidor Full-bridge: formas de onda

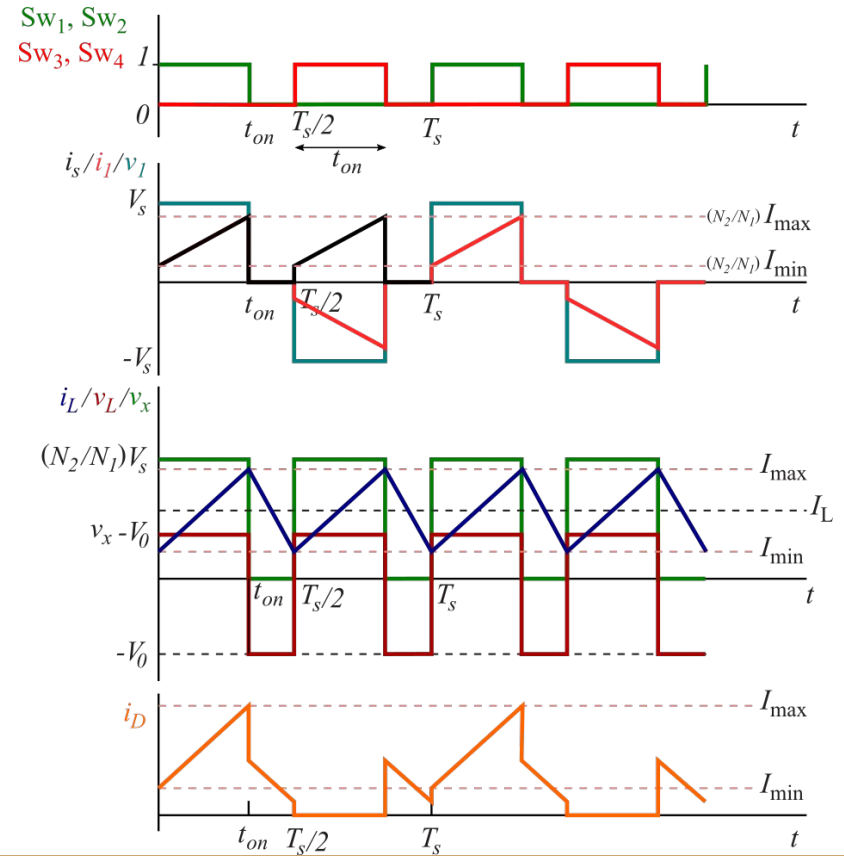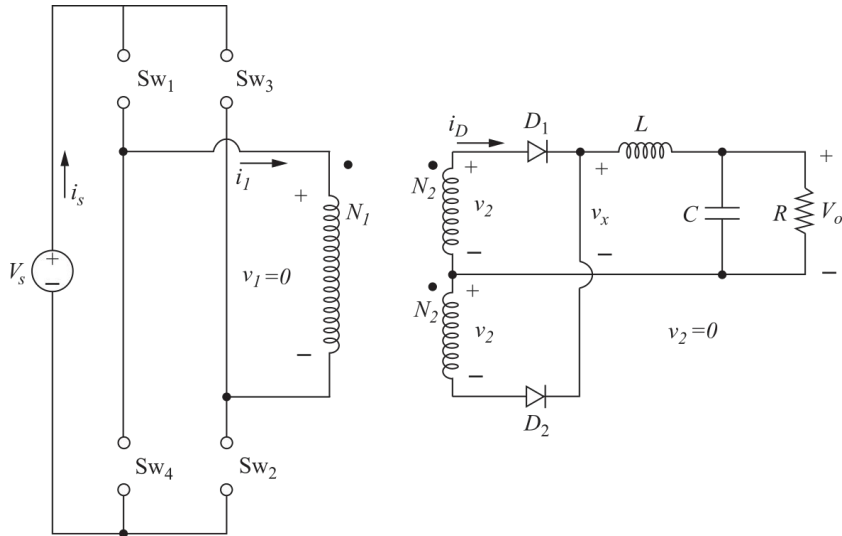



Convertidor Full-bridge: formas de onda

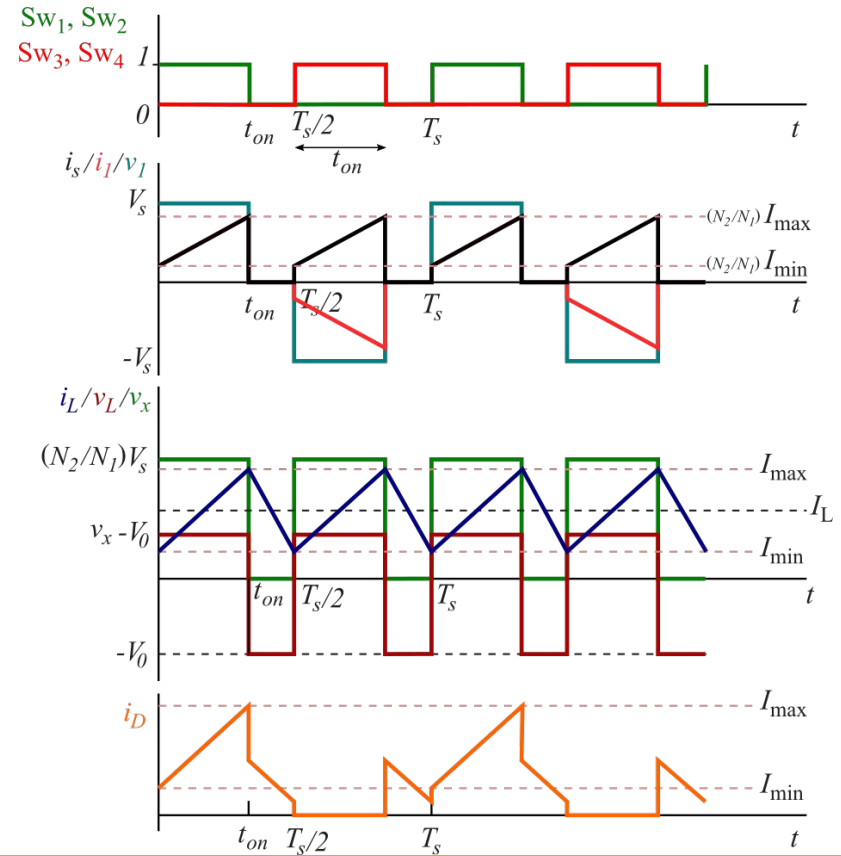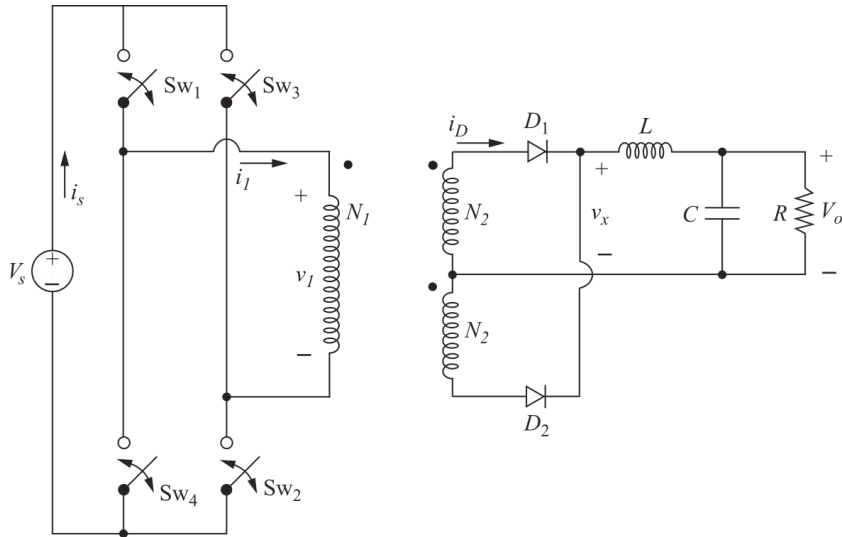



Convertidor Full-bridge: formas de onda

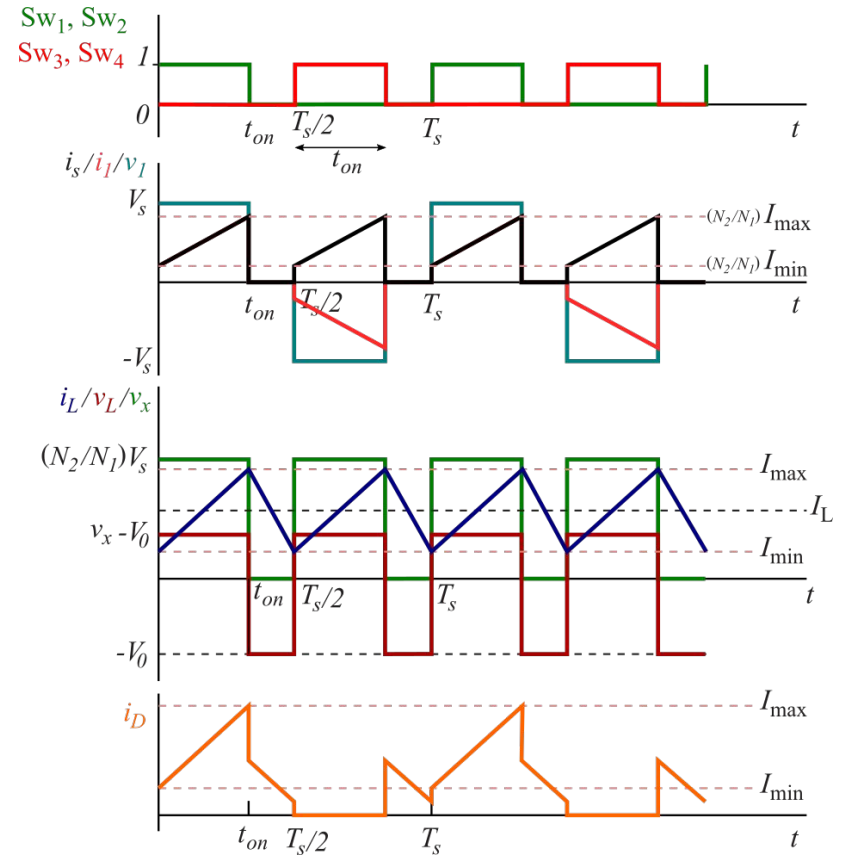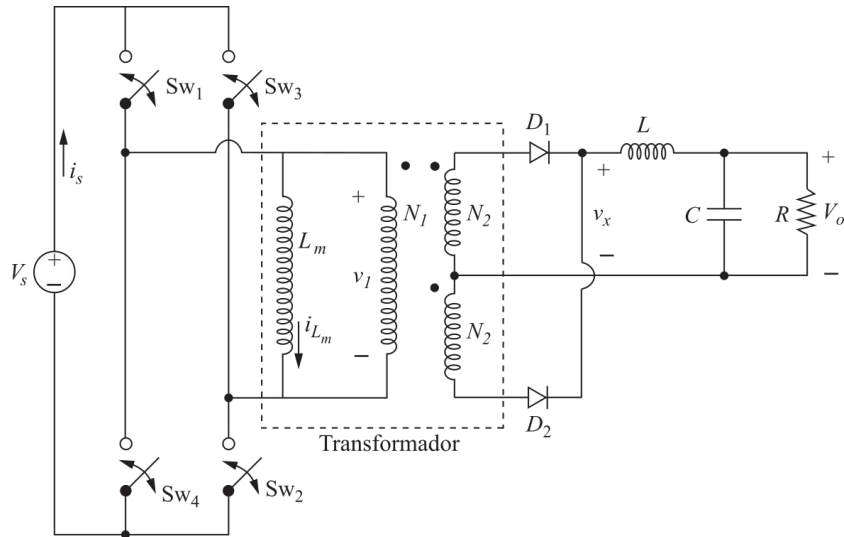



Convertidor Full-bridge: formas de onda

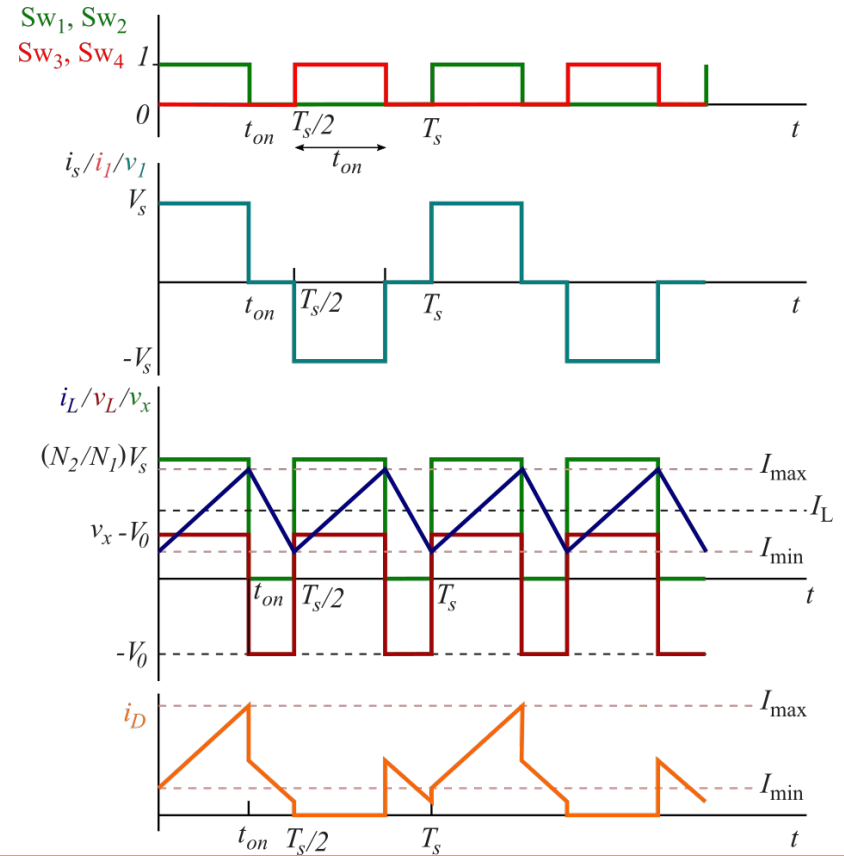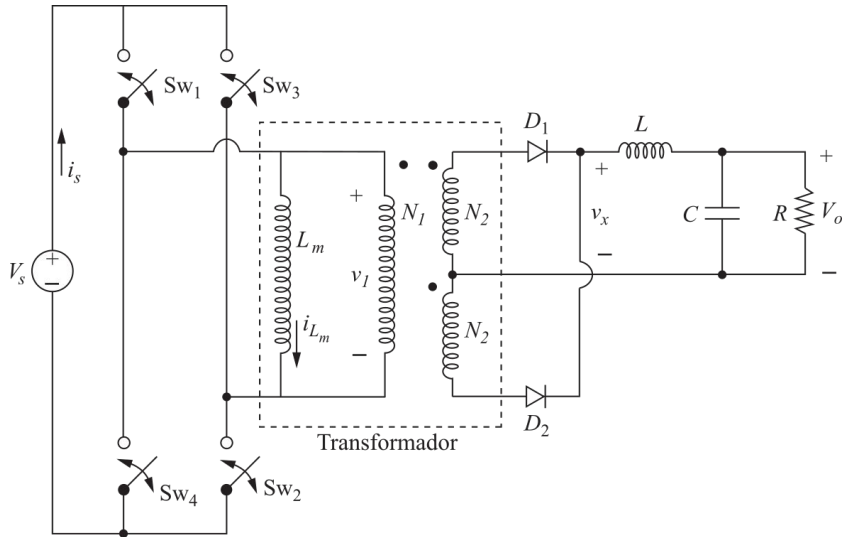



Convertidor Full-bridge: formas de onda

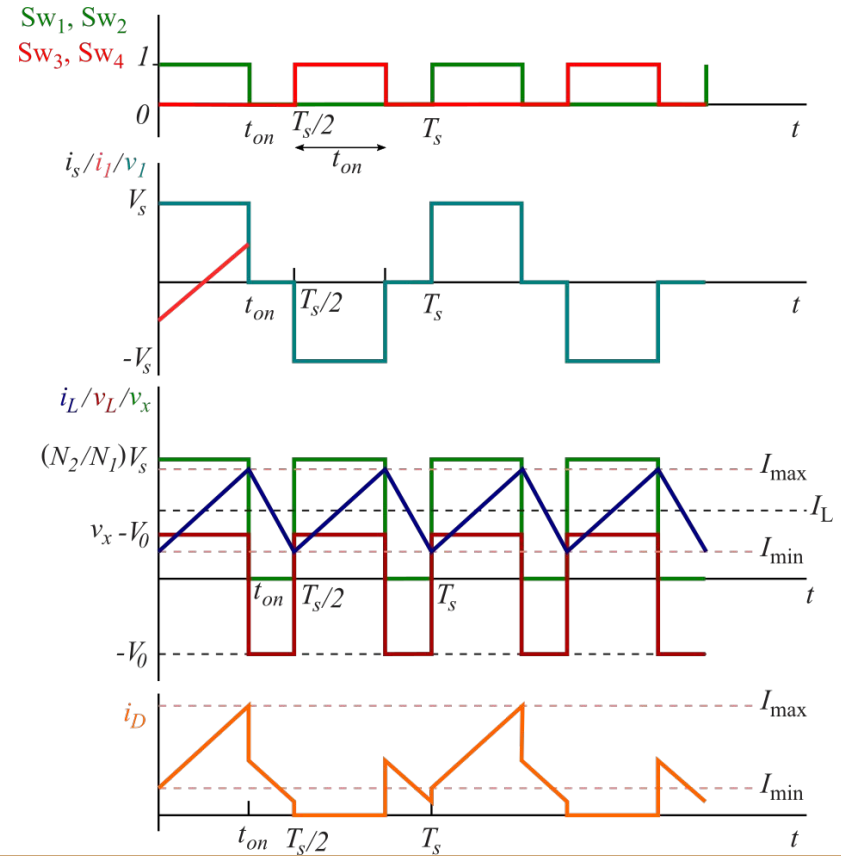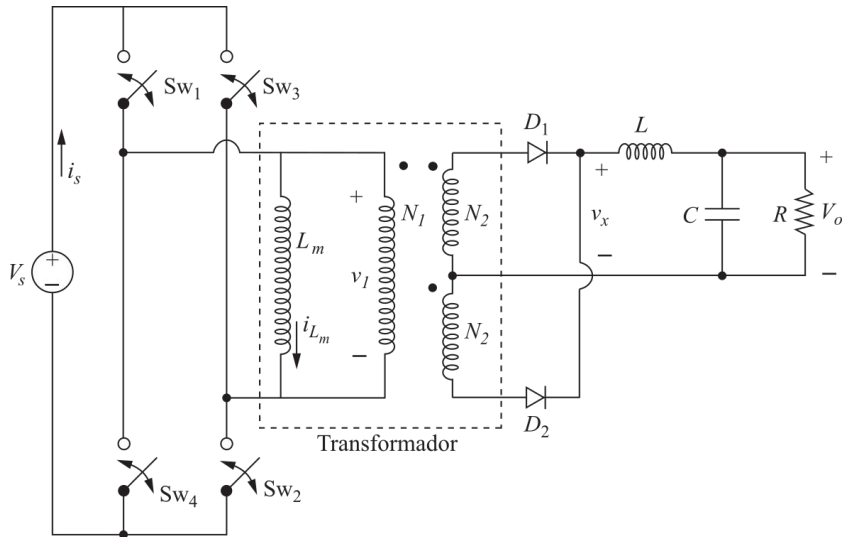



Convertidor Full-bridge: formas de onda

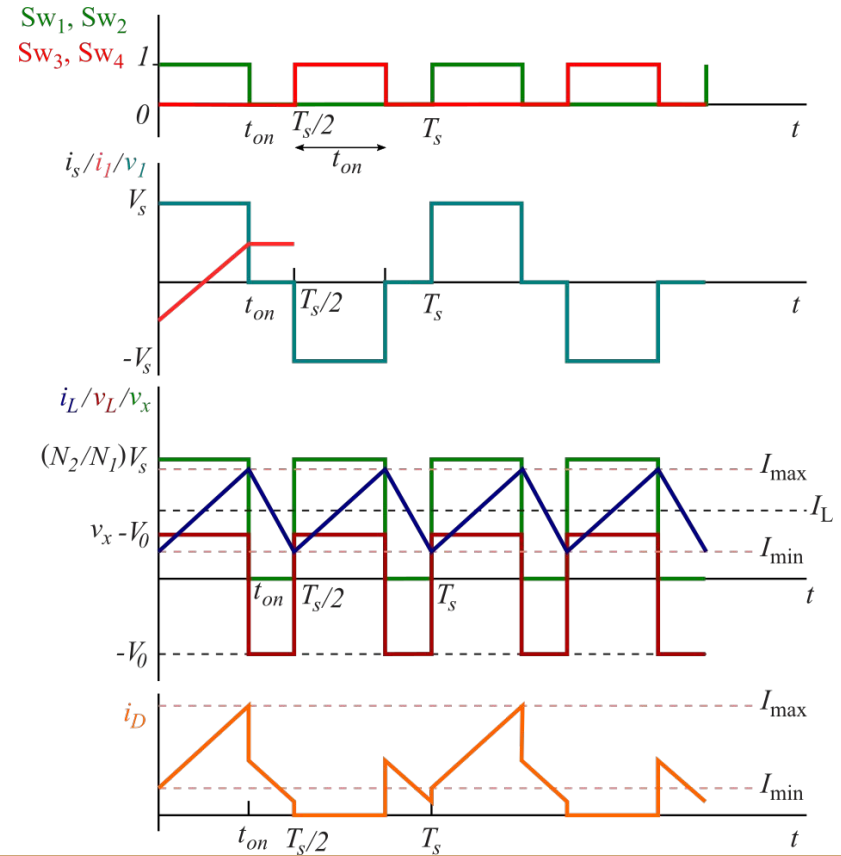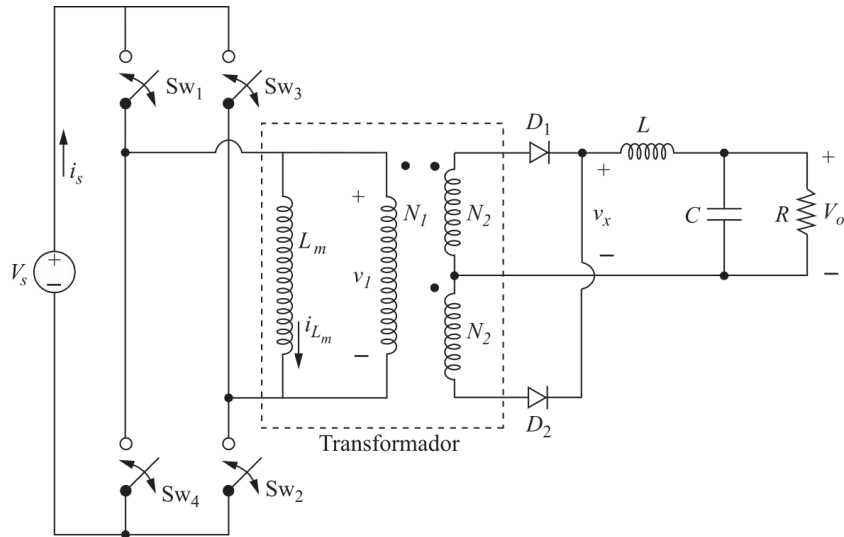



Convertidor Full-bridge: formas de onda

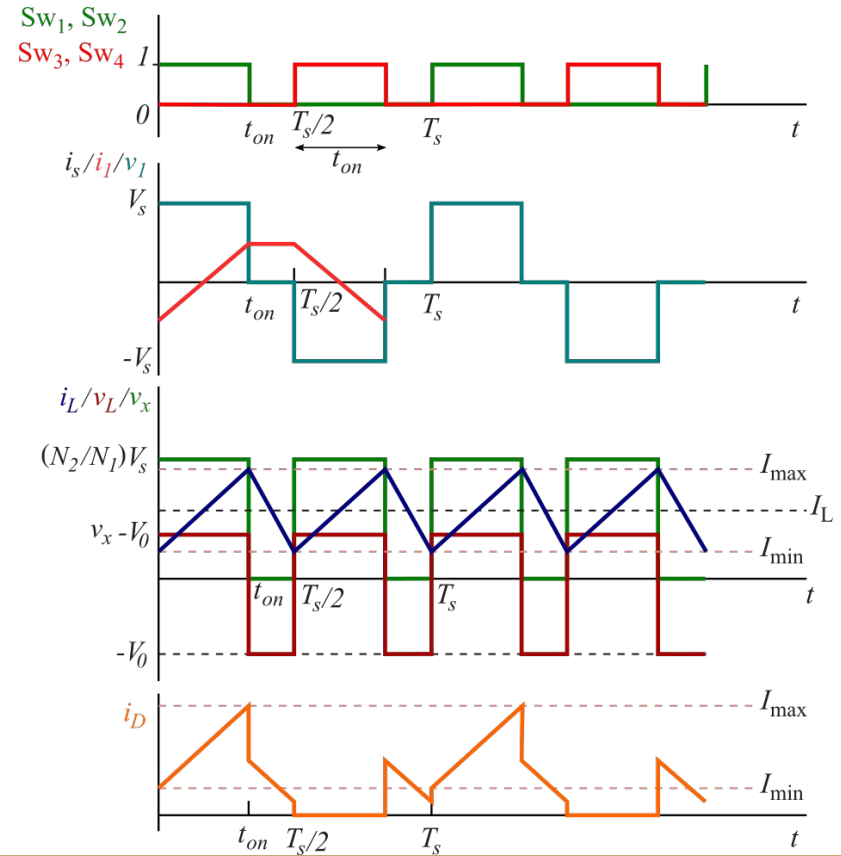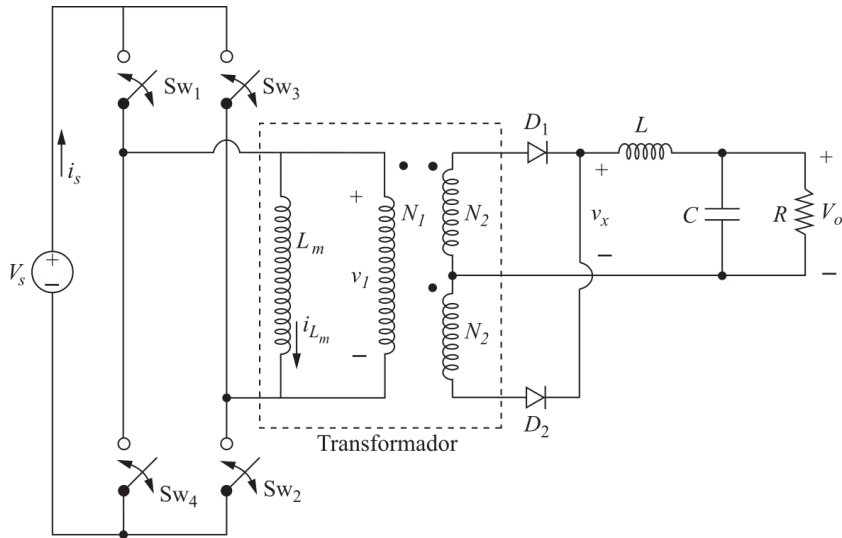



Convertidor Full-bridge: formas de onda

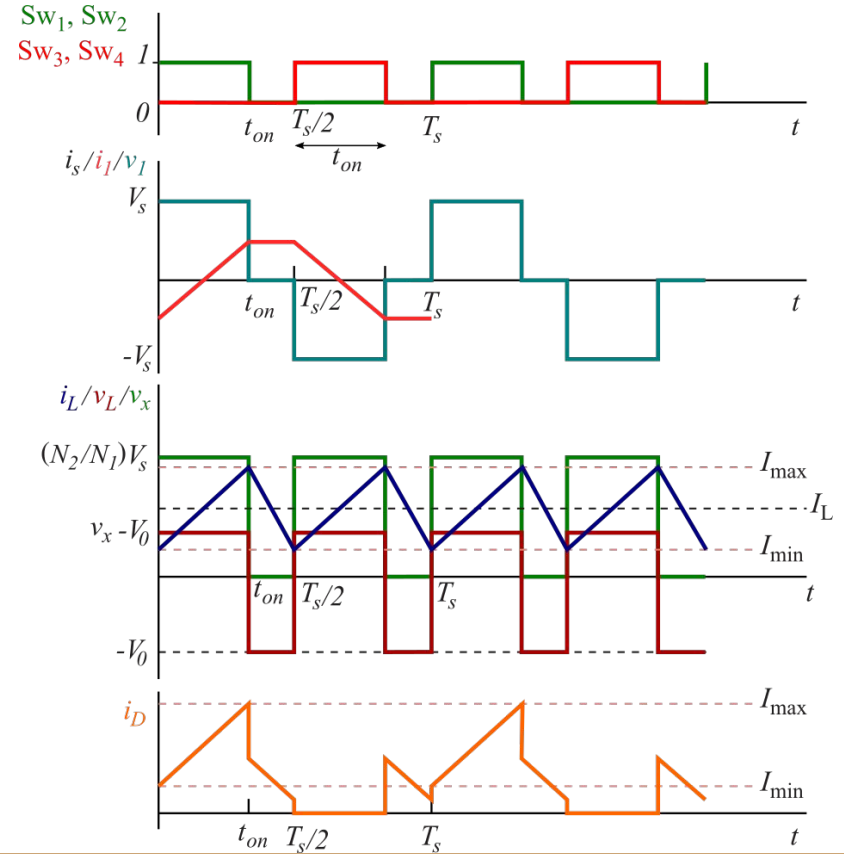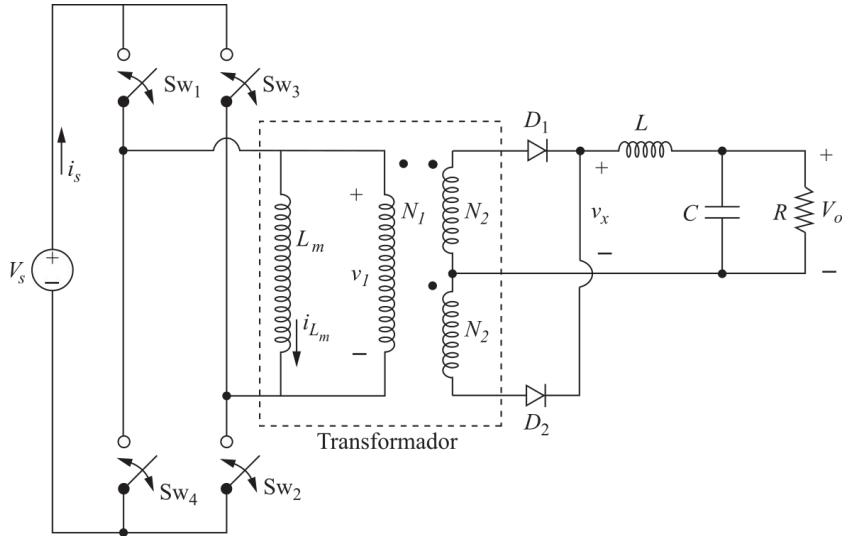



Convertidor Full-bridge: formas de onda

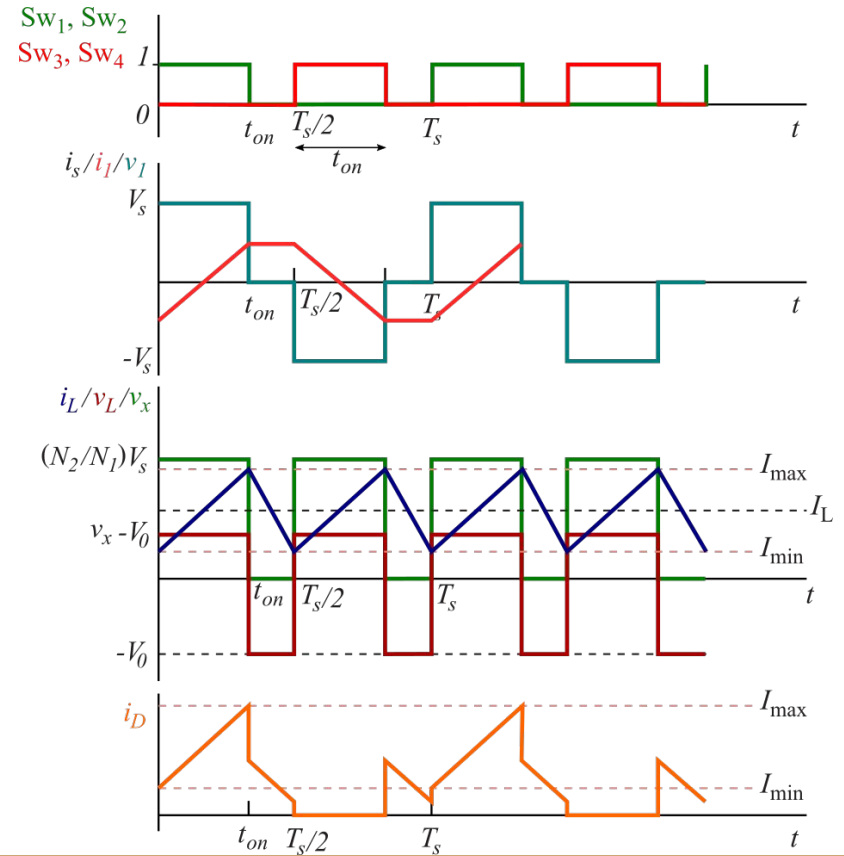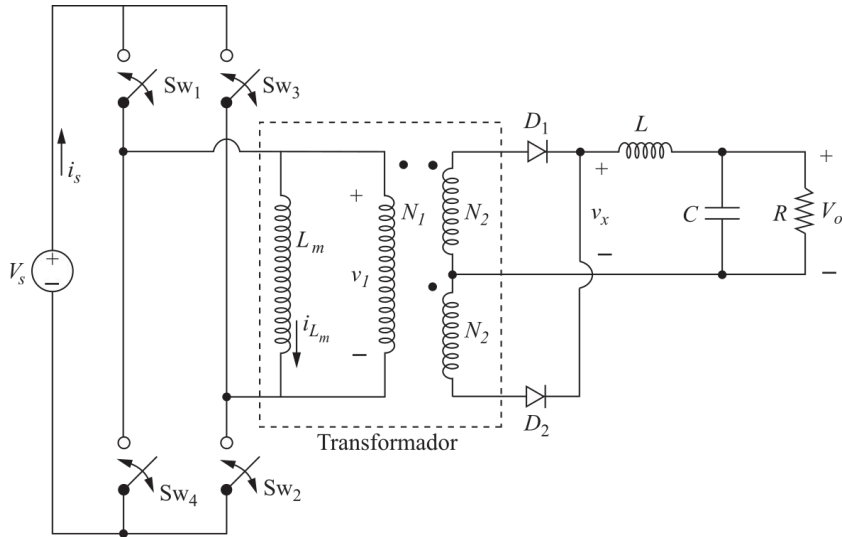

Convertidor Full-bridge: formas de onda

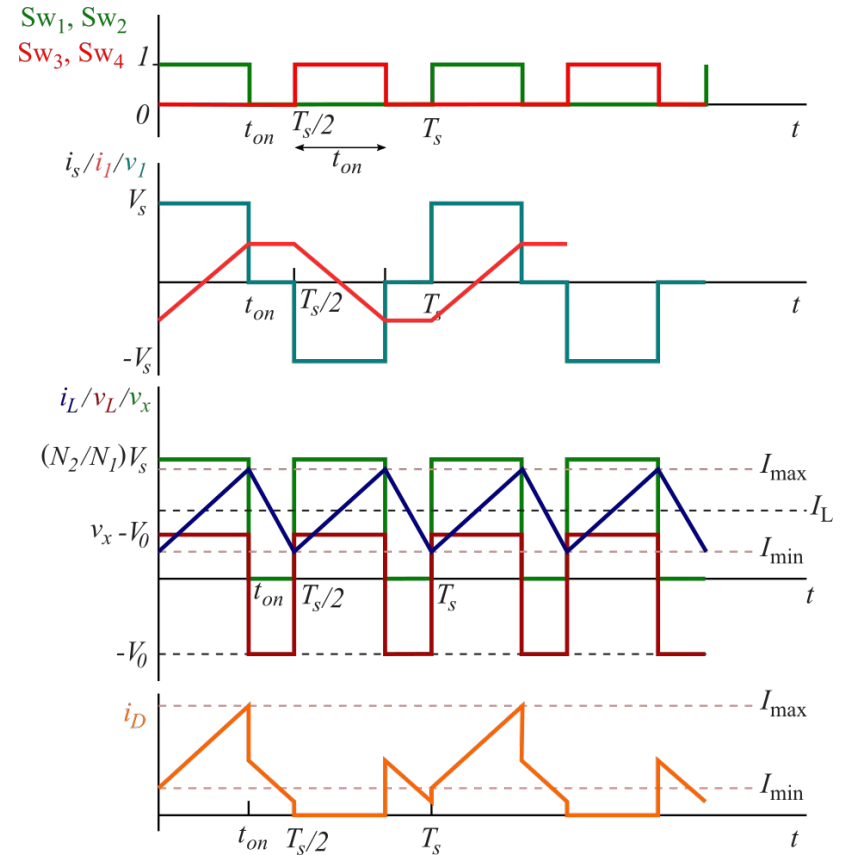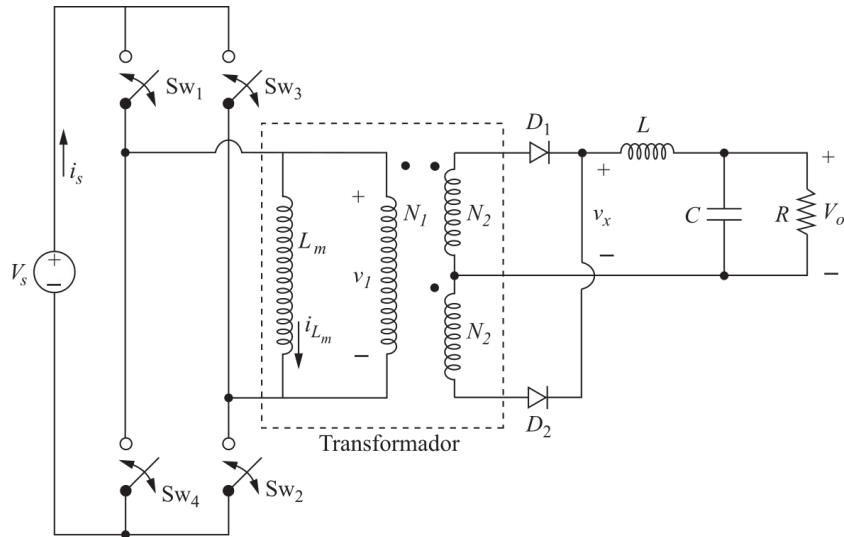


Convertidor Full-bridge: formas de onda

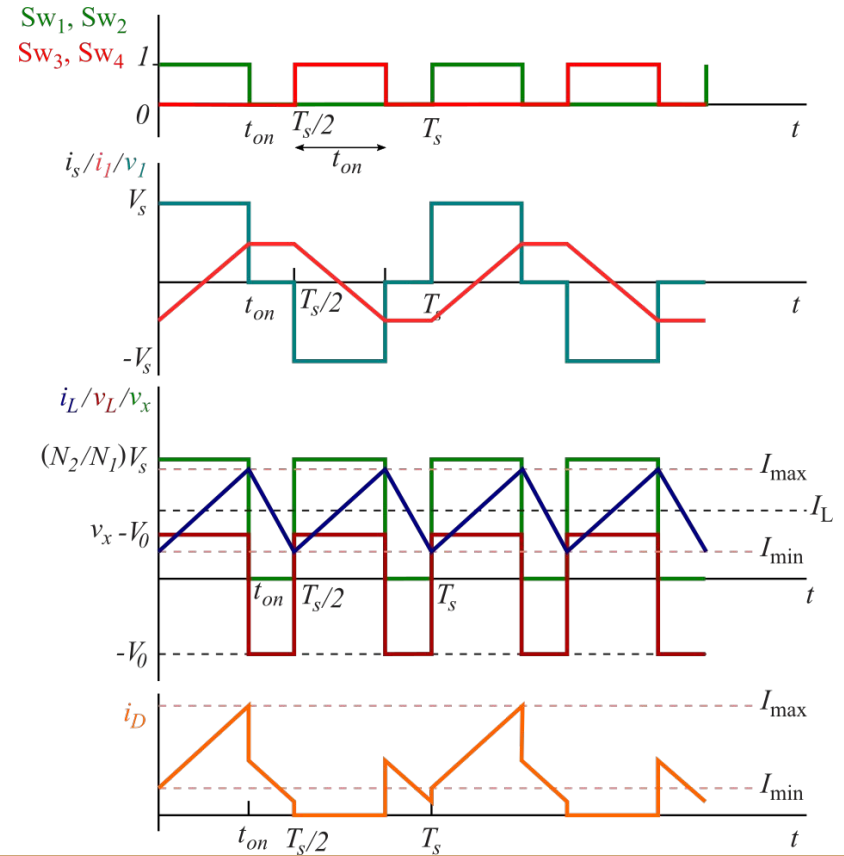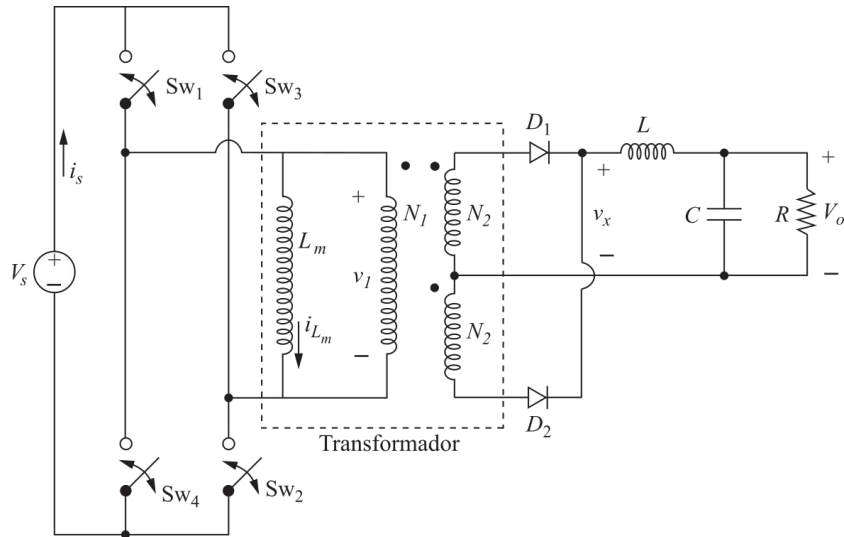

Convertidor Full-bridge: relación de conversión

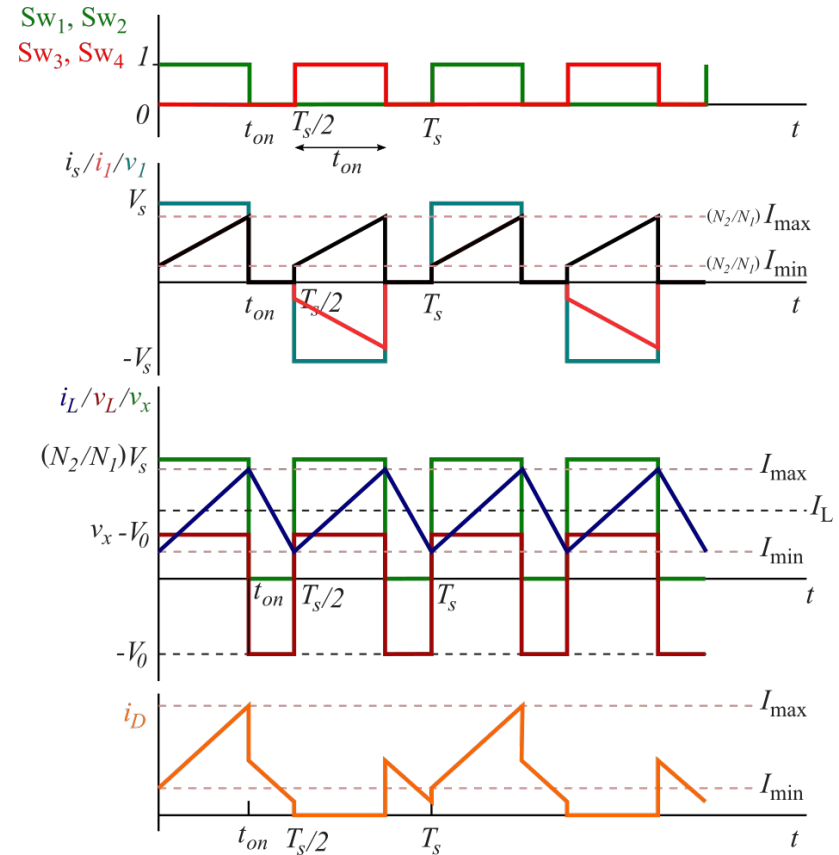
La tensión media en el inductor debe ser cero:



Convertidor Full-bridge: relación de conversión

La tensión media en el inductor debe ser cero:
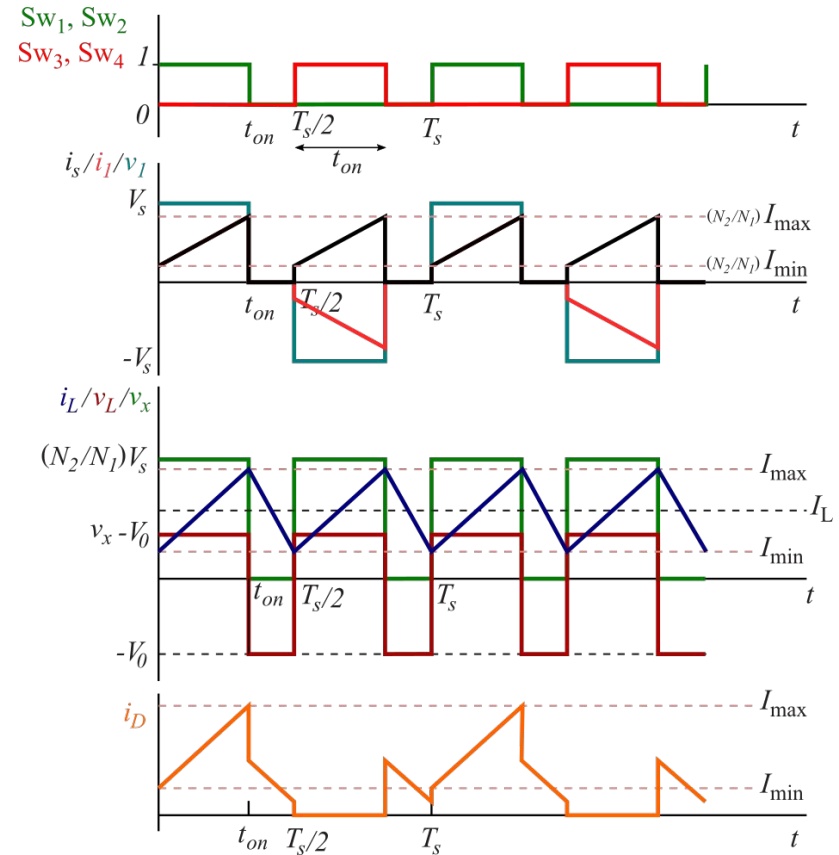
$$\left(\frac{N_2}{N_1} V_s - V_0\right) t_{on} = V_0 \left(\frac{T_s}{2} - t_{on}\right)$$




Convertidor Full-bridge: relación de conversión

La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$\left(\frac{N_2}{N_1} V_s - V_0\right) t_{on} = V_0 \left(\frac{T_s}{2} - t_{on}\right)$$
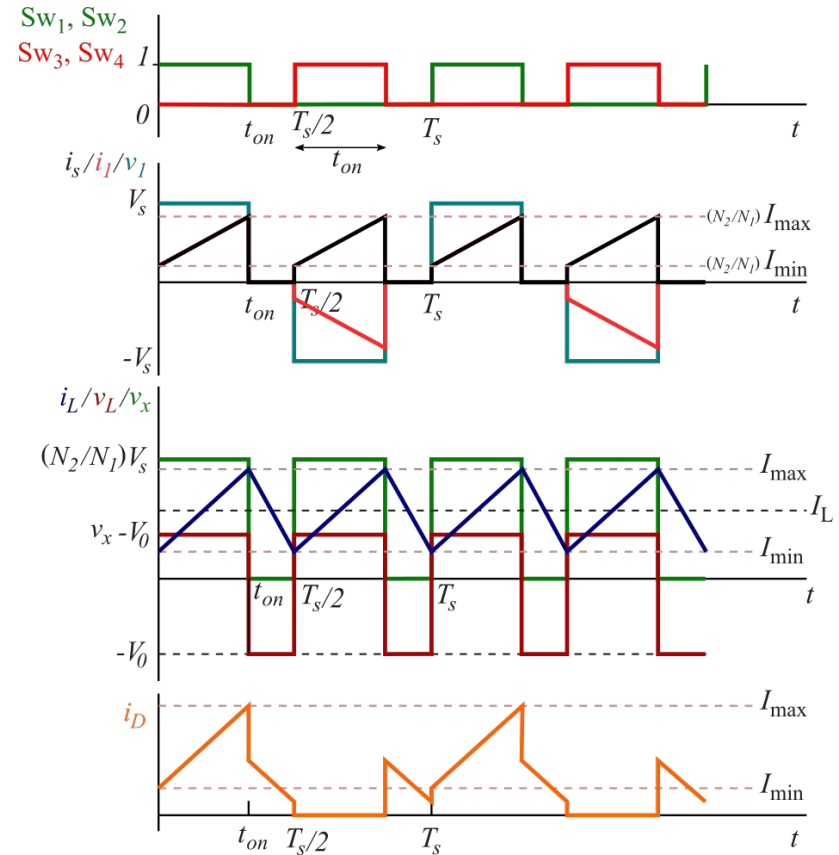
$$\frac{N_2}{N_1} V_s t_{on} - V_0 t_{on} = \frac{T_s}{2} V_0 - V_0 t_{on}$$




Convertidor Full-bridge: relación de conversión

La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$\left(\frac{N_2}{N_1} V_s - V_0\right) t_{on} = V_0 \left(\frac{T_s}{2} - t_{on}\right)$$
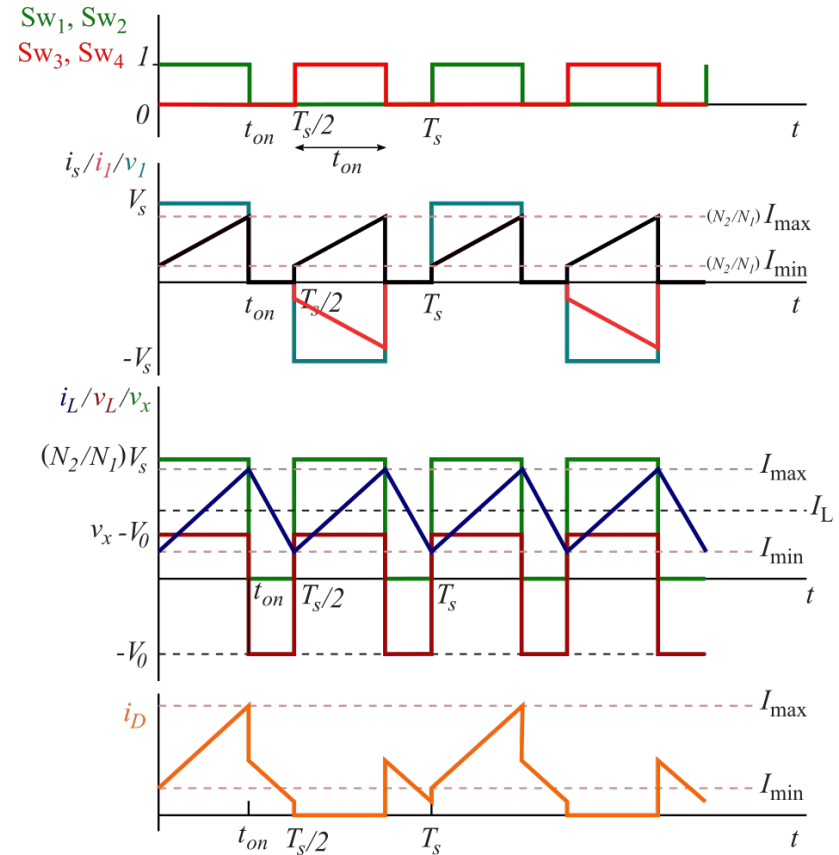
$$\frac{N_2}{N_1} V_s t_{on} - \cancel{V_0 t_{on}} = \frac{T_s}{2} V_0 - \cancel{V_0 t_{on}}$$




Convertidor Full-bridge: relación de conversión

La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$\left(\frac{N_2}{N_1} V_s - V_0\right) t_{on} = V_0 \left(\frac{T_s}{2} - t_{on}\right)$$

$$\frac{N_2}{N_1} V_s t_{on} - \cancel{V_0 t_{on}} = \frac{T_s}{2} V_0 - \cancel{V_0 t_{on}}$$
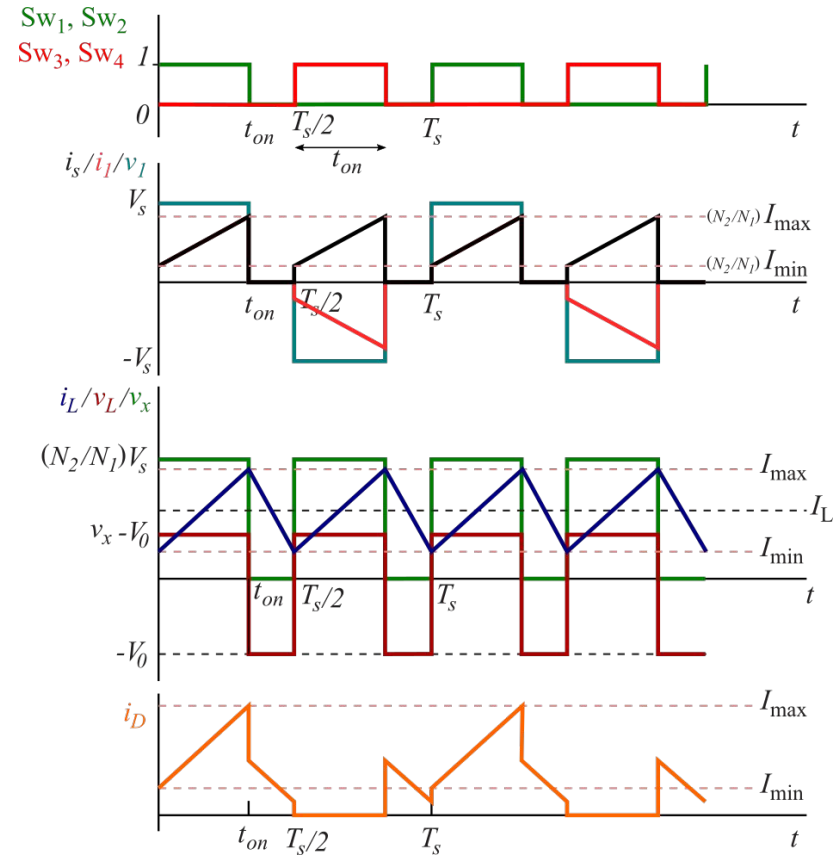
$$V_0 = 2 \frac{N_2}{N_1} \frac{t_{on}}{T_s} V_s$$



Convertidor Full-bridge: relación de conversión


La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$\left(\frac{N_2}{N_1} V_s - V_0\right) t_{on} = V_0 \left(\frac{T_s}{2} - t_{on}\right)$$

$$\frac{N_2}{N_1} V_s t_{on} - \cancel{V_0 t_{on}} = \frac{T_s}{2} V_0 - \cancel{V_0 t_{on}}$$

$$V_0 = 2 \frac{N_2}{N_1} \frac{t_{on}}{T_s} V_s$$

$$V_0 = 2 \frac{N_2}{N_1} D V_s$$

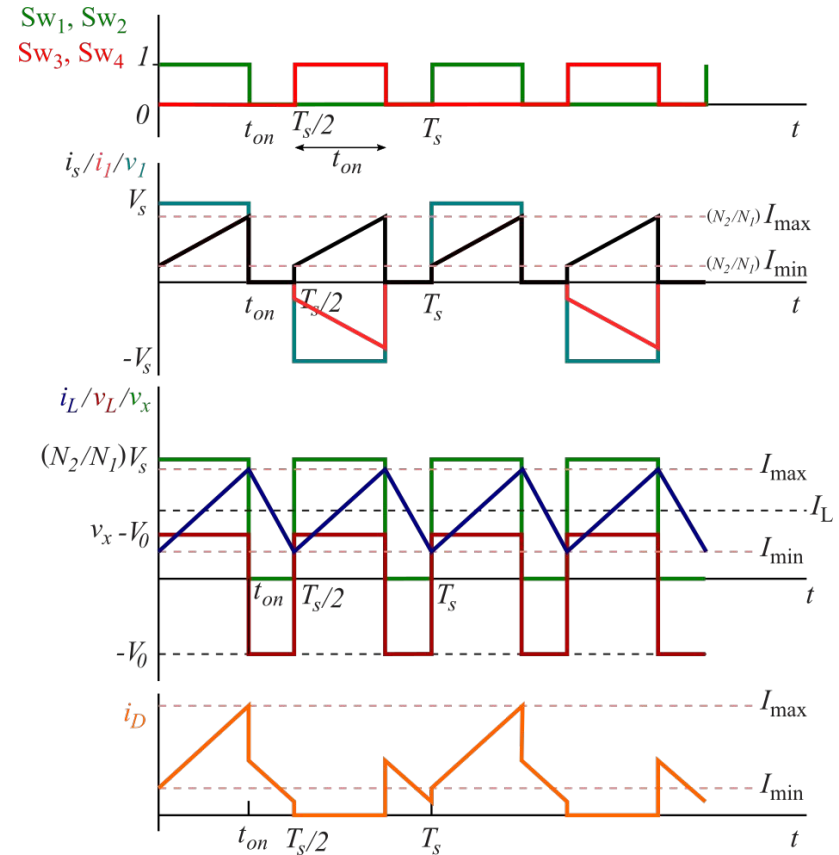

Convertidor Full-bridge: relación de conversión

La tensión media en el inductor debe ser cero:


$$\left(\frac{N_2}{N_1} V_s - V_0\right) t_{on} = V_0 \left(\frac{T_s}{2} - t_{on}\right)$$

$$\frac{N_2}{N_1} V_s t_{on} - \cancel{V_0 t_{on}} = \frac{T_s}{2} V_0 - \cancel{V_0 t_{on}}$$

$$V_0 = 2 \frac{N_2}{N_1} \frac{t_{on}}{T_s} V_s$$

$$V_0 = 2 \frac{N_2}{N_1} D V_s$$

$$0 \leq D \leq 0,5$$

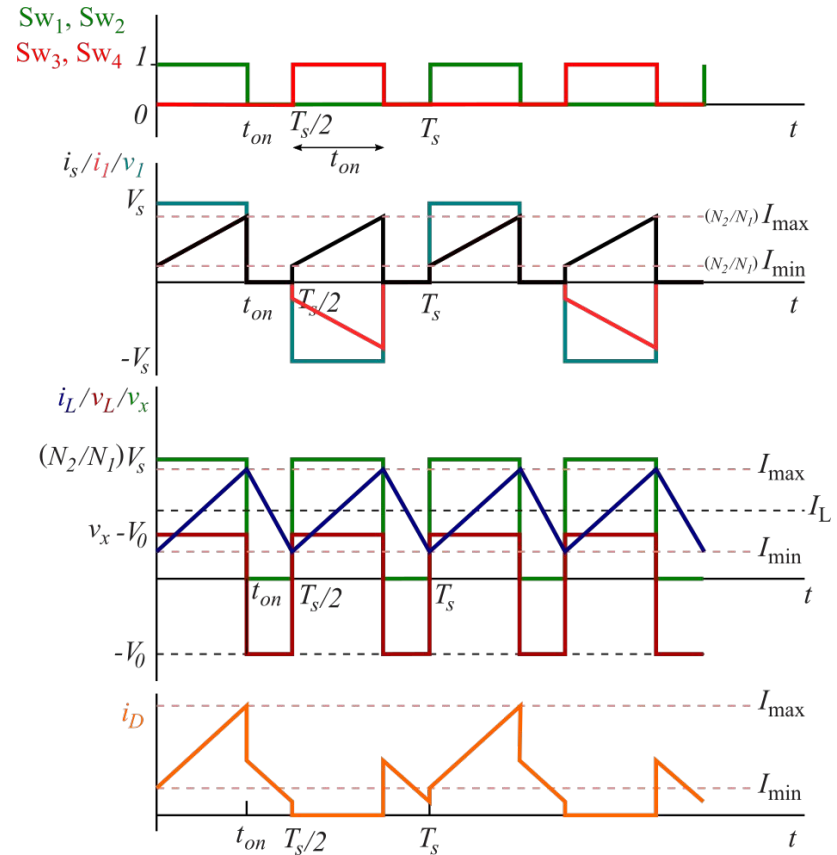

Bibliografía

- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)
- **Power Electronics. Devices, Drivers, Applications, and Passive Components** - B. W. Williams (University of Strathclyde, Glasgow. 2006).

Descarga gratuita:

→ <http://personal.strath.ac.uk/barry.williams/book.htm>

