






Conversión CA/CC



Rectificador Trifásico
No Controlado







Rectificador Trifásico a diodos

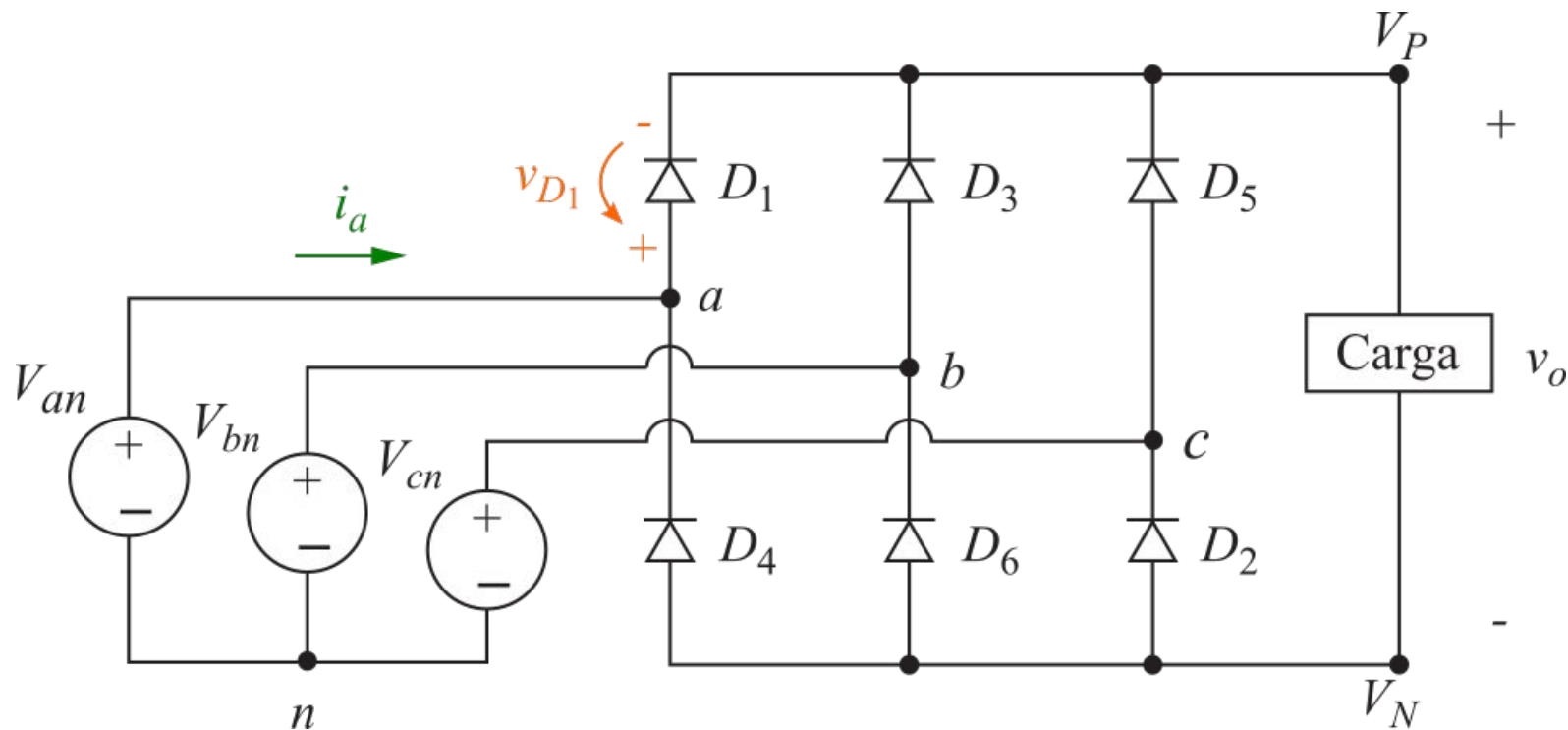

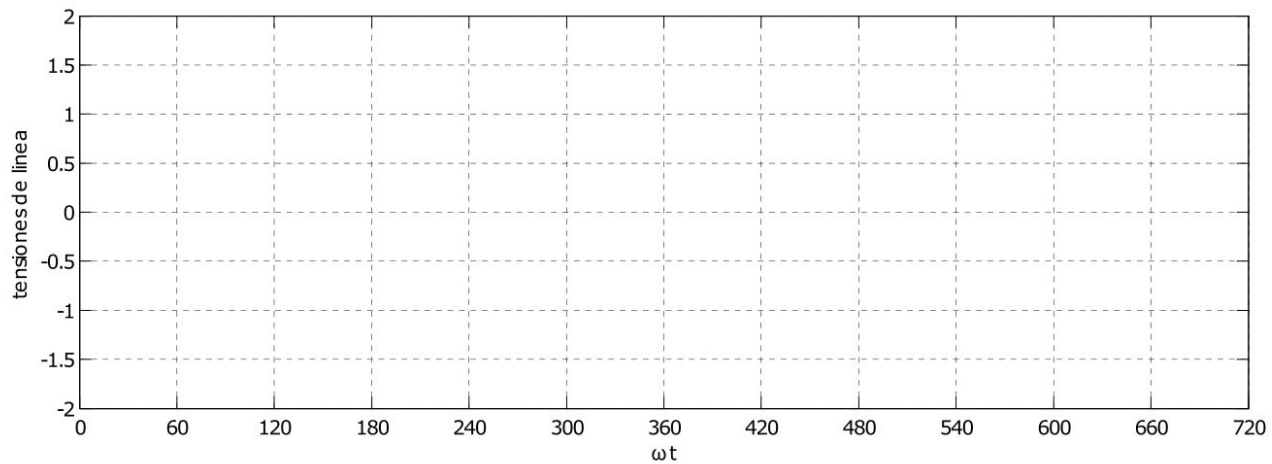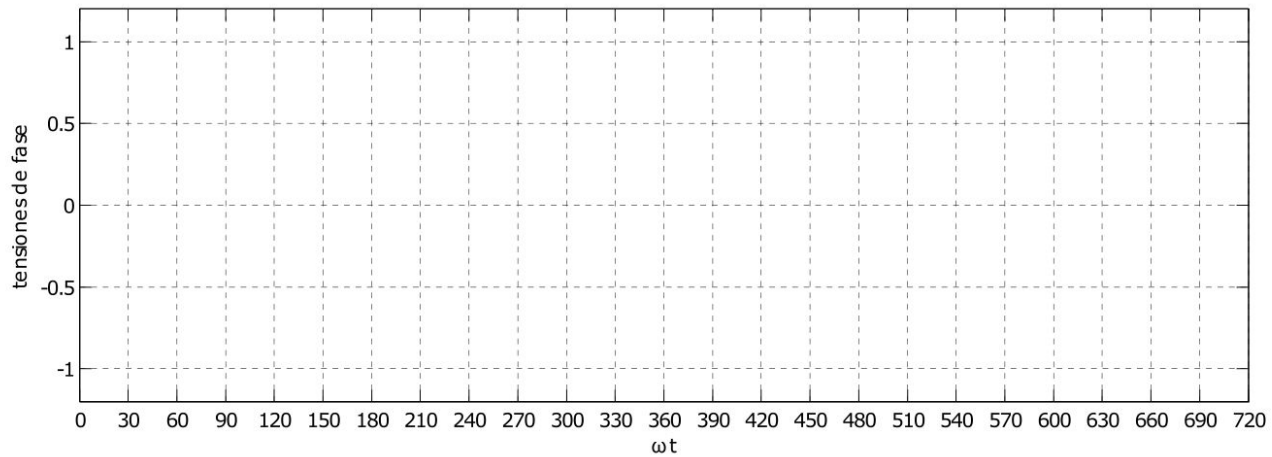

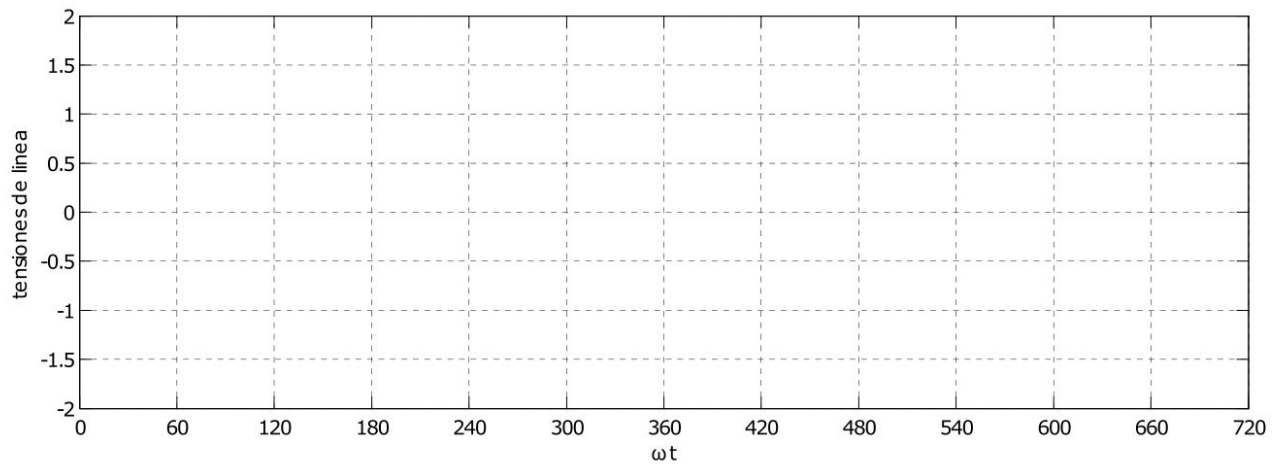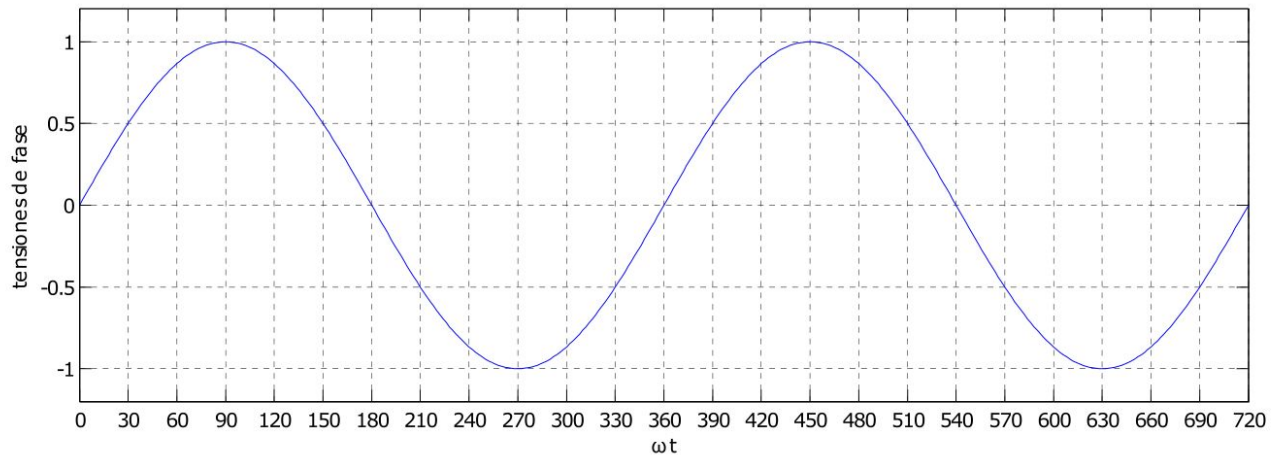

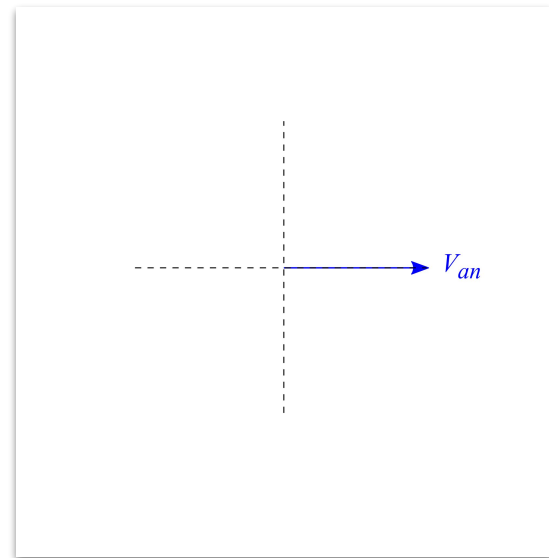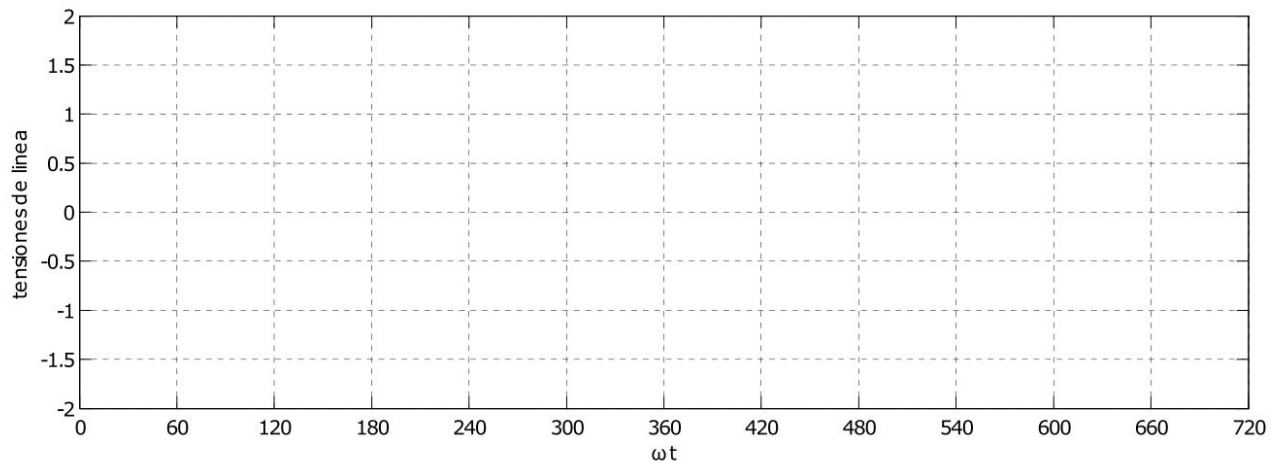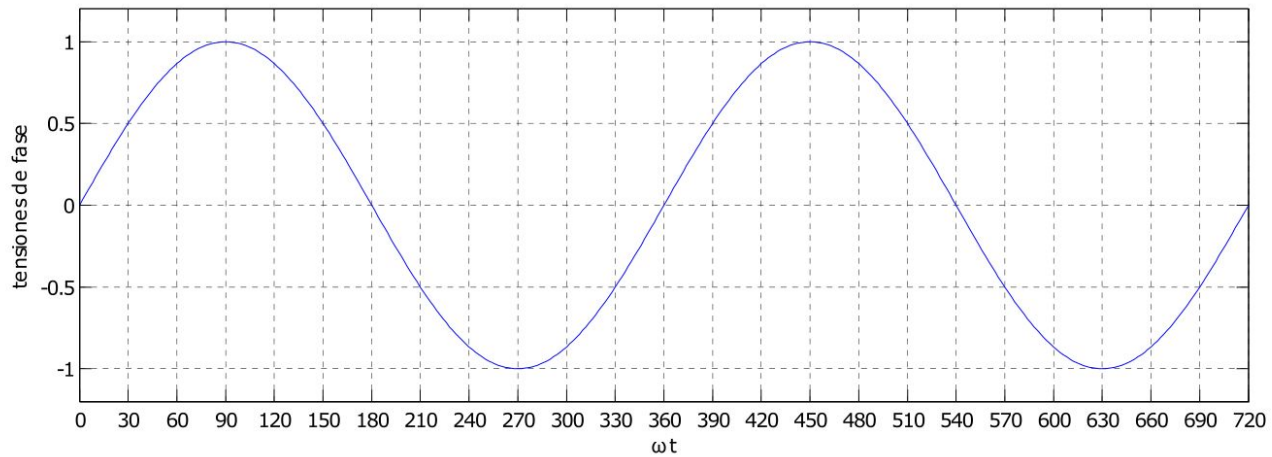

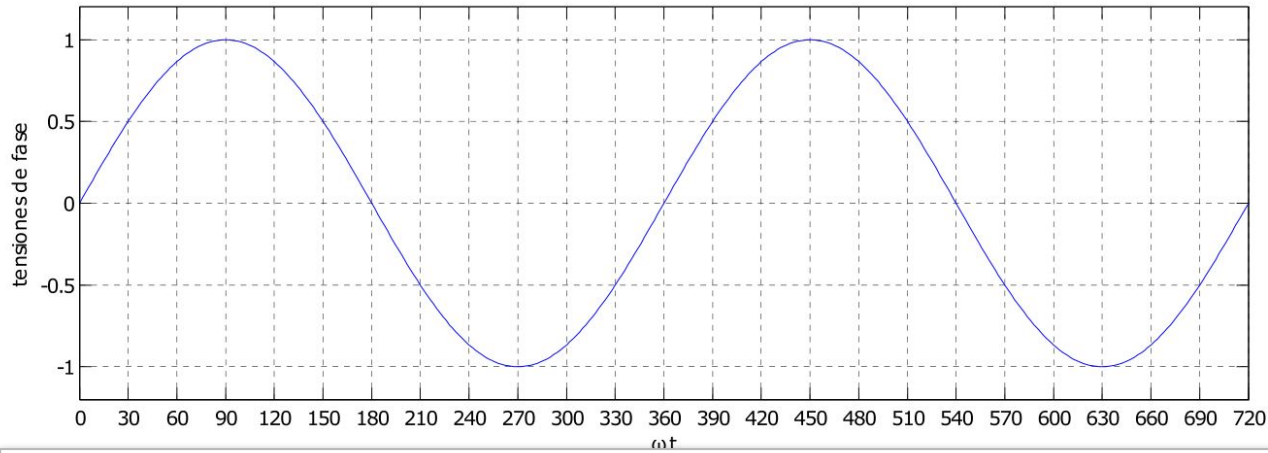


Fasor (Wikipedia)




<https://es.wikipedia.org/wiki/Fasor>









El Traductor de Ingeniería: Fasores




<https://youtu.be/HonwOVt0zvo>



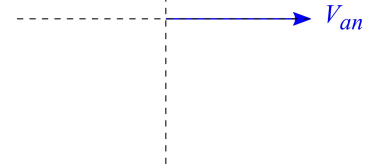


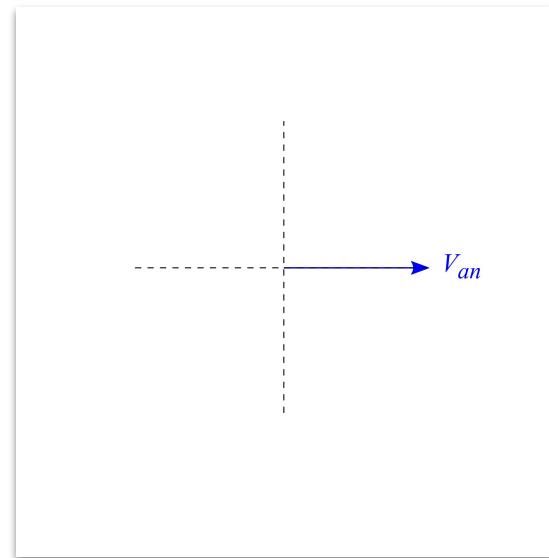
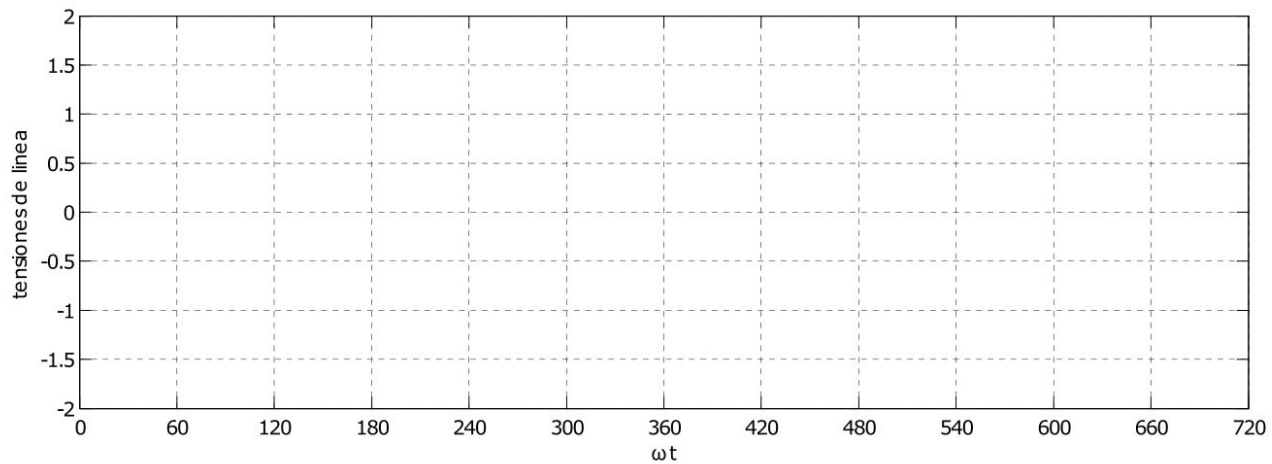
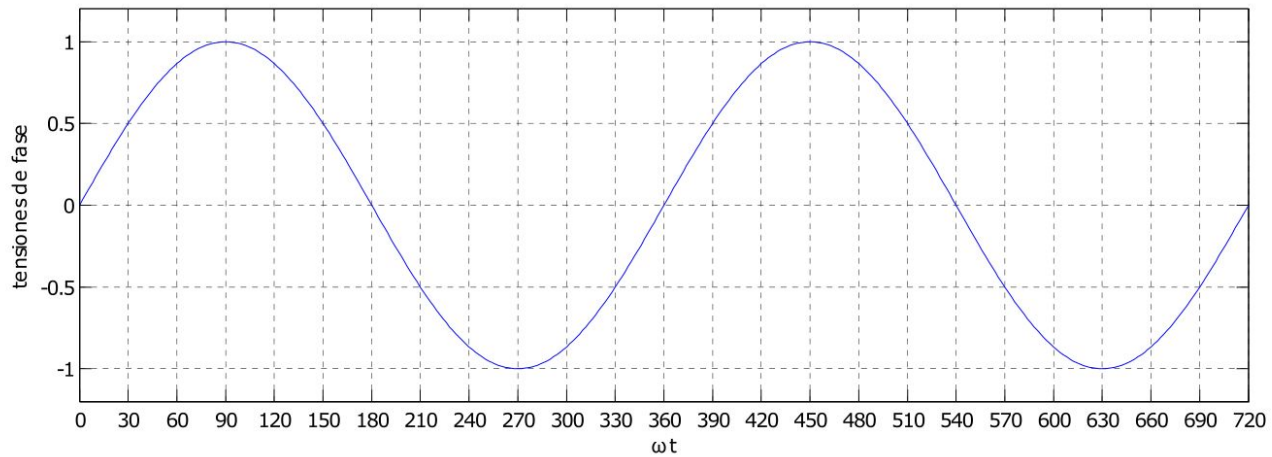


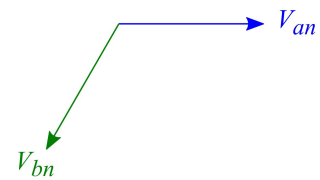
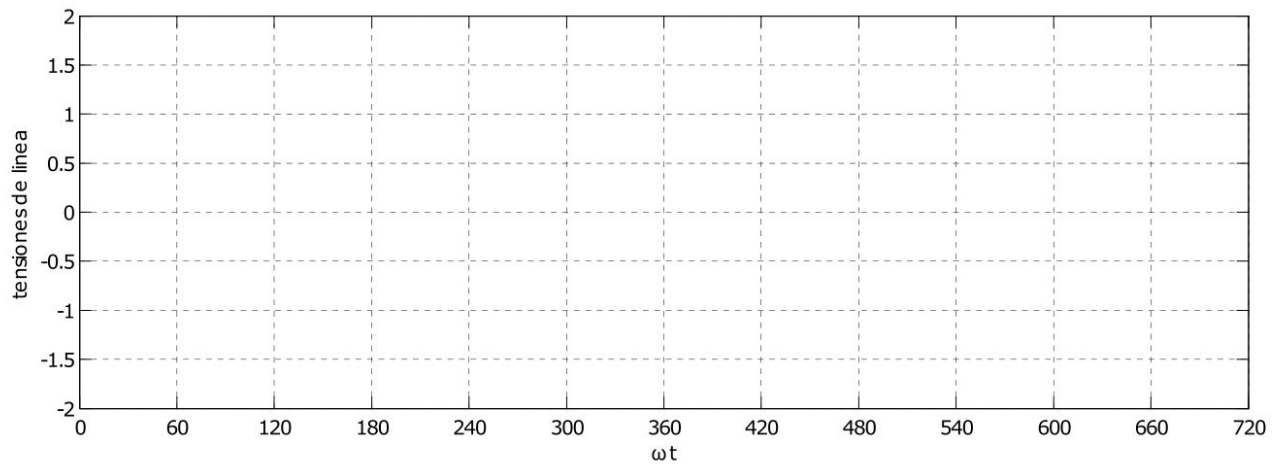
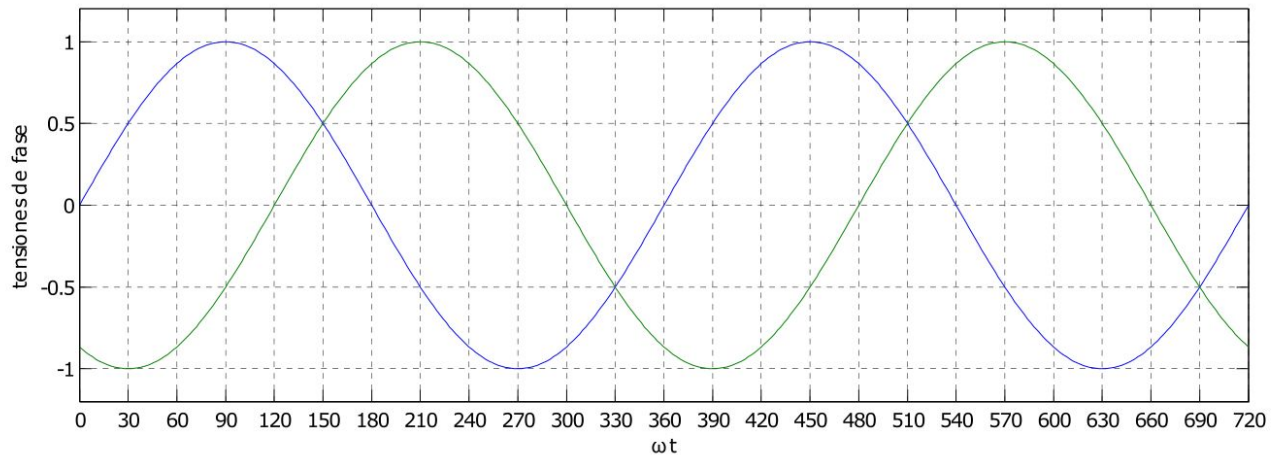


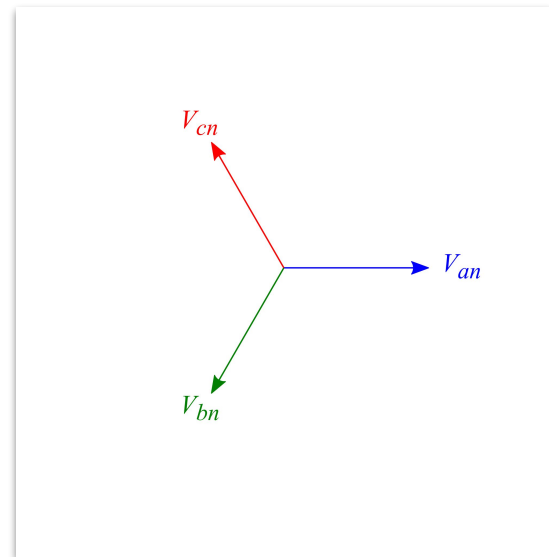
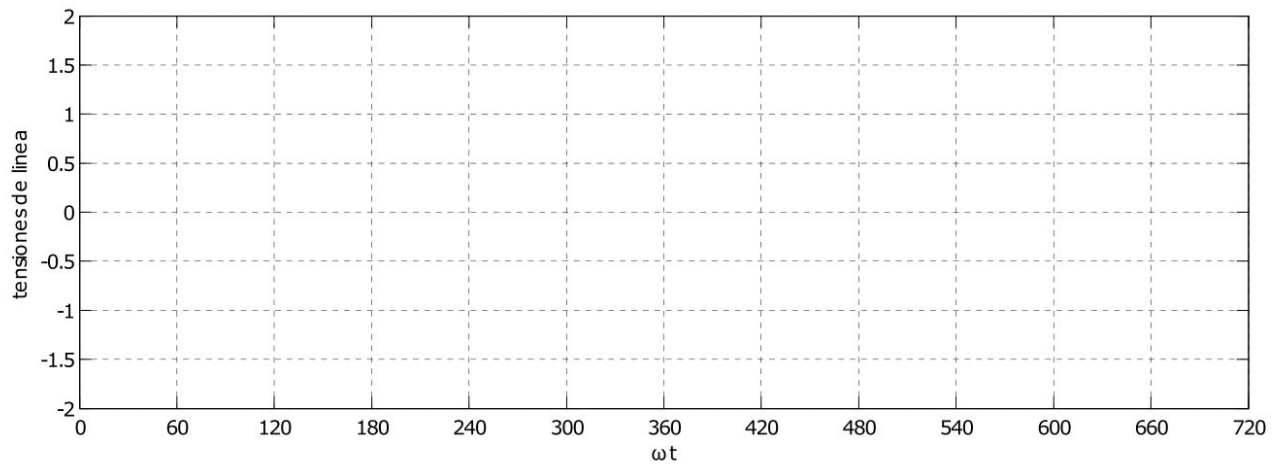
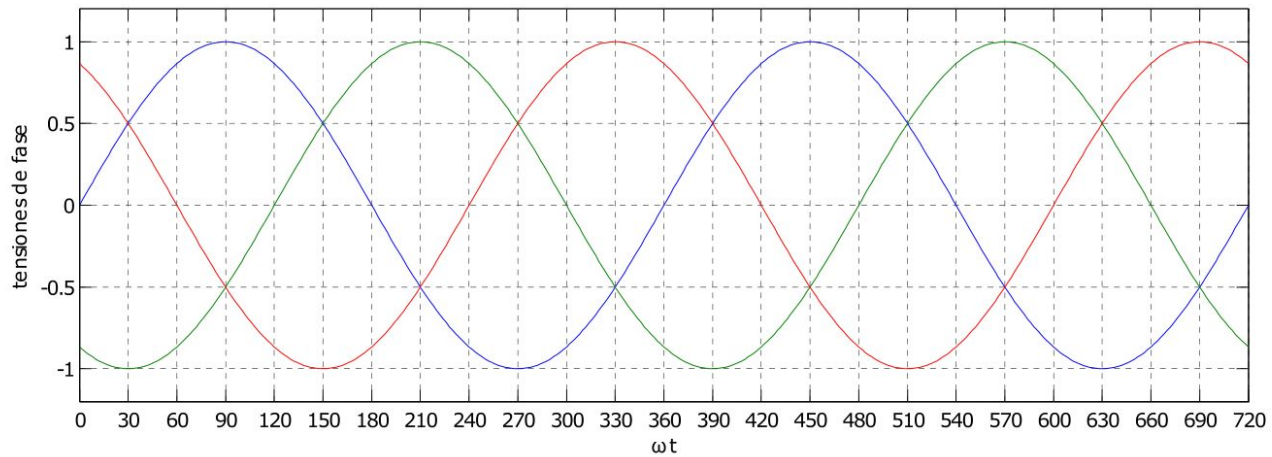


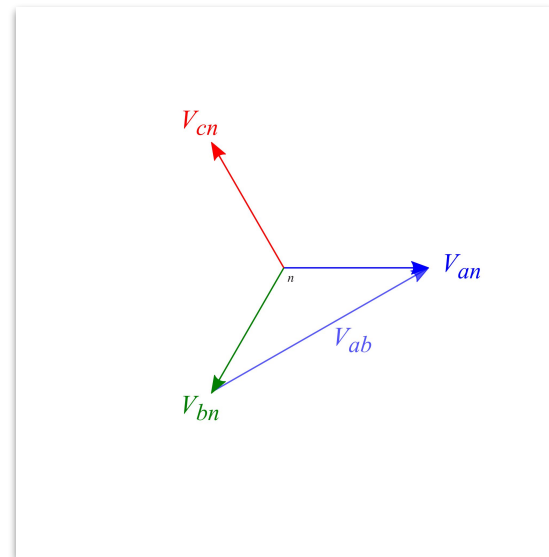
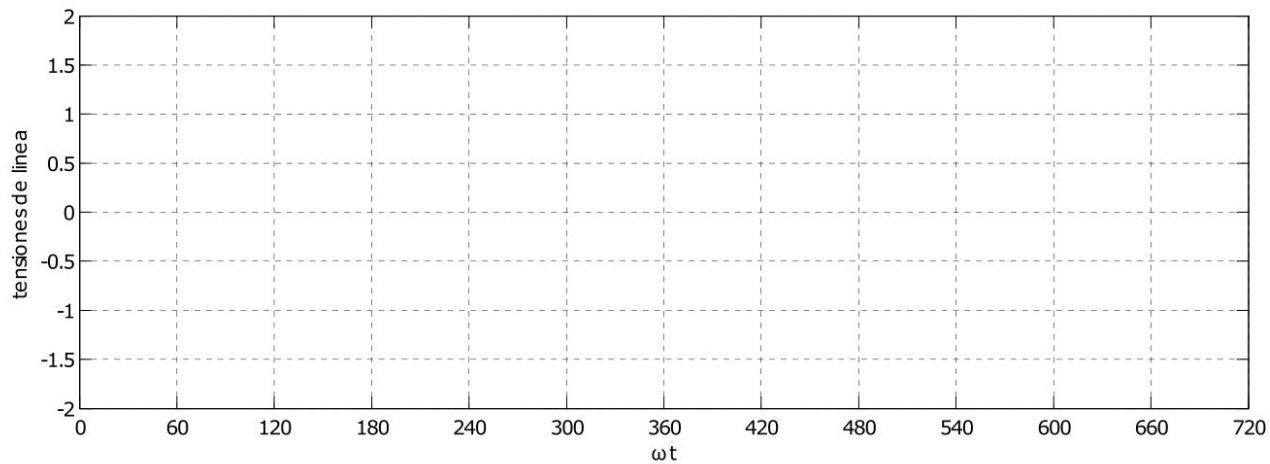
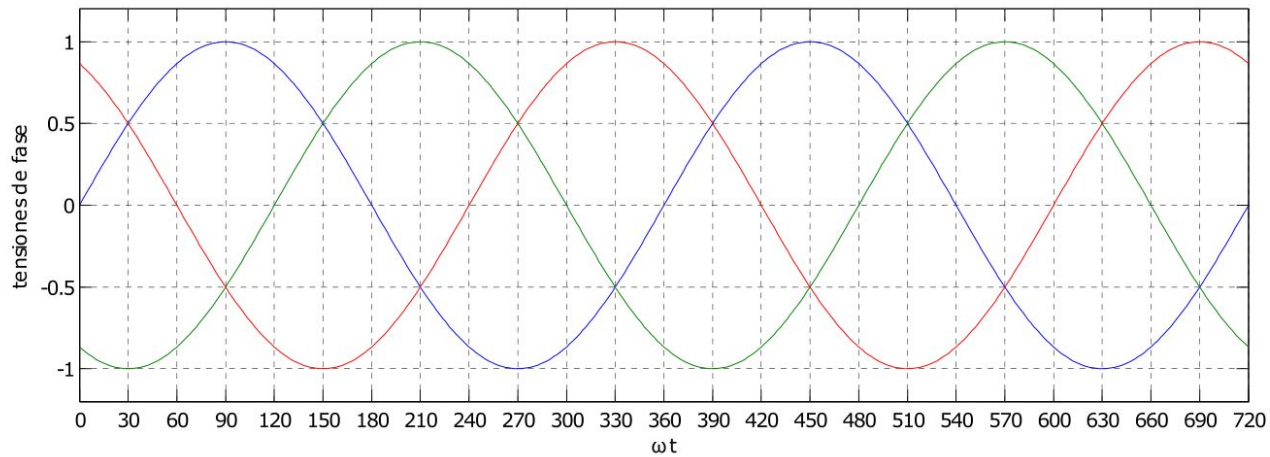


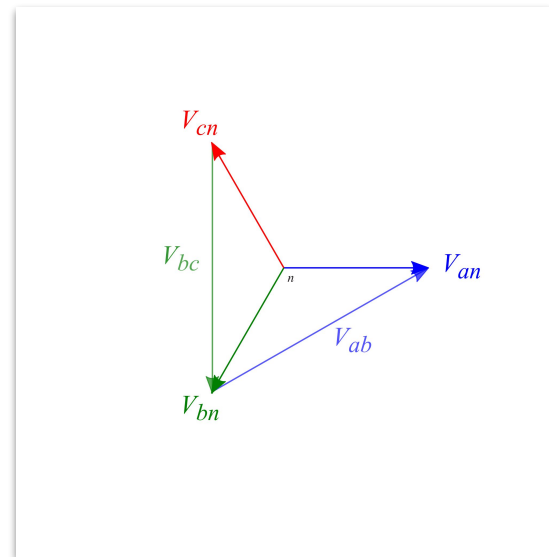
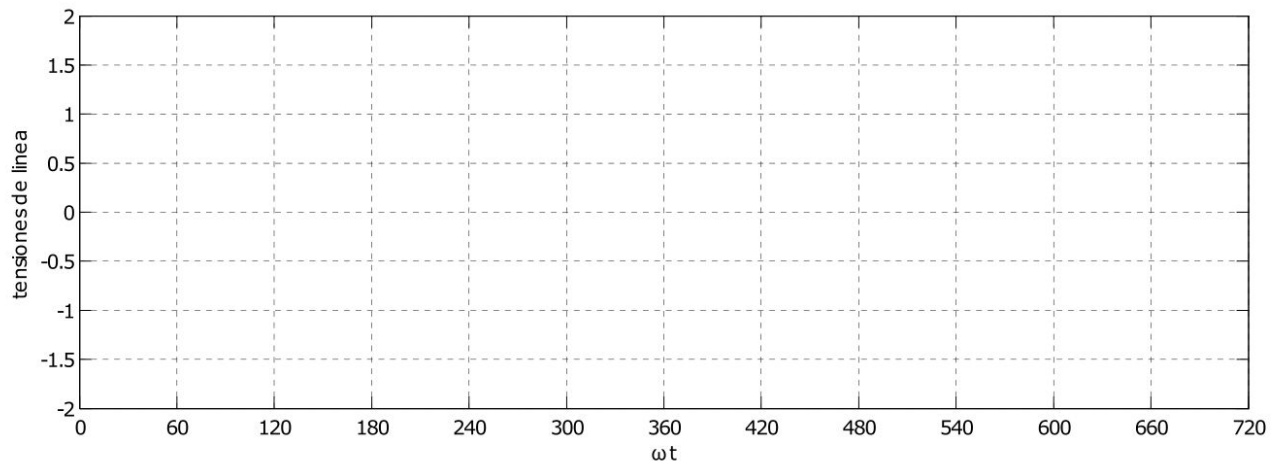
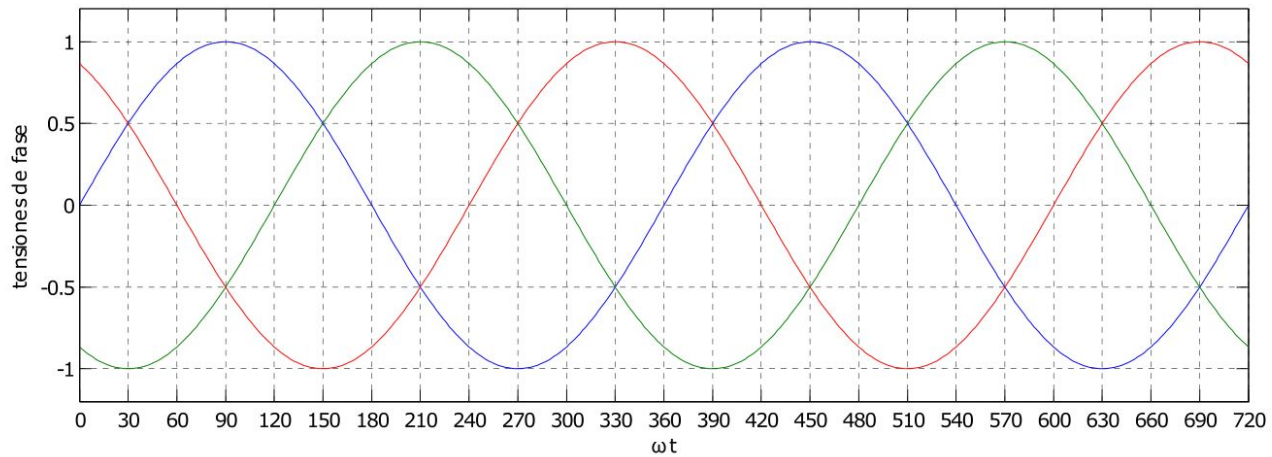


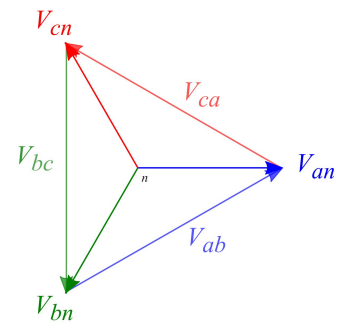
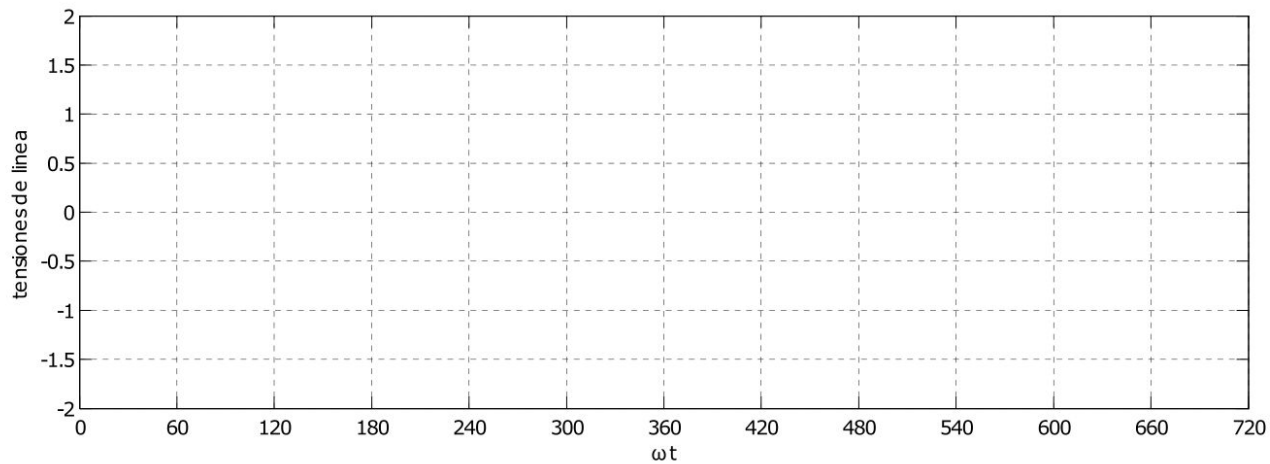
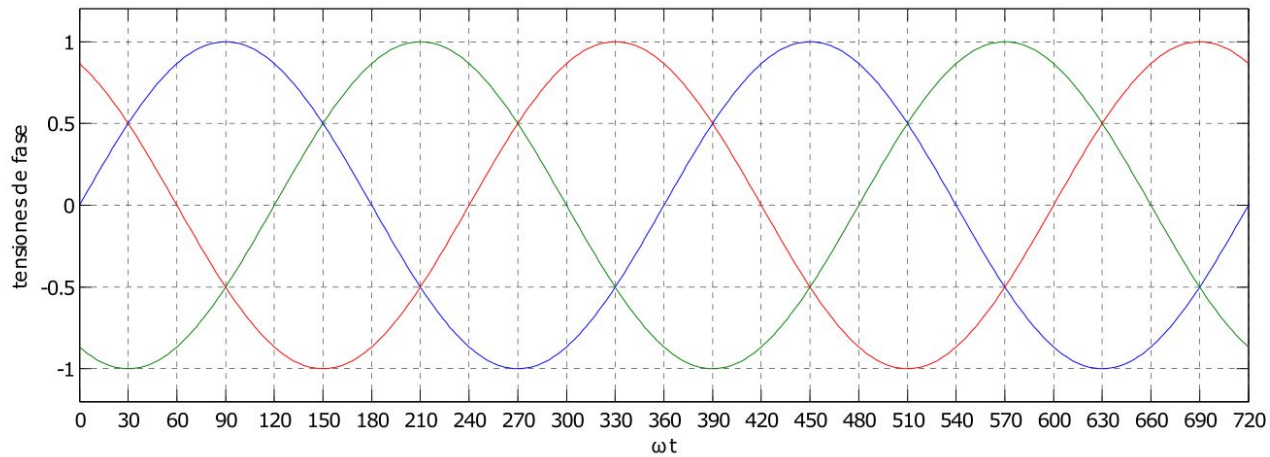


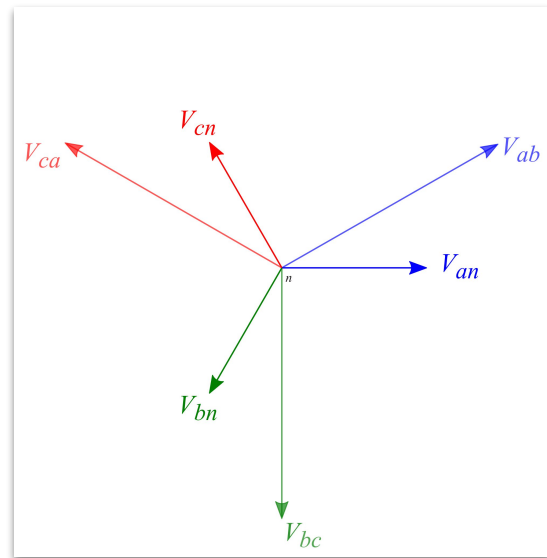
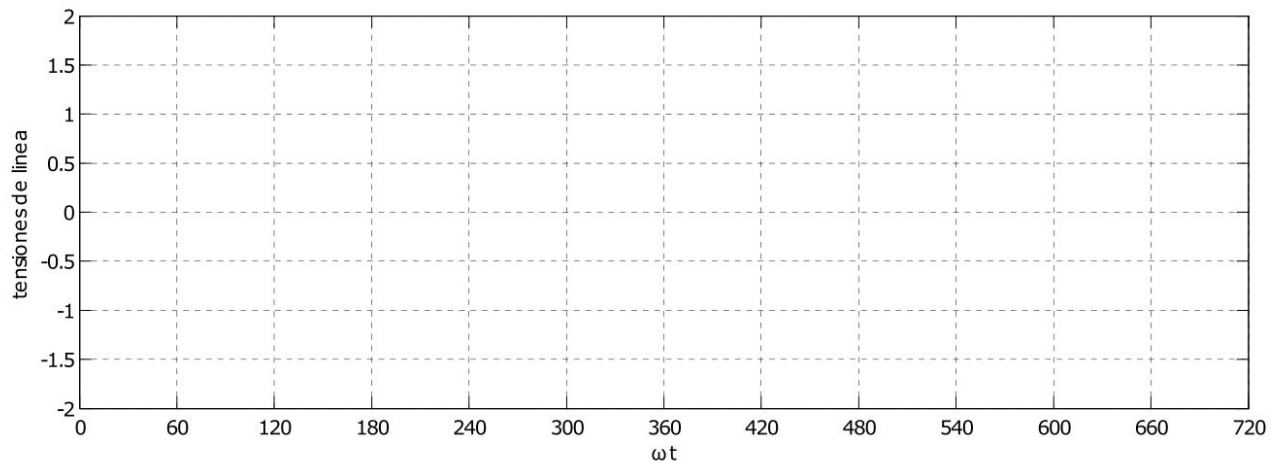
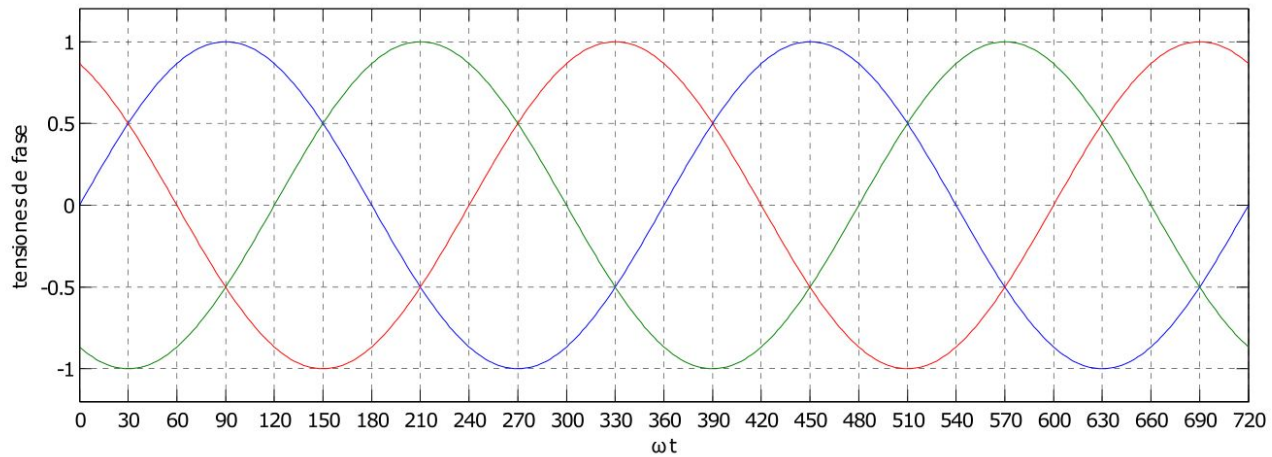


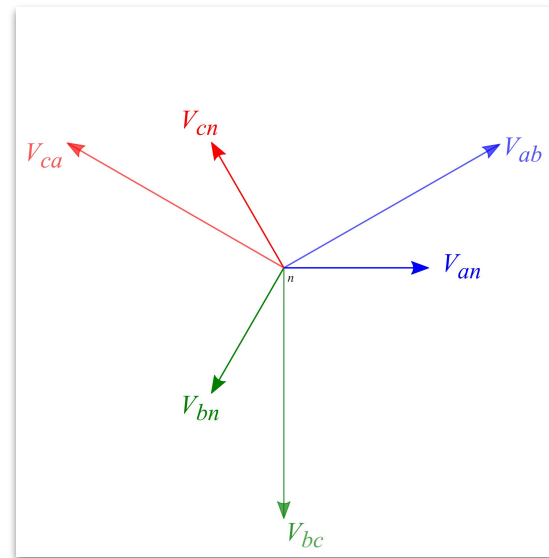
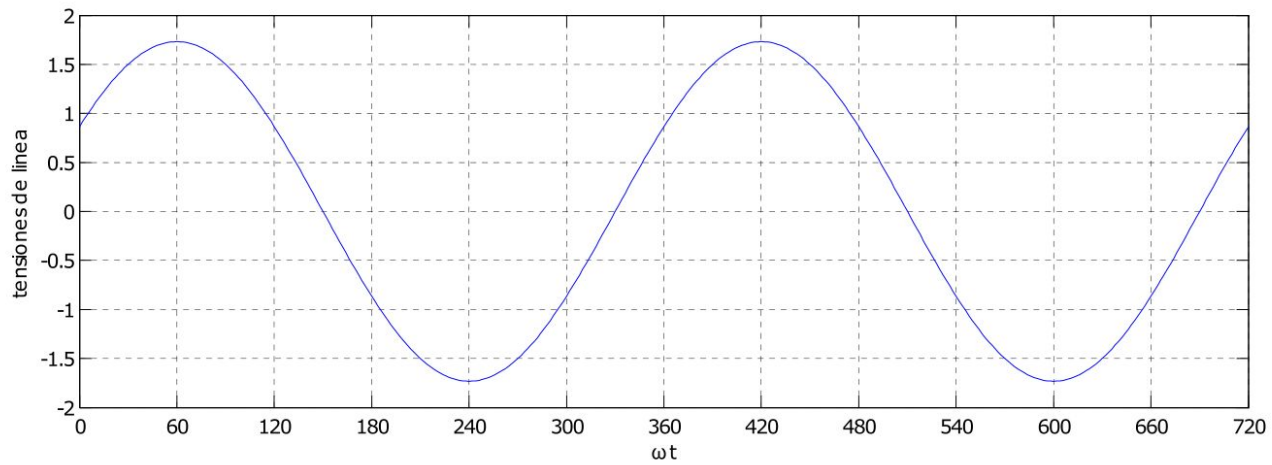
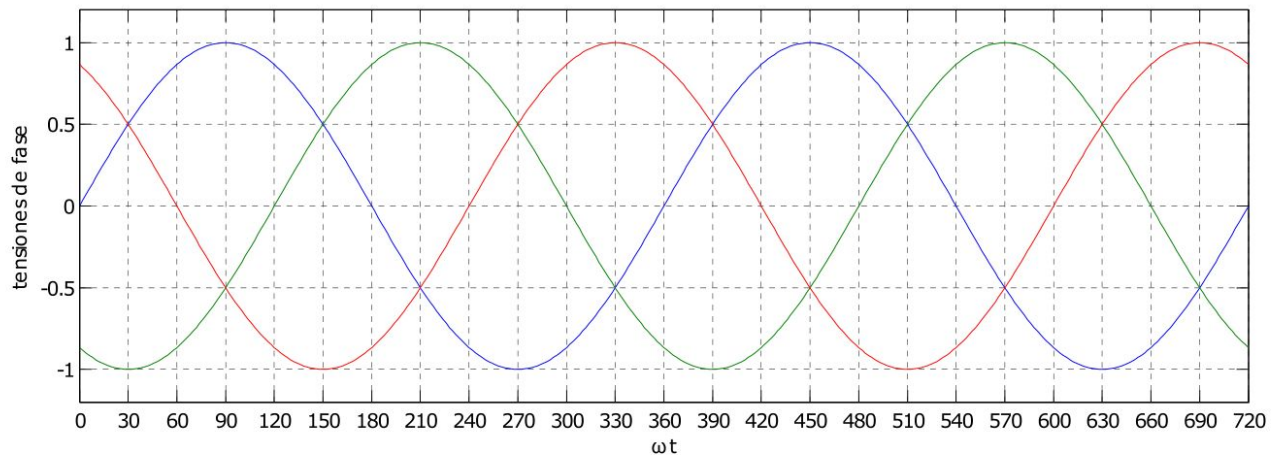


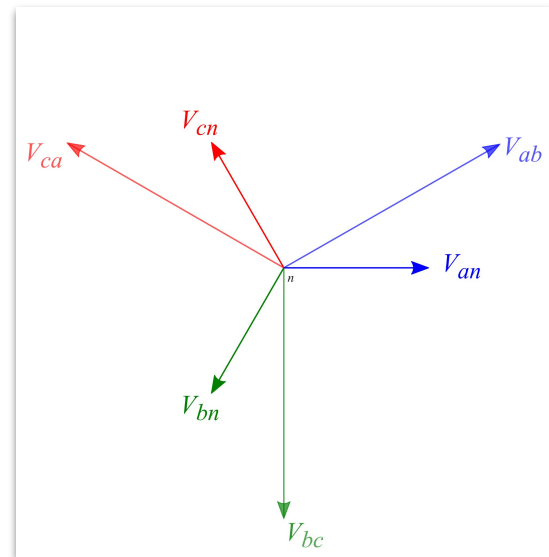
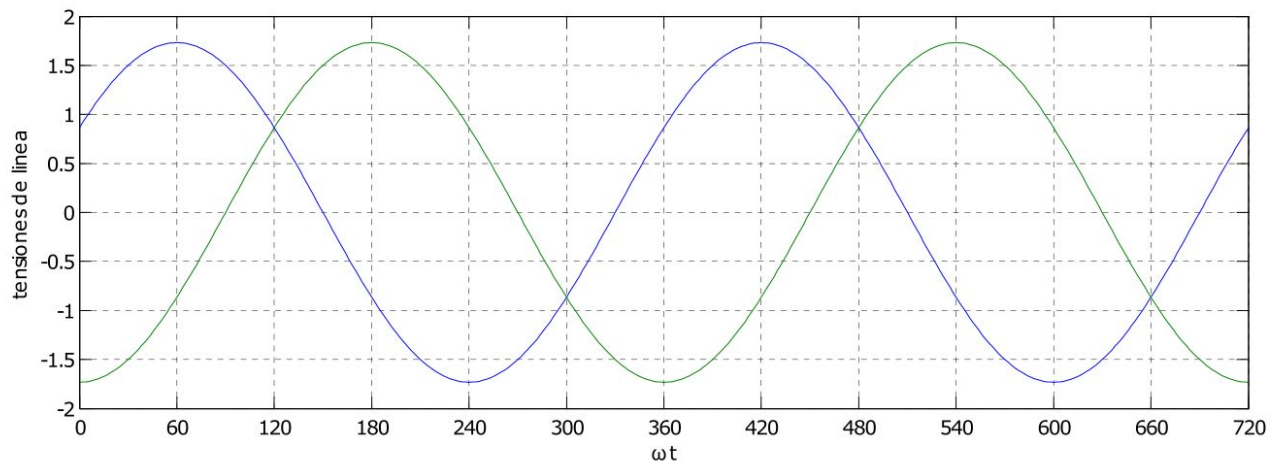
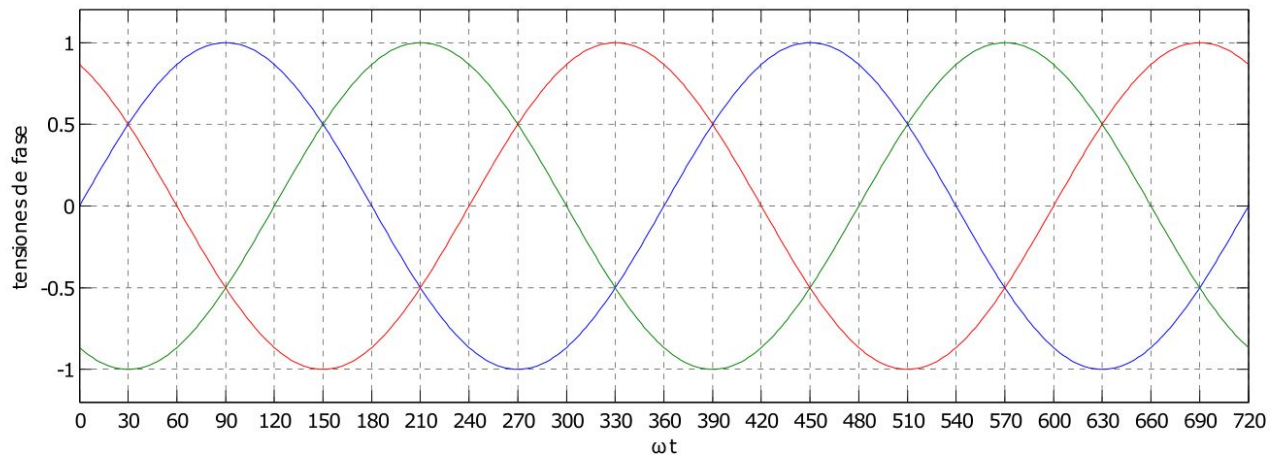


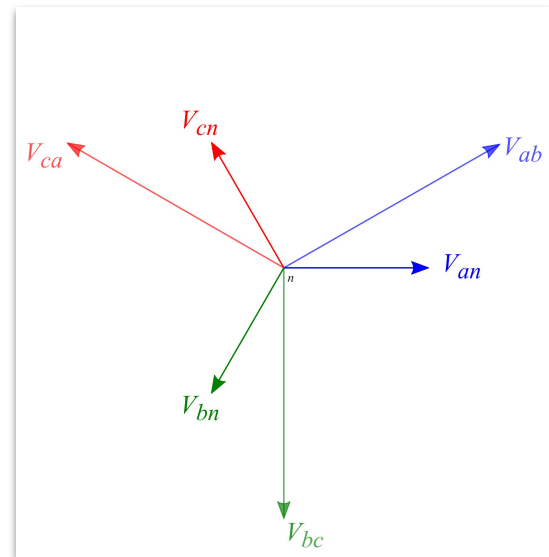
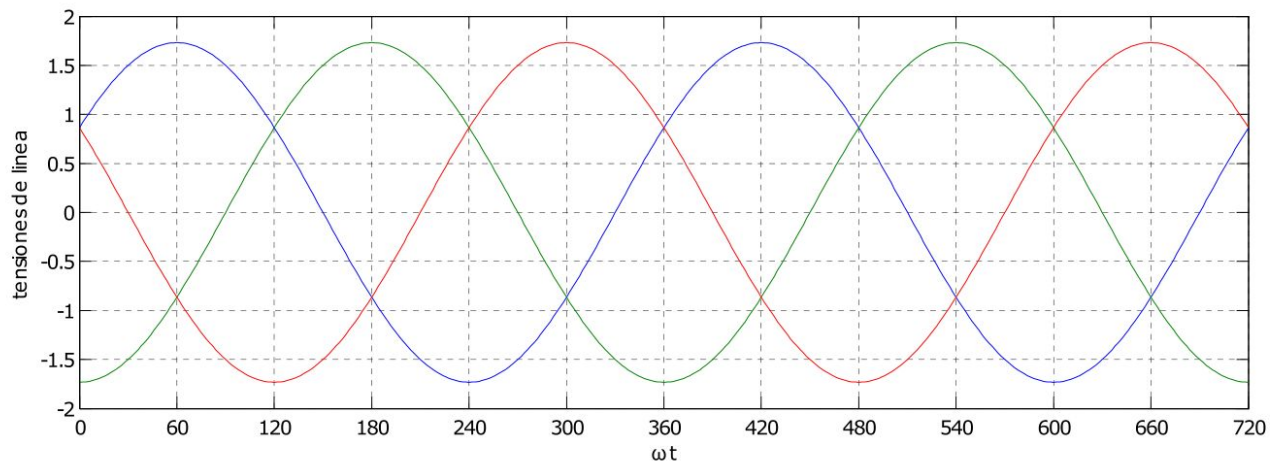
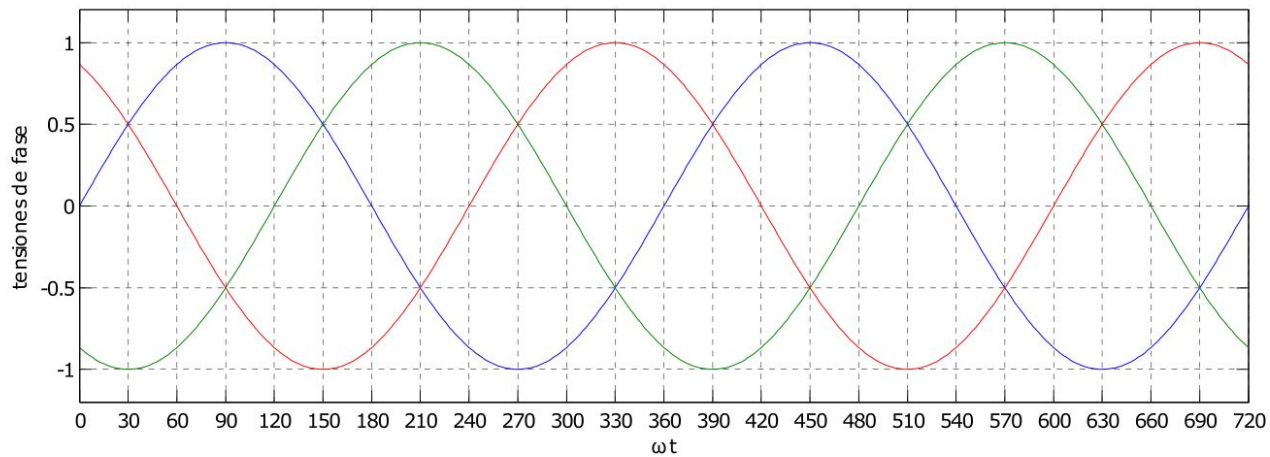


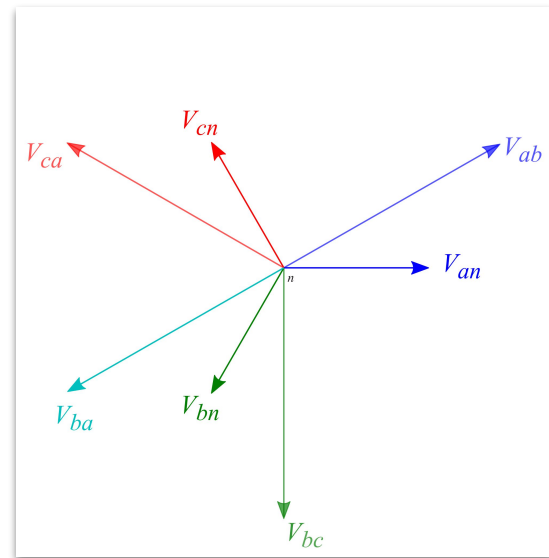
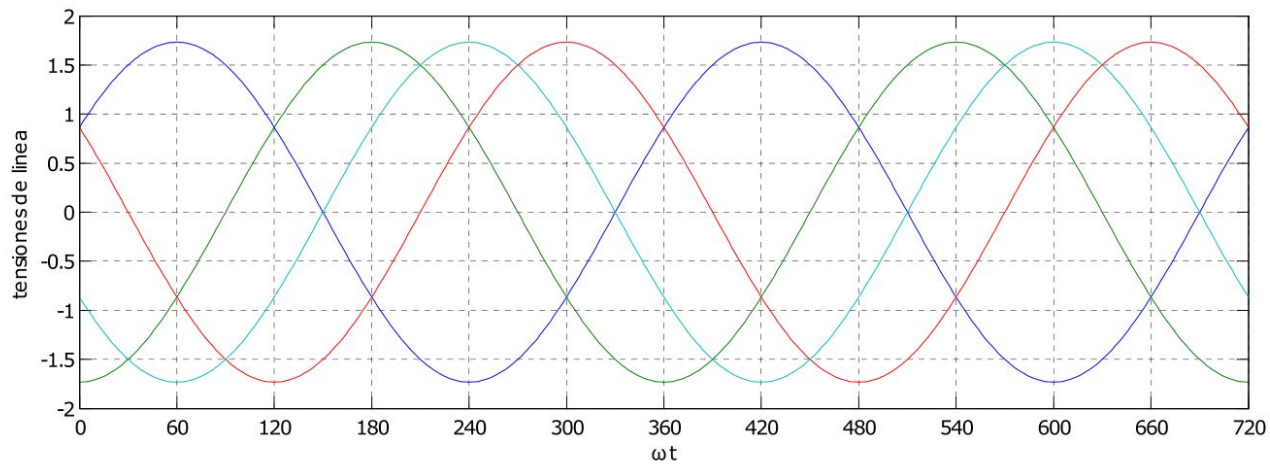
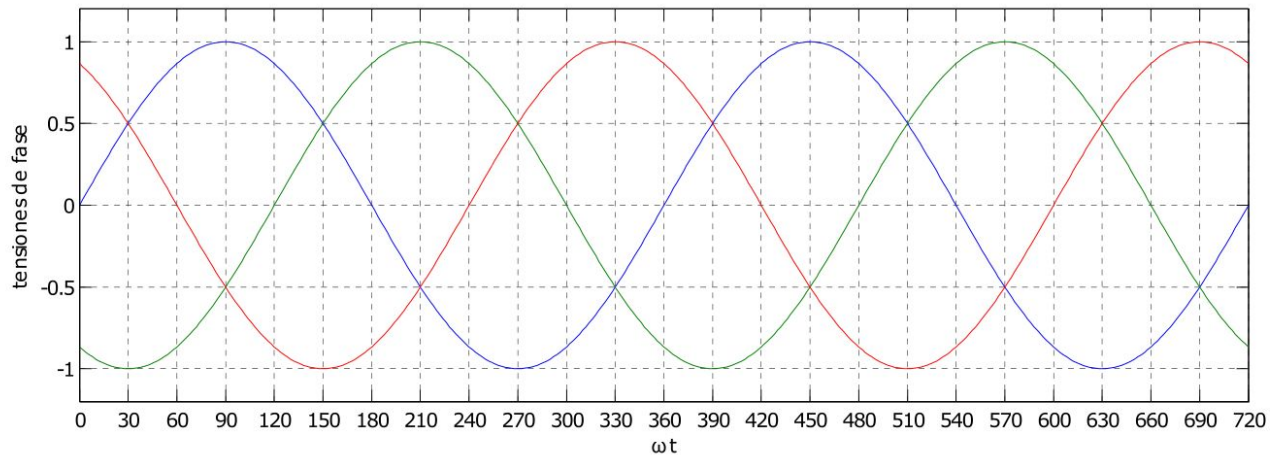


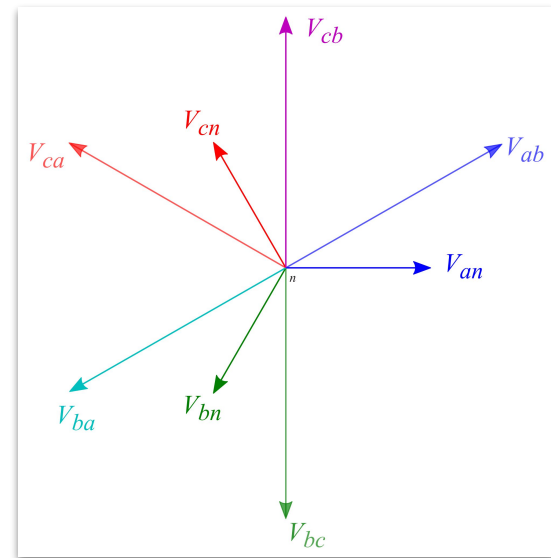
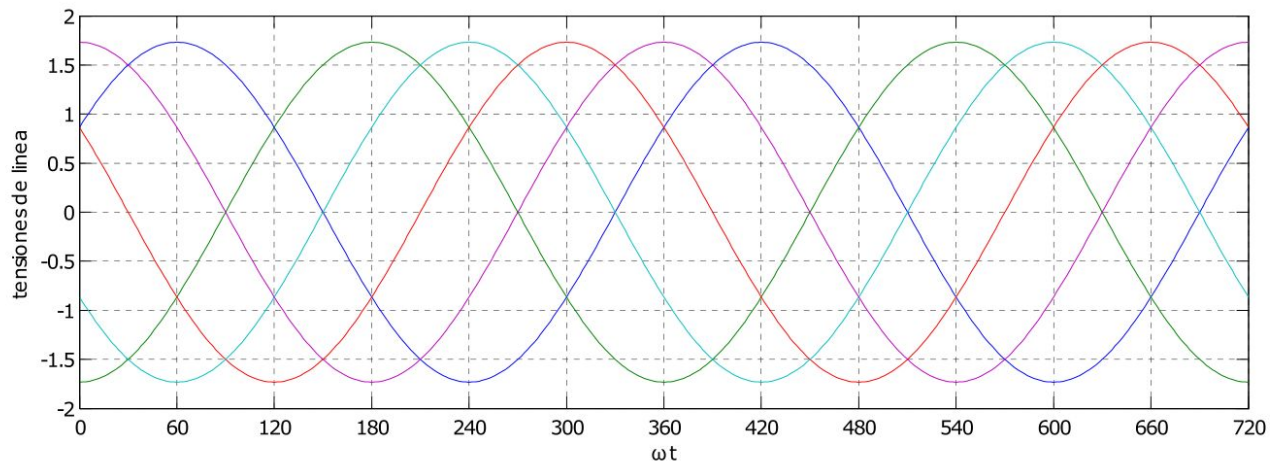
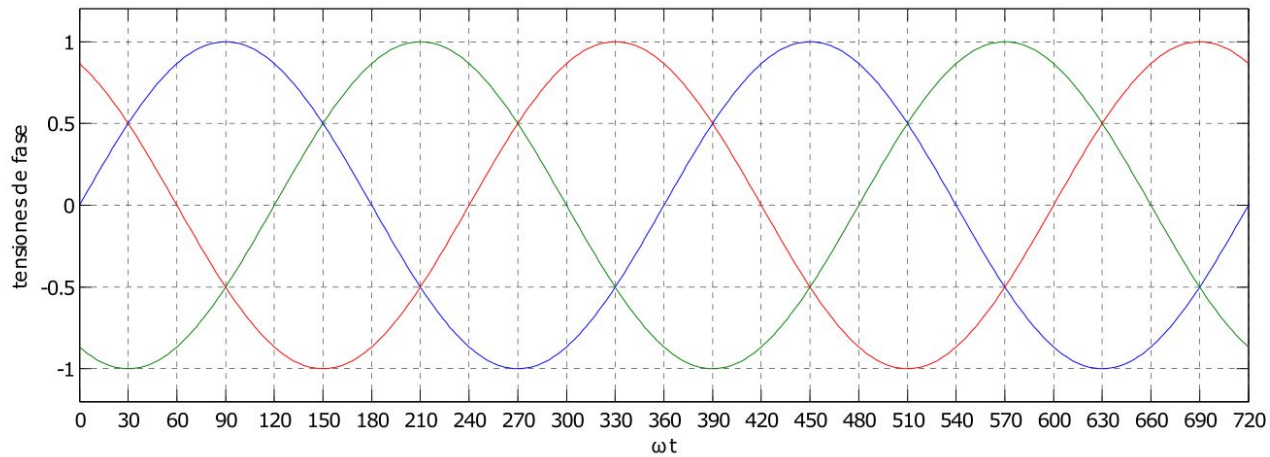


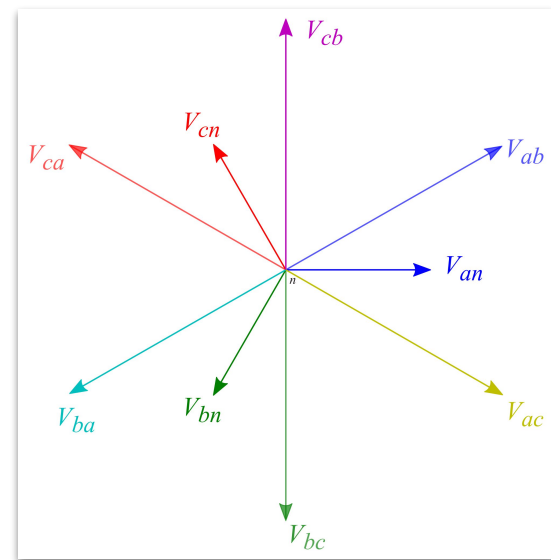
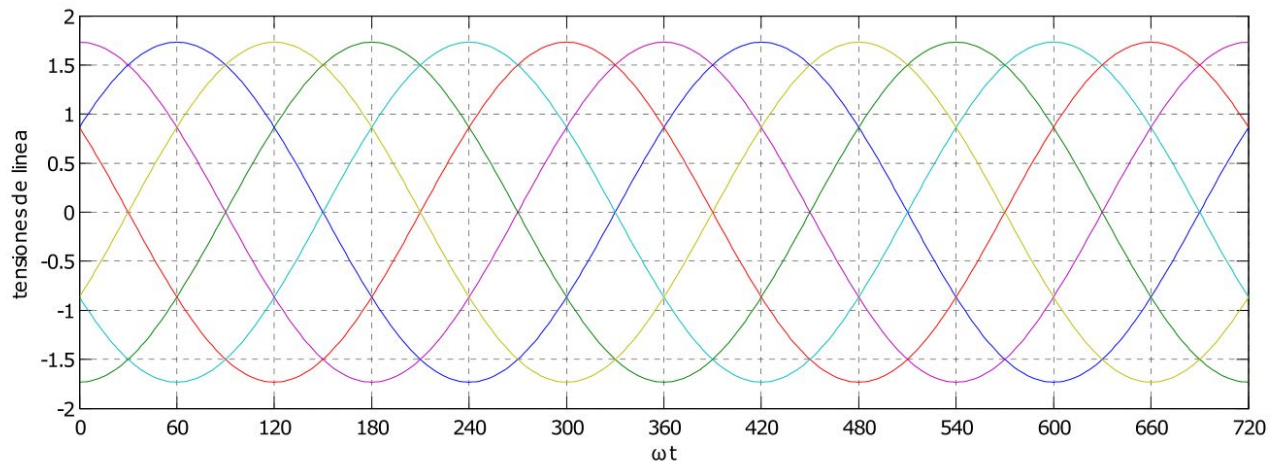
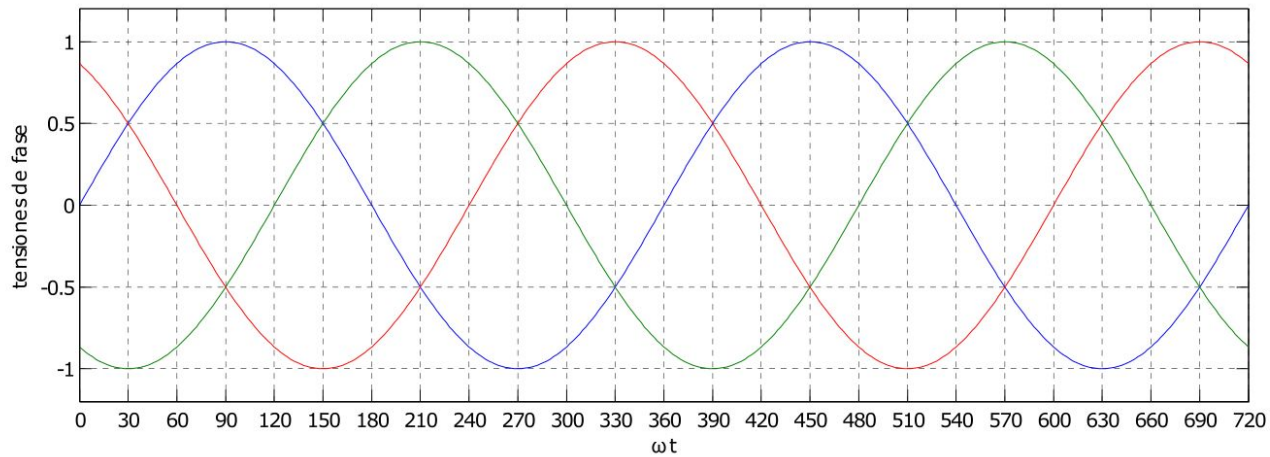


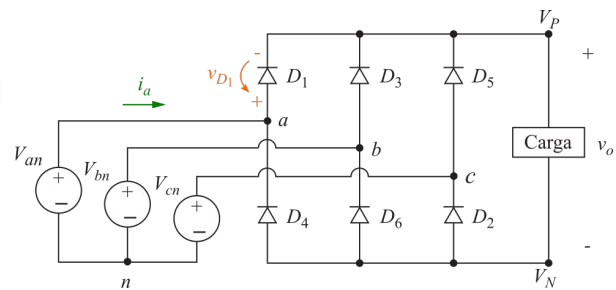
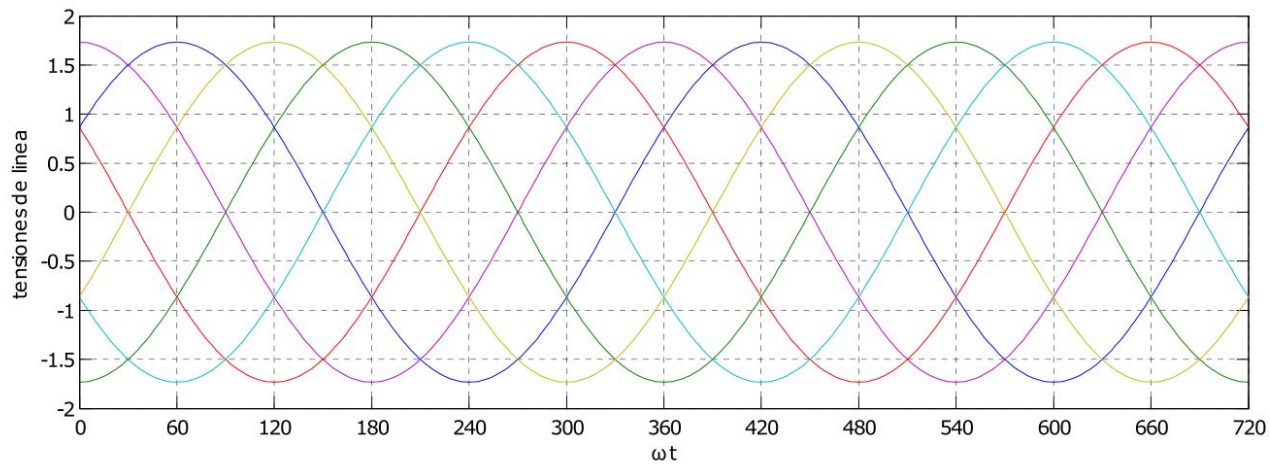
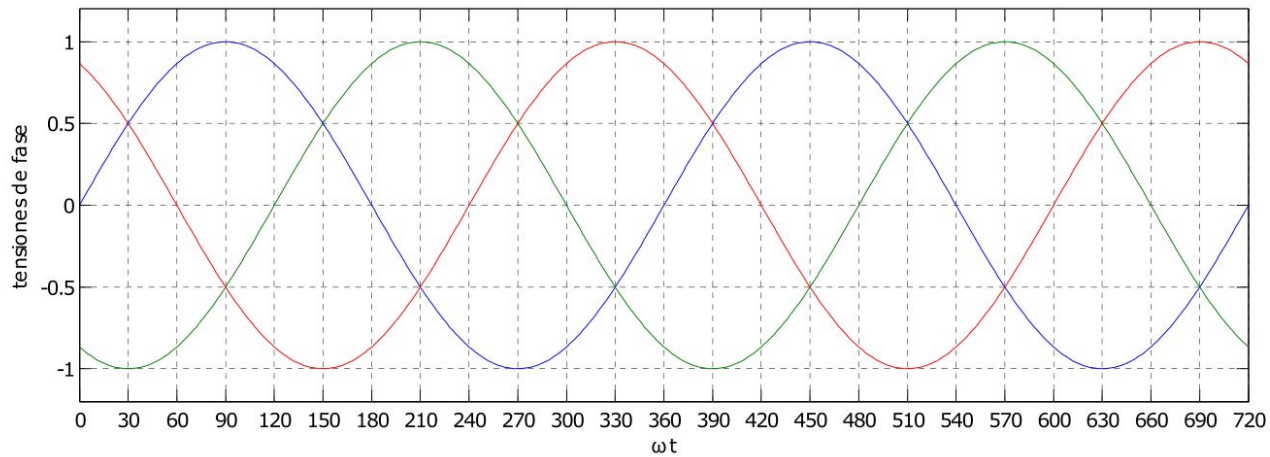


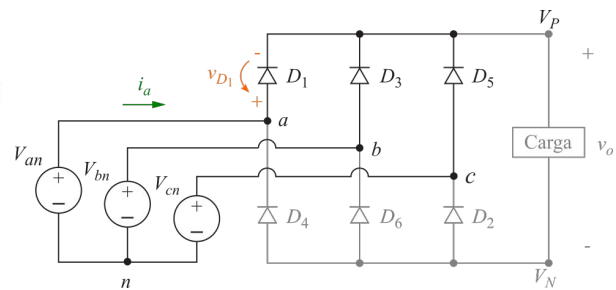
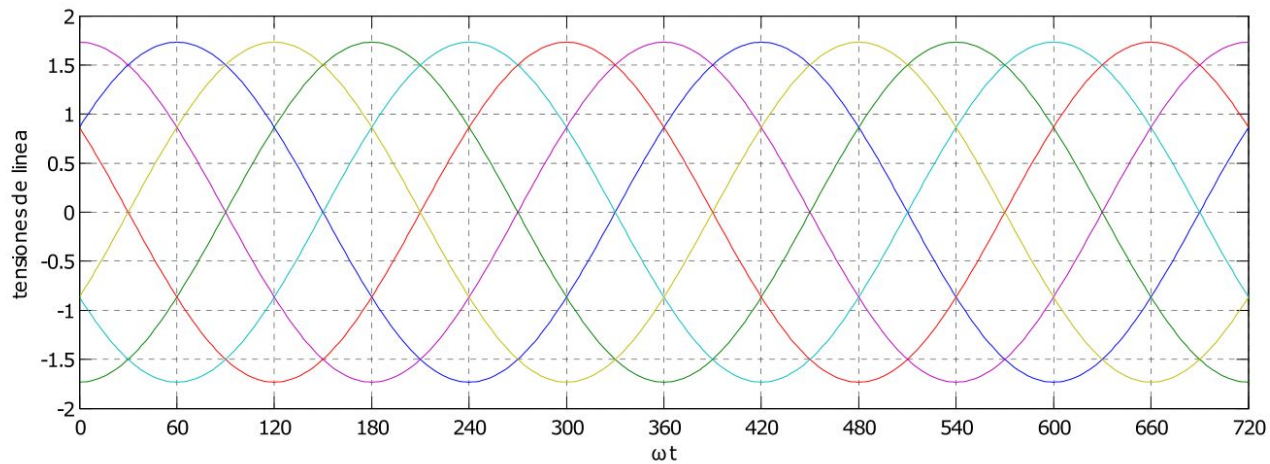
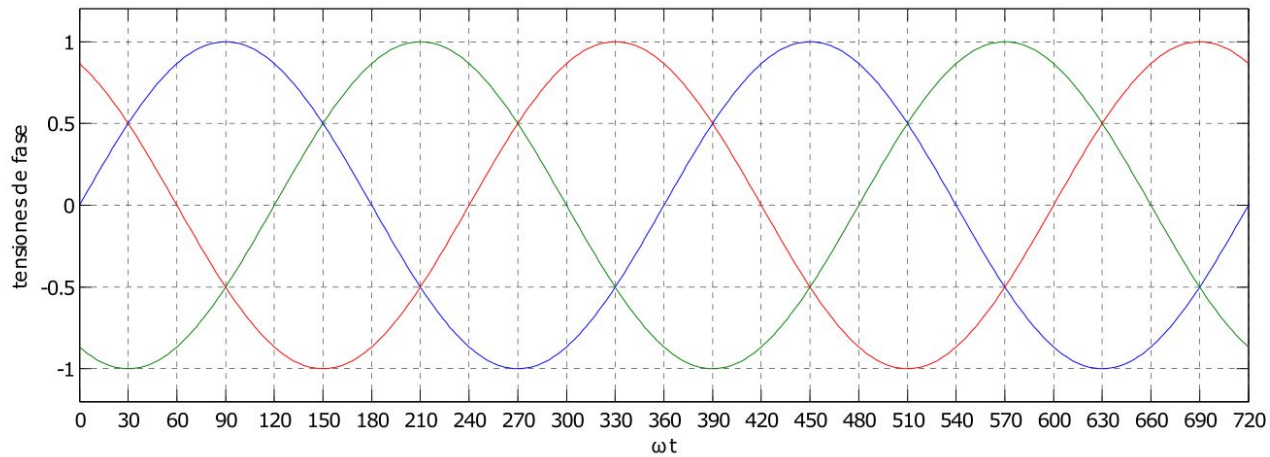


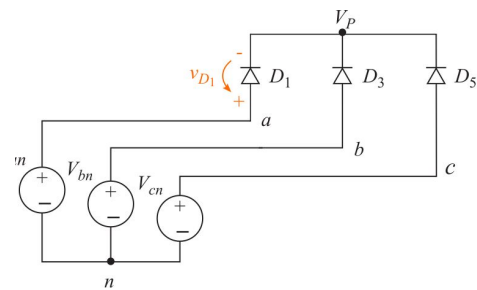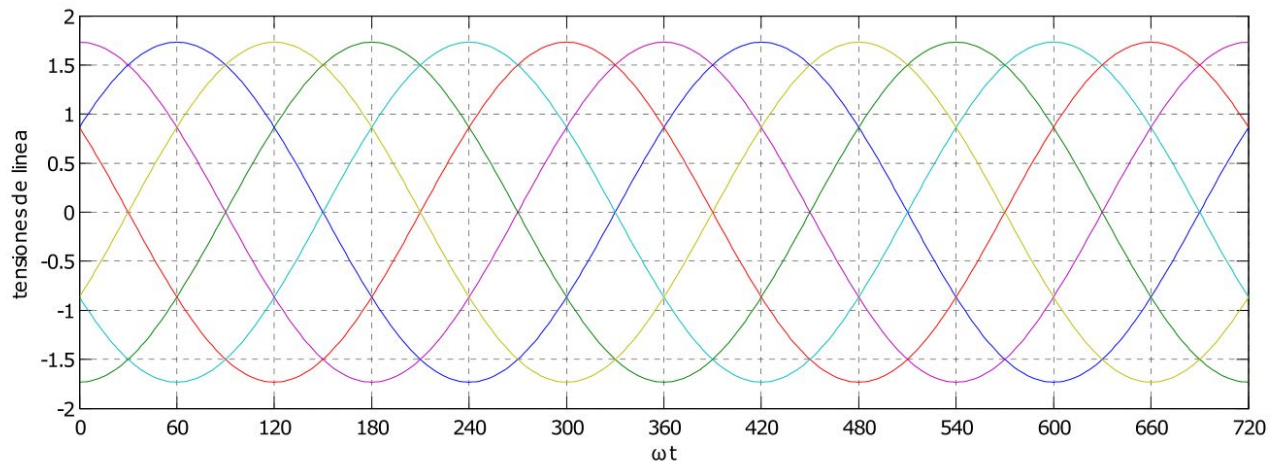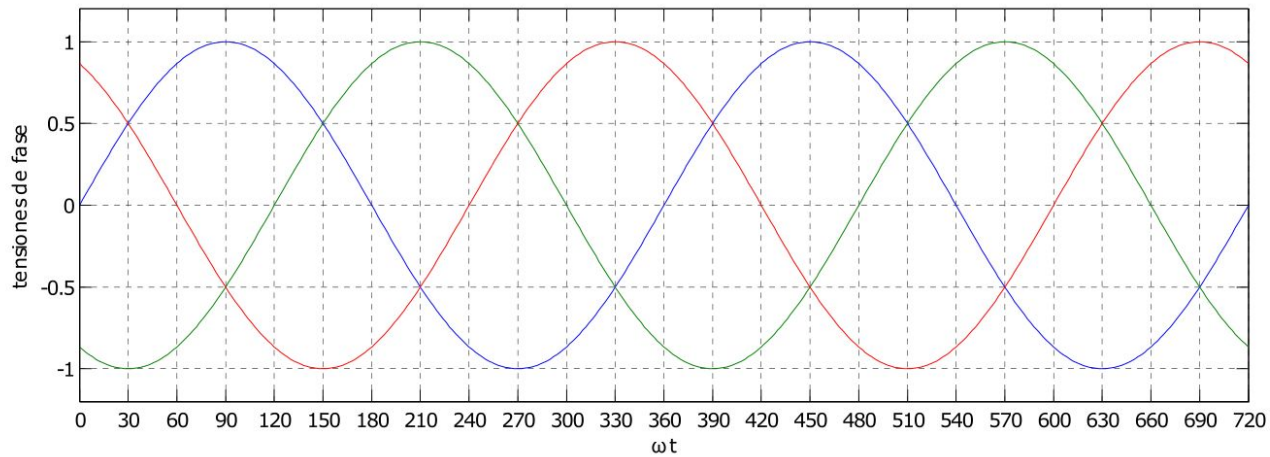

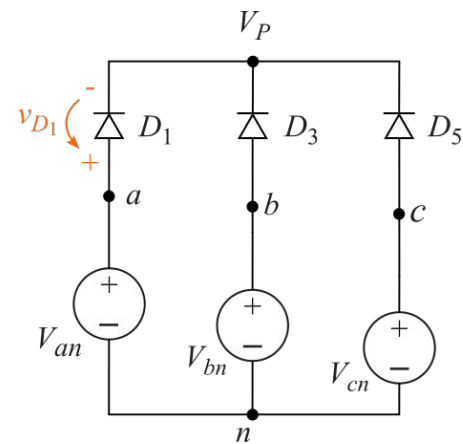
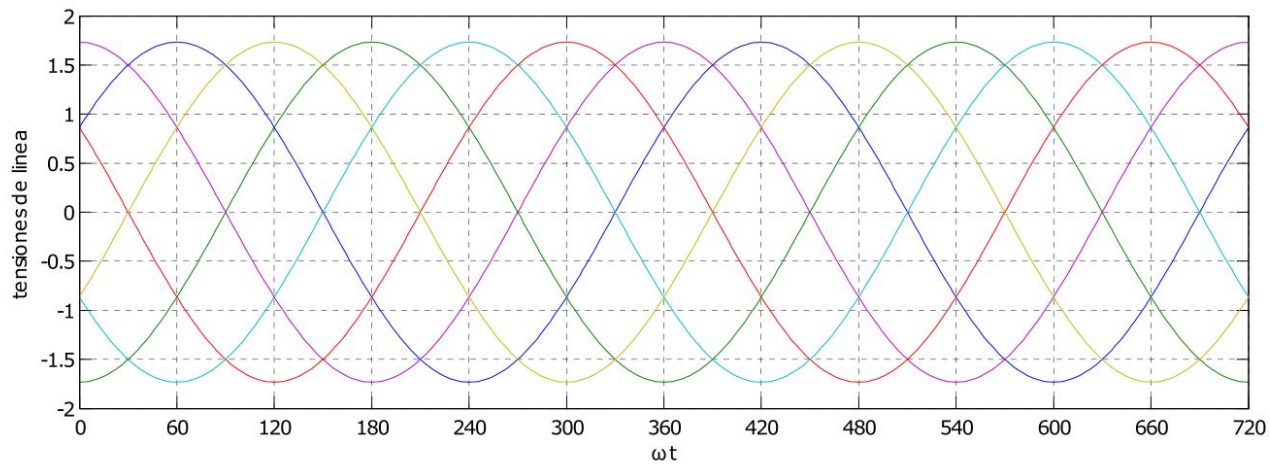
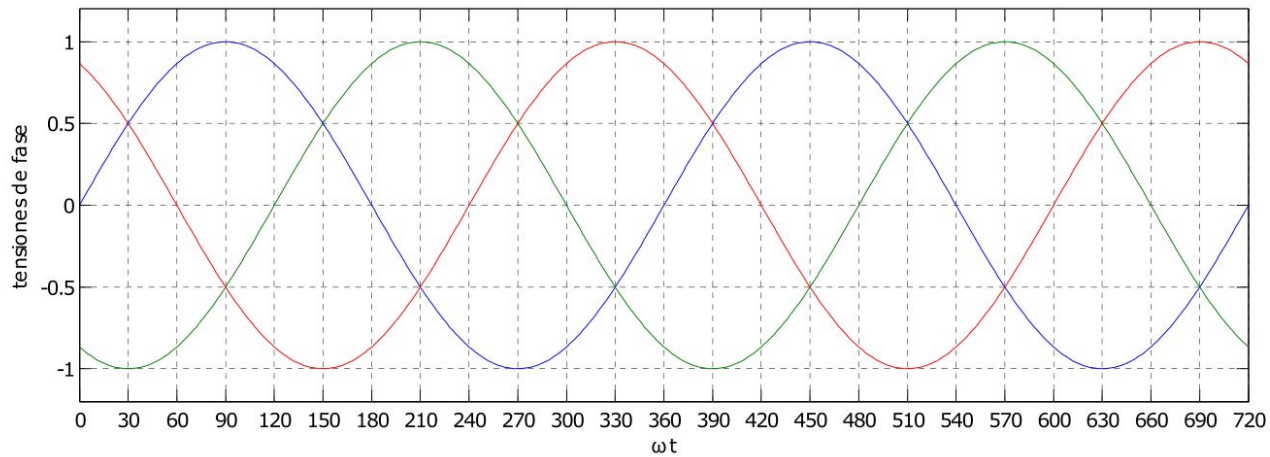


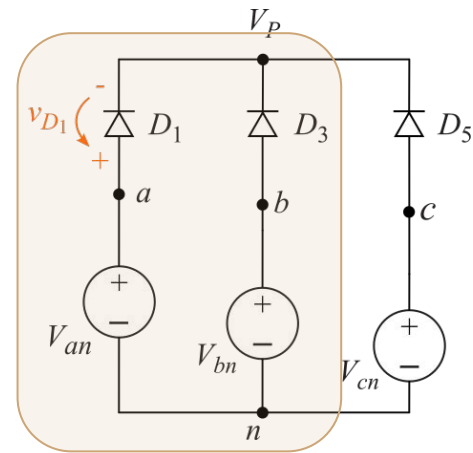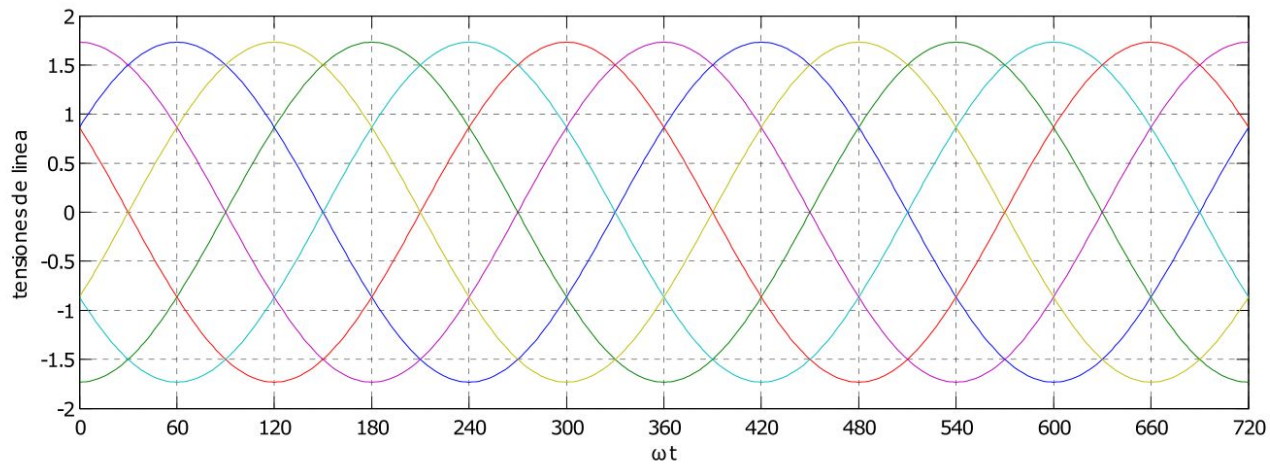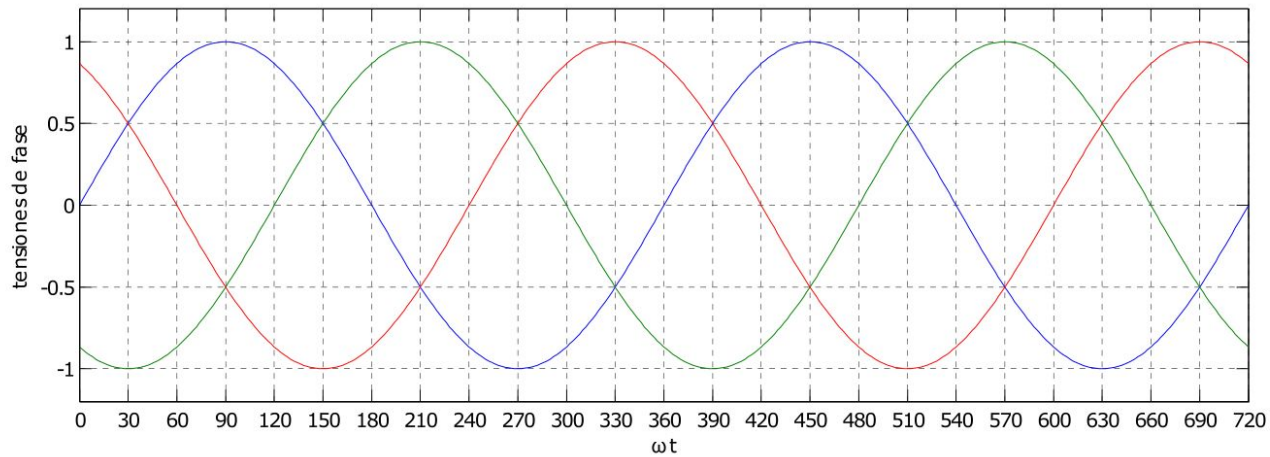

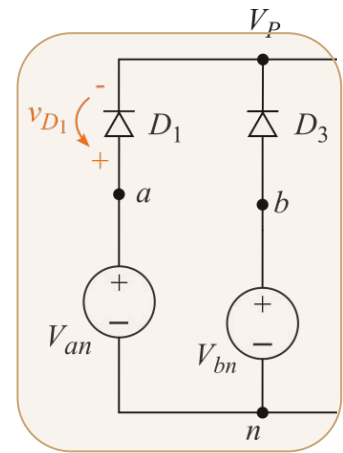
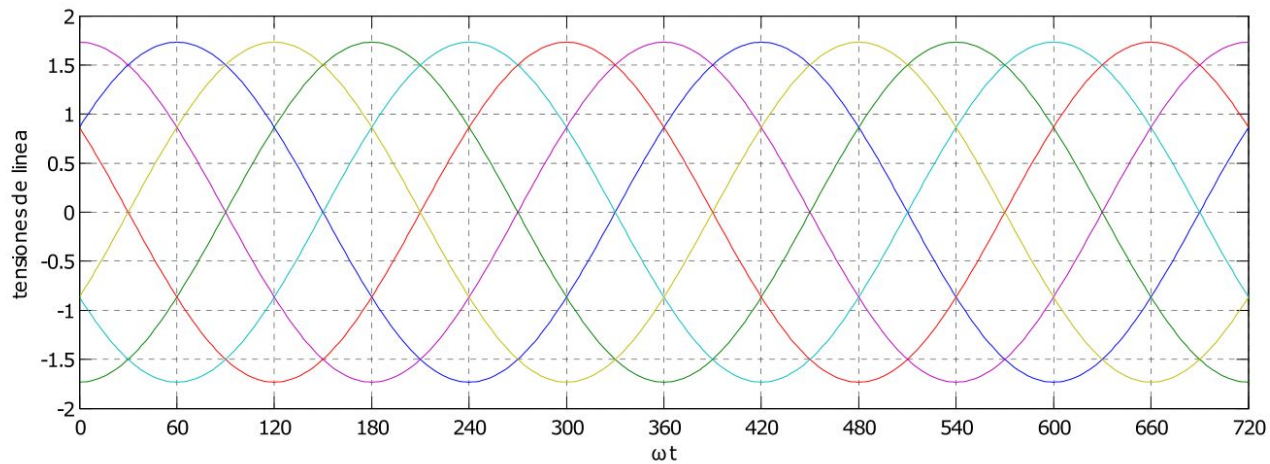
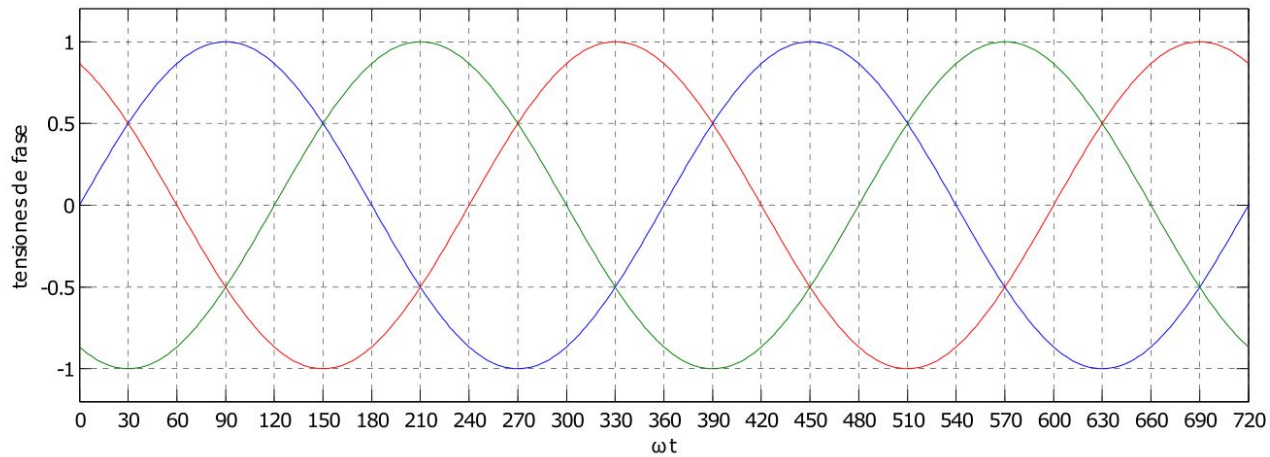


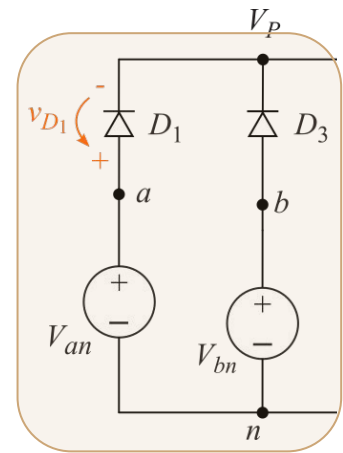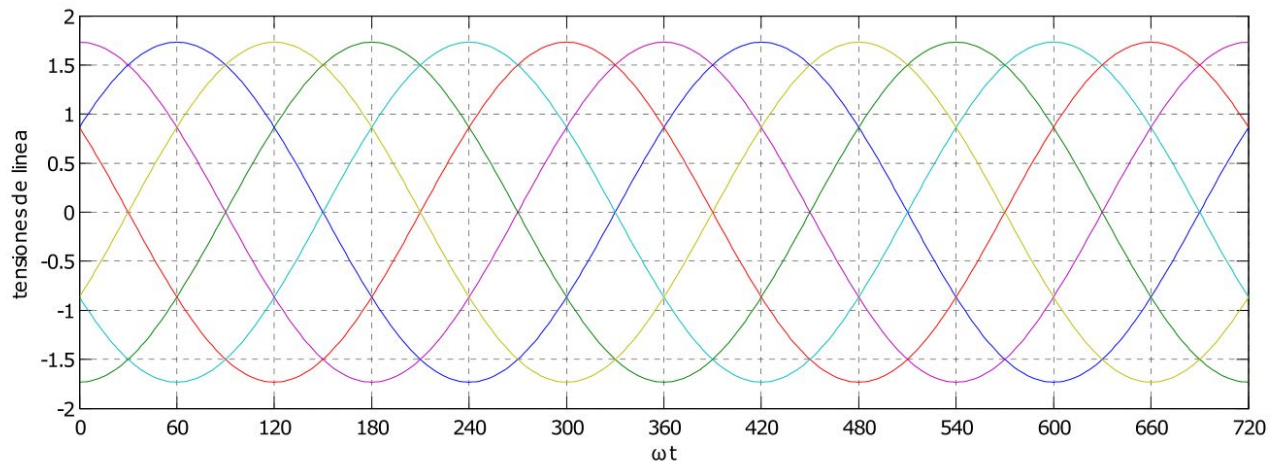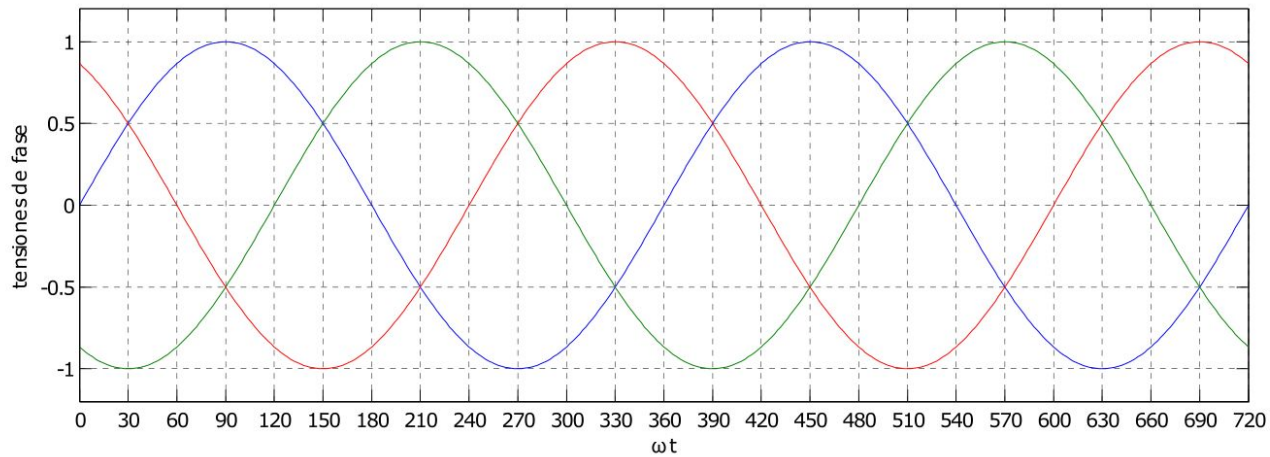




$$V_{an} - V_{bn} > 0$$

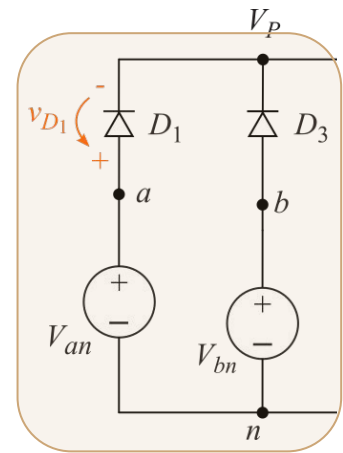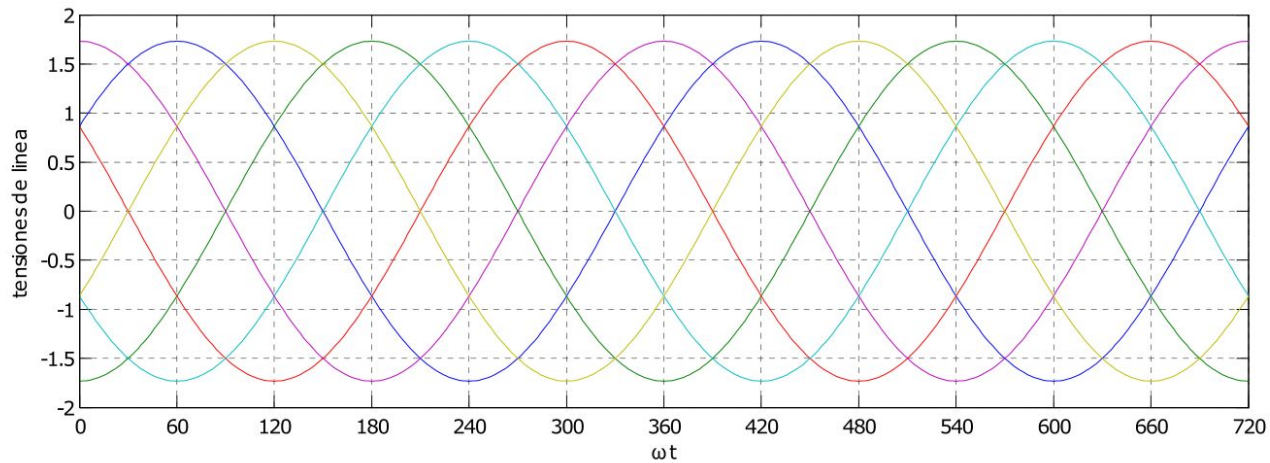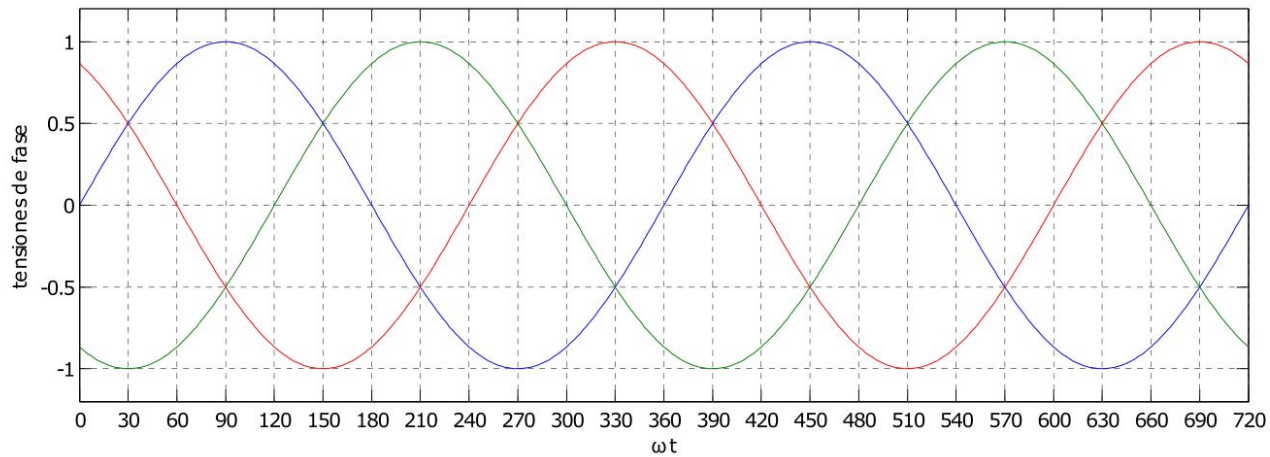
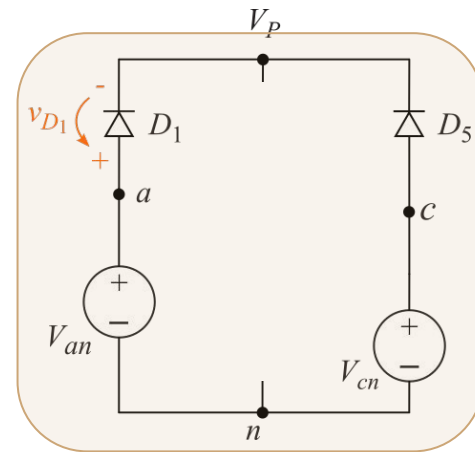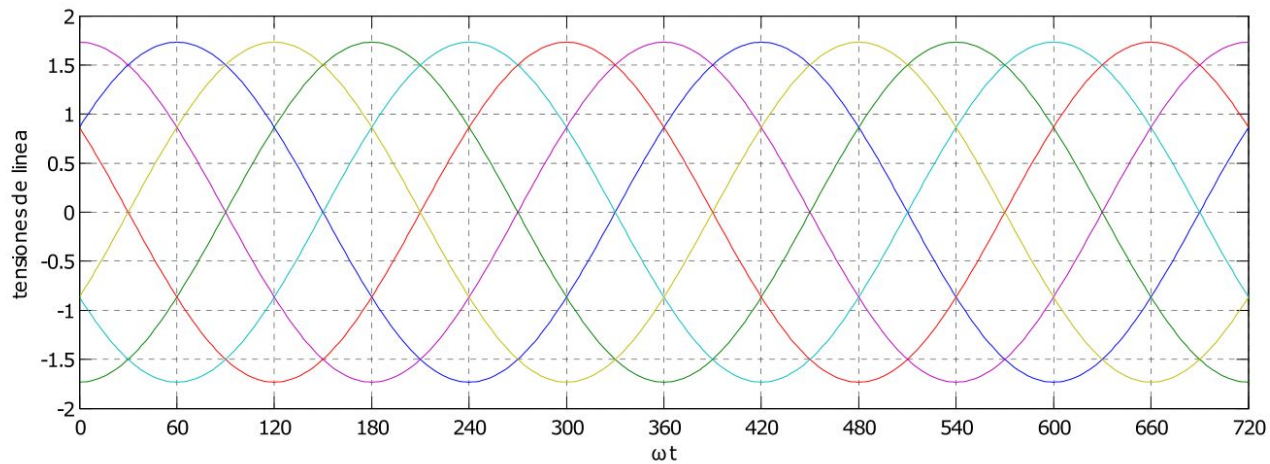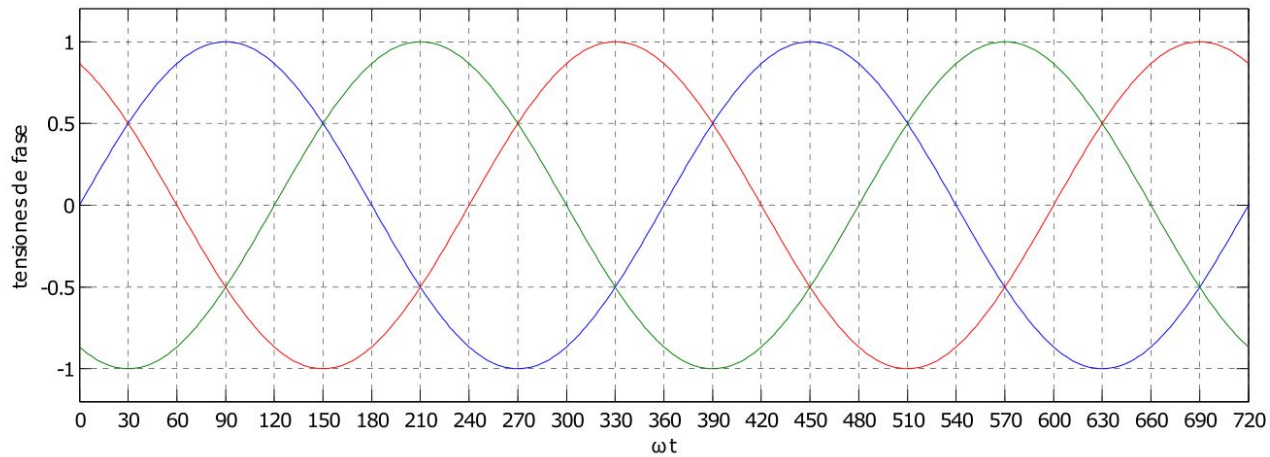
$$V_{an} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{bn}$$





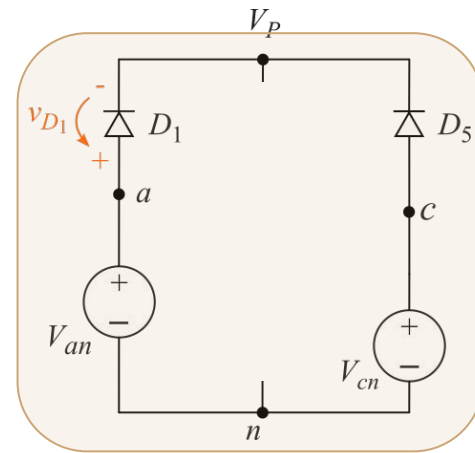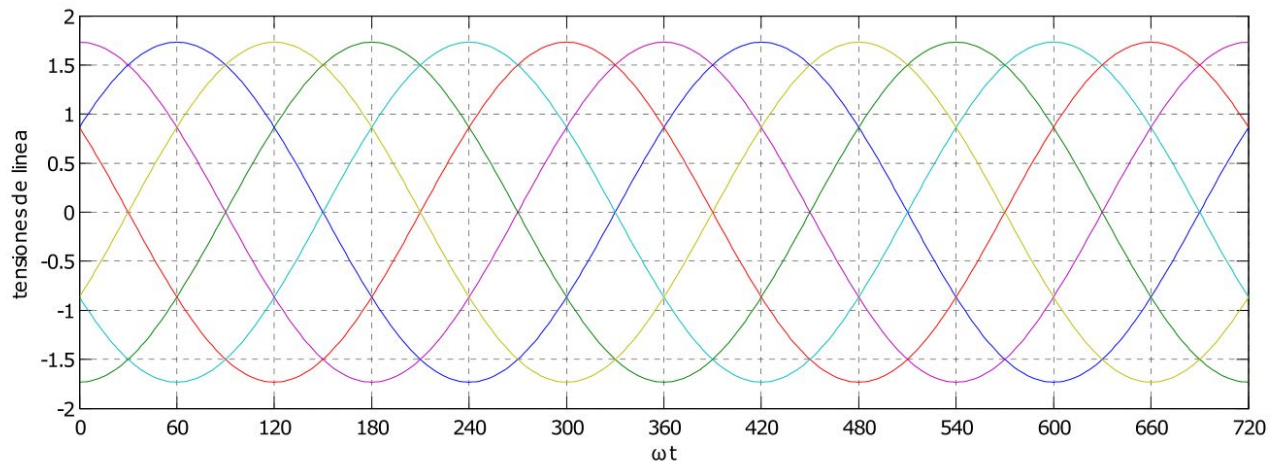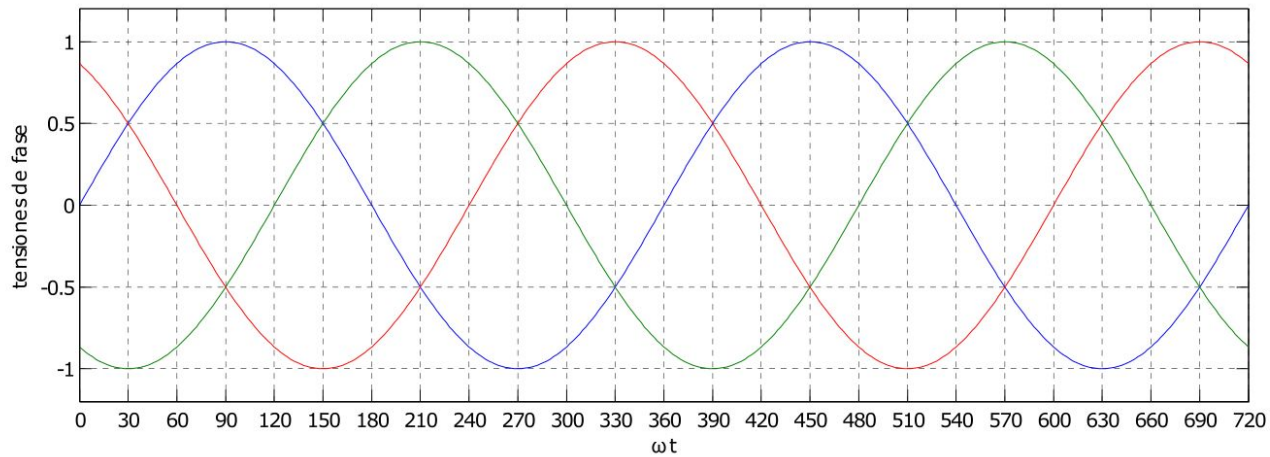
$$V_{an} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{bn}$$






$$V_{an} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{bn}$$

$$V_{an} - V_{cn} > 0$$

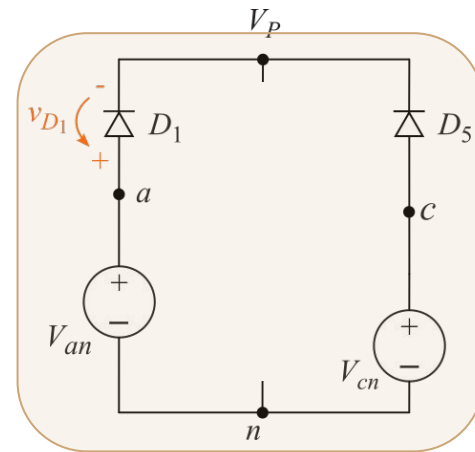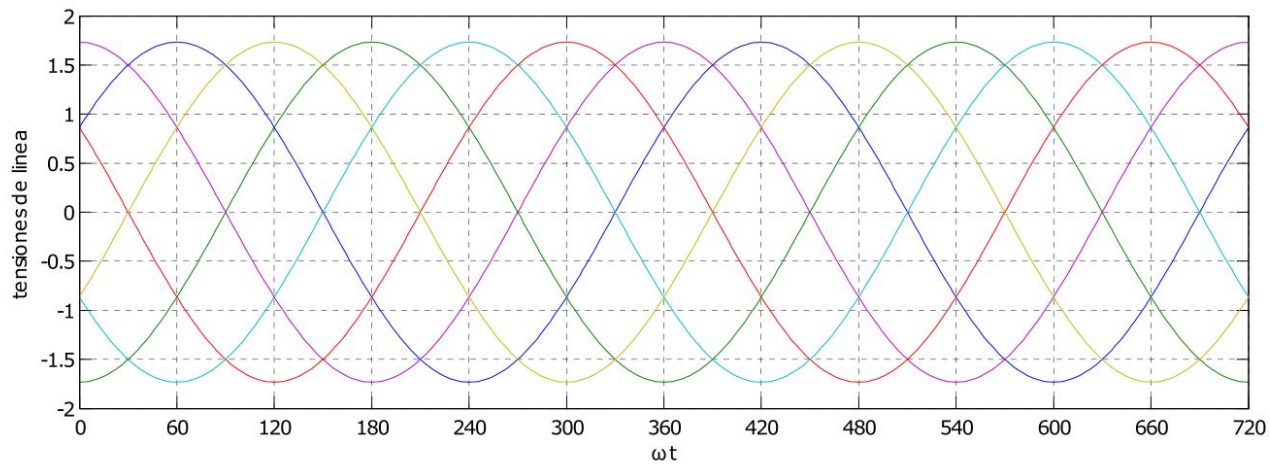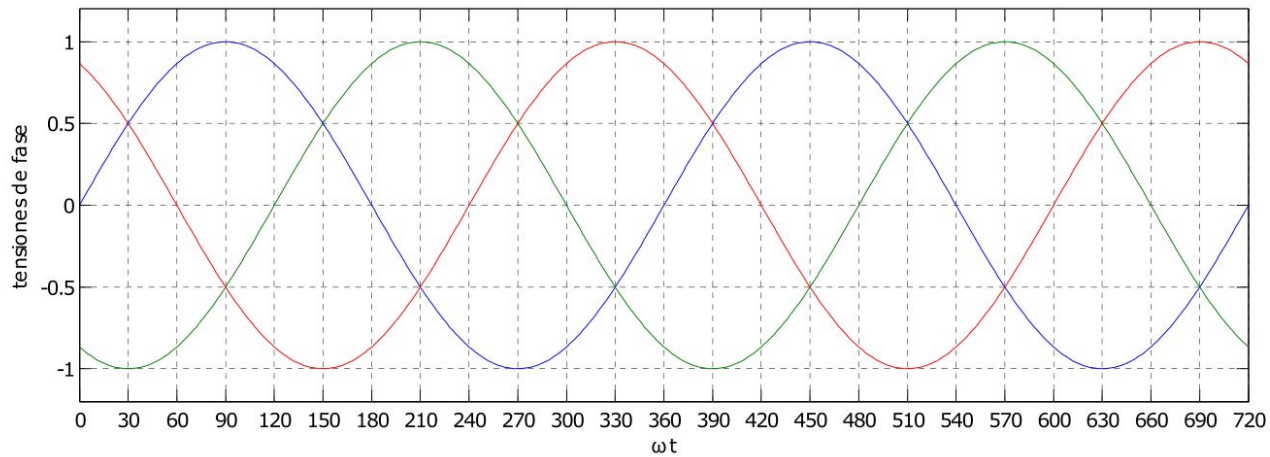




$$V_{an} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{bn}$$
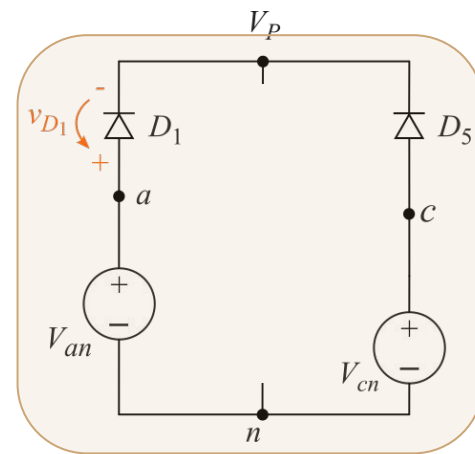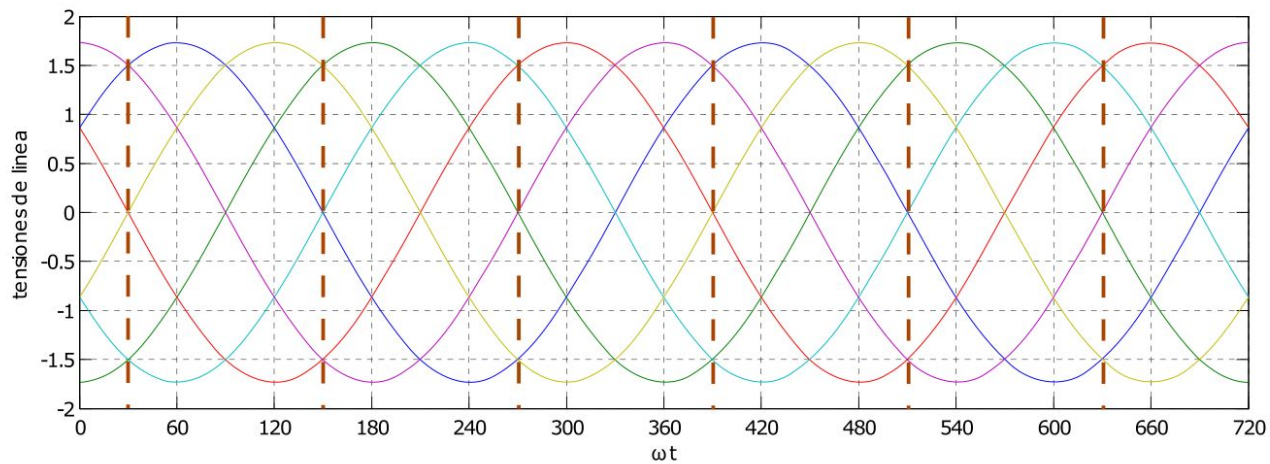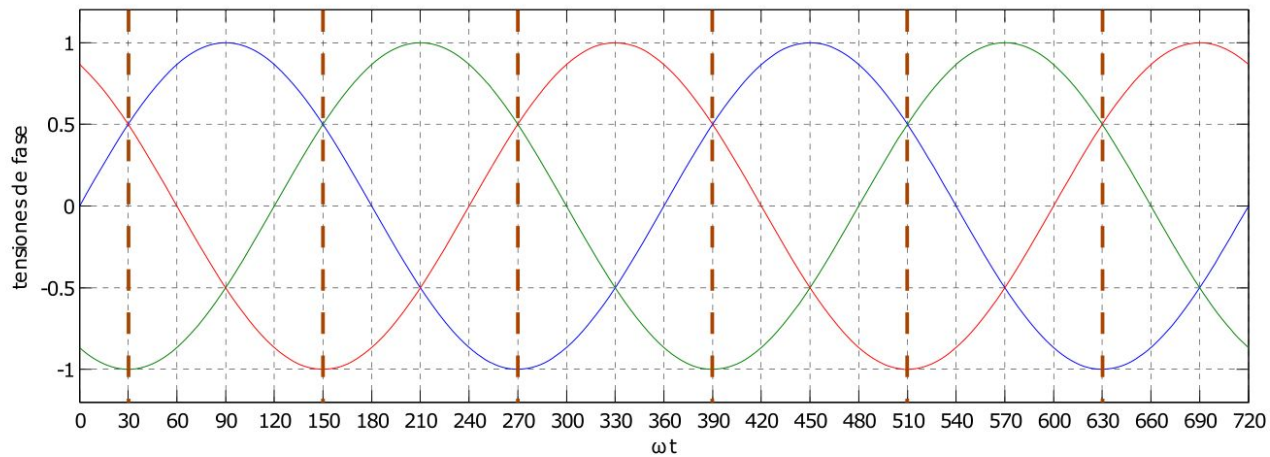
$$V_{an} - V_{cn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{cn}$$






$$V_{an} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{bn}$$
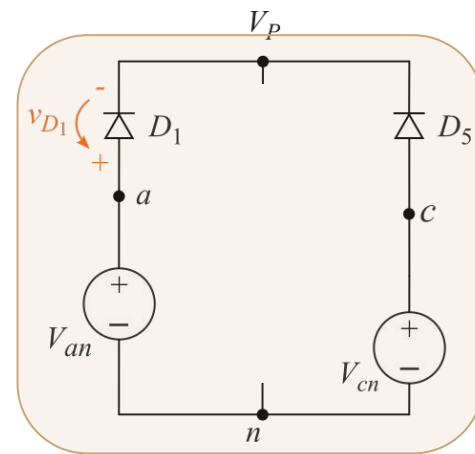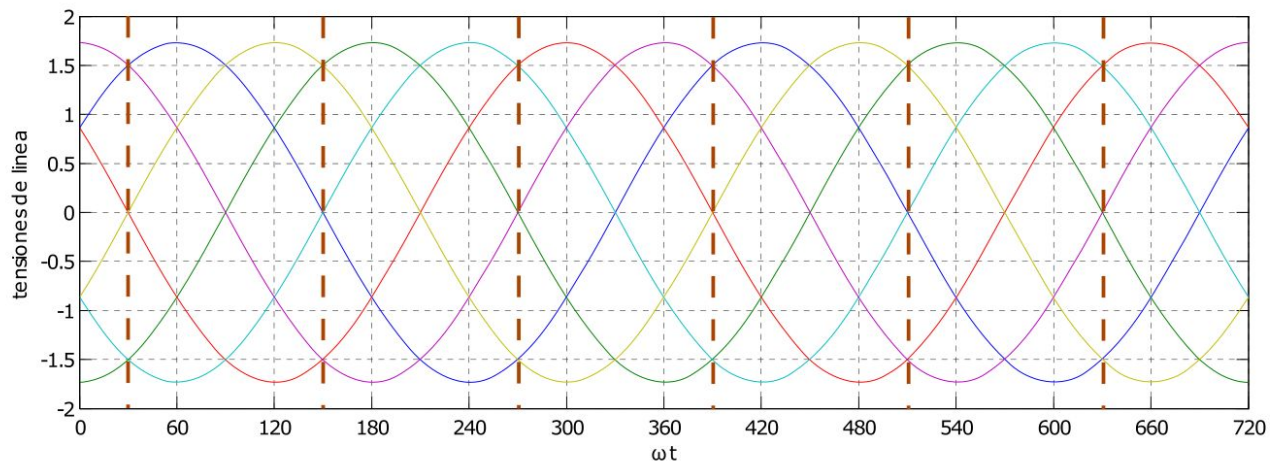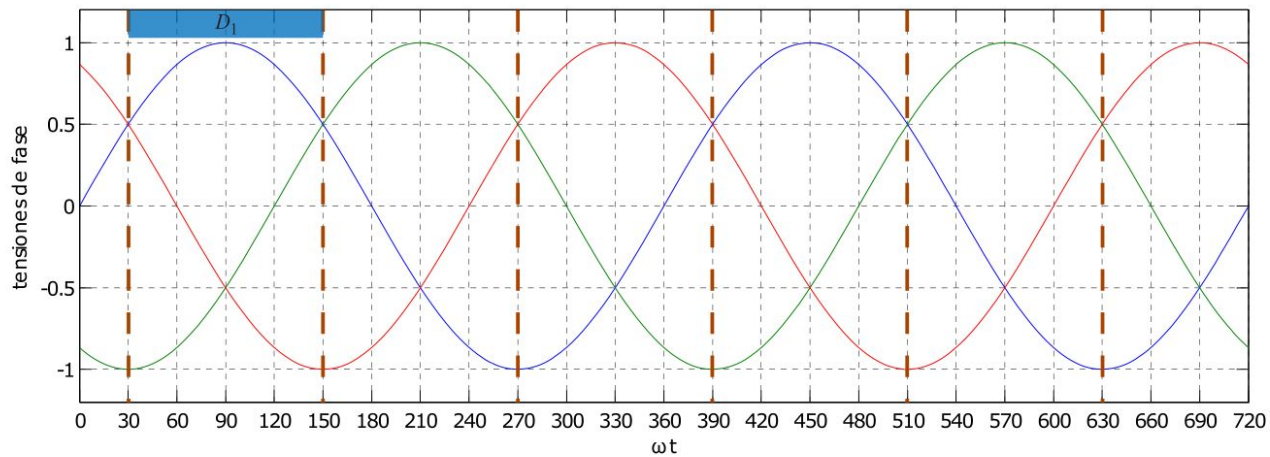
$$V_{an} - V_{cn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{cn}$$






$$V_{an} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{bn}$$
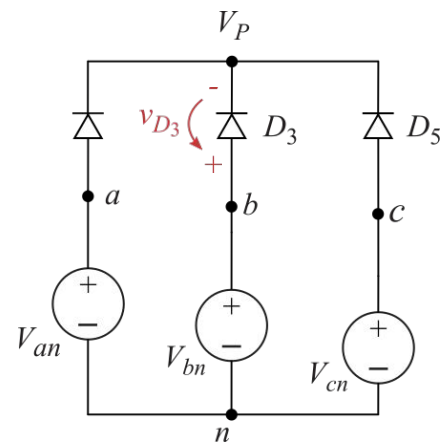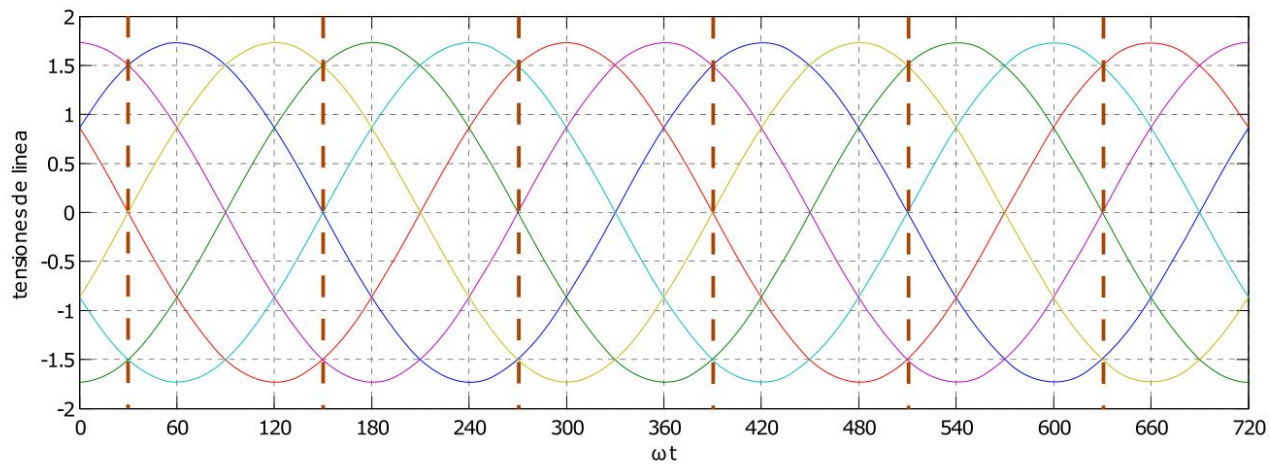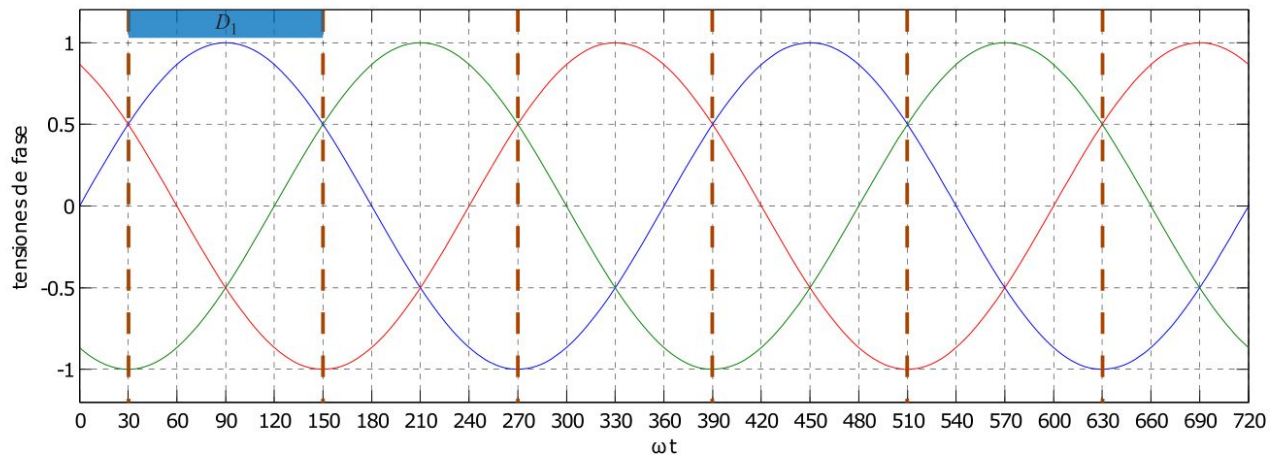
$$V_{an} - V_{cn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{cn}$$






$$V_{bn} - V_{an} > 0 \rightarrow V_{bn} > V_{an}$$
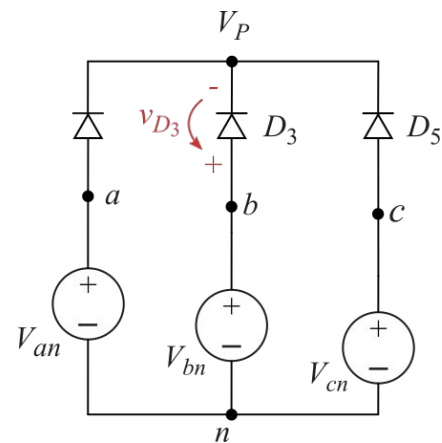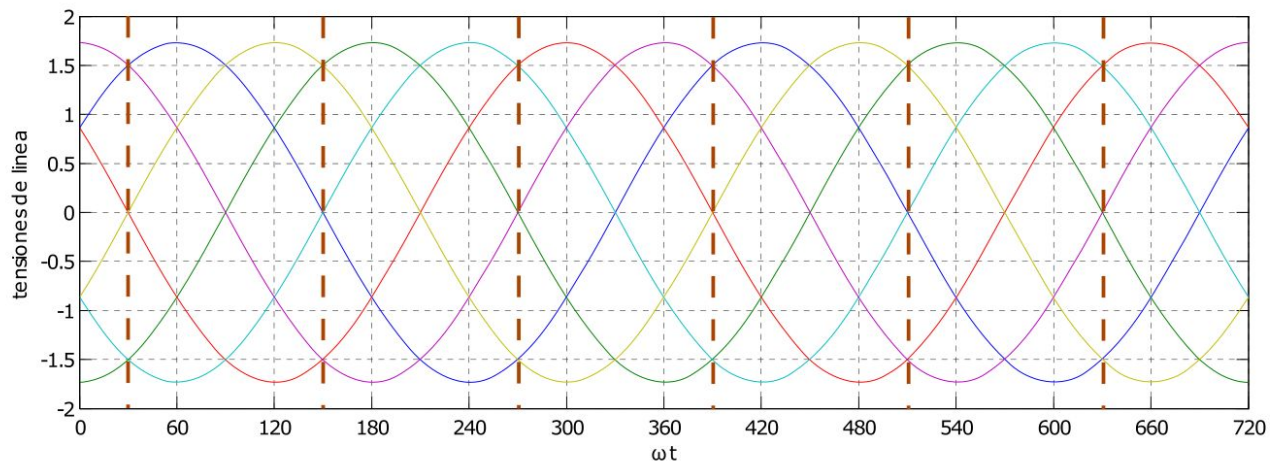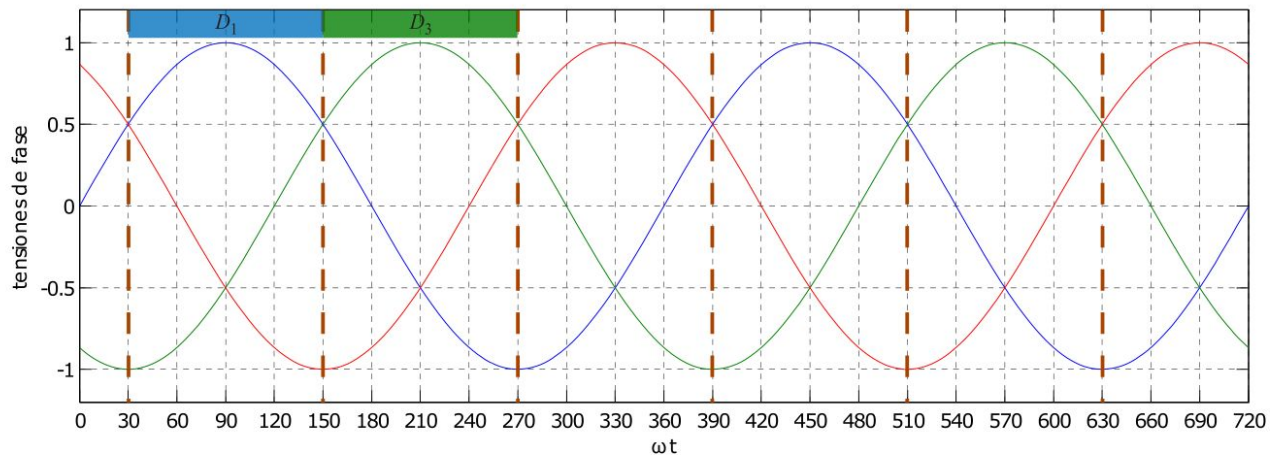
$$V_{bn} - V_{cn} > 0 \rightarrow V_{bn} > V_{cn}$$






$$V_{bn} - V_{an} > 0 \rightarrow V_{bn} > V_{an}$$
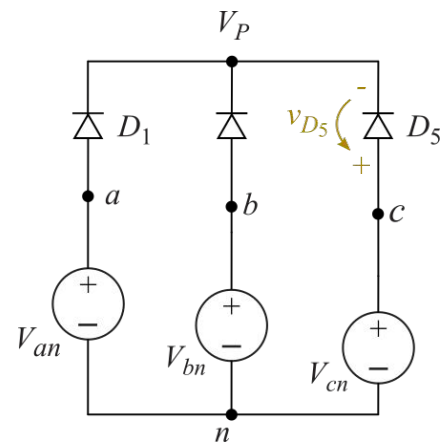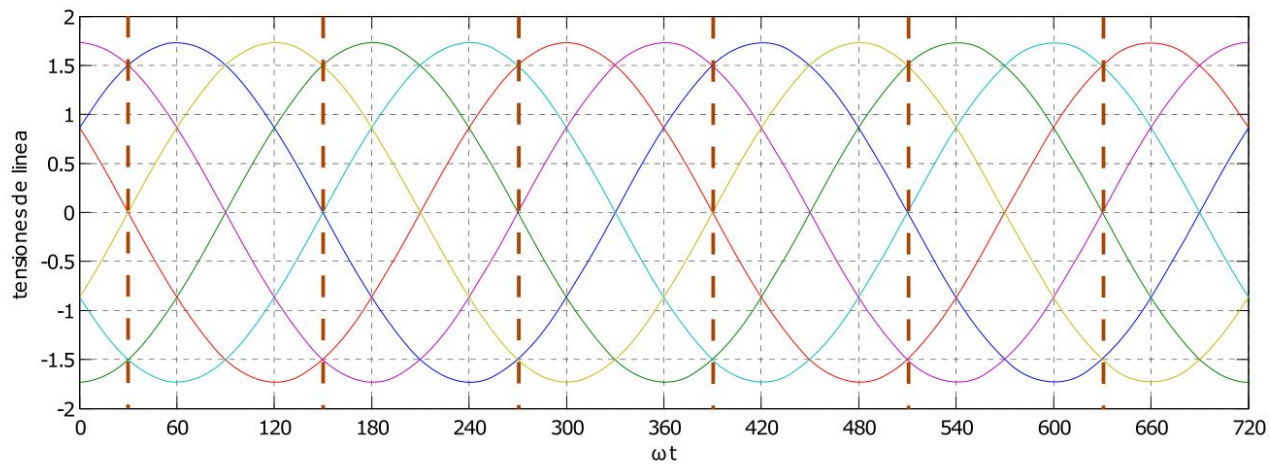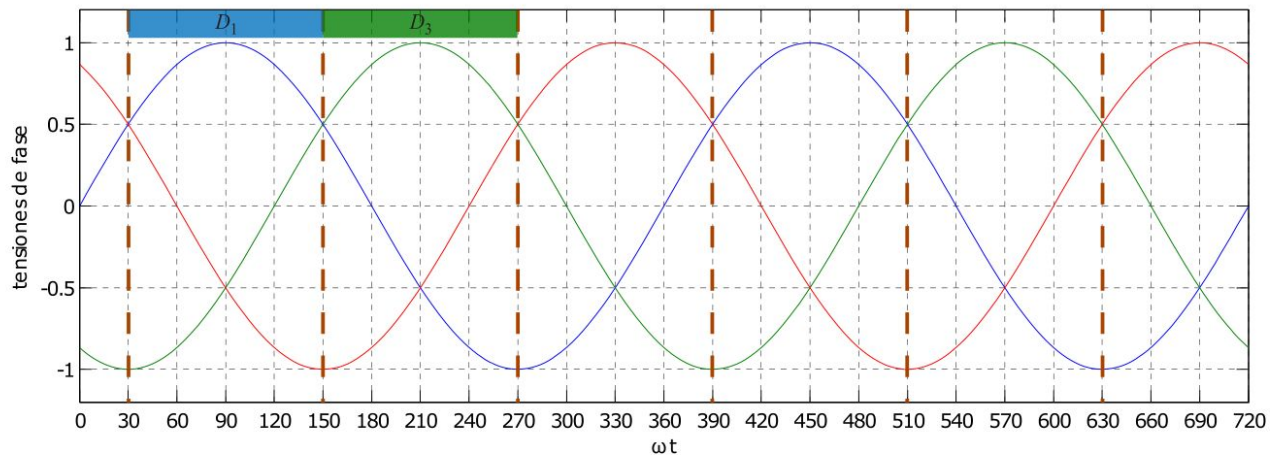
$$V_{bn} - V_{cn} > 0 \rightarrow V_{bn} > V_{cn}$$






$$V_{cn} - V_{an} > 0 \rightarrow V_{cn} > V_{an}$$

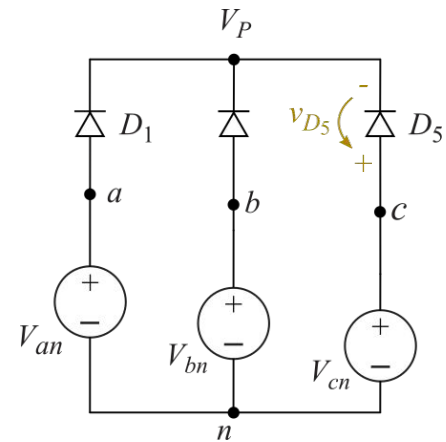
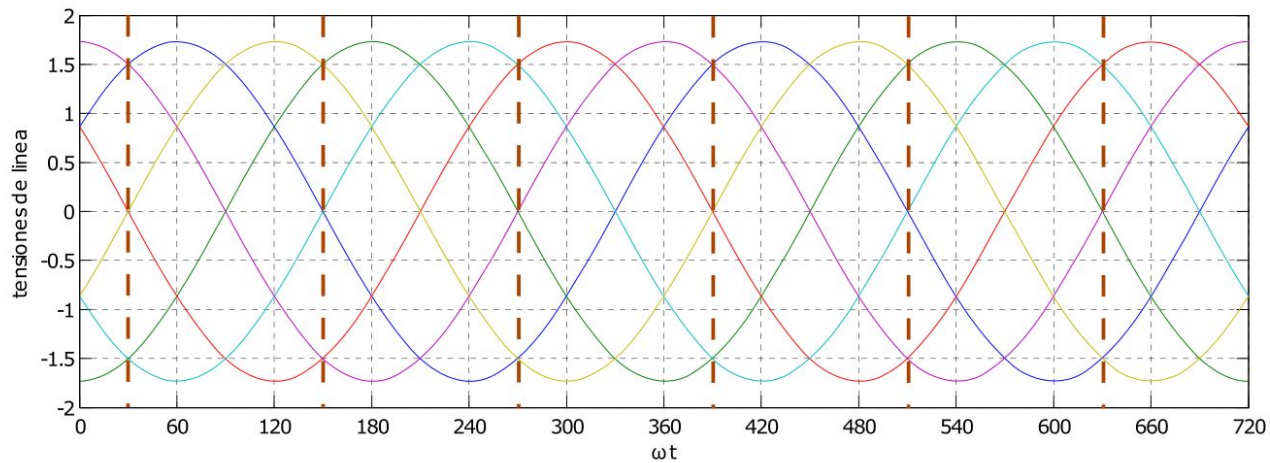
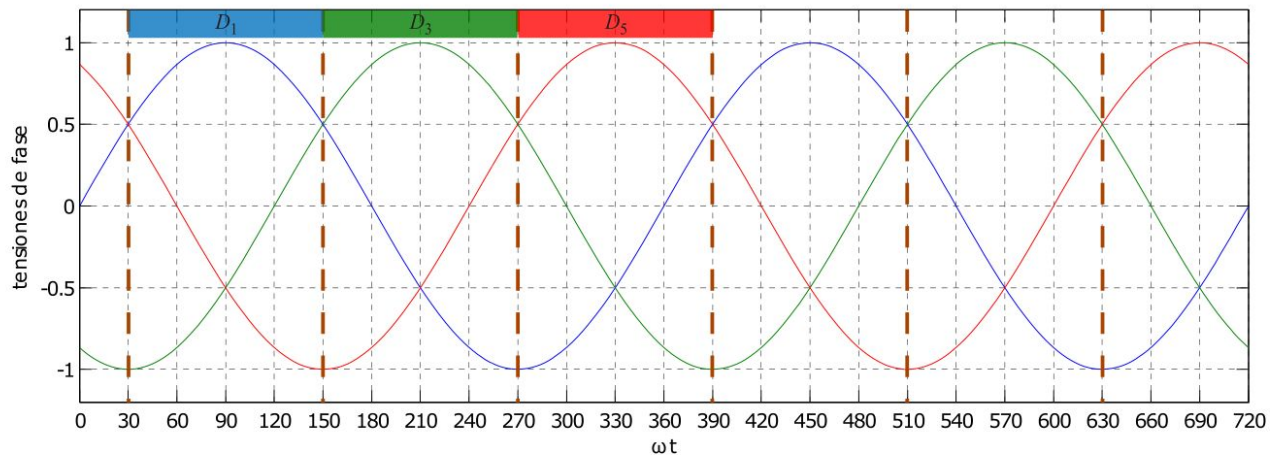
$$V_{cn} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{cn} > V_{bn}$$









$$V_{cn} - V_{an} > 0 \rightarrow V_{cn} > V_{an}$$

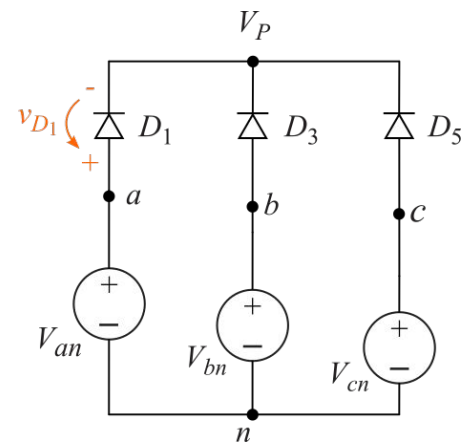
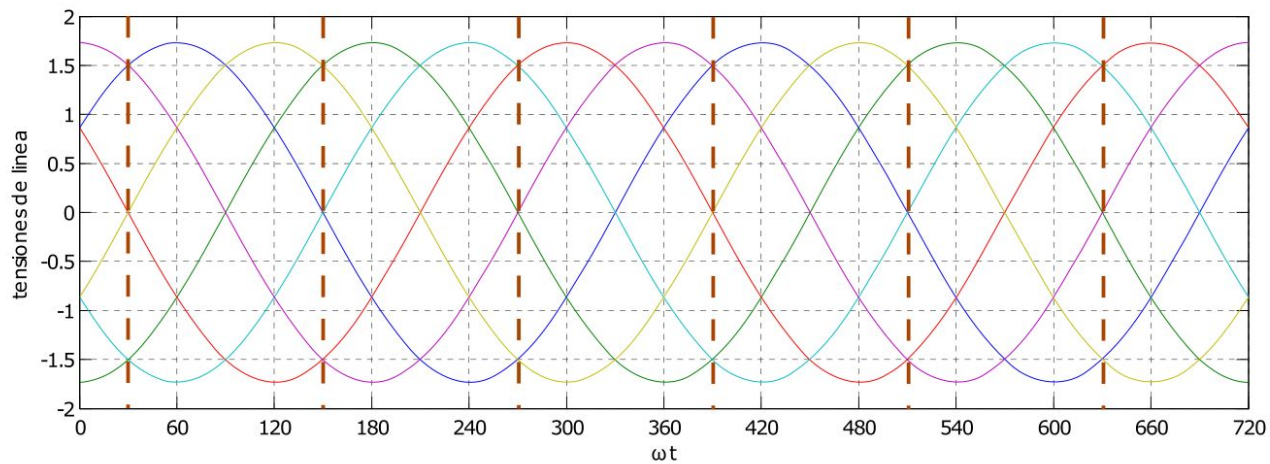
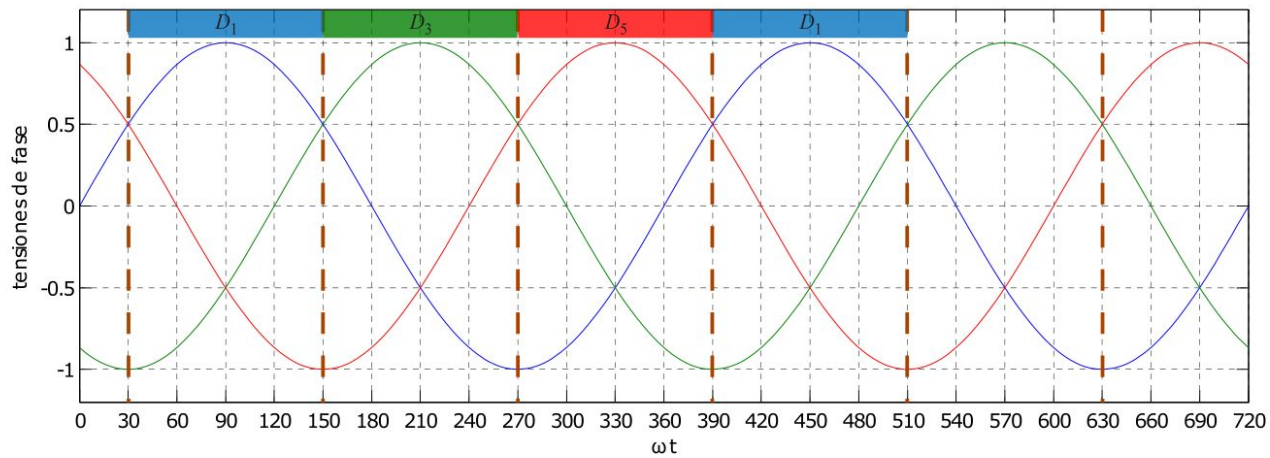
$$V_{cn} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{cn} > V_{bn}$$





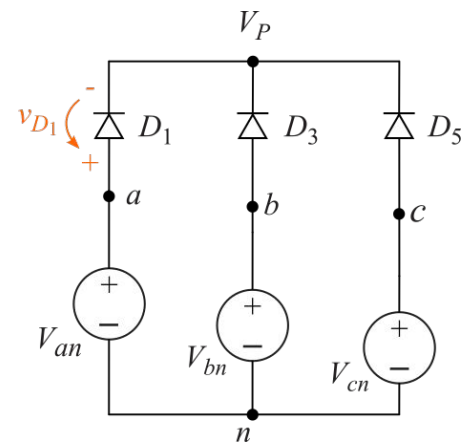
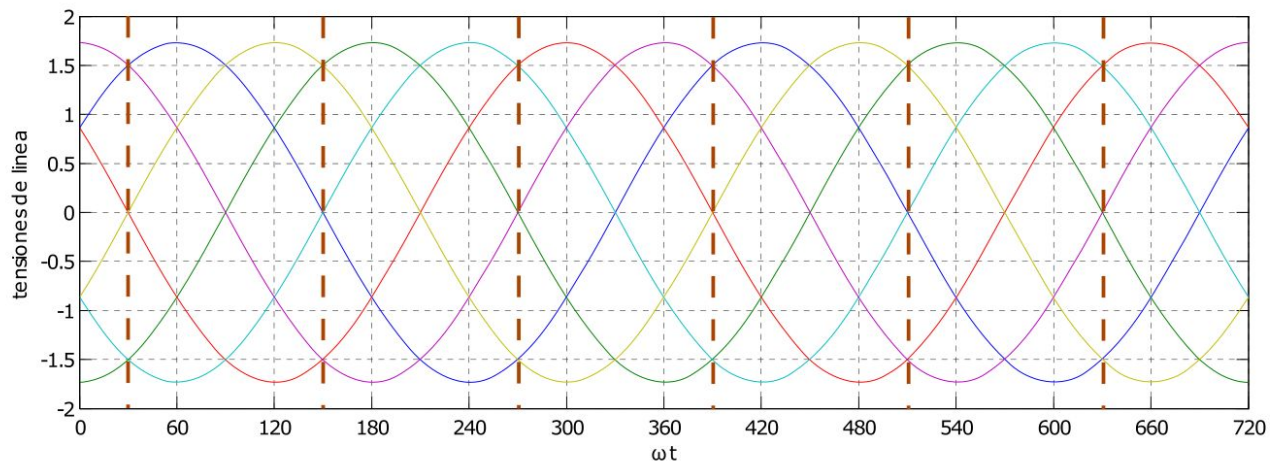
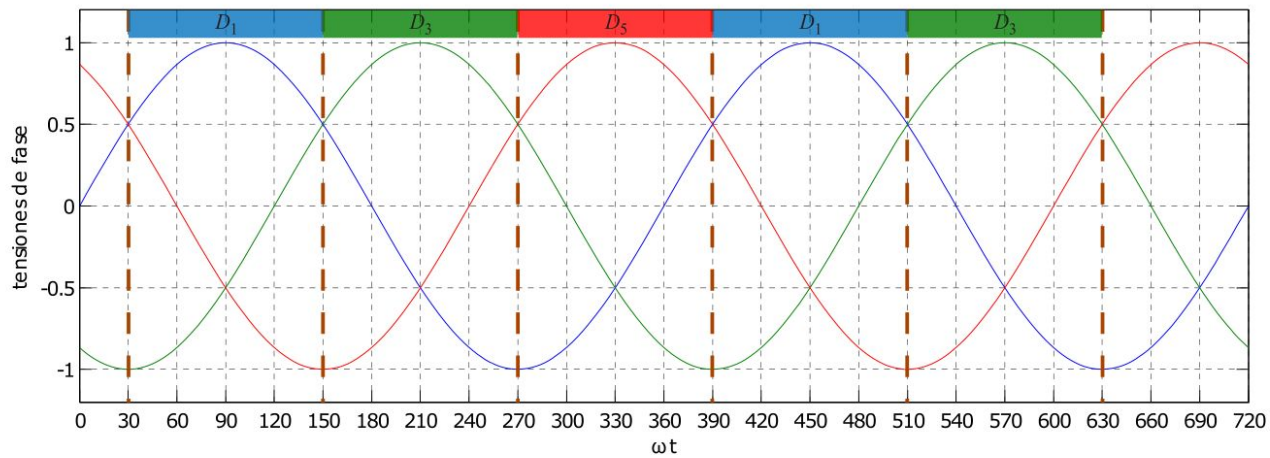


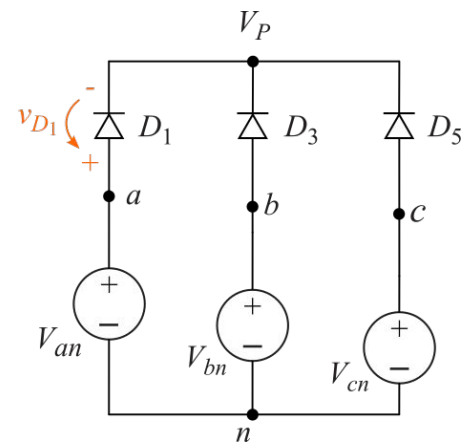
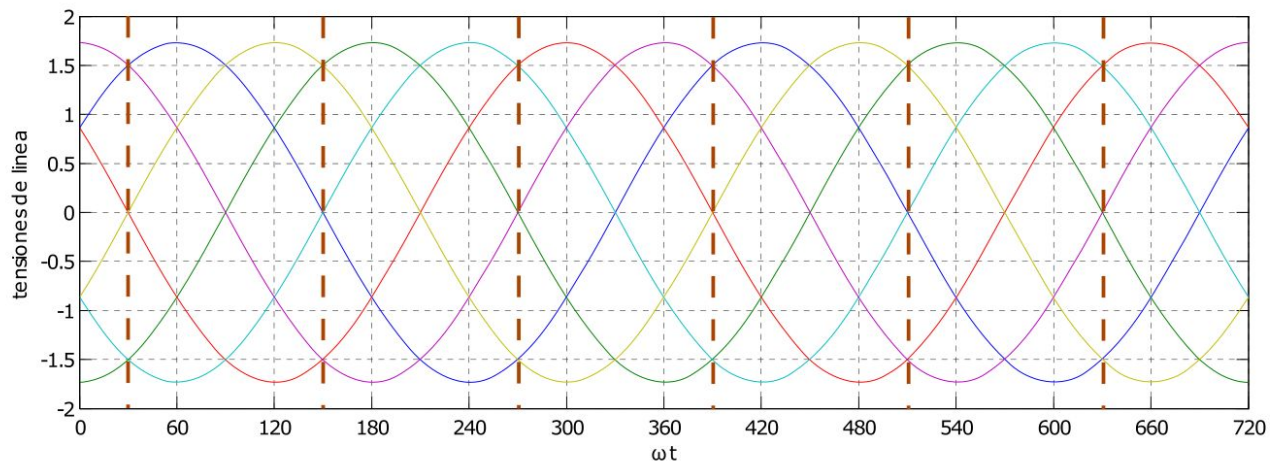
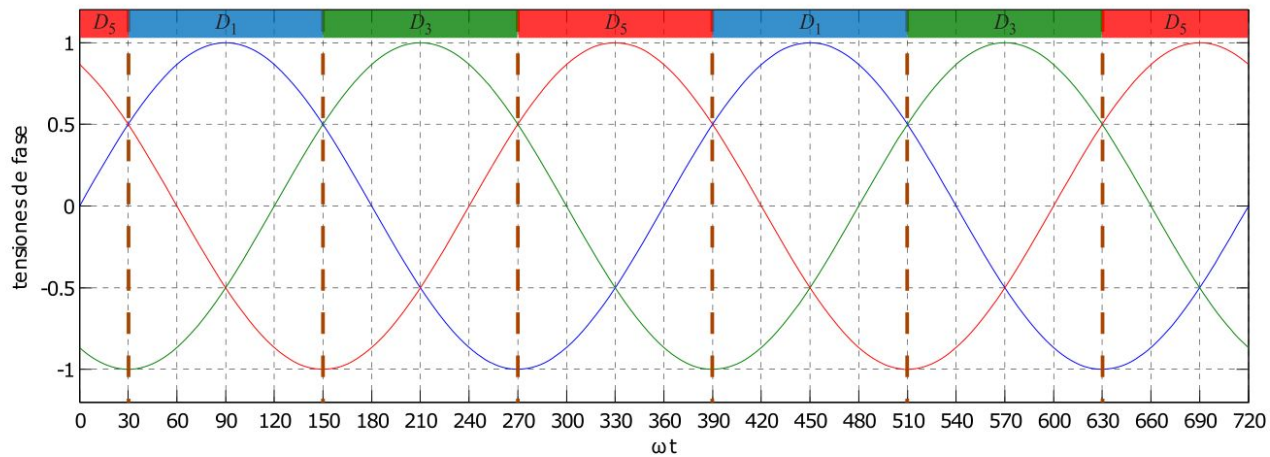


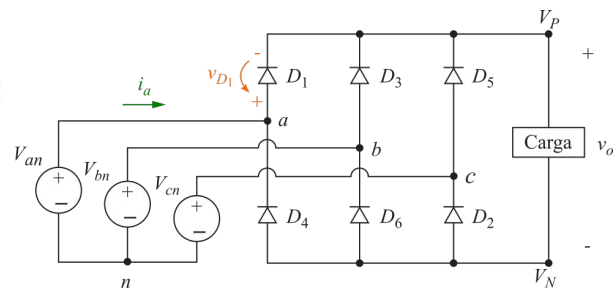
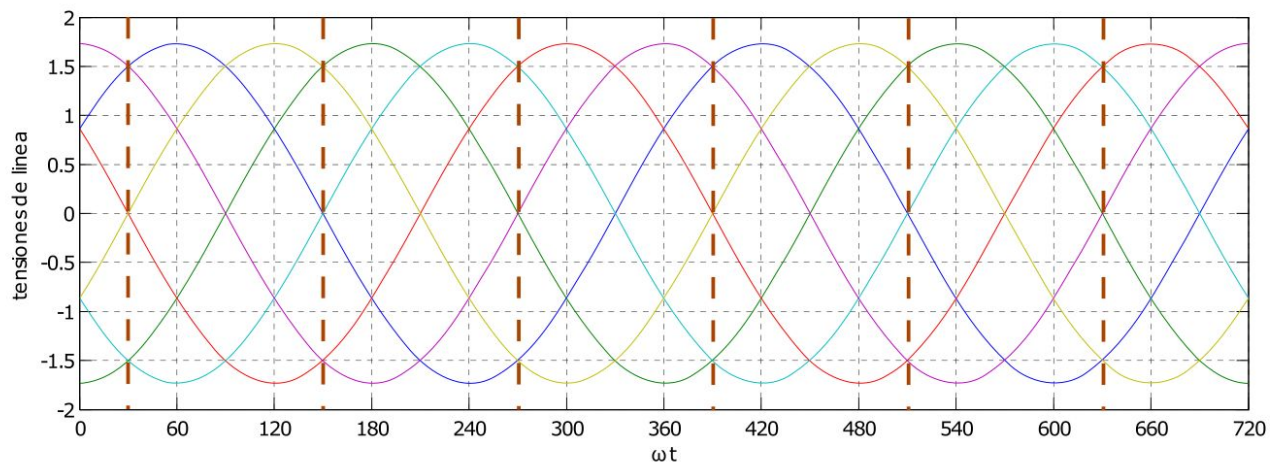
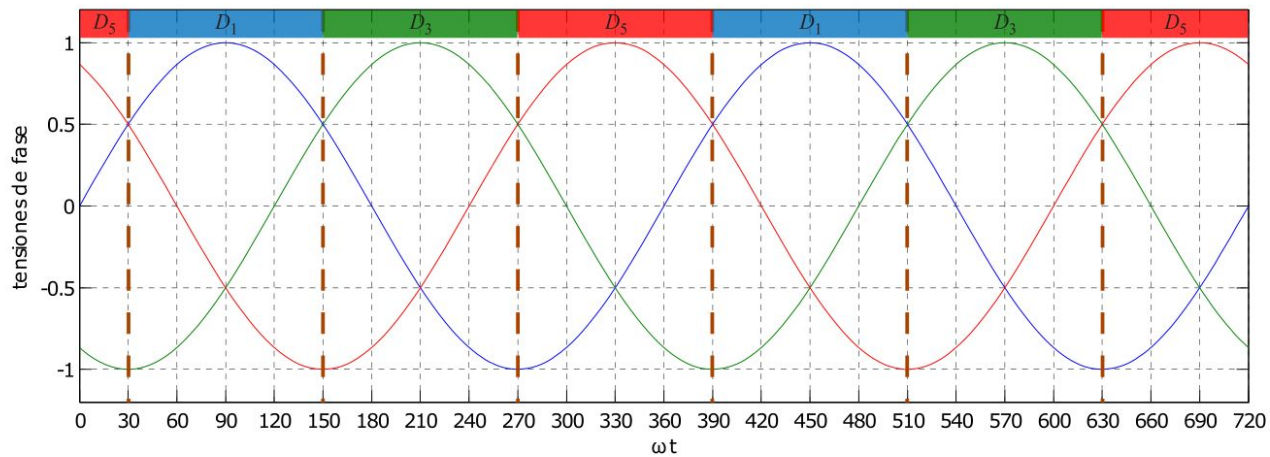


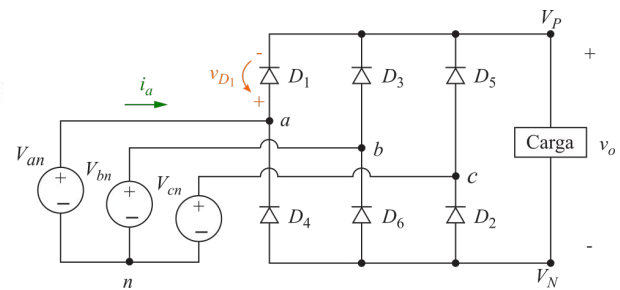
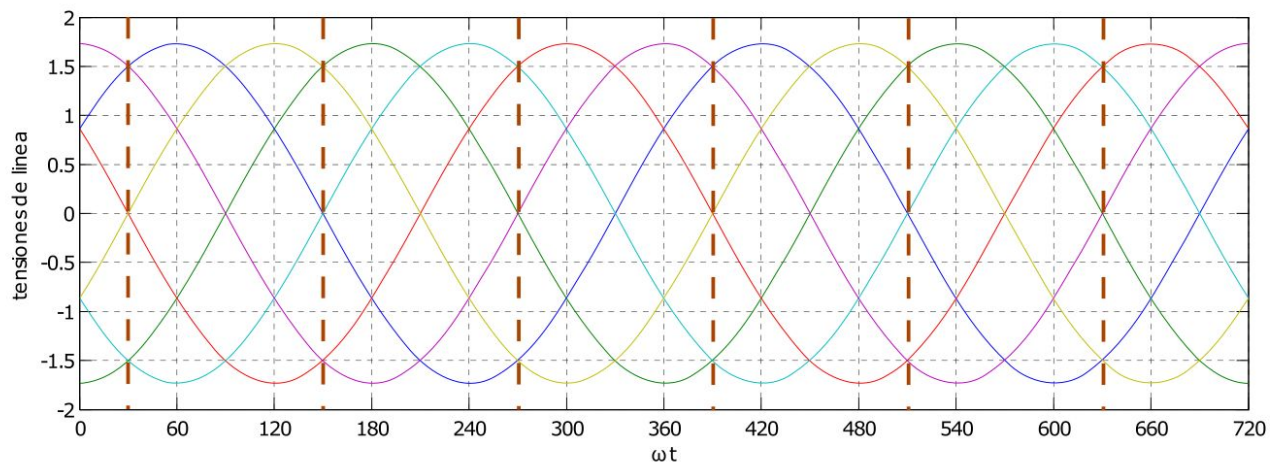
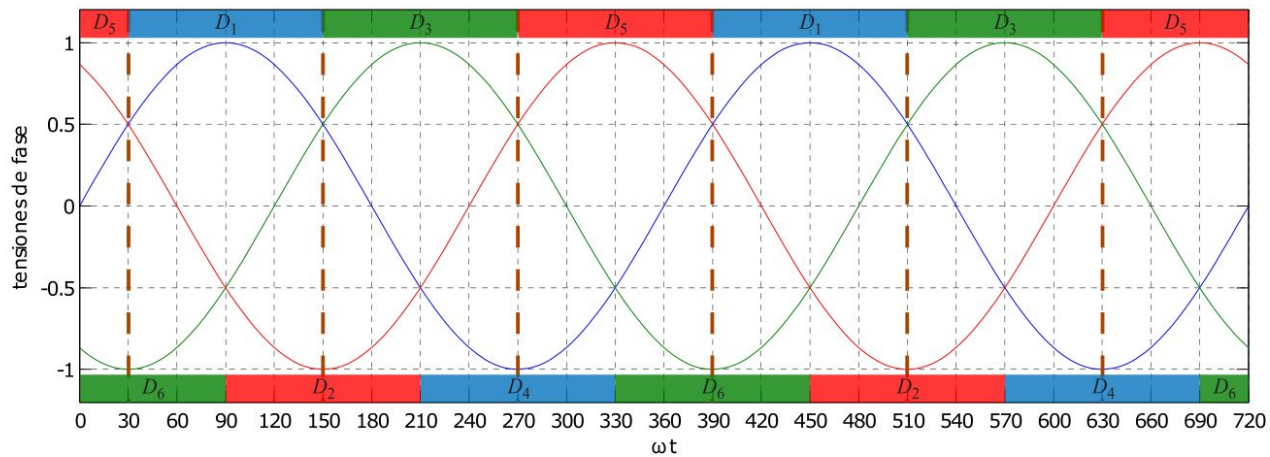



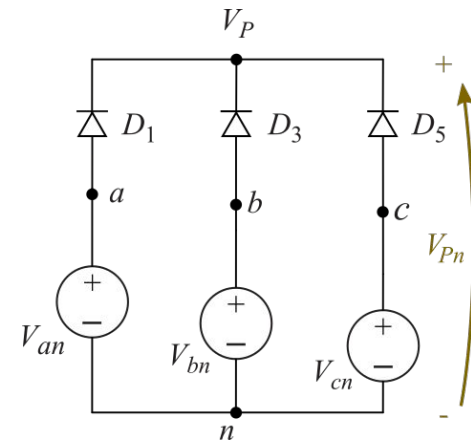
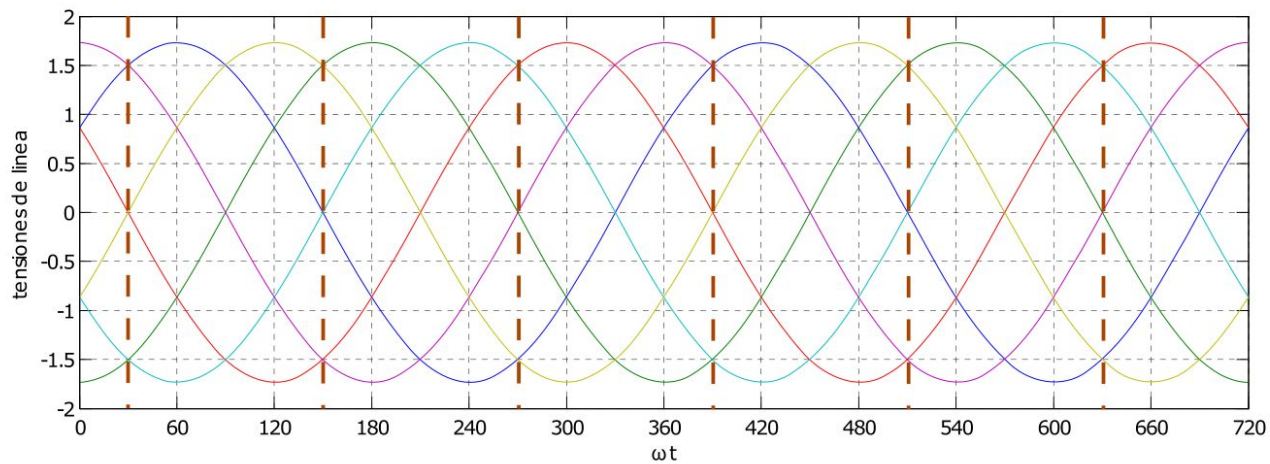


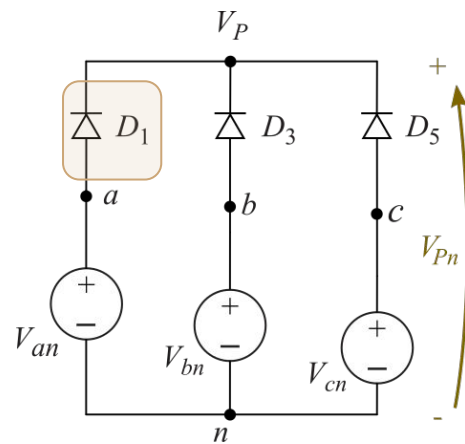
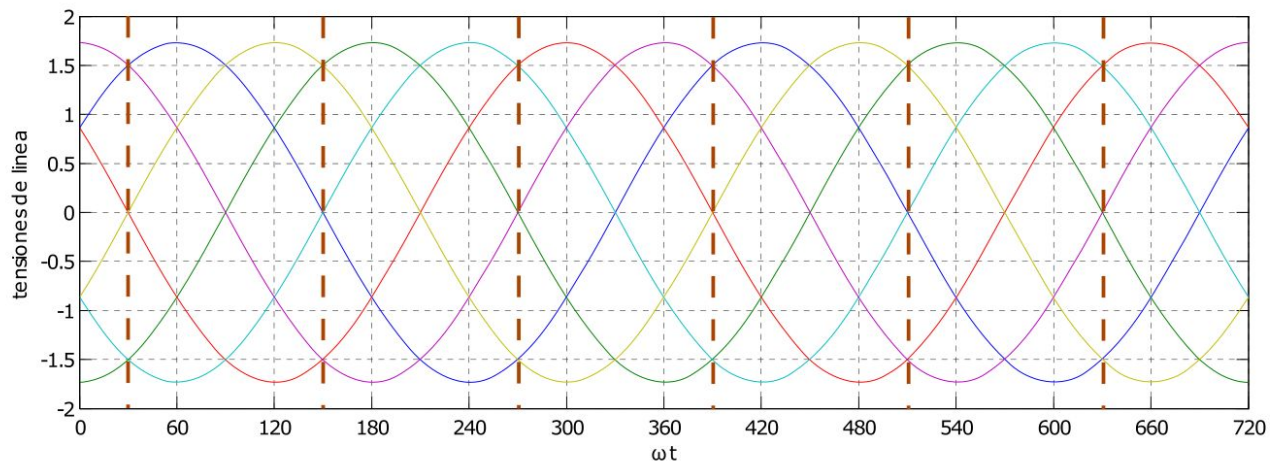
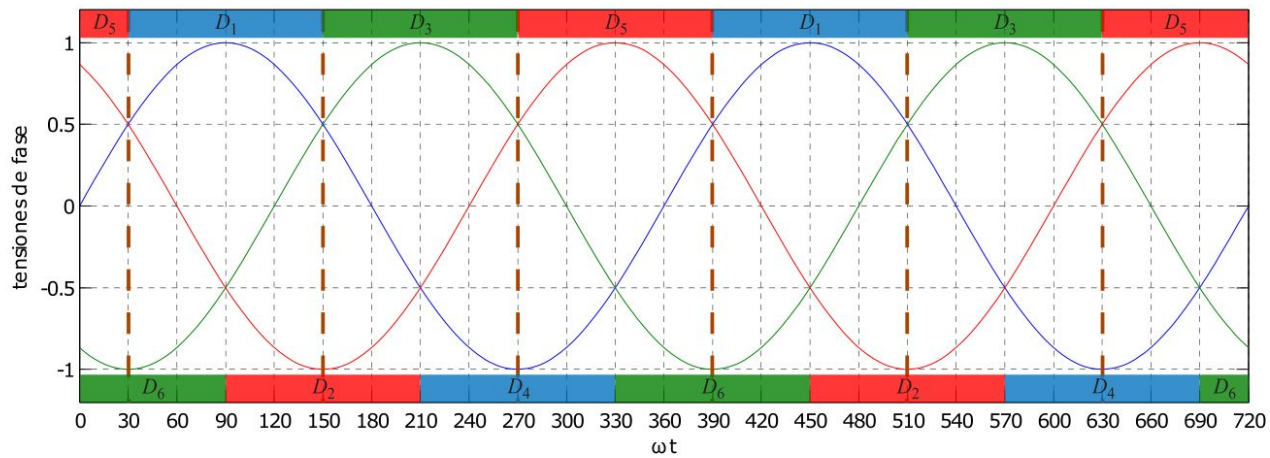


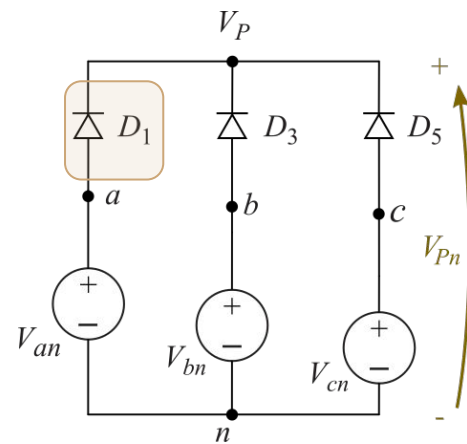
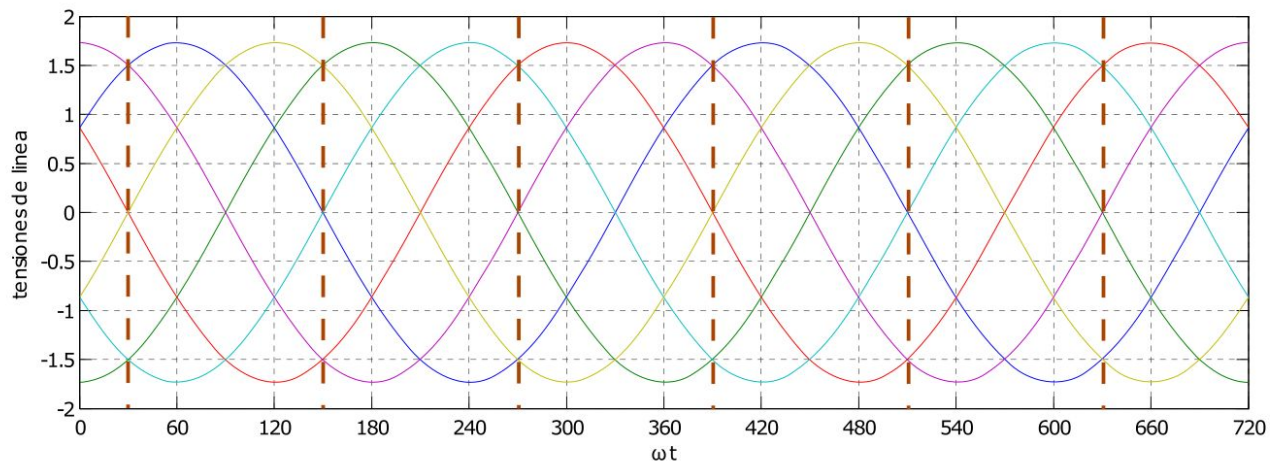
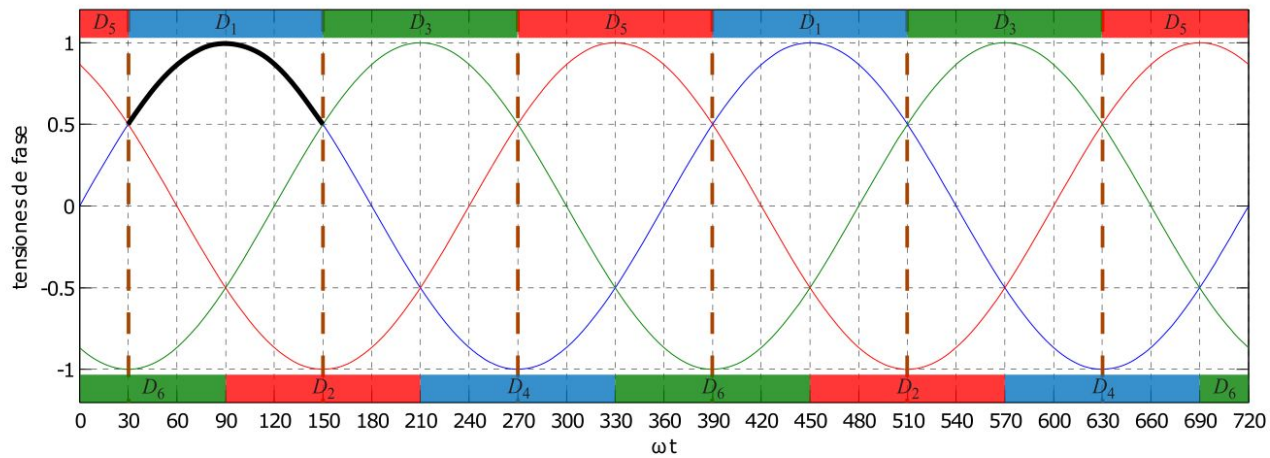


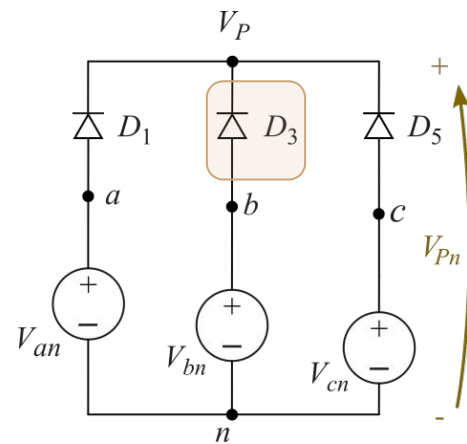
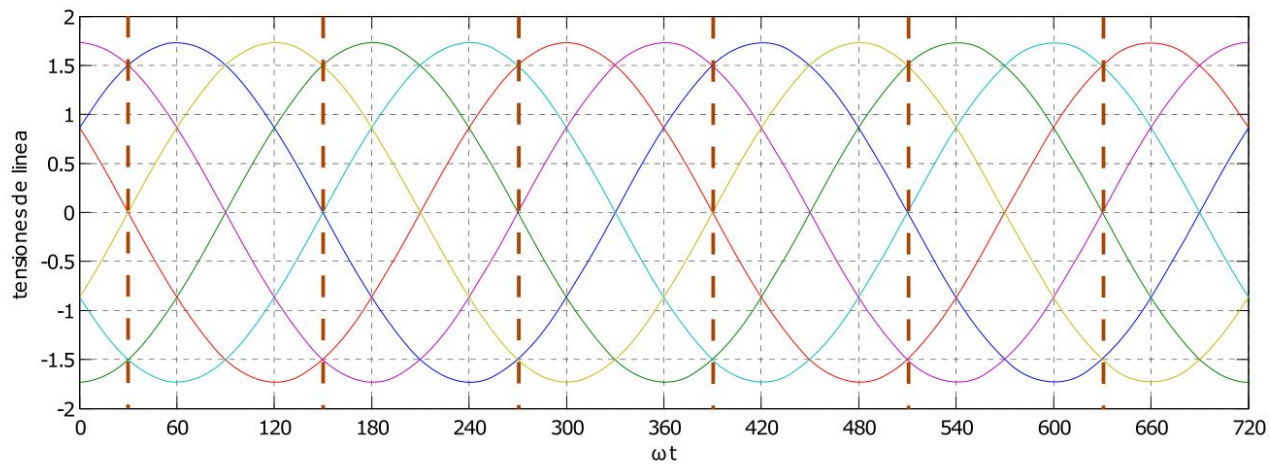
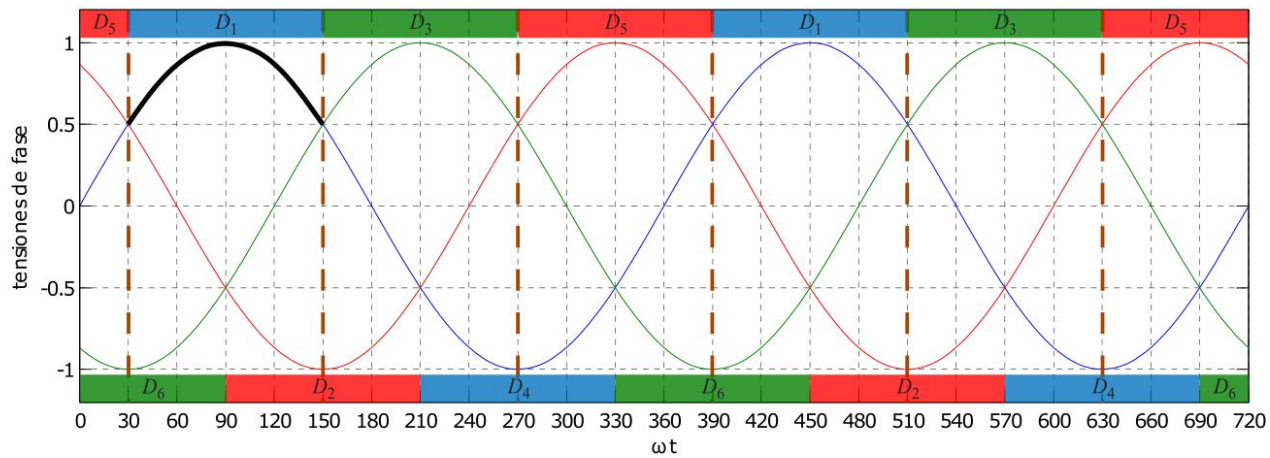


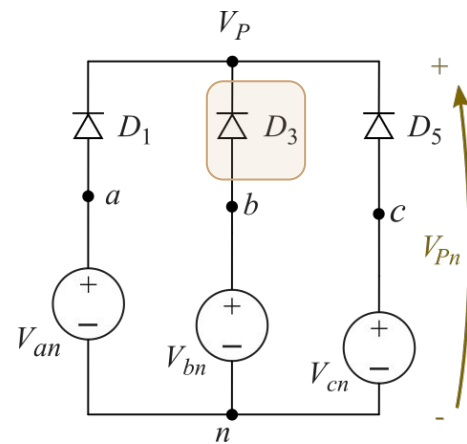
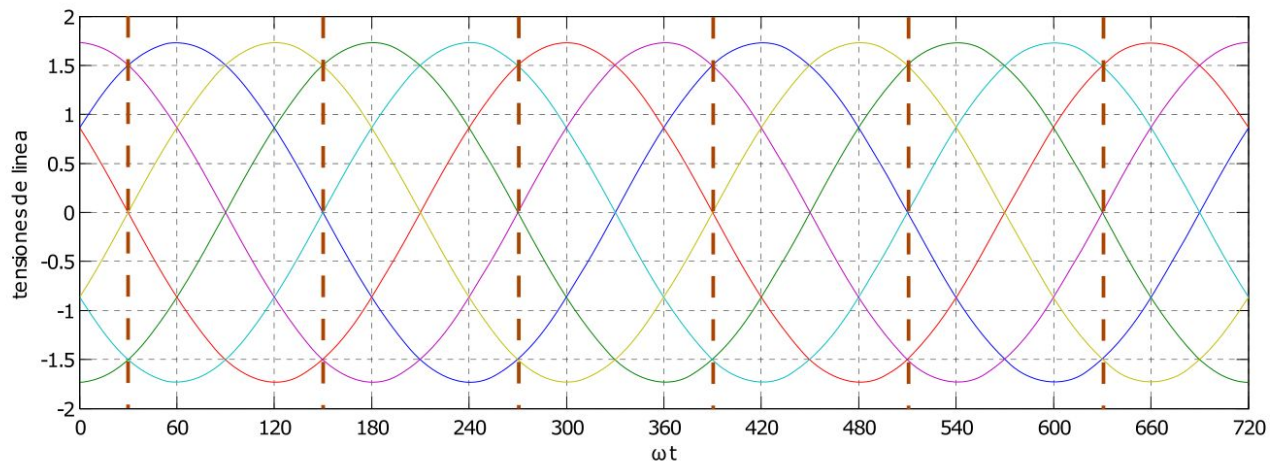
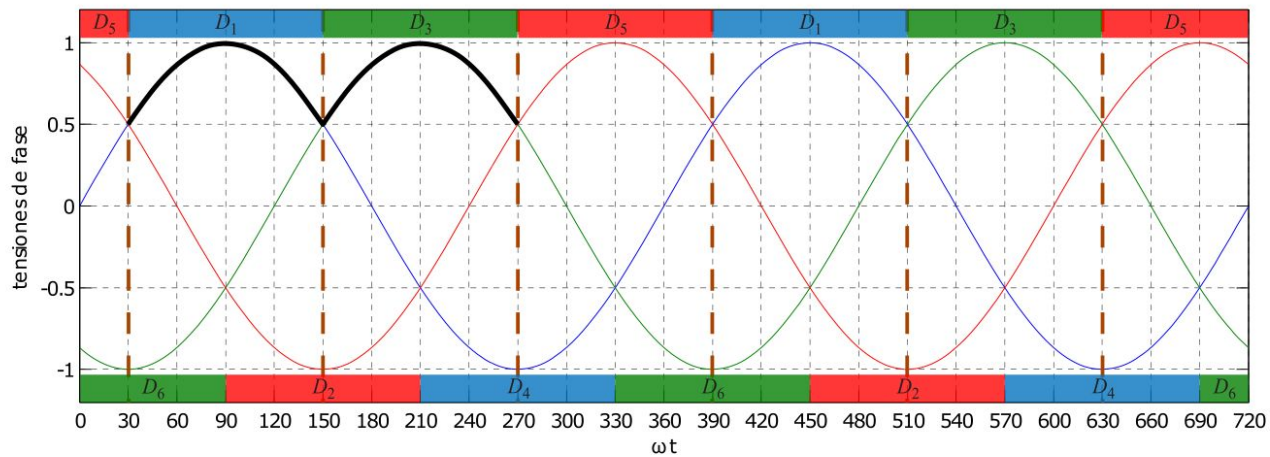


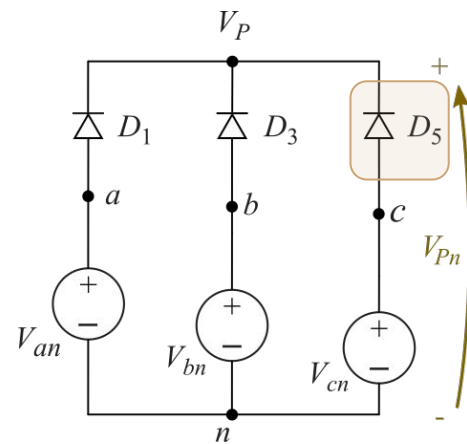
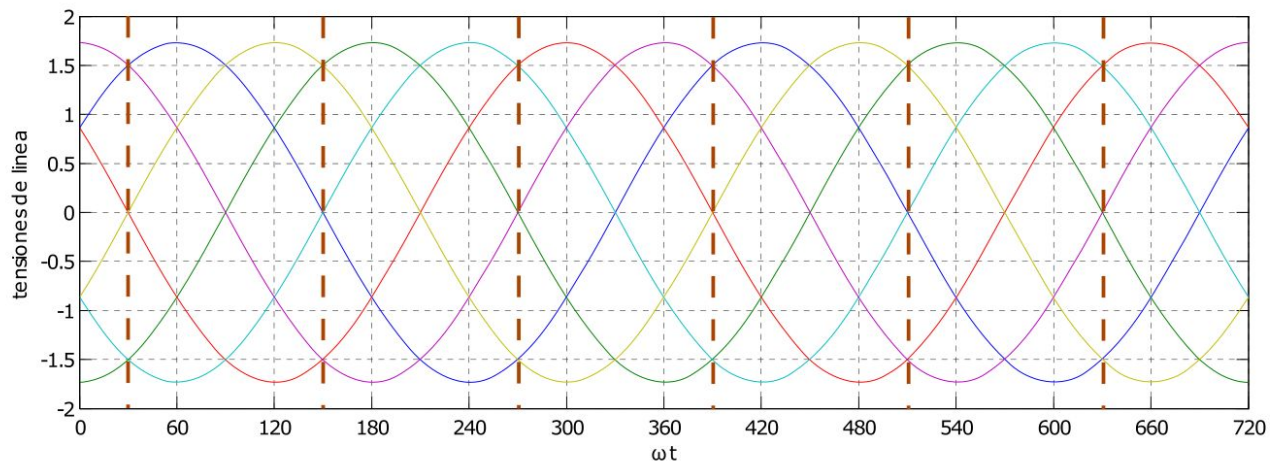
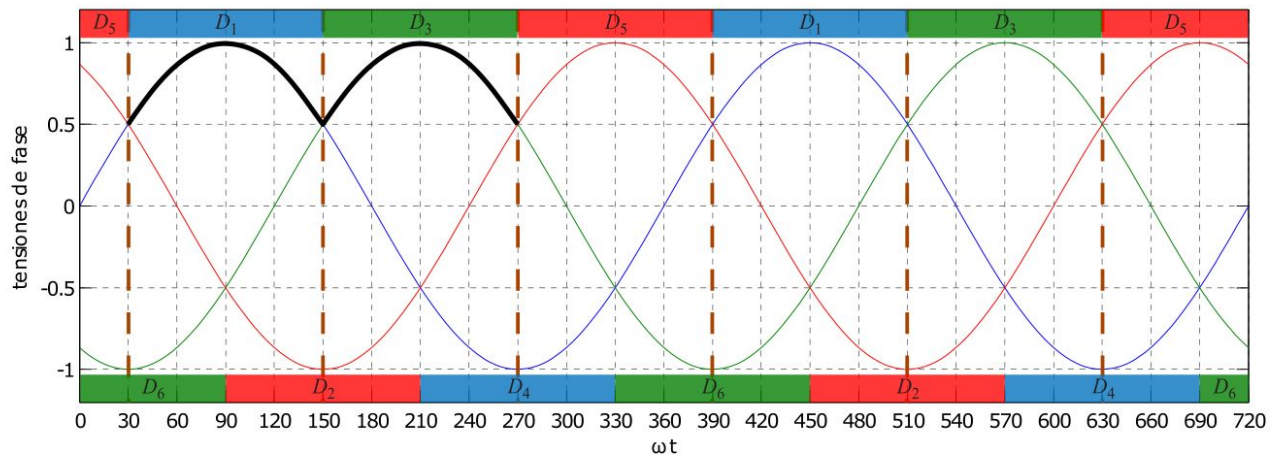


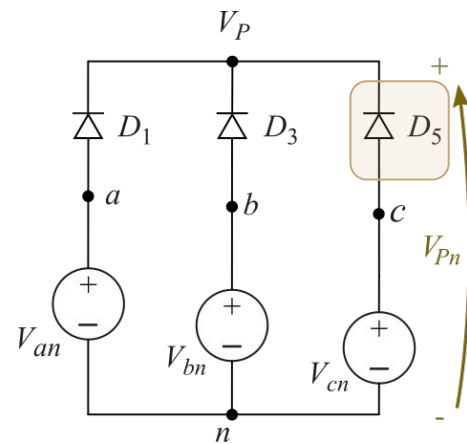
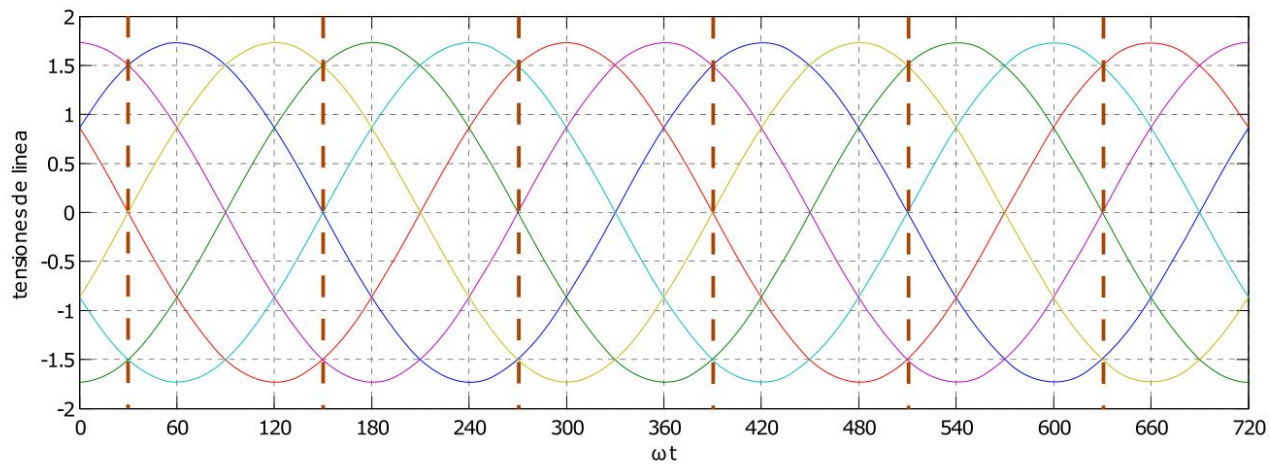
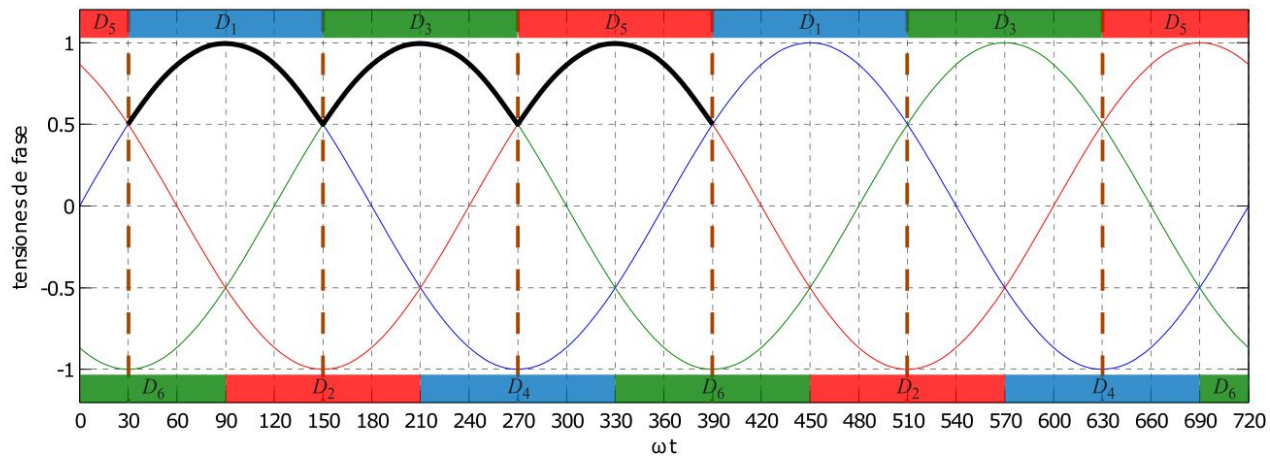


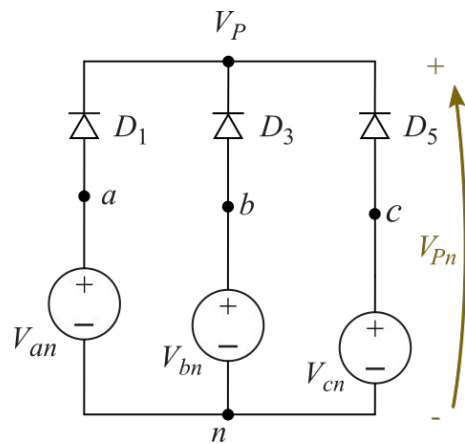
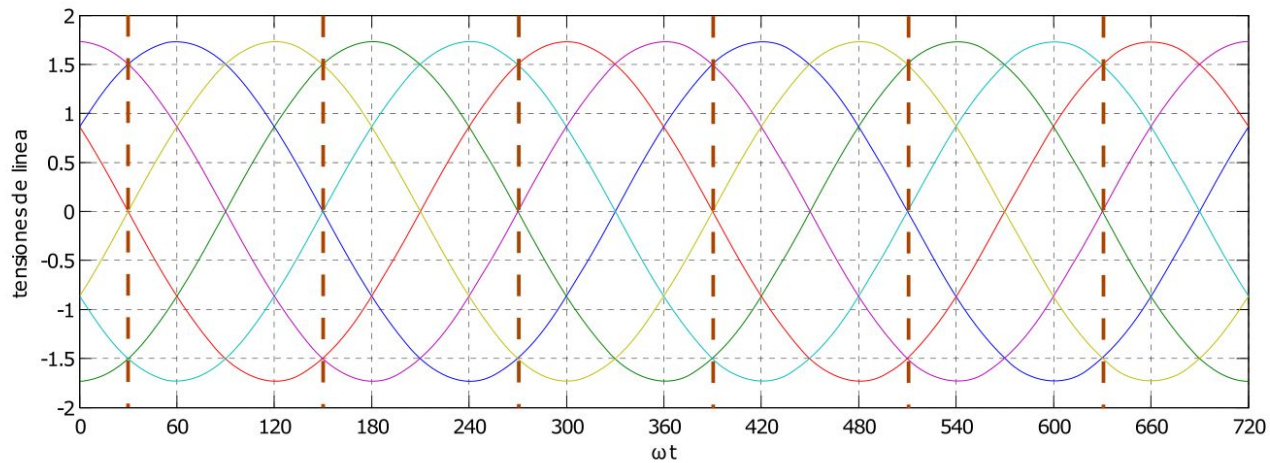
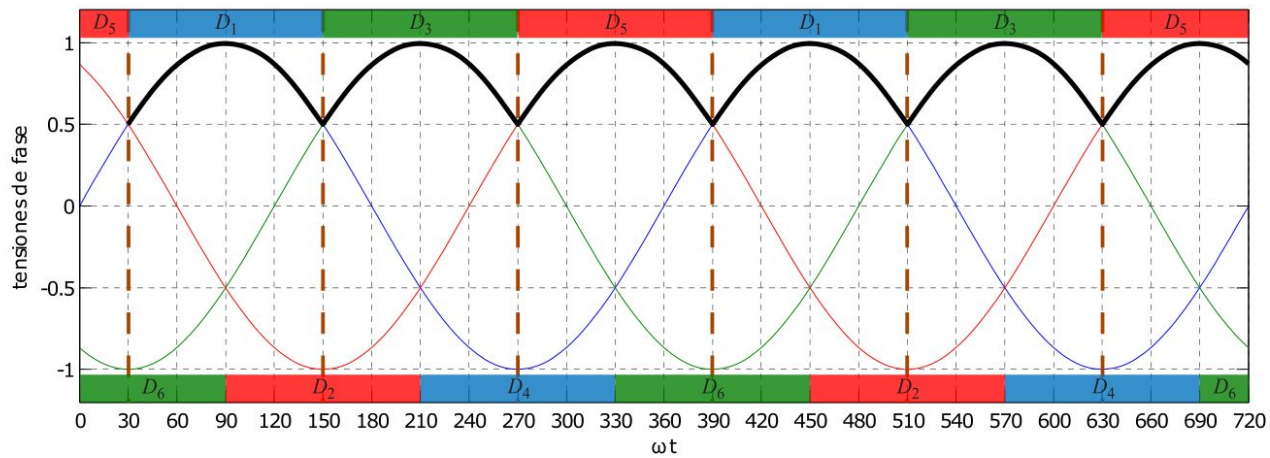


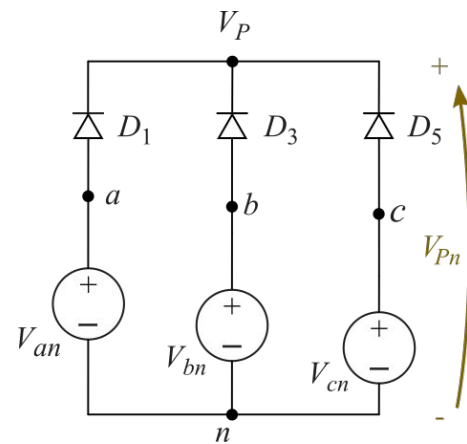
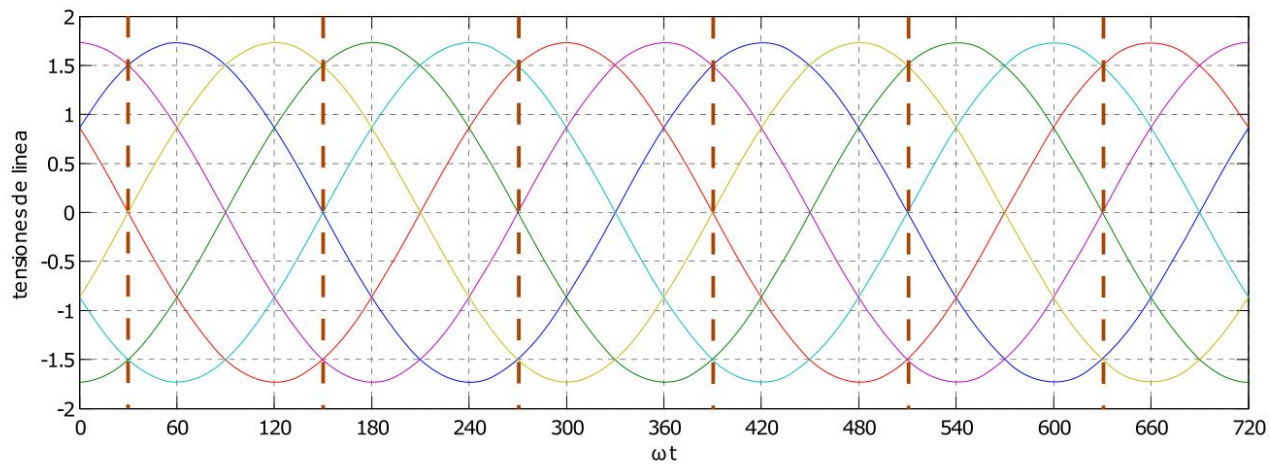
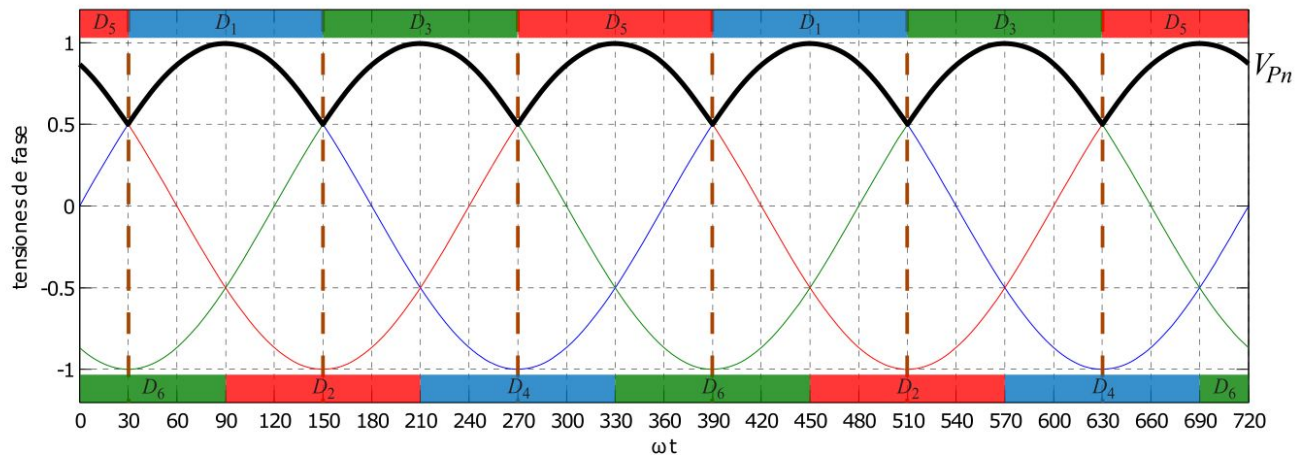


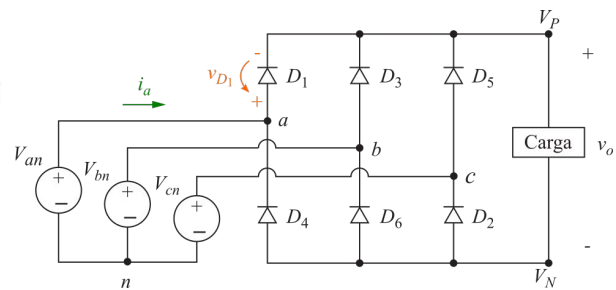
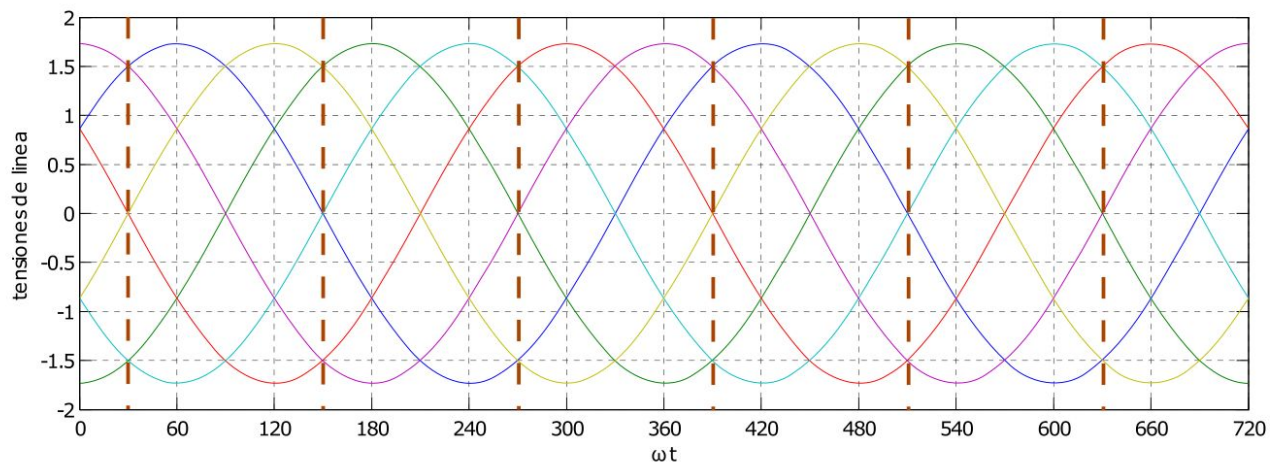
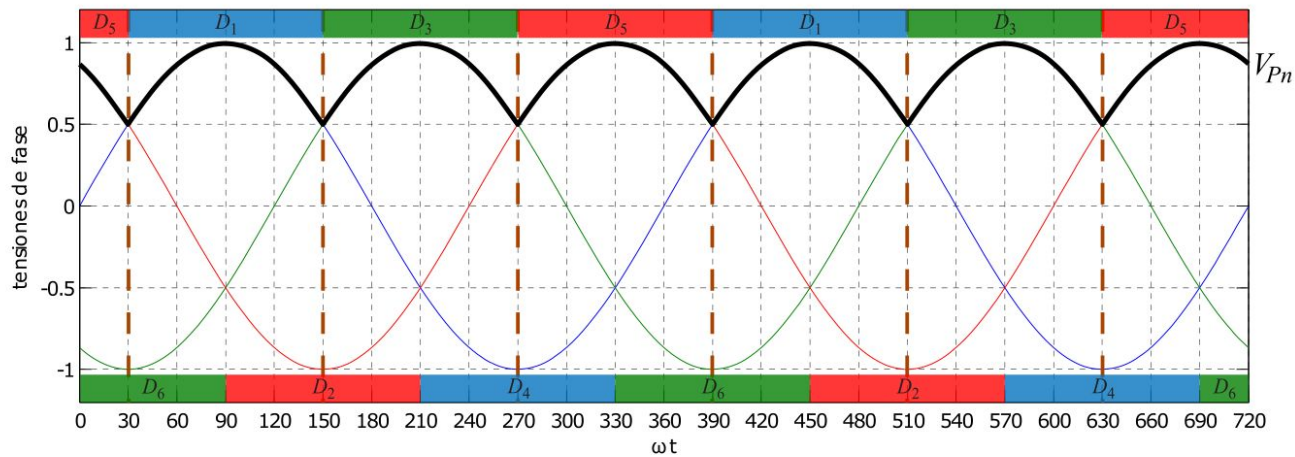


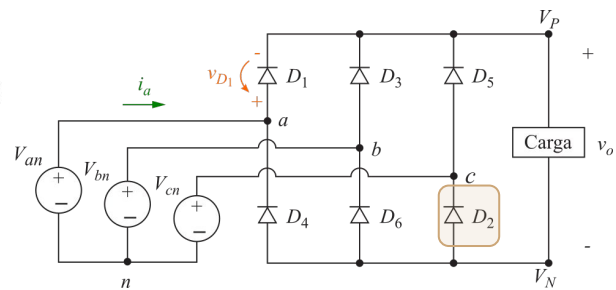
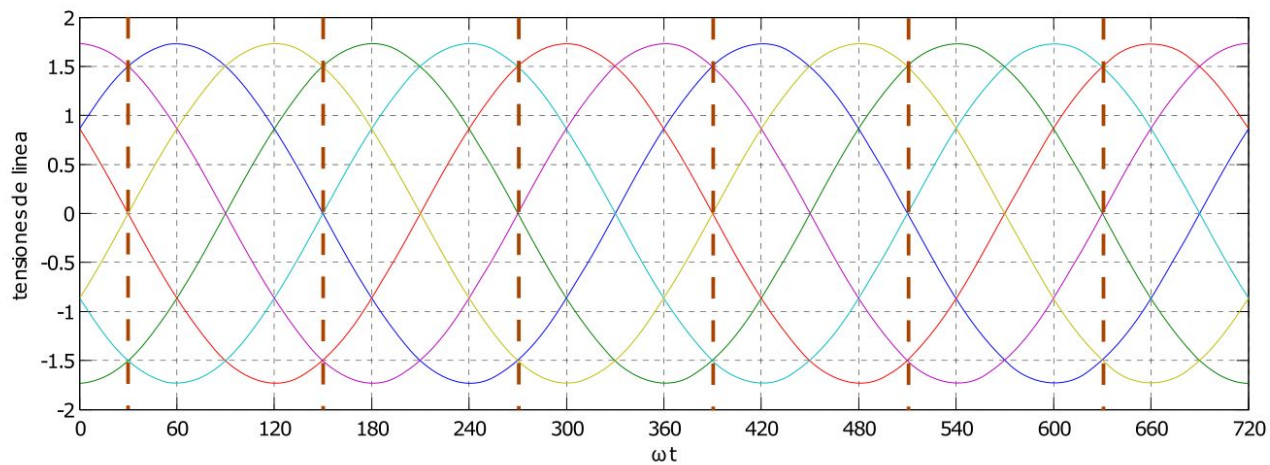
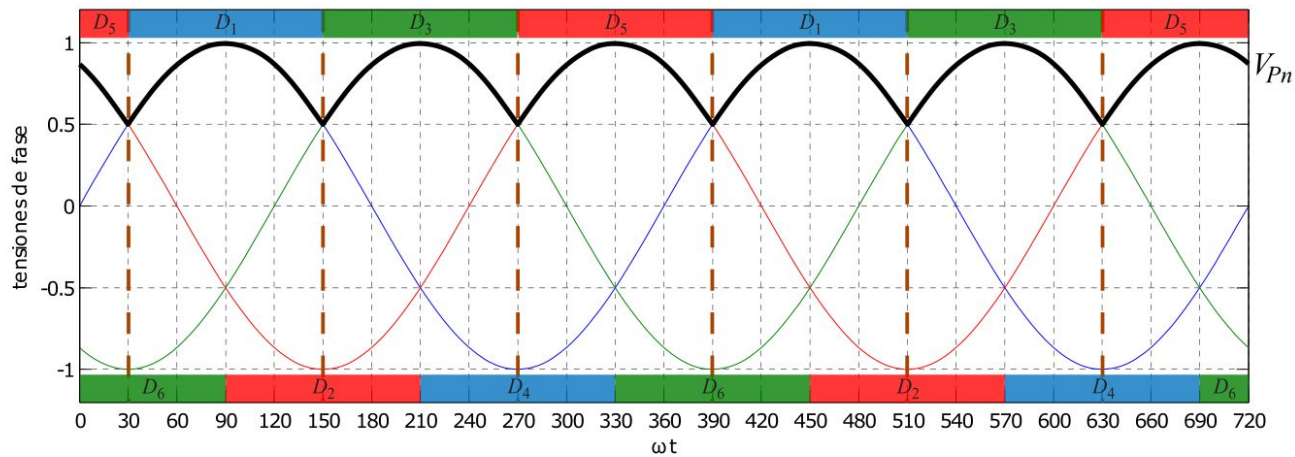


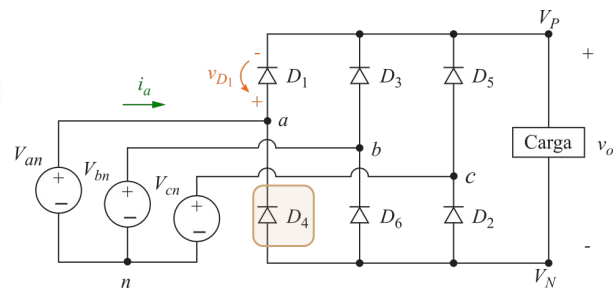
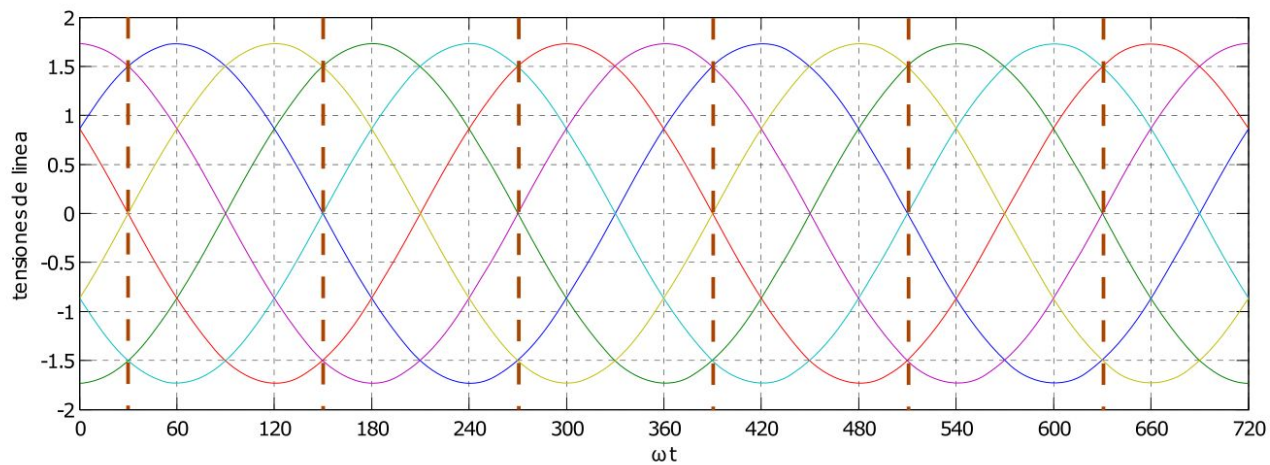
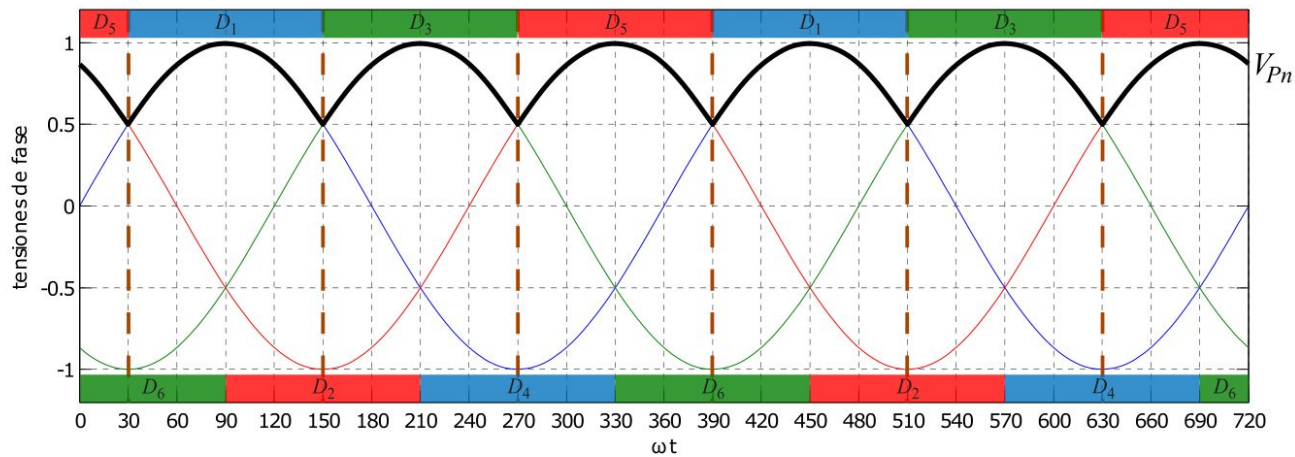


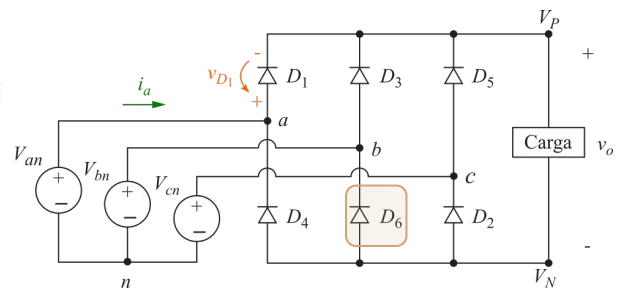
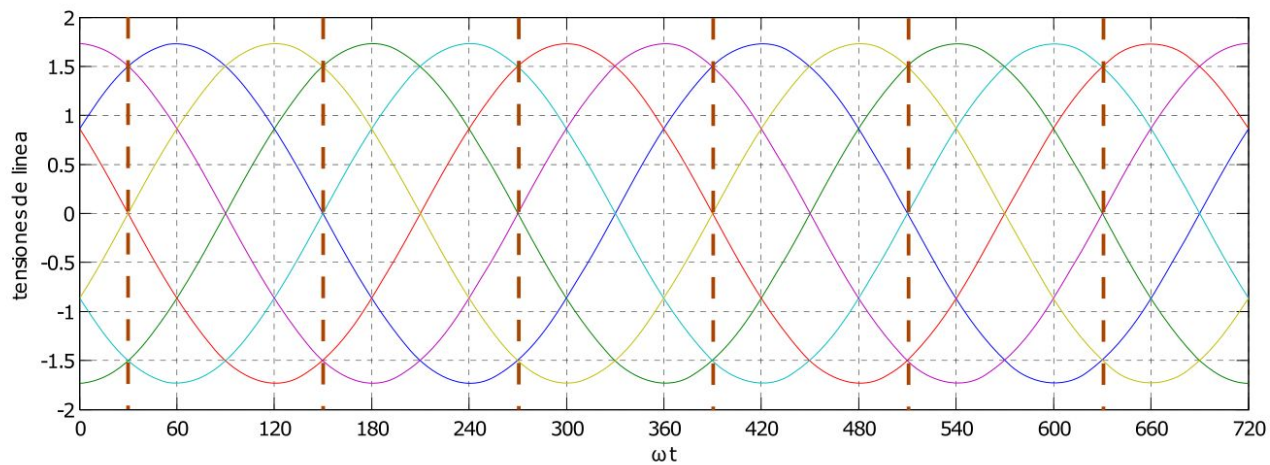
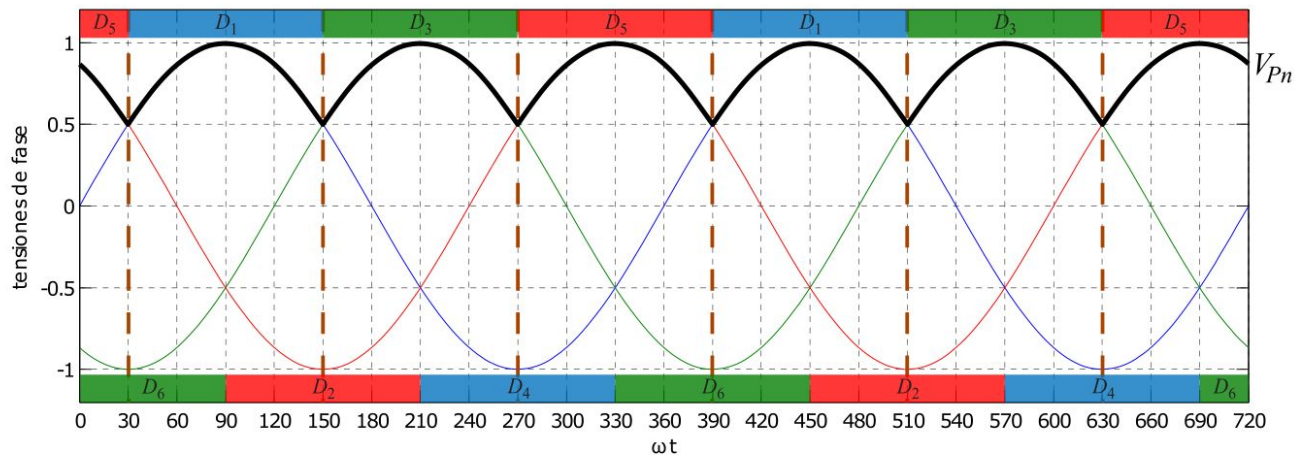


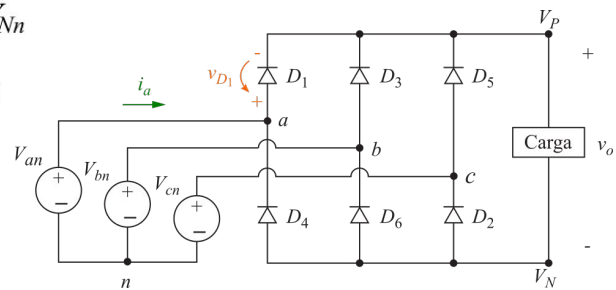
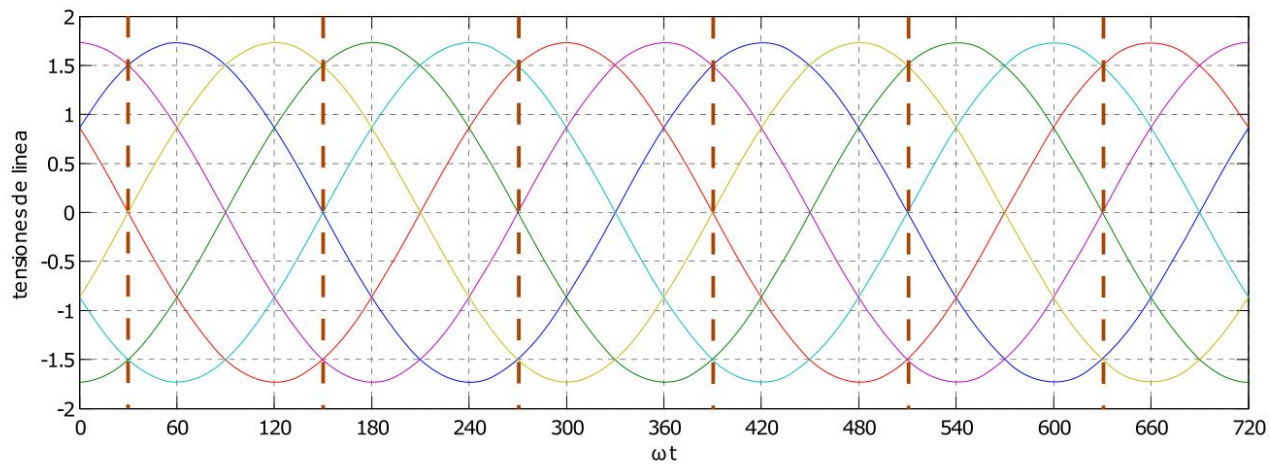
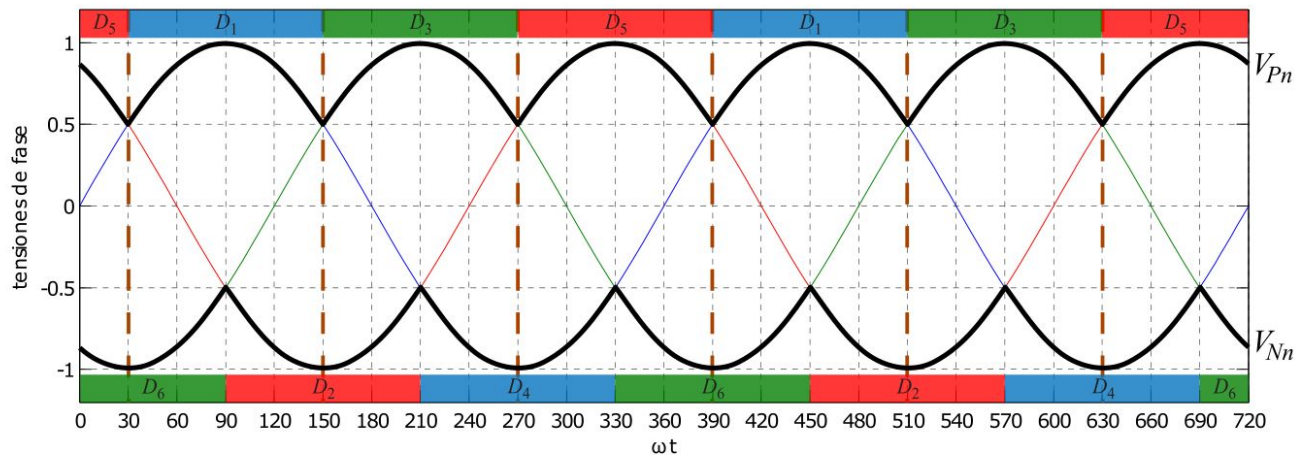


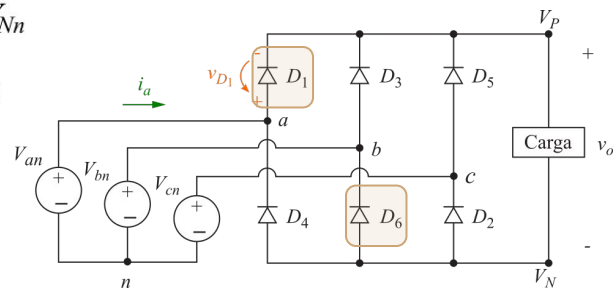
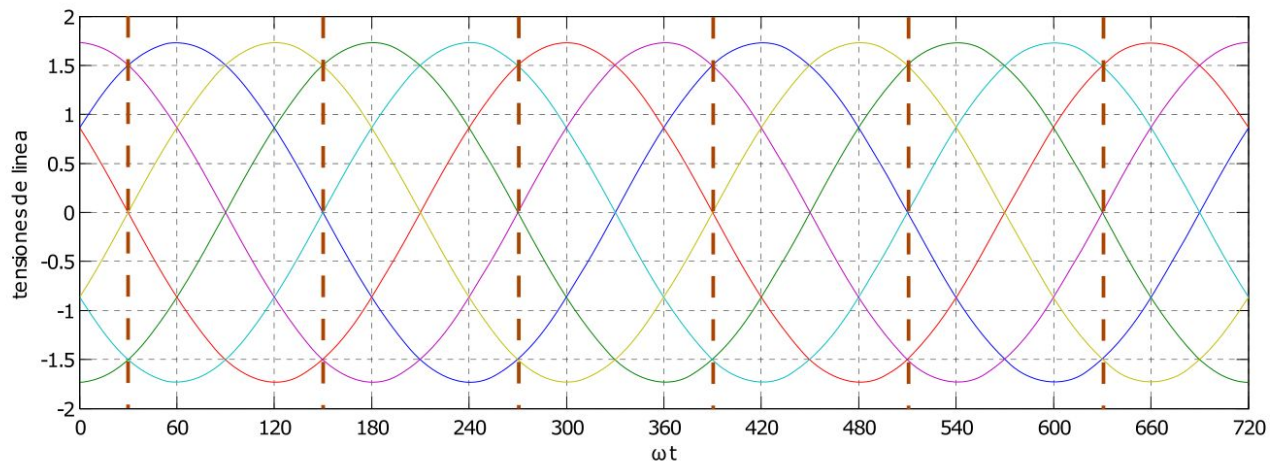
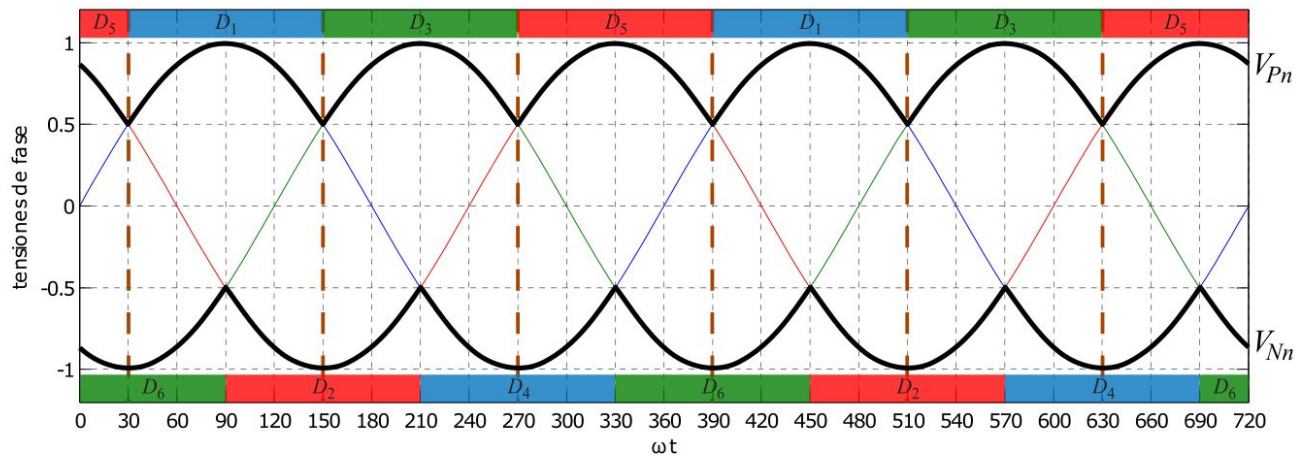


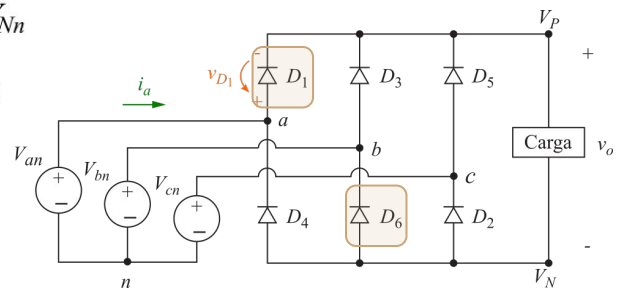
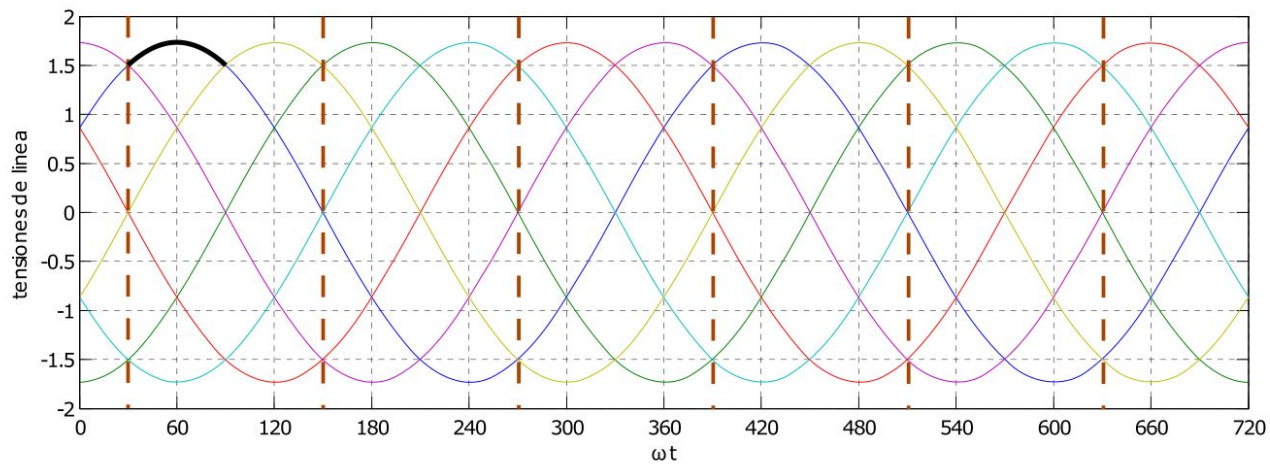
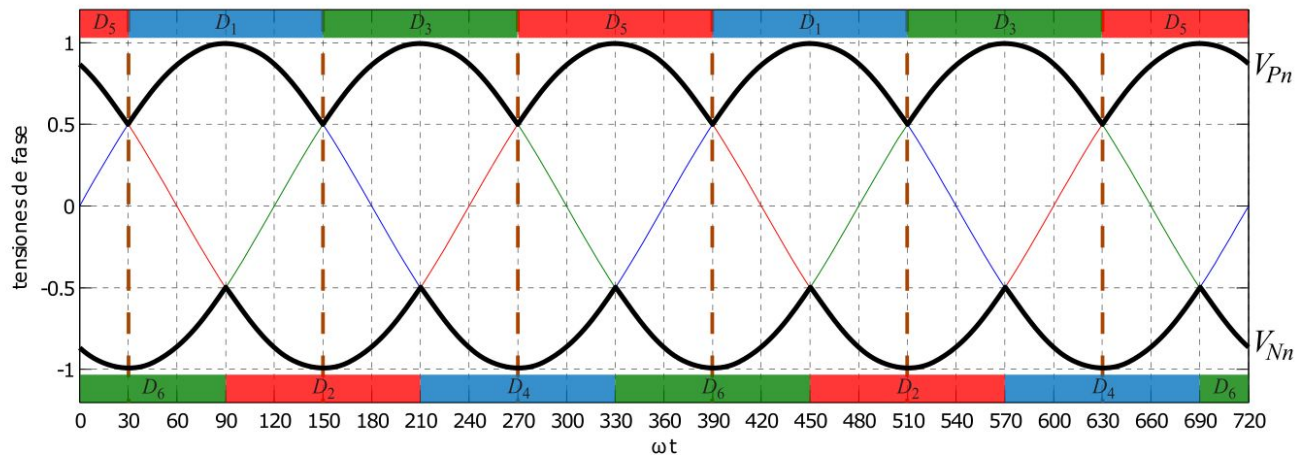


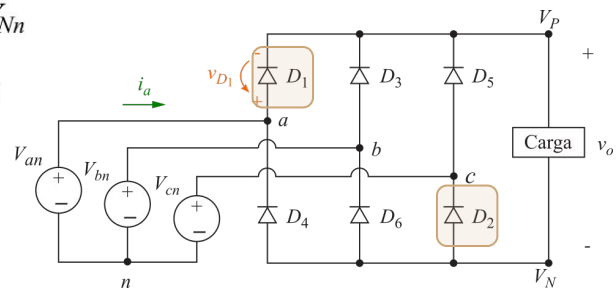
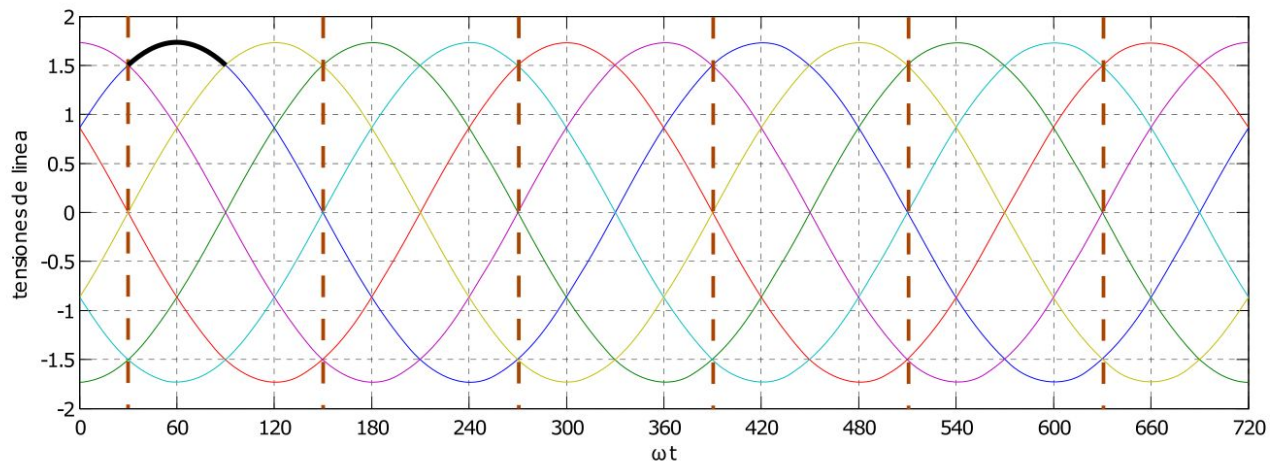
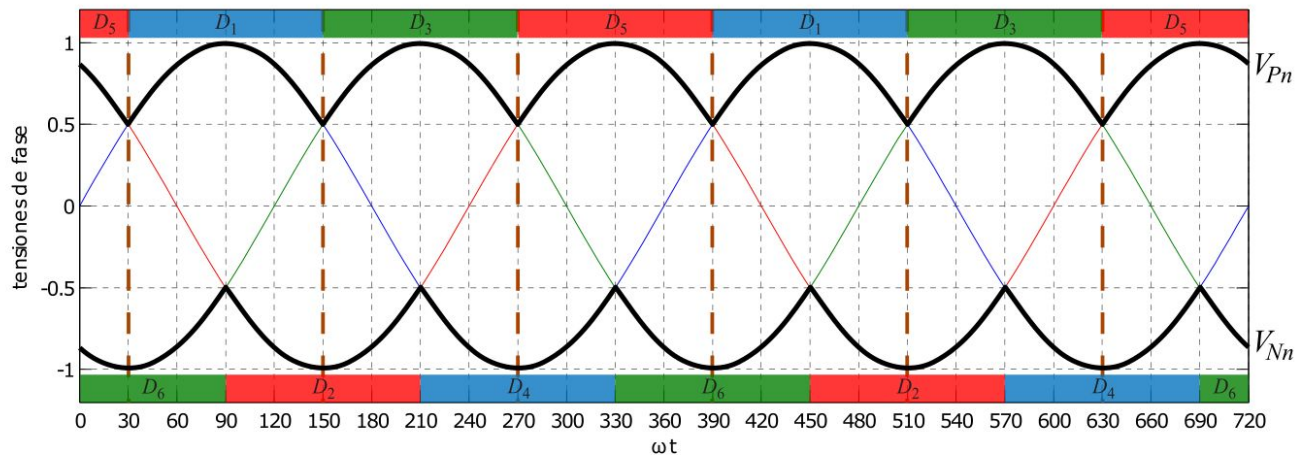


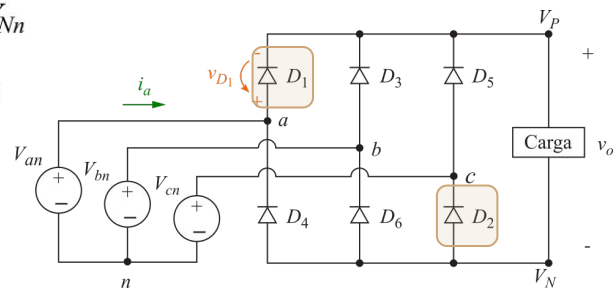
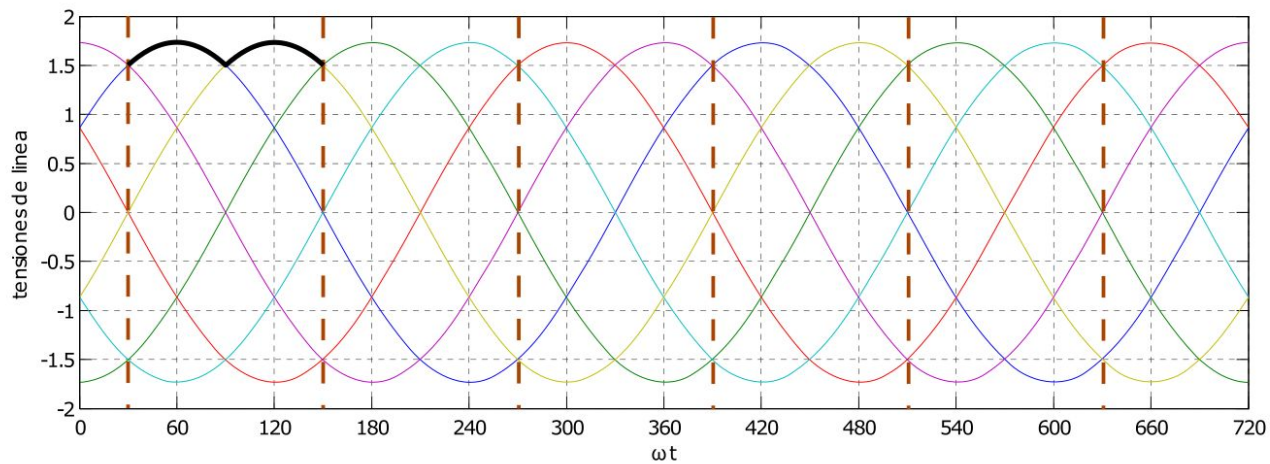
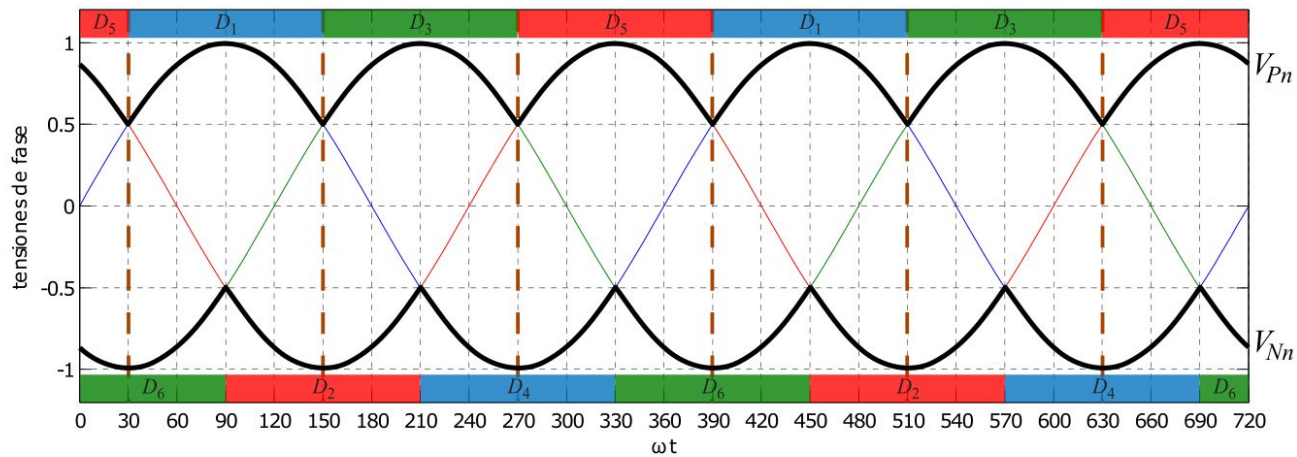


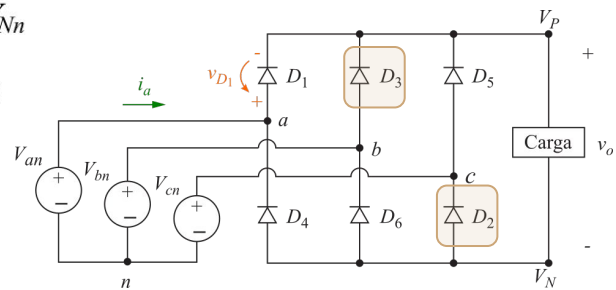
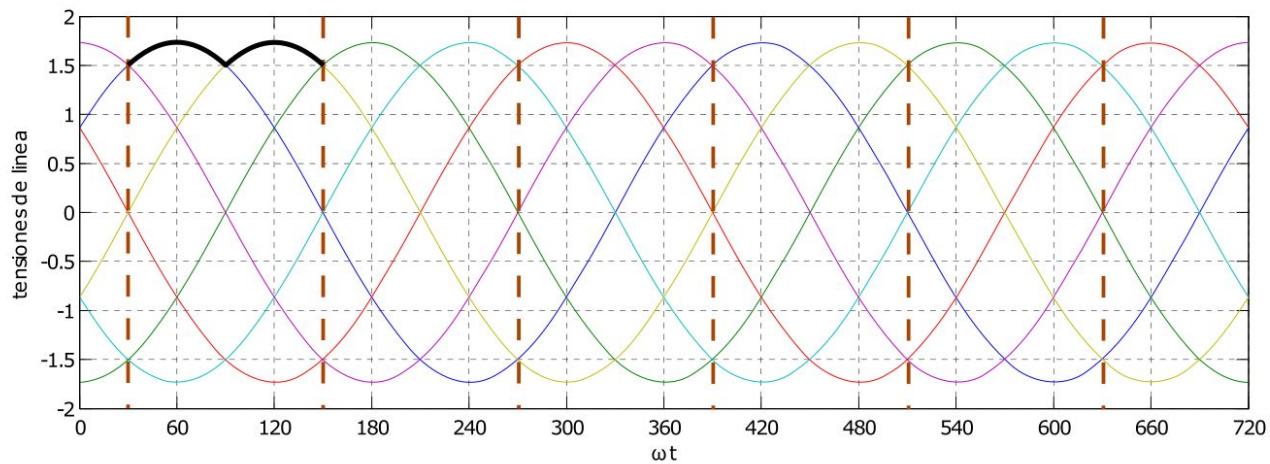
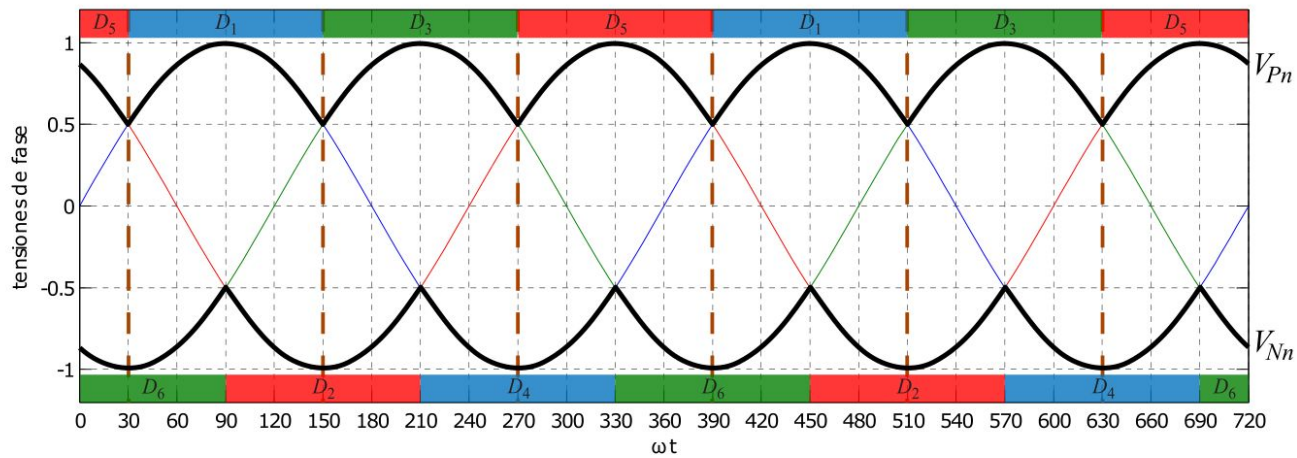


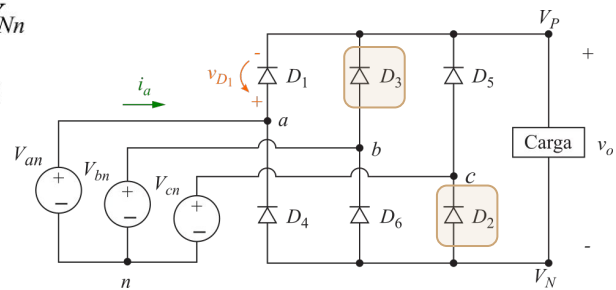
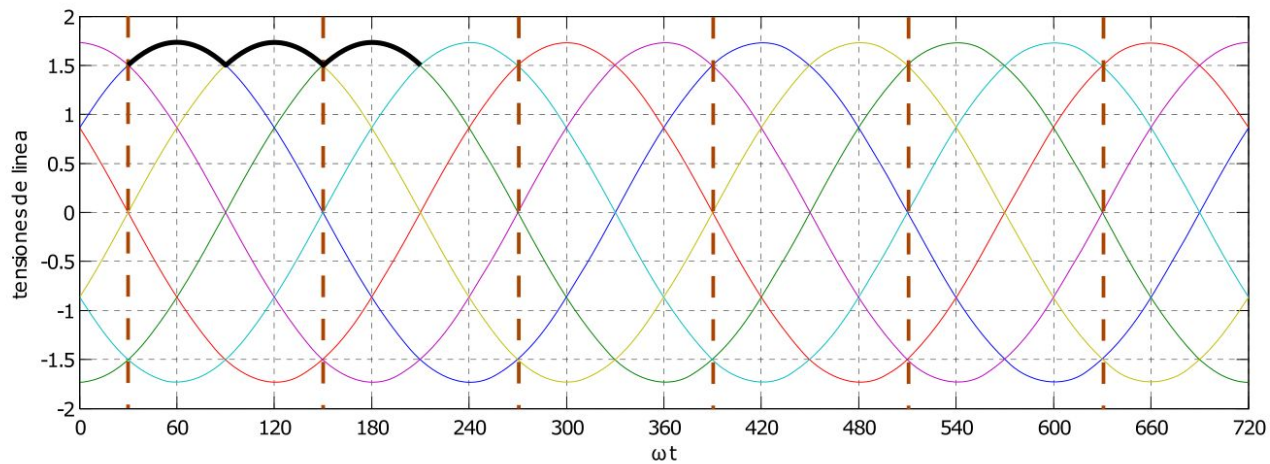
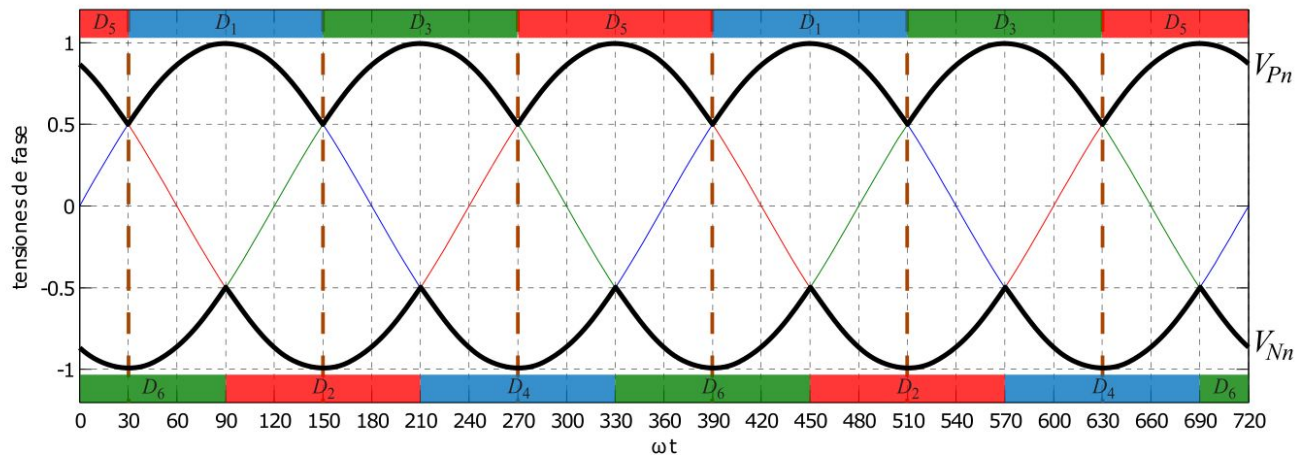


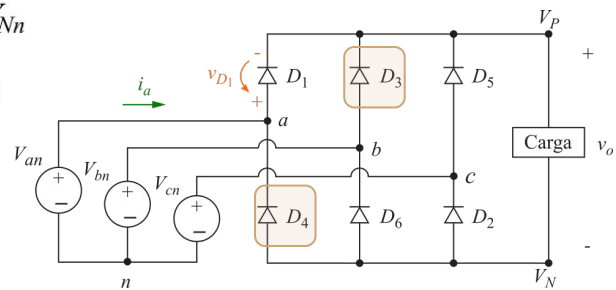
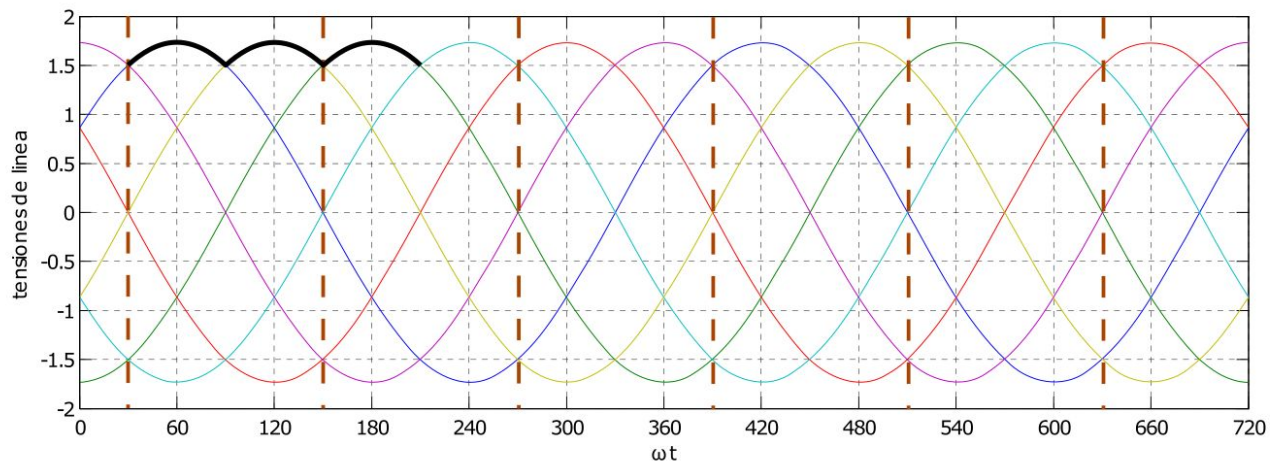
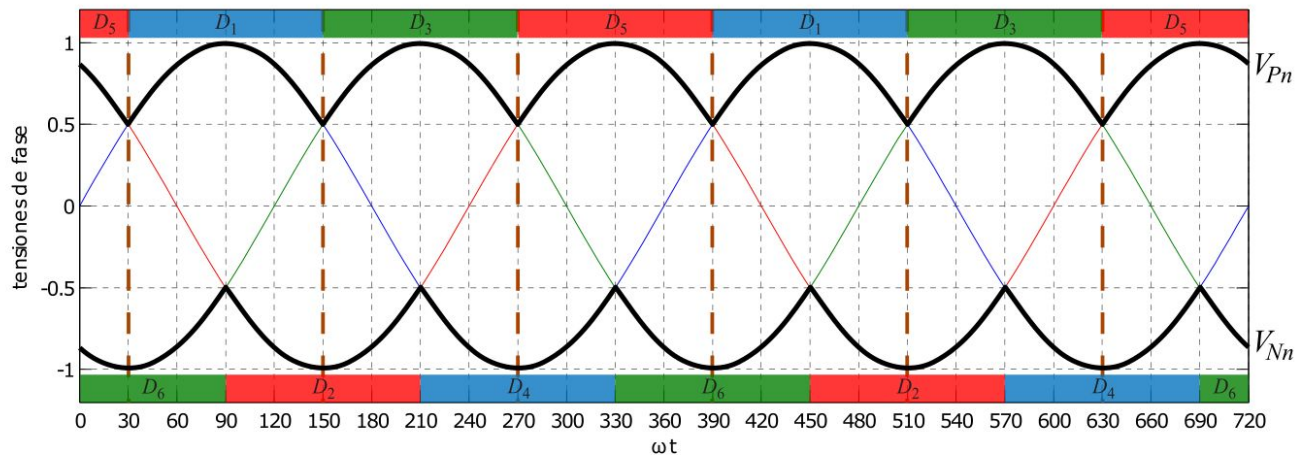


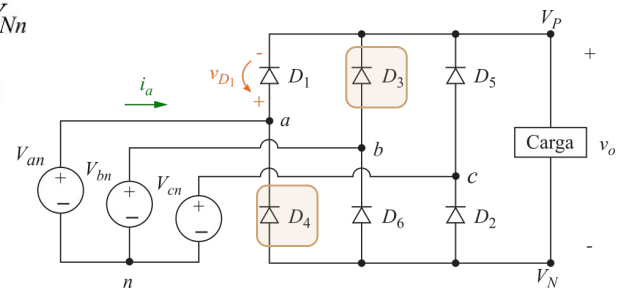
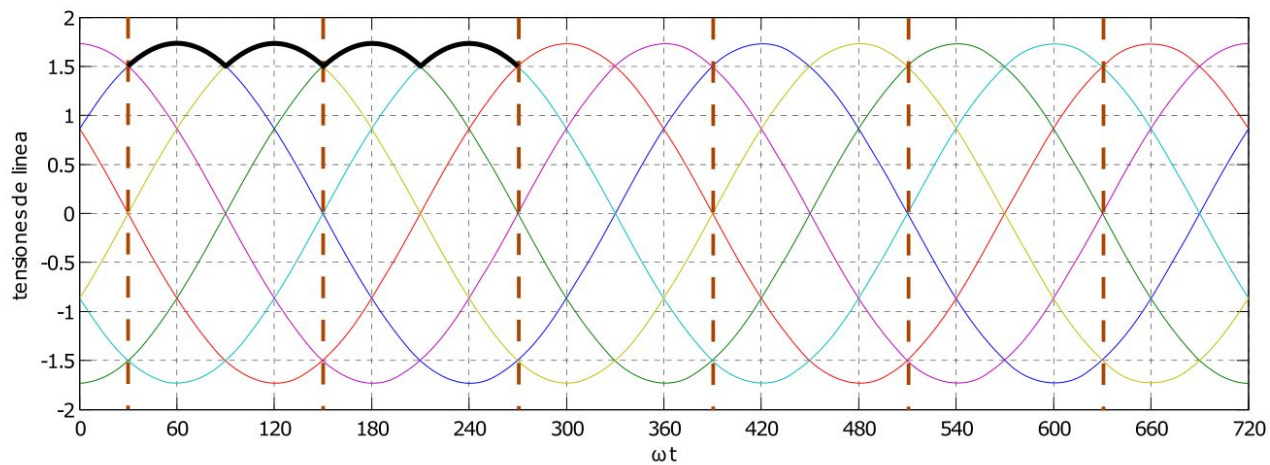
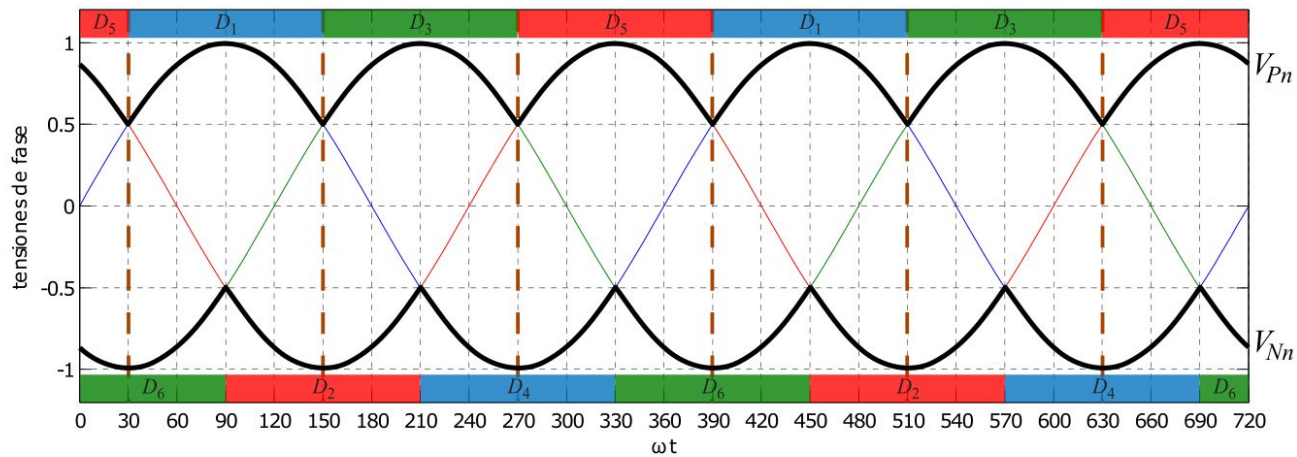


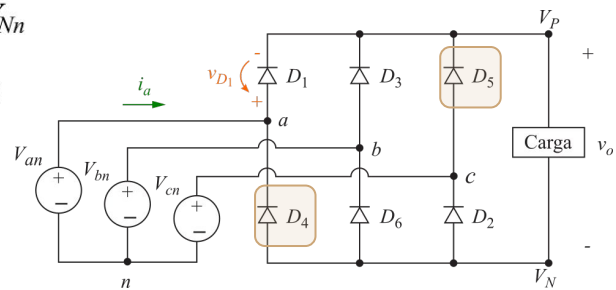
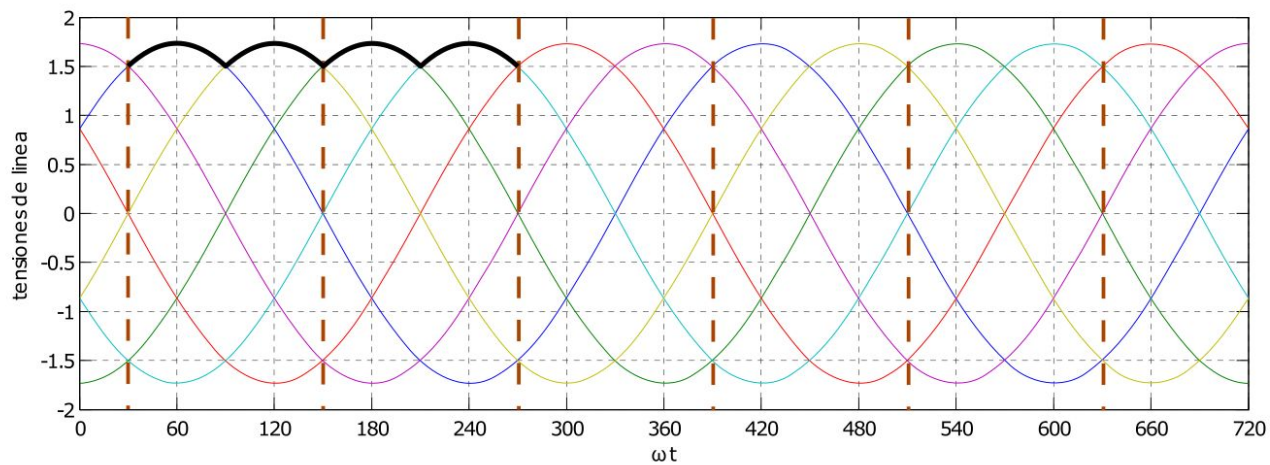
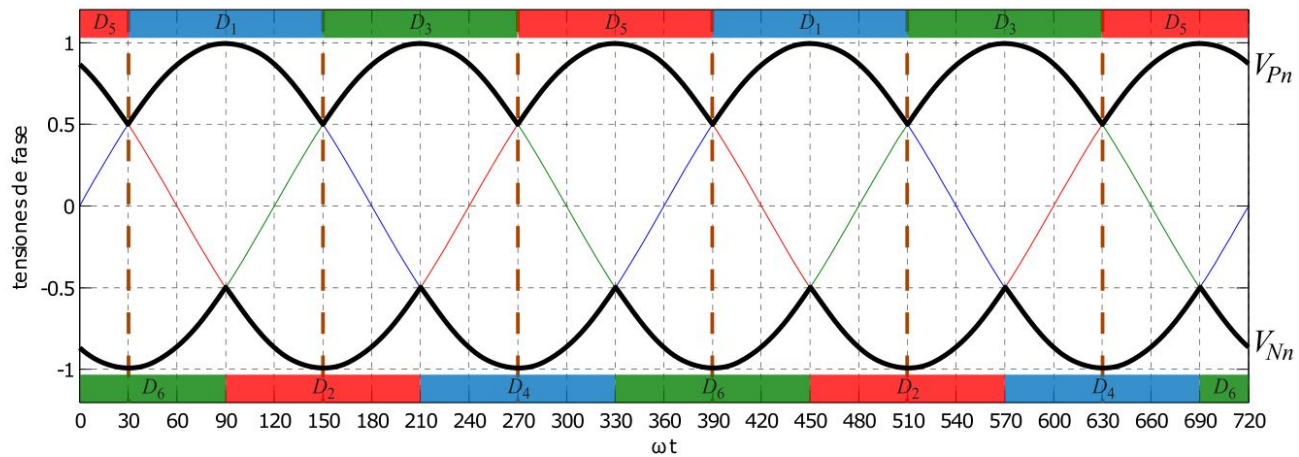


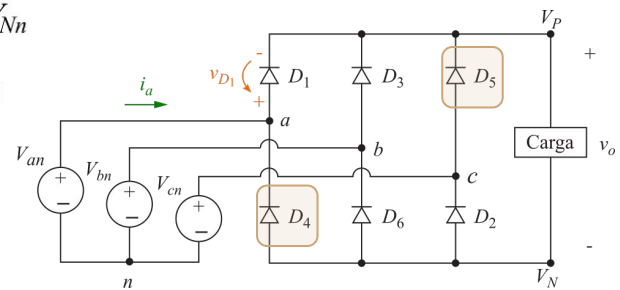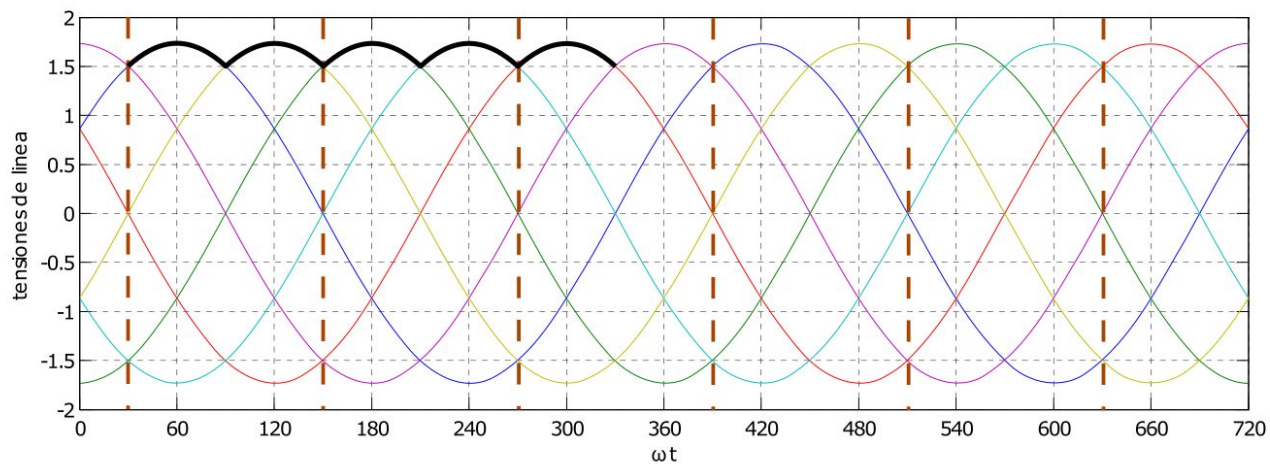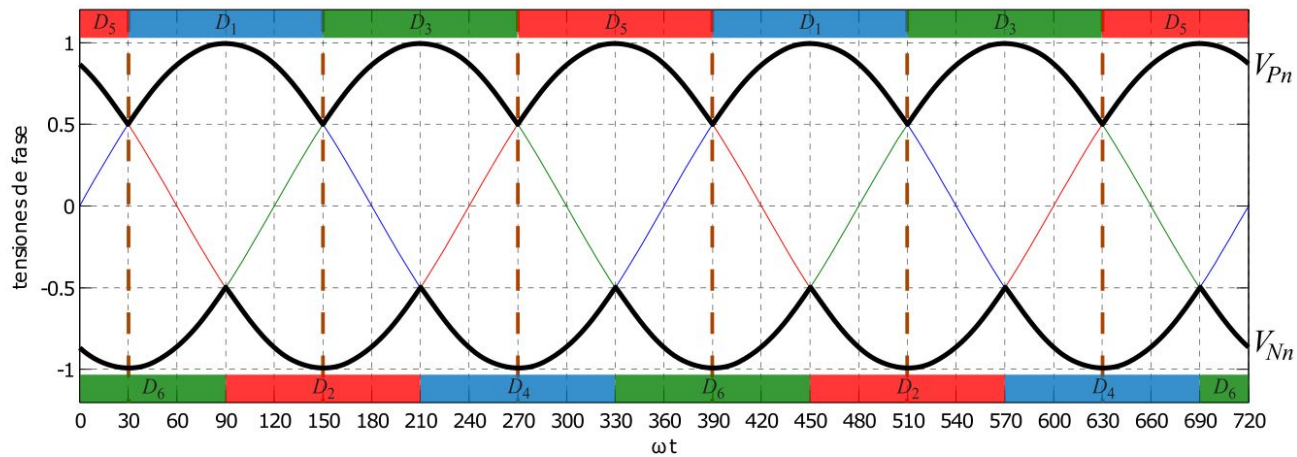

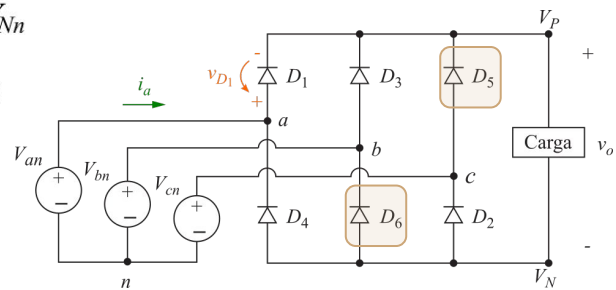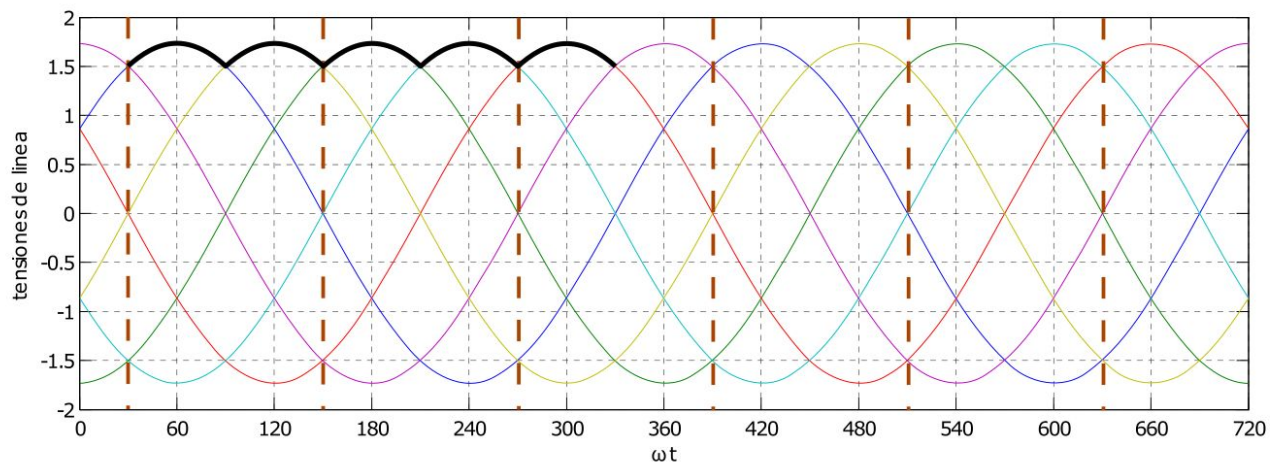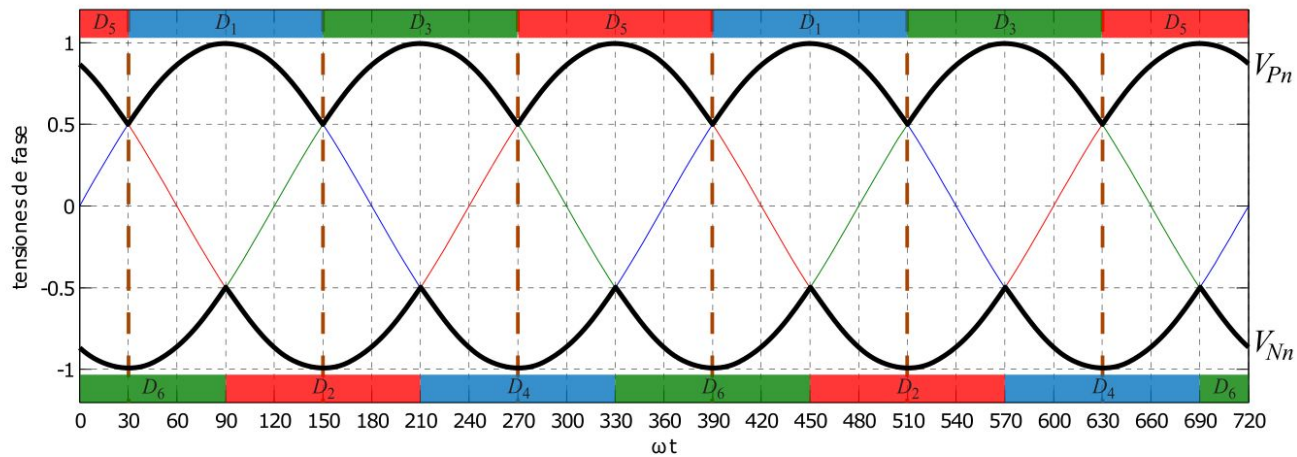

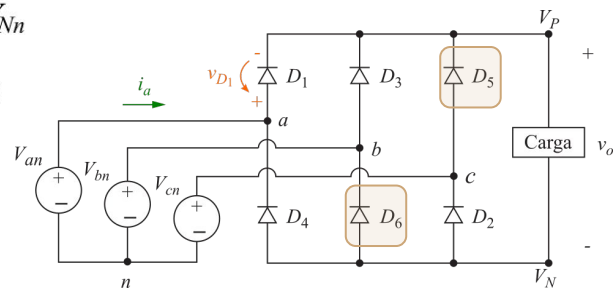
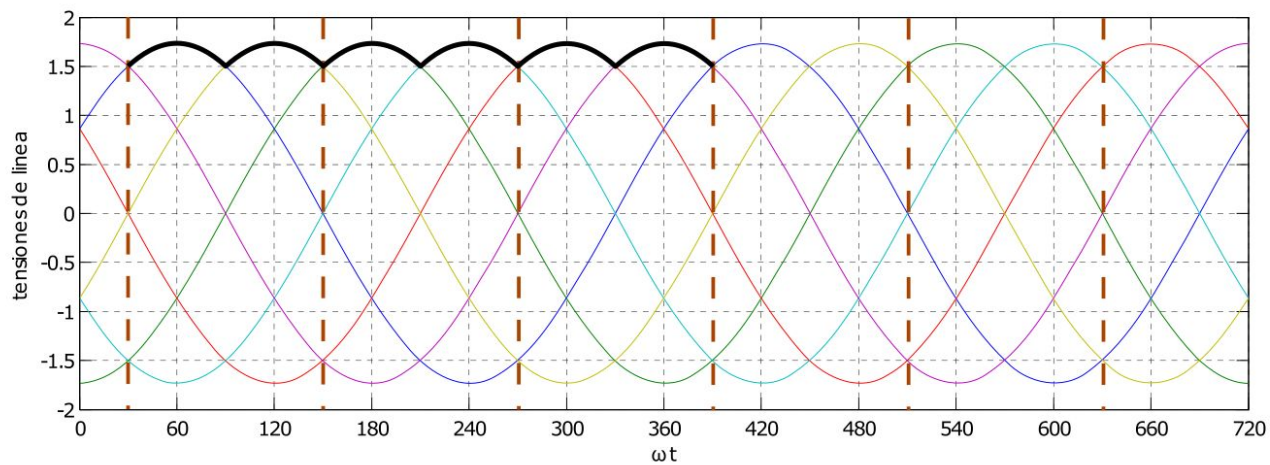
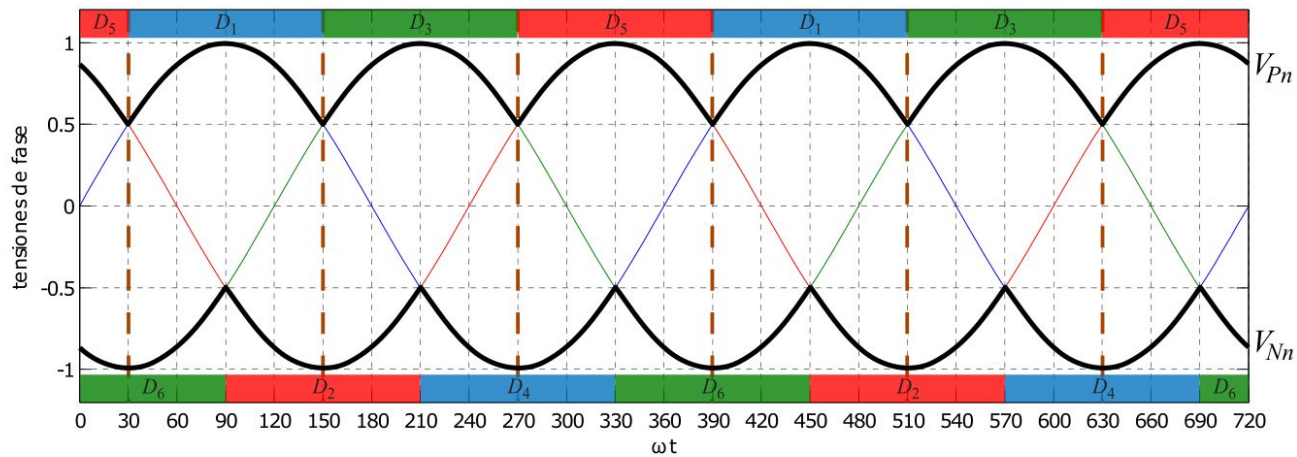


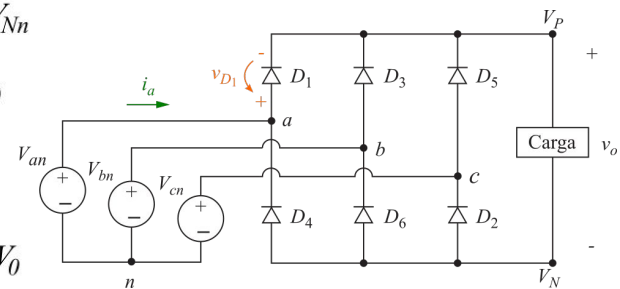
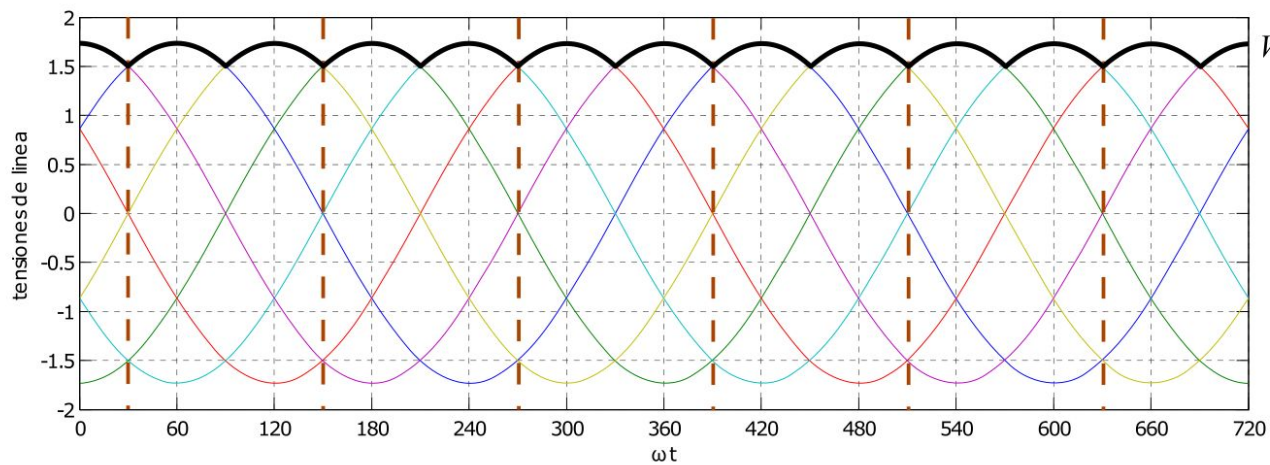
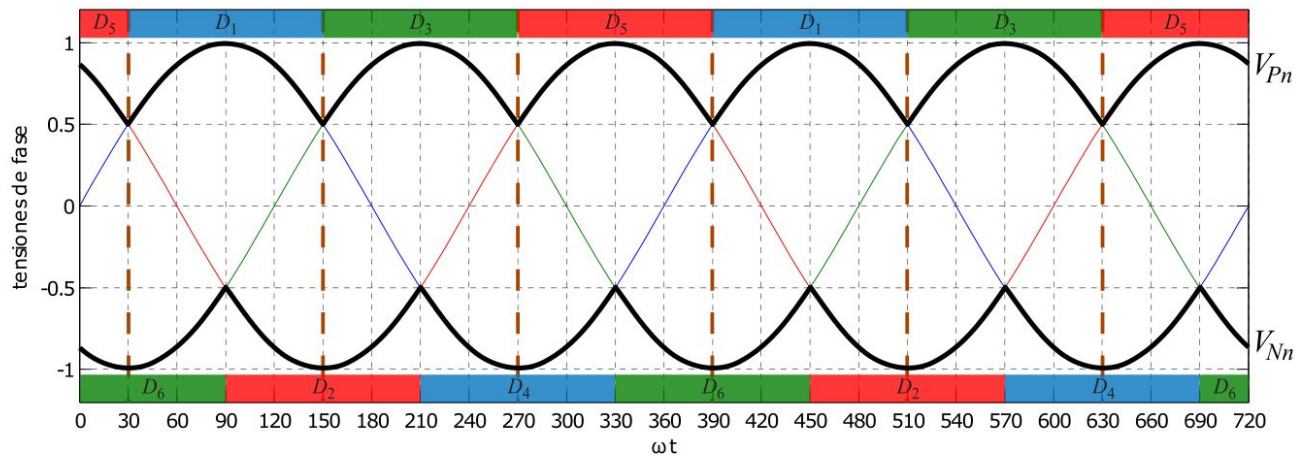


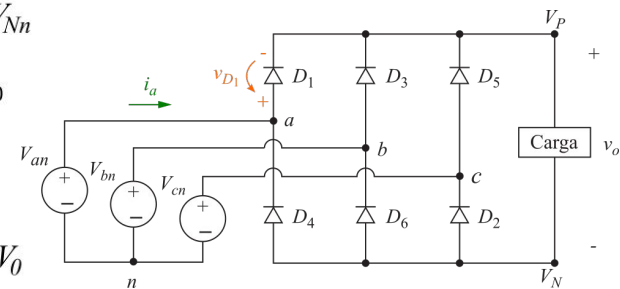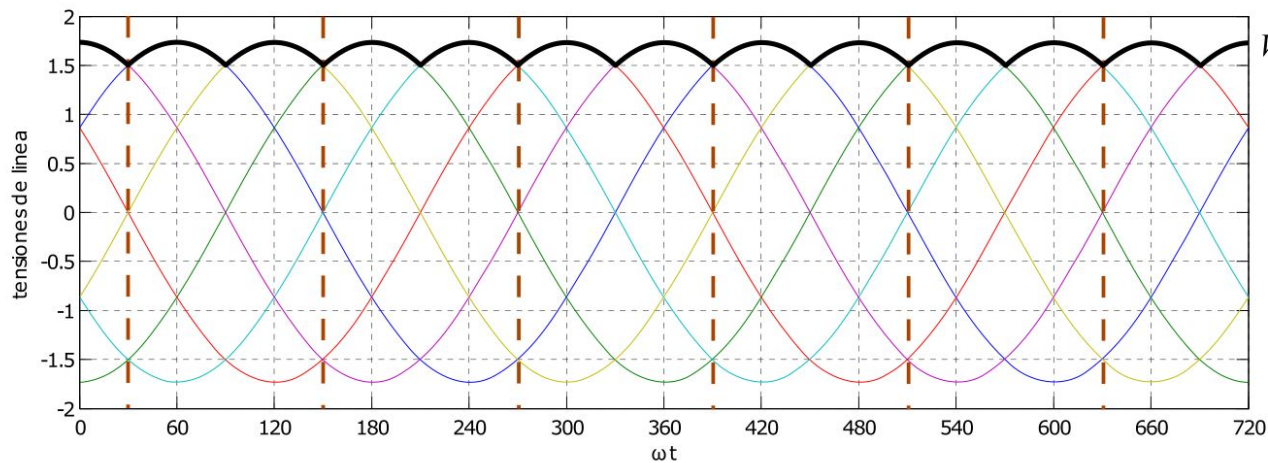
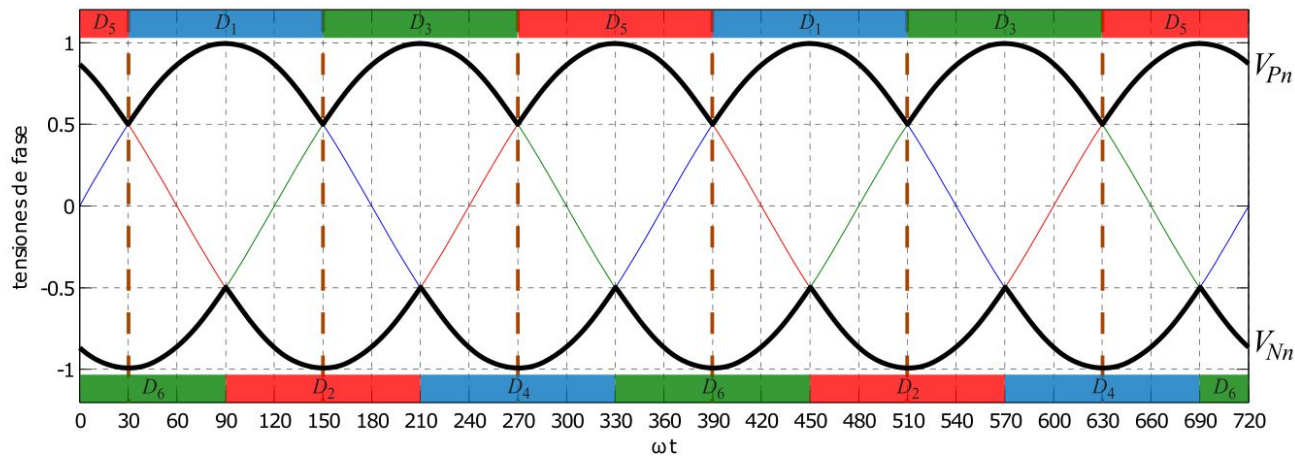





$$V_0 = \frac{1}{\pi/3} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} V_{m,L-L} \sin(\omega t) d(\omega t) =$$

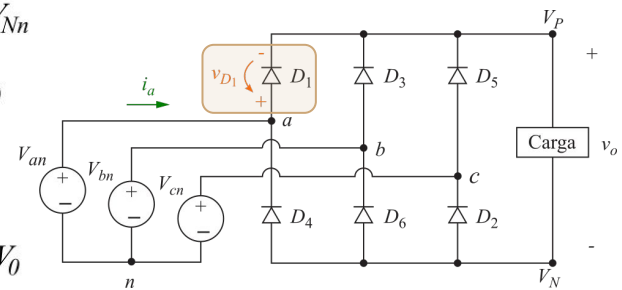
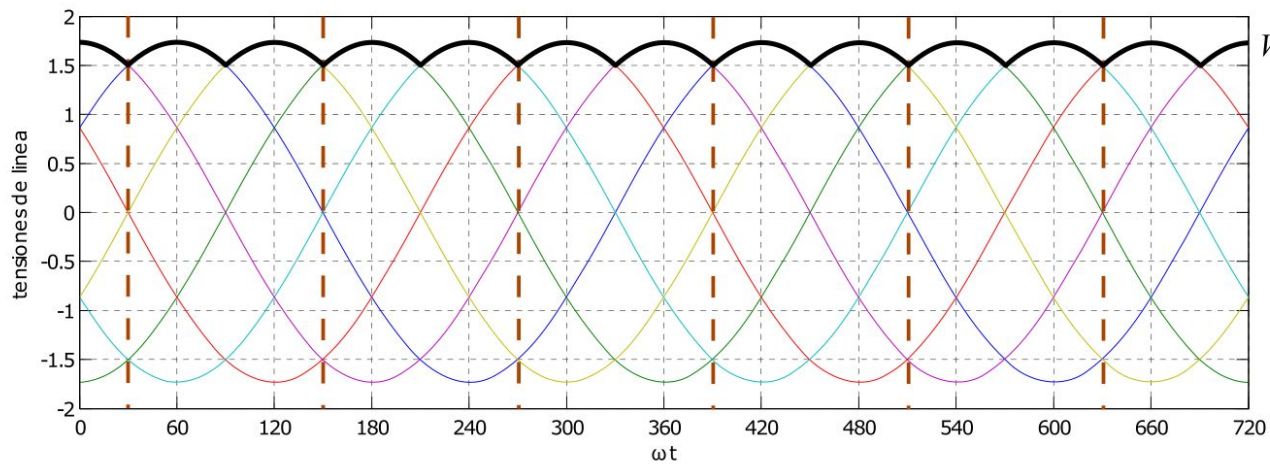
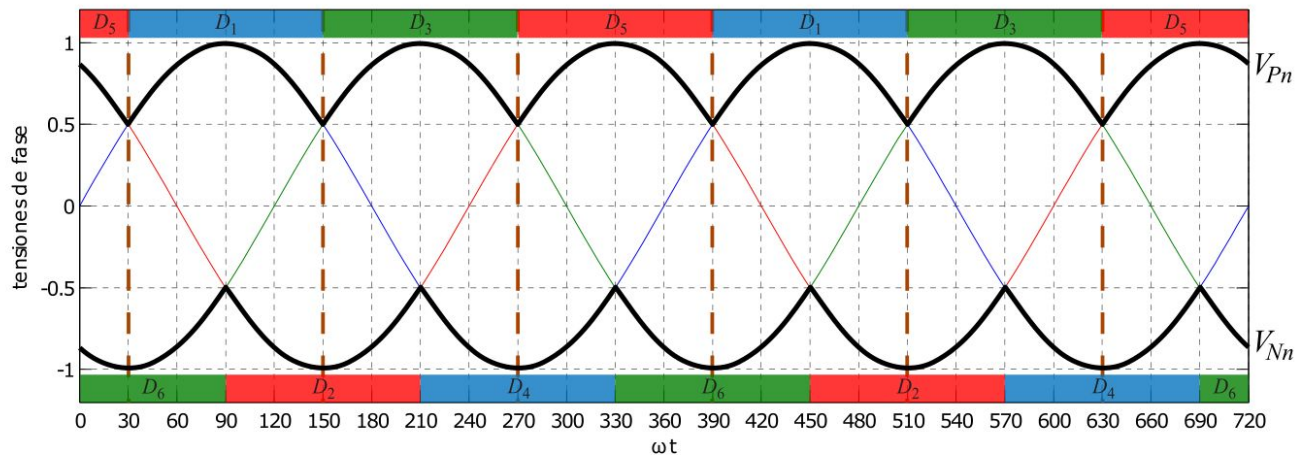
$$= \frac{3V_{m,L-L}}{\pi} = \frac{3\sqrt{3}V_m}{\pi}$$






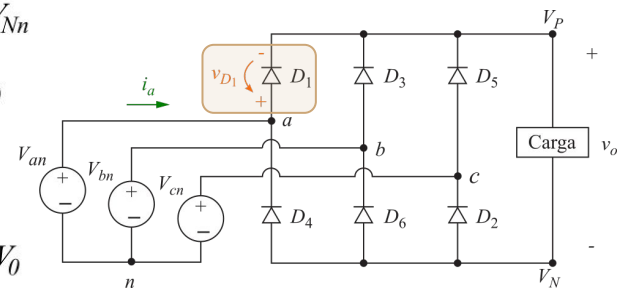
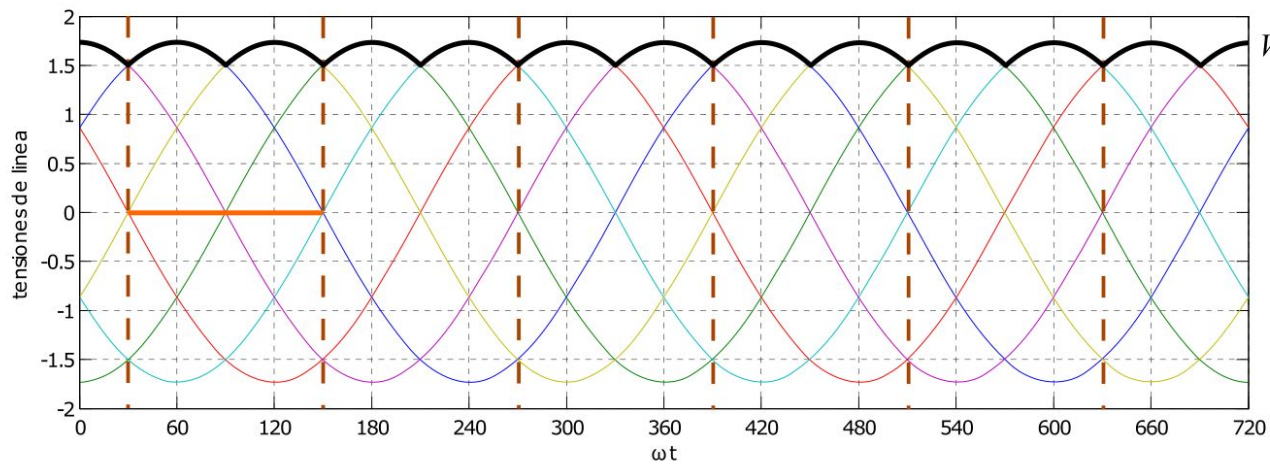
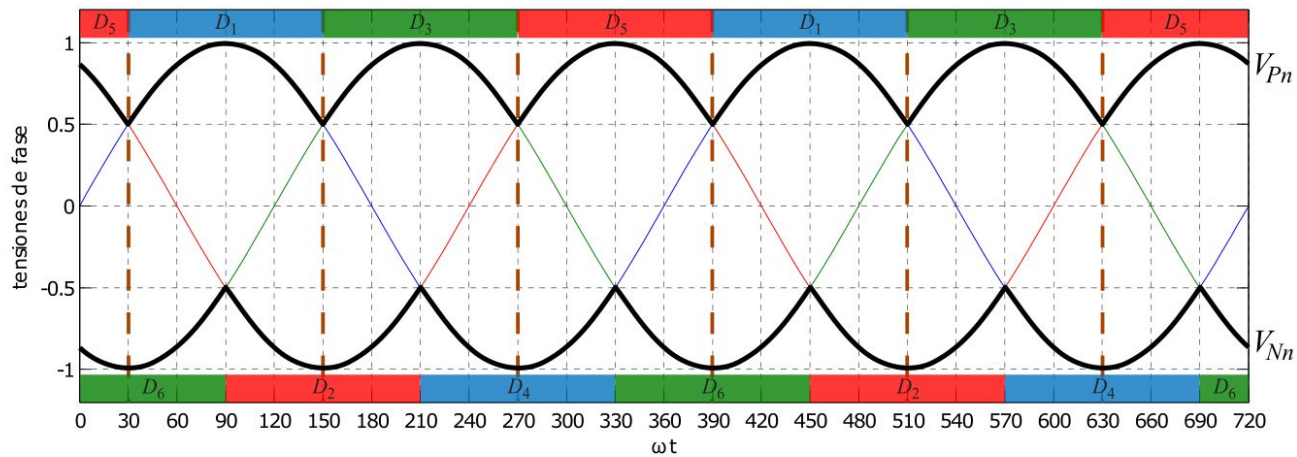



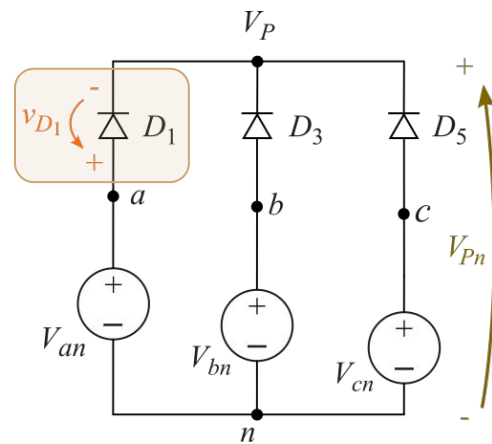
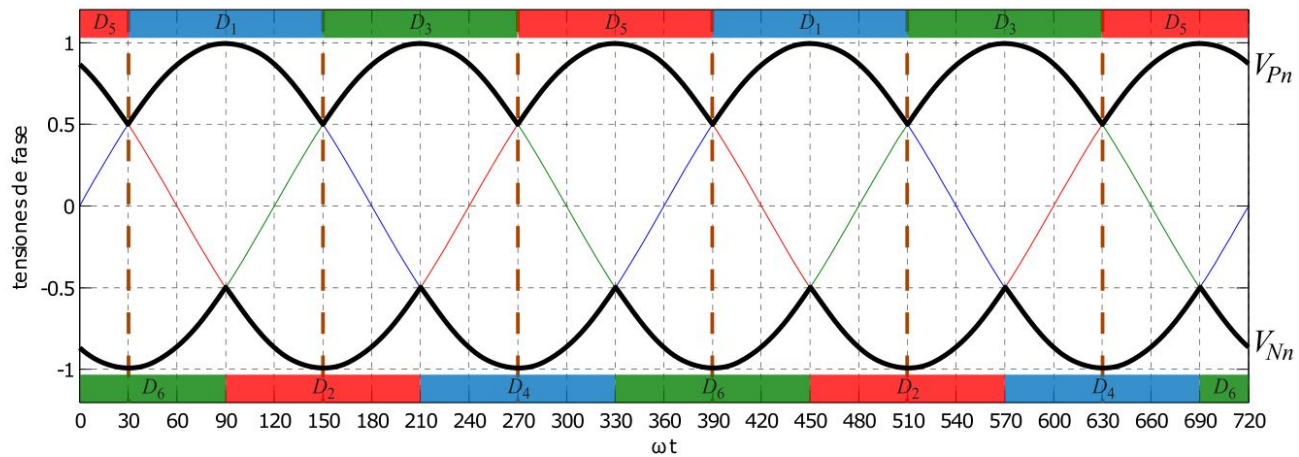


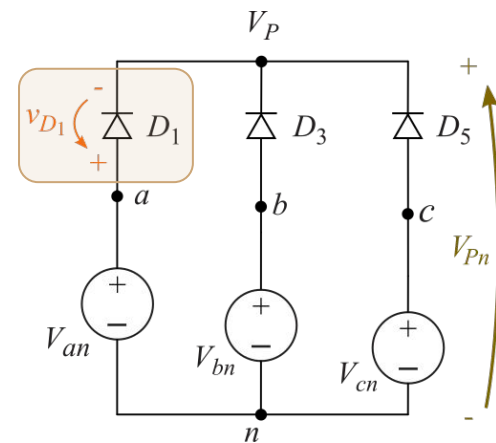
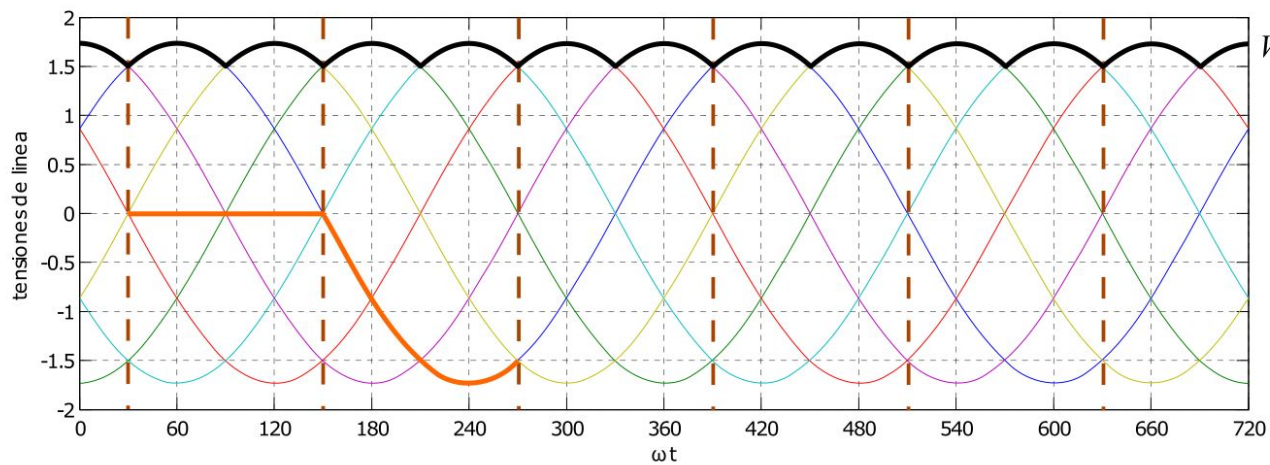
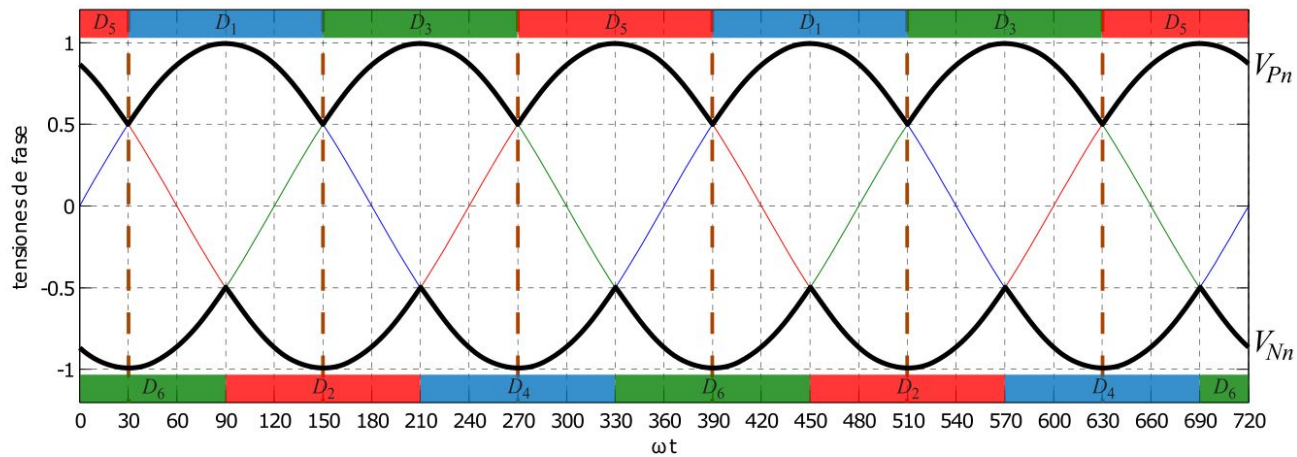


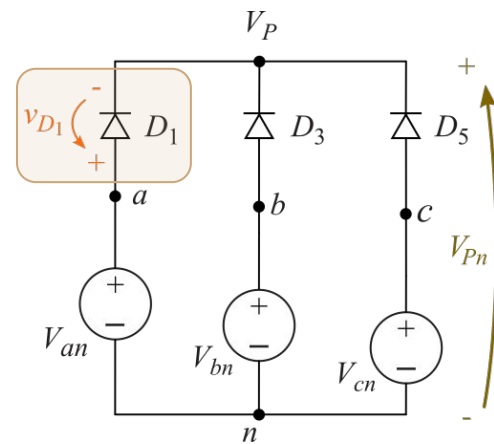
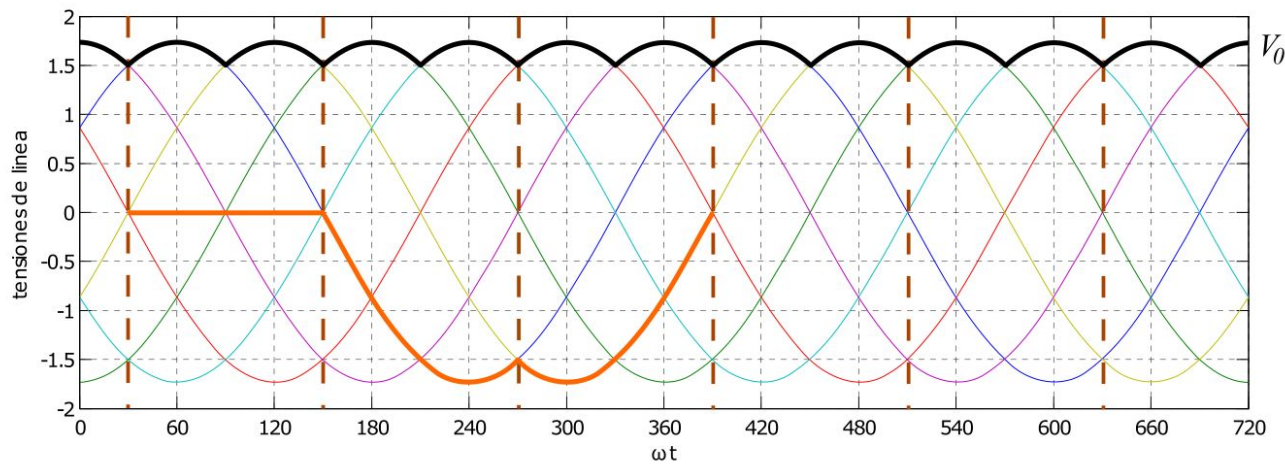
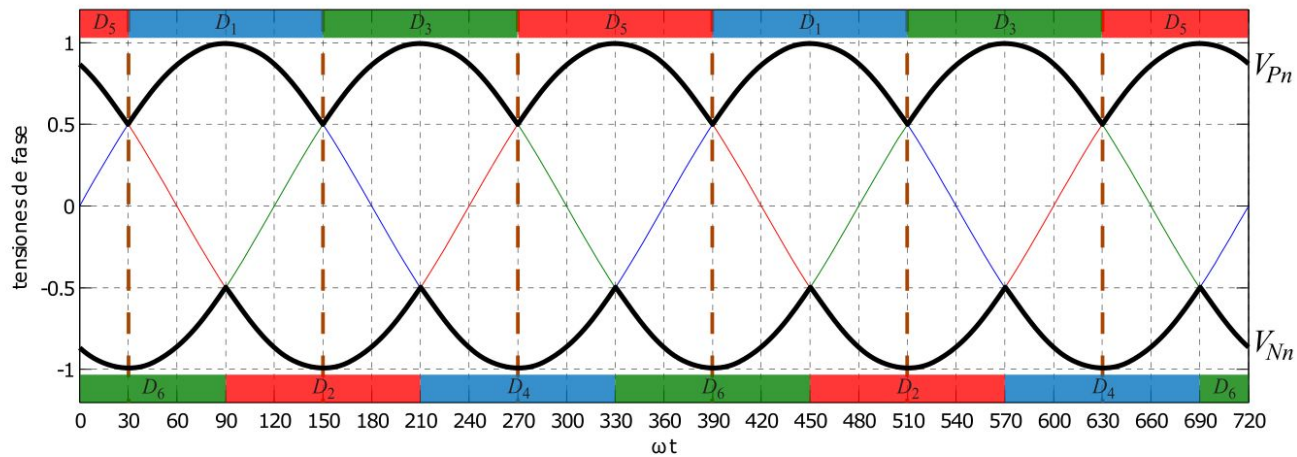


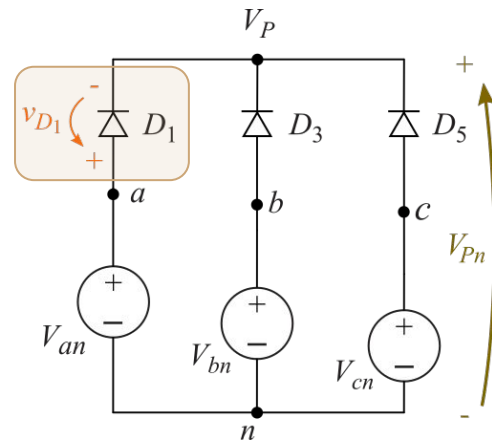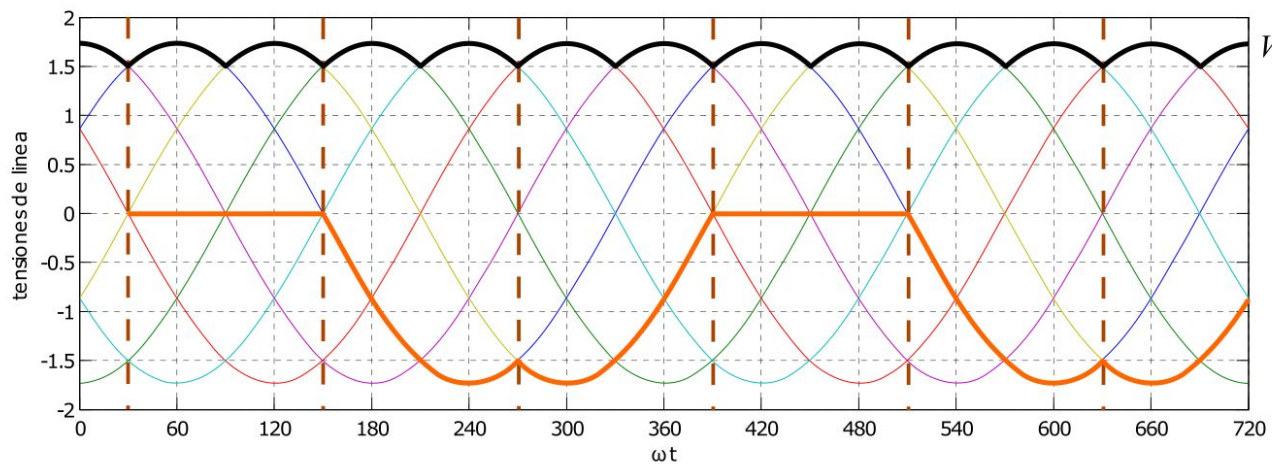
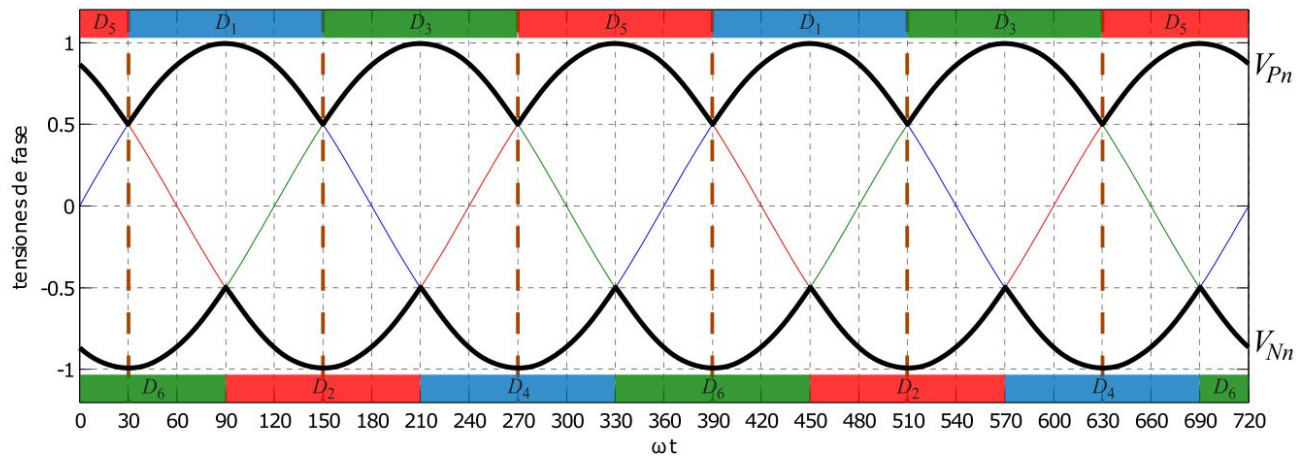


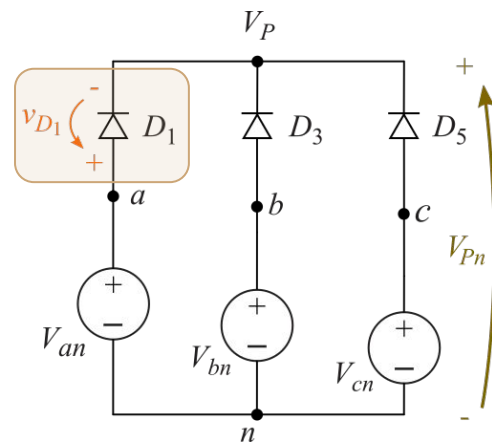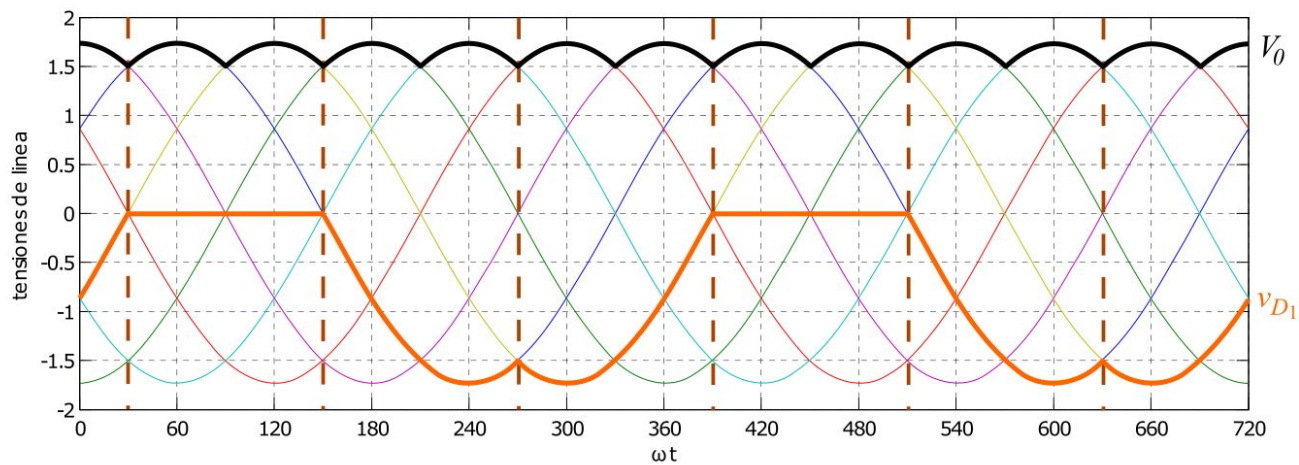
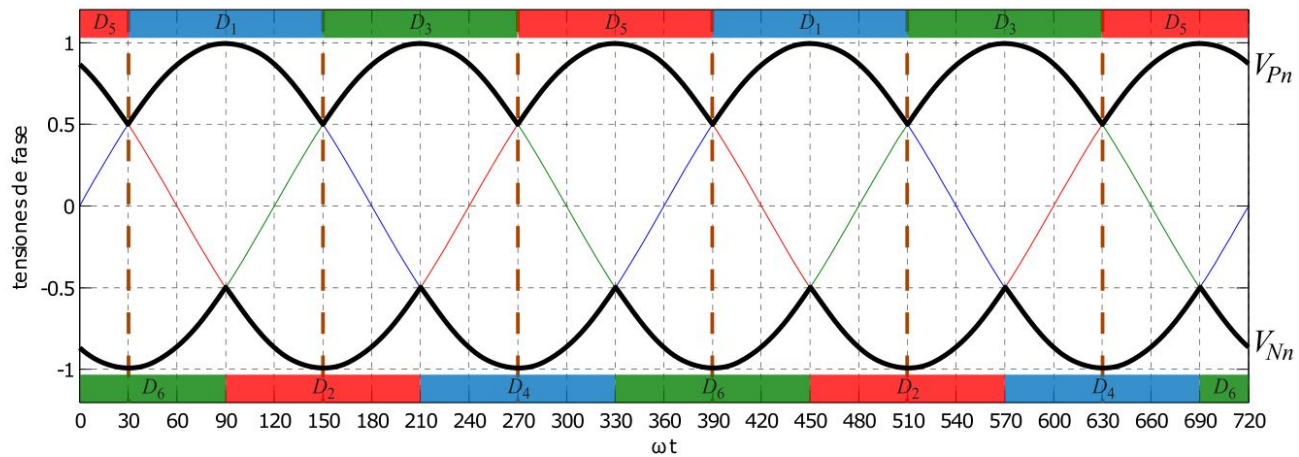


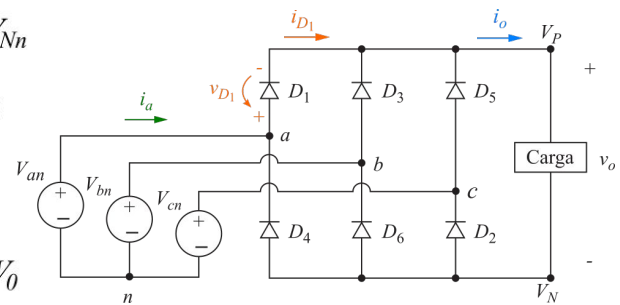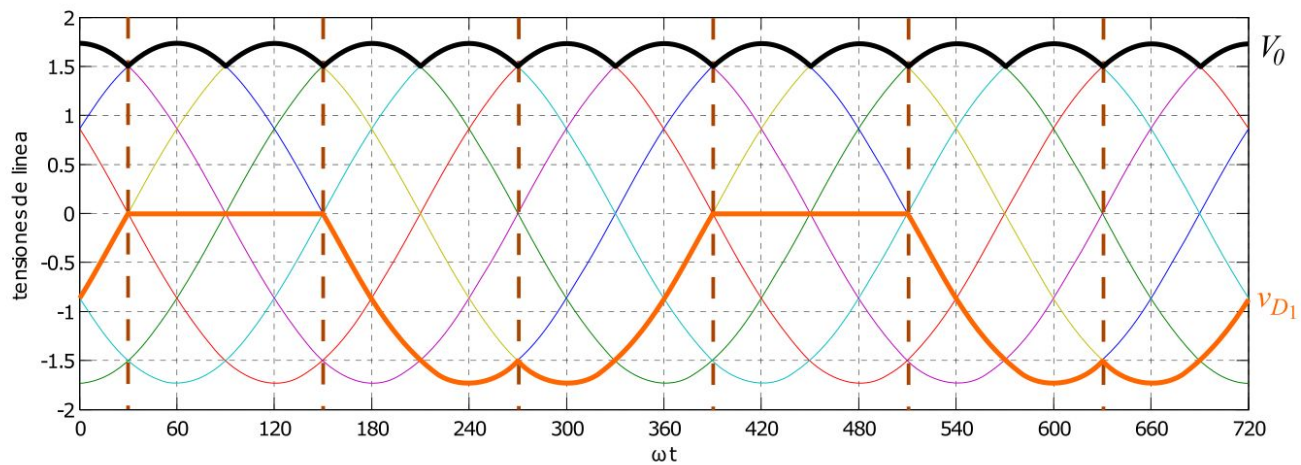
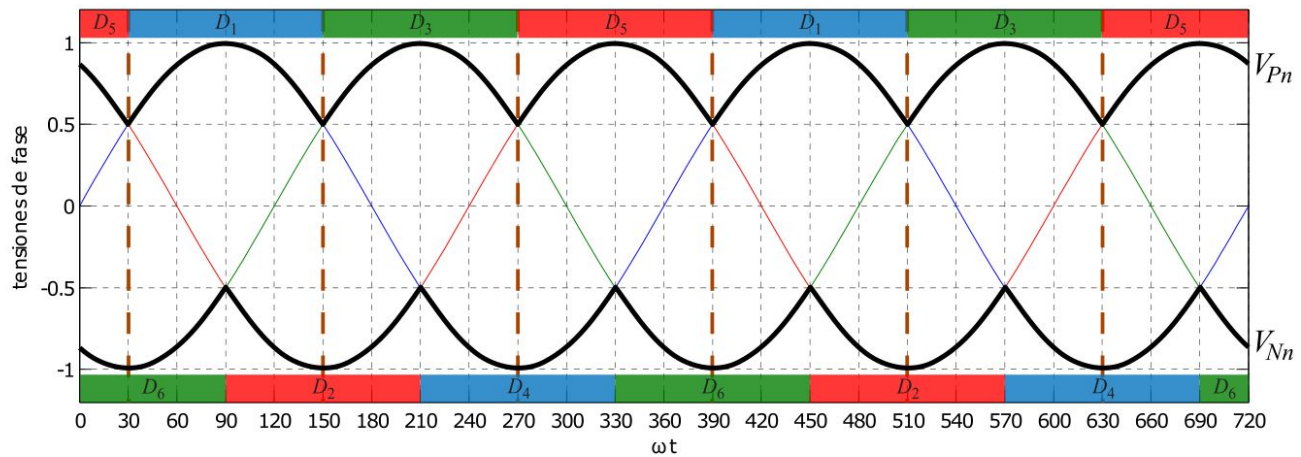


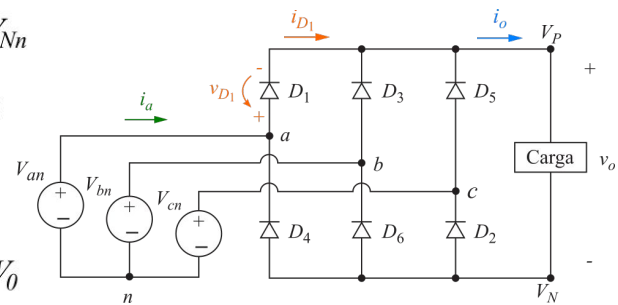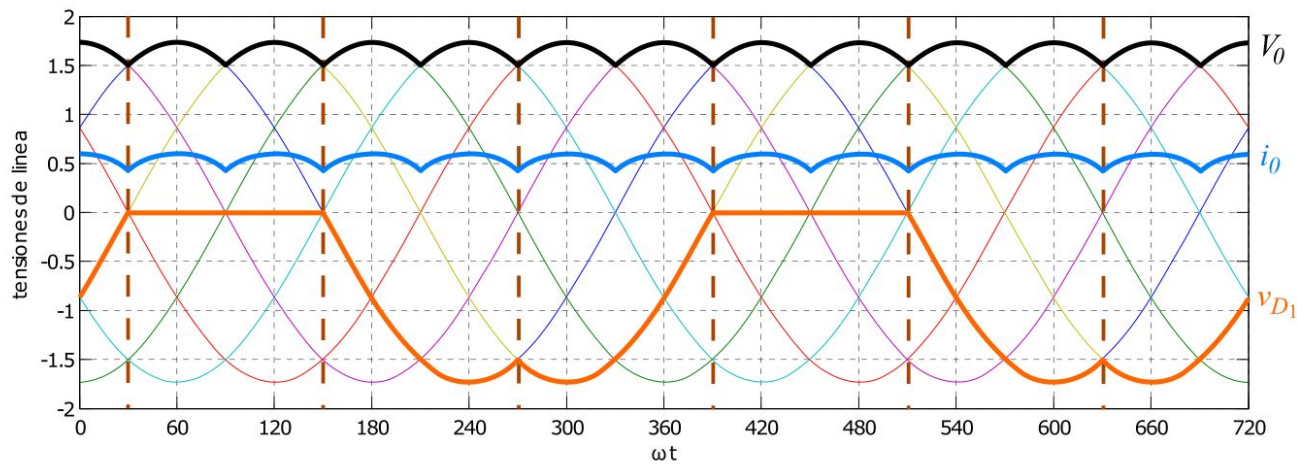
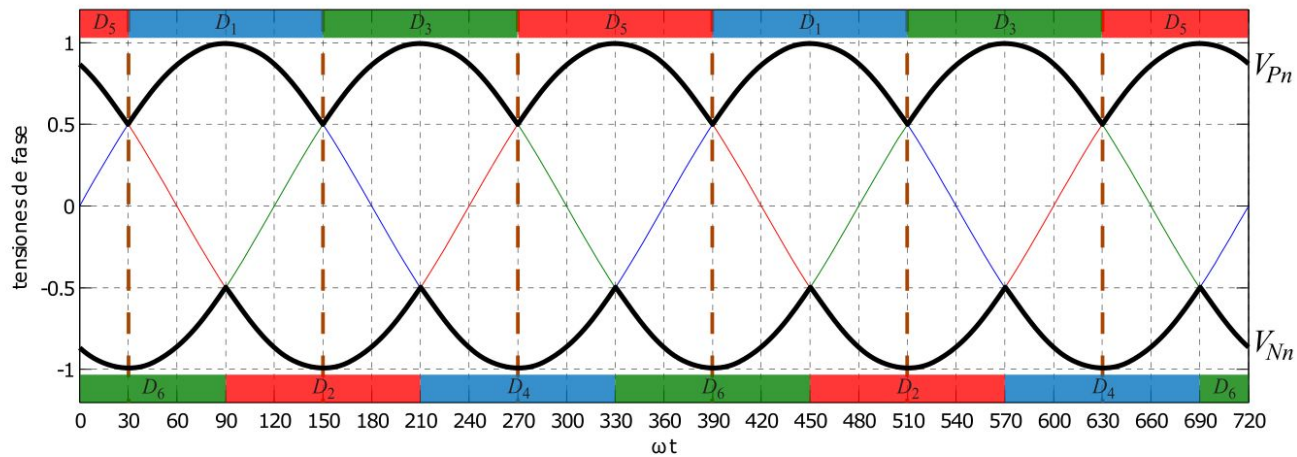


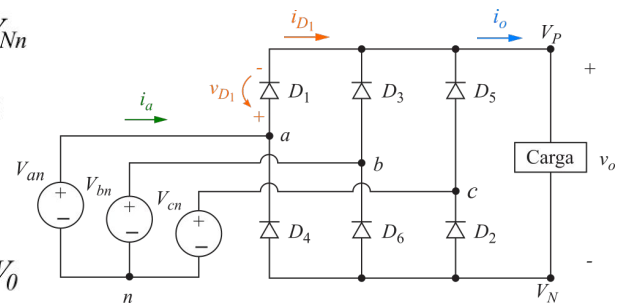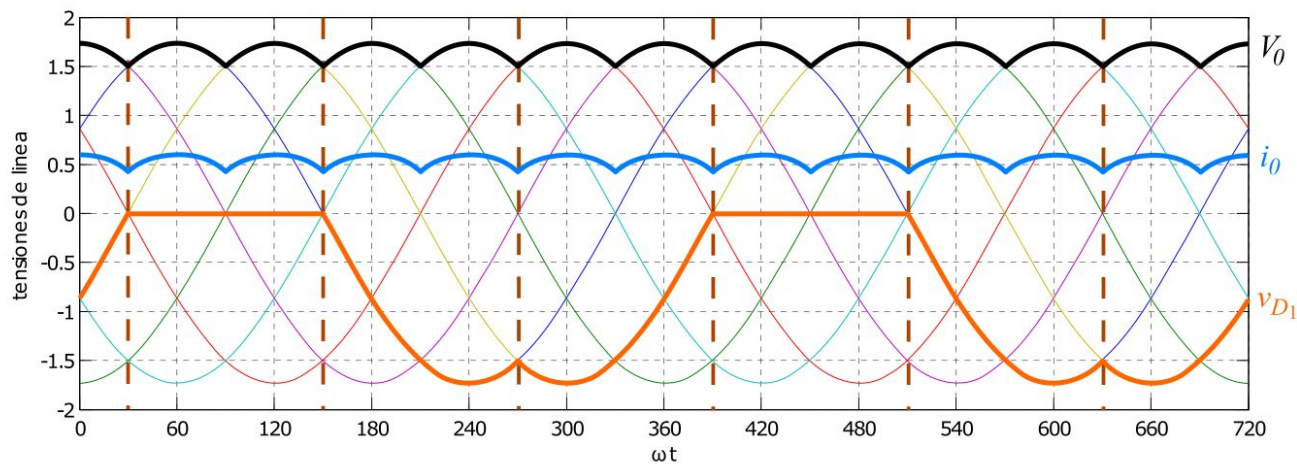
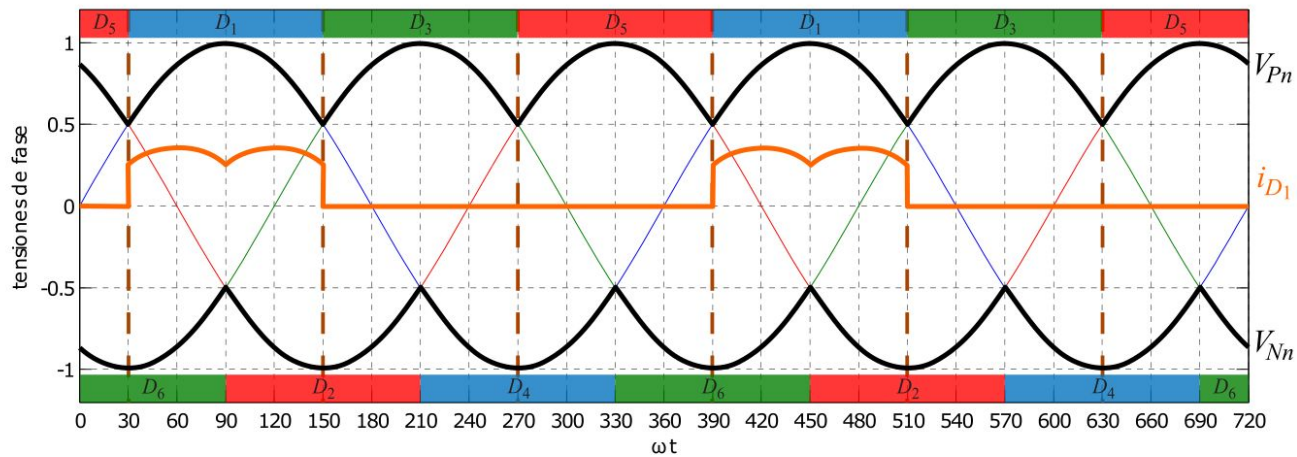


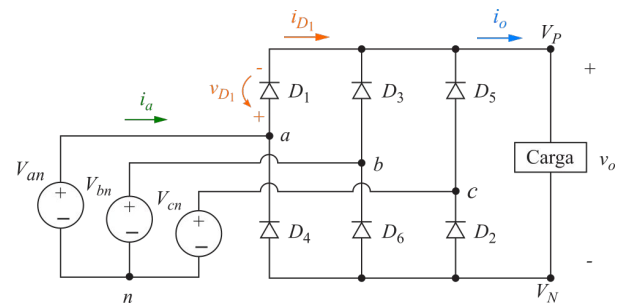
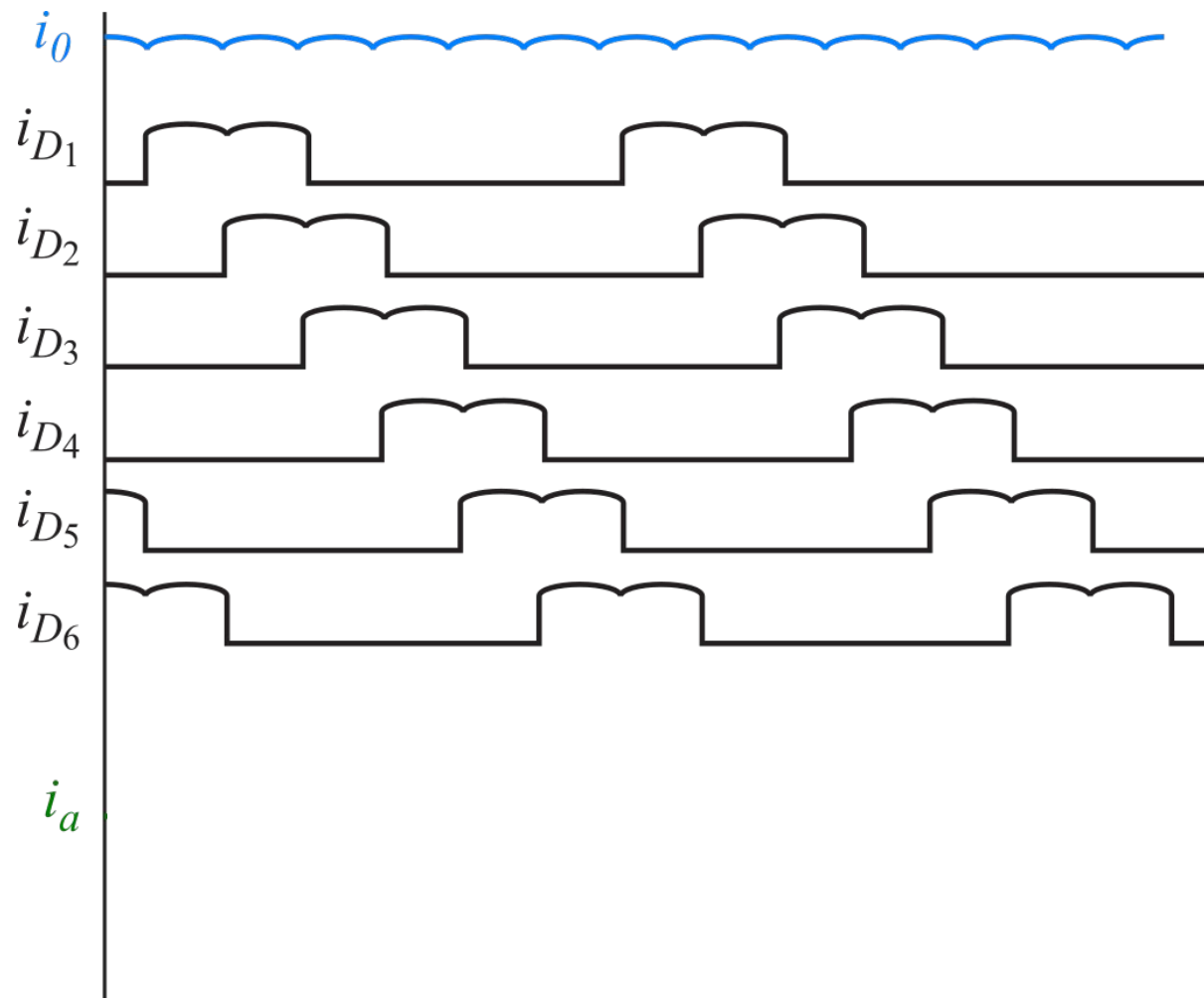


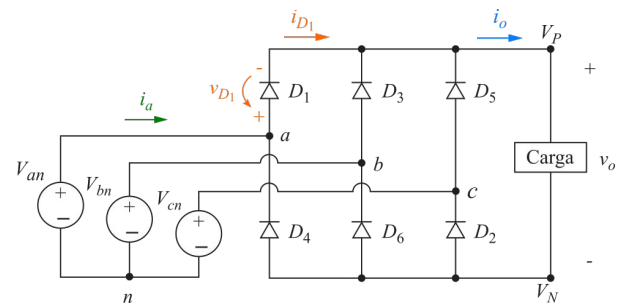
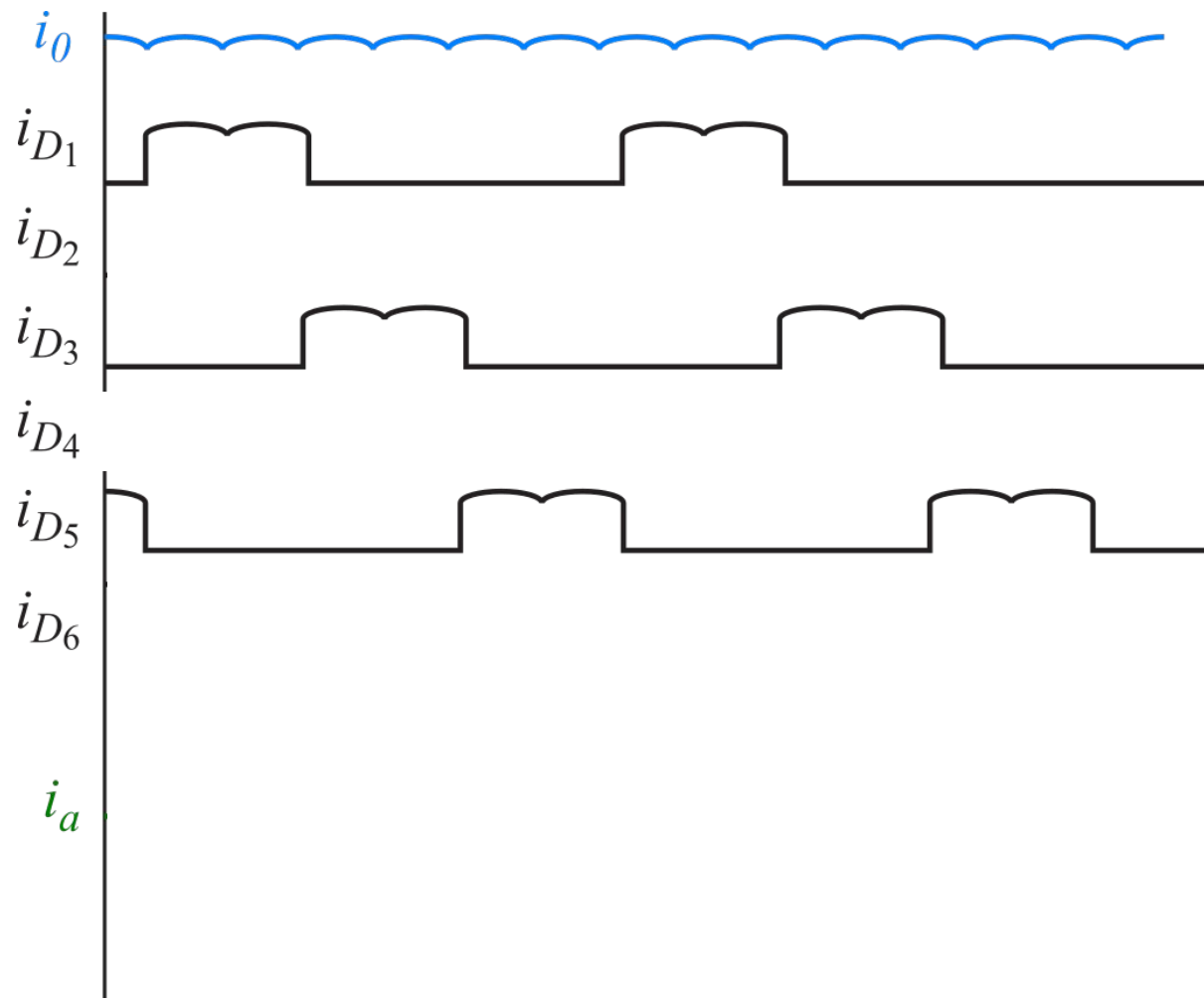


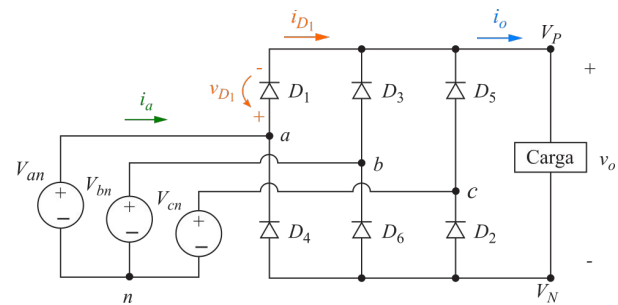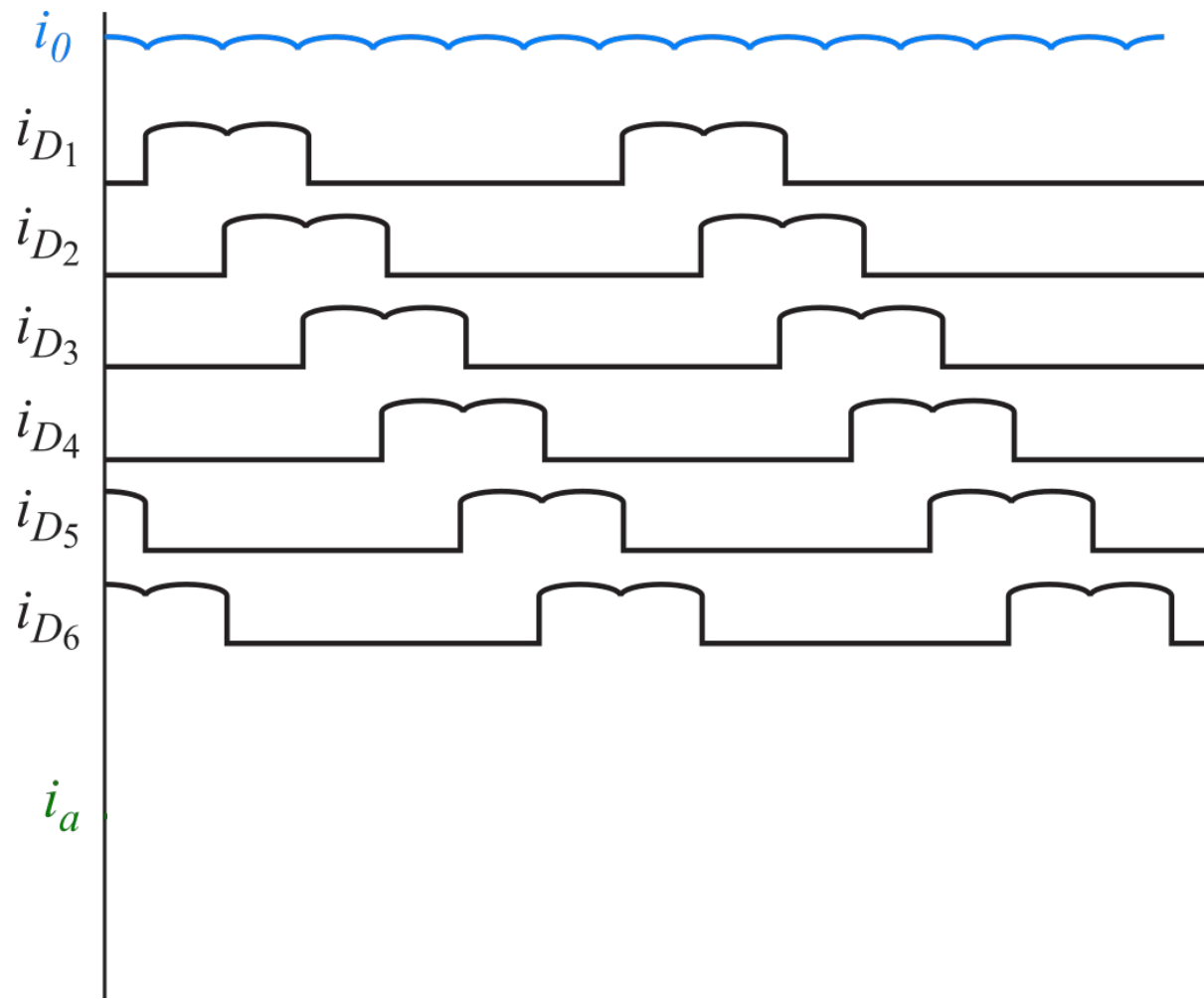

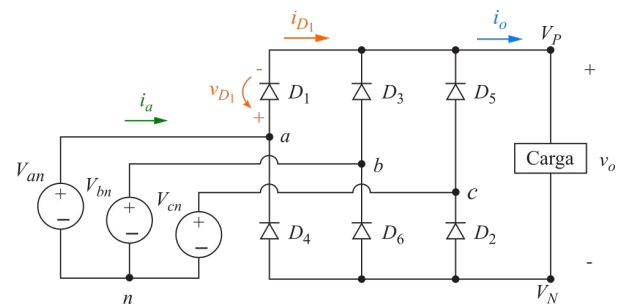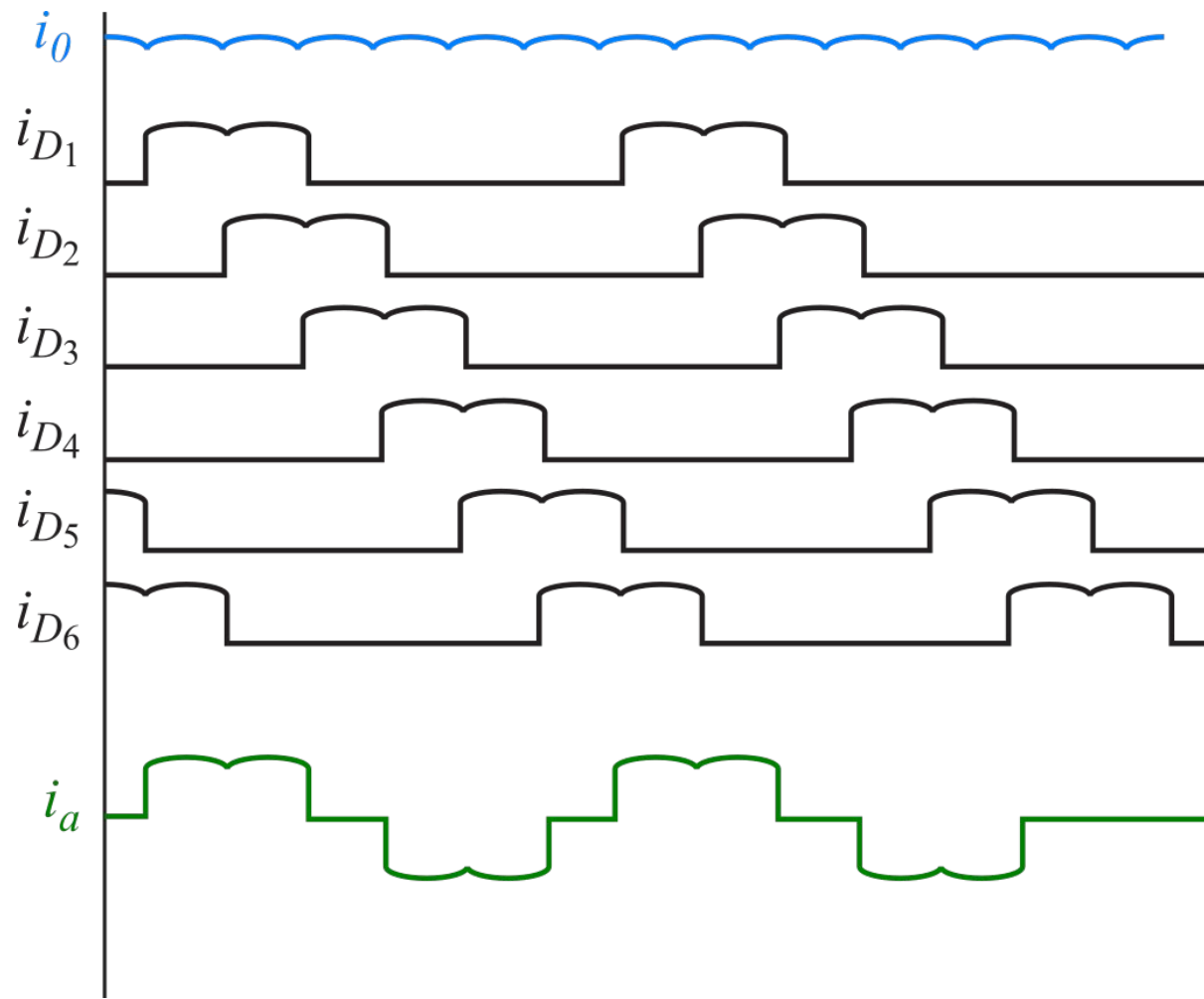

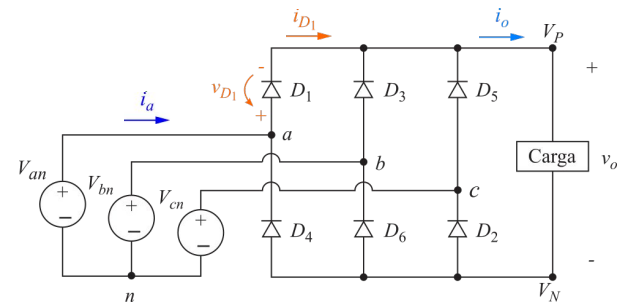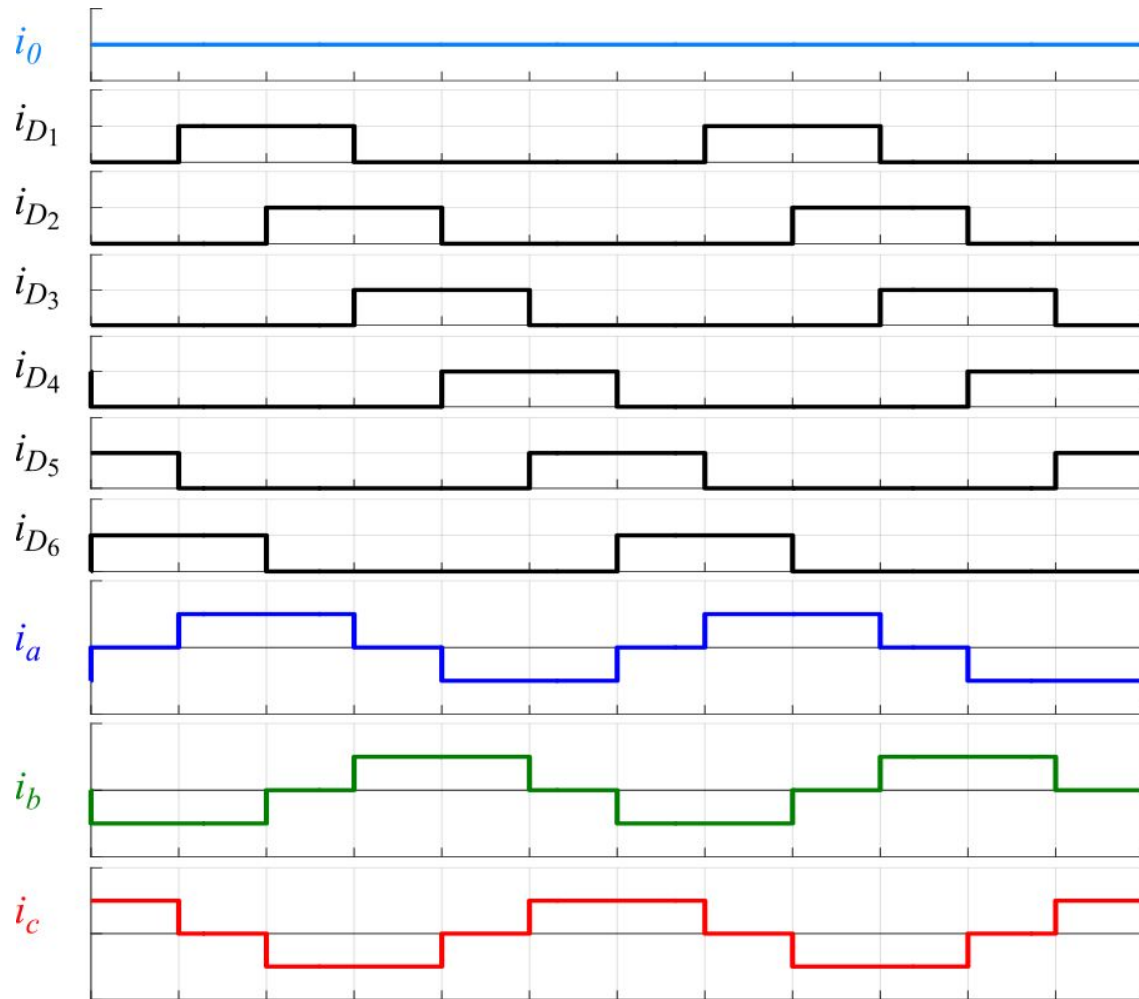

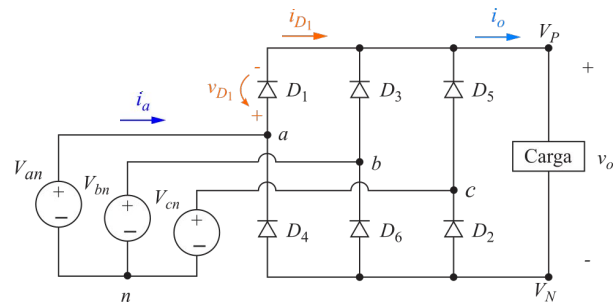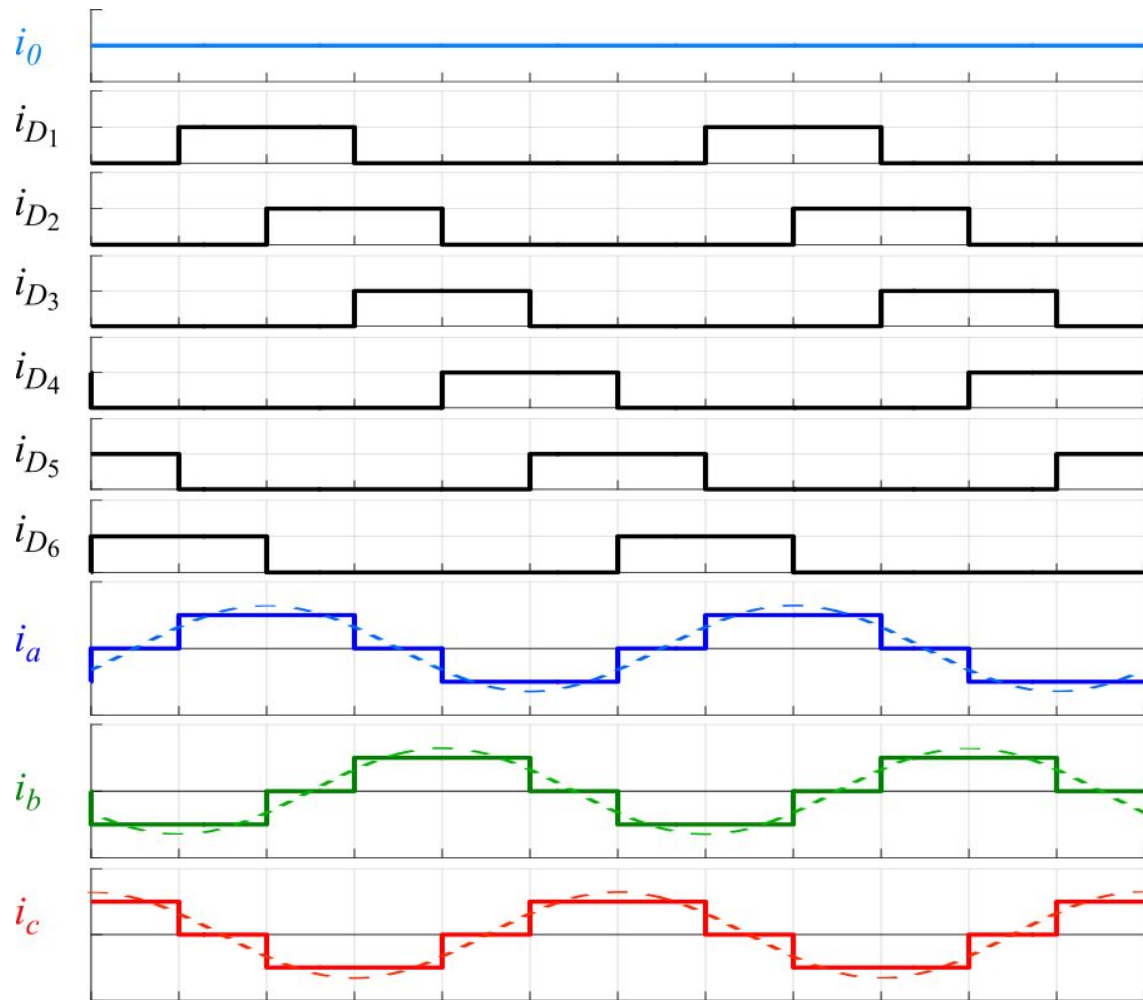

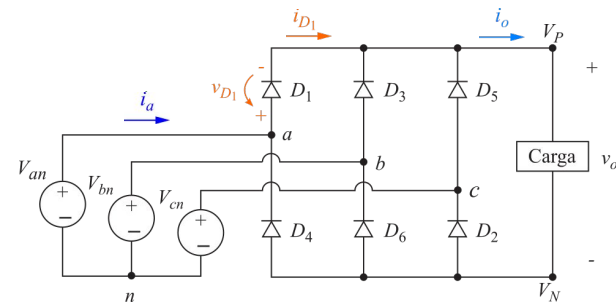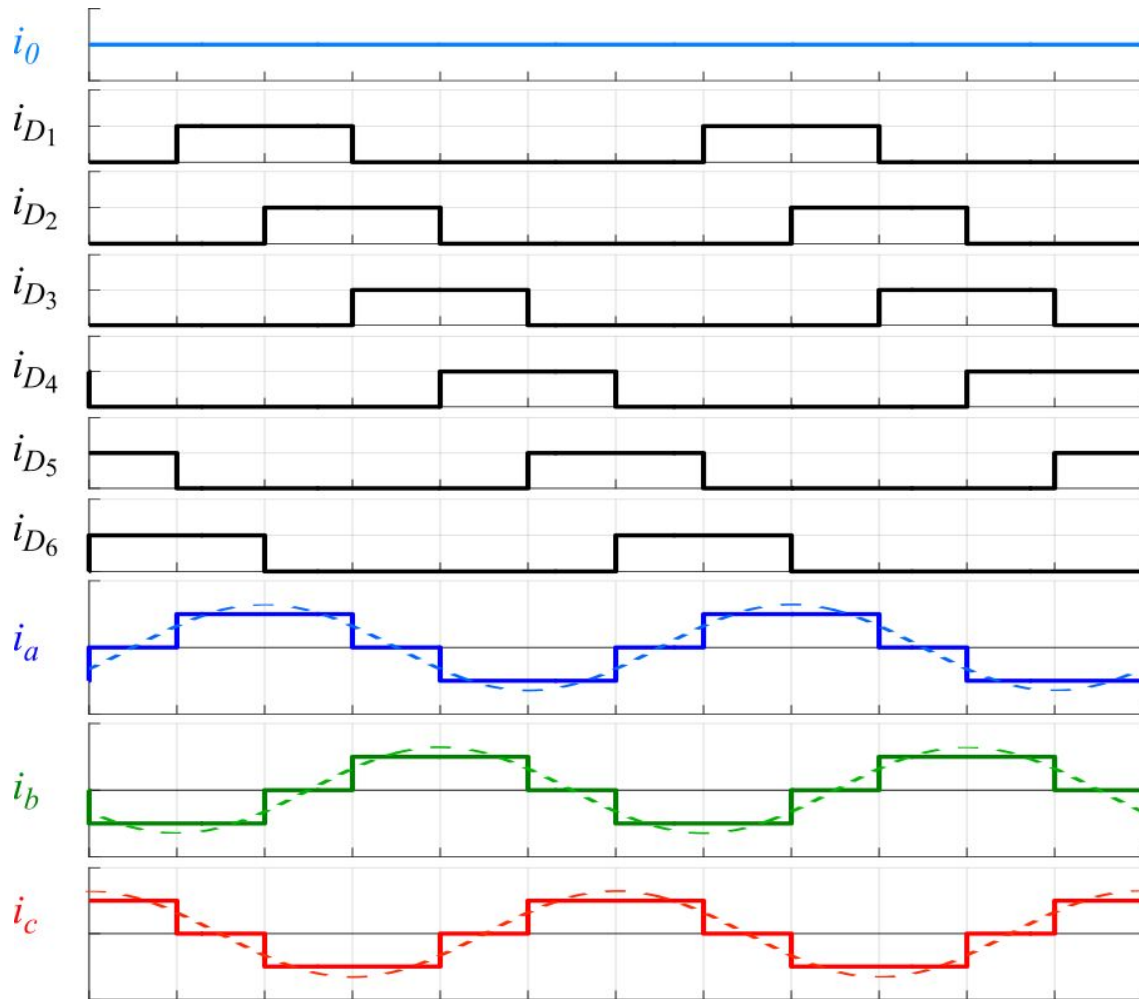

$$I_{a1} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0$$

Bibliografía

- **Apuntes de cátedra: Rectificación Trifásica** - Moré J. J. - Anderson J. L. (2020)
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)