




Conversión CC/CC

Half-bridge
Ejemplo de aplicación




Convertidor Half-bridge

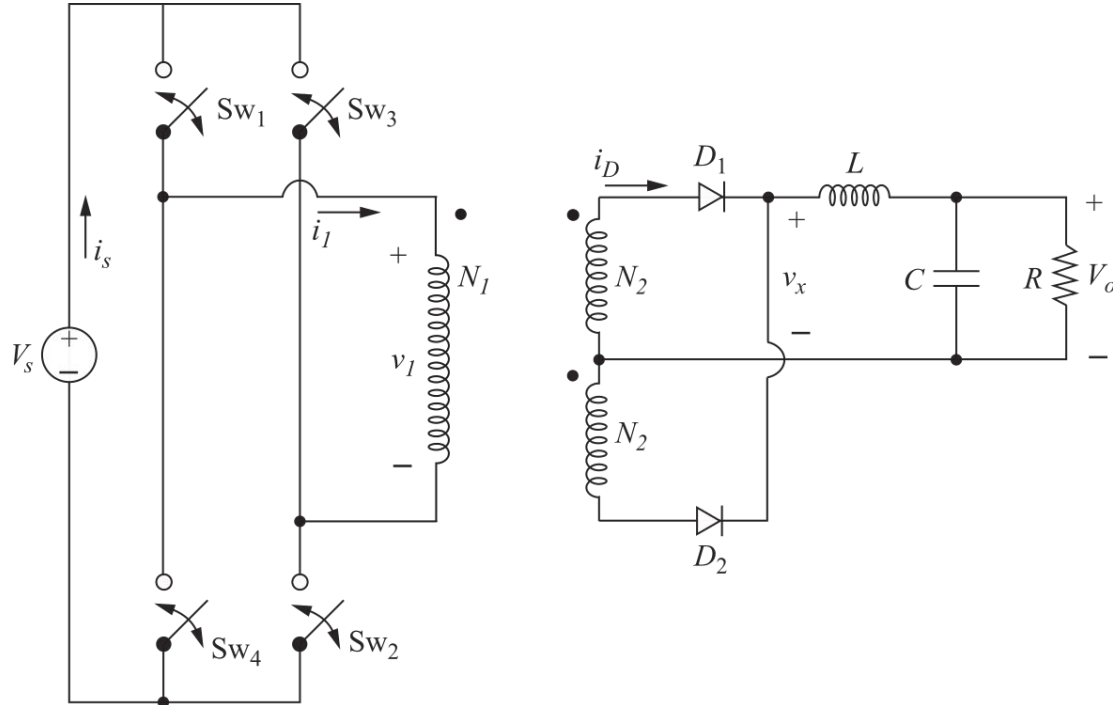Hemos visto el convertidor puente completo:




Convertidor Half-bridge

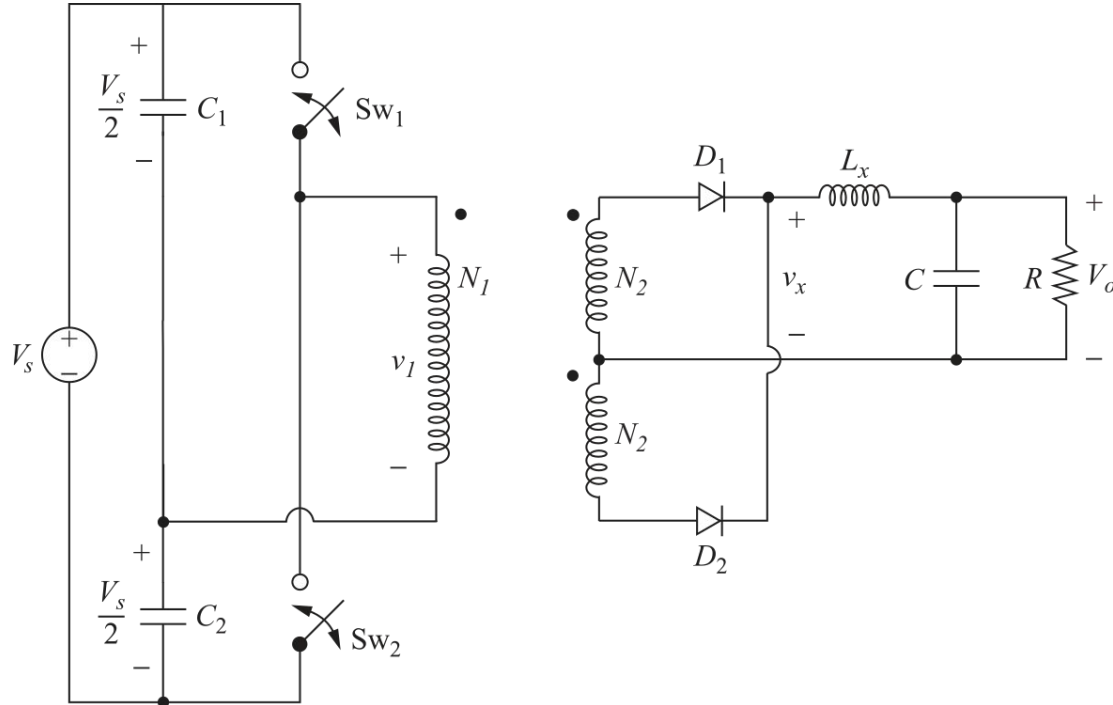El convertidor Half-bridge utiliza sólo dos llaves. Requiere el punto medio de V_s




Convertidor Half-bridge

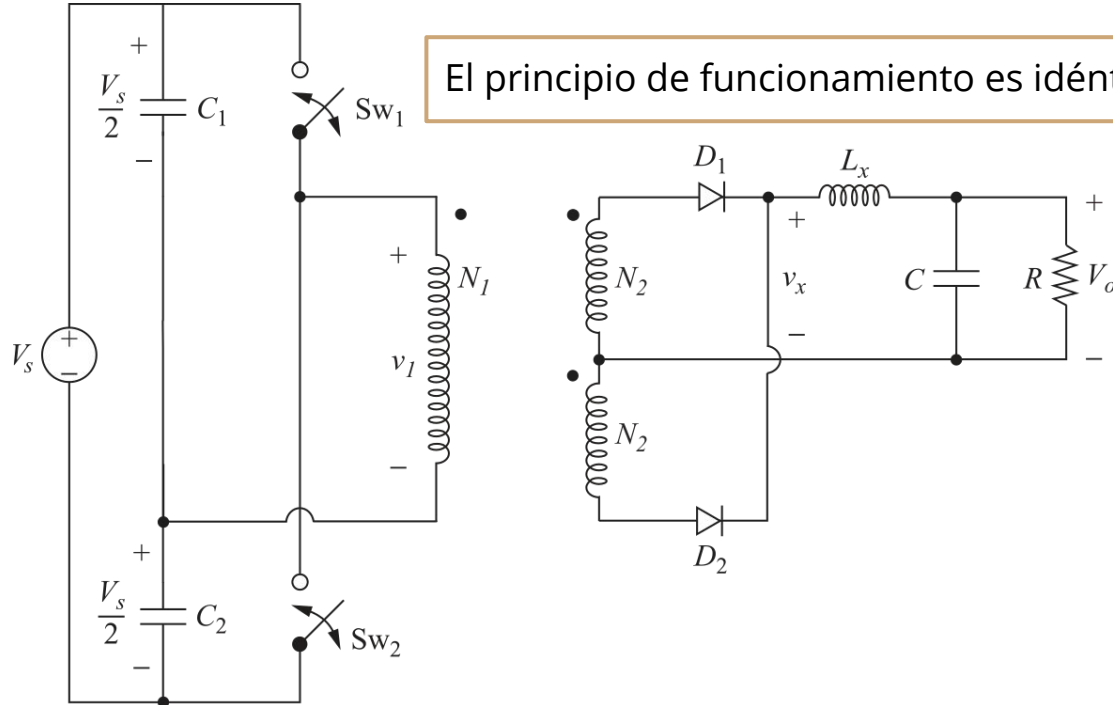El convertidor Half-bridge utiliza sólo dos llaves. Requiere el punto medio de V_s





Convertidor Half-bridge

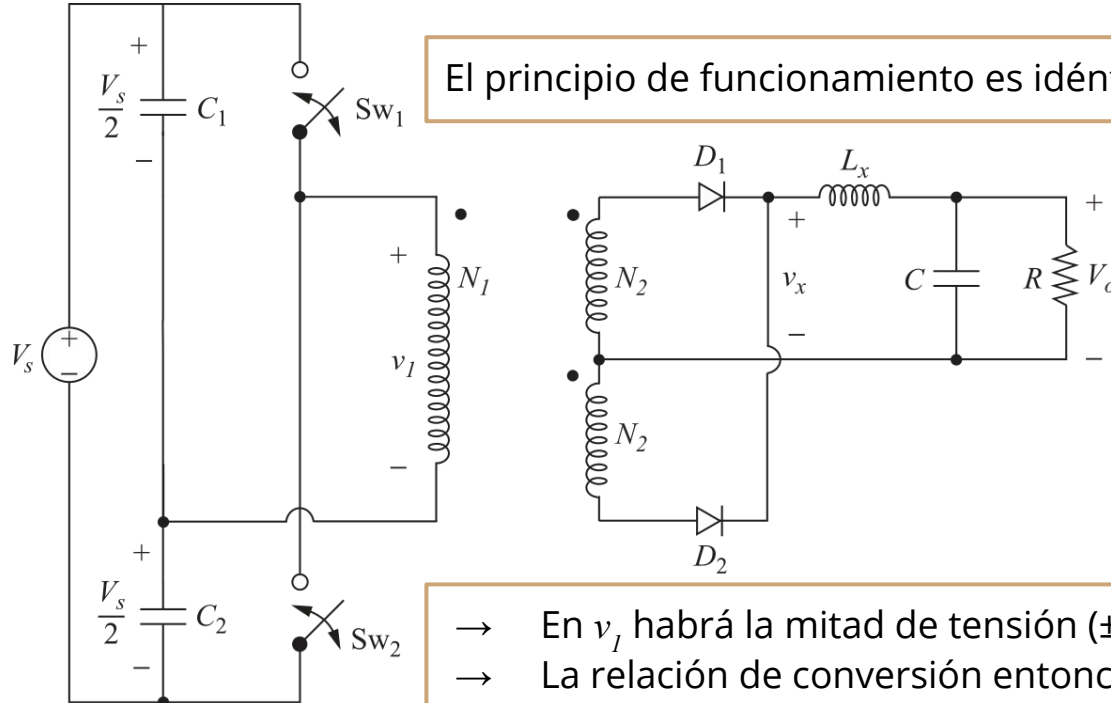
El convertidor Half-bridge utiliza sólo dos llaves. Requiere el punto medio de V_s




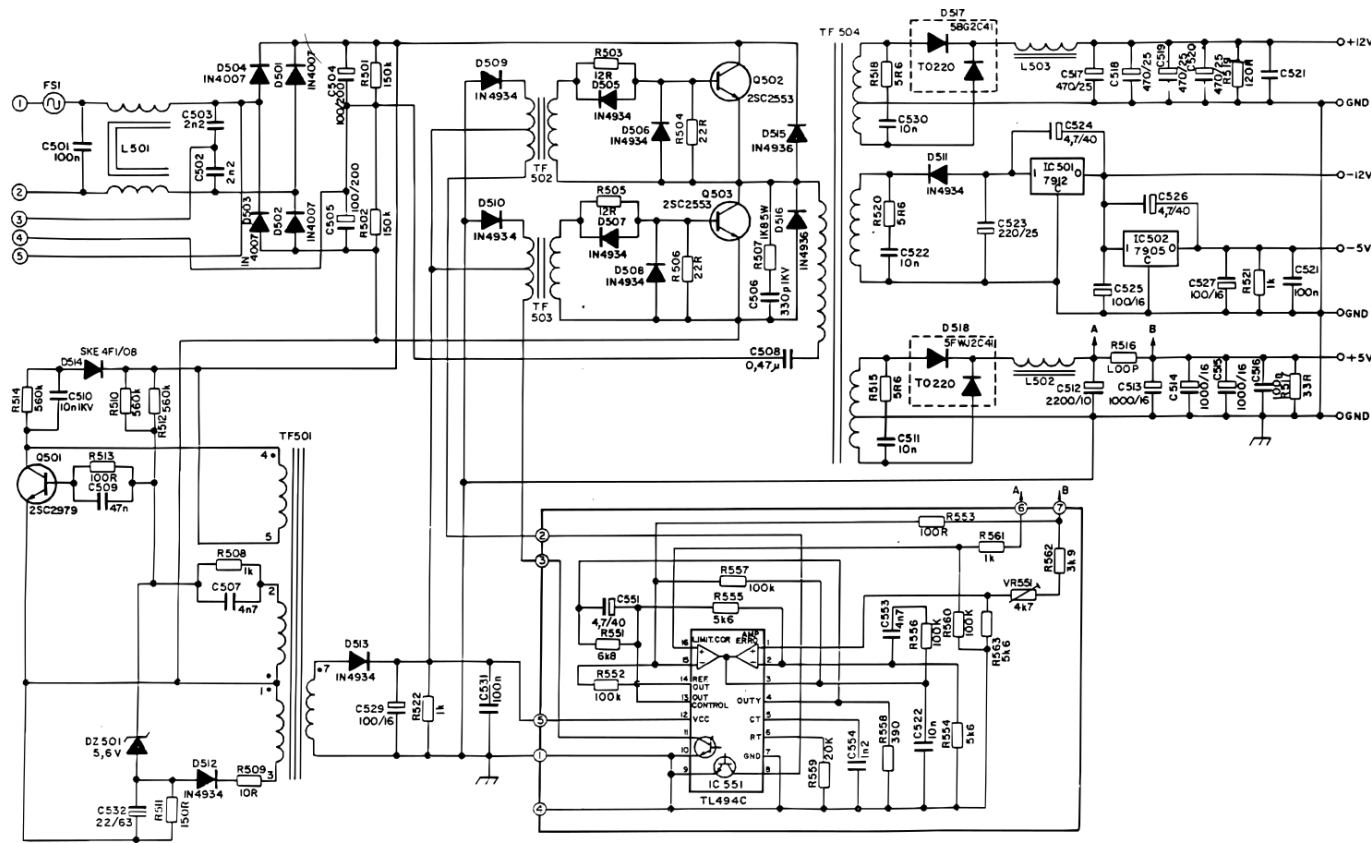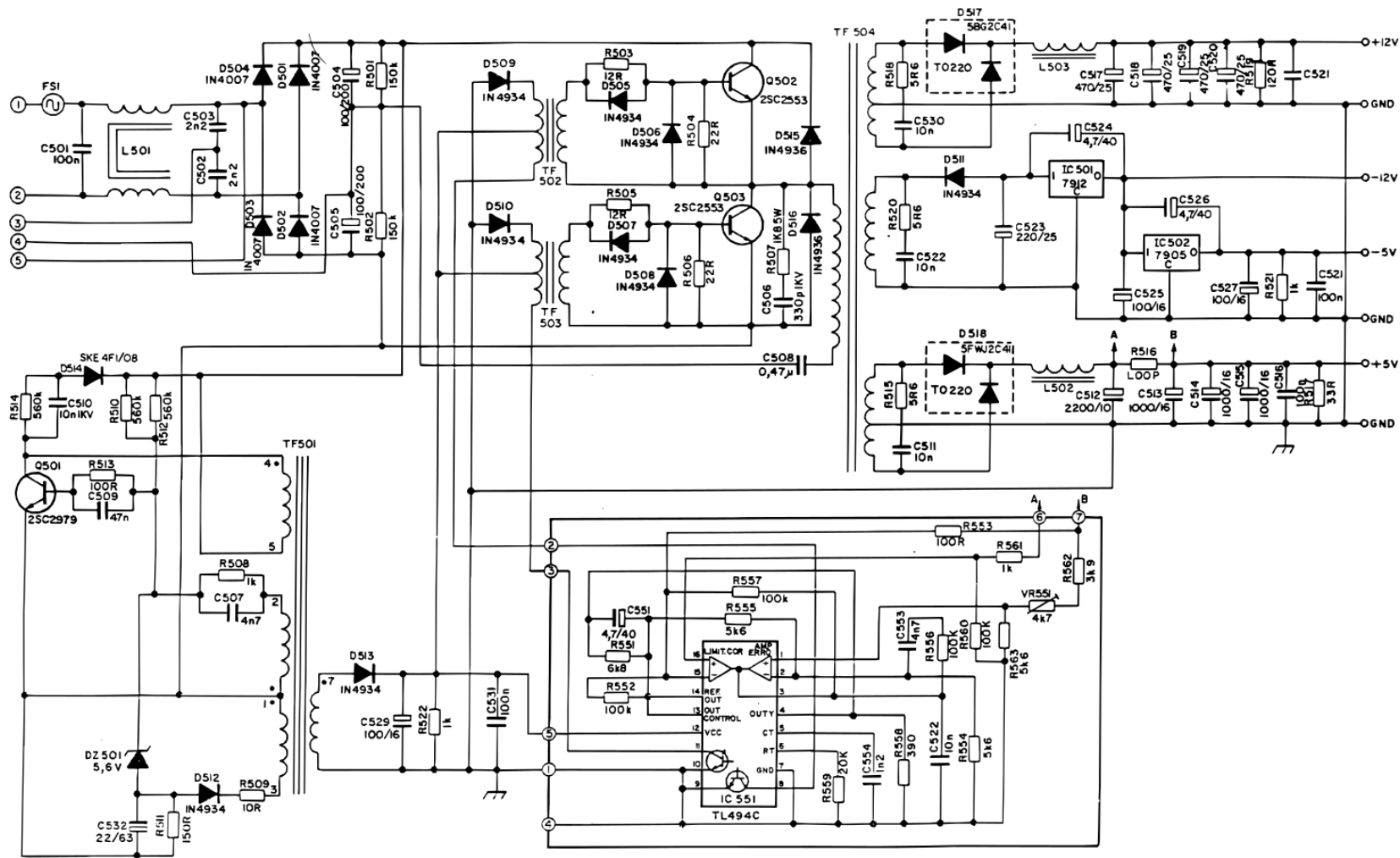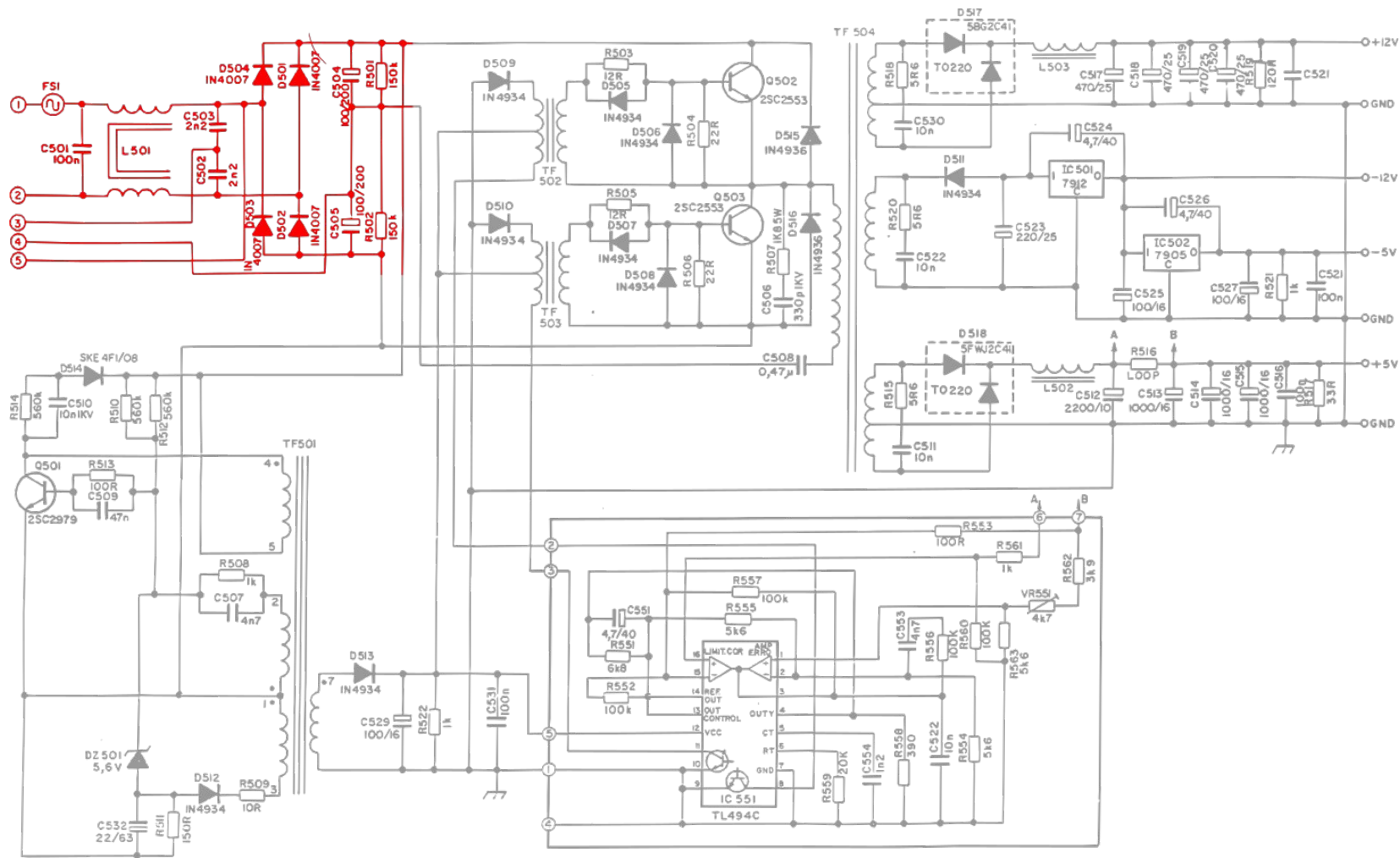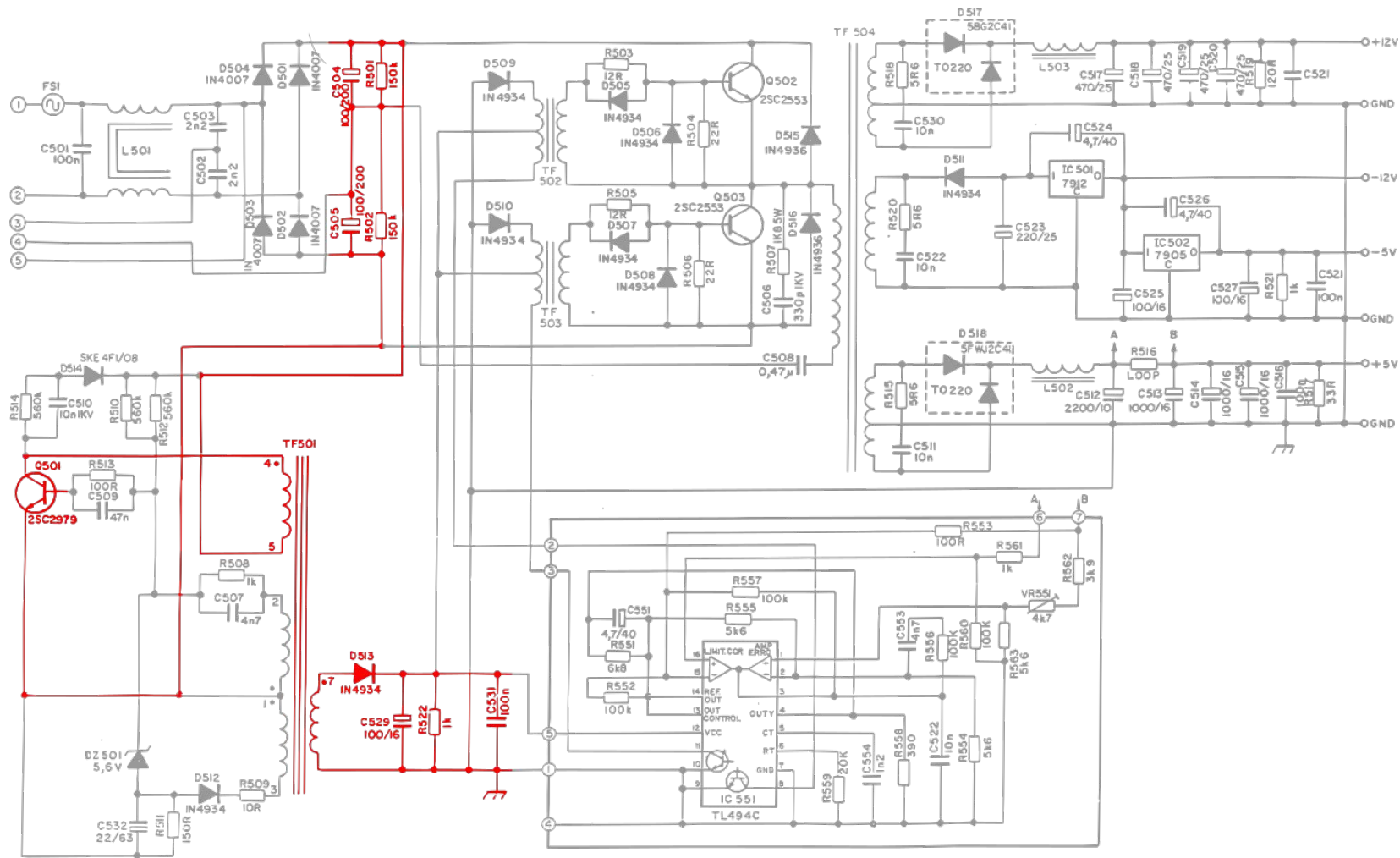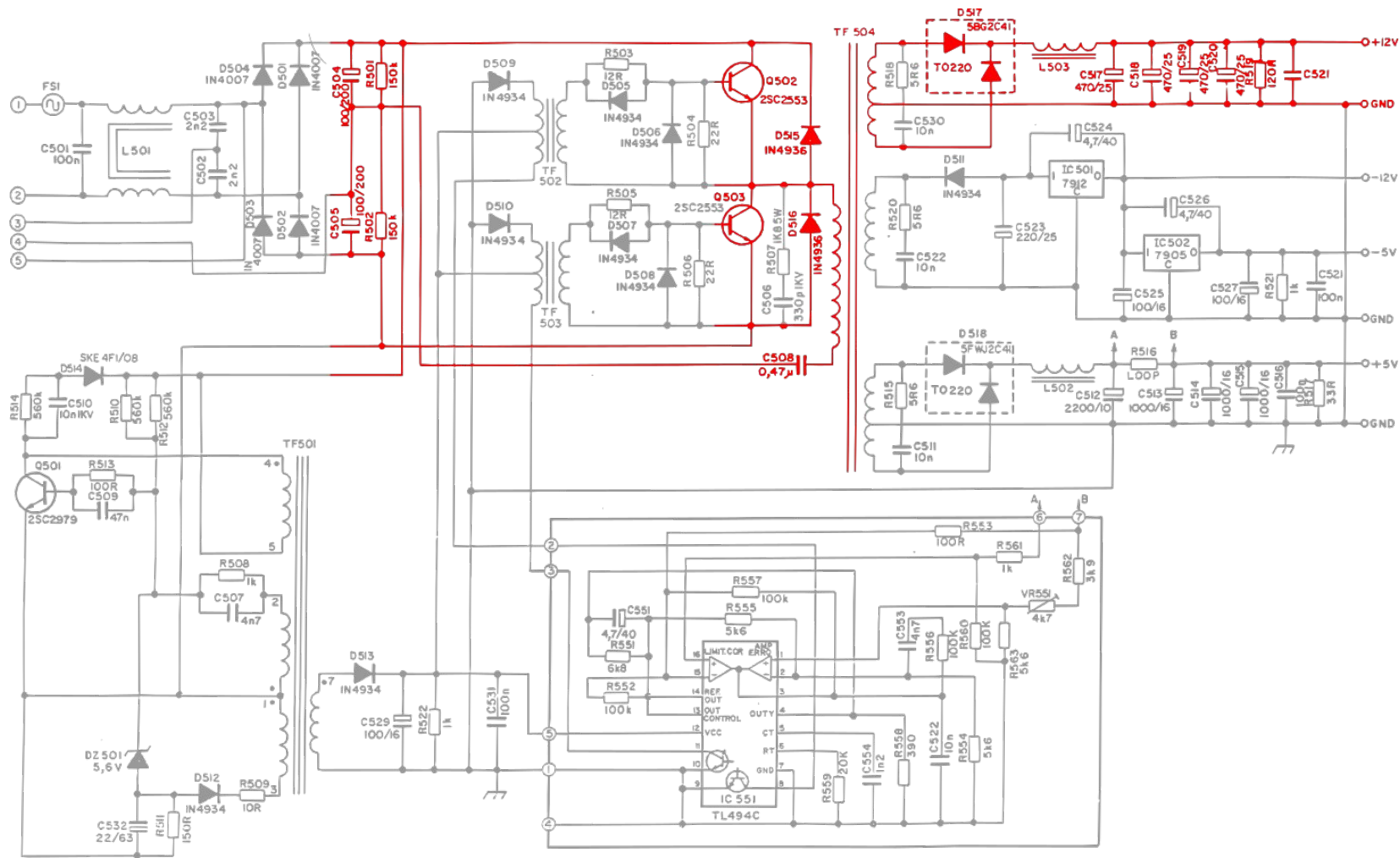
Ejemplo: Fuente de PC

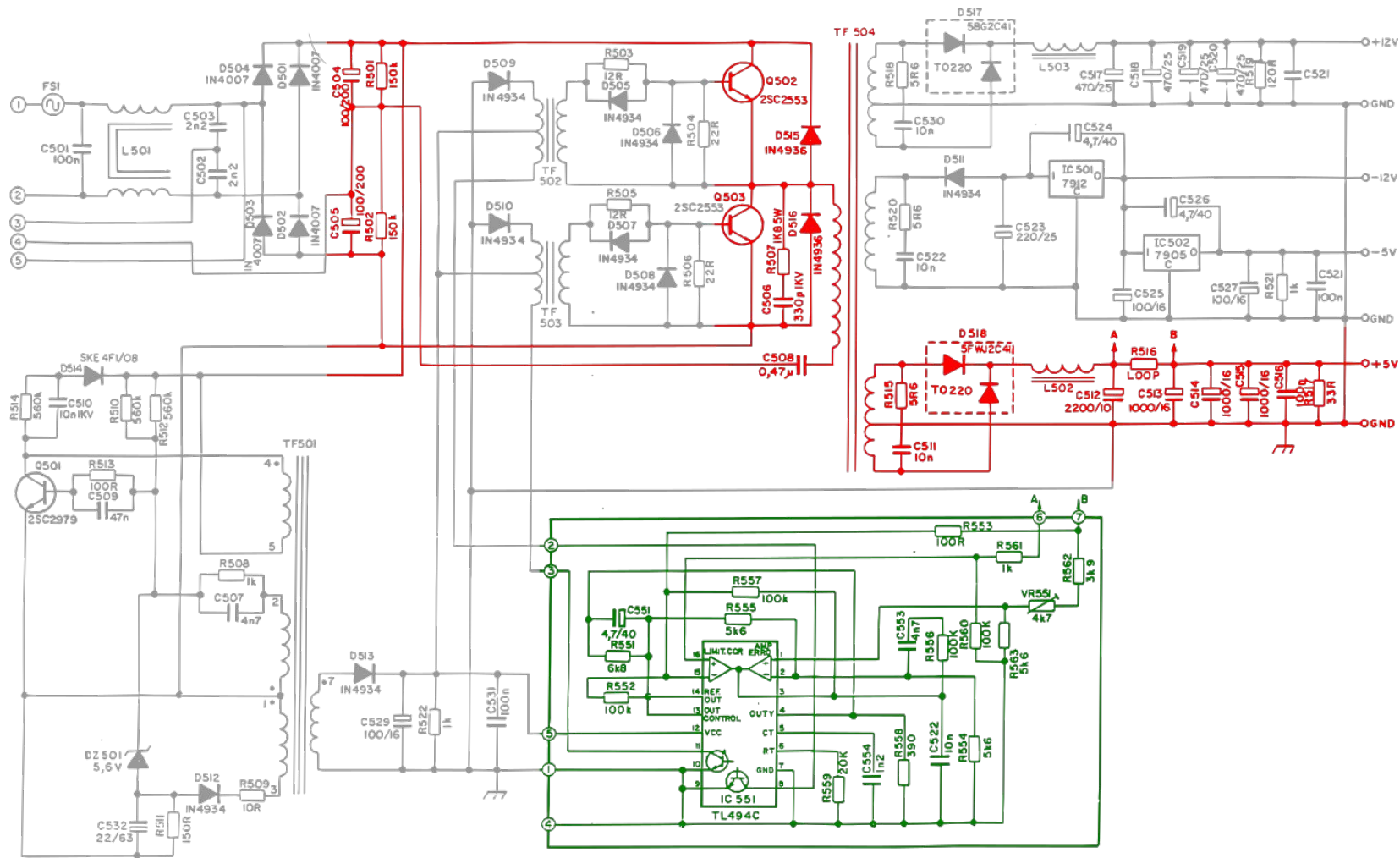


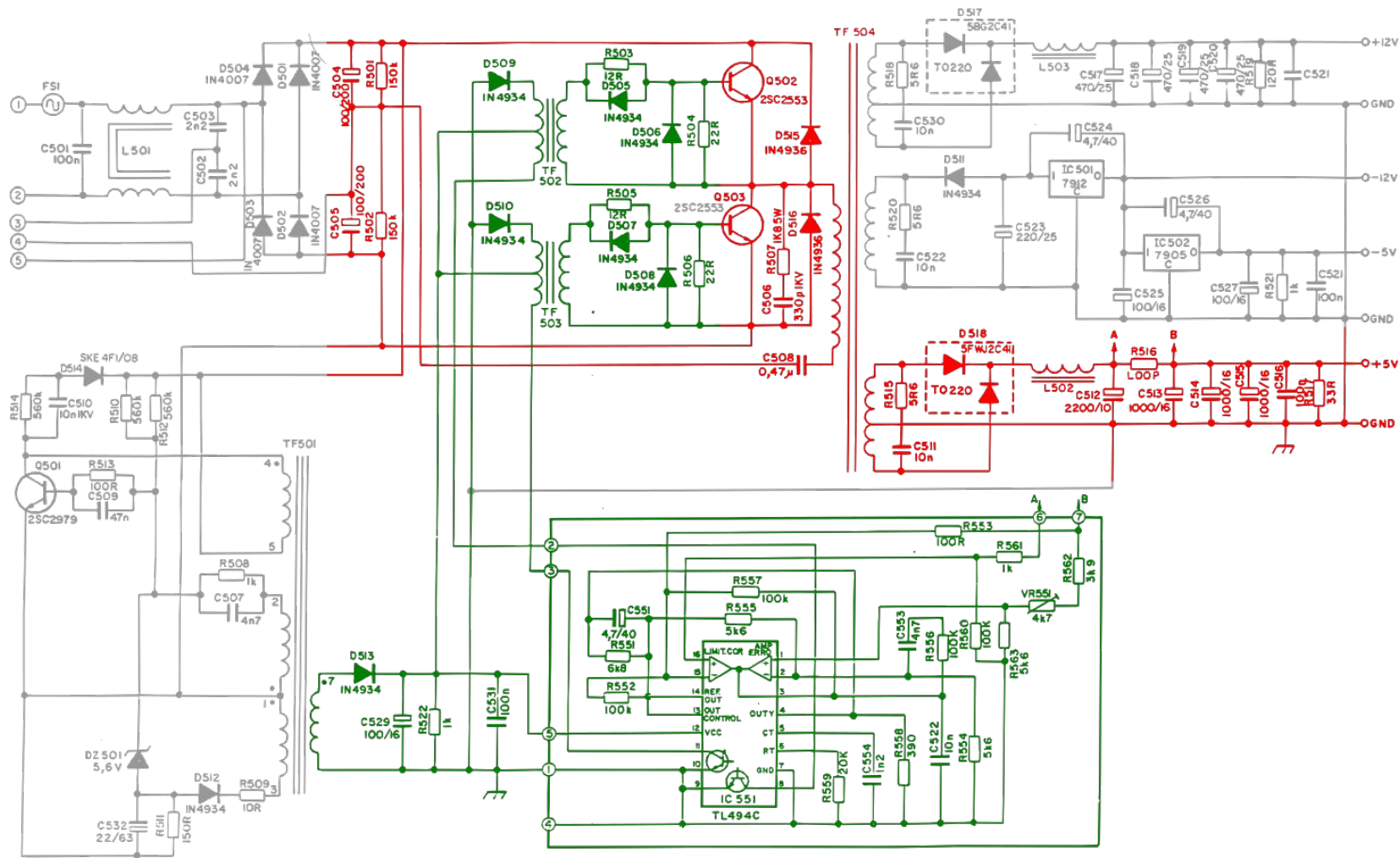


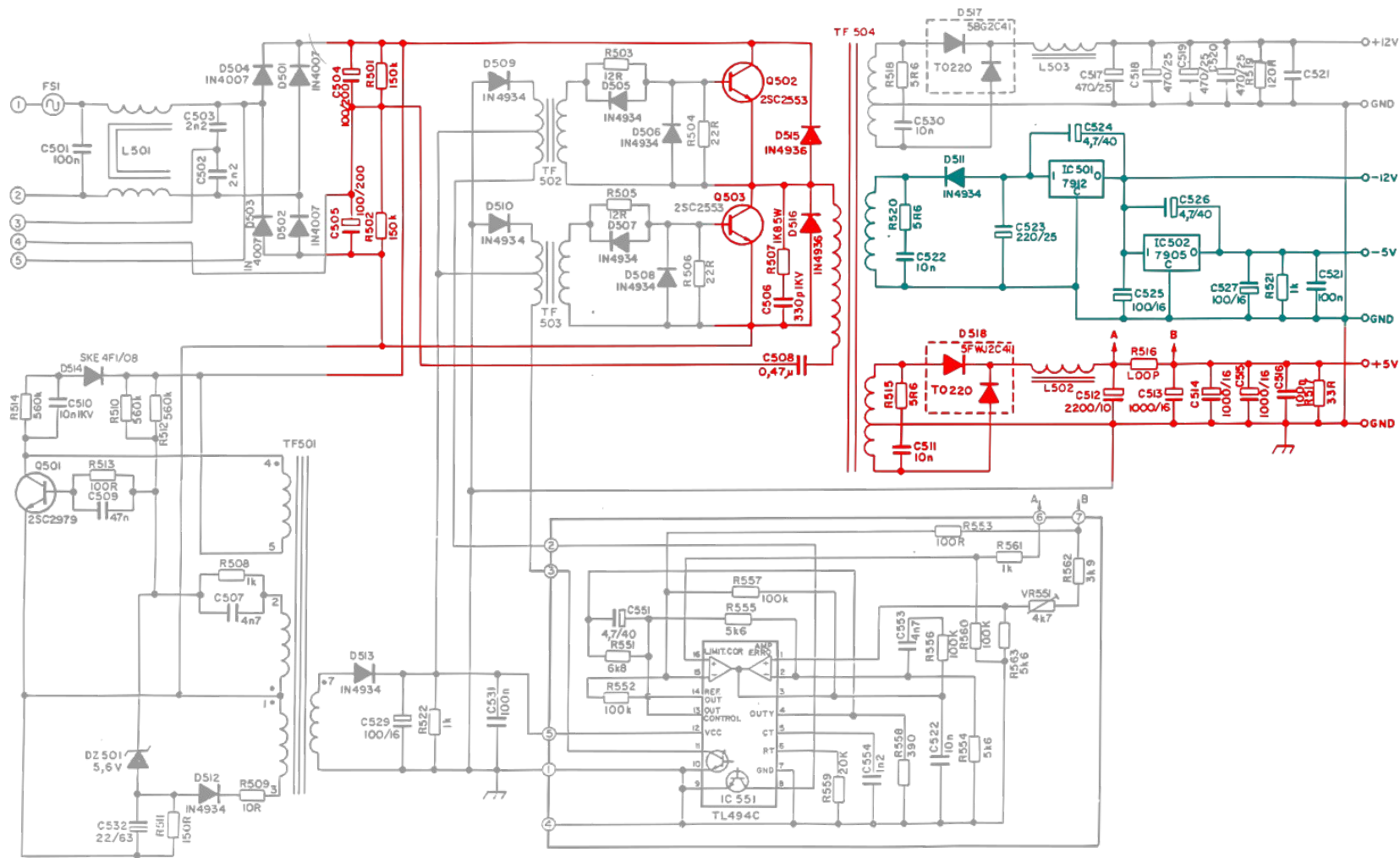


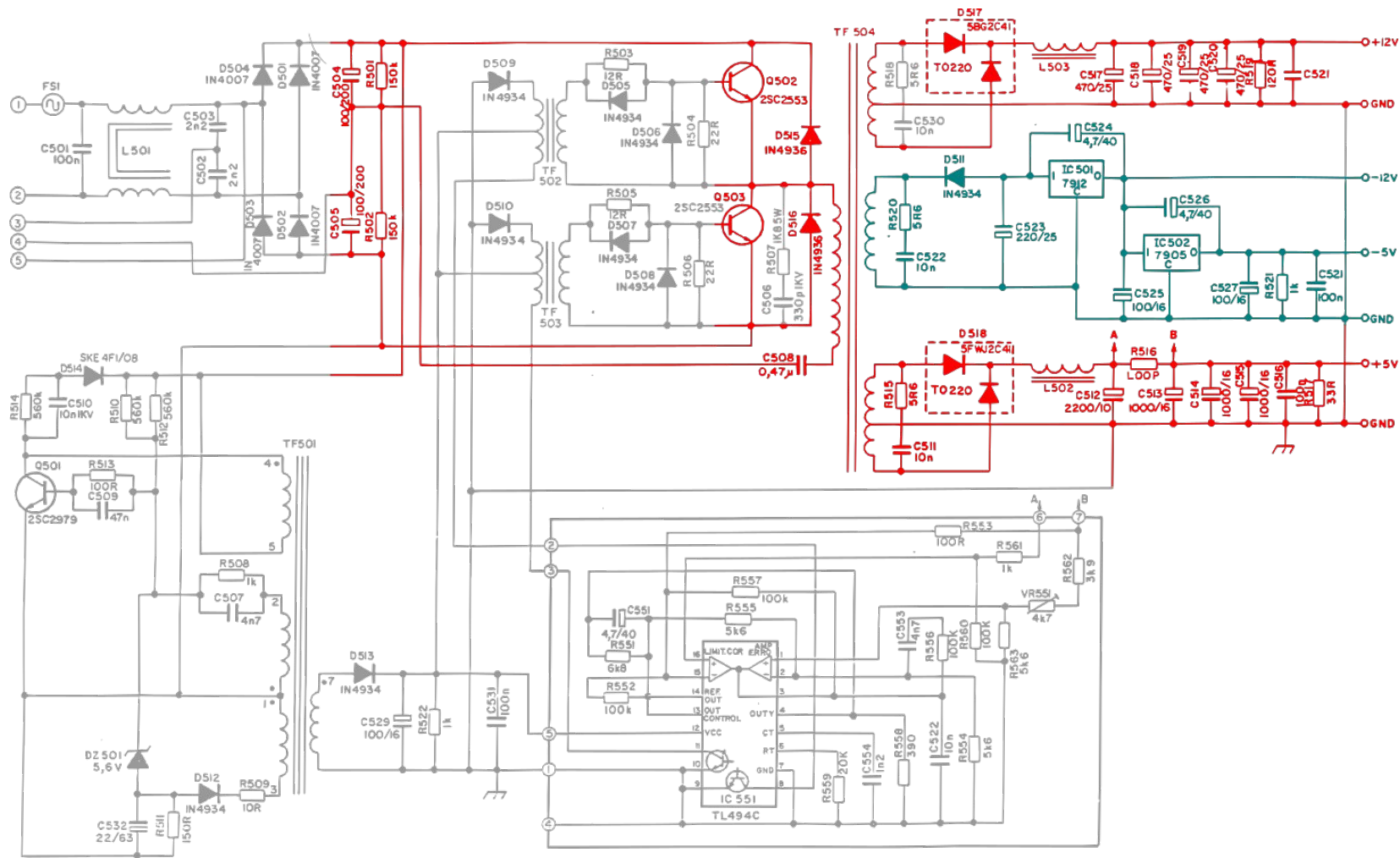


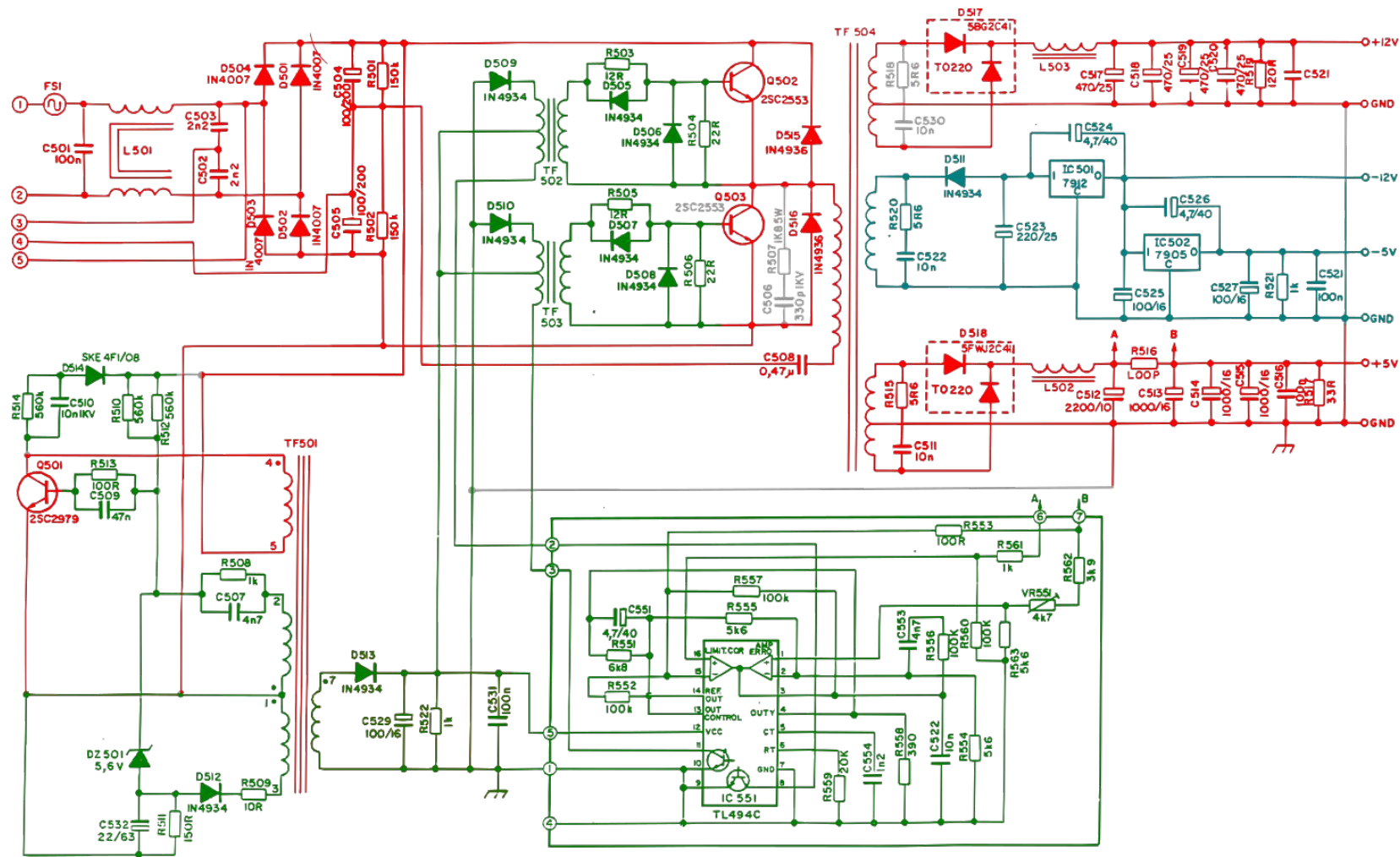


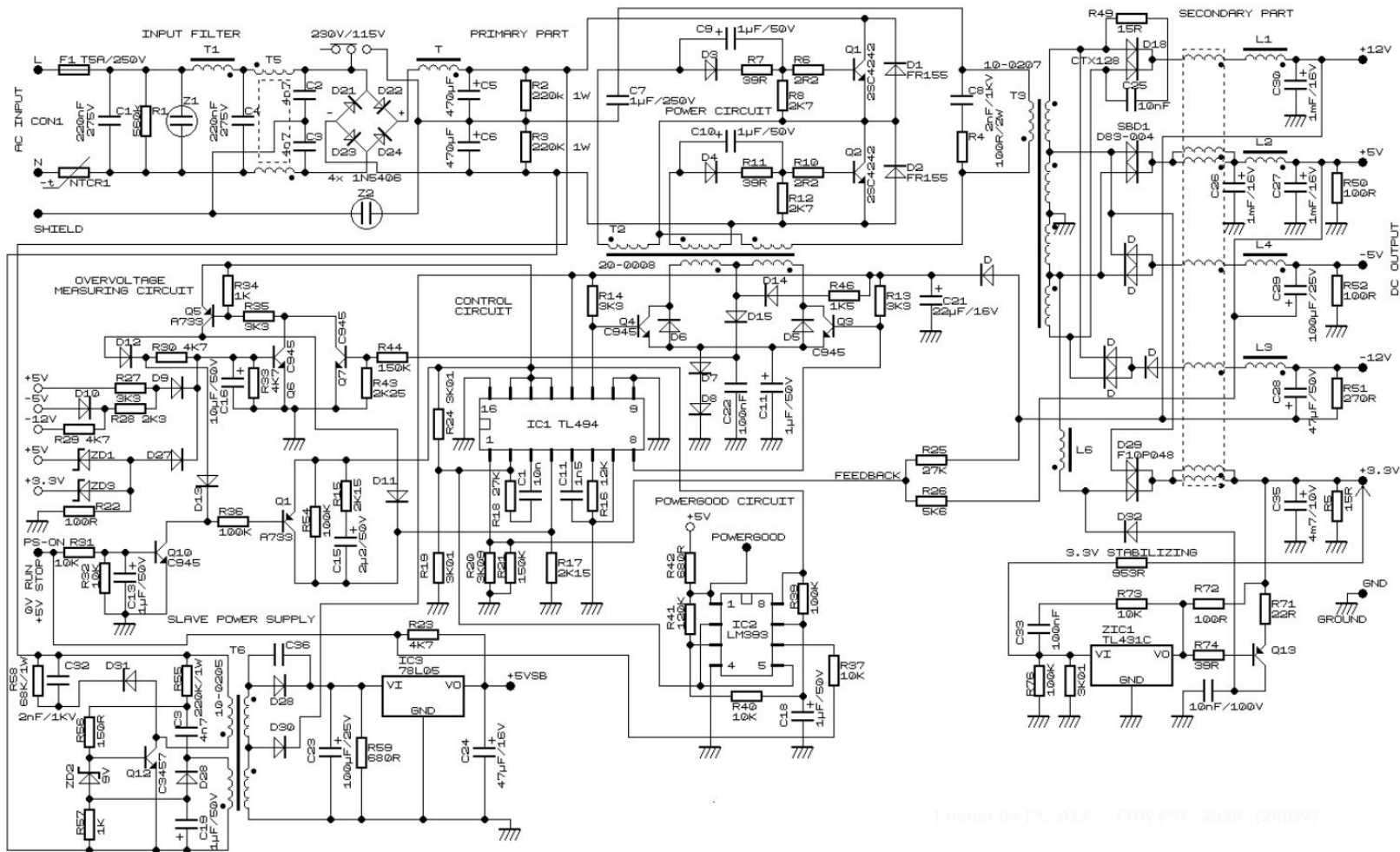












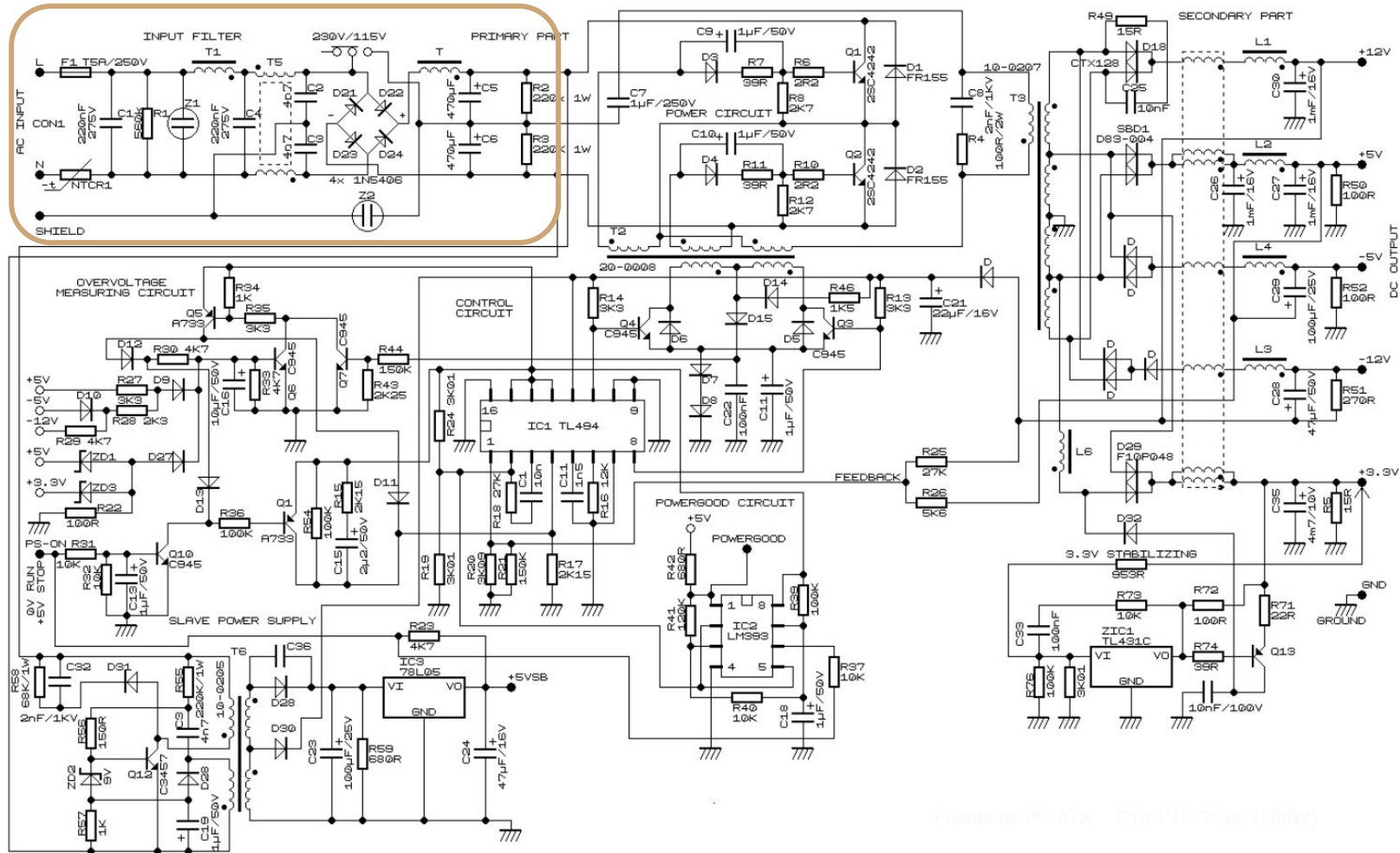


Figure 35: PC-ATA, DVD-RIP-300 (Cont'd)

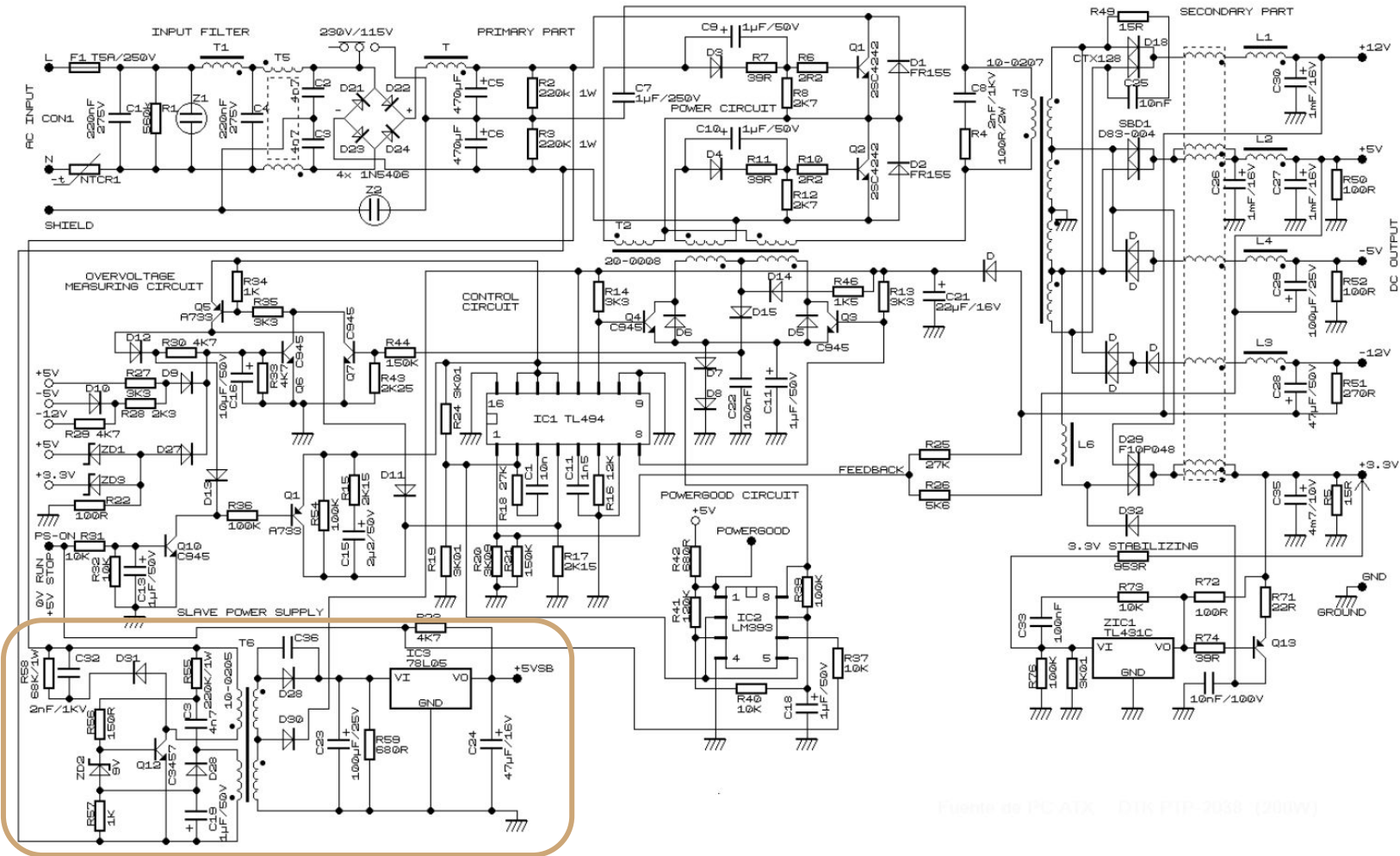


Figure 35 PC-ATA DVD-RW-300 (Cont'd)

